

AGRADECIMENTO

Agradecemos à família do autor, à esposa, e aos filhos, Daniel Monteiro Lima, Daniela Monteiro Lima e Carolina Rosa de Lima, por autorizar a divulgação destes livros.

Livros como estes, numa época que não existia tanta divulgação de informação, foram essenciais para o aprendizado de programação dos computadores da linha Sinclair ZX81, (TK85, CP200).

A obra de Vosso pai será para sempre lembrada pelos entusiastas de retrocomputação pelo mundo todo.

O Sr. Délio foi um homem à frente de seu tempo.

Muito obrigado Sr. Délio Santos Lima.




"Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional."

Permitido que outros façam download dos seus trabalhos e os compartilhem desde que atribuam crédito ao autor, mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais.

HARDWARE sinclair

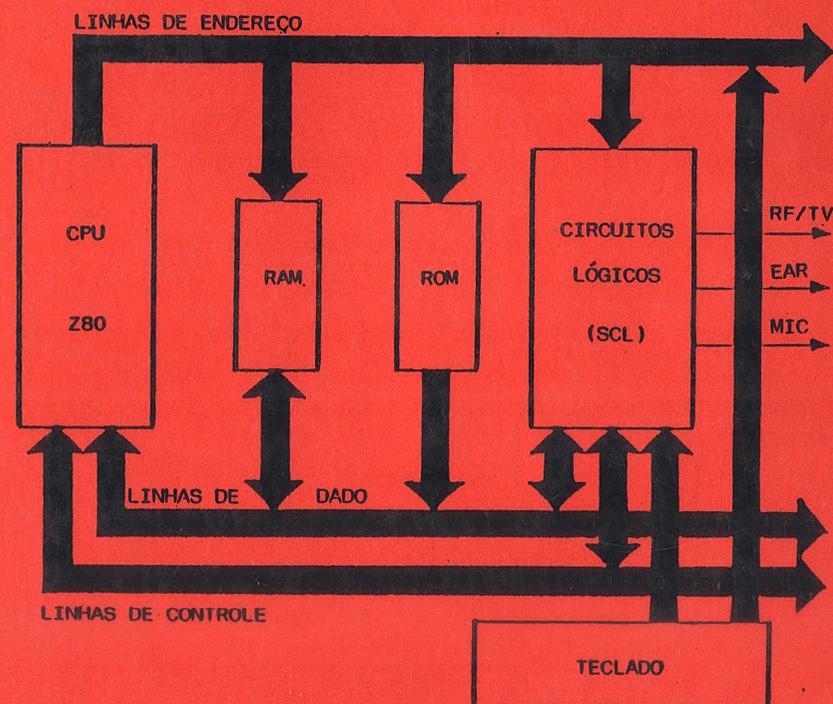para os micros TK 82C,
NE Z8000, TK 83, TK 85,
CP 200, RINGO, AS 1000, etc...



INTRODUÇÃO

LED MONITOR

CONECTOR 1x2

RESET

FONTE

SUPERAQUECIMENTO

MONITOR DE VÍDEO

INVERSOR DE VÍDEO 1

INVERSOR DE VÍDEO 2

INTERFACING A PIO 8255

EXPANSÃO INTERNA DE RAM DE 4K a 16K

EXPANSÃO INTERNA DE RAM PARA 4K

EXPANSÃO INTERNA DE RAM PARA 2K

EXPANSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE 2K a 8K

PORTAS INPUT-OUTPUT

TECLADO

APÊNDICE 1

LAY OUT DOS CIRCUITOS IMPRESSOS DOS MICROS

APÊNDICE 2

ESQUEMA SINCLAIR

RELAÇÃO DOS COMPONENTES E FUNÇÕES

APÊNDICE 3

BARRAMENTO DE EXPANSÃO SINCLAIR

APÊNDICE 4

CARACTERÍSTICAS DOS CIRCUITOS INTEGRADOS USADOS

APÊNDICE 5

LAY OUT EM ESCALA 1:1 DOS CIRCUITOS IMPRESSOS

USADOS

PREFÁCIO

Muito tem-se falado "do que os micros podem fazer".

Agora chegou a hora e a vez de "o que podemos fa
zer com os micros".

Talvez, não no sentido imaginado, mas puramente no
aspecto físico da questão, ou melhor das máquinas.

O melhor mesmo é abrí-las e ver.

Certamente, nestas páginas você encontrará algo
que o interesse.

Vá derretendo ...

....as soldas.

Delio Santos Lima

Caixa Postal 100

CEP 12.200 - São José dos Campos

SP - Brasil

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	07
LED MONITOR	09
CONECTOR 1x2	10
RESET	12
FONTE	13
SUPERAQUECIMENTO	14
MONITOR DE VÍDEO	16
INVERSOR DE VÍDEO 1	20
INVERSOR DE VÍDEO 2	22
INTERFACING A PIO 8255.....	24
EXPANSÃO INTERNA DE RAM DE 4K a 16K	26
EXPANSÃO INTERNA DE RAM PARA 4K	29
EXPANSÃO INTERNA DE RAM PARA 2K	31
EXPANSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE 2K a 8K	33
PORTAS INPUT-OUTPUT	41
TECLADO	45
APÊNDICE 1	63
LAY OUT DOS CIRCUITOS IMPRESSOS DOS MICROS	
APÊNDICE 2	73
ESQUEMA SINCLAIR	
RELAÇÃO DOS COMPONENTES E FUNÇÕES	
APÊNDICE 3	79

BARRAMENTO DE EXPANSÃO SINCLAIR

APÊNDICE 4	85
CARACTERÍSTICAS DOS CIRCUITOS INTEGRADOS USADOS	
APÊNDICE 5	93
LAY OUT EM ESCALA 1:1 DOS CIRCUITOS IMPRESSOS USADOS	

INTRODUÇÃO

Os ZX81 e suas réplicas são computadores " poderosos" pelo seu preço e extremamente simples em seu hardware, dando-nos a chance de conhecer alguma coisa elegante em termos de soluções eletrônicas para microcomputadores, sem grandes conhecimentos do assunto.


Por outro lado para se compreender um pouco dos circuitos descritos aqui será preciso algum conhecimento rudimentar de:

1. Interpretação de esquemas elétricos
2. Identificação de componentes eletrônicos
3. Montagens elétrico-eletrônicas
4. Números binários, porque as linhas de endereços e dados são codificados em binário.
5. Circuitos digitais: lógica binária
 - 1 = alto = 5V
 - 0 = baixo = 0V = GND = TERRA
6. etc....

Caso já não lhe seja de conhecimento, tudo isto você poderá adquirir em poucas horas, sem muito esforço.

LED MONITOR

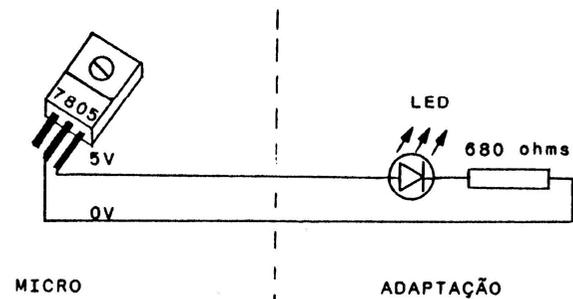Instale um LED de qualquer cor diretamente na caixa do micro e monitore a situação da fonte - ON ou OFF.



LIGAÇÃO NO MICRO:

Retire os 5V e o terra do C.I. 7805 (do micro). Este C.I. é o componente que se encontra montado sobre um dissipador de calor (chapa de alumínio). Veja sua localização no Apêndice 1.


IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DO LED:



CONECTOR DE EXPANSÃO 1 X 2


Em alguns casos é desejável conectar dois periféricos no barramento do micro e nenhum deles possui entrada e saída tal que um possa ser ligado a outro, como com a impressora.

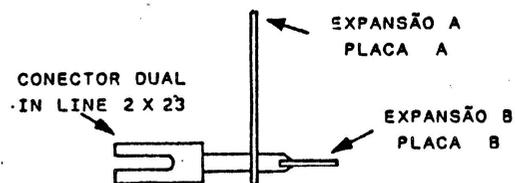Para isto oferecemos o lay-out do C.I. impresso para elaboração de uma tomada 1 x 2.




Quanto ao conector fêmea de 23 posições, veja algumas dicas no apêndice 3.

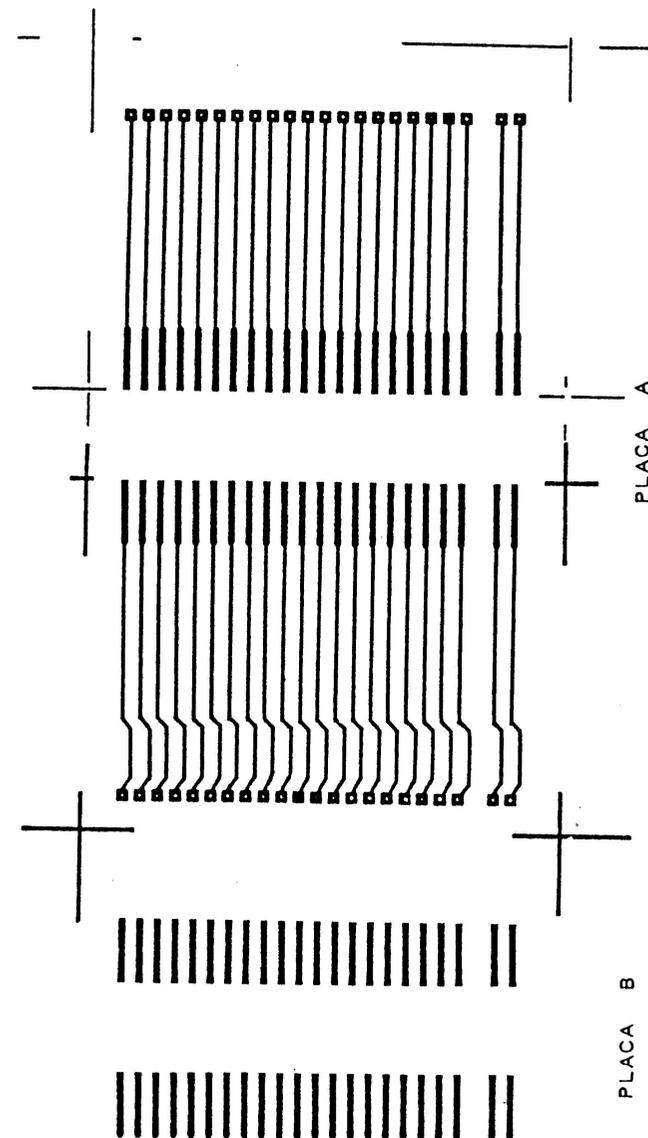O lay-out do circuito impresso foi colocado no apêndice 5, em folha com o verso em branco, de tal forma que lhe seja possível copiá-lo por processo fotográfico, sem o uso de fotolito.



RESET

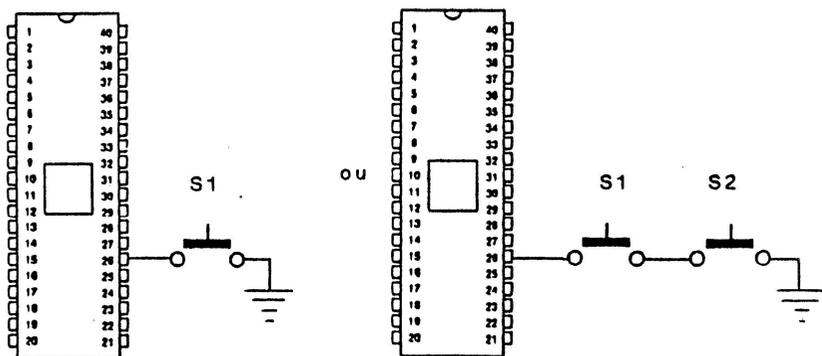Ao invés de recorrer ao liga/desliga da fonte geralmente distante do micro e, sob certos aspectos danoso, oferecemos um RESET que é só acrescentar um ou dois interruptores do tipo push-button, apertou "resseta", soltou reinicia. O uso de dois interruptores em série é apenas uma proteção contra acionamento acidental.



FUNCIONAMENTO :


Usa-se o próprio reset da CPU (Z80) pino 26.



A CPU é o maior CHIP do micro. É o componente com 40 "pernas" marca Z80-A. Para localizá-la no seu micro, veja o apêndice 1.

FONTE

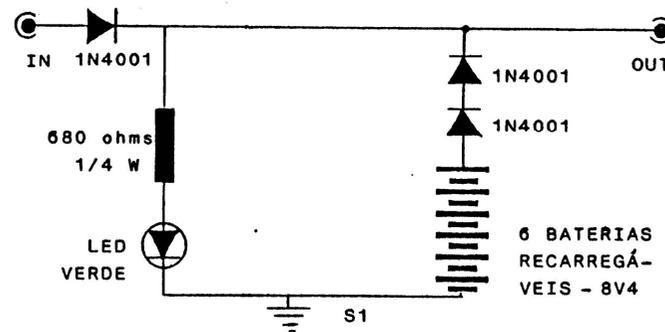Não raras vezes, as falhas da rede elétrica ainda que momentâneas, destroem nossos programas. Alimentar continuamente o micro por pilhas seria uma solução, porém um pouco cara, devido ao consumo de corrente. Contudo, podemos intercalar na fonte da rede uma alimentação por baterias que atue somente nos cortes (da rede), permitindo manter os programas na memória por "dias a fio" sem problemas.



Este tipo de fonte não resolve todos os problemas de alimentação e sim apenas no caso de corte desta. Outros problemas da rede também podem provocar a perda parcial da memória destruindo todo o programa, ou provocar oscilações no vídeo.

SUPER AQUECIMENTO

Em geral, os microcomputadores copiados do Sinclair sofrem de superaquecimento no CI regulador da fonte por :

- A. Possuírem quase o dobro de componentes (CI) que o projeto original ZX 80. São os circuitos do SLOW, expansão de RAM, decoder da RAM interna, etc... que elevam o consumo.
- B. Ou por possuírem até 10 vezes mais circuitos integrados que o ZX 81, versão atual do ZX 80, como é o caso do TK85, CP200 e RINGO, com mais de 40 chips, contra 4 do ZX 81.

O circuito integrado 7805 - regulador de 5V-1A, montado internamente, possui um dissipador de calor com superfície mínima, podendo ser aumentado. O CI 7805 para fornecer 5,0V regulados requer que na sua entrada estejam , pelo menos, 7,5V. A fonte externa (não é regulada) sem carga fornece 11V e com carga 9V. A diferença de potencial entre a entrada de 9V e a saída de 5V no 7805 é de 4 volts. Quatro volts com uma corrente de 700 a 800 mA dá mais de 3 Watts a serem dissipados na forma de calor.

Reduzir os 9 V da fonte externa para 7,5V , por exemplo, não é correto, porque, quando houver " queda de tensão da rede", poderá cair a entrada do CI 7805 a menos de 7 volts e este não manterá os 5 V necessários.

O ideal é substituir a fonte externa por uma fonte regulada transistorizada do tipo usado para toca fitas de carro, em residência.

Estas fontes, em geral, fornecem 12Vx3A (36 Watts). Na verdade possuem um zener de 12V e fornecem, na saída, apenas 11,4V. Substituindo o zener de 12 V por um de 9V, colocaremos a saída em 8,4V e, colocando ainda em série com este um diodo do tipo 1N4002, pode-se reduzir 0,6V e teremos 7,8V na saída.

Com uma fonte externa regulada de 7,8V x3A você não terá mais problemas de superaquecimento ou oscilação de vídeo.

Para trocar um zener de 12V por um de 9V você terá que usar uma fonte transistorizada. (As com CI não possuem zener e "não aguentarão" dissipar a diferença imposta.)

Usamos com sucesso a da marca "ZINETTI".

MONITOR DE VÍDEO


O TELEVISOR

O sinal de vídeo do micro pode ser enviado diretamente à saída de vídeo dos televisores, evitando-se, assim, o estágio de R.F. dos micros e os estágios de detecção e ampliação de R.F., Mix., F.I. de vídeo, C.A.G. pré-de-vídeo e outros dos televisores, com grande melhoria da imagem, sem necessitar "ser sintonizado". Ligou, funciona.

Para fazer esta alteração, você deve estar familiarizado com o circuito da sua TV, ou levá-la a um técnico com os dizeres abaixo e o diagrama da página seguinte.

Colocar no televisor uma tomada JP2 ligada ao estágio de saída de vídeo por um eletrolítico (100µF X 30V). É apreciável o uso de um interruptor de 1 polo por 2 posições para interromper o sinal de vídeo do televisor, como no diagrama a seguir.

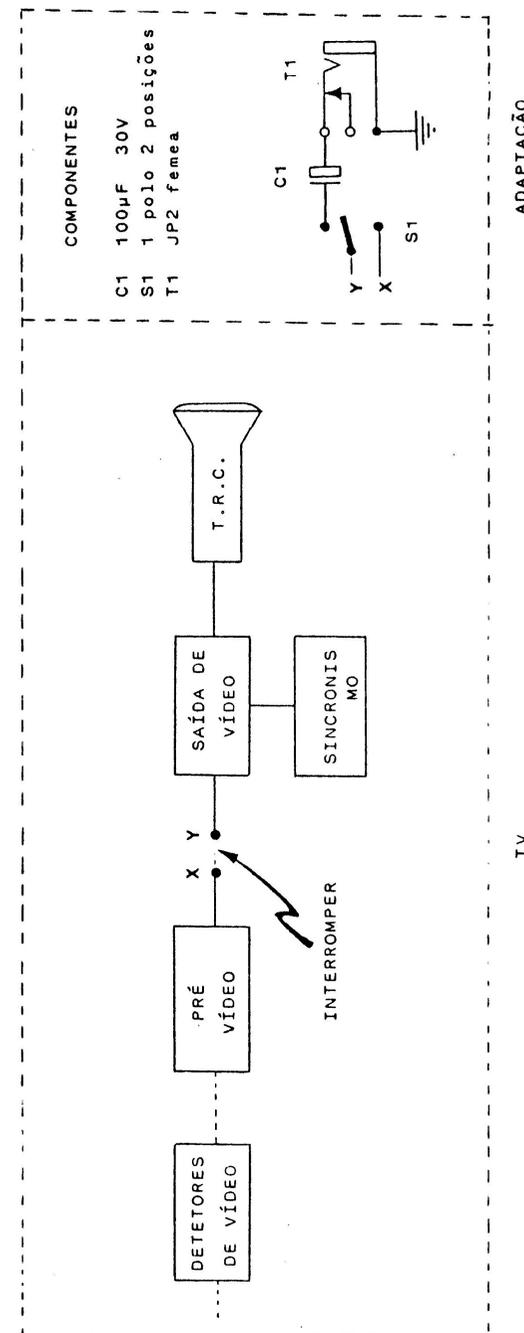Pode-se ainda evitar o uso do interruptor, fazendo-se a interrupção pela própria tomada JP2, passando o capacitor para a saída do micro.



O MICRO

Para retirar o sinal de vídeo do micro sem R.F., abra o mesmo e identifique no seu interior uma pequena caixa metálica (blindagem). É o estágio de R.F. . Nesta "caixa" você encontrará dois fios ou pontos entrando. Um é o sinal de vídeo, o outro é a alimentação DC...Veja sua identificação no apêndice 1, de acordo com o modelo de seu micro.

Interrompa a ligação do sinal de vídeo e faça a ligação de uma das duas formas a seguir:

A. Ligue o centro de um cabo blindado 28 AWG ao ponto marcado X (apêndice 1) e a blindagem do mesmo à blindagem do estágio de R.F. . Faça um orifício na caixa do micro, próximo ao estágio de R.F. e passe o fio para fora, após haver dado um nó no mesmo, próximo ao lado da solda. Na outra extremidade fixe o JP2 macho.

Esta alteração é permanente e desliga o R.F.. Você também pode deixá-lo ligado simultaneamente, o que tem dado bons resultados na prática.

B. Faça um orifício na tampa do micro ($\varnothing=5\text{mm}$) próximo ao estágio de R.F. e fixe no mesmo uma tomada JP2. Ligue a carcaça desta à carcaça do ge

rador de R.F. . Interrompa o sinal de vídeo através do JP2.

Quando não houver plug conectado ao JP2 fêmea o mesmo fechará a ligação do sinal de vídeo para o estágio de R.F. e, quando houver, este desviará o sinal para a tomada externa.

Uma vez realizada a alteração, incluindo a da TV / Monitor, teste tudo. Caso você não consiga obter um bom resultado de contraste, preto e branco, mesmo variando os ajustes da TV, é porque:

- a. O nível de saída do sinal do micro é insuficiente, ou o mesmo que:
- b. o ponto de entrada do circuito da TV não apresenta o ganho suficiente para a SAÍDA de VÍDEO.


INVERSOR DE VÍDEO 2

Para ZX 81, TK 82C e TK 83 com o chip SCL

O computador ZX 81 que substitui o ZX 80 com 8K de ROM possui apenas 4 circuitos integrados ao invés de 21 do modelo original. Um único circuito integrado projetado e fabricado exclusivamente para a Sinclair Research substituiu 18, REPITO, 18 outros circuitos integrados. Este CI denominou-se: SCL - Sinclair Computer Logic, rendeu ao seu Autor mais de 200 milhões de libras esterlinas, o título de "Sir" e a reputação do computador mais vendido no mundo, superando nisto a maior empresa do mundo a International Business Machines (IBM).

Algo por demais notável, mas não tão perfeito.

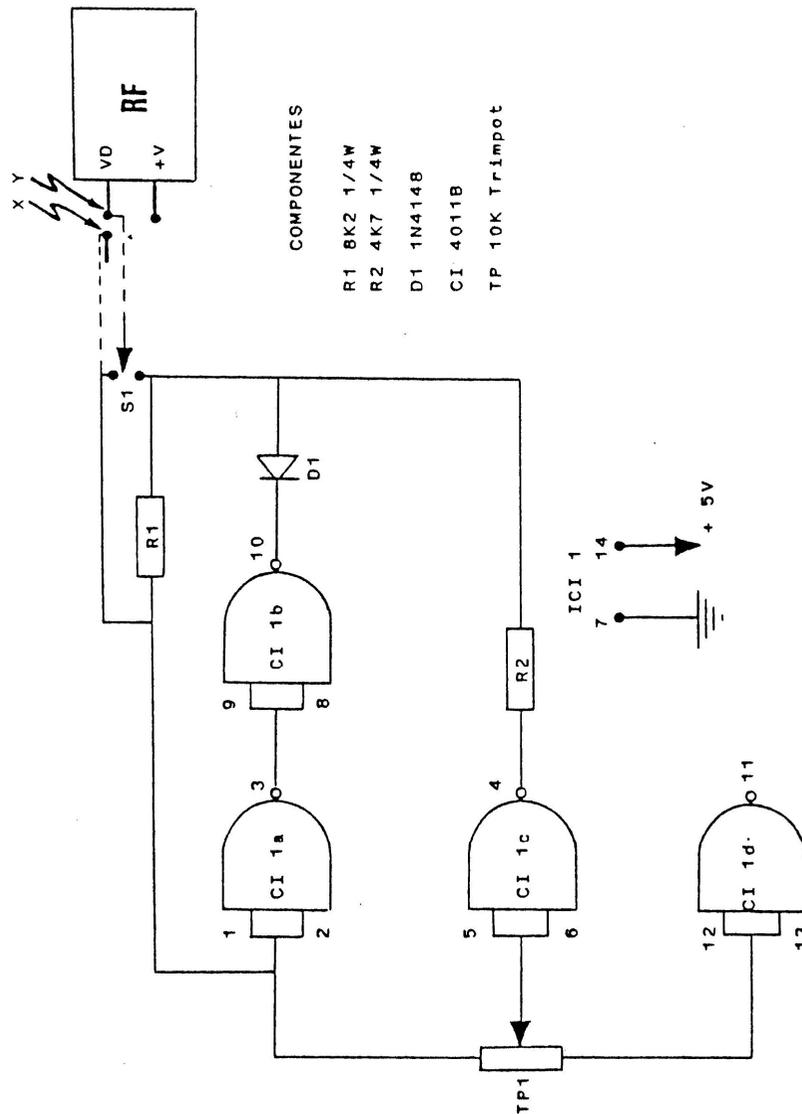
O SCL não preve a inversão de vídeo, sendo necessário o uso de circuitos externos. Isto ocorre com o ZX 81 e alguns TKs que foram produzidos "não se sabe como", com o SCL. Para estes casos oferecemos o circuito abaixo que poderá ser montado diretamente dentro do micro sem o uso de circuito impresso.



INTERFACING A PIO

A seguir apresentamos alguns circuitos de interface para uma PIO (Parallel Input/Output) do tipo 8255 usada na "PORTAS IN-OUT", página 41 a 44.


INPUT

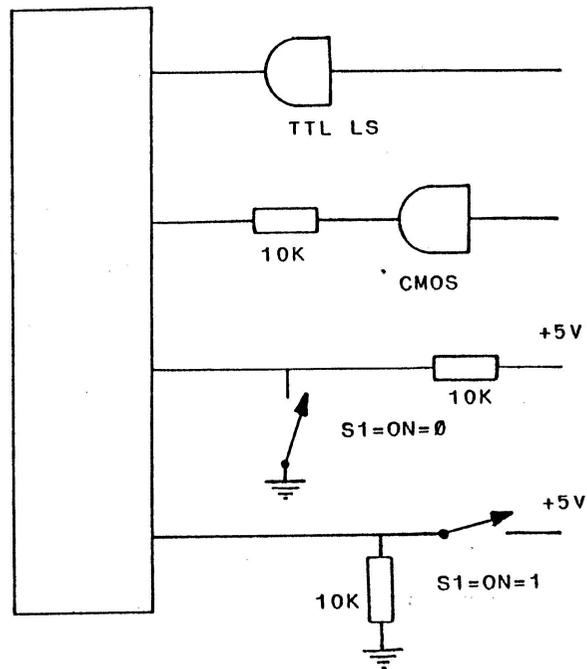

O 8255 quando atuando como entrada possui alta impedância e aceita tensões entre 0 e 0,8V como lógica "0" e entre +2 e +5V como lógica "1".

Cada uma das suas 24 linhas de input/output pode carregar até um TTL standard, sendo recomendados os de baixo consumo, tipo LS.

OUTPUT

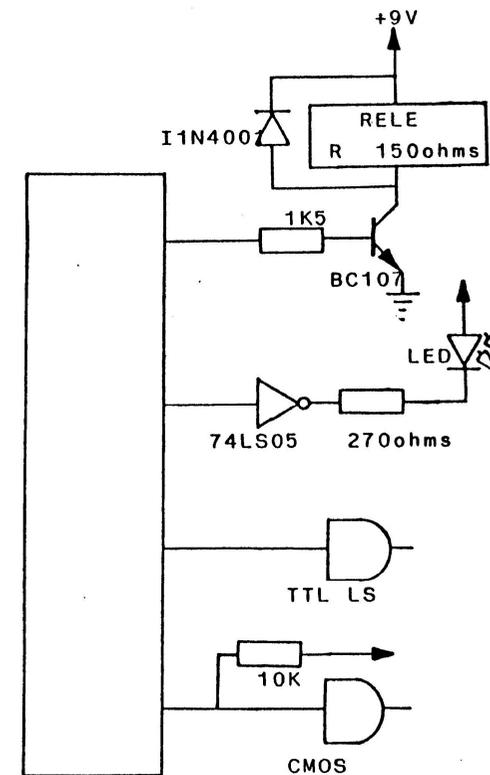

ra cima e faça também as ligações de 0V a +5V a partir do C.I. 7805. Vide apêndice 1.

Você poderá ligar até 8RAMs sobrepostas, usando os CS3, CS4,,CS8 do 74138 indicados no esquema.

A ROM 2016

Possui 11 linhas de endereços, 8 de dados, 2 pinos para alimentação e 3 de controle, que são:

CS Chip Select - equivale a um ON/OFF do C.I.
 RD READ Habilita a leitura de RAM pela CPU.
 WR WRITE Habilita a escrita de dados na RAM.

TABELA DA VERDADE RAM 2016 OU EQUIVALENTE

CS	RD	WR	MODO DO CHIP	CONDIÇÃO DOS PINOS DADOS
1	X	X	OFF	Alta impedância
0	0	1	READ	Saída de Dados
0	1	0	WRITE	Entrada de Dados
0	0	0	WRITE	Entrada de Dados


X pode ser 0 ou 1

EXPANSÃO INTERNA DE RAM PARA 4K

PARA COMPUTADORES COM 2K RAM EM 4CHIPS (2114)

PARA TK82C:

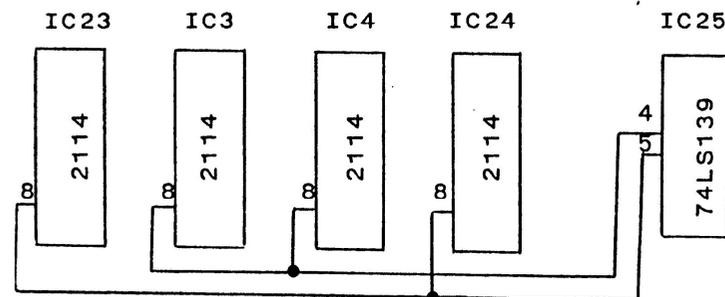OS TK82C saíram de fabricação com 2K de RAM em 4 chips 2114), possuindo ainda um circuito integrado para decodificar os endereços (das RAMs), habilitando as memórias certas " no tempo certo ". É o 74LS139. OS ZX 80 e NEZ8000 não o possuem. Como as RAMs 2114 são de 4bits, elas estão ligadas com o RAM CS, duas a duas. (RAM CS, vide o capítulo " Expansão do Sistema Operacional).



LIGAÇÃO DO RAM CS NO TK 82C


Para expandir a RAM podemos usar as saídas, Pinos 6 e 7 do decoder 74139.

MONTAGEM:

Cole sobre as RAMs originais outras 4 x 2114 e levante os pinos 8 de todos. Todos os demais pinos devem ser soldados um a um com ferro de solda apriado.

A seguir faça as ligações abaixo (do RAM CS) entre as RAMs e o 74LS139, usando fio rígido fino.

4 chips montados sobre os originais

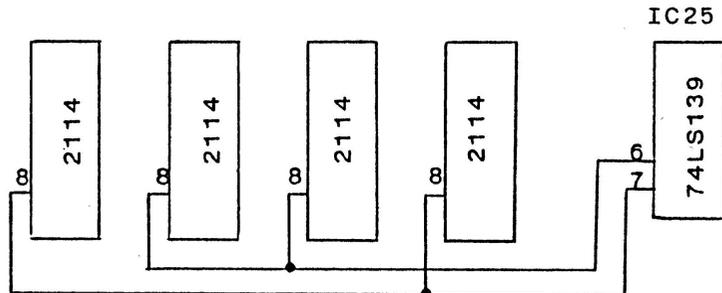

LIGAÇÃO DO RAM CS NO TK 82C
PARA 2K DE RAM EXTRA

EXPANSÃO INTERNA DE RAM PARA 2K

PARA COMPUTADORES COM 1 K RAM EM 2 CHIPS (2114)

PARA NE Z8000


Alguns NE Z8000 saíram de fábrica com 1 K RAM. Como só a memória de vídeo pode ocupar mais de 700 bytes e a maioria dos programas, atualmente são para 16K ou 2K é apreciável mais 1K de RAM.

Leia os 2 artigos anteriores, Expansão de RAM.

Como o seu NE Z8000 não tem o decoder 74139 será preciso acrescentar um.

MONTAGEM:

NE Z8000 ORIGINAL

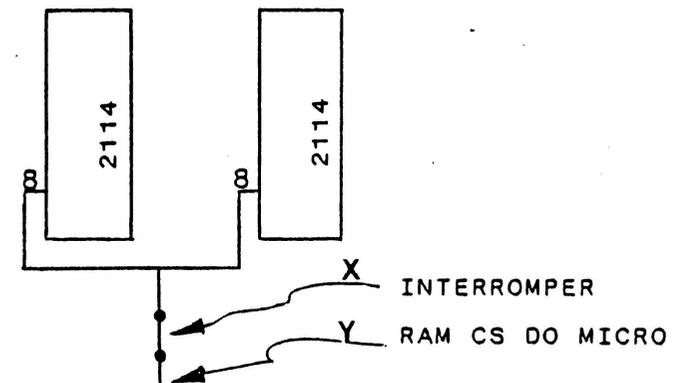


A alteração proposta é colar sobre outro CI de 16 pinos, o 74139, com os lides abertos conforme abaixo.



Solde os pinos 8 e 16 e faça as demais ligações indicadas.

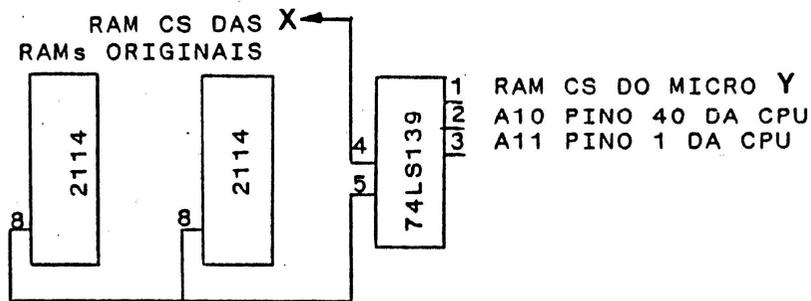Cole sobre as RAMs originais outras 2 X 2114 e ligue seus pinos 8. Todos os demais pinos devem ser soldados um a um (os das RAMs originais com os das RAMs "coladas").




EXPANSÃO DE 1K RAM PARA NE Z8000

LISTA DE COMPONENTES:

- 1 C.I. 74LS139 (decoder)
- 2 C.I. 2114 (RAM)
- Fio rígido

EXPANSÃO SISTEMA OPERACIONAL

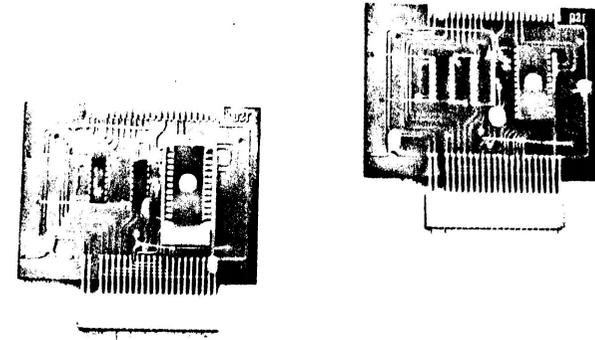

Os microcomputadores Sinclair possuem o seu programa residente em uma ROM ou EPROM, nos endereços de 0 a 8191. Os endereços de 8192 a 16383 ficaram reservados para eventuais expansões.

Considerando esta disponibilidade (dos endereços de 8192 a 16383), apresentamos um circuito que transforma os endereços de uma memória de 2K (EPROM ou RAM), colocando-os na faixa de 8192 a 10239, ou de 10 a 12K, ou de 12 a 14K, ou de 14 a 16K, ou ainda pode-se usar 4 X 2K simultaneamente, de 8 a 16K.

Utilizando-se de um circuito impresso dupla face, podemos retirar do barramento do micro todos os sinais necessários a esta expansão e ainda colocá-los em um conector para outras expansões.

As memórias de 2K possuem 11 linhas de endereços, de A0 a A10, que possibilitam comutar um total de 2048 endereços. ($2^{15} + 2^{14} + 2^{13} + \dots + 2^0 = 2048$).

A memória instalada ROM ou RAM recebe diretamente do micro as linhas de endereço de A0 a A10. As linhas de endereços de A11 a A14 devem ser decodificados. Veja a seguir uma decodificação das linhas de endereços:


LINHA DE ENDEREÇO	VALOR DECIMAL
A15	$2^{15} = 32768$
A14	$2^{14} = 16384$
A13	$2^{13} = 8192$
A12	$2^{12} = 4096$
A11	$2^{11} = 2048$
A10	$2^{10} = 1024$
A9	$2^9 = 512$
A8	$2^8 = 256$
A7	$2^7 = 128$
A6	$2^6 = 64$
A5	$2^5 = 32$
A4	$2^4 = 16$
A3	$2^3 = 8$
A2	$2^2 = 4$
A1	$2^1 = 2$
A0	$2^0 = 1$

Os micros SINCLAIR possuem 16 linhas de endereços, de A0 a A15, e efetivamente usam só 15, por que A15 é usado pelo display de vídeo.

Quanto ao nosso circuito de expansão, queremos que o mesmo acione a memória (de endereços 0 a 2048) quando o barramento do micro estiver de 8192 a 10230. Para isto vamos ver um resumo da decodificação dos endereços A11 a A15, em blocos de 2K. Isto é, o primeiro byte de cada um dos blocos de 2K, situados de 8K a 16K.

ENDEREÇO DECIMAL	A11	A12	A13	A14	A15
8192	0	0	1	0	0
10240	1	0	1	0	0
12288	0	1	1	0	0
14336	1	1	1	0	0
16384	0	0	0	1	0

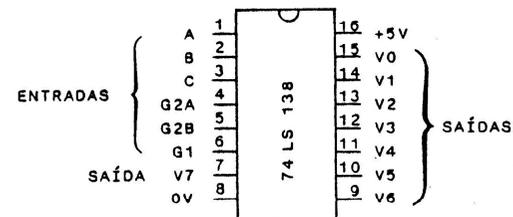A decodificação necessária deve tomar os tres números binários A11, A12 e A13 e nos indicar quando a memória em questão deve ser lida. Apropriadamente para o caso, existe o circuito integrado 74138 um decoder/demultiplexer cuja pinagem damos abaixo:



Em função dos níveis lógicos de suas entradas, o C.I. 74138 fornece os níveis de saída, conforme a tabela da verdade abaixo:

ENTRADAS						SAÍDAS (CS)							
A	B	C	G1	G2A	G2B	0	1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	0	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0

Ligando-se as linhas de endereços A11, A12, A13 e A 14, respectivamente as entradas A, B, G1 e G2A do 74138 teremos o efeito desejado, excluindo-se o ROM CS. O que é CS ? É Chip Select.

Todas as memórias do micro estão simultaneamente ligadas ao barramento de dados e endereços. São li

das apenas as que forem selecionadas pelo sinal de nominado CS - Chip Select. Pino 20 da nossa memória. Tanto o ROM CS como o RAM CS atuam no nível lógico 0 (baixo).

O micro lê a ROM ou a RAM, sempre uma ou outra. Isto é: Se o RAM CS for 1, o ROM CS é 0 e vice-versa.

Esta identificação das memórias (CS) é feita baseada na linha de endereço A14. Se A14 for 1, o endereço é acima de 16384 (é o das RAM) e consequentemente aciona o RAM CS e se o endereço for abaixo de 16384 aciona o ROM CS.


Isto quer dizer que, mesmo com a decodificação feita no 74138 que "habilitará" devidamente a nossa memória, será preciso "desabilitar" a ROM do micro. Isto é relativamente simples.

Quando qualquer saída do decodificador 74138 for habilitada é só inverter este sinal para desabilitar o ROM CS do micro. Como o 74138 está ligado com quatro saídas para CS (4x2K de 8K a 16K), combinamos todas por lógica NAND e ligamos ao ROM CS do micro por um diodo, conforme o esquema.


Como porta NAND, usou-se o C.I. 74LS30, 8 - INPUT- POSITIVE NAND GATES.

TABELA DA VERDADE PORTA NAND

A	B	C
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

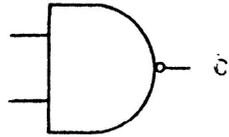

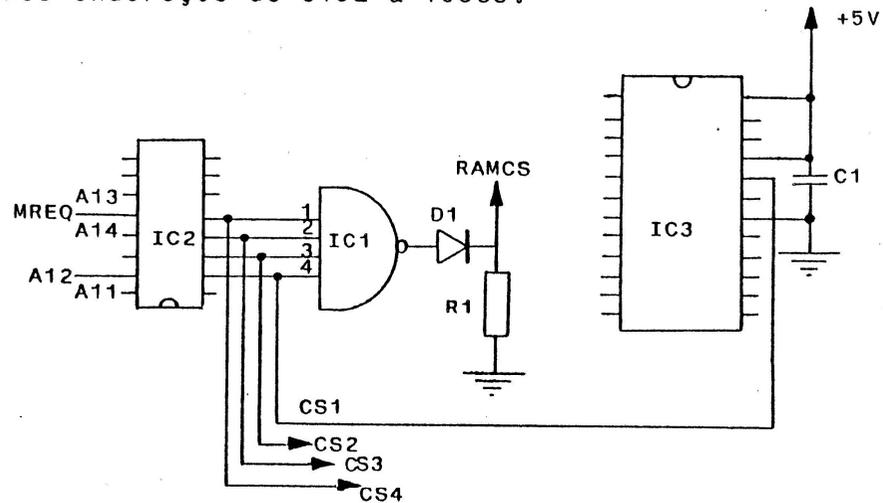A seguir o circuito da expansão 4 X 2K(ROM ou RAM) nos endereços de 8192 a 16383.





NO IC3 - OS PINOS DE 1 A 17, 19, 22 e 23 ESTÃO LIGADOS AO BARRAMENTO DE EXPANSÃO


RELAÇÃO DE COMPONENTES

IC1	74LS30		
IC2	74LS138	R1	1Kohm 1/8 W
IC3	2716 ou 2016	C1	1500KpF
D1	1N4148	C2	22 µF 16V


A seguir o lay-out dos circuitos impressos e a localização dos componentes.

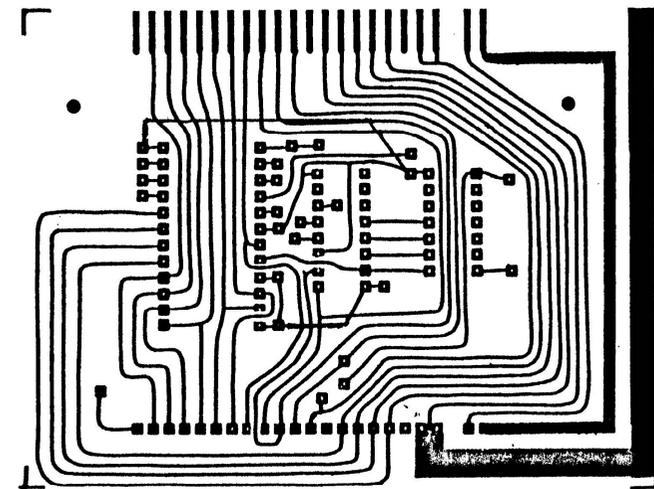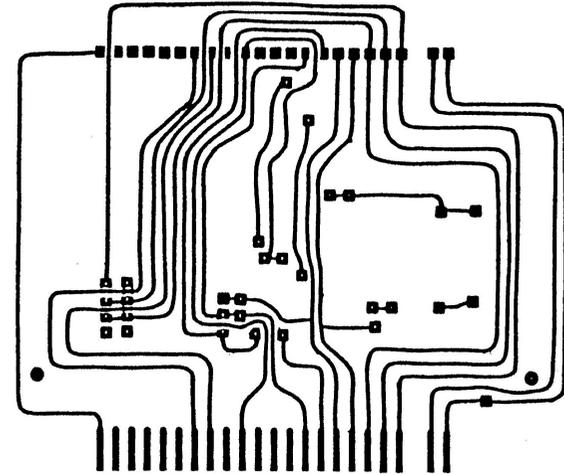Observe a existência de 3 Jumpers na face superior do circuito impresso e 2 na face inferior.



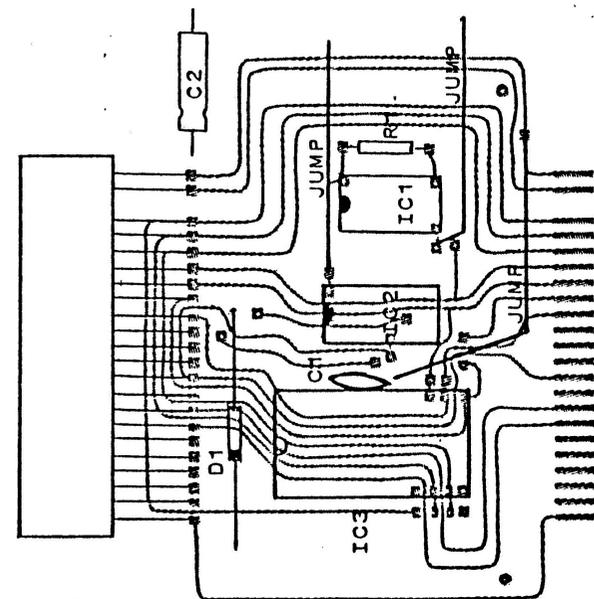

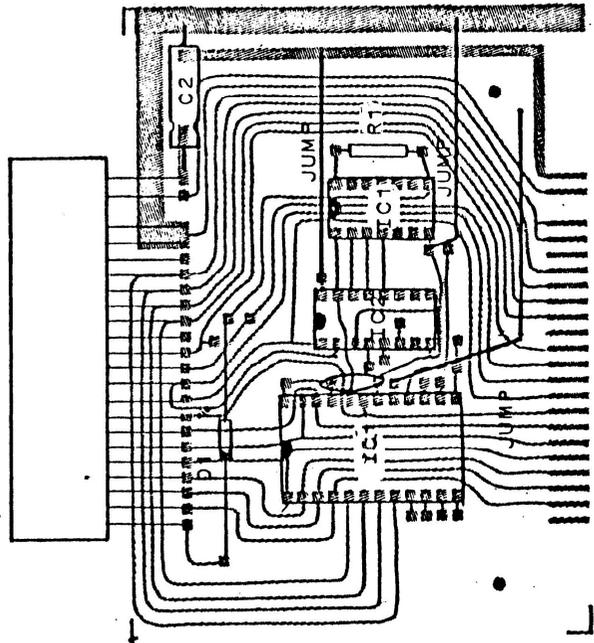VISTA SUPERIOR DOS COMPONENTES
COM CIRCUITO IMPRESSO NA FACE SUPERIOR



VISTA SUPERIOR DOS COMPONENTES
COM CIRCUITO IMPRESSO NA FACE INFERIOR

PORTAS IN-OUT

A utilização do micro para o controle de dispositivos externos só é possível com os chamados circuitos de input/output (PIO ou PPI). São circuitos que através do barramento de endereços e dados permitem à máquina perceber a ação de eventos externos e enviar sinais de controle.

As utilizações são as mais variadas possíveis. Fazendo uso da programação em Basic ou Assembly, você poderá controlar diferentes aparelhos elétricos externos simultaneamente, acionando-os ou desacionando-os, de forma predeterminada, ou mesmo gravar e verificar EPROMs.


Para operar como PIO, com o microprocessador Z-80, existe o circuito integrado 8255. O 8255 possui 3 portas (A,B,C) de 8 bits cada, as quais podem ser usadas de 3 modos : 0, 1 e 2. O modo de maior utilização é o modo 0. Neste modo o 8255 fica com as portas A e B como 8 linhas (cada) de entrada ou saída. Digamos que equivalem a 16 "interruptores" que, como saída são acionados pelo micro, ou como entradas são acionados pelos dispositivos externos e lidos pelo micro.

A porta C (de 8 bits) fica dividida em duas de 4 bits cada. Cada seção pode ser usada como Entrada ou Saída.

A definição do modo de operação das portas é feita a partir de um número binário de 8 dígitos, escrito no register de controle.

Este número é montado da seguinte forma:

BIT; 7 6 5 4 3 2 1 0

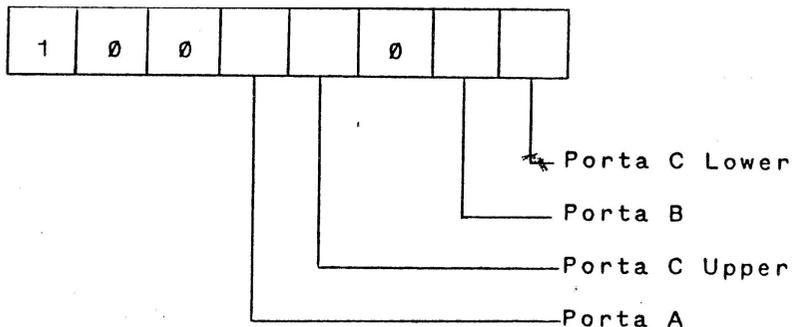

Nível 0 = Output Porta

Nível 1 = Input Porta

Devido às ligações do C.I. 1, por decodificação, o register de controle será acionado no endereço 16381. Deve-se aplicar POKE 16381,X para definir o modo de operação das portas.

X é um número decimal ou binário de 8 bits (bit é dígito binário).

Lembre-se que se o bit

7 for 1, em decimal equivale a = 128

6 for 1, em decimal equivale a = 64

5 for 1, em decimal equivale a = 32

4 for 1, em decimal equivale a = 16

3 for 1, em decimal equivale a = 8

2 for 1, em decimal equivale a = 4

1 for 1, em decimal equivale a = 2

0 for 1, em decimal equivale a = 1

Se quisermos acionar a nossa PPI (Interface programável para periféricos) com:

8 portas (A) em OUTPUT

8 portas (B) em INPUT

4 portas (C) em INPUT

aplique POKE 16381,139. Em binário é 10010011 que é igual a 128 + 8 + 2 + 1 .

Uma vez ajustada a PPI, as portas A, B e C serão acessadas nos endereços 16384, 16382 e 16383 respectivamente.


Estes endereços foram escolhidos por serem pouco usados em qualquer tipo de expansão de memória. São decodificados pelo C.I. 1.

Cada uma das 24 linhas de Input/Output pode carregar até 1 TTL standard, sendo recomendados os de baixo consumo, tipo LS.

Quando atuando como entrada, possui alta impedância

e aceita tensões entre 0 e 0,8V como lógica "0" e entre +2 e +5 como "1".

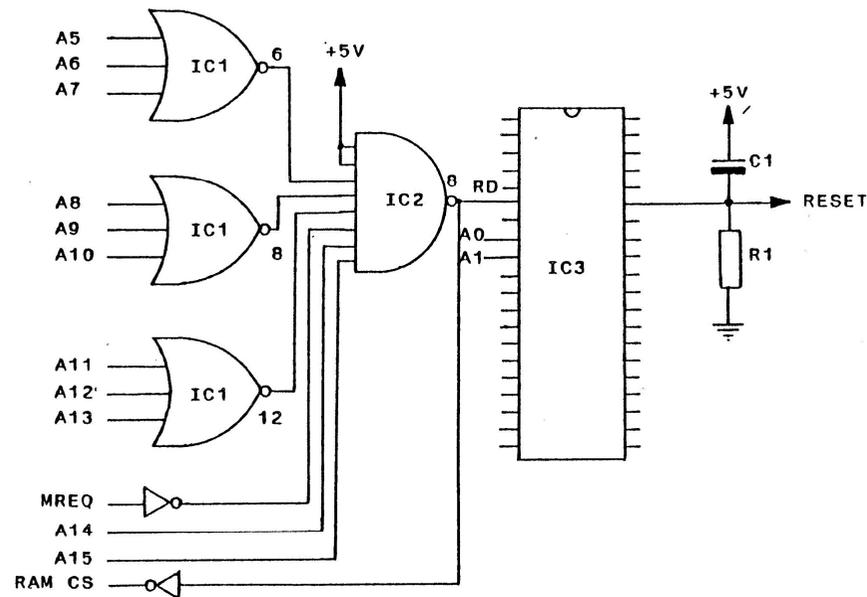A seguir o circuito da PPI, montada e testada em um "proto-board".




RELAÇÃO DE COMPONENTES:

IC1 74LS27
 IC2 74LS30
 IC3 8255
 IC4 74LS04
 R1 100Kohm 1/8 W
 C1 10 μ F 16V

Veja as sugestões para input/output no 8255 às páginas 24 e 25.

TECLADO

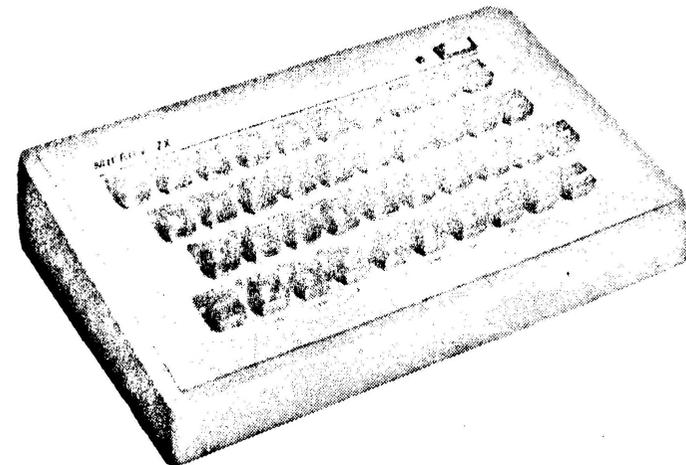

Excluindo-se a ROM e os circuitos de vídeo, o teclado do Sinclair é uma das partes mais brilhantes dos microcomputadores ZX80-81 e similares.

Utilizando-se de uma ligação "sui generis" Sinclair criou um teclado de 40 teclas que podem ser comutadas até 5 vezes, simulando o equivalente a quase 200. Destas, o micro possui 154 funções disponíveis no teclado.

A codificação do teclado, interpretada diretamente pela ROM foi explicada no livro "Código de Máquina para TK e CP200". Por ora basta lembrar que o teclado possui apenas 13 fios, ligando seu circuito ao micro.

Em janeiro de 1982, quando foram lançados os micros TK 82C e NE Z8000, achamos que havia chegado o momento da construção de um laboratório para o ensino de programação Basic e Assembly Z80, onde cada aluno pudesse desfrutar individualmente do uso de um microcomputador, durante todo o tempo de aula.

Para a realização prática deste laboratório, depa-ramo-nos com os seguintes problemas:

- * Inviabilidade do teclado tipo "touch" para fins didáticos, comerciais, ou mesmo pessoais.
- * Insuficiência em tamanho e peso dos mesmos, associada à falta de opções para interconexões entre micros, vídeos e cassetes.
- * Distorções e interferências dos geradores de RF dos micros, com necessidade constante de reajuste da sintonia fina.




Basicamente, a solução foi criar um teclado mecânico, incluindo o teclado, o micro e a fonte em um só gabinete, com as devidas tomadas para as interligações.

A seguir, maiores detalhes do teclado que originou o laboratório de programação instalado e usado desde 17 de maio de 1982, pela Associação Joseense de Ensino/CDT/EPEP em São José dos Campos - SP.

MICRON ZX

PLOT	UNPLOT	REM	RUN	RAND	RETURN	IF	INPUT	POKE	PRINT
SIN	COS	TAN	INT	RND	STRS	CHRS	CODE	PEEK	TAB
NEW	SAVE	DIM	FOR	GOTO	GOSUB	LOAD	LIST	LET	
ARCSIN	ARCCOS	ARCTAN	SGN	ABS	SOR	VAL	LEN	USR	BREAK
COPY	CLEAR	CONT	CLS	SCROLL	NEXT	PAUSE			
LN	EXP	AT		IN KEYS	NOT	TT			

MICRON ELECTRONICA

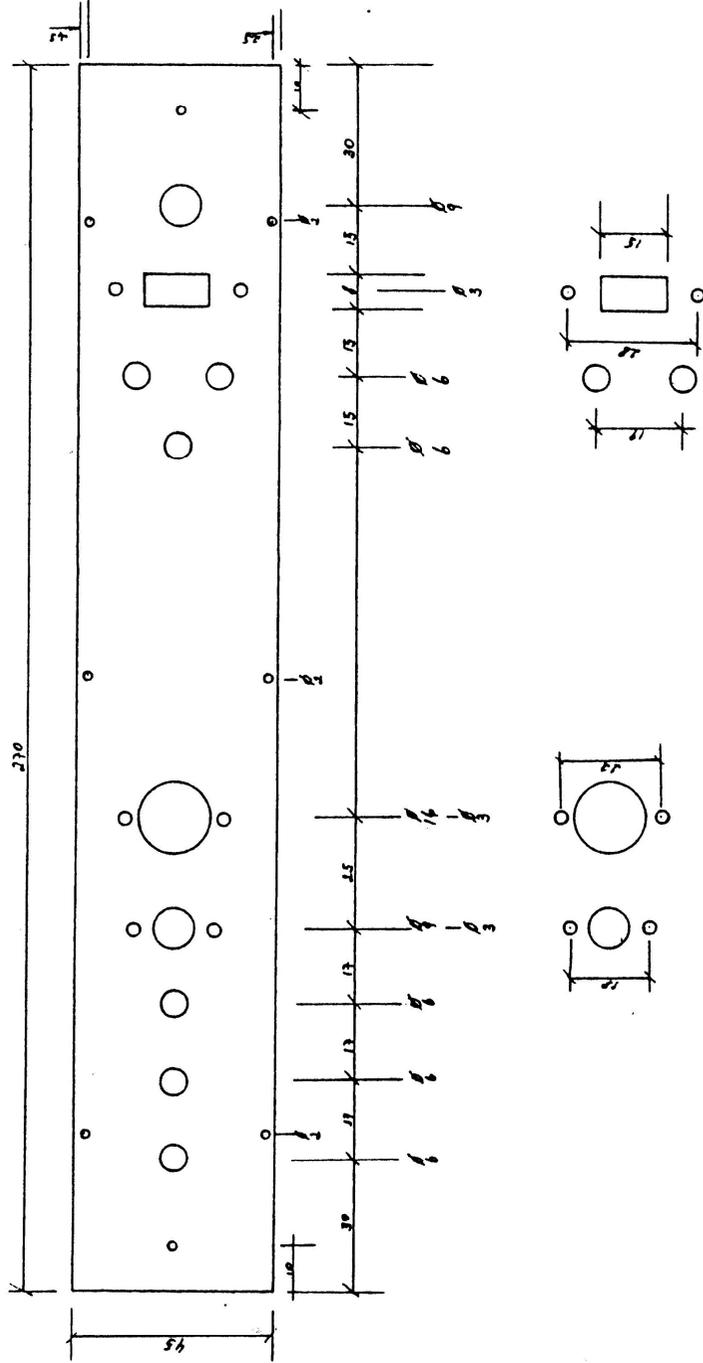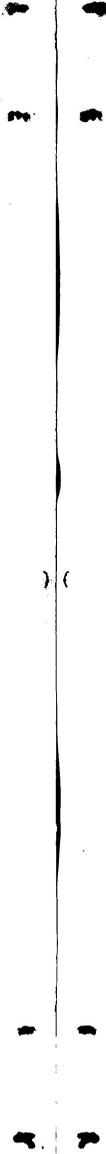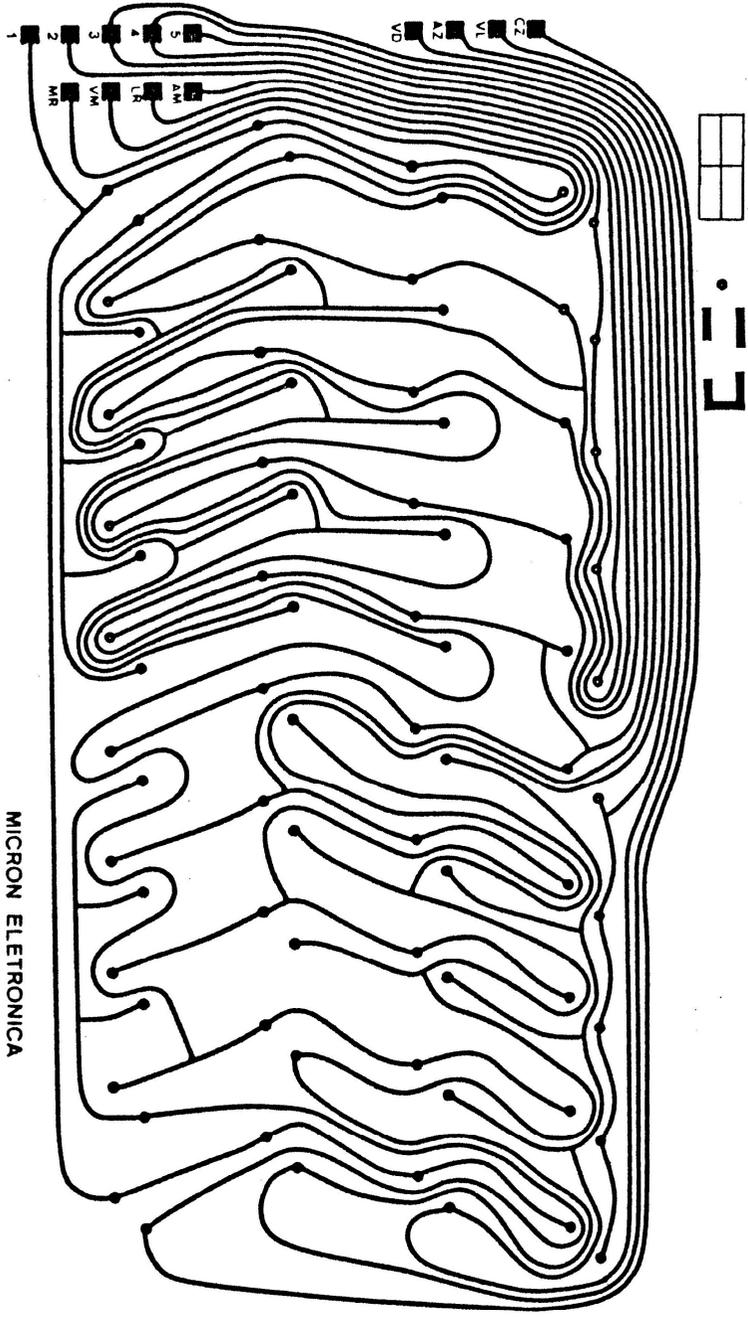

100 A

AC INT

DAT.

220 A

MICRON
ELECTRONICA COM UNO UIDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

JS RI VIDEO CAR INC

O laboratório em pauta conta com dez microcomputadores completos e funcionou satisfatoriamente por mais de 18 meses, tendo, ainda, sido usado por mais de 1000 alunos.

O TECLADO

A utilização de um teclado do tipo empregado nos micros D8000, CP500 e outros fica pouco viável, se considerarmos que apresentam:

- * elevado custo
- * utilizam o ASCII, codificação que não é compatível com a lógica do teclado Sinclair.

Optamos por usar uma placa de circuito impresso em face única, colocando diretamente sobre o lado inverso a gravação por silk-screen das palavras chave e quarenta teclas individuais, previamente gravadas.

A GRAVAÇÃO DAS TECLAS

Existem as opções:

- * dupla ou tripla injeção de plástico, separando teclas e letreiros;

- * silk-screen
- * silk-screen com fixação por ultra-violeta
- * hot stamp
- * pantografia
- * etc....

As teclas que utilizamos foram gravadas por pantografia, em baixo relevo de -0,8mm.

O GABINETE

Existem as opções:

- * injeção plástica
- * fibra de vidro
- * madeira
- * resina expandida
- * chapa metálica estampada
- * etc....

O gabinete que utilizamos é de madeira. Se devidamente calafetado, lixado, aplicado um primer algumas vezes, com pintura em aerosol, oferece excelente acabamento.

Siga com rigor as recomendações para o acabamento do gabinete.

AS LIGAÇÕES

DO TECLADO:

O teclado "touch" de seu micro poderá ou não ser removido, ficando a escolha a seu critério.

Na placa de circuito impresso deste projeto existem 13 pontos de ligações a serem ligados ao micro. Estão marcados como:

MR, WM, LR, AM, VD, AZ, VL, CZ os pontos a serem ligados (nesta ordem) aos diodos D3 a d9, componentes montados longitudinalmente ao teclado do micro e logo acima deste. Estão marcados de 1 a 5 os pontos a serem ligados de 1 a 5, conforme o diagrama 2. Observe que, para cada tecla do micro, existem dois pontos possíveis de ligações. Ao ligar as linhas de 1 a 5, escolha os pontos que não estiverem ligados aos diodos.

DIVERSAS

As ligações a serem feitas, de um modo geral, estão resumidas no diagrama de ligações 1 e 2, podendo ser feitas sem qualquer conhecimento de computação, desde que interpretados os referidos diagramas


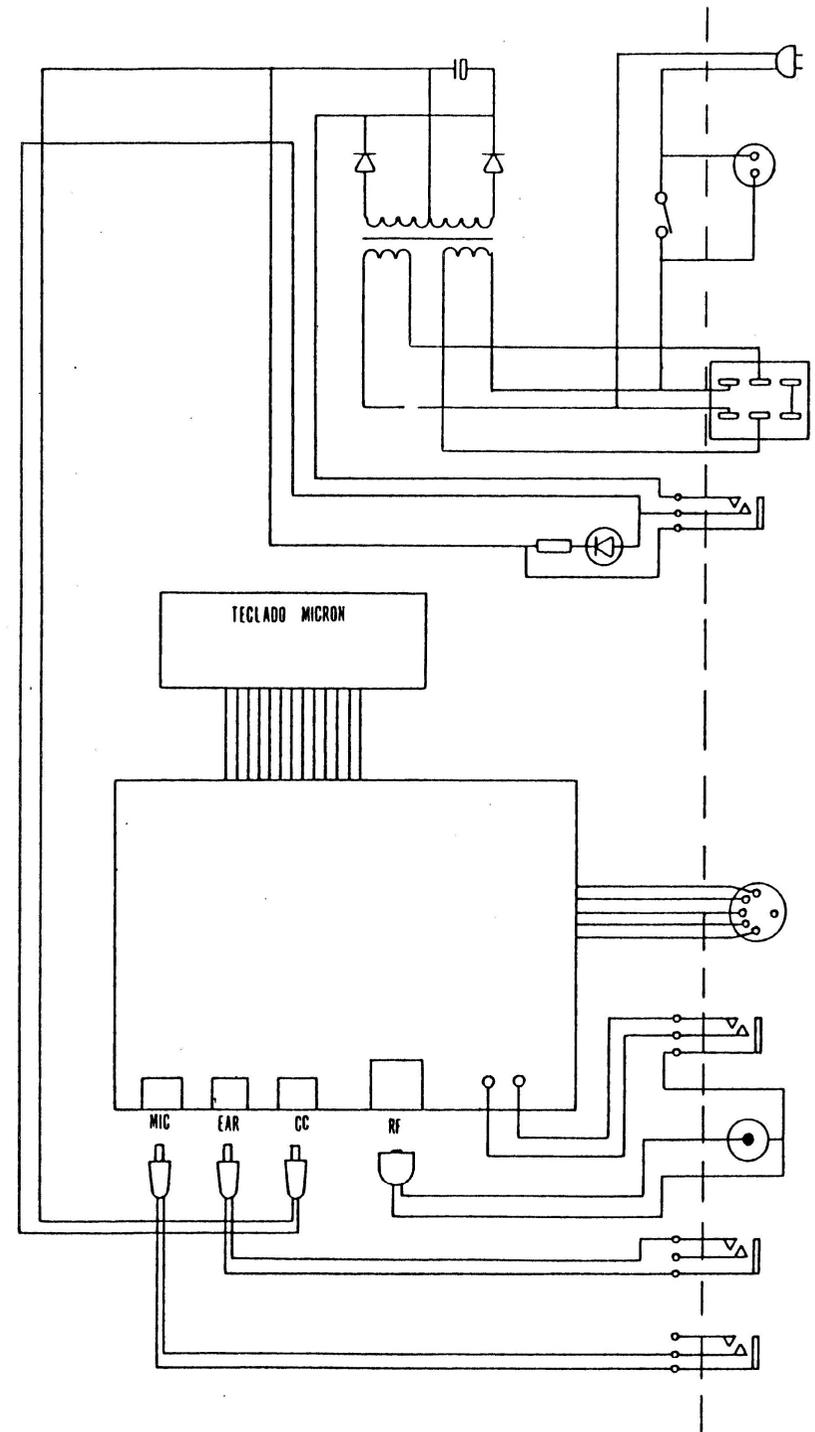


DIAGRAMA 1

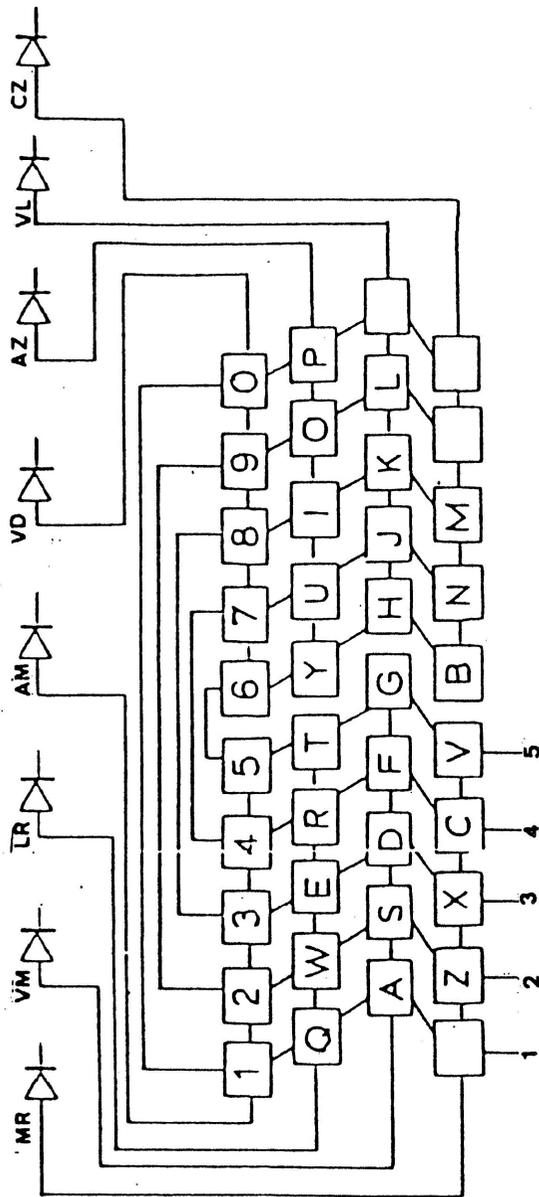

As ligações MIC, EAR, CC, RF podem ser feitas, usando-se os conectores do micro, desde que para o MIC e EAR sejam também ligados o 3º fio, existente nas fêmeas e que não estão representados no diagrama 1.

A saída de vídeo sem RF é retirada antes do estágio de RF, contido em uma blindagem metálica. Existem dois fios entrando neste módulo. Um é do + VCC e o outro é do sinal de vídeo. Interromper este último através do plug de saída JP2 fêmea:

O interruptor liga/desliga deve ser substituído por um do tipo FEAD, ficando fixado no painel principal.

O LED existente no painel principal, indica o funcionamento do aparelho e deve ser ligado através de uma resistência de 1K Ohm de 1/2 Watt.

O transformador da fonte de alimentação poderá ser fixado na lateral esquerda do gabinete, próximo à entrada da rede e da chave seletora 110/220V.

EXPANSÕES

Nos micros NEZ, recomendamos a colocação da memória no próprio gabinete, devendo a placa do micro ser fixada com sua parte inferior próxima à placa do teclado. Unir a memória à placa do micro com so

quete e chicote flexível. Você poderá ainda dessol-
dar um dos lados do conector da memória, flexioná-
lo 180 graus, colocando jumps nas ligações ora dis
tanciadas.

Nos micros TK recomendamos deixar a memória exter
namente, possibilitando expansões futuras.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Acabar o gabinete
2. Colar as teclas do painel ANTES de soldá-las
3. Fixar as peças do painel de saídas.
4. Ligar a fiação aos conectores do painel de saídas.
5. Fixar e ligar a fonte DC.
6. Fixar o painel de saídas no gabinete.
7. Remover o micro de sua caixa e o teclado "touch" se desejar.
8. Ligar os 13 fios do teclado e interromper o R. F., se desejar.
9. Ligar os 13 fios, ítem 8, ao painel do teclado.
10. Completar as ligações, conforme o diagrama 1.

IMPORTANTE:

Os micros TK devem ser montados sobre dois sarra-
fos de 1x1x17cm, fixados aos do fundo do gabinete.
O painel com as teclas será colocado por último,
sendo a montagem feita através da "tampa" superior.

Nos NE Z8000 coloque primeiramente o painel princi-
pal, com os adesivos de dupla face e, a seguir, o
micro em pequena diagonal, nos mesmos sarrafos (la-
do oposto) que receberam o painel principal. Nes-
te caso, a montagem será feita pela "tampa" inferi-
or.

Antes de iniciar, veja o parágrafo sobre as expan
sões.

ACABAMENTO DO GABINETE

Recomendamos que você encomende o gabinete a um marceneiro, que poderá executar o trabalho com a planta em anexo. Passe, então, ao acabamento, seguindo as instruções abaixo:

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- . 1 espátula ou pedaço de régua plástica
- . 3 lixas d'água nº 120, 180 e 220
- . massa plástica para madeira
- . solvente para primer
- . pincel ou trincha de 1/4"
- . 1 lata de spray Color Gin, linha automotiva, nas cores cinza, azul ou branco gelo, dependendo da cor de seu teclado.

OPERAÇÕES

Aplicar a massa e lixar, quando seca.

Repetir até obter todas as superfícies lisas e uniformes.

Aplicar o primer, não muito diluído e lixar quando seco. Repetir.

Aplicar o spray, conforme as instruções da sua embalagem.

Lixar o painel principal e o do fundo, de acordo com o gabinete, lixando as suas bordas.


RELAÇÃO DE MATERIAL

A seguir relação do material necessário à montagem do teclado mecânico:



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
40	Teclas pretas, contato momentâneo, gravadas por pantografia em duas cores.
01	Circuito impresso metalizado como painel do teclado em fibra de vidro 28cm x 17cm.
01	Painel de saídas, em fibra, 25cm x 4,5cm.
01	Tampa de fundo de fenolite, 28cm x 17,2cm.
01	Gabinete de madeira, 30cm x 19cm x 4,2cm x 7,3cm.



APÊNDICE 1


Este apêndice apresenta o lay out do circuito impresso, de cada um dos micros "ex-Sinclair", com a localização dos componentes necessários ao uso com os circuitos descritos neste volume.

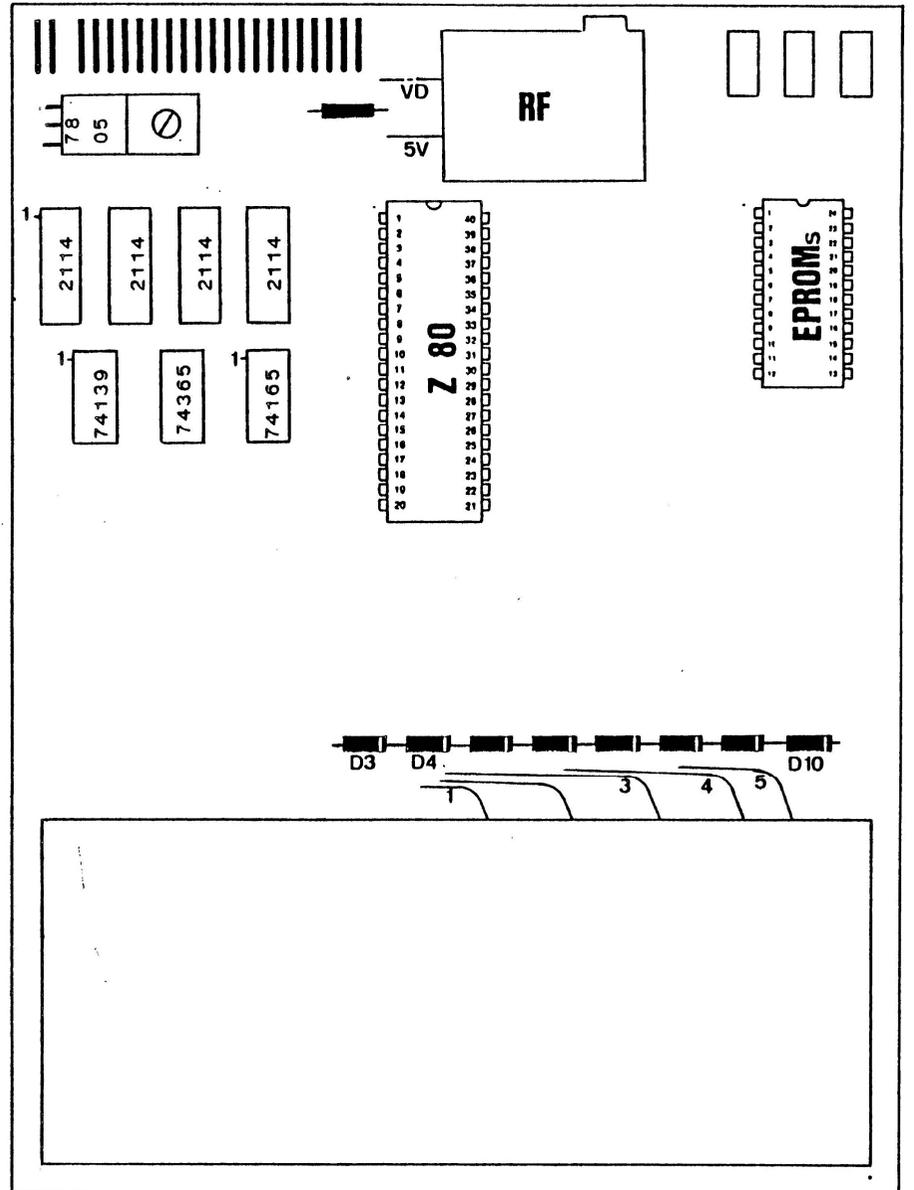


TK 82C

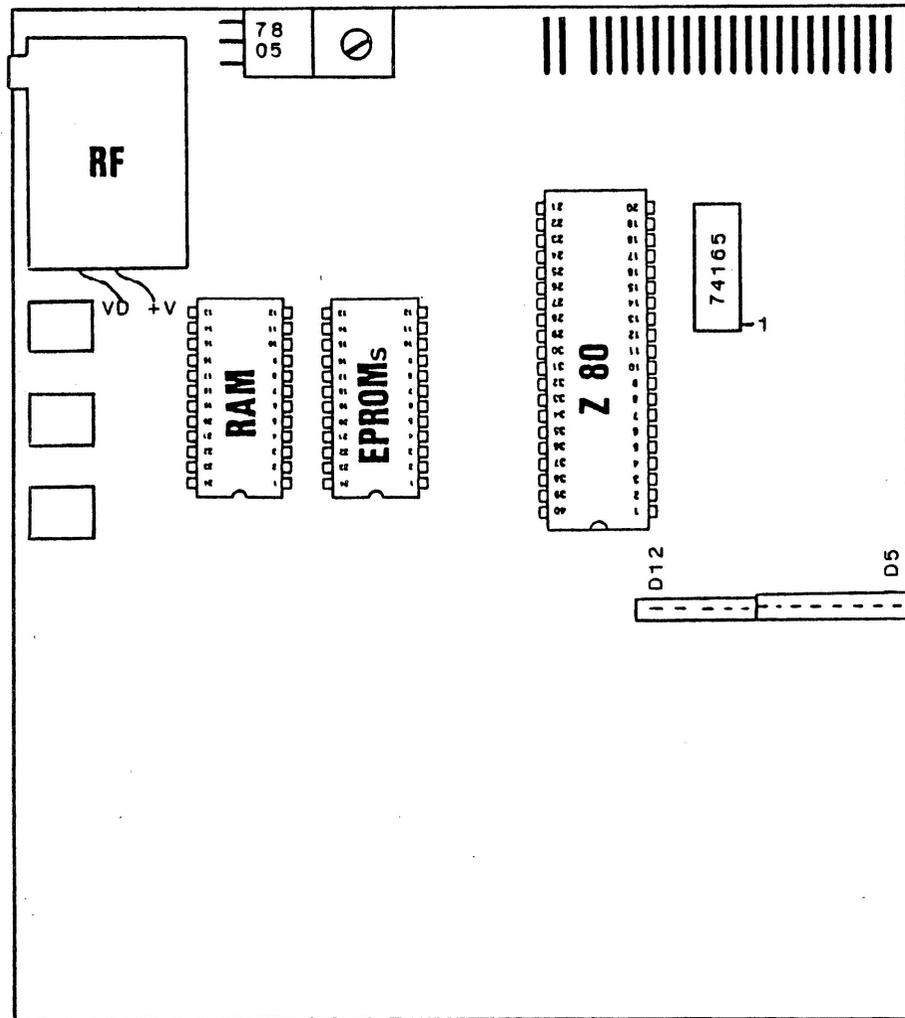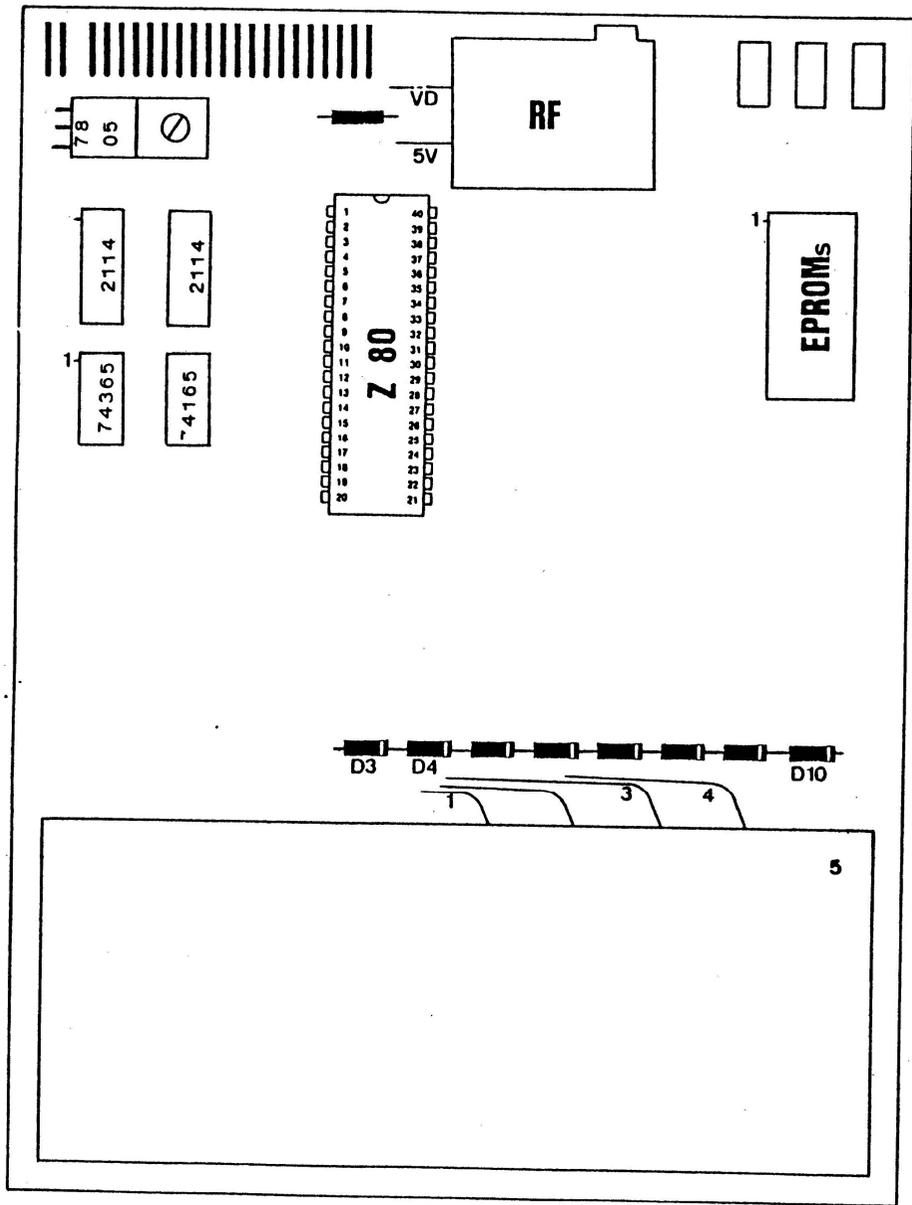

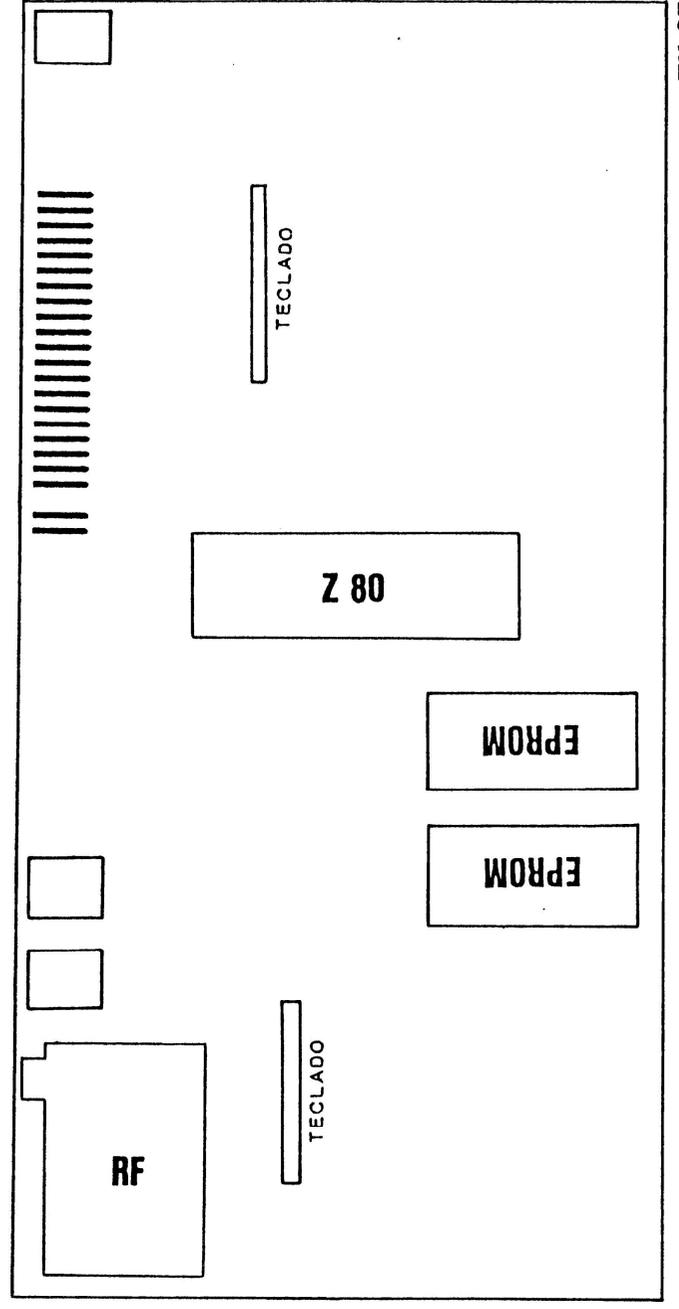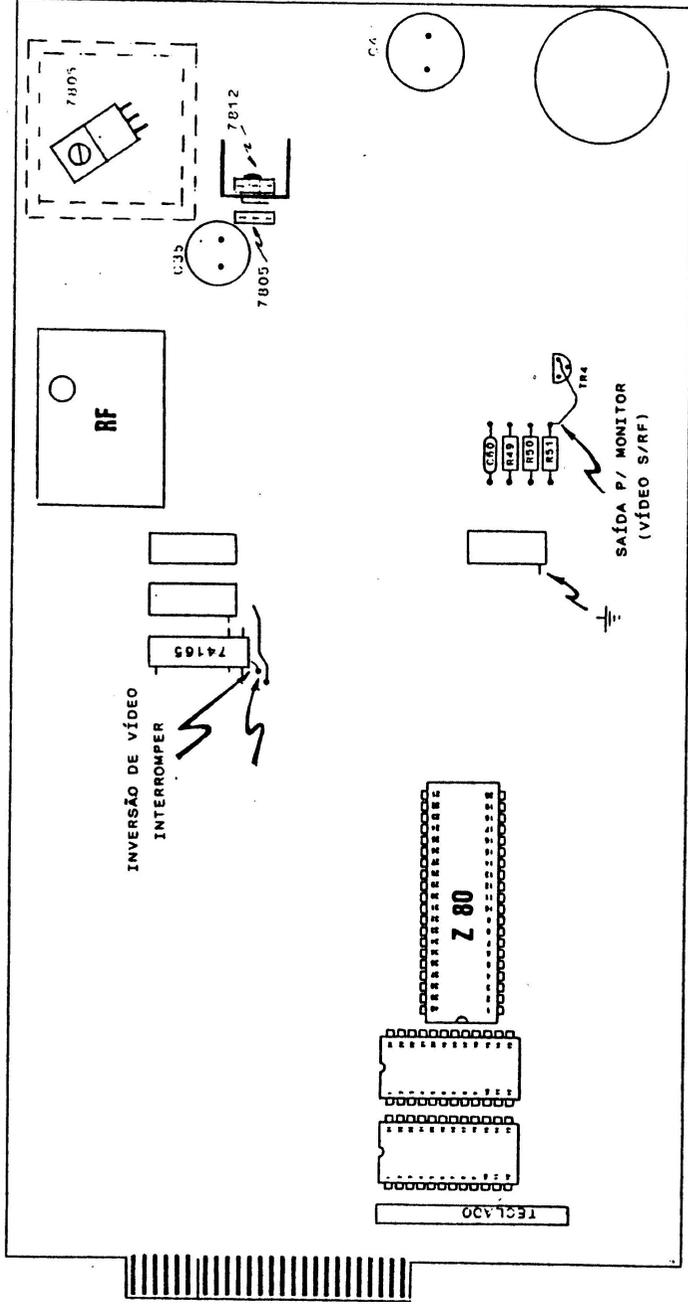

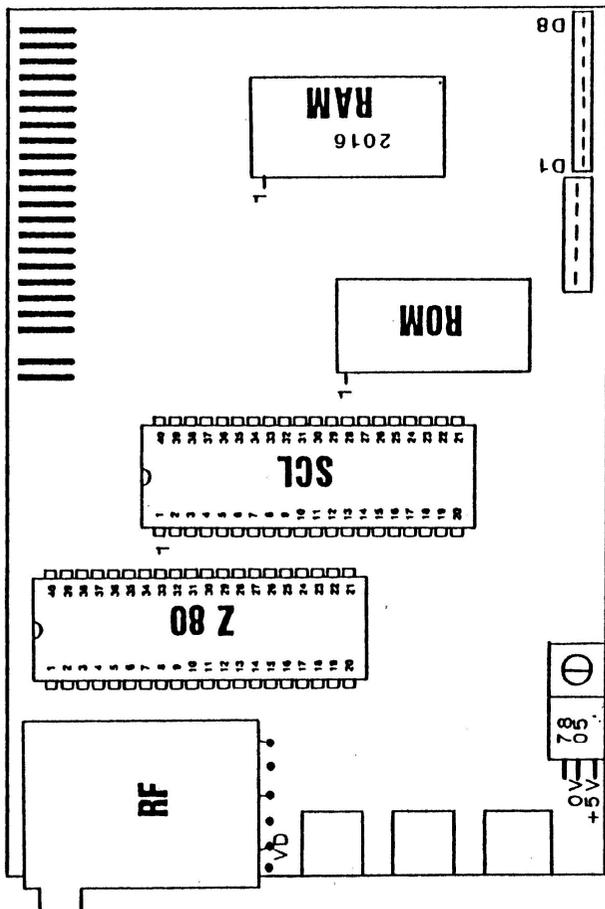

18 XZ

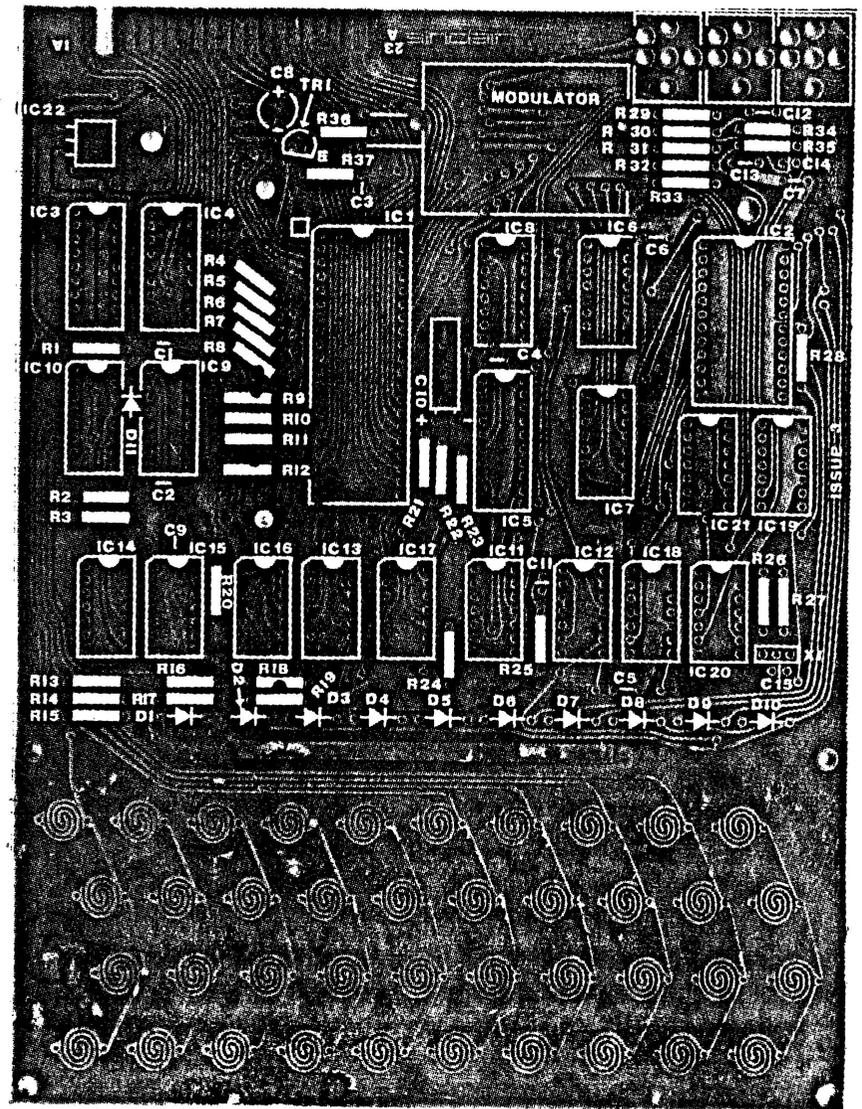

APÊNDICE 2

Este apêndice apresenta o esquema do microcomputador ZX 80 que serviu de base para os "projetos nacionais".

Apresentamos também as diferenças de ligações entre o esquema dado e os demais, além de uma relação dos componentes com suas funções.

O NE Z8000 é igual ao ZX com 8K de ROM.

O TK82C é o ZX80 com 8K de ROM e mais duas RAMs 2114. Alguns TK82C possuem o circuito de SLOW.

O TK83 é o TK82C com SLOW. Usa como RAM um chip do tipo 2016 ao invés de quatro 2114. Mantém 2K RAM.

O TK85 é o TK83 com 16K de RAM, mais 2K de EPROM com rotinas de alta velocidade para SAVE e LOAD e, SAVE e LOAD DATA. Por esta razão alteraram os circuitos de entrada e saída EAR/MIC.

O CP200 é o ZX80 com 8K de ROM, 16K de RAM, SLOW, Beep e Reset. O barramento de expansão foi alterado fisicamente; eletricamente apenas não possui ligado o +5V e +9V. A fonte de alimentação é interna e conta com tres integrados reguladores. Existe CP 200 versão SPEED, com 2K de ROM extra (como o TK85), só que a velocidade é diferente.

O RINGO é o ZX80 com 8K de ROM (alterada em mais de 1K), SLOW e 16K de RAM. O barramento de expansão, o teclado e a fonte foram alterados. Quanto ao teclado, destaque-se que o RINGO possui algumas teclas de edição que não requerem o uso do SHIFT como CURSOR UP DOWN/LEFT/RIGHT, DELETE, etc...

RELAÇÃO DOS COMPONENTES
DO MICROCOMPUTADOR SINCLAIR ZX 80

I.C.	TIPO	FUNÇÃO
01	Z80 A	Unid. Central de Processamento.
02	ROM	Sistema Operacional - Incluindo padrão dos caracteres.
03-04	2114	RAM - Memória do usuário, de vídeo e demais variáveis do sistema.
05	74LS373	8 FLIP-FLOPS - Memória do código do caracter lido na RAM.
06-07-08	74LS157	QUAD 2 LINE TO 1 LINE SELECTOR- Fornecem ao A0-A8 para a ROM pela saída do IC-5 e do Contador
09	74LS165	8 BIT SHIFT REGISTER, PARALLEL IN SERIAL OUT-MEMÓRIA de uma linha de TV do padrão do caracter em uso.
10	74LS365	
11	74LS00	QUAD 2 - Input positive NAND.
12	74LS00	QUAD 2 - Input positive - Gerador SINC TV.

13	74LS04	6 Hex Inverter - Combina/inverte sinal de vídeo e sinc.
14	74LS05	6 Hex Inverter - coletor aberto vídeo
15	74LS05	Idem - vídeo
16	74LS10	TRIPLE 3 INPUT POSITIVE NAND GATE.
17	74LS32	QUAD 2 INPUT OR GATE - Gerador Sinc TV.
18	74LS74	DUAL TRIGGERED FLIP-FLOPS tipo D - Gerador Sinc TV.
19	74LS74	Idem - Gerador Sinc TV
20	74LS86	QUAD 2 - INPUT EXCLUSIVE OR GATE (combina/inverte sinal de vídeo e Sinc.
21	74LS93	4 - bit Binary Counter - Contador de linhas de TV.
22	7805	Regulador + 5 V
23	2114	RAM
24	2114	RAM
25	74LS139	8 line decoder - decodificador dos endereços da RAM interna.

Obs. Os I.C. 23, 24 e 25 são só encontrados nas máquinas com 2K RAM. A numeração dos circuitos integrados, de IC 01 a IC 22 é igual no Sinclair ZX 80 e no Microdigital TK 82C.

APÊNDICE 3

Fornece dados sobre o barramento de expansão Sinclair.

BARRAMENTO DE EXPANSÃO SINCLAIR


O barramento de expansões dos computadores NE Z80 TK80, TK82C, NEZ8000, TK83 e TK85 são totalmente iguais ao do Sinclair ZX80 e ZX81 elétrica e fisicamente.

Alguns dos primeiros, apenas dos primeiros, NEZ80 e NEZ8000 não possuíam ligado o ROM CS ao barramento, assim como os primeiros ZX80. O ROM CS pode ser facilmente ligado. Quanto ao CP200, o barramento é eletricamente igual, (excluindo o +5V e +9V), mas difere fisicamente e, inclusive, entre as versões CP200 standard e CP200 speed.

Todo o barramento de expansão está contido em um conector dual in line de 23 posições e 44 conexões. Este tipo de conector não é fabricado. É cortado do chamado S100 DUAL IN LINE 2X 50 posições.

A seguir, a localização dos sinais no barramento de expansão Sinclair.

FACE SUPERIOR

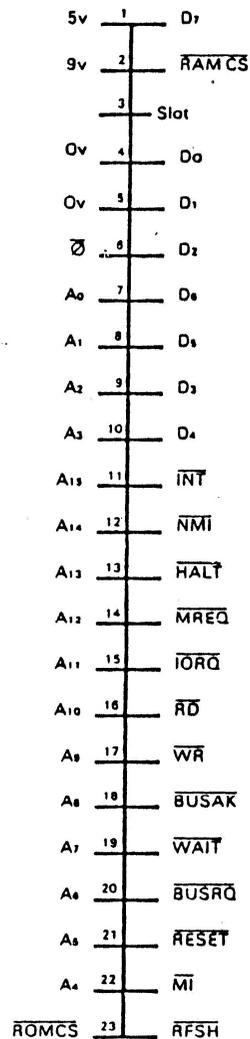

FACE INFERIOR



BARRAMENTO DE EXPANSÃO SINCLAIR



DESCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO
Endereços	A0 A15	Saídas p/memórias e dispositivos.
Dado	D0 D7	Saída/entrada (bidirecional).
Controle do Sistema	MREQ	Identifica memória em uso.
	IORQ	Identifica operações de I/O.
Controle do Sistema	RD	Indica entrada de dados na CPU.
	WR	Indica saída de dados da CPU.
	MI	Refere-se a interrupções.
	RFSH	Refresh do sincronismo das memórias dinâmicas.
Sistema de Clock	∅	Saída de 3,25 Mhz
	RST	Resseta a CPU quando com valor 0.
Controle da CPU	INT	Ent. de solicitação de interrupção
	NMI	Idem INT. Não pode ser desativada.
	WAIT	Indica estado de espera da máquina.
	HALT	Indica que a CPU executou 1 parada.
	BUSAQ	Solicita controle para CPU.
	BUSAK	Indica saída do controle pela CPU.
Seleção de Memória	RAMCS	Se de valor lóg.alto(1), desconecta a leitura do RAM
	ROMCS	Se de valor log.alto(1), desconecta a leitura da ROM.
Alimentação	+9V	9V sem regulagem.
	+5V	+5V regulados.
	GROUND	0 V

APÊNDICE 4


Este apêndice contém informações sobre os circuitos integrados utilizados nos projetos descritos neste volume.

TABELA DA VERDADE
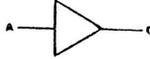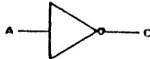
<p>BUFFER</p> <p>INPUT OUTPUT</p>  <table border="1" data-bbox="1361 644 1554 719"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	C	0	0	1	1	<p>INVERSOR</p> <p>INPUT OUTPUT</p>  <table border="1" data-bbox="1637 644 1830 719"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	C	0	1	1	0	<p>PORTA AND</p>  <table border="1" data-bbox="1912 620 2105 743"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1																		
A	C																																														
0	0																																														
1	1																																														
A	C																																														
0	1																																														
1	0																																														
A	B	C																																													
0	0	0																																													
1	0	0																																													
0	1	0																																													
1	1	1																																													
<p>PORTA NAND</p>  <table border="1" data-bbox="1350 863 1543 986"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	<p>PORTA OR</p>  <table border="1" data-bbox="1630 863 1823 986"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	<p>PORTA NOR</p>  <table border="1" data-bbox="1906 871 2098 994"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
A	B	C																																													
0	0	1																																													
1	0	1																																													
0	1	1																																													
1	1	0																																													
A	B	C																																													
0	0	0																																													
1	0	1																																													
0	1	1																																													
1	1	1																																													
A	B	C																																													
0	0	1																																													
1	0	0																																													
0	1	0																																													
1	1	0																																													
<p>PORTA EXCLUSIVE OR</p>  <table border="1" data-bbox="1350 1129 1543 1252"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	<p>PORTA EXCLUSIVE NOR</p>  <table border="1" data-bbox="1630 1134 1823 1257"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	<p>LEIS DA ÁLGEBRA BOOLEANA</p> <p>$A + 0 = A$ $A \cdot A = A$ $A + 1 = 1$ $A + \bar{A} = 1$ $A \cdot 0 = 0$ $A \cdot \bar{A} = 0$ $A + \bar{A} = 1$ $A \cdot 1 = A$ $A \cdot B + A \cdot C = A(B + C)$ $A + B \cdot C = (A + B)(A + C)$ $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} = \overline{A + B + C}$</p>															
A	B	C																																													
0	0	0																																													
1	0	1																																													
0	1	1																																													
1	1	0																																													
A	B	C																																													
0	0	1																																													
1	0	0																																													
0	1	0																																													
1	1	1																																													

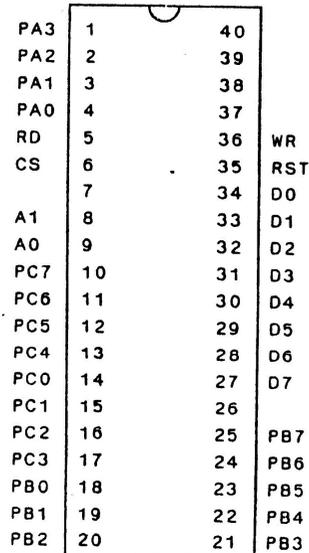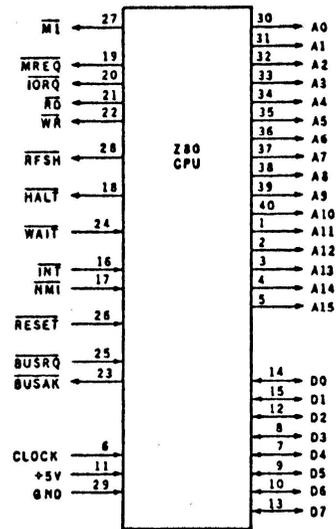


2708

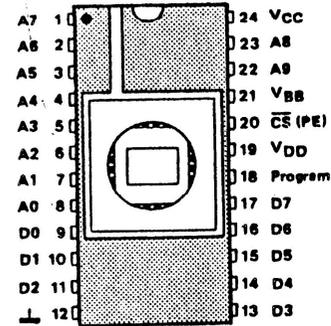

2716

Texas Instruments

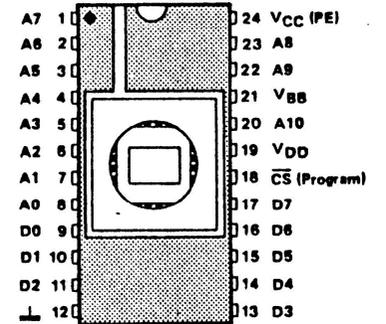


2516


Texas Instruments

2716

other manufacturers

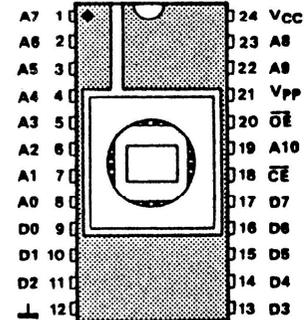


2532

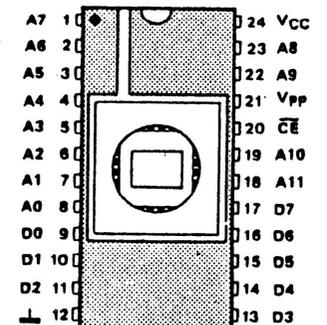


INTEGRADOS DA PIO


2732

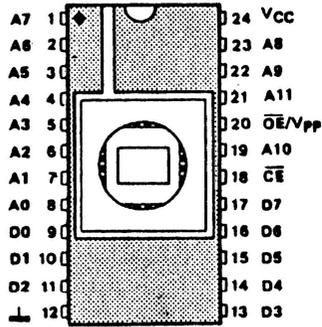

2784

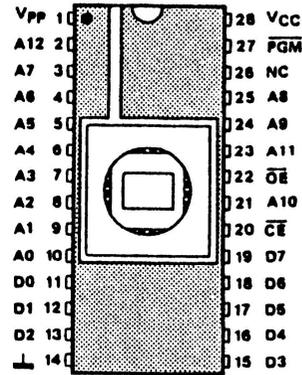


6118
5517
2018

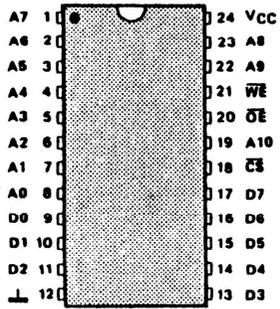


2K x 8 RAM


5564
5565

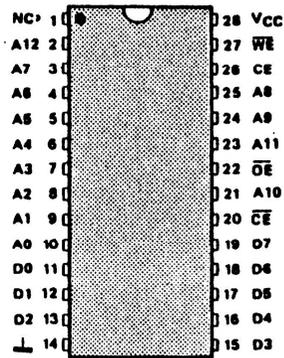


8K x 8 RAM

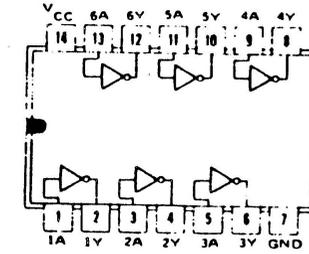

74LS04

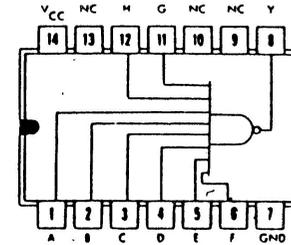


74LS30

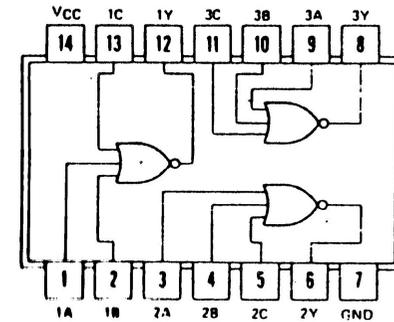



74LS27



74LS30

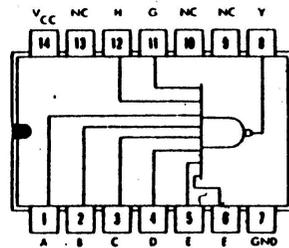

74LS 138

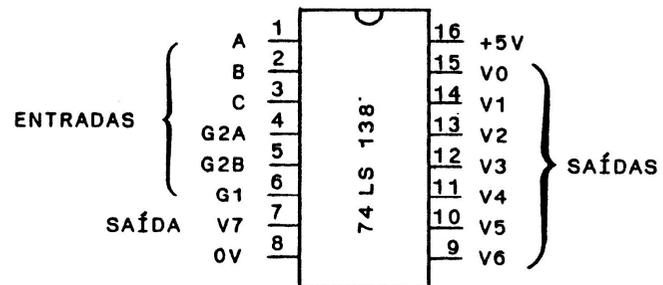

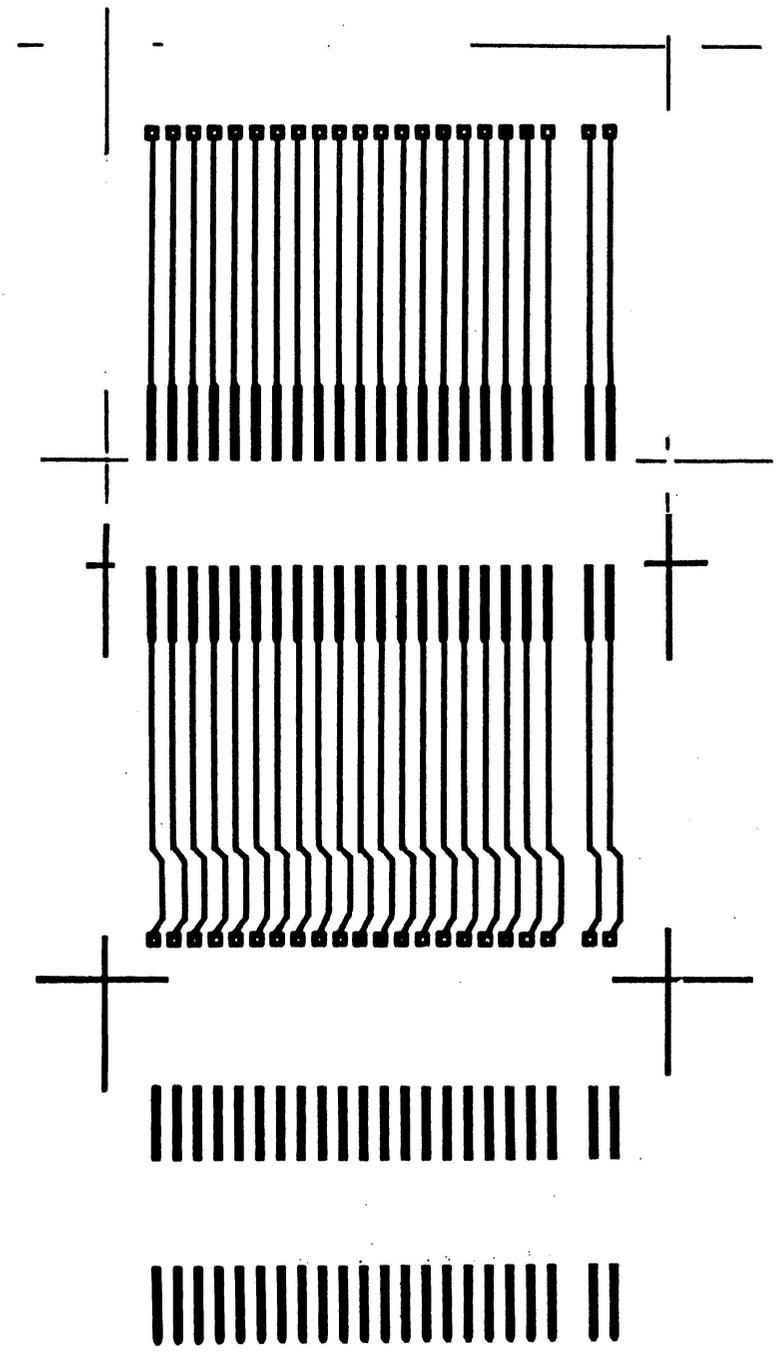

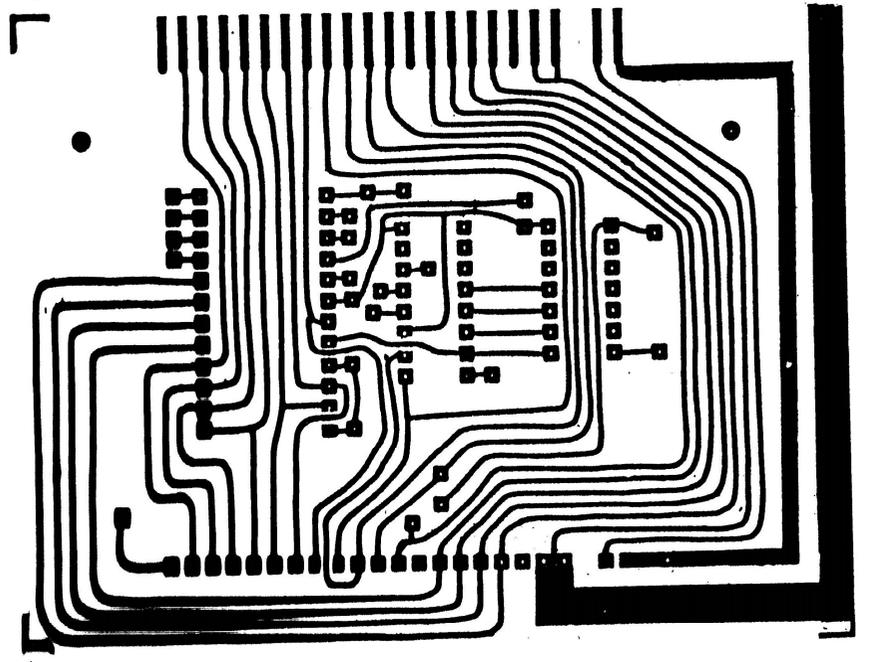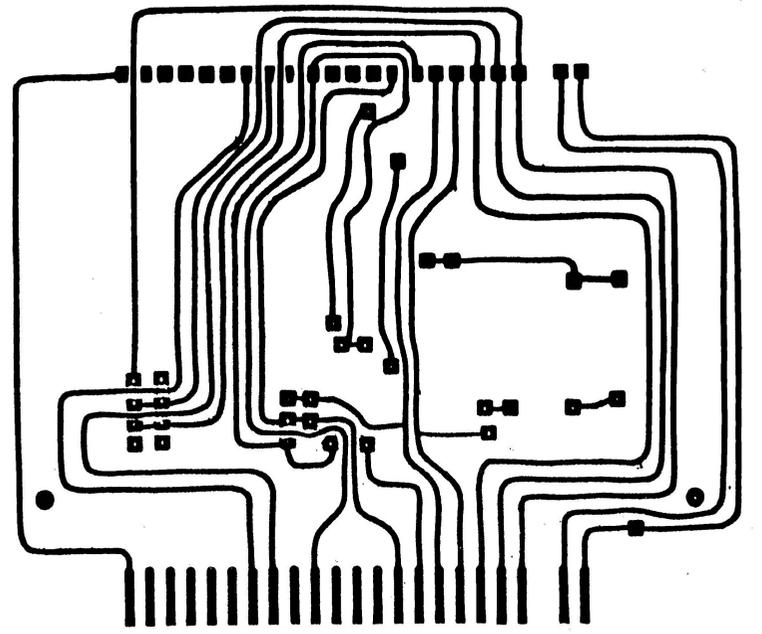

HARDWARE SINCLAIR PARA TK E CP
por Delio Santos Lima

1ª Edição - Novembro de 1984

Composto, impresso, editado e distribuído por
Micron Eletrônica Com.Ind.Ltda.


São José dos Campos - SP - Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução, total ou parcial, ainda que em sistemas similares, de qualquer forma ou por qualquer meio - eletrônico, mecânico, fotocópia ou gravação, sem permissão escrita do Editor.

PUBLICAÇÕES

MICRON ELETRÔNICA

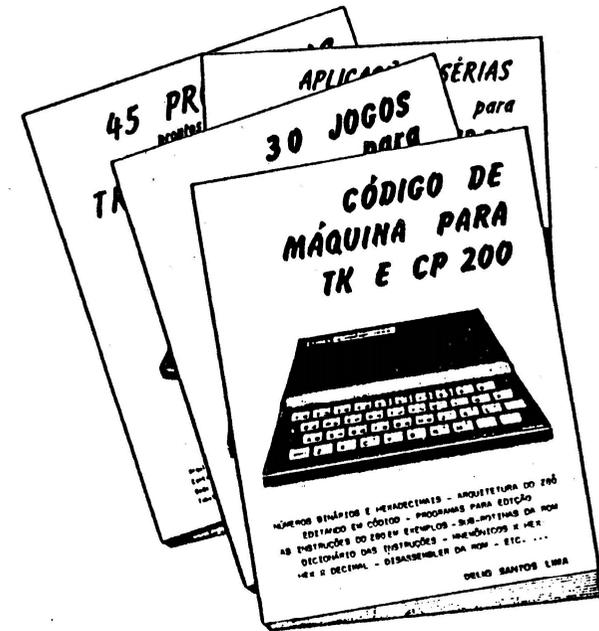

• DICIONÁRIO DO BASIC SINCLAIR

Para os micros ZX81, NEZ8000, CP200, TK82C e TK83, TK85, RINGO, AS 1000, etc... Reune todas as Instruções - Funções - Operadores e Caracteres descritos e exemplificados em ordem alfabética. Inclui Divisão do Basic Sinclair - Convertendo outros Basics - Contando os Bytes - Economizando Memória.

• 200 DESENHOS PARA TK E CP200

- . Mais de 200 desenhos para jogos e ilustrações, codificados.
- . Programas para : edição dos desenhos codificados; cópia instantânea do Display, simulando movimento; transposição de vídeo entre programas, etc....
- . Ensina as técnicas de vídeo, mapeamento, movimento, etc...