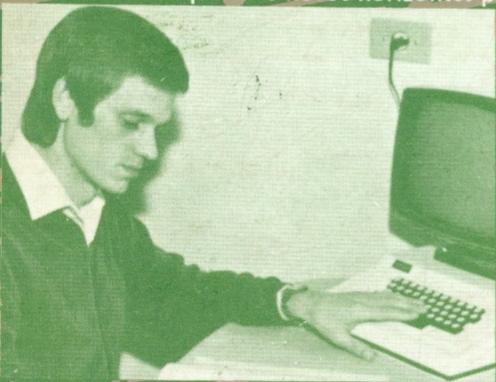


O SEU MICRO E O MUNDO EXTERNO

Neste livro — inédito deste gênero no Brasil — através de projetos claros, funcionais e com componentes facilmente encontrados no mercado nacional, o autor demonstra como é fácil acessar o mundo "externo" do microcomputador.

Partindo de um simples circuito básico, o hobbista pode montar seus mais diversificados periféricos, seja no campo dos jogos, como por exemplo luzes sequenciais, tiro ao alvo etc., ou seja no campo profissional, como gravador de EPROM, secretária eletrônica, analisador lógico etc.

Um livro que abre novos horizontes para o uso do seu micro!




O autor desenvolvendo um programa no seu TK 85, instalado numa caixa de fibra de vidro da Fa. SPEED/MG.

para seu ZX81 * TK82 * TK83 * TK85
NE-Z8000 * CP200 * TK2000 * APPLE...

Bernhard Wolfgang Schön escreveu além desta obra diversos artigos em revistas nacionais e realizou várias palestras sobre a informática e microcomputadores. Com este livro foi eliminada uma lacuna de falta de livros específicos sobre hardware no mercado nacional.

O SEU MICRO E O MUNDO EXTERNO

O SEU MICRO

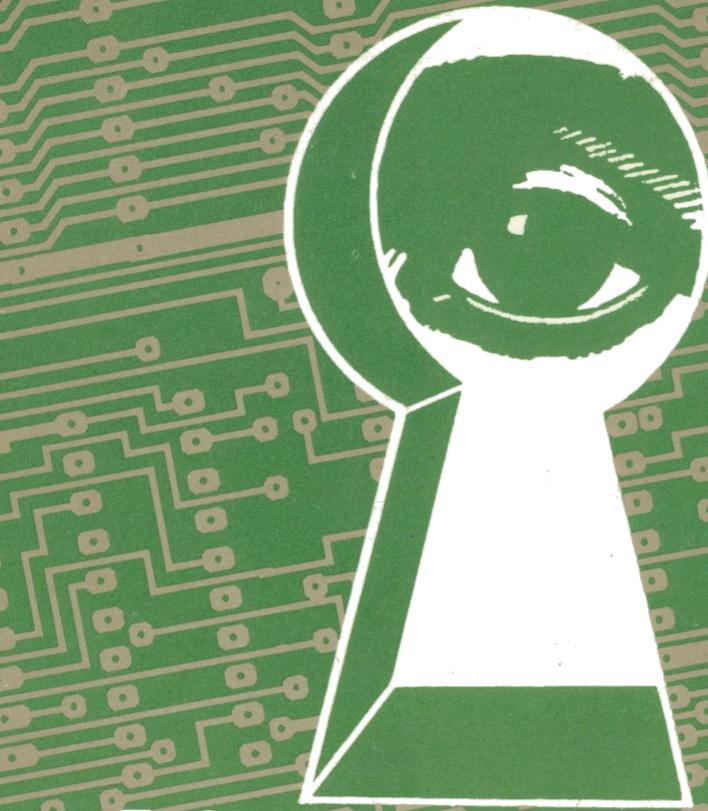

E O MUNDO EXTERNO

BERNHARD WOLFGANG SCHÖN

periféricos sensacionais!

para seu ZX81 * TK82 * TK83 * TK85
NE-Z8000 * CP200 * TK2000 * APPLE...

TABELA DE CONVERSÃO
 HEXADECIMAL DECIMAL

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
4	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
5	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
6	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
7	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
8	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
9	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
A	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
B	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
C	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
D	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
E	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
F	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

LITEC

LIVRARIA EDITORA TÉCNICA LTDA

Rua dos Timbiras, 257 - CEP: 01208 - São Paulo
 Caixa Postal 30 869 - Tel. 222-0477

REF.

PREÇO

**O SEU MICRO
 E O
 MUNDO EXTERNO**

Este livro foi editado pela
Aleph PUBLICAÇÕES E
ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA.

Os programas
foram digitados e testados
no NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS
Dept. de Cursos de Computação
Av. Brig. Faria Lima, 1451 - conj. 31
01451 São Paulo - SP (813-4555)
sob a coordenação
da professora Betty Fromer Piazz



CIP-Brasil. Catalogação-na-Publicação
Câmara Brasileira do Livro, SP

S392s Schön, Bernhard Wolfgang, 1954-
 O seu micro e o mundo externo
 Bernhard Wolfgang Schön. -
 São Paulo : Aleph, 1985.
 1. Microcomputadores I. Título.

85-0028 17. CDD-651.8
 18. -001.6404

O SEU MICRO E O MUNDO EXTERNO

BERNHARD WOLFGANG SCHÖN

Índices para catálogo sistemático:

1. Microcomputadores : Processamento de dados
651.8 (17.) 991.6404 (18.)

*JCA
20.12.86*

EXPEDIENTE

ÍNDICE

Coordenação editorial:

Pierluigi Piazzì.

Digitação e revisão técnica:

Roberto Bertini Renzetti

Projeto visual e produção gráfica:

Hugo Sergio Faleiros V. V. E.

Ilustrações:

Hindenburgo Alencar

Organização editorial:

Rosana de Angelo

Revisão e copy-desk:

Lúcia Kairovsky

Produção:

Rosa Kogan Fromer

Ilustração da capa:

CADPRESS

T. (011) 870155

X
Aleph



	PÁGINA
INTRODUÇÃO	7
PREFÁCIO	9
UMA PALAVRA PARA OS USUÁRIOS DE OUTROS MICROS ..	10
O CIRCUITO INTEGRADO 8255 PIO	11
Figura - 1	11
Figura - 2	12
Figura - 3	13
Figura - 4	18
O CIRCUITO BÁSICO	19
Figura - 5	20
Figura - 6	21
Figura - 7	22
Figura - 8	24
Figura - 9	24
Figura - 10	24
O PROGRAMA MONITOR	27
VERIFICAÇÕES FINAIS	29
Figura - 11	30
POR QUE ACENDEM OS LED's	32
Figura - 12	34
LUZES SEQUÊNCIAIS	35
OUTROS EFEITOS COM OS LED's	39
USANDO AS ENTRADAS DO CIRCUITO BÁSICO	43
TIRO AO ALVO	45
Figura - 13	48
PONTA LÓGICA	49
ANALISADOR LÓGICO DE ATÉ 24 CANAIS	53
Figura - 14	56

INTRODUÇÃO

LIGANDO UM RELÉ	57
Figura - 15	57
DISCADOR DE TELEFONE	59
Figura - 16	59
Figura - 17	61
REFLEXÔMETRO	65
Figura - 18	66
Figura - 19	68
CONTROLANDO O GRAVADOR	69
Figura - 20	70
BARREIRA DE LUZ	71
Figura - 21	72
CONTROLADOR DE EVENTOS	73
Figura - 22	74
ALARME RESIDENCIAL	75
Figura - 23	76
TEM ALGUÉM EM CASA?	77
Figura - 24	82
Figura - 25	82
SECRETÁRIA ELETRÔNICA	83
GRAVADOR DE EPROM	87
Figura - 26	87
Figura - 27	88
Figura - 28	89
SUGESTÕES	93
Figura - 29	93
Figura - 30	94
Figura - 31	95
Figura - 32	96
TABELAS E DICAS	97
Figura - 33	100
AS ROTINAS ASSEMBLY DISASSEMBLADAS	103
CONCLUSÃO	123

OBS.: ERRATA da Pag. 22 impressa na
última página do livro

A rápida popularização dos micro computadores conduziu uma grande parcela de leigos ao fascinante mundo da informática. A maioria deles tomou contato com o micro externamente como usuário, aprofundando-se no estudo do "software".

Uma minoria, porém, quer entender as "entradas" de seu computador, abordá-lo do ponto de vista do "hardware".

O micro computador é um cérebro que lê e escreve: dotá-lo de olhos, braços, ouvidos, ligá-lo ao mundo externo é fornecer um corpo a uma mente.

Esta possibilidade fascinante nos convenceu a editar esta obra pioneira de Bernhard Schön, para divulgar as enormes (e muitas vezes insuspeitas) possibilidades que seu pequeno micro esconde.

Pierluigi Piazz

PREFÁCIO

Tenho certeza, meu caro leitor, que você é ou será mais um dos usuários de microcomputadores, que se preocupa com os recursos que o micro oferece. Mesmo não pondo em prática todos os projetos deste livro, você diferencia-se da grande maioria de usuários, que se limita apenas em rodar programas já prontos nos seus computadores.

Na verdade existem, em princípio, três tipos de usuários:

Usuário A — ele compra e troca programas desenvolvidos por terceiros, sem entender o que se passa dentro do computador. Para ele, o seu micro não passa de uma caixa preta, que serve somente para rodar programas prontos.

Usuário B — este já se preocupa com as linguagens de programação existentes, geralmente o BASIC e o ASSEMBLY, e começa a desenvolver seus próprios programas, específicos para suas necessidades. Este usuário sabe que o único limite na programação (e com isto a capacidade do micro de realizar as tarefas mais diversificadas) é a criatividade do próprio programador. Na prática é ele quem domina o computador, enquanto que no caso do usuário A, é o computador quem o domina.

Usuário C — estes são pessoas como você, que querem abrir a barreira entre o microcomputador e o mundo externo, ultrapassando os limites traçados pelas impressoras, monitores e gravadores.

Normalmente, o usuário C já passou a seqüência do tipo A e B, e não se satisfaz com o mundo de programação — seja por necessidade, estudo ou mera curiosidade.

O objetivo deste livro é demonstrar como é simples acessar o mundo externo, quais são os meios, bem como a apresentação de alguns projetos com suas respectivas rotinas de programação.

Este livro, em princípio, é dedicado aos usuários dos micros ZX81, RINGO R-470, TK82, TK83, TK85, NE-Z8000, CP200 e AS1000, mas, com pequenas alterações, os mesmos projetos também podem ser acoplados aos micros TK2000, linha APPLE, TRS 80, COMMODORE e outros.

O CIRCUITO INTEGRADO 8255 PIO

UMA PALAVRA PARA OS USUÁRIOS DE MICROS NÃO COMPATÍVEIS COM O SINCLAIR

Como já foi mencionado na introdução, apenas pequenas alterações fazem-se necessárias para acoplar os projetos deste livro ao seu computador.

A hardware de todos os projetos é completamente compatível, com exceção do circuito básico, que foi projetado para os micros TK85 e compatíveis. A diferença principal consiste na área de trabalho, pois nos micros TK85, este circuito trabalha na área de memória entre 8192 e 8195 inclusive. Provavelmente, no seu micro, estes endereços estão sendo usados por uma memória, impedindo assim o funcionamento do circuito básico. Neste caso, terá de escolher uma outra área que não esteja ocupada. Como verá nos capítulos seguintes, a seleção do endereço de funcionamento é feita por um multiplexador, cujas entradas devem ser alteradas de acordo com seu computador. O restante do circuito básico permanece inalterado.

No que se refere aos software, acredito que as rotinas escritas em BASIC facilmente podem ser traduzidas para o BASIC do seu micro. As rotinas ASSEMBLY foram escritas para a CPU Z80, e no final deste livro, todas as rotinas empregadas são listadas com seus respectivos mnemônicos, facilitando assim sua compreensão. Dentro desta lógica deverão ser escritas as rotinas ASSEMBLY para seu computador.

Apesar destas diferenças, creio também que você encontrará neste livro informações e incentivos para montar um ou mais dos projetos apresentados, ou até para criar novas montagens.

Todos os projetos neste volume baseiam-se num circuito integrado 8255 PIO, que é uma interface de 8 bits, projetado para trabalhar acoplado em sistemas com o microprocessador 8080 da INTEL. Apesar dos micros do tipo TK85 e semelhantes trabalharem com a CPU Z80, esta interface pode ser facilmente comandada por estes microcomputadores.

Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada na arquitetura do 8255:


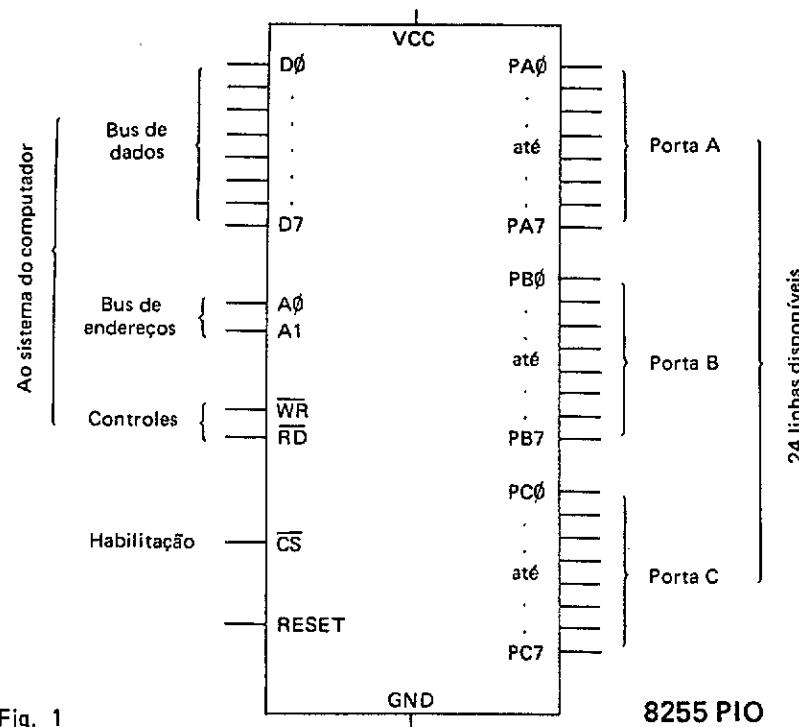


Fig. 1

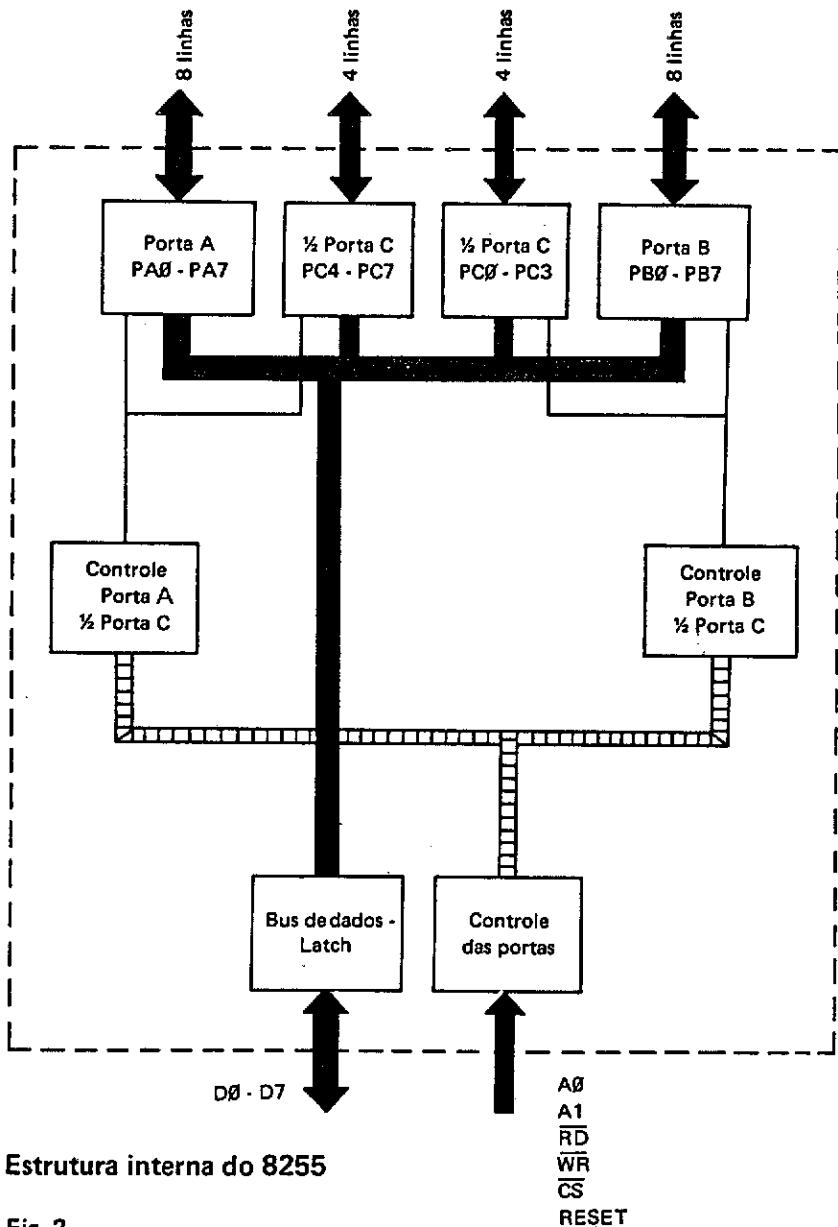

A pinologia pode ser conferida na Fig. 3.

PA3	1	PA4	40
PA2	2	PA5	39
PA1	3	PA6	38
PA0	4	PA7	37
RD	5	WR	36
CS	6	RESET	35
GND	7	D0	34
A1	8	D1	33
A0	9	D2	32
PC7	10	D3	31
PC6	11	D4	30
PC5	12	D5	29
PC4	13	D6	28
PC0	14	D7	27
PC1	15	VCC	26
PC2	16	PB7	25
PC3	17	PB6	24
PB0	18	PB5	23
PB1	19	PB4	22
PB2	20	PB3	21

Fig. 3
Pinologia do 8255

Assim, temos as seguintes funções e comandos:

- RD e WR — controlam o vetor de sentido do bus de dados D0 até D7
- A0 e A1 — seleção de uma das três portas, ou ainda, a seleção do buffer (para a programação)
- CS — habilita a comunicação entre o microcomputador e o próprio 8255
- RESET — com nível lógico “1”, todas as entradas do 8255 vão para o modo Input, isto é, apresentam alta impedância.
- VCC — alimentação única de +5 Volts
- GND — Terra, negativo
- PA0 - 7 — porta A (8 linhas)
- PB0 - 7 — porta B (8 linhas)
- PC0 - 7 — porta C (8 linhas)
- D0 - D7 — bus de dados para o computador

SELEÇÃO DAS PORTAS

Conforme os níveis de A0 e A1, temos as seguintes funções:

A0	A1	Situação
0	0	seleção da porta A
1	0	seleção da porta B
0	1	seleção da porta C
1	1	programação do 8255

A porta A contém um latch/buffer para a saída de dados, e um latch para a entrada de sinais, idêntico à porta B. Já, a porta C está dividida em dois grupos de 4 linhas cada, permitindo a programação diferente para cada grupo. Por exemplo, as linhas PC0 até PC3 podem agir como entradas, enquanto as linhas PC4 até PC7 representam saídas.

MODOS DE SELEÇÃO

O 8255 apresenta três modos de operação:

Modo 0 = input/output básico


Modo 1 = input/output com strobe

Modo 2 = bus direcional com strobe

A PROGRAMAÇÃO DO 8255 EM SI


Após ligar a alimentação do 8255, é imprescindível uma palavra de comando, sem a qual este circuito integrado permanece no modo RESET. Esta palavra de comando define o modo e o tipo de funcionamento para cada porta. Lembre-se que para aceitar a programação, as linhas A0 e A1 devem estar em nível "1".

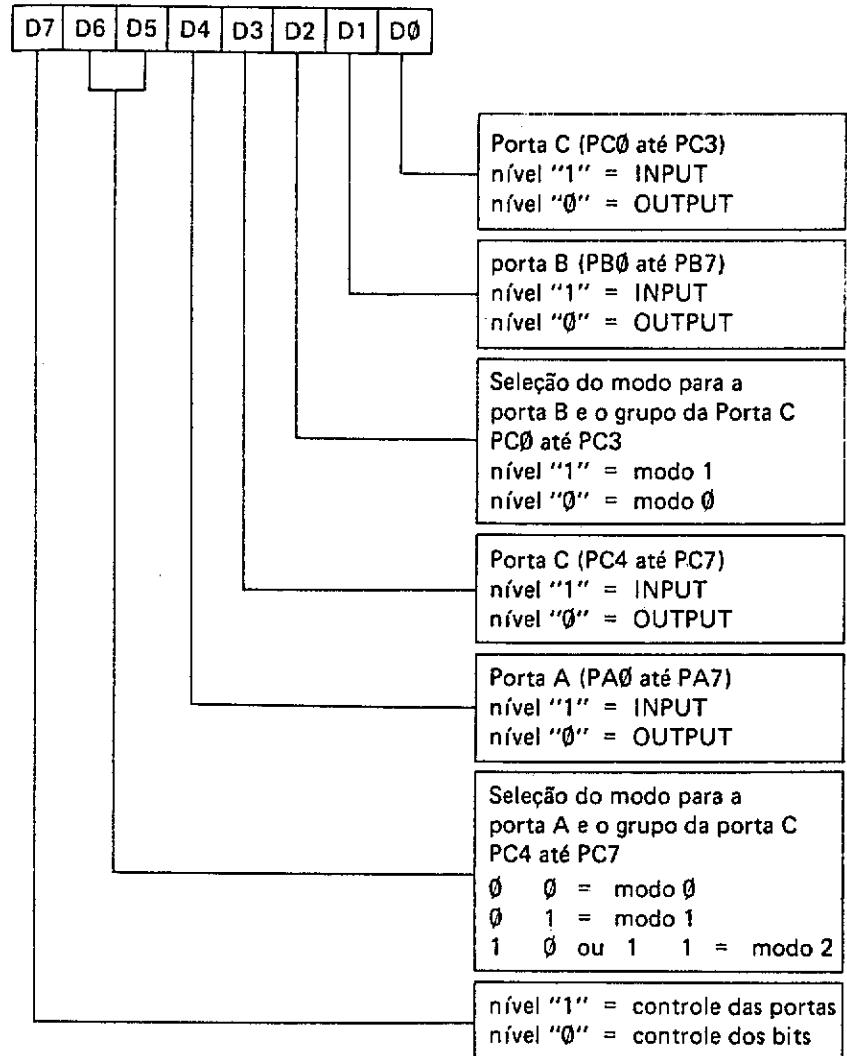O comando é formado por 8 bits, onde cada bit tem uma função muito especial:



Obs.: O nível de D7 diz ao 8255 de que tipo de palavra de programação trata-se, pois com um nível "1", a palavra será interpretada para controlar as portas, enquanto com D7 em nível "0", a palavra representa uma programação para setar os bits da porta C.

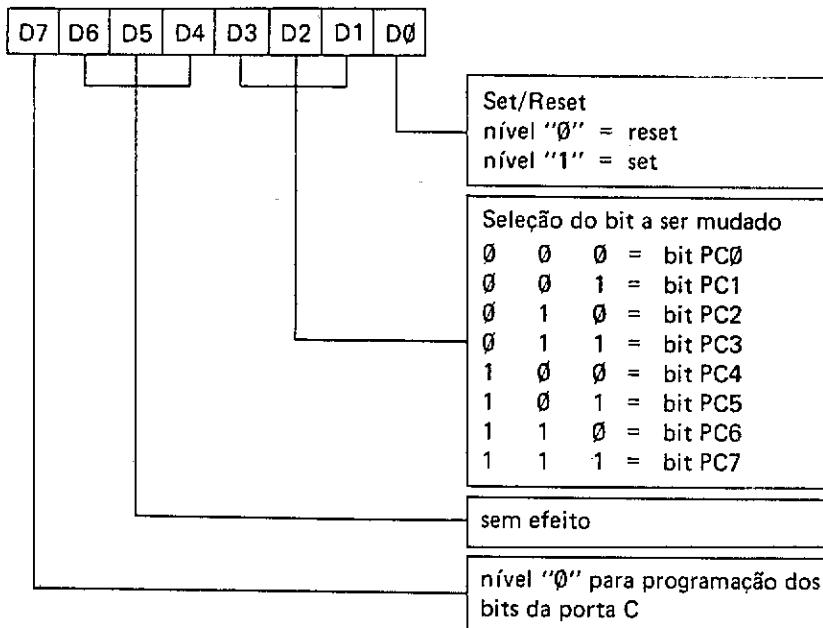Para setar ou "ressetar" os bits da porta C, temos então o seguinte critério na interpretação da palavra de comando:



3. Modo 2 = bus direcional com strobe:

- usado para estabelecer uma comunicação entre o computador e um periférico através de até 8 bits em sentido bi-direcional. Neste caso, os 8 bits serão representados pela porta A, enquanto a porta C fornece sinais de controle (5 bits).

Para todos os projetos apresentados, usaremos unicamente o modo 0, deixando um estudo detalhado dos demais modos para literaturas técnicas específicas.

No circuito básico, apresentado no próximo capítulo, usaremos o circuito integrado 8255A, onde o índice "A" representa a velocidade máxima de operação (4,0 MHz), enquanto o tipo normal 8255 sem índice trabalha somente até 2,0 MHz, podendo assim apresentar operações irregulares trabalhando com microcomputadores com uma freqüência de clock elevado (3,25 MHz no caso do TK85).

OS MODOS DE OPERAÇÃO EM DETALHE

1. Modo 0 = Input/Output básico:


- com este modo pode-se operar com as portas A, B, C usando-as como simples entradas ou saídas, tendo assim:
 - duas portas de 8 bits (A e B)
 - duas portas de 4 bits (C + C)

As saídas têm um latch, isto é, o sinal de saída permanece até que sejam novamente chaveadas.

2. Modo 1 = Input/Output com strobe:

- neste modo, é feita uma transferência de/ou para uma porta específica, em conjunto com os sinais de strobe e handshaking, onde as portas A e B atuam como as entradas e/ou saídas, enquanto a porta C gera ou verifica os sinais de strobe e handshaking.

CIRCUITO BÁSICO

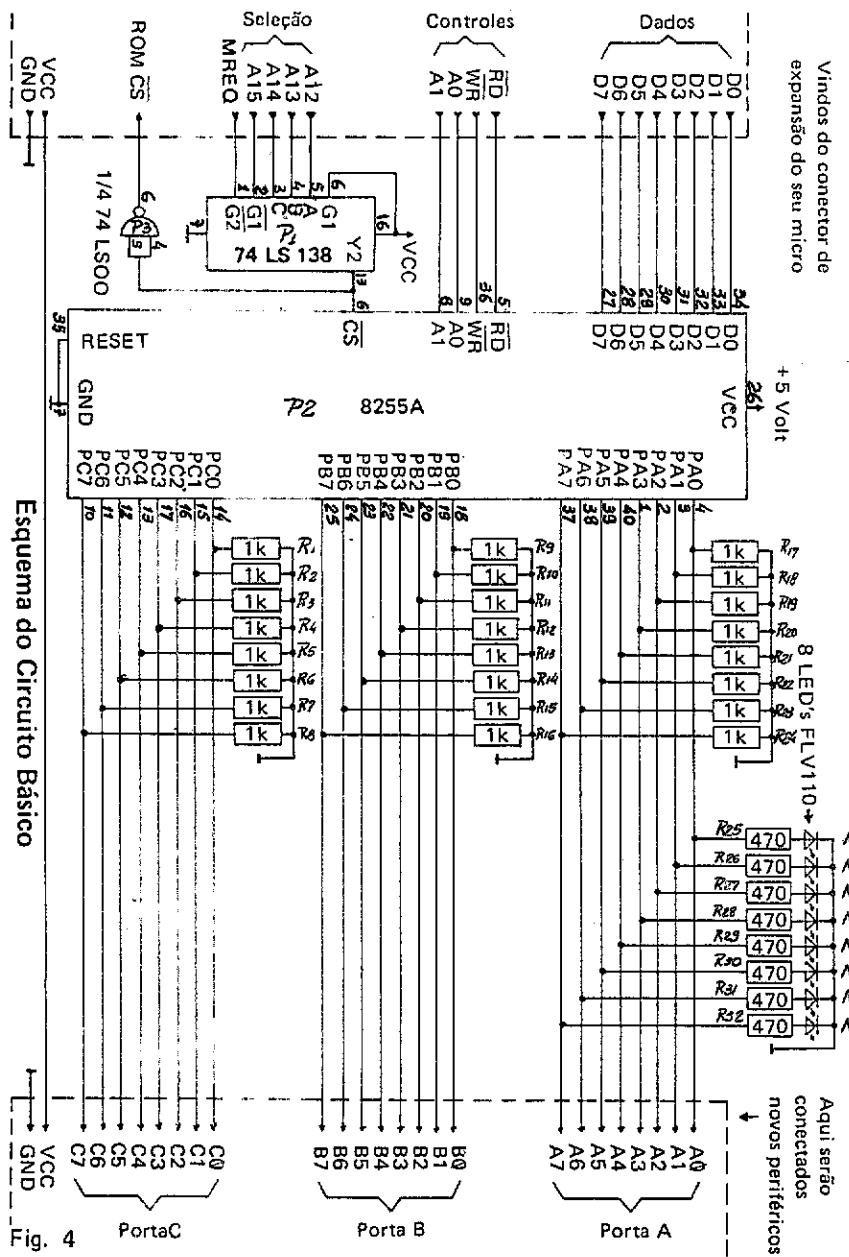

Para facilitar a utilização de diversos projetos, economicamente vantajosos, montaremos um circuito básico, a partir do qual, com um mínimo de componentes adicionais, podem ser montados todos os projetos indicados neste livro.

O coração deste circuito básico é o 8255A, que é uma interface de entrada e saída programável. Temos ainda um multiplexador 74LS138, servindo como controlador do 8255A, liberando o circuito somente em determinados endereços. Mais 8 LED's para monitorar sinais e alguns resistores — o suficiente para criar os mais ousados projetos.


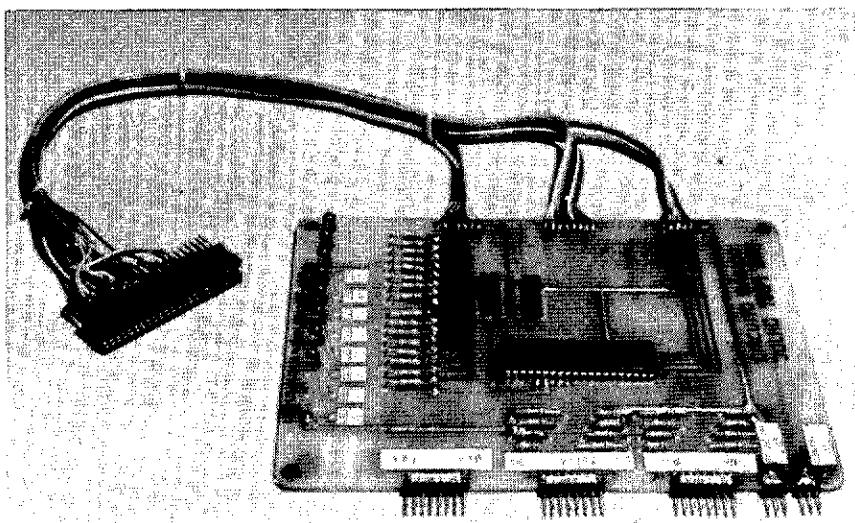


Foto 1

O esquema pode ser visto na Fig. 4, e a montagem em si pode ser feita numa placa de dupla face.

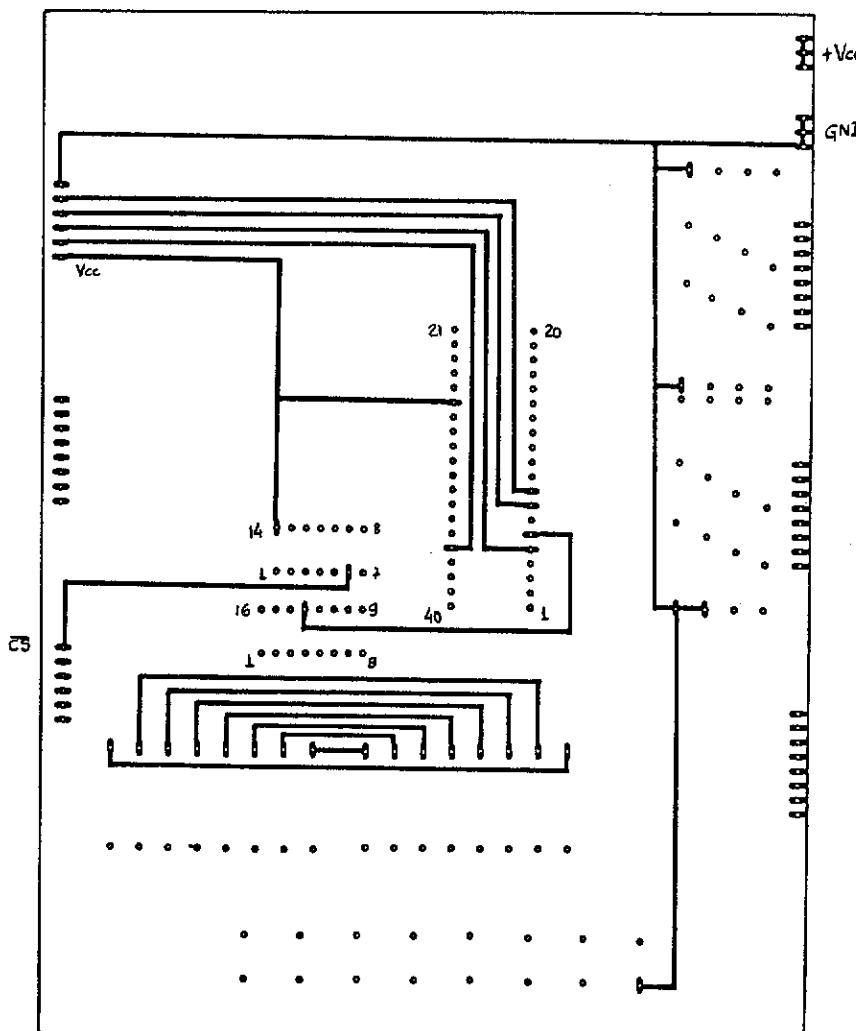As Figs. 5 + 6 mostram, como deve ser preparada cada face da placa.



CIRCUITO BÁSICO VISTO POR CIMA

Fig. 5

20

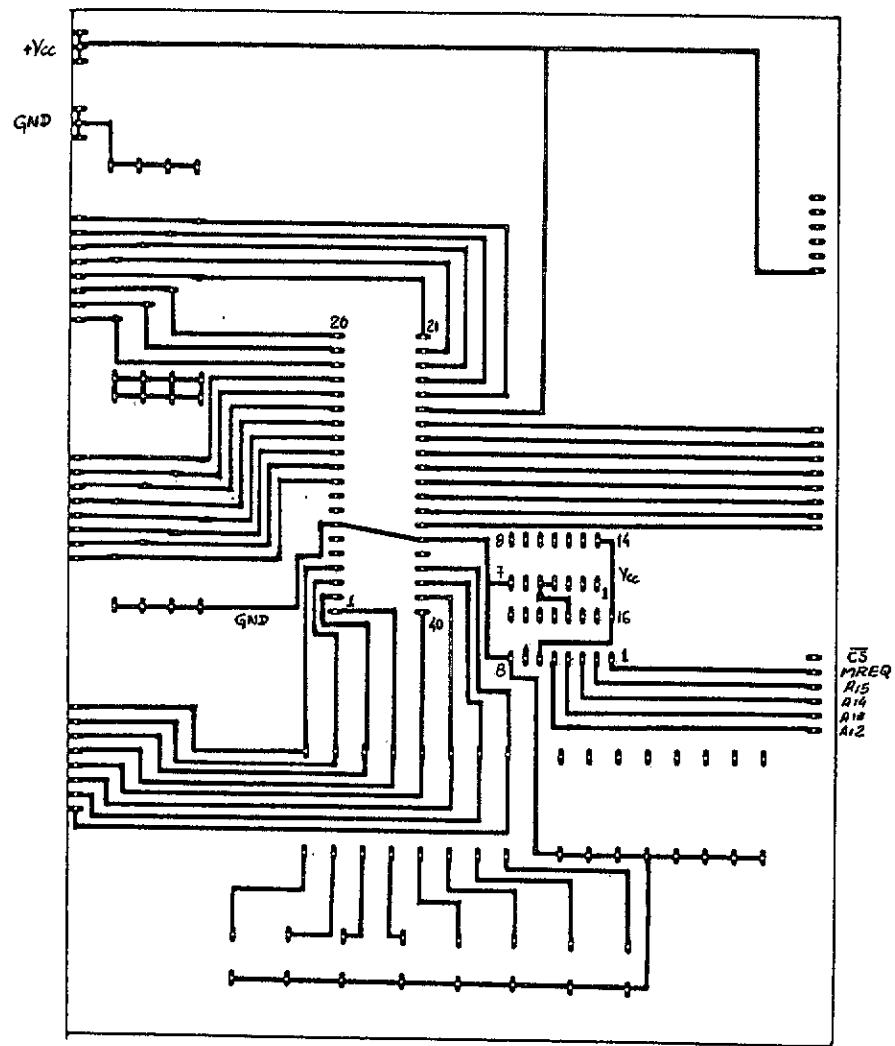


Fig. 6

CIRCUITO BÁSICO VISTO POR BAIXO

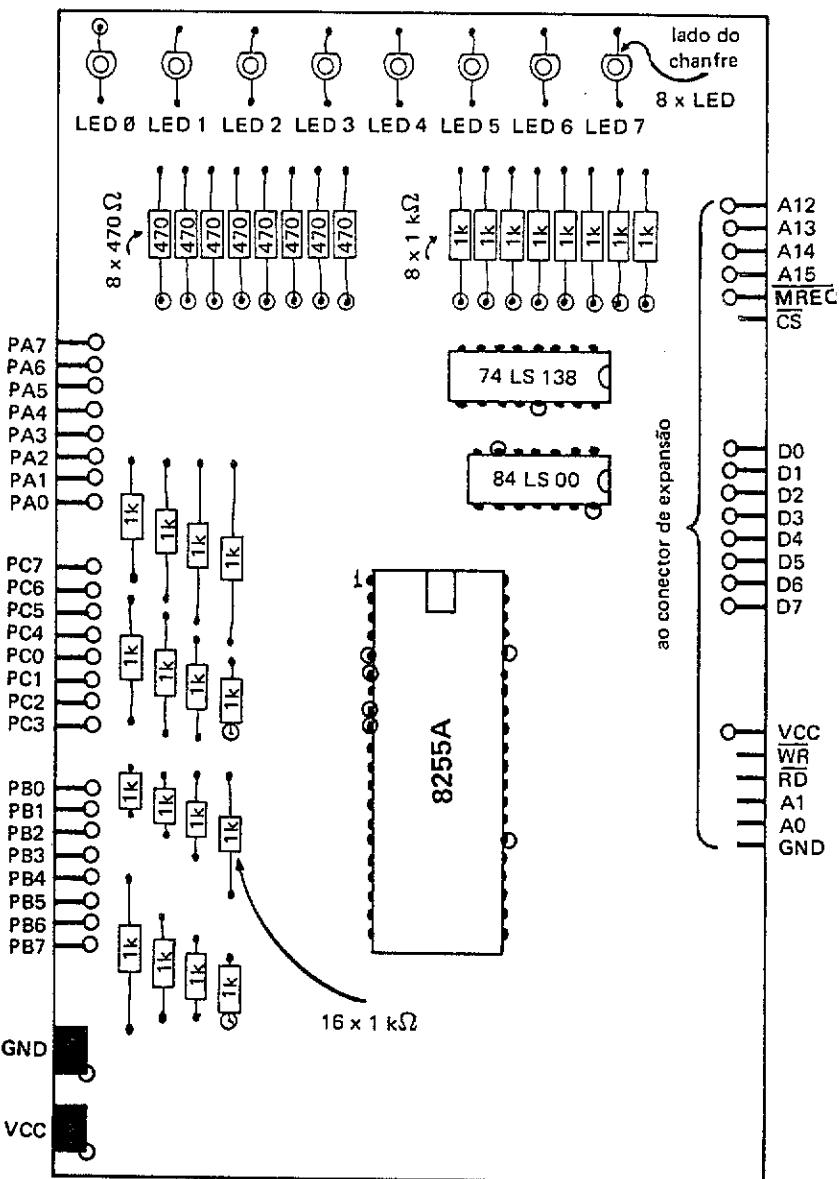


Fig. 7

CIRCUITO BÁSICO
O SEU MICRO E O MUNDO EXTERNO

Relação de material necessário para o circuito básico:

- 1 circuito integrado 8255A
- 1 circuito integrado 74LS138
- 8 LED's FLV 110
- 8 resistores 470 Ohms 1/8 Watt
- 24 resistores 1 Kilo-Ohm 1/8 Watt
- 1 plug para o seu micro (expansão)
- 1 placa de dupla face conf. Fig. 5 + 6
- 5m cabinho
- solda

A MONTAGEM EM SI:

Antes de tudo, prepare o circuito impresso de dupla face de acordo com as Fig. 5 + 6. A seguir, solde os componentes, observando que alguns pinos dos circuitos integrados e alguns resistores devem ser soldados em ambas as partes do circuito impresso. A posição dos componentes é indicada na Fig. 7, e depois da montagem confira com cuidado todo o trabalho feito.

Tendo a placa montada, corte o cabinho em pedaços de no máximo 25 cm de comprimento e solde-os nos pontos indicados na Fig. 8.

Nem todos os projetos apresentados requerem uma memória superior a 2 kBytes (memória interna do seu micro). Assim sendo, você poderá conectar o circuito básico diretamente à expansão do seu micro. Se quiser continuar com a sua expansão de memória (válido para os micros ZX81, TK82, TK83 e NE-Z8000), então poderá montar um "prolongador de expansão" conforme mostra a Fig. 8.

Mesmo para os micros que já vêm com uma memória interna de 16 kBytes ou mais, como é o caso do TK85 e CP200, este prolongador pode ser útil. Talvez você tenha uma impressora que queira ligar junto com o circuito básico.

A ligação do plug depende do micro que você tem. Existem atualmente três tipos de ligações:

- Tipo 1 — ZX81, TK82, TK83, NE-Z8000, TK85
- Tipo 2 — CP200 antigo (sem o High-Speed original)
- Tipo 3 — CP200 novo (já com o High-Speed de fábrica)

Para o tipo 1, a ligação deve ser feita de acordo com a Fig. 9.

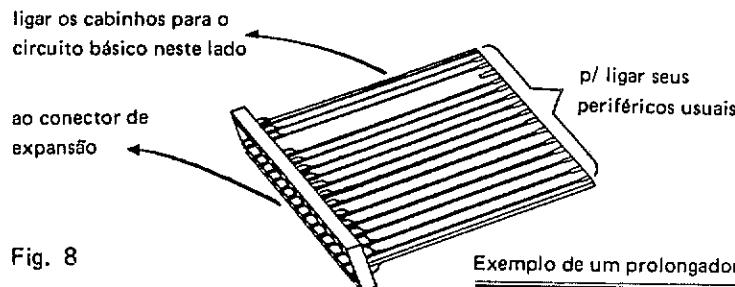


Fig. 8


Quem tem o tipo 2, terá de realizar antes da ligação do plug uma pequena modificação dentro do computador. Não se preocupe, esta modificação não altera o funcionamento normal do seu micro, apenas leva ao condutor de expansão duas linhas ora inexistentes: VCC (+5 Volts) e ROM CS. Na Fig. a seguir pode-se observar, que estas linhas “faltantes” devem ser ligadas na face inferior do conector.

A linha ROM CS pode ser produzida usando como base o capítulo “TABELAS E DICAS” na parte do endereçamento interno do micro.

Para os usuários do micro tipo 3, e os do tipo 2 já alterados, prevalece a ligação do plug conforme a Fig. 10.

Tendo tudo ligado, chega a hora de fazer o primeiro teste do circuito básico. Para isto, conecte o plug à expansão do micro e ligue a alimentação.

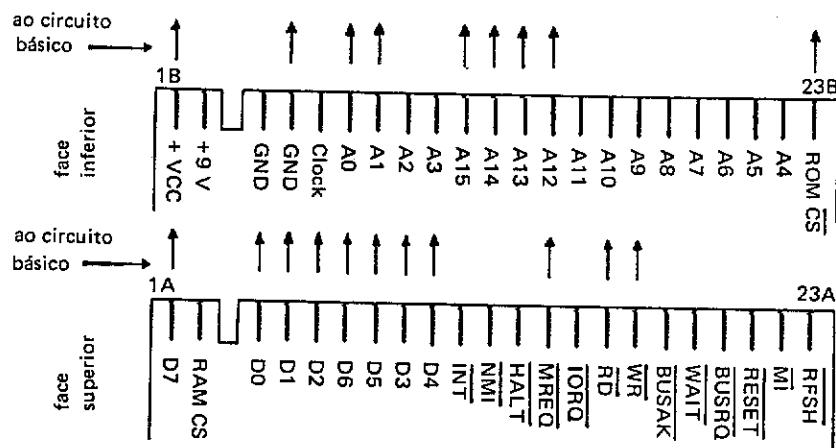Se a montagem estiver certa aparecerá, como de costume, o cursor na tela. Se isto acontecer no seu caso, passe para o capítulo seguinte.



ZX81 TK82 TK83 TK85 NE-Z 8000

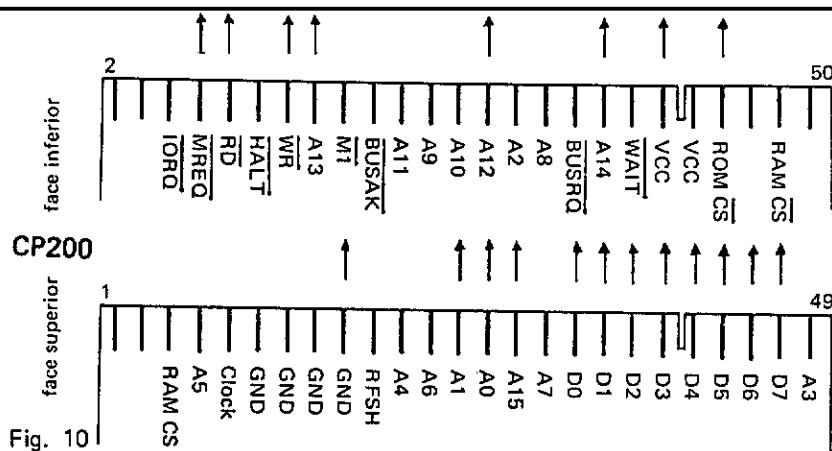


Fig. 10

O MICRO NÃO FUNCIONA – E AGORA?

Em primeiro lugar, não se apavore. Por mais complicado e por mais frágil que o computador pareça, a probabilidade de “queimar” o micro acidentalmente é mínima. Normalmente, o defeito pode ser facilmente eliminado seguindo as verificações a seguir:

1. Desligue imediatamente o microcomputador.
2. Confira se o plug está encaixado corretamente no micro, e se os contatos deste plug estão perfeitamente alinhados com as pistas do conector de expansão.
3. Verifique se os conectores do plug, onde foram soldados os cabinhos, não estão encostados um ao outro.
4. Seguindo fio por fio, veja se não foi esquecida uma ligação ou se há fios trocados.
5. Confira a posição dos circuitos integrados, observando o chanfre destes componentes, que devem coincidir com a Fig. 7.

6. Observe que alguns dos componentes são soldados em ambas as faces do circuito impresso. Verifique se todas as soldas foram efetuadas.
7. É possível, que durante a confecção do circuito impresso, o ácido não tenha corroído perfeitamente, deixando restos de cobre “curto-circutando” agora as pistas. Neste caso, use uma faca ou uma chave de fenda para raspar entre as pistas.
8. Usando um multímetro, verifique se existem rupturas nas pistas do circuito impresso. Estas rupturas podem ser microscópicas, imperceptíveis a olho nu. Um pingo de solda resolve este problema.
9. Durante a montagem dos componentes pode ter caído um respingo de solda, provocando agora curto-circuitos. Isto acontece comumente entre os pinos dos circuitos integrados. Use um multímetro para tirar eventuais dúvidas.
10. Um outro defeito muito comum é a rejeição do teclado pelo micro, parcialmente ou totalmente, apesar da existência do cursor na tela. Neste caso, a interligação do circuito básico é comprida demais e deve ser encurtada.
11. Consulte o capítulo “TABELAS E DICAS” na parte “Endereçamento interno do micro”.
12. Somente em último caso, troque o 74LS138 e o 8255A.

Seguindo as indicações acima, na maioria dos casos, o problema é resolvido. Todavia, persistindo o defeito, não se esqueça das causas menos comuns, tais como soldas frias, defeito do micro etc...

O PROGRAMA MONITOR

Para introduzir os códigos de máquina dos programas, existem vários métodos. Uma opção é o programa a seguir que introduz os códigos de máquina e apresenta uma soma a cada sete bytes digitados, permitindo então conferir e alterar se necessário. Chamamos este programa de Monitor.

```

2000 FAST
1000 LET A$="00 00 00 CD 23 0F 01 2
0 00 2A 00 7F E5 09 44 4D 2A 29
40 09 22 29 40 21 0C 40 3E 09 3E
23 56 D5 EB 09 EB 72 2B 73 23 2
3 3D 28 03 D1 18 2E E1 E5 01 7C
40 A7 ED 42 44 40 E1 ED B6 81 7D
40 3E 00 20 36 00 20 C1 03 03
1 23 70 20 36 EA 0B 0B 23 11 01
00 EB 19 EB 36 3D ED B0 36 75 34
00 2B 0F 09 "
1050 LET NRTP=(PEEK 16386+256*PE
EK 16389)-256
1100 FOR I=1 TO LEN A$ STEP 3
1200 POKE (NRTP+INT (I/3)),16#00
DE A$(I)+CODE A$(I+1)-478
1300 NEXT I
1350 SLOW
1400 PRINT "Nº DE BYTES ?"
1500 INPUT N
1600 POKE NRTP,N-256*INT (N/256)
1700 POKE (NRTP+1),INT (N/256)
1800 RAND USR (NRTP+2)
1900 CLS
2000 LET I=16514
2030 LET F=16513+N
20800 FOR M=I TO F STEP 7
20900 PRINT AT 21,0;"-----"
-----"
3000 SCROLL
3100 LET T=0
3200 DIM A$(32)
3300 LET A$(T TO 5)=STR$ M

```

```

3400 PRINT AT 21,0 M," ";
3500 FOR J=1 TO 21 STEP 1
3600 IF (M+INT J/3) > THEN GOTO
0 5000
3700 FOR K=0 TO 1
3800 IF INKEY$<>"" THEN GOTO 380
0
3900 IF INKEY$="" THEN GOTO 3900
4000 LET P=CODE INKEY$
4100 IF P<88 OR P>43 THEN GOTO 3
800
4200 LET A$(J+K+6)=CHR$ P
4300 PRINT CHR$ P;
4400 NEXT K
4500 LET N=16*CODE A$(J+6)+CODE
A$(J+7)-476
4600 LET T=T+N
4700 POKE (M+INT J/3),N
4800 PRINT " ";
4900 NEXT J
5000 PRINT TAB 27;T
5100 LET A$(28 TO )=5TR$ T
5200 IF INKEY$="S" THEN GOTO 560
0
5300 IF INKEY$< 'N' THEN GOTO 52
0
5400 GOTO 3100
5500 PRINT AT 20,0;A$
5600 PRINT AT 21,0;" "
5700 NEXT M

```

Digite o programa e a seguir comande RUN e NEW LINE para rodá-lo.

Responda a pergunta "N— de bytes?" com o valor de N, apresentado junto a cada rotina assembly. O programa criará então uma linha REM que armazenará todos os bytes da rotina.

A seguir, aparecerá na tela o endereço 16514 e você deverá digitar os códigos correspondentes ao endereço apresentado. Ao terminar cada linha, o programa fornecerá a soma em decimal dos códigos digitados. Se este valor não coincidir com o do livro, pressione a tecla N e redigite os códigos dessa linha. Caso contrário digite S e aparecerá outro endereço. Continue a digitar, sempre verificando a soma com o valor no livro.

Para ilustração, vai aqui um exemplo:

```

ROTKNA ASSEMBLY 1 N=7
#16514 2P 0C 40 23 36 60 C9 536

```

VERIFICAÇÕES FINAIS

O objetivo deste capítulo é testar se o circuito básico está aceitando os comandos do micro e se todos os LED's acendem. Mesmo com o computador funcionando perfeitamente, ainda há possibilidades de erros de montagem ou de componentes defeituosos.

Dê agora os seguintes comandos diretos e observe o circuito básico:

```

POKE 8195,128
POKE 8192,255

```

Todos os LED's devem acender. A luminosidade destes componentes é controlada pelos resistores de 470 Ohms. Reduzindo este valor para 330 Ohms, a luminosidade aumenta, mas em compensação a vida útil dos LED's vê-se reduzida.



Se um ou mais LED's permanecem apagados, então confira a posição do chanfre destes componentes (Fig. 7), o valor do resistor de 470 Ohms (ama-rô - violeta - marrom), e no último caso substitua o LED.

Uma vez com todos os LED's acesos, chegamos a um ponto crucial, para a tristeza de muitos usuários. Digite

```
POKE 8192,0
```

e todos os LED's devem apagar.

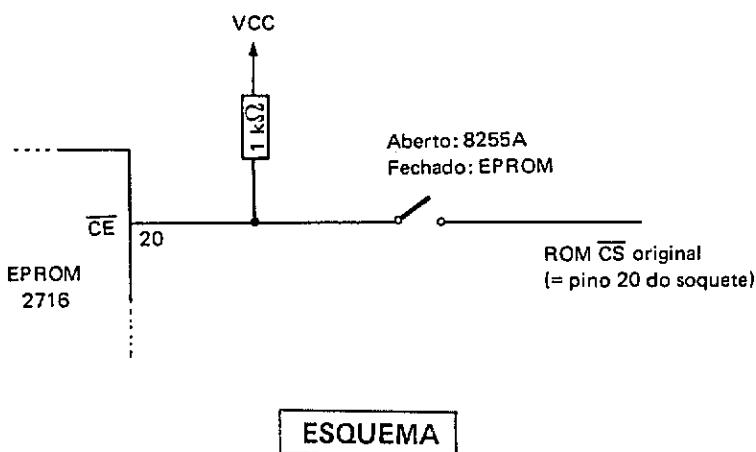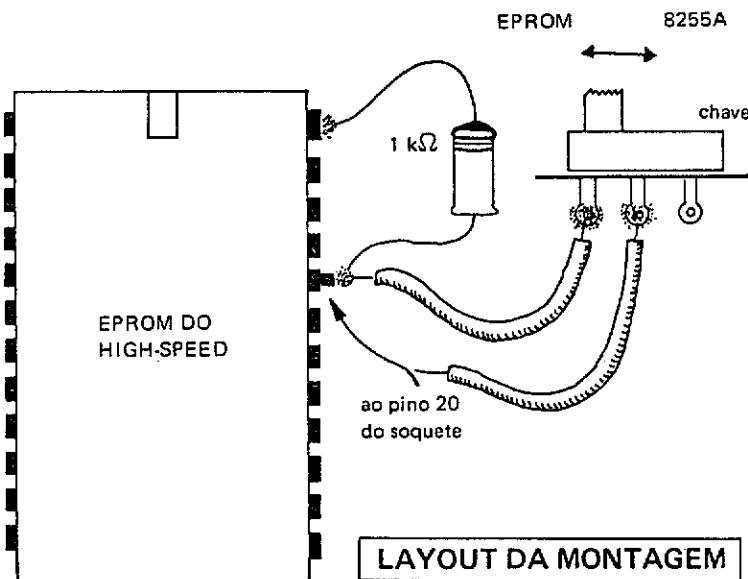Se no seu circuito básico todos os LED's apagam, então passe para o capítulo seguinte.



OS LED'S NÃO APAGARAM

Normalmente, isto não pode ser considerado como um defeito do circuito básico, mas sim um problema de endereçamento dentro do seu microcomputador. Geralmente, isto acontece nos micros TK85, CP200 e nas outras marcas, onde foram incluídas as funções do High-Speed posteriormente.

Nestes casos, os endereços de 8192 até 8195 são ocupados pelo "eco" da EPROM, que contém o High-Speed, e pelo conector de expansão não é possível eliminar este eco. Mas com uma pequena incrementação podemos também sanar este problema.

Se o seu micro for um TK85, então há a alternativa de retirar a EPROM do High-Speed do seu suporte, cada vez que quiser trabalhar com o circuito básico. Esta EPROM é um circuito integrado de 24 pinos, localizado à esquerda de um circuito integrado (ou dois) igual. Este procedimento é delicado, pois o perigo de entortar as pernas desta EPROM durante a colocação e a retirada deste componente do micro é muito grande, além de eliminar a possibilidade de usar o circuito básico e o High-Speed ao mesmo tempo.

Você pode então optar pela seguinte montagem, válida para todos os microcomputadores com este tipo de problema.

Devemos ligar uma chave no computador, que deve ser acionada toda vez que se usa o circuito básico.

Podemos ver na figura acima, que o pin 20 da EPROM do High-Speed foi isolado do circuito do micro, e a chave, ligada entre este pino e a posição anterior do mesmo.

Agora, cada vez, que se quiser usar o High-Speed, a posição da chave é "EPROM" enquanto que durante o uso do circuito básico, a posição da chave é "8255A". Esta seleção pode ser feita mesmo com o microcomputador ligado.

Fig. 11

POR QUE ACENDEM OS LED'S?

Vimos no capítulo anterior, que um simples POKE pode comandar os LED's do circuito básico. Vale a pena estudar este capítulo, pois um maior conhecimento irá ajudá-lo a criar novos projetos.

O POKE

Cada comando POKE exige dois números separados por uma vírgula. O primeiro número representa o endereço da memória, que varia no nosso caso entre 8192 e 8195. O número depois da vírgula é o valor que deve ser colocado nestes endereços. Este dado está limitado entre 0 e 255, pois o computador só pode manipular 8 bits por posição de memória. Mas, afinal o que é um bit?

O BIT

Um bit representa a base matemática fundamental do microcomputador, e indica sempre um dos dois estados possíveis:

bit 0 = negativo, sem sinal
bit 1 = positivo, com sinal

Sendo assim, com apenas 1 bit podemos representar dois números, o 0 e o 1. Para uma terceira combinação é necessário mais um bit:

bit 1	bit 0	=	valor
0	0	=	valor 0
0	1	=	valor 1
1	0	=	valor 2

e, completando as combinações possíveis:

$$1 \quad 1 \quad = \quad \text{valor 3}$$

Como podemos ver, temos quatro combinações possíveis com dois bits, e continuando com 3 bits temos então 8 configurações diferentes:

bit 2	bit 1	bit 0	=	valor
0	0	0	=	valor 0
0	0	1	=	valor 1
0	1	0	=	valor 2
0	1	1	=	valor 3
1	0	0	=	valor 4
1	0	1	=	valor 5
1	1	0	=	valor 6
1	1	1	=	valor 7

Para calcular a quantidade das combinações possíveis a partir do número de bits disponível, podemos utilizar a seguinte fórmula:

$$n^{\text{a}} \text{ combinações} = 2^{n^{\text{a}} \text{ bits}}$$

Sabemos que o nosso micro manipula 8 bits por posição de memória. Assim sendo, a quantidade de combinações possíveis é

$$2^8 = 256$$


Considerando o próprio 0 como uma das combinações, chegamos assim ao número 255 como valor máximo por endereço.

Os oito bits do computador são numerados de D0 até D7, onde cada bit representa um valor específico de acordo com a sua posição dentro do byte (byte = conjunto de 8 bits).

valor do bit:	128	64	32	16	8	4	2	1
número do bit:	7	6	5	4	3	2	1	0

Somando todos os valores acima, chegamos novamente ao valor 255.

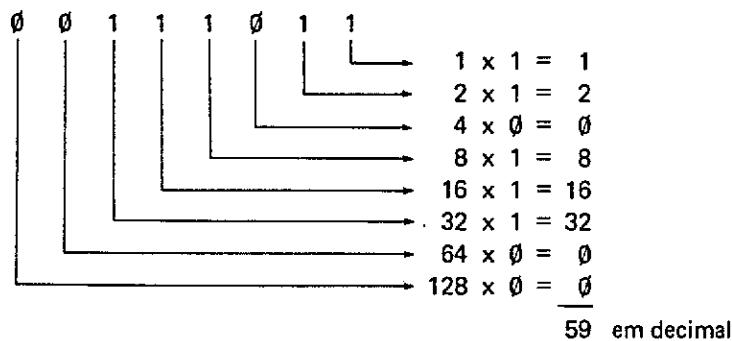Desta maneira, se o formato de um byte é 0 0 1 1 1 0 1 1, podemos calcular o valor decimal correspondente da seguinte maneira:



Como pode-se ver, somente serão somados os valores dos bits que estão com nível 1. Os demais serão ignorados.

Também podemos usar uma fórmula matemática para chegar ao valor decimal, já que sabemos que os bits 0, 1, 3, 4 e 5 estão com nível 1:

$$2^0 + 2^1 + 2^3 + 2^4 + 2^5 = 59$$

O circuito básico indica com os LED's o estado de cada um dos 8 bits. Quando um bit for em nível 1, o respectivo LED acenderá, permanecendo apagado quando o bit estiver em nível 0.

Desta maneira, se quisermos acender apenas os LED's 0, 2 e 6, teremos que escrever primeiramente a configuração binária correspondente:

0 1 0 0 0 1 0 1

Assim, o valor decimal correto será 69, como pode ser visto na Fig. 12.

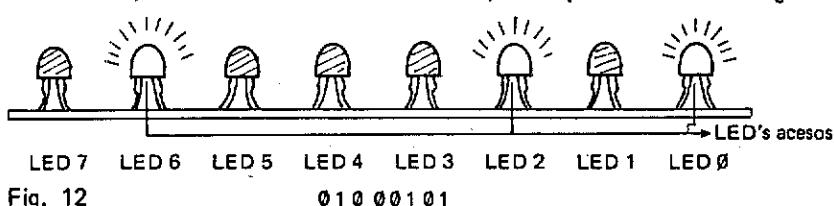


Fig. 12

Mais informações sobre a programação do circuito básico podem ser encontradas no final deste livro.

LUZES SEQUENCIAIS

A partir de agora, todos os projetos apresentados são feitos para um funcionamento na modalidade SLOW do microcomputador. Todavia, nada impede que usemos as mesmas rotinas com o micro trabalhando em FAST. Devemos, porém, ter em mente que todo o funcionamento se processará muito mais rapidamente, requerendo eventuais atrasos adicionais (loops FOR/NEXT).

Vamos então à nossa primeira rotina:

ROTIÑA BASIC 2

```

10 POKE 8195,128
20 FOR F=0 TO 7
30 POKE 8192,2^F
40 NEXT F
50 GOTO 20

```

Rodando o programa acima, um LED após o outro irá acender e apagar, começando pelo LED 0 até o LED 7, repetindo esta seqüência até pararmos o programa com BREAK.

A velocidade não é das maiores, e rodando a mesma rotina em FAST, o visual já melhora, mas continua bastante lento.

Podemos substituir o comando POKE por uma pequena rotina em linguagem de máquina, como demonstra o programa a seguir:

ROTIÑA ASSEMBLY 2 N=11

```

*16514 3E 80 32 03 20 3E 00 387
16521 32 00 20 09 283

```

ROTIÑA BASIC 3

```
10 FOR F=0 TO 7
20 POKE 16553,0#*F
30 RAND USR 16514
40 NEXT F
50 RUN
```

Por enquanto, a velocidade deste programa em comparação com o programa totalmente em BASIC permaneceu inalterada. O objetivo é apenas mostrar, que podem ser intercaladas rotinas de ASSEMBLY no programa BASIC para criar os mesmos efeitos. Mas, qual é a vantagem?

Bem, escrevendo todo o programa BASIC em linguagem de máquina, teremos acesso a velocidades muito superiores à percepção dos nossos olhos, conseguindo assim qualquer velocidade conforme o desejo de cada um.

Na prática, uma rotina "pura" em linguagem de máquina seria por exemplo esta:

ROTIÑA ASSEMBLY 3 N=45

*16514	10	0B	06	0F	C5	06	00	259
16521	10	FE	01	10	F6	09	00	990
*16528	00	30	03	00	06	00	05	408
16535	3E	61	60	68	C5	30	00	384
*16542	20	CD	64	40	17	01	A7	616
16549	10	F4	C1	10	EC	3B	00	767
*16556	32	00	00	00	00	00	283	

A única instrução necessária para rodar este programa, é o comando direto RAND USR 16514.

Após dar o comando acima, a luz seqüencial reinicia-se até completar dez seqüências completas, após as quais o programa retorna ao BASIC.

Percebemos que a velocidade aumentou consideravelmente, e talvez haja até necessidade de mudar esta velocidade. Para isto, podemos adicionar à nossa rotina ASSEMBLY o seguinte programa BASIC auxiliar:

ROTIÑA BASIC 4

```
REM (ROTIÑA ASSEMBLY 3)
10 PRINT "VELOCIDADE (1-255)="
20 INPUT V
30 PRINT V
40 POKE 16517,V
50 RAND USR 16514
60 RUN
```

O valor original de velocidade é 15, e números maiores que 50 provocam uma demora muito grande até que o programa volte ao BASIC. Para reduzir ou aumentar a quantidade dos loops completos, basta um POKE no endereço 16553 (valor original = 10), que define a quantidade das seqüências completas por vez. A única exceção é o valor 0, pois ao contrário do que poderíamos pensar, ou seja, que não haveria nenhum loop com um POKE 16553,0 serão realizados 256 loops antes de retornar-se ao BASIC.

Se quisermos deixar funcionar o seqüencial o tempo todo, podemos utilizar o programa BASIC a seguir:

ROTIÑA BASIC 5

```
REM (ROTIÑA ASSEMBLY 3)
10 RAND USR 16514
20 RUN
```

ou, em linguagem de máquina, temos respectivamente:

ROTIÑA ASSEMBLY 4 N=47

*16514	10	0B	06	0F	C5	06	00	259
16521	10	FE	01	10	F6	09	00	990
*16528	00	30	03	00	06	00	05	416
16535	3E	61	60	68	C5	30	00	384
*16542	20	CD	64	40	17	01	A7	616
16549	10	F4	C1	10	EC	3E	00	767
*16556	32	00	20	18	E3	00	283	

Digite RAND USR 16514 para iniciar. Observe, que agora a única maneira de parar o programa é desligar o microcomputador.

Substituindo os LED's por relés ou tiristores, podemos chavear lâmpadas de potência e tensões maiores, chamando por exemplo à atenção para a sua vitrine, criando efeitos visuais numa discoteca ou outros inúmeros projetos, limitados apenas pela sua criatividade.

OUTROS EFEITOS COM OS LED'S

Há várias maneiras de produzir efeitos de luz com os LED's, que não se restringem apenas a luzes seqüenciais. As sugestões a seguir sempre trazem um programa escrito em BASIC e uma rotina correspondente em linguagem de máquina. Vale lembrar, que todas as rotinas ASSEMBLY contém atrasos, calculados para um funcionamento na modalidade SLOW do computador. Caso queira trabalhar em FAST (por exemplo devido à inexistência do SLOW no seu micro), então estes atrasos devem ser "re-calibrados". Isto é feito com um POKE nos endereços indicados, onde o atraso aumenta proporcionalmente com o valor do número n (POKE (endereço), n).

O primeiro programa deixa "correr" um LED da esquerda para à direita e vice-versa.

ROTINA BASIC 5

```
10 POKE 8195,128
20 FOR F=0 TO 7
30 POKE 8192,2**F
40 NEXT F
50 FOR F=8 TO 1 STEP -1
60 POKE 8192,2**F
70 NEXT F
80 GOTO 20
```

Ou ainda, em linguagem de máquina:

ROTINA ASSEMBLY 5 N=59

16514	18	0B	0B	0F	05	05	00	259
16521	10	FE	01	10	F8	C9	3E	996
16538	00	02	03	20	06	0A	05	426
16539	3E	01	05	08	05	32	00	384
16542	20	CD	04	40	17	C1	10	685
16549	F5	06	08	05	1F	32	00	537
16556	20	CD	04	40	01	B7	10	609
16563	F4	C1	10	DF	3E	00	32	786
16570	00	20	C9					233

Inicie a rotina acima com RAND USR 16514.

O endereço do atraso é 16517, e usando um programa BASIC auxiliar, semelhante ao capítulo anterior, podemos mudar esta velocidade:

ROTIÑA BASIC 7

```
00REM (ROTIÑA ASSEMBLY 5.
10 PRINT "VELOCIDADE (1-255) ="
20 INPUT V
30 PRINT V
40 POKE 16517,V
50 RAND·USR 16514
60 GOTO 10
```

Também aqui temos uma seqüência de dez voltas completas, antes da rotina ASSEMBLY retornar ao BASIC. Como no capítulo das luzes seqüenciais, esta quantidade pode ser alterada mediante um POKE no endereço 16533.

Uma outra maneira é um tipo de luz seqüencial, onde acendem sempre dois LED's ao mesmo tempo, com três LED's apagados entre eles:

ROTIÑA BASIC 8

```
10 POKE 8195,128
20 POKE 8192,17
30 GOSUB 110
40 POKE 8192,34
50 GOSUB 110
60 POKE 8192,68
70 GOSUB 110
80 POKE 8192,136
90 GOSUB 110
100 GOTO 20
110 FOR F=1 TO 2
120 NEXT F
130 RETURN
```

E em linguagem de máquina:

ROTIÑA ASSEMBLY 6 N=62

*16514	18	08	08	0F	C5	06	00	259
16581	10	FF	04	10	76	00	00	990
*16588	80	38	00	00	06	00	00	426
16533	3E	11	00	00	00	CD	04	498
*16540	40	3F	00	00	00	00	CD	447
16549	84	40	3F	44	00	00	00	408
*16556	CD	84	40	3E	88	32	00	649
16563	20	CD	84	40	01	10	DC	852
*16570	3E	00	32	00	20	CD	049	

Nesta rotina, a velocidade é também controlada no endereço 16517, a quantidade das voltas completas no endereço 16533. Para iniciar, digite RAND USR 16514.

E, por fim, mais um efeito simples, mas bonito:

ROTIÑA BASIC 9

```
10 POKE 8195,128
20 LET A=0
30 POKE 8192,A
40 FOR F=0 TO 7
50 LET B=A
60 LET A=A+2**F
70 FOR G=1 TO 5
80 GOSUB 210
90 POKE 8192,B
100 GOSUB 210
110 POKE 8192,A
120 NEXT G
130 NEXT F
140 FOR F=1 TO 10
150 GOSUB 210
160 POKE 8192,255
170 GOSUB 210
180 POKE 8192,0
190 NEXT F
200 GOTO 20
210 RETURN
```

VELOCIDADE: 16517
QUANTIDADE DE LOOPS: 16550
INICIO: RAND USR 16514

USANDO AS ENTRADAS DO CIRCUITO BÁSICO

O nosso circuito básico não só pode fornecer sinais de saída, como por exemplo, para o chaveamento dos LED's, como também pode receber sinais externos e transmiti-los ao computador.

Para testar esta modalidade em todas as 24 linhas, escreva o programa a seguir:

ROTINA GASTO 10

```

40 POKE 8195,155
50 PRINT AT 9,0;"PORTA A = ";P
60 K 8192," "
70 PRINT AT 11,0;"PORTA B = ";P
80 K 8193," "
90 PRINT AT 13,0;"PORTA C = ";P
100 K 8194," "
110 GOTO 30

```

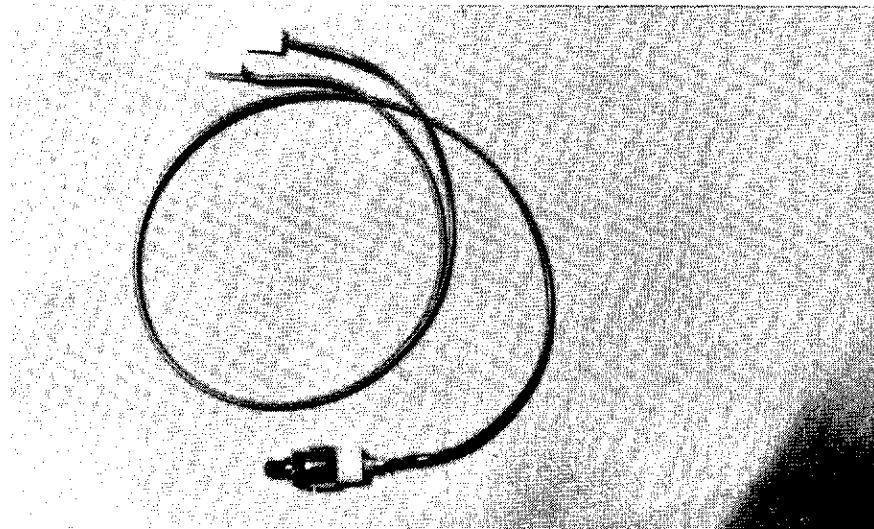


Foto 2

Com um pedaço de fio, ligado numa extremidade no VCC (+5 Volts), encoste nos pontos indicados na tabela abaixo e confira a leitura do micro com os valores indicados:

Entrada "1" (VCC)	Leitura:
PA 0	Port A = 1
PA 1	Port A = 2
PA 2	Port A = 4
PA 3	Port A = 8
PA 4	Port A = 16
PA 5	Port A = 32
PA 6	Port A = 64
PA 7	Port A = 128
tudo livre	Port A = 0

Devem ser semelhantes as leituras com os Ports B e C. Se porventura houver uma sequência trocada, houve então uma troca na denominação dos pontos no seu circuito básico. Por outro lado, se uma das entradas não reagir, deve ser inspecionado o circuito impresso, as pontas de solda, e em último caso ser trocado o 8255A. Todavia, na maioria dos casos, mesmo com uma ou mais entradas do 8255A defeituosas, o circuito pode ser usado, trabalhando simplesmente com os demais ports ou entradas.

Uma vez testada também esta modalidade do 8255A, dificilmente haverá problemas nos projetos seguintes, garantindo assim sucesso total nas suas montagens.

TIRO AO ALVO

Este projeto simples, demonstra como o circuito básico pode trabalhar usando entradas e saídas ao mesmo tempo, como por exemplo neste famoso jogo "Tiro ao Alvo".

Para quem não conhece as regras do jogo, vão aqui as instruções:

toda vez, quando um determinado LED (ou lâmpada) acender, deve-se apertar imediatamente o botão de disparo, "atirando" desta maneira no LED aceso. Se acertar, ganhará um ponto. Por outro lado, se atirar cedo ou tarde demais, perderá um ponto.

O programa a seguir foi escrito para o jogador ter 10 tiros, com uma contagem inicial de 5 pontos. Assim sendo, temos como contagem máxima 15 pontos, e num fracasso total apenas 5 pontos.

O primeiro exemplo, escrito em BASIC, serve apenas para demonstrar o funcionamento, pois ainda é bastante fácil acertar o LED 3, que escolhemos como o "alvo" do nosso jogo. O botão de disparo deve ser ligado na linha PC0.

ROTINA BASIC 11

```

10 POKE 8195,137
20 LET T=0
30 LET P=5
40 FOR F=0 TO 7
50 POKE 8192,2+F
60 IF PEEK 8194<>0 THEN GOTO 9
70 NEXT F
80 GOTO 40

```

```

000000 IF F > 0 THEN GOTO 150
000001 LET P=P+1
000002 LET T=T+1
000003 IF PEEK 0194 = 0 THEN GOTO
000004
000005 IF T=11 THEN GOTO 170
000006 GOTO 40
000007 LET P=P-1
000008 GOTO 110
000009 PRINT "VOCE FEZ ";P;" PONTOS"
000010

```

Todos fizeram pelo menos 10 pontos? Ótimo, então podemos passar para um desafio maior, usando desta vez linguagem de máquina:

ROTATION INCOMPARABILITY 69

Se achar a velocidade muito alta, poderá reduzi-la com um POKE no endereço 16518 (valor inicial = 10). A rotina acima é iniciada com RAND USR 16529, e a quantidade de acertos será indicada na tela após o 10º tiro.

O projeto a seguir, já em estilo profissional, aumenta a velocidade dos LED's à medida que aumenta a contagem do jogador, além de indicar simultaneamente na tela a quantidade de tiros gastos.

A velocidade inicial depende do valor no endereço 16521 (normal = 128) e o início do programa é obtido com RAND USR 16516.

PONTE LÓGICA

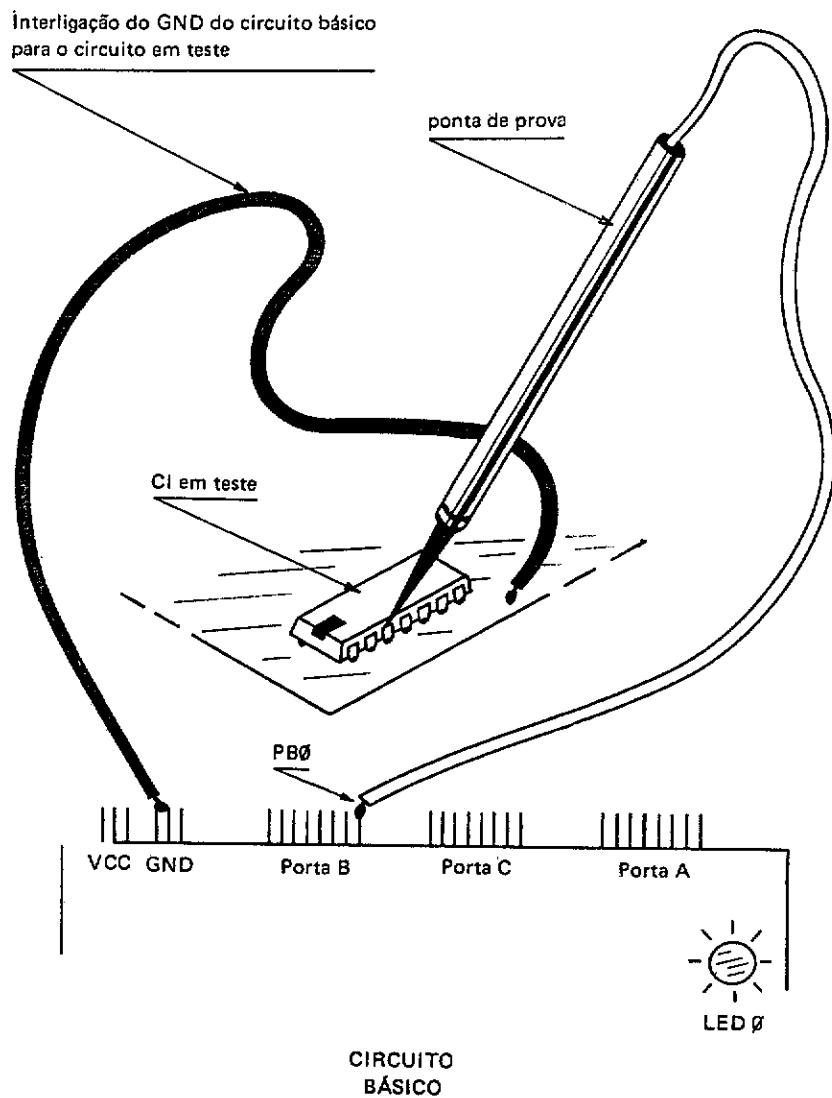


Fig. 13

Atenção: para evitar cargas do circuito básico em cima do aparelho a ser testado, convém desligar todos os resistores de $1\text{ k}\Omega$ das linhas do PIO que serão usadas.

Este projeto permite medir os níveis lógicos TTL e ter um controle visual do estado deste nível (0 ou 1), indicado pelos LED's existentes no circuito básico.

Digite este pequeno programa:

ROTINA BÁSICO 12

```

10 POKE 8195,130
20 LET A=PEEK 8193
30 POKE 8192,A
40 GOTO 20

```

Se estiver medindo os sinais lógicos dentro do seu micro, ou até na própria placa do 8255A, então basta simplesmente encostar um fio no ponto a ser testado e observar o LED 0. (Fig. 13).

Se o LED 0 acender, normalmente, estará medindo um nível "1", e se permanecer apagado, o nível medido estará em "0". Pode acontecer, que o LED acenda, porém com uma luminosidade bastante reduzida. Neste caso, com certeza estará medindo uma seqüência de sinais mistos, mudando constantemente o nível.

Também é possível testar os níveis lógicos em outros aparelhos. Neste caso é necessário interligar o GND (negativo) do circuito básico com o GND do outro aparelho, para criar desta maneira uma referência comum.

O mesmo efeito, com uma resposta muito mais rápida, pode ser obtido mediante esta pequena rotina:

Às vezes há necessidade de testar mais níveis lógicos ao mesmo tempo. Neste caso, podem ser usadas as entradas P00 até P07 e mantido tanto o programa em BASIC como o de ASSEMBLY acima.

Se quisermos representar os sinais na tela da TV, teremos que usar pelo menos alguma rotina em linguagem de máquina, pois um respectivo programa em BASIC demoraria muito para processar todas as entradas e falsificaria portanto as leituras.

ROTATION OF THE EARTH 41

ROTINA 00000 10

```
0 REM (ROTINA ASSEMBLY 11)
10 PRINT AT 2,0;"ENTRADAS ""PA
0"" ATE ""PA?"";;
20 PRINT AT 7,7;"XXXXXXXXXX""
30 RAND USR 16525
40 PRINT AT 9,7;"XXXXXXXXXX""
50 GOTO 30
```

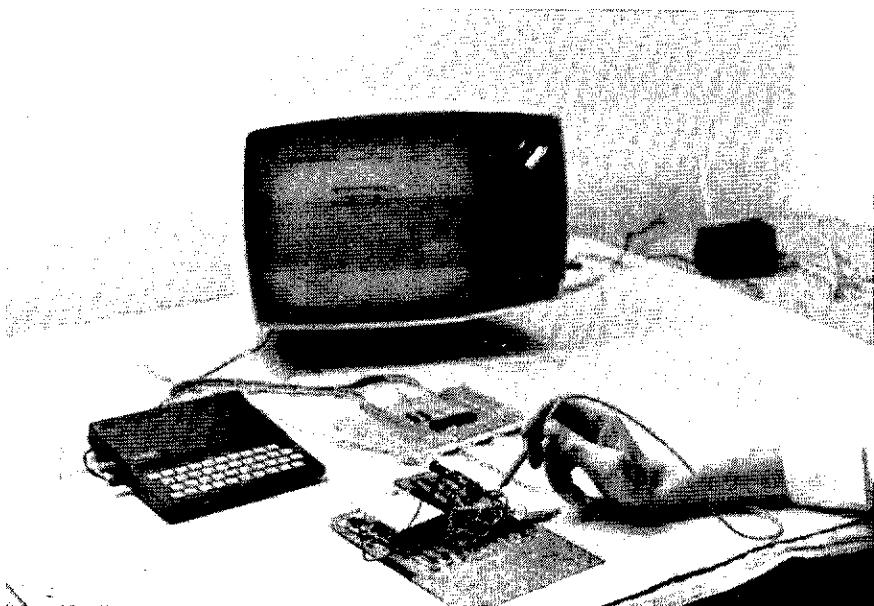


Foto 3

Desta maneira, temos até 8 entradas disponíveis. Em casos particulares é desejável ter até 16 entradas, ou mais, para testar por exemplo, um determinado componente, onde todas as suas entradas e saídas são testadas simultaneamente.

O programa a seguir permite usar todas as 24 linhas como entrada, criando assim uma ponta lógica múltipla.

ROTINA 00000000000000000000000000000000

```
60 REM (ROTEIRO ASSEMBLY 12
10 PRINT AT 5,0;"PONTA LOGICA
DE 24 CANAIS."
20 PRINT AT 10,0;"PA0 - PA7 --"
30 PRINT AT 12,0;"PB0 - PB7 --"
40 PRINT AT 14,0;"PC0 - PC7 --"
50 RAND USR 16527
60 GOTO 50
```

ANALISADOR LÓGICO DE ATÉ 24 CANAIS

Atenção: para evitar cargas do circuito básico em cima do aparelho a ser testado, convém desligar todos os resistores de $1\text{ k}\Omega$ das linhas do PIO, que serão usadas.

O que é um analisador lógico? Em princípio, este aparelho é uma ponta lógica, de um ou mais canais, que guarda todos os níveis medidos para uma comparação posterior em função do tempo percorrido.

Em nosso caso, vamos efetuar 28 medições sucessivas e listar todos os resultados na tela. Desta maneira, é possível detectar falhas de chaveamento, maus contatos e componentes defeituosos. As entradas, como de costume, são as 24 linhas das portas A, B e C.

ROTINA BORG 15

Em muitos circuitos a serem analisados, existe geralmente um "clock", que é um trem de pulsos, que por sua vez é responsável pelo sincronismo de todas as funções digitais. Podemos, portanto, usar este clock para encarregá-lo de tomar as leituras nas horas certas, evitando assim leituras iguais.

ROTATING MOTION

DEVE SER MANTIDA A ROTINA ASSEMBLY E BASIC ANTERIORES, E ADICIONADAS AS SEGUINTE LINHAS BASIC:

Deste modo, de acordo com a seleção, a cada pulso do clock (Trigger), que não deverá ser maior do que 10 MHz, será realizada uma leitura, e após a última leitura listados os resultados na tela.

Até agora vimos só os números 0 e 1 na tela, indicando assim, diretamente, os níveis lógicos. Diminuindo o número máximo das entradas de 24 para 12, podemos representar os níveis lógicos graficamente, criando assim um visual bastante profissional:

四〇七号地圖 一九〇〇年五月二日
二二二四〇

```

10 REM ROTINA ASSEMBLY 14
15 DIM A$(56)
20 POKE 8195, 155
25 PRINT "COM TRIGGER ? S/N"
30 INPUT A$
35 PRINT A$
40 IF A$="N" THEN GOTO 90
45 POKE 16543, 40
50 POKE 16544, 246
55 GOTO 110
60 POKE 16543, 0
65 POKE 16544, 0
70 PRINT "AT 11.0%; DIGITE N/L P
80 INICIAR"
85 PAUSE 4E4
90 RAND USR 16516
100 CLS
110 POKE 16418, 0
115 FOR F=88 TO 35
120 PRINT "PA"; CHR$ F
125 PRINT
130 NEXT F
135 FOR F=88 TO 31
140 PRINT "PB"; CHR$ F
145 PRINT
150 NEXT F
155 RAND USR 16569
160 GOTO 250

```

Para criar as curvas, usamos os caracteres conforme a Fig. 14.

Caractere para representar
graficamente o

nível 0 = 

nível 1 = 

Assim, uma seqüência de níveis lógicos 00111001011000
será representada graficamente:



Fig. 14

LIGANDO UM RELE

Já vimos as possibilidades do circuito básico, ligando apenas alguns fios nas entradas e saídas das suas três portas. Chegou a hora de ampliar a capacidade deste circuito, ligando relés, que por sua vez podem chavear e comandar qualquer outro aparelho independente.

A ligação de um relé requer poucos componentes, como se pode ver na Fig. 15.

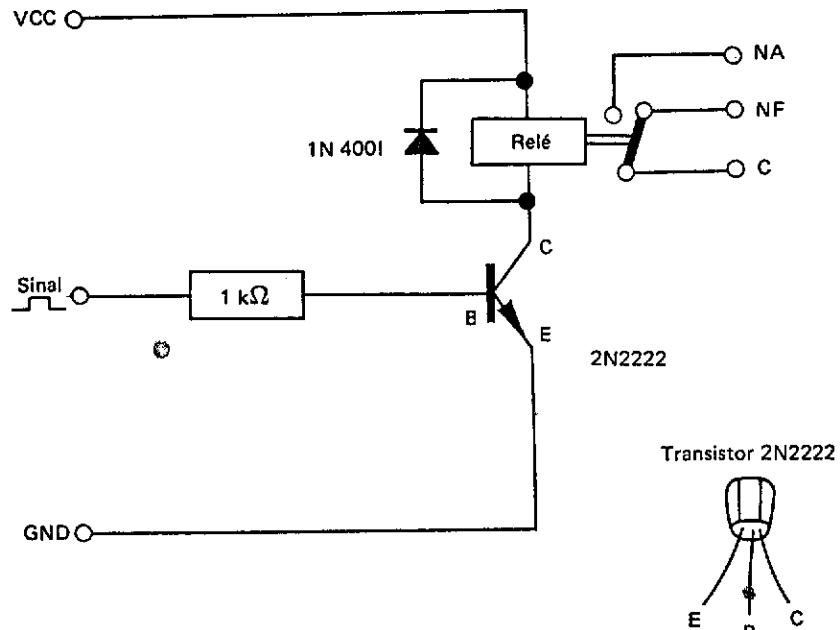


Fig. 15

Lista de material:

- 1 x transistor 2N2222
- 1 x resistor 1 kOhm 1/8 Watt
- 1 x diodo 1N4001
- 1 x relé para 6 Volts
- circuito impresso
- cabinho

A montagem não é crítica, e para ampliar a quantidade dos relés deve ser montado o mesmo circuito para cada relé adicional.

Vamos testar o funcionamento do relé ligado em PBO.

ROTINA BASIC 18

```

10 POKE 8195,128
20 PRINT AT 11,0;"TESTANDO O R
ELE:"
30 PRINT AT 14,0;"PARA LIGAR D
IGITE ""L"""
40 PRINT "PARA DESLIGAR DIGITE
""D"""
50 LET A$=INKEY#
60 IF A$="L" THEN POKE 8193,1
70 IF A$="D" THEN POKE 8193,0
80 GOTO 50

```

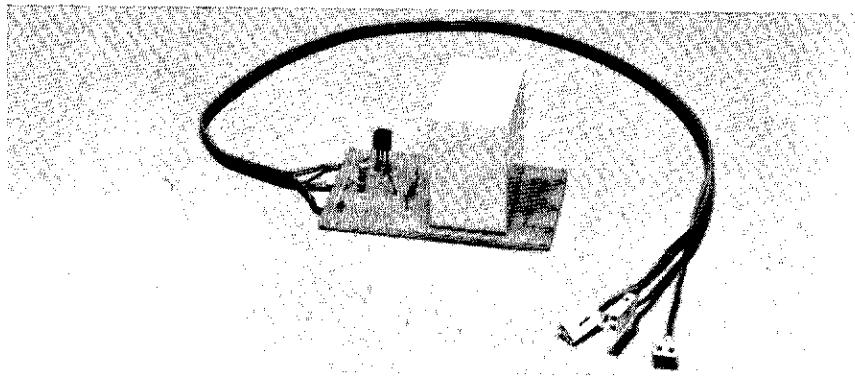


Foto 4

Assim, para ligar um relé ligado em PA0, deve ser feito um "POKE 8192,1" e para acionar um relé na saída PC5, o comando certo será "POKE 8194,32".

DISCADOR DE TELEFONE

O projeto a seguir, já usando o recurso do relé, permitirá discar para qualquer telefone com auxílio do computador. Como o processamento do funcionamento não precisa ser muito rápido, podemos usar sem problemas apenas rotinas escritas em BASIC.

O nosso primeiro programa pede o número do telefone que deve ser digitado. É permitido usar espaços e traços no número, pois o programa BASIC foi escrito de tal maneira que detecta somente os números. Antes de passar para o programa em si, vamos ver como é feita a discagem no telefone. (Fig. 16).

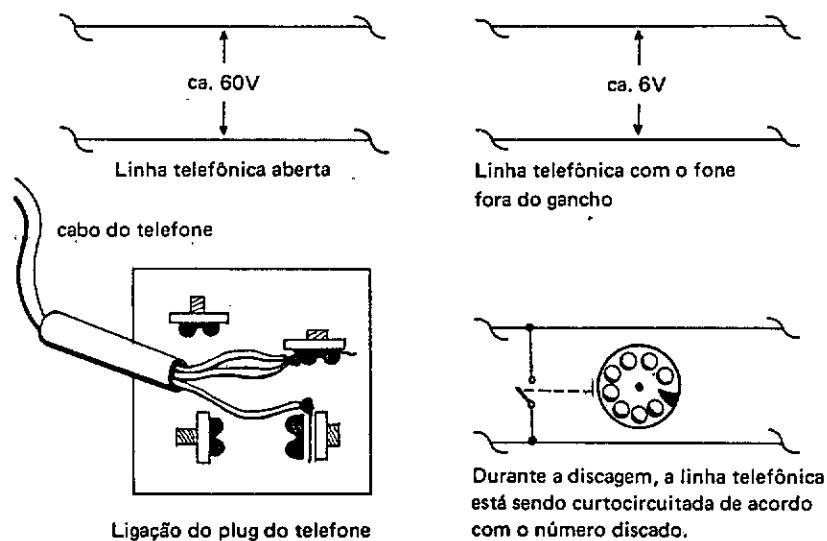


Fig. 16

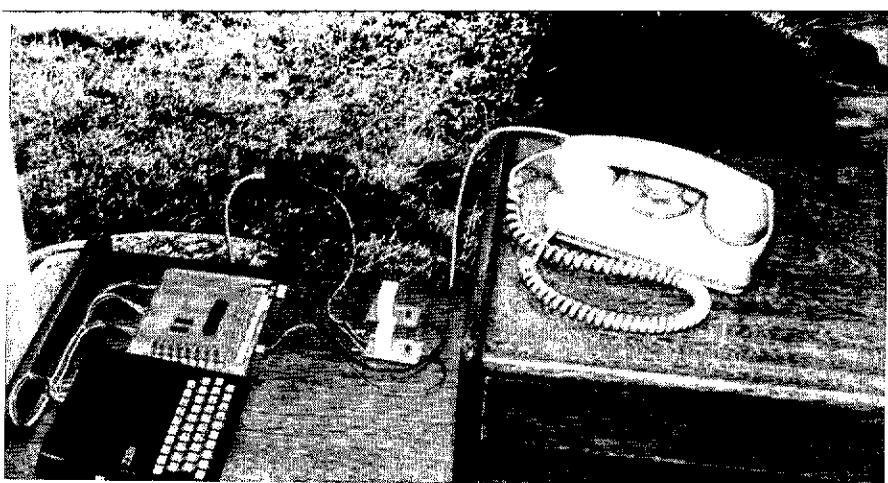


Foto 5

Se o número discado for 5, então será "curto-circuitada" cinco vezes a linha telefônica. Com o número 1 apenas uma vez, e discando 0 há dez curto-circuitos da linha telefônica.

Durante a discagem, o telefone em si deverá ser isolado do circuito, caso contrário, a discagem não se efetuará.

ROTINA BASTO 10

A ligação dos relés e dos seus contactos pode ser vista na Fig. 17.

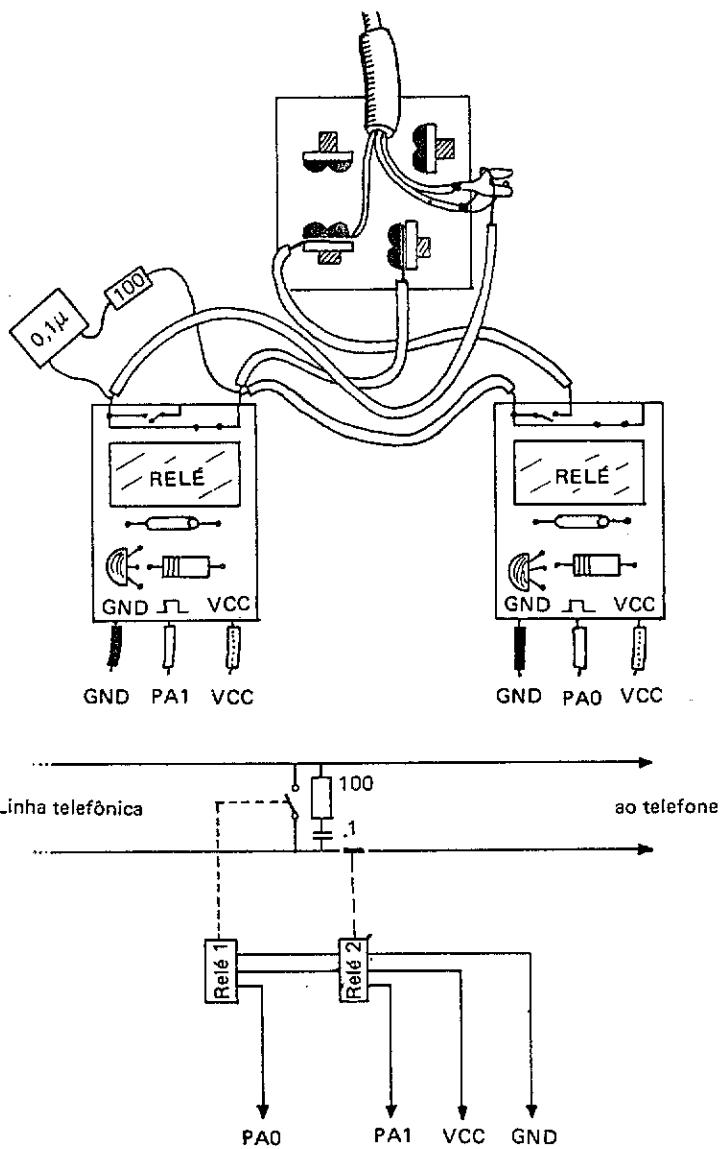


Fig. 17

O programa anterior permite discar até 12 números seguidos, atendendo assim todas as discagens nacionais e internacionais. Se a linha estiver ocupada, pode-se discar novamente apertando a tecla "R". Antes porém de apertar esta tecla, deve-se desligar e ligar novamente o telefone para obter uma linha livre.

Podemos ainda acionar ao discador automático um programa BASIC capaz de armazenar até 300 telefones e nomes diferentes, onde cada nome pode ter até 15 caracteres. Assim, para chamar alguma pessoa ou firma, pode-se digitar o número diretamente, ou ainda entrar com o nome correspondente previamente armazenado.

ROTINA BASIC 20

```

10 DIM US$(15)
20 LET US$=""
30 DIM IS$(1,32)
40 DIM RS$(300,32)
50 LET N=0
60 CLS
65 POKE 8196,128
70 PRINT AT 0,7;"AGENDA TELEFONICA"
80 PRINT AT 4,0;"MENU - DIGITE O NUMERO."
90 PRINT AT 7,0;"1...PROCURAR PELO NOME"
100 PRINT AT 9,0;"2...PROCURAR PELO NUMERO"
110 PRINT AT 11,0;"3...DISCADOR"
120 PRINT AT 13,0;"4...ATUALIZAR O ARQUIVO"
130 PRINT AT 15,0;"5...GRAVAR O ARQUIVO"
140 PRINT AT 19,0;N;" NUMEROS COMPUTADOS"
150 LET N$=INKEY$
160 IF N$="1" THEN GOTO 770
170 IF N$="2" THEN GOTO 860
180 IF N$="3" THEN GOTO 240
190 IF N$="4" THEN GOTO 360
200 IF N$="5" THEN GOTO 220
210 GOTO 150
220 SAVE "ARQUIVO"
230 GOTO 150
240 CLS
250 PRINT AT 10,0;"DIGITE O NUMERO QUE DEVO DISCAR:"

```

```

260 INPUT US
270 PRINT AT 13,0;"-->;US
280 PRINT AT 17,0;"PARA DISCAR
DIGITE ""D"""
290 INPUT US
300 IF US$="D" THEN GOTO 320
310 GOTO 60
320 LET US$=US$+US
330 LET US$=US$(1 TO 15)
340 GOSUB 910
350 GOTO 60
360 CLS
370 PRINT ATUALIZANDO O ARQUIVO
380 PRINT AT 7,0;"ENTRE COM O NOME DA PESSOA"
390 INPUT P$
400 PRINT AT 11,0;"P$"
410 PRINT AT 21,0;"PARA RETIFICAR DIGITE ""R"""
420 INPUT US
430 IF US$="R" THEN GOTO 360
440 LET P$=P$+US
450 LET IS$(1,1 TO 15)=P$(1 TO 15)
460 PRINT AT 11,0;"ENTRE COM O NUMERO DO TELEFONE"
470 INPUT P$
480 PRINT AT 11,0;"P$"
490 INPUT US
500 IF US$="R" THEN GOTO 360
510 LET P$=P$+US
520 LET IS$(1,16 TO 32)=P$(1 TO 32)
530 LET N=N+1
540 LET A$(N,1 TO 32)=IS$(1,1 TO 32)
550 GOTO 60
560 CLS
570 PRINT AT 7,0;"ENTRE COM O NUMERO"
580 INPUT P$
590 PRINT AT 11,0;"P$"
600 PRINT AT 21,0;"PARA RETIFICAR DIGITE ""R"""
610 INPUT US
620 IF US$="R" THEN GOTO 560
630 FAST
640 FOR F=1 TO N
650 IF VAL A$(F,16 TO 32)=VAL P$ THEN GOTO 720
660 NEXT F

```

```

670 PRINT AT 15,0 "NUMERO NAO "
680 INPUT U$"
380 PAUSE 300
690 CLS
700 SLOW
710 GOTO 60
720 PRINT AT 13,0;A$(F,1 TO 32
730 SLOW
740 LET U$(1 TO 15)=A$(F,16 TO
321
750 PRINT AT 21,0;U$
760 GOTO 280
770 CLS
780 PRINT AT 11,0; ENTRE COM O
NOME"
790 INPUT P$
800 PRINT "/---"/P$
810 PRINT AT 21,0;"PARA RETIFICO
AR DIGITE "R"
820 INPUT U$
830 IF U$="R" THEN GOTO 770
840 LET P$=P$+U$
850 LET P$=P$(1 TO 15)
860 PAUSE
670 FOR F=1 TO N
880 IF A$(F,1 TO 15)=P$(1 TO 15
" THEN GOTO 720
890 NEXT F
900 GOTO 670
910 CLS
920 PRINT AT 11,0;"ESTOU DISCAN
DO O NUMERO"
930 FOR F=1 TO 15
940 IF U$(F)<"0" OR U$(F)>"9" T
HEN GOTO 1040
950 LET A=CODE U$(F)-28
960 IF A=0 THEN LET A=10
970 FOR G=1 TO A
980 POKE 8192,2
990 PAUSE 5
1000 POKE 8192,1
1010 NEXT G
1020 POKE 8192,0
1030 PAUSE 30
1040 NEXT F
1050 RETURN

```

Para rodar o programa acima pela primeira vez, digite RUN. Para gravar na fita use o SAVE conforme o menu do programa. Se por acaso o programa parar, digite sempre GOTO 60 para reiniciar, caso contrário, poderá perder todos os dados armazenados.

REFLEXÔMETRO

Vimos anteriormente, no capítulo "Tiro ao Alvo", que o programa podia testar a reação do jogador, mas não dava informação do tempo real do reflexo. Este é o objetivo deste projeto, onde será medida a duração do seu reflexo a partir de um estímulo luminoso ou por um sinal acústico.

ROTAÇÃO ASSEMBLY 15 N=61

```

*16514 18 0E 0E 0E 0E 2A 84 40 276
*16601 03 0E 0E 0E 0E 1E FE 2B 64 509
*16608 40 0E 0E 0E 0E 0E 0E 2B 64 464
*16609 40 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 3B 465
*16609 40 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 3B 631
*16609 40 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 3B 499
*16609 03 1E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 3B 604
*16609 03 1E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 3B 606
*16609 03 1E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 2B 280

```

ROTAÇÃO BASIC 21

```

REM (ROTAÇÃO ASSEMBLY 15)
10 RAND
20 LET S=0
30 FOR F=1 TO 8
40 LET X=INT (RND*150)+80
50 FOR G=1 TO X
60 NEXT G
70 LET A=USR 16514
80 PRINT "TESTE NR. ";F;" ";A
;" MS"
90 LET S=S+A
100 NEXT F
110 PRINT "SUA MEDIDA FOI : ",,S/
5;" MILISEGUNDOS."

```

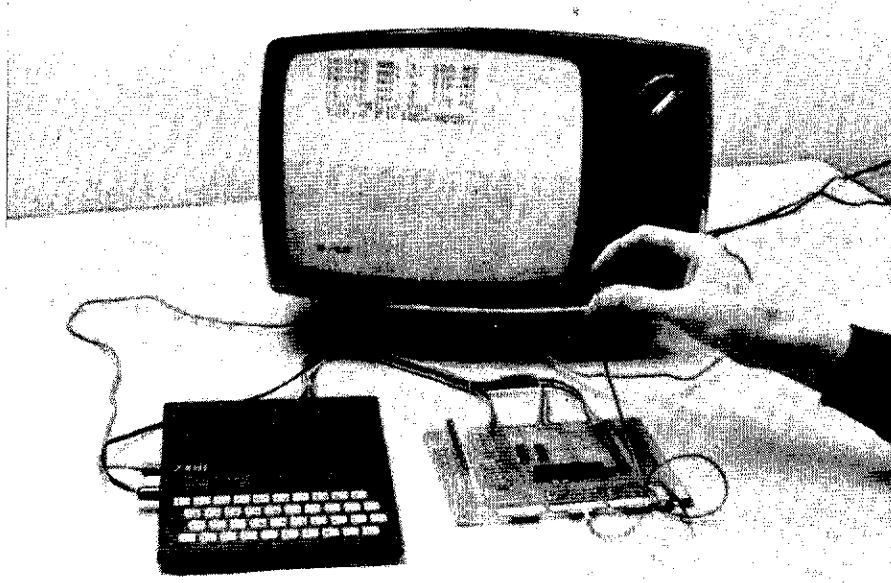


Foto 6

O funcionamento é simples: no programa acima, após um tempo de espera de duração aleatória, acender-se-ão todos os LED's no circuito básico. O mais rapidamente que puder, o jogador deve apertar o botão conectado na linha PC0. São feitos cinco testes, após os quais será calculada a duração média do seu reflexo, com indicação dos tempos individuais. A rotina ASSEMBLY já está calibrada para contar o tempo em milissegundos (o programa deve trabalhar em SLOW).

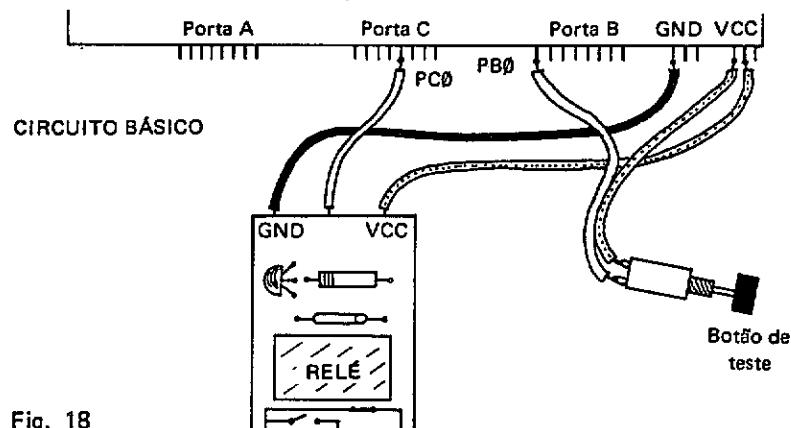


Fig. 18

O segundo programa, de funcionamento semelhante, usa agora um relé ao invés dos LED's. Este relé será conectado na linha PC0 e o botão na linha PB0 (Fig. 18).

A rotina BASIC para a rotina ASSEMBLY a seguir é a mesma como no caso dos LED's acima.

2007 INFO 2008 INFO 2009 INFO 2010 INFO

Caso se queira aumentar a quantidade dos testes, obtendo assim uma precisão maior do valor médio do seu reflexo, devem ser alteradas as linhas 30 e 110 respectivamente.

Exemplo:

mudar a rotina para 10 testes:

mudar a linha 30 para

30 FOR F = 1 TO 10

e a linha 110 para

110 PRINT "SUA MÉDIA FOI: ",S/10;" MILISSEGUNDOS"

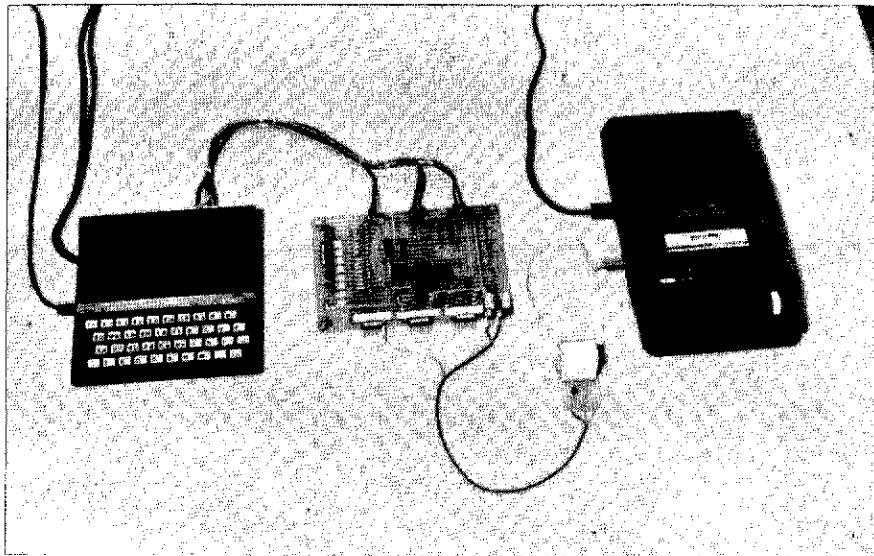


Foto 7

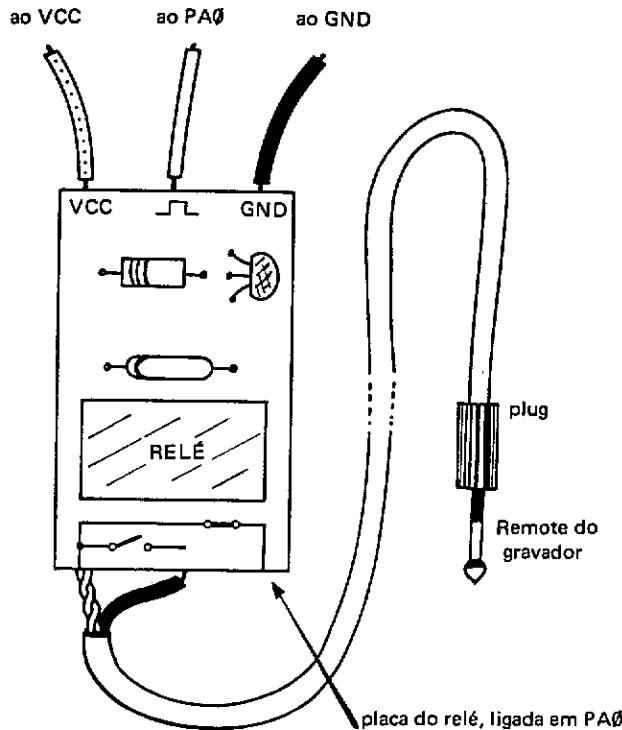


Fig. 19

CONTROLANDO O GRAVADOR

Com um relé conectado ao nosso circuito básico, podemos controlar o nosso gravador durante a leitura e a gravação de programas, dispensando assim a necessidade de ligar e desligar o gravador o tempo todo. Com isto ganharemos mais espaço na fita, pois podemos eliminar ainda aproximadamente 6 segundos de silêncio antes de cada gravação.

O seu gravador deve ter uma entrada "Remoto", que liga e desliga o motor dentro do gravador. Este motor agora será controlado por um relé, ligado na saída PA0 do circuito básico.

Para o SAVE, escreva o seguinte programa em linguagem de máquina, e substitua o comando SAVE por RAND USR 16514.

ROTAÇÃO ASSEMBLY 17 N=38

```
*16514 CD 20 0F CD 20 0F 3E 572
 16521 00 32 00 20 3E 01 02 026
*16526 00 20 06 00 05 06 00 241
 16535 10 FE 01 10 F6 0D 0B 943
*16542 00 3E 00 32 00 20 CD 052
 16549 2B 0F 09 00 32 00 20 00 259
```

e, para o LOAD teremos esta rotina:

ROTAÇÃO ASSEMBLY 18 N=25

```
*16514 CD 20 0F 3E 00 32 03 496
 16521 20 3E 01 02 00 20 0D 082
*16526 44 03 0E 00 32 00 20 215
 16535 CD 2B 0F 09 00 32 00 454
```

que será iniciada também com RAND USR 16514.

BARREIRA DE LUZ

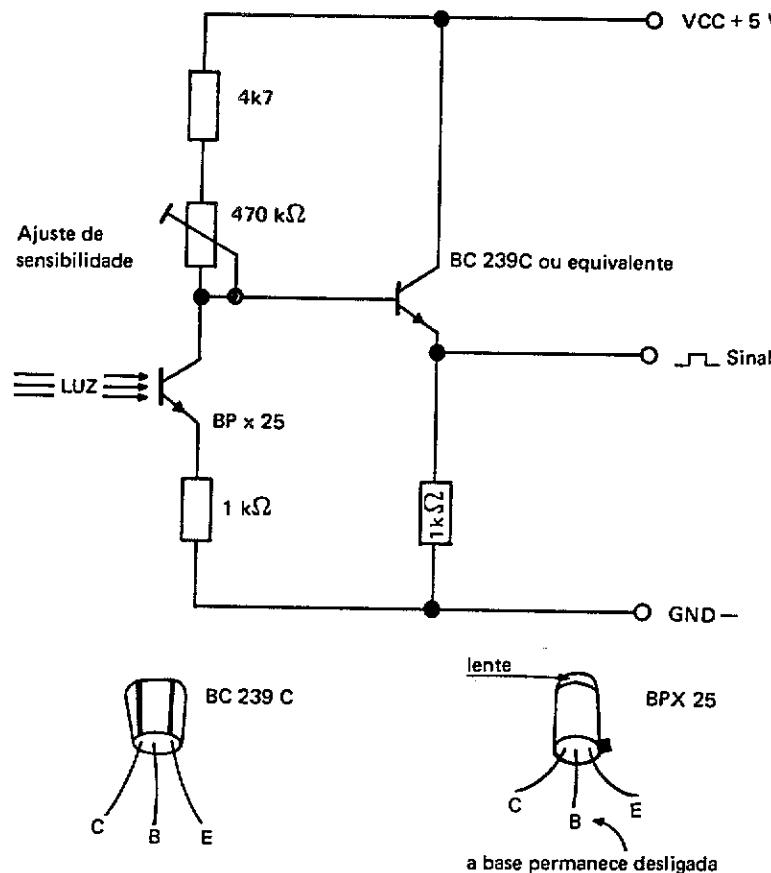


Fig. 20

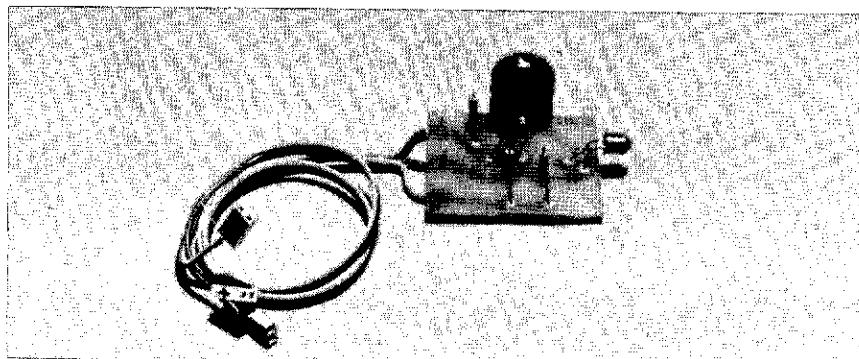


Foto 8

Não estamos limitados em ligar apenas relés, LED's e botões ao nosso circuito básico, pois existem outros periféricos bastante interessantes, abrindo novas perspectivas.

Como exemplo, podemos montar um sensor sensível à luz, usando o circuito conforme a Fig. 20.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

- 1 x trimpot 470 kohms
- 2 x resistor 1 kohms 1/4 watt
- 1 x resistor 4,7 kohms 1/4 watt
- 1 x transistor BC 239C ou equivalente
- 1 x fototransistor BPX 25
- circuito impresso
- cabinho

No escuro, o fototransistor apresenta uma resistência interna elevada, correspondendo a um nível lógico 1 na saída do circuito da Fig. 20. A partir de uma certa luminosidade, a resistência interna do fototransistor cai para alguns ohms, mudando o nível lógico do circuito de 1 para 0.

Ligando este sensor à linha PC0, podemos testar este circuito com o seguinte programa:

ROTAÇÃO BASIC 88

```

10 POKE 8195,137
20 IF PEEK 8194=0 THEN GOTO 50
30 PRINT AT 11,12;"ESCURO"
40 GOTO 20
50 PRINT AT 11,12;"HA LUZ"
60 GOTO 20

```

Agora, escurecendo o fototransistor com o dedo, aparecerá na tela a mensagem "ESCURO", e destapando o fototransistor, a mensagem muda para "HÁ LUZ". A sensibilidade do circuito pode ser regulada em ampla escala por intermédio do trimpot de 470 kohms.

Montando o fototransistor dentro de um tubo de papelão, para evitar influência da luz do ambiente, podemos juntamente com uma fonte de luz dirigida para o fototransistor, montar uma eficiente barreira de luz (Fig. 21), controlando por exemplo a entrada principal da nossa casa.

O sensor está ligado em PC0, e na linha PA0 pode ser ligado um relé para acionar por exemplo um alarme. O programa correspondente é simples:

ROTINA BASIC 23

```

10 POKE 8195,137
20 IF PEEK 8194=0 THEN GOTO 20
30 POKE 8192,1
40 STOP

```

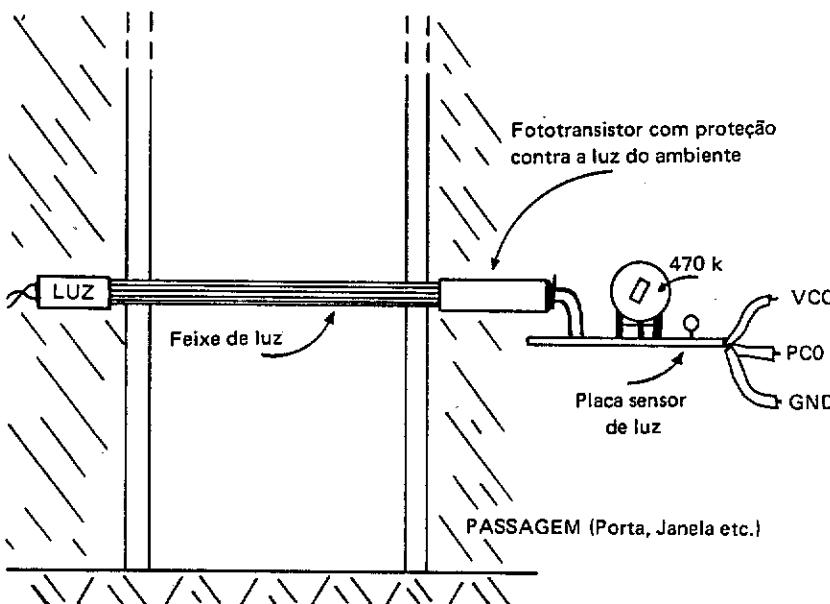


Fig. 21

CONTROLADOR DE EVENTOS

O objetivo deste projeto é de contar eventos, como por exemplo a quantidade de peças numa esteira, pessoas passando por uma porta, etc.

No exemplo a seguir, qualquer uma das entradas da porta C serve como entrada, enquanto a linha PA0 está reservada para chavear um relé assim que a contagem chega a um valor pré-definido.

ROTINA BASIC 24


```

10 POKE 8195,137
20 POKE 8192,0
30 PRINT "ENTRE COM O NUMERO L
IMITE"
40 INPUT A
50 LET N=0
60 PRINT "DIGITE N/L PARA INIC
IAR"
70 IF INKEY$="" THEN GOTO 70
80 FAST
90 IF PEEK 8194=0 THEN GOTO 90
100 IF PEEK 8194<>0 THEN GOTO 1
00
110 LET N=N+1
120 IF N=A THEN GOTO 140
130 GOTO 90
140 CLS
150 POKE 8192,1
160 PRINT AT 11,0;"CONTAGEM MAX
IMA ATINGIDA"
170 SLOW
180 STOP

```

A velocidade de resposta com o programa acima é de aproximadamente 4 eventos por segundo e quando há necessidade de velocidades maiores, nada impede que usemos uma rotina equivalente, escrita em linguagem de máquina.

ALARME RESIDENCIAL

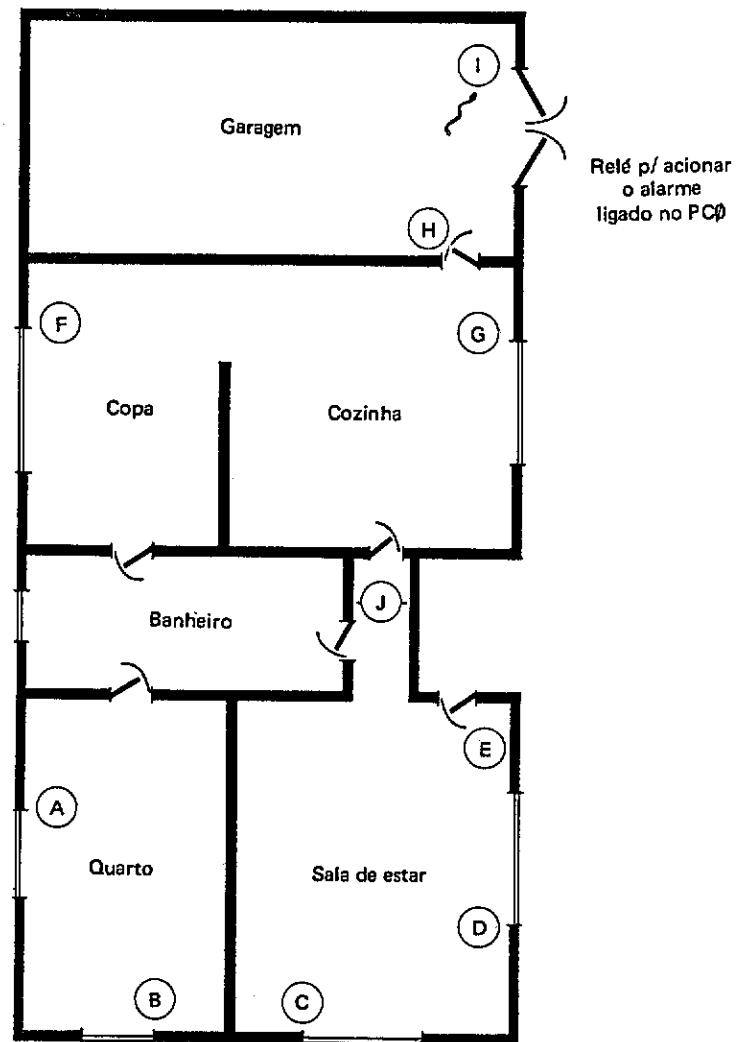

Botões, chaves ou reed-switches

A	B	C	D	E	F	G	H	I
PA0	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA0

Sensor de luz

J
PB0

Fig. 22

Combinando os recursos dos sensores de luz, chaves e relés, podemos montar um eficiente alarme residencial, que além de proteger a sua casa dos ladrões, ainda pode supervisionar o consumo da luz, e com sensores apropriados, também o consumo de água e gás. Paralelamente ainda poderá incluir um aviso de incêndio.

As linhas PA0 até PA7 e PB0 até PB7 representam 16 entradas dos diversos sensores, enquanto que as linhas PC0 até PC7 podem chavear diversos relés.

A Fig. 22 indica uma sugestão de alarme residencial, onde podemos ver as barreiras de luz, os sensores nas portas e janelas, os sensores de luz para controlar a luz acesa nas dependências, bem como o alarme em si.

É evidente, que devemos proteger o funcionamento perfeito do microcomputador e do circuito básico, pois mesmo com uma falta de luz, o funcionamento deverá ser garantido. Para manter o alarme mesmo nestas condições, faz-se necessário o emprego de uma bateria de 12 Volts, que continua alimentando o micro, os sensores e o alarme durante a falta de luz. Retornando a luz da rede, a bateria será desligada automaticamente.

O programa para o exemplo de alarme residencial acima é o seguinte:

ROTAÇÃO BASIC 25

```

10 POKE 8196, 146
20 LET A=0
30 PRINT "PARA ACIONAR O ALARMÉ
E DIGITE ""A"""
40 IF INKEY$="A" THEN LET A=1
50 PRINT AT 11,0;"ALARMÉ"
60 IF A=0 THEN PRINT "DESLIGAD

```

```

0"
70 IF A=1 THEN PRINT 'ACIONADO
"
80 LET Y=0
90 IF PEEK 6192 > 0 THEN LET Y=
1
100 IF PEEK 6193 > 2 THEN LET Y=
1
110 IF Y=1 AND A=1 THEN GOTO 13
0
120 GOTO 40
130 POKE 6194,1
140 STOP

```

Podemos ainda adicionar o discador automático de telefone, junto com um gravador e uma fita preparada, que liga automaticamente para um parente ou a polícia, assim que alguém tentar entrar na casa. É evidente, que neste caso deverá existir um tempo mínimo de 20 segundos de espera, para que o circuito possa ser desativado a tempo pelo proprietário da casa.

CONDICÕES NORMAIS

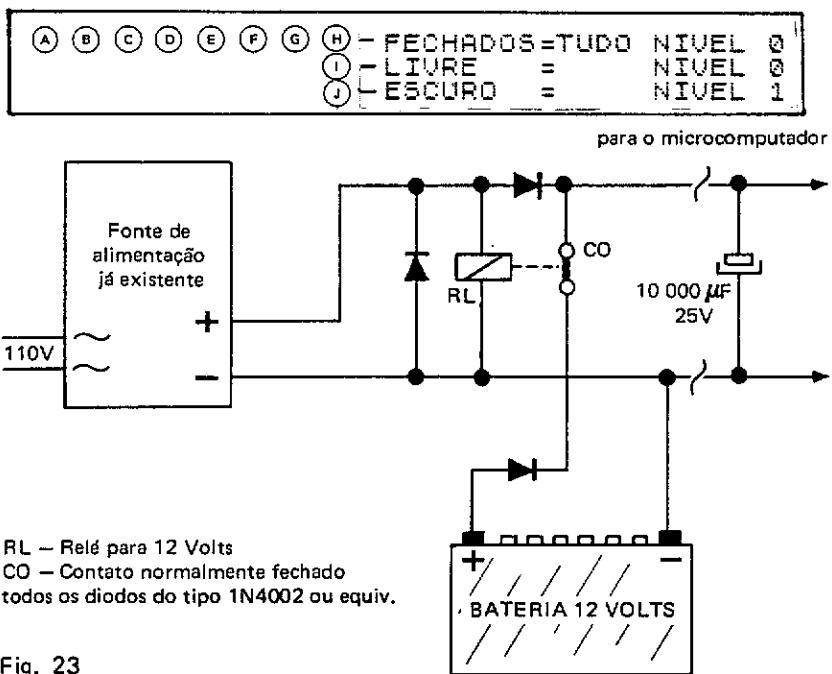


Fig. 23

TEM ALGUÉM EM CASA?

Apesar de não se tratar de um alarme residencial, este projeto também protege a sua casa de eventuais ladrões, utilizando um efeito psicológico.

Quando estiver viajando, o perigo da sua casa ser assaltada é muito grande, pois poucas pessoas têm um caseiro ou uma outra pessoa, que possa cuidar da casa. Assim, durante a noite toda a sua casa permanece com as luzes apagadas, e durante o dia não se escuta nenhum ruído. A conclusão, que não tem ninguém em casa, é óbvia.

O segredo é simular dentro de uma casa vazia, as atividades rotineiras, evitando simulações sem valia, como com uma lâmpada acesa e o rádio ligado, dia e noite.

Com ajuda do nosso circuito básico podemos ligar e desligar as luzes, o rádio e a TV, em intervalos irregulares, deixando os ladrões na certeza de que há pessoas em casa.

Desta vez, usaremos apenas a porta A como entrada, e as portas B e C para chavear os relés. A entrada é necessária para controlar a luz externa da casa, reconhecendo se é dia ou noite. Pois não há lógica de ligar as luzes ao meio dia, ou ligar a TV às cinco horas da manhã.

Como sugestão, podemos distribuir o sensor e os relés da seguinte maneira:

- PA0 — sensor de luz, instalado numa janela longe de iluminação de rua
- PB0 — relé luz da sala
- PB1 — relé luz do quarto
- PB2 — relé luz da cozinha
- PB3 — relé luz do banheiro
- PB4 — relé luz fora da casa
- PB5 — relé televisor
- PB6 — relé rádio
- PB7 — relé alarme (opcional)

PC8 — livres para outras finalidades, por exemplo os sensores de alarme residencial
 PC7

Também aqui se faz necessário o emprego de uma bateria para manter o computador funcionando mesmo com falta de luz. O alarme não deverá disparar indefinidamente, pois não haverá ninguém para desligá-lo. Basta tocá-lo por 30 segundos, que é suficiente para espantar eventuais ladrões.

ROTTINA BASIC 26

```

10 GOSUB 100
20 POKE 8196, 144
30 GOSUB 6000
40 GOTO 1000
100 LET LS=0
110 LET LB=0
120 LET LO=0
130 LET LP=0
140 LET TEE=0
150 LET TV=0
160 LET RA=0
170 LET TEC=0
180 LET TEC=0
190 RETURN
1000 LET SEN=0
1010 GOSUB 100
1020 GOSUB 3000
1030 LET A=PEEK 8192
1040 IF A<>0 THEN GOTO 2000
1050 GOSUB 4000
1060 GOSUB 5000
1070 LET TEC=TEC+1
1080 IF RA<>0 THEN LET RA=RA-1
1090 IF TV<>0 THEN LET TV=TV-1
1100 IF RA=0 AND TV=0 AND TEC>=3
0 THEN GOSUB 1130
1110 IF RA=0 AND TV=0 AND TEC:=2
40 THEN GOSUB 1170
1120 GOTO 1020
1130 LET U=RND+101
1140 IF U>15 THEN RETURN
1150 LET RA=INT (RND*30+60
1160 RETURN
1170 LET U=RND+101

```

```

1180 IF U>5 THEN RETURN
1190 LET TV=INT (RND*75+15
1200 RETURN
0000 LET SEN=1
0010 GOSUB 100
0020 GOSUB 3000
0030 LET A=PEEK 8192
0040 IF A=0 THEN GOTO 1000
0050 GOSUB 4000
0060 GOSUB 5000
0070 LET TEE=TEE+1
0080 IF LS<>0 THEN LET LS=LS-1
0090 IF LO<>0 THEN LET LO=LO-1
0100 IF LB<>0 THEN LET LB=LB-1
0110 IF LP<>0 THEN LET LP=LP-1
0120 IF TV<>0 THEN LET TV=TV-1
0130 IF RA<>0 THEN LET RA=RA-1
0140 IF LS=0 AND TEE<=150 THEN G
0030
0150 IF LO=0 AND TEE<=150 THEN G
0040
0160 IF LC=0 AND TEE<=150 THEN G
0050
0170 IF LB=0 AND TEE<=150 THEN G
0060
0180 IF LP=0 THEN GOSUB 2350
0190 IF LP=0 AND TEE<=150 THEN G
0070
0200 IF TV=0 AND RA=0 AND TEE<=1
50 THEN GOSUB 2430
0210 IF RA=0 AND TV=0 AND TEE<=1
50 THEN GOSUB 2470
0220 GOTO 2020
0230 LET U=RND+101
0240 IF U<20 THEN RETURN
0250 LET LS=INT (RND*50+10)
0260 RETURN
0270 LET U=RND+101
0280 IF U>7 THEN RETURN
0290 LET LO=INT (RND*6+2)
0300 RETURN
0310 LET U=RND+101
0320 IF U>7 THEN RETURN
0330 LET LC=INT (RND*10+5)
0340 RETURN
0350 LET U=RND+101
0360 IF U>15 THEN RETURN
0370 LET LB=INT (RND*4+1)
0380 RETURN
0390 LET U=RND+101
0400 IF U>20 THEN RETURN
0410 LET LP=INT (RND*50+10)
0420 RETURN

```

```

2430 LET U=RND*101
2440 IF U>20 THEN RETURN
2450 LET TV=INT (RND*60+30)
2460 RETURN
2470 LET U=RND*101
2480 IF U>8 THEN RETURN
2490 LET RA=INT (RND*45+15)
2500 RETURN
3000 FOR K=1 TO 4270
3010 NEXT K
3020 RETURN
4000 LET OUT=0
4010 IF LS<>0 THEN LET OUT=OUT+1
4020 IF LO<>0 THEN LET OUT=OUT+2
4030 IF LC<>0 THEN LET OUT=OUT+4
4040 IF LB<>0 THEN LET OUT=OUT+8
4050 IF LF<>0 THEN LET OUT=OUT+16
4060 IF TU<>0 THEN LET OUT=OUT+32
4070 IF RA<>0 THEN LET OUT=OUT+64
4080 POKE 8193,OUT
4090 RETURN
5000 PRINT AT 7,0;
5010 LET X=LS
5020 GO SUB S180
5030 LET X=LO
5040 GO SUB S180
5050 LET X=LC
5060 GO SUB S180
5070 LET X=LB
5080 GO SUB S180
5090 LET X=LF
5100 GO SUB S180
5110 LET X=TU
5120 GO SUB S180
5130 LET X=RA
5140 GO SUB S180
5150 PRINT AT 15,5;"CLARO "
5160 IF SEN<>0 THEN PRINT AT 15,
5170 RETURN
5180 LET U$="X....."
5190 IF X=0 THEN LET U$="....."
5200 PRINT TAB 18;U$
5210 RETURN
6000 PRINT AT 2,0;"CONTROLANDO A
6010 PRINT "-----"

```

```

6020 PRINT AT 5,0 LOCAL ;TAB 16
6030 PRINT "LIGADO DESLIGADO"
6040 PRINT AT 7,0 LUZ SALA
6050 PRINT "LUZ QUARTO"
6060 PRINT "LUZ COZINHA"
6070 PRINT "LUZ BANHEIRO"
6080 PRINT "LUZ PORA"
6090 PRINT "RADIO"
6100 PRINT AT 15,0;"ESTA"
6110 RETURN

```


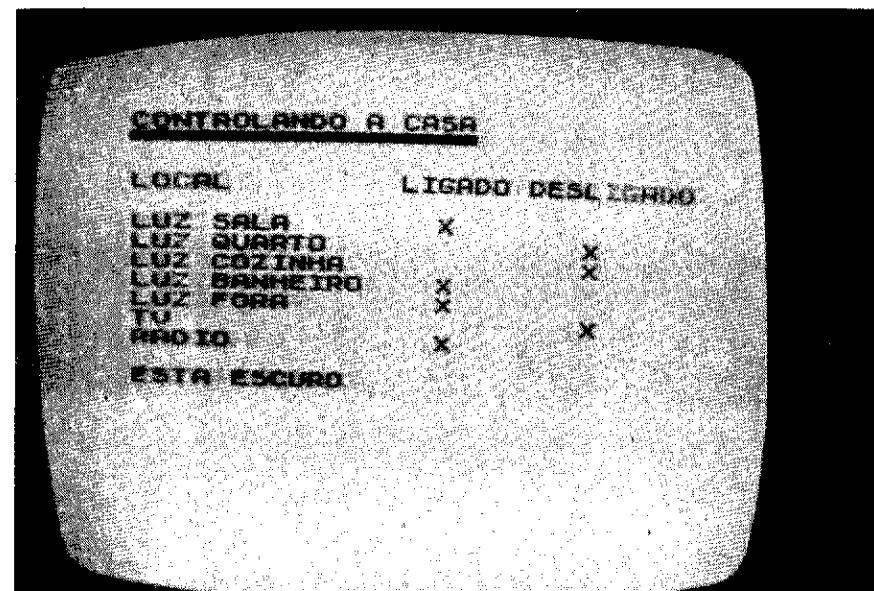


Foto 9

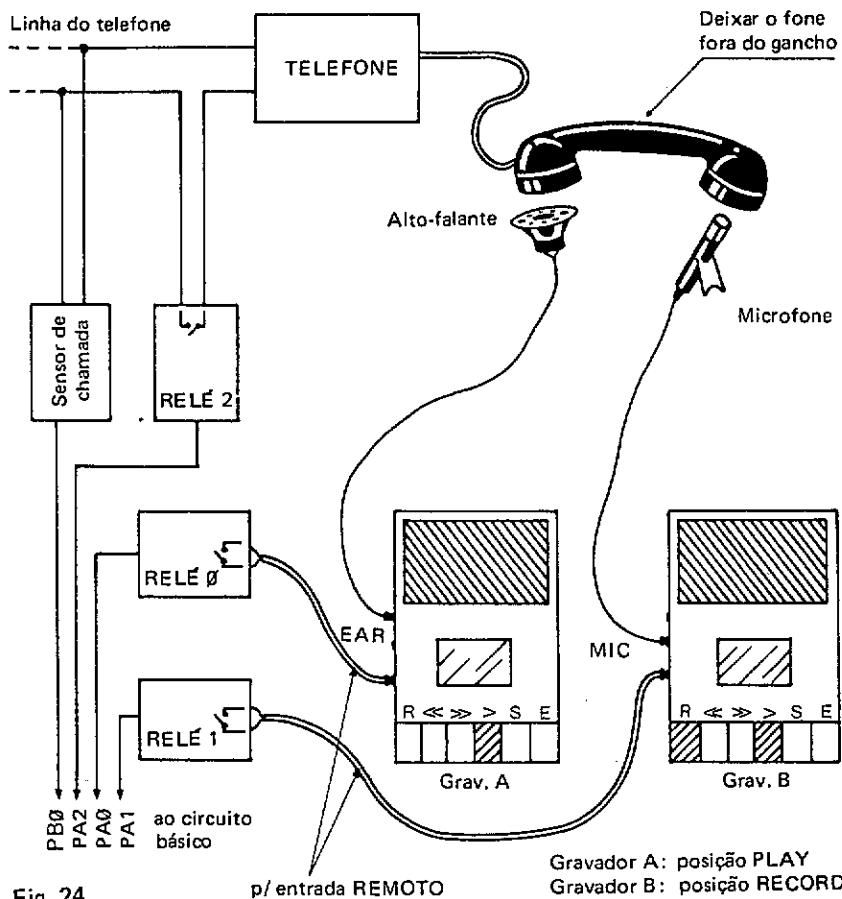



SECRETÁRIA ELETRÔNICA

Uma outra vantagem do nosso circuito básico é o fator econômico, pois podem ser montados aparelhos com resultados iguais ou até superiores a outros equipamentos criados para esta única função, custando muitas vezes mais do que nós empregamos. Um exemplo típico é uma secretária eletrônica, que permite a você atender, gravar e transmitir telefonemas; mesmo não estando em casa.

É um projeto básico, que pode ser ampliado conforme a sua criatividade e necessidade. Trataremos o circuito e os programas necessários para atender e gravar telefonemas, sem a sua interferência. Em conjunto com o discador automático é perfeitamente possível transmitir o recado recebido imediatamente para seu escritório, ou outro lugar onde estiver.

A ligação dos relés na linha telefônica pode ser vista na Fig. 24.

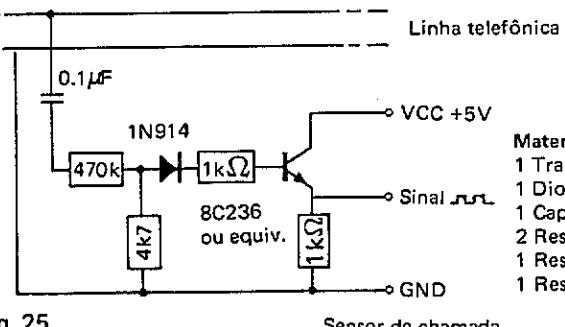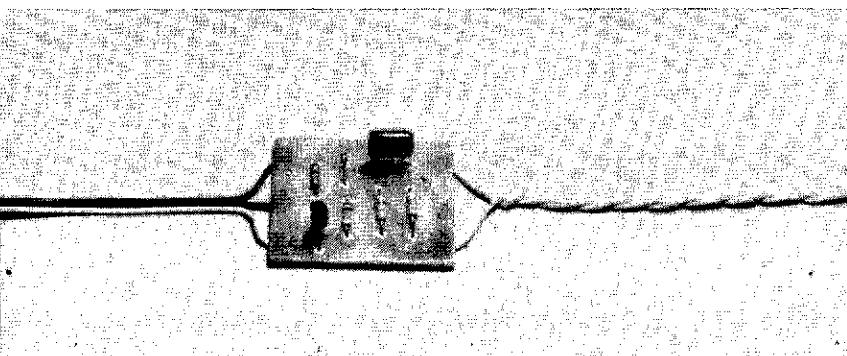Temos um sensor adicional, que aciona o programa quando toca o telefone, pois em condições normais está presente uma tensão de corrente contínua na linha telefônica, e durante a chamada uma tensão alternada, que será indicada pelo nosso sensor. Este sensor está ligado na porta PB0, e os relés em PA0 e PA1 controlam os dois gravadores, enquanto o relé em PA2 controla a linha telefônica.



Assim sendo, ao tocar o telefone, o relé PA0 acionará o gravador com a mensagem, e o relé PA2 "atende" o telefone. Após transmitir a mensagem, o relé PA0 desliga, e será ligado o relé PA1, que por sua vez liga o segundo gravador para a gravação do recado. Após alguns segundos, o relé PA1 pára o segundo gravador, e o relé PA2 "desliga" o telefone, aguardando uma nova chamada.

Para efeito de sincronismo da sua mensagem, e o tempo, durante o qual o primeiro gravador (relé PA0) permanece ligado, o programa foi dividido em duas partes.

A primeira parte serve para você gravar as mensagens na fita, enquanto o computador liga e desliga o gravador em tempos certos.

ROTIÑA BASIC 27

```

10 POKE 8195,128
20 POKE 8192,1
30 PAUSE 400
40 POKE 8192,0
50 PAUSE 150
60 PRINT AT 11,1;"FALE AGORA"
70 POKE 8192,1
80 PAUSE 1000
90 POKE 8192,0
100 CLS
110 GOTO 50

```

Pegue uma fita, de preferência virgem, e coloque-a no gravador totalmente no início. Conecte o plug Remoto (relé ligado em PA0), digite RUN e aguarde a instrução do micro para gravar suas mensagens. O programa automaticamente faz avançar a fita durante a gravação, deixando uma margem de silêncio na mesma. Você deve falar somente quando aparecer a instrução "FALE AGORA" na tela do seu TV. Desta maneira, é possível gravar a fita inteira, garantindo o sincronismo durante o funcionamento da secretária eletrônica.

Se achar que o tempo de gravação de sua mensagem é comprido ou curto demais, poderá alterar o valor da PAUSE na linha 80 do programa anterior, mas deve alterar da mesma maneira a linha 140 da rotina principal a seguir:

ROTIÑA BASIC 28

```

10 POKE 8195,130
20 POKE 8192,3
30 PAUSE 400
40 POKE 8192,0
50 LET A=0
60 IF PEEK 8193=0 THEN GOTO 50
70 LET A=A+1
80 IF A=3 THEN GOTO 110
90 IF PEEK 8193<>0 THEN GOTO 9
0
100 GOTO 80
110 POKE 8192,4
120 PAUSE 50
130 POKE 8192,5
140 PAUSE 1000
150 POKE 8192,6
160 PAUSE 3000
170 GOTO 40

```

Para testar o sensor da chamada, peça a um amigo que lhe telefone, já com o seguinte programa BASIC rodando no seu micro:

ROTIÑA BASIC 29

```

10 POKE 8195,155
20 LET A=0
30 PRINT AT 11,8;"NAO ESTA TOC
ANDO"
40 IF PEEK 8193=0 THEN GOTO 40
50 LET A=A+1
60 IF A=3 THEN GOTO 90
70 IF PEEK 8193<>0 THEN GOTO 7
0
80 GOTO 30
90 PRINT AT 11,8;" "

```

Se, ao tocar o telefone, aparecer a mensagem "ESTA TOCANDO", então o circuito está funcionando perfeitamente. O micro deve estar em SLOW, e a mensagem "ESTA TOCANDO" somente aparecerá após o segundo ou terceiro toque. Desta maneira evitamos um acionamento da secretária eletrônica a partir de uma única interferência na linha telefônica. Resta testar

os relés antes de entrar em funcionamento a rotina principal. Para isto, digite os seguintes comandos diretos:

- POKE 8192,130 — inicializa o PIO
- POKE 8192,1 — liga o gravador das mensagens (PA0)
- POKE 8192,2 — liga o gravador dos recados (PA1)
- POKE 8192,4 — liga o relé conectado a linha telefônica (PA2)


Uma vez testados todos os componentes, coloque uma fita virgem no gravador nº 2, conecte o plug do relé 1 no remoto e aperte as teclas para a gravação. O gravador deverá permanecer parado.

A seguir, coloque no gravador em PA0 a sua fita com as mensagens totalmente no início e, após conectar o Remote (relé 0), ligue a tecla para a reprodução. Digitando RUN, os gravadores em PA0 e PA1 deverão ligar imediatamente e desligar após alguns segundos (para posicionar as fitas). Pronto, sua secretária eletrônica está pronta para receber e gravar os telefonemas.

GRAVADOR DE EPROM

Este projeto talvez seja a montagem mais útil para o "hobbista", pois permitirá gravar seus próprios EPROM's do tipo 2716 (de 2 kBytes de memória) e do tipo 2732 (de 4 kBytes de memória).

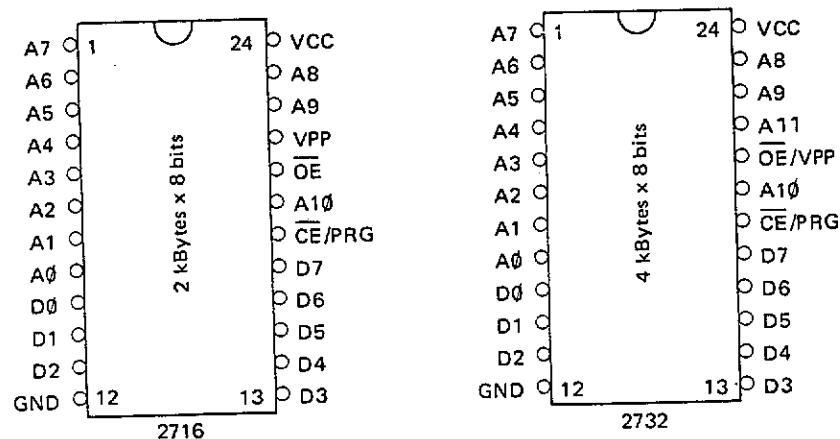A diferença de gravação destes dois EPROM's é o nível lógico de programação, que no tipo 2716 é ativo com nível "0", e no 2732 ativo em "1". Temos ainda a pinologia com pequenas diferenças, que podem ser vistas na Fig. 26.



A0 - A10 — endereçamento até 2047 (com A11 até 4095)
 D0 - D7 — linha de dados
 OE — output enable
 CE/PRG — chip enable/programação

Fig. 26

Para gravar estas EPROM's, são necessárias as seguintes condições:

- a) o endereço, onde deve ser gravado o dado, deve estar estabilizado (A0 até A10 no 2716, e A0 até A11 no 2732)
 - b) o dado deve estar presente nas linhas D0 até D7
 - c) uma tensão de 25,0 Volts regulada deve estar conectada ao pino de VBB (pino 20 no 2732, e pino 21 no 2716)
 - d) o pulso de programação deve ter uma duração de exatamente 50 milissegundos.

Este pulso de programação não pode ser muito curto, pois não garantiria uma programação eficiente, enquanto um pulso comprido demais poderá danificar a EPROM.

Poderíamos controlar o tempo com o 74LS121, mas qualquer falha de componente facilmente alteraria o tempo de 50 milissegundos, colocando assim em perigo a EPROM a ser gravada.

Neste projeto, estamos controlando este tempo por software, que devido ao clock alto do microcomputador apresenta uma precisão total.

No que se refere à tensão de 25 Volts, podemos montar o seguinte circuito (Fig. 27):

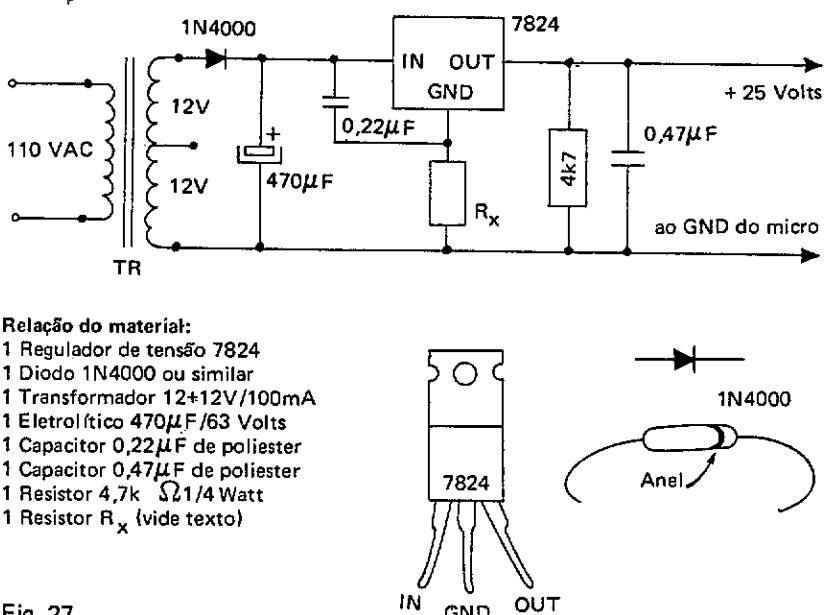


Fig. 27

Como não existe no mercado nacional um regulador de tensão de 25 Volts, utilizamos um artifício para extrair esta tensão a partir de um regulador de 24 Volts, facilmente encontrado na praça. O resistor R_x , ligado ao negativo (GND) do regulador, eleva a tensão de saída até a tensão desejada. No meu projeto, usei um resistor de 120 Ohms. No seu caso, este valor poderia variar ligeiramente, e o valor correto terá que ser encontrado por tentativas. Aumentando o valor de R_x , a tensão de saída cresce, e naturalmente, uma diminuição deste valor reflete-se numa tensão de saída menor.

Um programador de EPROM profissional emprega em geral um soquete de "zero-força", que apresenta contatos frouxos e uma alavanca, para apertar os pinos da EPROM a ser programada.

Como este soquete apresenta um custo bastante elevado, podemos monitorar o nosso programador com um soquete comum de boa qualidade. O único cuidado do operador é na hora de colocar e retirar a EPROM deste soquete, para não entortar ou até quebrar os pinos frágeis deste circuito integrado.

A ligação deste soquete com o circuito básico pode ser vista na Fig. 28, e a chave Ch será usada para selecionar entre o tipo 2716 e 2732. Temos ainda a chave Ch1 para ligar e desligar os 25 Volts.

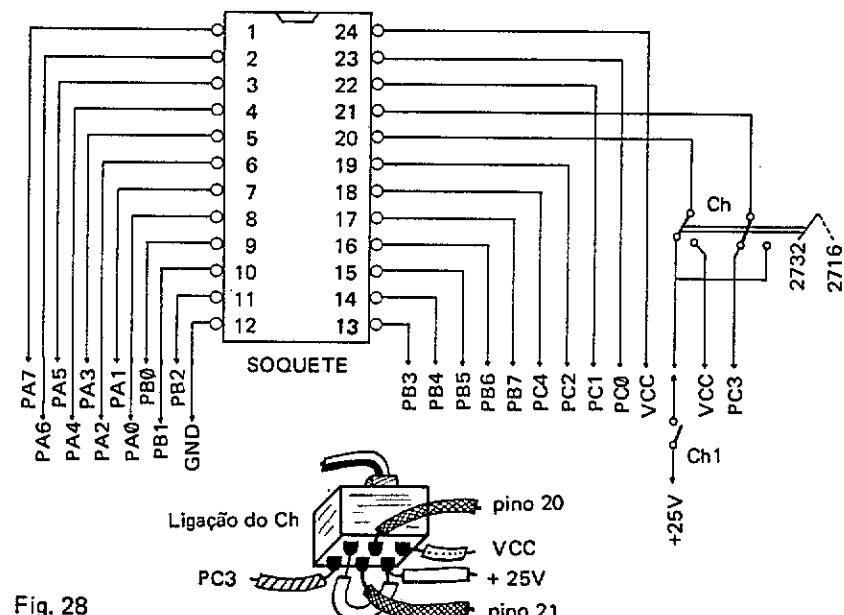


Fig. 28

Uma vez tudo ligado, faltam-nos ainda os programas correspondentes, divididos em linguagem de máquina e BASIC. O programa é auto-explicativo, e o único perigo em operar com este gravador de EPROM é nunca esquecer de deixar os 25 Volts desligados na hora de colocar ou de retirar a EPROM no soquete.

ROTINA ASSEMBLY 19 N=74

```

*16514 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16524 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16530 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16536 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16544 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16549 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16556 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16563 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16577 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*16584 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

ROTINA BASIC 30

```

REM (ROTINA ASSEMBLY 19)
10 PRINT AT 5,4;"PROGRAMADOR D
E EPROM"
20 RAND USR 16517
30 PRINT AT 11,0;"SELECIONE O
TIPO E ACERTE A CHAVE"
40 INPUT A
50 IF A<>2716 AND A<>2732 THEN
GOTO 40
60 PRINT AT 13,14;A
70 LET R=2047
80 LET PR=16566
90 LET DEF=16523
100 IF A=2716 THEN GOTO 140
110 LET R=4095
120 LET PR=16577
130 LET DEF=16529
140 RAND USR DEF

```

```

150 PRINT AT 14,0;"LIGUE OS 25
VOLTS"
160 PRINT AT 17,0 "QUER ENTRAR
MANUALMENTE (M) OU COPIAR (C) U
MA MEMORIA ?"
170 INPUT A$
180 IF A$=>"M" AND A$=<"C" THEN
GOTO 170
190 IF A$=>"M" THEN GOTO 390
200 CLS
210 PRINT AT 5,0;"ENTRE COM O E
NDERECO INICIAL DA COPIA ";
220 INPUT E
230 PRINT E
240 PRINT AT 7,0;"ENTRE COM O E
NDERECO INICIAL DA EPROM ";
250 INPUT R0
252 PRINT R0
254 PRINT AT 9,0;"ENTRE COM O U
LTIMO ENDERECO ";
256 INPUT R
258 PRINT R
260 PRINT AT 19,0;"APERTE N/L P
ARA INICIAR."
270 INPUT A$
275 FAST
280 FOR F=R0 TO R
290 GOSUB 380
300 POKE 16516,PEEK (E+F-R0)
310 RAND USR PR
320 NEXT F
330 SLOW
340 PRINT AT 21,0;"FIM. DESLIGU
E OS 25 VOLTS"
350 STOP
360 POKE 16514,F-INT (F/256)*25
6
370 POKE 16515,INT (F/256)
380 RETURN
390 CLS
400 PRINT AT 5,0;"ENDERECO INIC
IAL DA EPROM ?"
410 INPUT F
420 PRINT F;AT 7,0;"APERTE N/L
PARA INICIAR."
430 INPUT A$
440 CLS
450 LET D$=""
460 FAST
465 SCROLL
470 PRINT F;TAB 5;CHR$ (INT (E/
4096)+28);

```

```

480 LET K=F-INT (F-4096)+4096
490 PRINT CHR$(INT (K/256)+98);
500 LET K=K-INT (K/256)+256
510 PRINT CHR$(INT (K/16)+28); CH
520 (K-INT K/16)*16+28) ),",")
530 IF D$=" " THEN INPUT D$
540 PRINT D$(1 TO 8)
540 POKE 16516,16+(CODE D$-28)+D$*8
550 D$=" "
560 GOSUB 360
560 RAND USR PR
570 LET F=F+1
580 LET D$=D$(3 TO 8)
590 GOTO 470

```

Agora você poderia, por exemplo, gravar definitivamente suas sub-rotinas favoritas, incluindo talvez algumas rotinas apresentadas neste livro.

SUGESTÕES

Espero que este livro tenha colaborado para criar novos projetos com o circuito básico, e incentivado os leitores a montar alguns dos circuitos apresentados.


Como você pode reparar, com o circuito básico praticamente não há limites. A seguir há algumas sugestões, que talvez se tornem realidade nas suas mãos:

1. TELA SENSÍVEL AO TOQUE

Em computadores avançados, a seleção de um menu é feita tocando simplesmente a tela nos pontos indicados com o dedo, dispensando assim quase por completo o teclado. Isto não tem nada a ver com o monitor usado, e até o seu televisor pode ser usado com estes recursos.

Na verdade, existe uma matriz invisível de barreiras de luz infravermelha, onde a interrupção de qualquer um dos feixes é analisada pelo computador, reconhecendo assim a posição, onde houve este sinal (Fig. 29).

Fig. 29

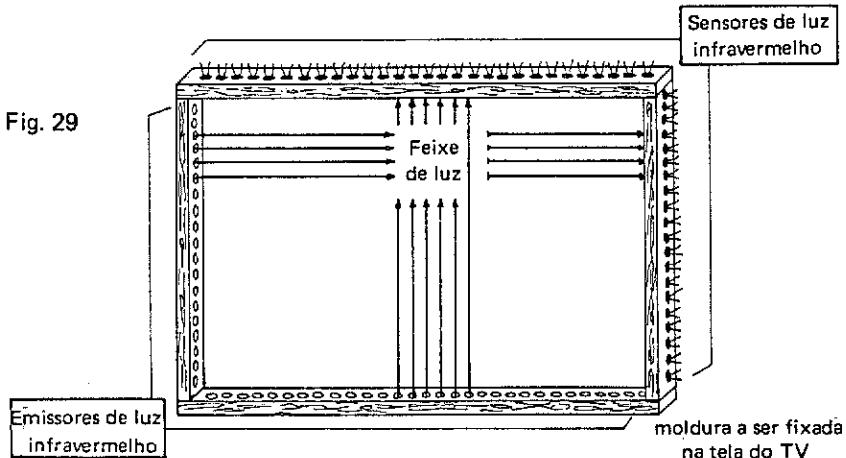

Desta maneira, instalando uma barreira de luz infravermelha por exemplo na altura da linha 20 do computador, com o sensor conectado em A0, poderíamos por exemplo ter este trecho de um programa BASIC:

RÔTINA BASIC 31

```

130 PRINT AT 20,0;"XXXXXXXXXXXXXX"
140 PRINT AT 21,0;"TOQUE A LINHA
A ACIMA PARA PARAR."
150 IF PEEK 6192=1 THEN STOP

```

2. TECLADO INTELIGENTE

Podemos programar várias sub-rotinas no computador, que rodam conforme a configuração das entradas do circuito básico. Assim, ligando um teclado auxiliar de até 24 teclas (Fig. 30) ou de até 144 teclas (Fig. 31), podemos programar de tal modo, que cada tecla corresponda a uma rotina inteira. Deste modo, seria possível programar uma tecla para fazer um cálculo complicado e extenso, enquanto uma outra tecla grava o programa numa fita.


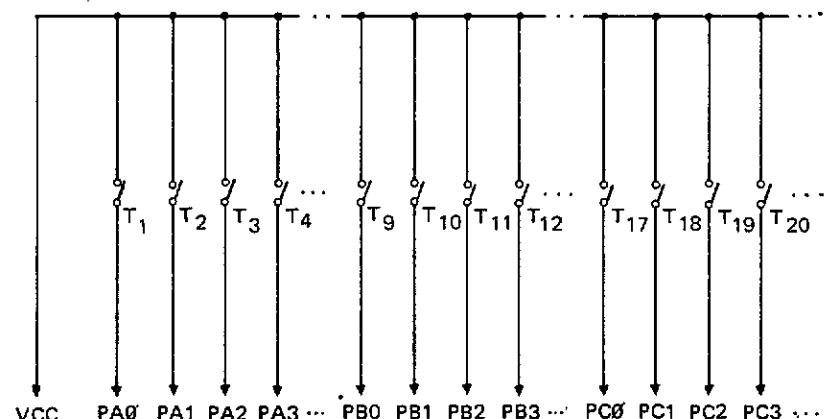


Fig. 30

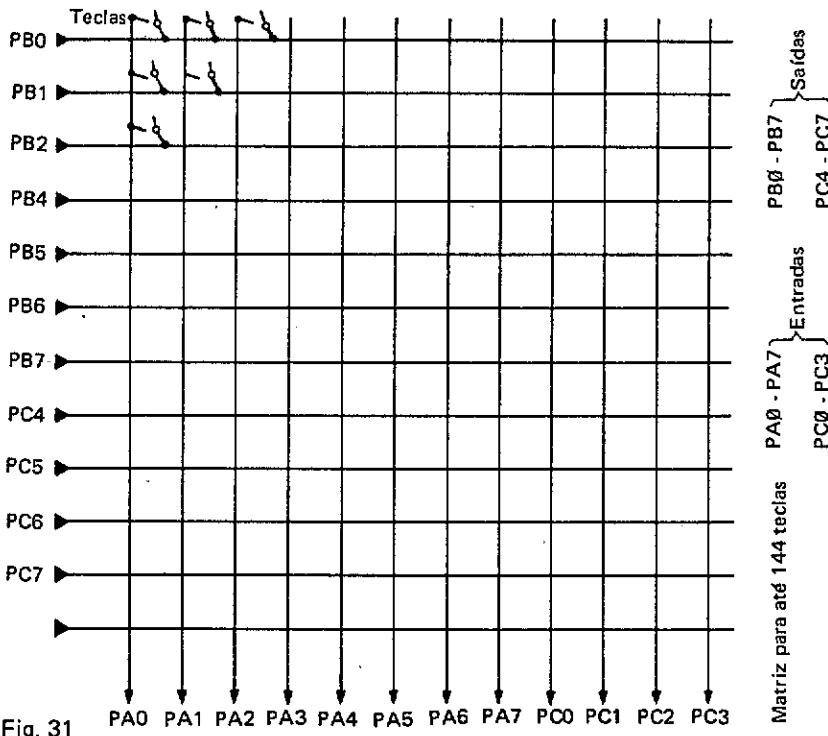

3. COMANDO NUMÉRICO PARA MÁQUINAS

Por que não usar a capacidade do microcomputador e os recursos do circuito básico para comandar máquinas? Com auxílio dos relés, podemos transformar por exemplo um torno semi-automático numa máquina totalmente computadorizada, capaz de realizar processos de fabricação sem interferência de um operador. É só adicionar à máquina fins de curso, barreiras de luz e escrever a rotina de trabalho.

4. PX E PY

A maioria dos transmissores de PX e de PY usam um circuito integrado (PPL), para a seleção dos canais, onde a chave seletora transmite um código binário ou BCD para este PPL. Neste caso, a chave seletora pode ser substituída por nosso circuito básico, para realizar varreduras automáticas dos canais e outras aplicações conforme seu agrado.

5. ACIONAMENTO DE IMPRESSORAS E MÁQUINAS DE ESCREVER ELETRÔNICAS


Conhecendo os códigos para cada caractere numa impressora ou máquina de escrever eletrônica, é possível ligar seu micro a estes aparelhos, com ajuda de um pequeno programa "tradutor", que transforma os códigos dos caracteres do seu micro para os códigos do aparelho. É evidente, que com isto se perderá muito em velocidade, mas tenho certeza, que o resultado superará de longe esta deficiência.

6. EFEITOS SONOROS

Existem no mercado nacional vários sintetizadores de som, capazes de criar os mais incríveis sons, como por exemplo tiros, explosões, sirene e tons musicais.

Para a seleção dos diversos tons, existem em geral diversas entradas lógicas, que conforme o nível de entrada emitem um ou outro som. E, quem mais do que o nosso circuito básico para selecionar estes sintetizadores com simples POKE's?

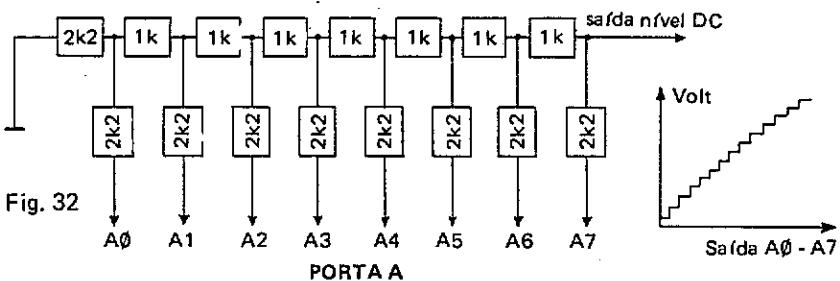A maioria destes circuitos integrados contém um oscilador controlando a voltagem (VCO), que conforme o nível DC emitem um tom com altura diferente. Para criar vários níveis DC com o circuito básico, podemos utilizar-nos do circuito da Fig. 32.



Desta maneira, conforme o valor presente na Porta A, temos até 256 níveis DC diferentes, atingindo por exemplo no caso do sintetizador de som 76477 quase três oitavas.

7. Novos horizontes abrem-se usando o circuito básico para controlar o nível de líquidos, usando-o como freqüencímetro, e em conjunto com um conversor AD podemos montar multímetros, medidores de temperatura, e assim por diante.

TABELAS E DICAS

VALORES ÚTEIS PARA PROGRAMAR O 8255A:

POKE 8192,		Porta A	Porta B	Porta C	
decimal	hexadec.	PA0 até PA7	PB0 até PB7	PC0 - PC3	PC4 - PC
128	80	saída	saída	saída	saída
144	90	entrada	saída	saída	saída
130	82	saída	entrada	saída	saída
146	92	entrada	entrada	saída	saída
129	81	saída	saída	entrada	saída
145	91	entrada	saída	entrada	saída
131	83	saída	entrada	entrada	saída
147	93	entrada	entrada	entrada	saída
136	88	saída	saída	saída	entrada
152	98	entrada	saída	saída	entrada
138	8A	saída	entrada	saída	entrada
154	9A	entrada	entrada	saída	entrada
137	89	saída	saída	entrada	entrada
153	99	entrada	saída	entrada	entrada
139	8B	saída	entrada	entrada	entrada
155	9B	entrada	entrada	entrada	entrada

DICAS:

Se uma porta foi programada para o modo de saída, e quer-se saber o valor presente nas suas linhas, podemos obter este valor com uma simples leitura:

Exemplo: programar a porta A para o modo OUTPUT e colocar nas linhas PA0 até PA7 o valor 10

POKE 8195,131 — programa a porta A

POKE 8192,10 — acende os LED's 1 e 3 (bit 1 e bit 3)

PRINTPEEK8192 — confirma o valor 10

ATENÇÃO:

Este teste não é válido para o endereço de programação 8195. Assim, quando estiver em dúvida, qual foi o último valor de programação, terá de repetir a programação.

Uma vez programado, o PIO permanece neste modo até que a alimentação for cortada, ou colocado um novo valor no endereço 8195.

A Tabela a seguir mostra, como podemos manipular os bits da porta C individualmente:

POKE 8195,				Bit da porta C
bit 1 dec. / hex.		bit 0 dec. / hex.		
1	01	0	00	0
3	03	2	02	1
5	05	4	04	2
7	07	6	06	3
9	09	8	08	4
11	0B	10	0A	5
13	0D	12	0C	6
15	0F	14	0E	7


Endereços e operação do 8255A PIO:

Em princípio, o PIO pode trabalhar em quase qualquer endereço, mas devemos observar sempre o seguinte:

1. sempre serão usados 4 endereços seguidos ocupados pelo PIO
2. esses endereços não devem ser ocupados por outros periféricos (memórias RAM, EPROM, ROM etc.)

3. na configuração binária, o primeiro dos quatro endereços em questão, deve ter as linhas A0 e A1 com nível 0.

Exemplos para o primeiro endereço:

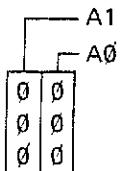

e assim por diante

4. A grande vantagem de usar o PIO como uma memória, acessível com os comandos POKE e PEEK, é que podemos usar rotinas escritas em BASIC para trabalhar com este circuito integrado.

Uma outra alternativa seria chavear o 8255A pelos ports disponíveis, dispensando assim a necessidade de reservar posições de memória.

No caso do CP 200, alguns dos 256 ports disponíveis já são usados para o vídeo, teclado e gravador, e podemos usar alguns dos restantes para o circuito básico. Também aqui vale o critério do nível 0 das linhas A0 e A1 para o primeiro dos quatro ports necessários.

Temos portanto teoricamente os seguintes ports disponíveis:

00, 04, 08, 0C, 10, 14, 18, 1C, 20, 24, 28, 2C, 30 etc.


Resta eliminar os ports já usados pelo sistema, até encontrar 4 ports livres.

Uma das desvantagens é o fato de que não teremos condições de acessar o 8255A somente com BASIC, e é preciso usar a linguagem de máquina através dos comandos IN e OUT.

Para os usuários dos micros da linha TK, esse método não funciona sem alteração prévia do microcomputador, pois existe um "eco" dos ports usados em todos os demais ports.

ENDEREÇAMENTO INTERNO DO MICRO:

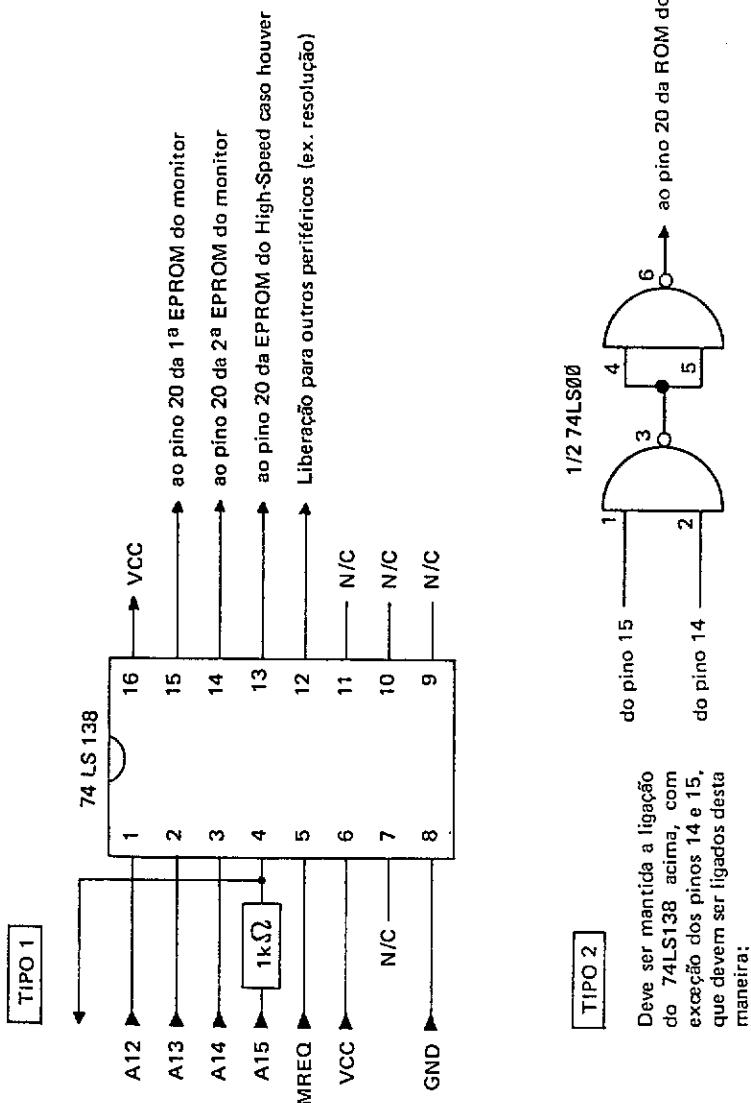Há alguns casos particulares, onde a linha ROM CS não funciona para os endereços 8192 até 8195. Neste caso, é preciso alterar o sistema de endereçamento dentro do microcomputador.



Existem dois tipos de soluções, dependendo da forma como o monitor de 8 kBytes do seu micro é formado:

Tipo 1 — neste micro, o monitor é formado por duas EPROM's de 4 kBytes cada

Tipo 2 — neste outro, o monitor está contido numa única ROM de 8 kBytes

A alteração descrita a seguir não prejudica de maneira alguma o funcionamento normal do seu micro. Ao contrário, após a implantação desta modificação, será mais fácil incrementar seu micro com outros recursos, como alta resolução, High-Speed, sintetizador de som e de voz, etc...

Material necessário para micros do tipo 1:

- 1 resistor de 1 kohms 1/4 watt
- 1 circuito integrado 74LS138

Material necessário para micros do tipo 2:

- 1 resistor de 1 kohms 1/4 watt
- 1 circuito integrado 74LS138
- 1 circuito integrado 74LS00

A ligação destes componentes pode ser encontrada na Fig. 33, e deve ser realizada por um técnico.

Podemos ver que o chaveamento das ROM's é feito pelos pinos 20, que originalmente estavam interligados com o computador. É necessário isolar portanto estes pinos do computador e ligar nestes o 74LS138.

A linha ROM CS inhibe todas as memórias, colocando nesta linha um nível lógico 1.

AS ROTINAS ASSEMBLY DISASSEMBLADAS

Neste capítulo são relacionadas todas as rotinas em linguagem de máquina usadas neste livro, servindo de estudo para eventuais modificações ou transformações para o ASSEMBLY do seu computador.

Página	Assembly	Hexa	Descrição
28	(Assembly 1)		
16514	START LD HL, (D-FILE)	2A 0C 40	; localiza início da tela
	INC HL	23	
	LD (HL), 80	36 80	; imprime CHR\$ 80
	RET	C9	
35	(Assembly 2)	.	
16514	START LD A, + 128	3E 80	; programa a PIO
	LD (8195), A	32 03 20	
	LD A, 0	3E 00	; leva o valor de A
	LD (8192), A	32 00 20	para a porta A
	RET	C9	
36	(Assembly 3)		
16514	START JR CONT	18 0B	; vai para o início
	LD B, 0F	06 0F	; sub rotina pausa
	PUSH BC	C5	
	LD B, 0	06 00	
	DJNZ FE	10 FE	
	POP BC	C1	
	DJNZ F8	10 F8	
	RET	C9	

CONT	LD A, + 128 LD (8195), A LD B, + 10 PUSH BC LD A, 1 LD B, 8 PUSH BC LD (8192), A CALL PAUSA RLA POP BC AND A DJNZ F4 POP BC DJNZ EC LD A, 0 LD (8192), A RET	3E 80 ; programa a PIO 32 03 20 06 0A ; define loop de 10 C5 3E 01 ; define o 1º LED 06 08 ; uma fase C5 ; seqüencial 32 00 20 ; acende o LED CD 84 40 17 ; passa p/próximo C1 LED A7 10 F4 C1 10 EC 3E 00 ; apaga todos os LED's 32 00 20 LED's C9	AND A DJNZ F4 POP BC DJNZ EC LD A, 0 LD (8192), A JR NEXT	A7 10 F4 C1 10 EC 3E 00 ; apaga todos os LED's 32 00 20 18 E3
Página 39			Página 39	(Assembly 5)
16514	START	16514	START	JR CONT LD B, + 15 PUSH BC LD B, 0 DJNZ FE POP BC DJNZ F8 RET
				18 0B ; vai para o início 06 0F ; sub rotina de pausa C5 06 00 10 FE C1 10 F8 C9
CONT	LD A, + 128 LD (8195), A LD B, + 10 PUSH BC LD A, 1 LD B, 8 PUSH BC LD (8192), A CALL PAUSA RLA POP BC DJNZ F5 LD B, 8 PUSH BC RRA LD (8192), A CALL PAUSA POP BC AND A DJNZ F4 POP BC DJNZ DF	3E 80 ; programa a PIO 32 03 20 06 0A ; define o loop de 10 C5 3E 01 ; define o 1º LED 06 08 ; seqüência de 8 C5 LED's 32 00 20 ; acende o LED CD 84 40 17 ; passa para o próximo LED C1 10 F5 06 08 ; nova seqüência de C5 8 LED's 1F ; muda de LED 32 00 20 ; acende o LED CD 84 40 A7 10 F4 C1 10 DF	18 0B ; vai para o início 06 0F ; sub rotina de pausa C5 06 00 10 FE C1 10 F8 C9	
Página 37	(Assembly 4)			
16514	START	16514	START	JR CONT LD B, + 15 PUSH BC LD B, 0 DJNZ FE POP BC DJNZ F8 RET
				18 0B ; vai para o início 06 0F ; sub rotina de pausa C5 06 00 10 FE C1 10 F8 C9
CONT	LD A, + 128 LD (8195), A LD B, 0 PUSH BC LD A, 1 LD B, 8 PUSH BC LD (8192), A CALL PAUSA RLA POP BC DJNZ F5 LD B, 8 PUSH BC RRA LD (8192), A CALL PAUSA POP BC AND A DJNZ F4 POP BC DJNZ DF	3E 80 ; programa a PIO 32 03 20 06 00 C5 3E 01 06 08 ; define um loop C5 ; completo 32 00 20 ; acende o LED CD 84 40 17 ; passa para o próximo LED C1 10 F5 06 08 ; nova seqüência de C5 8 LED's 1F ; muda de LED 32 00 20 ; acende o LED CD 84 40 A7 10 F4 C1 10 DF	18 0B ; vai para o início 06 0F ; sub rotina de pausa C5 06 00 10 FE C1 10 F8 C9	
NEXT	LD B, 0 PUSH BC LD A, 1 LD B, 8 PUSH BC LD (8192), A CALL PAUSE RLA POP BC	06 00 C5 3E 01 06 08 ; define um loop C5 ; completo 32 00 20 ; acende o LED CD 84 40 17 ; passa para o próximo LED C1 10 F5 06 08 ; nova seqüência de C5 8 LED's 1F ; muda de LED 32 00 20 ; acende o LED CD 84 40 A7 10 F4 C1 10 DF	18 0B ; vai para o início 06 0F ; sub rotina de pausa C5 06 00 10 FE C1 10 F8 C9	

	LD A, 0	3E 00	; apaga todos os		LD B, 0	06 00
	LD (8192), A	32 00 20	LED's		DJNZ FE	10 FE
	RET	C9			POP BC	C1
Página 41	(Assembly 6)				DJNZ F8	10 F8
16514 START	JR CONT	18 08	; vai para o início		RET	C9
	LD B, + 15	06 0F	; sub rotina de pausa		NOP's	00 00
	PUSH BC	C5			LD B, 5	06 05
	LD B, 0	06 00			PUSH BC	C5
	DJNZ FE	10 FE			LD A, (408F)	3A 8F 40
	POP BC	C1			LD (8192), A	32 00 20
	DJNZ F8	10 F8			CALL PAUSA	CD 84 40
	RET	C9			LD A, (4090)	3A 90 40
CONT	LD A, + 128	3E 80	; programa a PIO		LD (8192), A	32 00 20
	LD (8195), A	32 03 20			CALL PAUSA	CD 84 40
	LD B, + 10	06 0A	; define loop de 10		POP BC	C1
	PUSH BC	C5			DJNZ EA	10 EA
	LD A, + 17	3E 11			RET	C9
	LD (8192), A	32 00 20		CONT	LD A, + 128	3E 80
	CALL DELAY	CD 84 40			LD (8195), A	32 03 20
	LD A, + 34	3E 22			LD B, + 10	06 0A
	LD (8192), A	32 00 20			PUSH BC	C5
	CALL PAUSA	CD 84 40			LD HL, 1	21 01 00
	LD A, + 68	3E 44			LD (408F), HL	22 8F 40
	LD (8192), A	32 00 20			CALL SUBROTINA	CD 91 40
	CALL PAUSA	CD 84 40			LD HL, 0103	21 03 01
	LD A, + 136	3E 88			LD (408F), HL	22 8F 40
	LD (8192), A	32 00 20			CALL SUBROTINA	CD 92 40
	CALL PAUSA	CD 84 40			CD 91 0307	21 07 03
	POP BC	C1			LD (408F), HL	22 8F 40
	DJNZ DC	10 DC			CALL SUBROTINA	CD 91 40
	LD A, 0	3E 00	; apaga todos os		LD HL, 070F	21 0F 07
	LD (8192), A	32 00 20	LED's		LD (408F), HL	22 8F 40
	RET	C9			CALL SUBROTINA	CD 91 40
Página 42	(Assembly 7)				LD HL, 0F1F	21 1F 0F
16514 START	JR CONT	18 26	; vai para o início		LD (408F), HL	22 8F 40
	LD B, + 15	06 0F	; sub rotina de pausa		CALL SUBROTINA	CD 91 40
	PUSH BC	C5			LD HL, 1F3F	21 3F 1F
					LD (408F), HL	22 8F 40

CALL SUBROTINA	CD 91 40	1F3Fh	POP AF	F1
LD HL, 3F7F	21 7F 3F	; coloca no endereço	RLA	17 ; passa p/ o próximo
LD (408F), HL	22 8F 40	408F o valor	DJNZ EE	10 EE LED
CALL SUBROTINA	CD 91 40	3F7Fh	JR E8	18 E8
LD HL, 7FFF	21 FF 7F	; coloca no endereço	POP AF	F1
LD (408F), HL	22 8F 40	408F o valor	AND A	A7
CALL SUBROTINA	CD 91 40	7FFFh	CP 8	FE 08 ; testa, se o LED 4 é
LD HL, 00FF	21 FF 00	; coloca no endereço	JR NZ + 7	20 07 aceso
LD (408F), HL	22 8F 40	408F o valor	LD A, (4083)	3A 83 40
CALL SUBROTINA	CD 91 40	00FFh	INC A	3C
POP BC	C1		LD (4083), A	32 83 40
DJNZ AB	10 AB		LD A, (4082)	3A 82 40
RET	C9		INC A	3C
			LD (4082), A	32 82 40
			AND A	A7
			CP + 10	FE 0A
			JR Z + 9	28 09
			LD A, (8194)	3A 02 20 ; lê a porta C
			CP 0	FE 00
			JR NZ F9	20 F9
			JR C6	18 C6
			LD BC, 0B08	01 08 0B ; coloca a posição do
			CALL AT	CD F5 08 PRINT
			LD BC, + 16	01 10 00
			LD DE, 40 EE	11 EE 40
			CALL PRINT	CD 6B 0B ; imprime a
			LD A, (4083)	3A 83 40 mensagem na tela
			ADD + 28	C6 1C
			RST 10	D7 ; imprime o número
			RET	C9
			MENSAGEM	36 39 29 1B 29 2A 00 26 28
				2A 37 39 34 38 0E 00
			Página 47	(Assembly 9)
			16514 DADOS	NOP's
				00 00
				PUSH BC
				C5 ; sub-rotina de pausa
				LD B, + 35
				06 23
				PUSH BC
				C5
				LD B, + 128
				06 80

	DJNZ FE	10 FE		CALL PRINT	CD 6B 0B ; imprime a
	POP BC	C1		LD A, (4083)	3A 83 40 mensagem
	DJNZ F8	10 F8		CP + 10	FE 0A
	POP BC	C1		JR NZ + 7	20 07
	RET	C9		LD A, "1"	3E 1D
MENSAGEM	00 36 39 29 1B 00 39 2E			RST 10	D7 ; imprime o número
	37 34 38 0E 00 36 39 29			LD A, 0	3E 00 1
	1B 00 26 28 2A 37 39 34			NOP's	00 00
	38 0E 00			ADD + 28	C6 1C
	LD A, + 35	3E 23 ; define os dados		RST 10	D7 ; imprime o número
	LD (4086), A	32 86 40		LD A, (4091)	3A 91 40 0
	LD A, + 137	3E 89 ; programa a PIO		LD (8192), A	32 00 20 ; acende os LED's
	LD (8195), A	32 03 20		RLA	17
	LD A, 0	3E 00		LD (4091), A	32 91 40
	LD (4082), A	32 82 40		CALL PAUSA	CD 84 40
	LD (4083), A	32 83 40		LD A, (8194)	3A 02 20 ; lê a porta C
	LD A, 1	3E 01		CP 0	FE 00
	LD (4091), A	32 91 40		JR NZ + 5	20 05
	LD B, 8	06 08		POP BC	C1
	PUSH BC	C5		DJNZ A8	10 A8
	LD BC, 0109	01 09 01 ; define a posição do		JR 9F	18 9F
	CALL AT	CD F5 08 PRINT		POP BC	C1
	LD BC, + 12	01 0C 00		LD A, (4091)	3A 91 40
	LD DE, 4092	11 92 40		CP + 16	FE 10
	CALL PRINT	CD 6B 0B ; imprime a		JR Z + 22	28 16
	LD A, (4082)	3A 82 40 mensagem		LD A, (4082)	3A 82 40
	CP + 10	FE 0A		INC A	3C
	JR NZ + 7	20 07		LD (4082), A	32 82 40
	LD A, "1"	3E 1D		CP + 11	FE 0B
	RST 10	D7 ; imprime o número		RET Z	C8 ; retorna ao BASIC
	LD A, 0	3E 00 1		LD A, (8194)	3A 02 20 após 10 tiros
	NOP's	00 00		CP 0	FE 00
	ADD + 28	C6 1C		JR NZ F9	20 F9
	RST 10	D7 ; imprime o número		CALL PAUSA	CD 84 40
		0		JR E0	18 E0
	LD BC, 0C09	01 09 0C ; define a posição do		LD A, (4083)	3A 83 40
	CALL AT	CD F5 08 PRINT		INC A	3C
	LD BC, + 14	01 0E 00		LD (4083), A	32 83 40
	LD DE, 409E	11 9E 40		LD A, (4086)	3A 86 40

	AND A	A7		BIT 3, A	CB 67	; testa PA3
	SUB 3	D6 03	; aumenta a	CALL ANALISE	CD 83 40	
	LD (4086), A	32 86 40	velocidade	LD A, (4082)	3A 82 40	
	JR D8	18 D8		BIT 2, A	CB 6F	; testa PA2
Página 50	(Assembly 10)			CALL ANALISE	CD 83 40	
16514 START	LD A, + 130	3E 82	; programa a PIO	LD A, (4082)	3A 82 40	
	LD (8195), A	32 03 20		BIT 1, A	CB 77	; testa PA1
	LD A, (8193)	3A 01 20	; lê a porta B	CALL ANALISE	CD 83 40	
	LD (8192), A	32 00 20	; e acende os	LD A, (4082)	3A 82 40	
	JR F8	18 F8	respectivos LED's	BIT 0, A	CB 7F	; testa PA0
				JP ANALISE	C3 83 40	; testa PA0
Página 50	(Assembly 11)					
16514 DADO	NOP	00		Página 51	(Assembly 12)	
	JR Z + 4	28 04	; sub rotina, análise	16514 DADOS	NOP's	00 00 00
	LD A, "1"	3E 1D	bit 0 ou bit 1		JR Z + 4	28 04
	RST 10	D7	; imprime 1 na tela		LD A, "1"	3E 1D
	RET	C9			RST 10	D7
	LD A, "0"	3E 1C	; imprime 0 na tela		RET	C9
	JR FA	18 FA			LD A, "0"	3E 1C
	LD A, + 155	3E 9B	; programa a PIO		JR FA	18 FA
	LD (8195), A	32 03 20			LD A, + 155	0
	LD A, (8192)	3A 00 20	; lê a porta A		LD (8195), A	3E 9B
	LD (4082), A	32 82 40			32 03 20	; programa a PIO
	LD BC, 0808	01 08 08	; define a posição do		LD A, (8192)	3A 00 20
	CALL AT	CD F5 08	PRINT		32 82 40	; lê a porta A
	LD A, (4082)	3A 82 40			LD A, (8193)	3A 01 20
	BIT 7, A	CB 47	; testa PA7		32 83 40	; lê a porta B
	CALL ANALISE	CD 83 40			LD A, (8194)	3A 02 20
	LD A, (4082)	3A 82 40			32 84 40	; lê a porta C
	BIT 6, A	CB 4F	; testa PA6		LD BC, 0A0F	01 0F 0A
	CALL ANALISE	CD 83 40			01 OF 0A	; define a posição do
	LD A, (4082)	3A 82 40			CALL AT	CD F5 08
	BIT 5, A	CB 57	; testa PA5		PRINT	
	CALL ANALISE	CD 83 40			LD A, (4082)	3A 82 40
	LD A, (4082)	3A 82 40			CALL SUBROTINA	CD CB 40
	BIT 4, A	CB 5F	; testa PA4		LD BC, 0C0F	01 0F 0C
	CALL ANALISE	CD 83 40			01 OF 0C	; define a posição do
	LD A, (4082)	3A 82 40			CALL AT	CD F5 08
					PRINT	
					LD A, (4083)	3A 83 40
					CALL SUBROTINA	CD CB 40
					LD BC, 0E0F	01 0F 0E
					01 OF 0E	; define a posição do
					CALL AT	CD F5 08
					PRINT	

SUBROTINA	LD A,(4084)	3A 84 40	16561	LD HL, (DATAPOS)	22 82 40	; começa a analisar
	CALL SUBROTINA	CD CB 40		LD, HL, (VARS)	2A 10 40	POSTELA
	RET	C9		LD BC, 5	01 05 00	; rotina de medição
	PUSH AF	F5		ADD HL, BC	09	
	BIT 7, A	CB 47 ; testa linha 7		LD B, + 28	06 1C	; contra 28 medições
	CALL ANALISE	CD 85 40		PUSH BC	C5	
	POP AF	F1		LD A, (8194)	3A 02 20	; lê a porta C
	PUSH AF	F5		AND 80	E6 80	; isola PC7
	BIT 6,A	CB 4F ; testa linha 6		LD B, A	47	
	CALL ANALISE	CD 85 40		LD A, (8194)	3A 02 20	; lê novamente a
	POP AF	F1		AND 80	E6 80	porta C e verifica,
	PUSH AF	F5		CP B	B8	se o nível mudou
	BIT 5, A	CB 57 ; testa linha 5		JR Z F8	28 F8	; aguarde (opcional)
	CALL ANALISE	CD 85 40		LD A, (8192)	3A 00 20	; lê a porta A
	POP AF	F1		LD (HL), A	77	; guarda o resultado
	PUSH AF	F5		INC HL	23	
	BIT 4, A	CB 5F ; testa linha 4		LD A, (8193)	3A 01 20	; lê a porta B
	CALL ANALISE	CD 85 40		LD (HL), A	77	; guarda o resultado
	POP AF	F1		INC HL	23	
	PUSH AF	F5		LD A, (8194)	3A 02 20	; lê a porta C
	BIT 3,A	CB 67 ; testa linha 3		LD (HL), A	77	; guarda o resultado
	CALL ANALISE	CD 85 40		INC HL	23	
	POP AF	F1		POP BC	C1	
	PUSH AF	F5		DJNZ DF	10 DF	; repita 28 vezes
	BIT 2, A	CB 6F ; testa linha 2		RET	C9	
	CALL ANALISE	CD 85 40		LD HL, (VARS)	2A 10 40	; fixa DATAPOS
	POP AF	F1		LD BC, 5	01 05 00	
	PUSH AF	F5		ADD HL, BC	09	
	BIT 1, A	CB 77 ; testa linha 1		LD (DATAPOS), HL	22 82 40	
	CALL ANALISE	CD 85 40		LD HL, (D-FILE)	2A 0C 40	; define POSTELA
	POP AF	F1		LD BC, 5	01 05 00	
	BIT 0, A	CB 7F ; testa linha 0		ADD HL, BC	09	
	CALL ANALISE	CD 85 40		LD (POSTELA), HL	22 84 40	
	RET	C9		LD B, + 28	06 1C	
Página 53 16514	(.Assembly 13)			PUSH BC	C5	
	Variável	00 00		LD B, + 3	06 03	
	Variável	00 00		PUSH BC	C5	
				PUSH HL	E5	

	LD A, (HL)	7E	as 28 medições		LD A, "0"	3E 1C
	INC HL	23			JR F4	18 F4
	LD (DATAPOS), HL	22 82 40				
	POP HL	E1				
	CALL PRINT BIT	CD E6 40	; imprime "1" ou "0"	Página 55	(Assembly 14)	
	POP BC	C1		16514	Variáveis	DATAPOS
	DJNZ EF	10 EF				00 00
	LD HL, (POSTELA)	2A 84 40		16518	MEDICAÇÃO	POSTELA
	INC HL	23				00 00
	LD (POSTELA), HL	22 84 40			LD HL, (VARS)	2A 10 40 ; define DATAPOS
	POP BC	C1			LD BC, + 5	01 05 00
	DJNZ E2	10 E2			ADD HL, BC	09
	RET	C9	; retorna ao BASIC		LD (DATAPOS), HL	22 82 40
16614	PRINTBIT BIT 0, A	CB 47	; testa bit 0		LD B, + 28	06 1C ; são 28 medições
	CALL 0/1	CD 0F 41			PUSH BC	C5
	BIT 1, A	CB 4F	; testa bit 1		LD A, (8193)	3A 01 20 ; lê a porta B
	CALL 0/1	CD 0F 41			AND 08	E6 08 ; isola PB3
	BIT 2,A	CB 57	; testa bít 2		LD B, A	47
	CALL 0/1	CD 0F 41			LD A, (8193)	3A 01 20
	BIT 3, A	CB 5F	; testa bit 3		AND 08	E6 08
	CALL 0/1	CDOF41		16543	CP B	B8 ; testa o "clock"
	BIT 4, A	CB67	; testa bit 4		JR Z F8	28 F8 (opcional)
	CALL 0/1	CD OF 41			LD A, (8192)	3A 00 20 ; lê a porta A
	BIT 5, A	CB 6F	; testa bit 5		LD (HL), A	77
	CALL 0/1	CD OF 41			INC HL	23
	BIT 6, A	CB 77	; testa bit 6		LD A, (8193)	3A 01 20 ; lê a porta B
	CALL 0/1	CD OF 41			LD (HL), A	77
	BIT 7, A	CB 7F	; testa bit 7		INC HL	23
	CALL 0/1	CD OF 41			POP BC	C1
	RET	C9			DJNZ E4	10 E4 ; repete 28 vezes
					RET	C9
16655	0/1	JR Z + 10	28 0A ; imprime "0" ou	16559	ANÁLISE	LD HL, (D-FILE)
		PUSH AF	F5 "1" conforme o bit			LD BC, + 5
		LD A, "1"	3E 1D a ser testado			01 05 00
		LD (HL), A	77		ADD HL, BC	09
		POP AF	F1		LD (POSTELA), HL	22 84 40
		LD BC, + 33	01 21 00		LD B, + 28	06 1C ; são 28 resultados
		ADD HL, BC	09		PUSH BC	C5
		RET	C9		PUSH HL	E5
		PUSH AF	F5		LD HL, (DATAPOS)	2A 82 40 ; pega um resultado
					LD A, (HL)	7E
					INC HL	23
					LD (DATAPOS), HL	22 82 40

	POP HL	E1		LD BC, +66	01 42 00	
	CALL BIT 0-3	CD E4 40 ; imprime bit 0 até 3		ADD HL, BC	09	
	CALL BIT 4-7	CD F9 40 ; imprime bit 4 até 7		AND A	A7	
	PUSH HL	E5		RET	C9	
	LD HL, (DATAPOS)	2A 82 40		PUSH AF	F5	
	LD A, (HL)	7E		LD A, "0"	3E 83 ; símbolo gráfico	
	INC HL	23		JR F3	18 F3 para "0"	
	LD (DATAPOS), HL	22 82 40				
	POP HL	E1	Página 65	(Assembly 15)		
	CALL BIT 0-3	CD E4 40 ; imprime PBO até	16514	START	18 0E ; vai para o início	
	LD HL, (POSTELA)	2A 84 40 PB3		NOP's	00 00	
	INC HL	23		LD HL, (4084)	2A 84 40	
	LD (POSTELA), HL	22 84 40		INC HL	23	
	POP BC	C1		LD B, +32	06 20	
	DJNZ D8	10 D8		DJNZ FE	10 FE ; atraso da rotina	
	RET	C9		LD (4084), HL	22 84 40	
16612	BIT 0-3	BIT 0, A	CB 47 ; testa bit 0		RET	C9
		CALL PRINT	CD 0E 41	CONT	LD HL, 0	21 00 00 ; define as variáveis
		BIT 1, A	CB 4F ; testa bit 1		LD (4084), HL	22 84 40
		CALL PRINT	CD 0E 41		LD A, +137	3E 89 ; programa a PIO
		BIT 2, A	CB 57 ; testa bit 2		LD (8195), A	32 03 20
		CALL PRINT	CD 0E 41		LD A, (8194)	3A 02 20 ; lê a porta C
		BIT 3, A	CB 5F ; testa bit 3		CP 0	FE 00
		CALL PRINT	CD 0E 41		JR NZ F9	20 F9
		RET	C9		LD A, +255	3E FF ; acende todos os
16633	BIT 4-7	BIT 4, A	CB 67 ; testa bit 4		LD (8192), A	32 00 20 LED's
		CALL PRINT	CD 0E 41		LD A, (8194)	3A 02 20 ; lê a porta C
		BIT 5, A	CB 6F ; testa bit 5		CP 0	FE 00
		CALL PRINT	CD 0E 41		JR NZ + 5	20 05
		BIT 6, A	CB 77 ; testa bit 6		CALL ATRASO	CD 86 40
		CALL PRINT	CD 0E 41		JR F4	18 F4
		BIT 7, A	CB 7F ; testa bit 7		LD BC, (4084)	ED 4B 84 40
		CALL PRINT	CD 0E 41		LD A, 0	3E 00 ; apaga todos os
		RET	C9		LD (8192), A	32 00 20 LED's
16654	PRINT	JR Z + 11	28 0B		RET	C9
		PUSH AF	F5			
		LD A, "1"	3E 03 ; símbolo gráfico	Página 67	(Assembly 16)	
		LD (HL), A	77 para "1"	16514	START	LD A, +130
		POP AF	F1			LD (8195), A
						3E 82 ; programa a PIO
						32 03 20

	LD HL, 0	21 00 00	Página 69	(Assembly 18)
	LD A, (8193)	3A 01 20 ; lê a porta B	16514 START	CALL FAST
	CP 0	FE 00		LD A, +128
	JR NZ F9	20 F9		LD (8195), A
	LD A, 1	3E 01 ; liga o relé em PC0		32 03 20
	LD (8194), A	32 02 20		LD A, 1
	LD A, (8193)	3A 01 20 ; lê a porta B		3E 01 ; liga o gravador
	CP 0	FE 00		LD (8192), A
	JR NZ OK	20 07		32 00 20
	INC HL	23 ; conta os		CALL LOAD
	LD B, +32	06 20 milissegundos		CD 44 03 ; lê o programa da
	DJNZ FE	10 FE		fita
	JR F2	18 F2		LD A, 0
OK	LD B, H	44 ; transfere o	Página 88	3E 00 ; desliga o gravador
	LD C, L	4D resultado de HL	16514 DADOS	NOP's
		para BC		00 00 00
	LD A, 0	3E 00 ; desliga o relé		LD A, +128
	LD (8194), A	32 02 20		LD (8195), A
	RET	C9		32 03 20
				RET
				C9
Página 69	(Assembly 17)			LD A, 0
16514 START	CALL FAST	CD 23 0F		3E 00 ; prepara para 2716
	CALL FAST	CD 23 0F		32 02 20
	LD A, +128	3E 80 ; programa a PIO		RET
	LD (8195), A	32 03 20		C9
	LD A, 1	3E 01 ; liga o relé		LD (8194), A
	LD (8192), A	32 00 20		32 02 20
	LD B, 0	06 00 ; tempo para a fita		RET
	PUSH BC	C5 ganhar a sua		3E 10 ; prepara para 2732
	LD BC, 0	06 00 velocidade		JR F8
	DJNZ FE	10 FE		18 F8
	POP BC	C1		LD A, (4082)
	DJNZ F8	10 F8		3A 82 40
	CALL SAVE	CD 0B 03 ; grava o programa		LD (8192), A
	LD A, 0	3E 00 ; desliga o gravador		32 00 20 ; define PA0 até
	LD (8192), A	32 00 20		LD A, (4084)
	CALL SLOW	CD 2B 0F		3A 84 40 PA7
	RET	C9		LD (8193), A
				32 01 20 ; define PB0 até PB7
				LD A, (4083)
				3A 83 40
				RET
				C9
				LD (8194), A
				32 02 20 ; define porta C
				LD B, 31
				06 31 ; tempo de 50 ms
				PUSH BC
				C5
				LD B, FD
				DJNZ FE
				10 FE
				POP BC
				C1
				DJNZ F8
				10 F8
				LD A, (4083)
				3A 83 40
				RET
				C9
				CALL 4095
				CD 95 40

LD B, +16	06 10	; programação da
ADD B	80	EPROM
CALL TEMPO	CD A5 40	
JR CC	18 CC	
CALL 4095	CD 95 40	
CALL TEMPO	CD A5 40	
LD B, +16	06 10	
ADDB	80	
JR F3	18 F3	

CONCLUSÃO


Todos os projetos apresentados neste livro foram montados pelo autor e os protótipos funcionaram perfeitamente. Naturalmente, todas as montagens podem ser aperfeiçoados por você, dependendo da sua habilidade.

O que realmente me levou a escrever este livro, é a escassez de literatura voltada para o "hardware" de microcomputadores, numa linguagem fácil e comprehensível. São exigidos poucos conhecimentos para montar estes projetos, e com ajuda do circuito básico e os módulos apresentados como os relés, sensores etc., foi criado o primeiro degrau para uma nova ocupação do "hobbista": interessante, educativa e recompensável.

Meus agradecimentos às firmas e pessoas abaixo relacionadas, as quais me ajudaram muito a realizar esta obra:

- À minha esposa Leila e aos meus filhos Michaela e Michael pela paciência demonstrada durante a preparação desta obra.
- À Micromega/São Paulo pelo apoio e pela orientação prestada.
- Ao Sr. Dárcio Alves da Silva, pelas fotos publicadas neste livro.

coleção URANIA

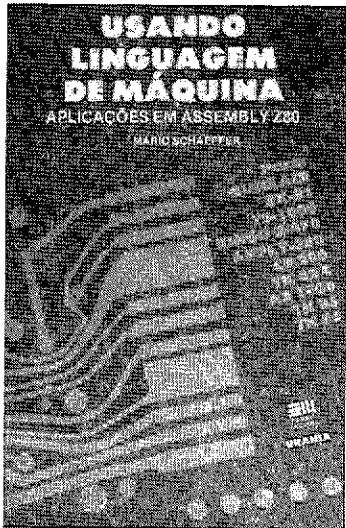

USANDO LINGUAGEM DE MÁQUINA APLICAÇÕES EM ASSEMBLY Z80

MÁRIO SCHAEFFER

Uma obra original, realmente didática, para aprendizado e consulta.

Instruções para o uso de linguagem de máquina em computadores compatíveis com Sinclair (RINGO, ZX-81, TS-1000, NEZ 8000, TK-82C, TK-85, TK-83).

Como usar as sub-rotinas da ROM, inclusive para cálculos científicos.

Mário Shaeffer mostra com muita inteligência e didática, como fazer verdadeiros milagres de programação utilizando Linguagem de Máquina, fornecendo muitíssimos exemplos de aplicação e brindando o leitor com uma série de programas úteis e divertidos.


DISSECANDO JOGOS

em BASIC TK comentado linha por linha
CARLOS EDUARDO ROCHA SALVATO

Os sete jogos contidos neste volume tem uma característica única: o leitor participa do processo de criação acompanhando a montagem linha por linha.

Modificações e aperfeiçoamentos são propostos e resolvidos com detalhes. Ao terminar este livro o leitor além de ter sete jogos geniais, terá adquirido a habilidade de programar com criatividade.

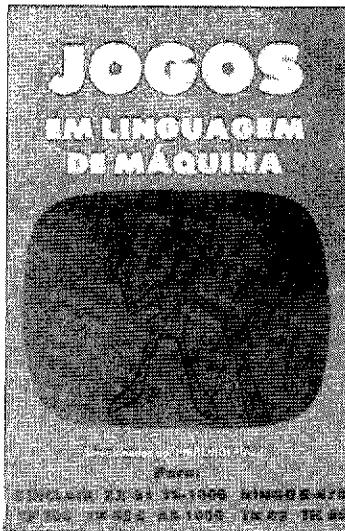Uma obra didática indispensável ao usuário de um micro da linha SINCLAIR: Ringo R-470, CP-200, TK-82/83/85, AS-1000, SINCLAIR ZX-81 ou TS-1000.




JOGOS EM LINGUAGEM DE MÁQUINA

JOGOS EM LINGUAGEM
DE MÁQUINA - VOL I
Selecionados por PIERLUIGI PIAZZI

Use suas habilidades, sua inteligência e seus reflexos: viva os jogos que você mesmo digitou.

JOGOS EM LINGUAGEM DE MÁQUINA é um livro fascinante, rico em explicações do qual você extrairá uma quantidade enorme de programas.

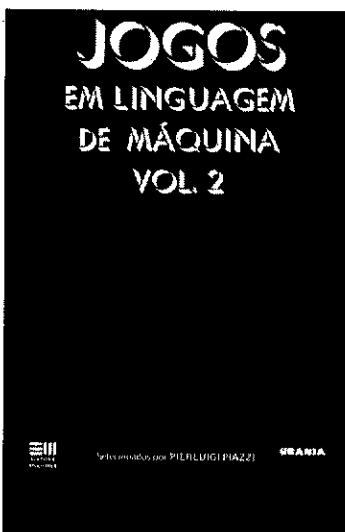A digitação dos programas não exige conhecimento de linguagem de máquina.



JOGOS EM LINGUAGEM DE MÁQUINA VOL. 2

JOGOS EM LINGUAGEM DE MÁQUINA - VOL. II

Selecionados por PIERLUIGI PIAZZI

Para quem já se deliciou com o Volume I desta coleção, mais programas e jogos interessantíssimos e fascinantes:

JOGOS DE AÇÃO:

- WARDZ
- CICLO TRON
- PAC MAN
- CORRIDA DO OURO
- TÚNEL

JOGOS INTELIGENTES: Criatividade e um magnífico xadrez, com instruções detalhadas e informações curiosas sobre este jogo tão antigo e tão atual.

Todos os jogos em ASSEMBLY Z-80, de execução rápida. Uma obra de lazer e de consulta para usuários de micro-computadores compatíveis com SINCLAIR ZX-81; TK-82, RINGO, R-470, CP-200, TK-83, AS-1000 e TK-85.

Pelo preço de uma fita, uma quantidade incrível de programas geniais!



JOGOS EM LINGUAGEM DE MÁQUINA - VOL. III

Selecionados por PIERLUIGI PIAZZI

Continuando a série, mais jogos inéditos:

- INVASÃO
- I.R.A.
- VERMES DE AREIA (Duna)
- BASQUETE
- FROGGIE

e muitos outros.

Desenvolva o lado direito de seu cérebro (visão espacial) jogando o fascinante DÉDALO.

A digitação não exige conhecimento de Linguagem de Máquina.


Jogos em ASSEMBLY Z-80 para computadores compatíveis com SINCLAIR ZX-81 (TK-82/83/85, CP-200, TS-1000, etc.).

COLEÇÃO DE PROGRAMAS VOLUME III

RICARDO DE FAYETTI SIQUEIRA

Aos iniciantes no uso de um microcomputador pessoal, nada melhor, para o aprendizado, do que a digitação de programas e sua posterior análise e adaptação. Esta coleção pretende fornecer subsídios para o aprendizado e o lazer do usuário, apresentando tanto programas de jogos, quanto programas didáticos na área de matemática, da física e da química.

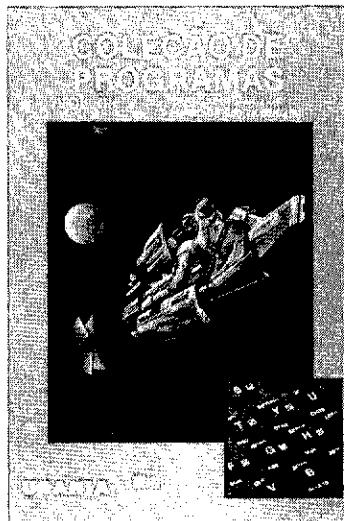O Volume III da COLEÇÃO DE PROGRAMAS é portanto indicado para estudantes, adolescentes e iniciantes na fascinante técnica (e arte) de programar um computador pessoal.



CRIANDO EM LINGUAGEM DE MÁQUINA

SAMUEL EICHEL

CRIANDO EM LINGUAGEM DE MÁQUINA

SAMUEL EICHEL

Não basta se conhecer as instruções do ASSEMBLY para se criar um programa interessante: existem truques e "dicas" indispensáveis para o bom programador.

Gerenciando a tela

Utilizando o teclado

Usando o Joystick

Gerando movimentos múltiplos

Criando opções

Implementando "requintes"

Em cada capítulo um jogo original, totalmente explicado, ilustrando os truques de programação utilizados.


Uma obra indispensável para quem programa em micros da linha SINCLAIR: CP-200 — RINGO — TK-82/83/85 — AS-1000.



TABELA DE MNEMÔNICOS Z80

Tabela de cartolina plastificada para consulta rápida das instruções do Z80, seus códigos hexadecimais e abreviações mnemônicas. Indispensável para quem programa em linguagem de máquina.

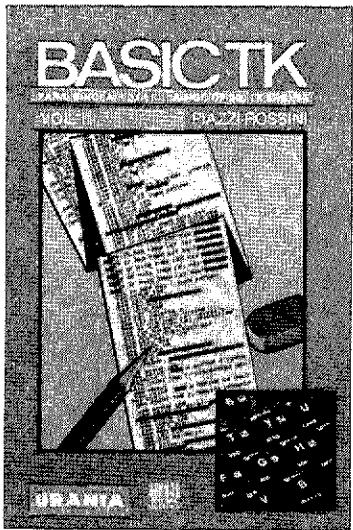Para computadores da linha SINCLAIR ZX81 (TK-82/83/85, CP-200, Ringo, AS-1000) e TRS80 (CP-300/500, JR SYSDATA, D-8000/8001/8002, DGT-100/101).



BASIC TK - VOL. II

PIERLUIGI PIAZZI/FLAVIO ROSSINI

A continuação de um dos maiores sucessos editoriais em informática.

Aprofundamento do BASIC com estrutura de programação.

Truques utilizando o sistema operacional dos micros da linha SINCLAIR (ZX-81, TK-82/83/85, CP-200, RINGO).

Uma obra elaborada com os mesmos cuidados didáticos do Volume I.

Querendo adquirir um destes livros escreva para:

ALEPH

PUBLICAÇÕES E ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA.


Av. Brig. Faria Lima, 1451 - conj. 31

01451 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 813-4555



impresso na
planimpress gráfica e editora
rua anhaia, 247 - s.p.

Página 22
Fig. 7

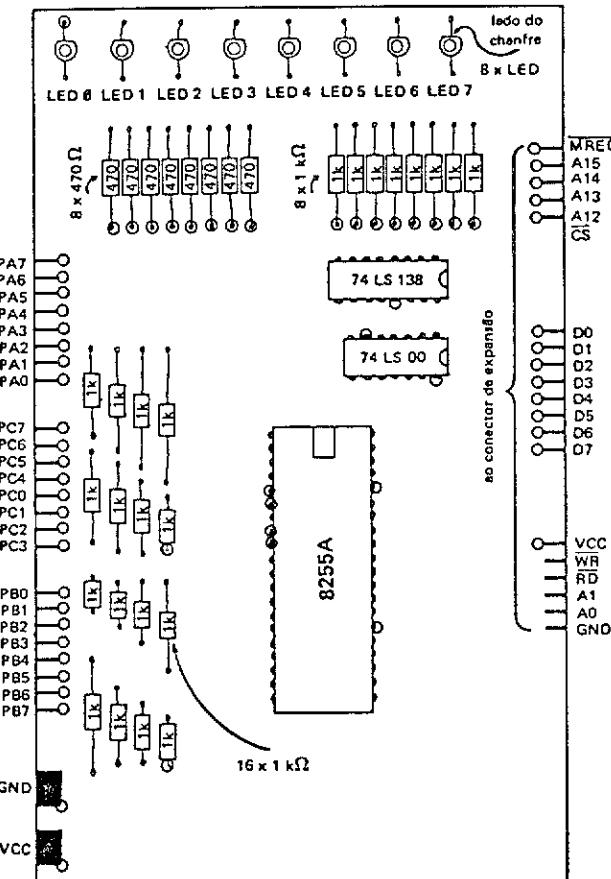

CIRCUITO BÁSICO O SEU MICRO E O MUNDO EXTERNO

OS CÍRCULOS INDICAM OS PONTOS
ONDE O COMPONENTE DEVE SER SOL-
DADO NAS DURAS FACES DO CIRCUITO

NÃO USAR A LIGAÇÃO CS

