

antenna

JANEIRO DE 1976 • VOL. 75 • N° 1 (Ref. 788) • Cr\$ 10,00 EM TODO O BRASIL



- Monte um Multímetro Digital
- Como Ligar Transistores de Potência em Paralelo
- Análise do Amplificador Philips 22 RH 521



Independência Tecnológica
no Campo dos Semicondutores

MONTE A SUA CAIXA ACÚSTICA DE "ALTA FIDELIDADE"



a "NOVIK" lhe oferece
os projetos GRÁTIS!

Você pode possuir agora o melhor som em "ALTA-FIDELIDADE". Basta para isso que nos solicite gratuitamente, os valiosos projetos de caixas acústicas especialmente elaborados nos nossos laboratórios. Instale nelas os alto-falantes "NOVIK" de Alta-Fidelidade, que se encontram a venda nas melhores casas do ramo e sinta o seu som "real", puro e envolvente. Eles já foram testados e aprovados nos quatro continentes, para onde são exportados em competição com os melhores do mundo.



altofalantes
modernos

NOVIK S.A.

INDÚSTRIA
COMÉRCIO

Rua Um, n.º 133 (Parque Ind. Taquaral) — Sto. Amaro
CEP 04674 — São Paulo — Fones 247-1566 e 247-1921



LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

Caixa Postal 1131 — ZC-00 — 20000 Rio de Janeiro, RJ
Telefone (DDD): (021) 223-1799

788

PEDIDO DE LIVROS TÉCNICOS

My name _____

Bus 2000

Bairro (ou Zona de Correio) C.E.P.

Remetam-me com urgência os seguintes livros técnicos com a forma de pagamento e a via de expedição abaixo assinaladas:

PAGAMENTO: Cheque anexo (pagável no Rio) Cobrem pelo reembolso (*)

EXPEDIÇÃO: Correio comum Correio aéreo

* Ver Itens 4, 5, 6 e 7 das instruções abaixo.

Ref. N. ^o	Autor(es) e Título(s) do(s) Livro(s)

NOTA: As encomendas só saem das nossas viaturas na data de chegada do pedido.

PEDIDO DE ASSINATURA

Quelcum providenciar a(s) assinatura(s) marcada(s) com "X"

Assinatura de ANTENNA (12 números) Cr\$ 110,00
 Assinatura de ELETRÔNICA POPULAR (12 números) Cr\$ 110,00

COMO COMPRAR LIVROS DE ELETRÔNICA

Sempre que Você precisar de qualquer livro nacional ou estrangeiro de rádio, TV, áudio ou assuntos correlatos, peça-o à organização dirigida por técnicos de Eletrônica e com quase meio século de tradição em edições e vendas de livros e revistas especializadas. As Lojas de Livro Eletrônico mantêm livrarias no Rio de Janeiro e em São Paulo e remetem livros por correio para qualquer cidade brasileira ou do exterior. OS PEDIDOS POSTAIS devem ser endereçados exclusivamente à Caixa Postal 1131 - ZC-00 - 20000 Rio de Janeiro.

- 1 Escreva com a máxima clareza seu nome e seu endereço completo;
 - 2 Mencione o número de referência e o título de cada livro;
 - 3 Salvo recomendação expressa em contrário, as encomendas serão atendidas aos preços vigentes na data da chegada do pedido;
 - 4 Os pedidos de menos de Cr\$ 20,00 deverão vir acompanhados do respectivo valor, acrescido de Cr\$ 5,00 para remessa postal sob registro (não use cheques bancários pagáveis no Rio de Janeiro);
 - 5 As encomendas acima de Cr\$ 20,00 poderão ser remetidas pelo reembolso, com despesas a cargo do comprador; só haverá serviço de reembolso para o território brasileiro;
 - 6 Os pedidos para reembolso para localidades distantes ou com serviços postais deficientes serão atendidos por via aérea com parte a cobrar do destinatário;
 - 7 Os assinantes desta revista e os possuidores de licença de radicômador (menção indicativo) gozarião de 10% de desconto nos seus pedidos de livros acompanhados de pagamento, ao qual deverão ser acrescentados Cr\$ 5,00 para a remessa postal sob registro. Nota: as cláusulas especiais e as remessas pelo reembolso não gozam de desconto.

O Caminho Certo para sua Profissão de Videotécnico

O problema era grave e premente: preparar, o mais depressa possível, grande número de videotécnicos para os serviços de sua imensa rede de revendedores e oficinas autorizadas. Para resolvê-lo, a General Electric Co. mandou que seus melhores especialistas elaborassem estes dois livros. O resultado foi perfeito: milhares de pessoas, sem precisar sair de suas casas, tornaram-se excelentes técnicos de televisão.

Este é o caminho certo — o mais rápido e, também, o mais econômico — para Você. Veja bem: em vez de ter fins lucrativos, estes livros foram feitos para ensinar bem e depressa a profissão de videotécnico. E embora tenham custado muitos e muitos milhares de dólares à General Electric, esta abriu mão de qualquer retribuição, permitindo que o livro fosse traduzido e adaptado às condições brasileiras pelo Dr. Gilberto Affonso Penna.

É por isto que o Curso Prático G.E. de Televisão e seu complemento Guia Prático G.E. do Reparador de Televisão tornaram-se o método-padrão a que devem, no Brasil, milhares de técnicos a sua sólida formação profissional. Seja Você também um deles!

CURSO PRÁTICO G.E. DE TELEVISÃO



Explicação pormenorizada de todos os fundamentos técnicos da Televisão e dos circuitos básicos que compõem os televisores. Edição cartonada com 380 páginas, 291 ilustrações, em 14 capítulos abrangendo desde a antena até o cinescópio — Ref. 172 — 8.ª edição — Cr\$ 100,00.

GUIA PRÁTICO G.E. DO REPARADOR DE TELEVISÃO



Informações completas e detalhadas sobre os métodos de provar e medir receptores de televisão, para diagnóstico e reparação de defeitos. Edição cartonada, com 152 páginas, mostrando 51 fotografias reais da imagem e análise das causas dos defeitos — Ref. 275 — 7.ª edição — Cr\$ 50,00.

EDIÇÕES DE

ANTENNA EMPRESA JORNALÍSTICA S.A.

A venda nas boas livrarias técnicas do Brasil e Portugal
(Para pedidos postais, use a fórmula da página 1 desta revista)

LIVROS TÉCNICOS DE ELETRO-ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

Quase meio século de experiência e a orientação de técnicos especializados garantem à Lojas do Livro Eletrônico a máxima eficiência no fornecimento de obras sobre Eletrônica, Rádio, TV, Hi-Fi, Telecomando, Eletricidade, Motores, Refrigeração e outros setores correlatos. Aqui estão apenas algumas das obras da nossa distribuição exclusiva — mas temos em estoque centenas de outros livros técnicos estrangeiros e nacionais. Vendidos por atacado e a varejo.



Ref. 790



Ref. 190



Ref. 650



Ref. 200



Ref. 810



Ref. 800



Ref. 750



Ref. 675



Ref. 630



Ref. 615



Ref. 640



Ref. 114



Ref. 172



Ref. 265



Ref. 372



Ref. 805



Ref. 670



Ref. 780



Ref. 560



Ref. 235



Ref. 1110



Ref. 551



Ref. 216



Ref. 940

Veja descrição e preços destes livros no verso desta folha.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

LE LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Av. Marechal Floriano, 148 — 1.^o — Rio
SP: R. Várzea, 379/383 — S. Paulo
Reembolso: C. Postal 1131 — ZC-00 — Rio, RJ



Ref. 550



Ref. 556



Ref. 553

LIBROS TÉCNICOS DE ELETRO-ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

- 687 — Glem — Manual Universal de Valvulas y Reemplazos — Características, aplicações, substituição e ligações de 3.000 valvulas e cinescópios. 8^a ed. (Esp.) Cr\$ 150,00
- 114 — Torreira — Motores Elétricos — Princípios, funcionamento, tipos, manutenção, defeitos. (Port.) Cr\$ 30,00
- 172 — G.E. — Curso Prático de Televisão — Princípios fundamentais da televisão e análise funcional dos circuitos dos televisores. 8^a ed. (Port.) Cr\$ 100,00
- 196 — Salm — ABC do Rádio Moderno — Explicação de como o rádio funciona, desde a estação transmissora de AM ou FM até o receptor e seus circuitos. (Port.) Cr\$ 30,00
- 200 — Lylel — ABC das Antenas — Princípios da geração e das antenas de rádio e TV. Tipos práticos para recepção e transmissão. 2^a ed. (Port.) Cr\$ 30,00
- 216 — Pinheiro — Radioamadorismo: Legislação Internacional — Dispositivos das convenções e regulamentos internacionais relativos ao Radioamadorismo; comentários e questionário. (Port.) Cr\$ 25,00
- 265 — Femeira, Blumer, Weiser & Ceraso — TV a Cores, Teoria Simplificada e Técnicas de Serviço — Princípios e análise funcional dos televisores polivoltimétricos; ajustes, calibração, instalação e consertos. 3^a ed. (Port.) Cr\$ 125,00
- 375 — G.E. — Guia Prático do Reparador de Televisão — Como diagnosticar defeitos pela observação da imagem dos televisores. 7^a ed. (Port.) Cr\$ 50,00
- 372 — Tullio & Tullio — Curso Simplificado para Mecânicos de Refrigeração Doméstica — Princípios de funcionamento, compressores, motores, refrigerantes, instalação, manutenção, diagnósticos e reparação de defeitos em refrigeradores domésticos. 11^a ed. (Port.) Cr\$ 60,00
- 428 — Glem — Manual Universal de Transistores e Reemplazos — Características, aplicações, substituição e ligações de 4.100 transistores de 40 fabricantes. 7^a ed. (Esp.) Cr\$ 150,00
- 560 — Risso — Medidores e Provedores Eletrônicos: É Fácil Compreendê-los! — Princípios, esquemas e utilização prática de voltímetros, amperímetros, ohmímetros, provedores de baterias, de válvulas e semicondutores, geradores de sinal, medidores de capacitação, indutância e impedância, e osciloscópios. (Port.) Cr\$ 40,00
- 551 — Middleton — 101 Usos para o Seu Multímetro — Muitas utilizações do volt-ohm-milliamperímetro na oficina, no laboratório e na sala de aulas, para provas e medidas em equipamentos eletro-eletrônicos. (Port.) Cr\$ 40,00
- 553 — Middleton — 101 Use para o Seu Osciloscópio — Como obter o máximo de utilidade do osciloscópio, nos trabalhos técnicos da oficina, no laboratório e no ensino especializado. 1^a ed. (Port.) Cr\$ 40,00
- 554 — Middleton — 101 Usos para o Seu Gerador de Sinais — Aplicações do gerador de R.F. no ajuste e reparação de rádio-receptores de AM e FM, e televisores; medidas e provas de componentes. (Port.) Cr\$ 40,00
- 560 — Gilm & Valente — Tudo Sobre Antennas de TV — Como escolher, construir, instalar e orientar antenas de TV de todos os tipos. Instalações especiais para grandes distâncias, antenas coletivas para edifícios e demais dados práticos para videotécnicos e antenistas. 3^a ed. (Port.) Cr\$ 45,00
- 655 — Almeida Jr. — Amplificadores de Vídeo e Sistemas de C.A.G. — Circuitos e componentes utilizados na amplificação do sinal de vídeo e no sistema de controle automático de gângos dos televisores atuais. (Port.) Cr\$ 30,00
- 630 — Almeida Jr. — Amplificadores de F.I. e Detectores de Vídeo — Amplificadores de F.I. de imagem, suas características, configurações; detectores de vídeo; calibração e reparação. (Port.) Cr\$ 30,00
- 646 — Almeida Jr. — O Canal de Som e o Separador de Sintonismo — Análise dos circuitos e componentes na amplificação de áudio e na separação dos pulsos de sintonismo dos televisores atuais. (Port.) Cr\$ 30,00
- 650 — Main — ABC dos Transistores — Acessível cartilha dos semicondutores: o que são, como funcionam, circuitos típicos e métodos de serviço. 4^a ed. (Port.) Cr\$ 30,00
- 670 — Waters — Como Projetar Áudio Amplificadores — Análise dos estágios que constituem os amplificadores de áudio e orientação prática para o projeto de equipamentos monofônicos e estereofônicos. (Port.) Cr\$ 35,00
- 675 — Almeida Jr. — O Seleitor de Canais — Sintonizadores de canais, seus componentes, características e pesquisas de defeitos. Esquemas dos seletores comerciais mais difundidos no Brasil. 2^a ed. (Port.) Cr\$ 30,00
- 745 — Almeida Jr. — Televisão em Cores — Características do sinal de vídeo em cores; elementos do televisor e seus circuitos típicos; ajustes do cinescópio polivoltimétrico. (Port.) Cr\$ 40,00
- 750 — Butabé — ABC dos Transformadores & Bobinas — Princípios da indutância; transformadores e bobinas, aplicações, provas e medidas. 2^a ed. (Port.) Cr\$ 30,00
- 760 — Waters — Componentes Eletrônicos: É Fácil Compreendê-los — Monografia sobre as principais peças eletrônicas, princípios, funções e utilização. (Port.) Cr\$ 35,00
- 780 — Sam — ABC da Eletricidade — Princípios básicos da eletricidade; baterias, geradores, alternadores, electromagnéticos, circuitos elétricos. 2^a ed. (Port.) Cr\$ 30,00
- 800 — Waters — ABC da Eletrônica — Livro para iniciação à moderna Eletrônica: princípios, componentes, circuitos fundamentais e seu funcionamento. (Port.) Cr\$ 30,00
- 805 — Teodoro Jr. — Bobinadora de Passo Automática para Transformadores — Plantas em tamanho natural e dados para construção de máquinas de empilar; instruções práticas, fórmulas e tabelas para confecção de transformadores de alimentação. 2^a ed. (Port.) Cr\$ 30,00
- 810 — Lylel — ABC dos Computadores — O que são, como funcionam e o que podem fazer os computadores digitais e analógicos; circuitos, operações e programação. 2^a ed. (Port.) Cr\$ 40,00
- 940 — G. A. Penna Jr. — Novos Circuitos Práticos de Áudio, Hi-Fi, Estéreo — Coleção de circuitos para montagem de equipamentos sonoros, com esquemas, fotos, listas de materiais e instruções detalhadas. (Port.) Cr\$ 40,00
- 990 — Antenna — Seleções da Revista do Som — Coleção de artigos de equipamentos e artigos sobre Som. N° 1 — 1975/1976. (Port.) Cr\$ 25,00
- 1110 — Abramczuk e Chauard — Elementos de Teoria para Eletro-Eletrônica — Fundamentos de eletricidade básica, seus parâmetros e circuitos, para uso dos estudantes de Eletro-Eletrônica em níveis médio e superior. (Port.) Cr\$ 50,00
- 1132 — Mulderking — Transistores — Equivalências — Equivalências de mais de 5.000 tipos de transistores europeus, americanos e japoneses. 2^a ed. (Esp.) Cr\$ 60,00
- 1196 — Glem — Manual Universal de Circuitos de Televisores — Esquemas de televisores e informações complementares de mais de 300 diferentes modelos de múltiplas procedências. 4^a ed. (Esp.) Cr\$ 180,00
- 1516-A — Babani — First Book of Transistor Equivalents and Substitutes — Substituição de transistores fabricados até 1971. (Ingl.) Cr\$ 15,00
- 1516-B — Babani — Second Book of Transistor Equivalents and Substitutes — Substituição de transistores fabricados após 1971, 1974. (Ingl.) Cr\$ 35,00
- 1517 — Babani — Handbook of Radio, TV, Industrial & Transmitting Tube & Valve Equivalents. (Ingl.) Cr\$ 25,00
- 1527 — Babani — Handbook of Integrated Circuits Equivalents and Substitutes — Características e substituições de C.I. de 70 marcas. 1974. (Ingl.) Cr\$ 27,00
- 1528 — Babani — Diode Characteristics, Equivalents and Substitutes — Características e substituições de diodos. 1975. (Ingl. e Port.) Cr\$ 35,00
- OSSERVAÇÕES** — Os preços estão sujeitos a alteração. Ver pág. 1 desta revista.

 LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Avenida Marechal Floriano, 148 — 1.^o — Rio
SP: R. Vitória, 379/383 — São Paulo
Reembolso: Caixa Postal 1131 — ZC-00 — Rio, RJ

PRODUTOS COM A QUALIDADE CETEISA

LAROC

REGULADOR DIRECIONAL (ROTOR) DE ANTENA EXTERNA

Para TV e Rádio Amador

Ele gira a antena no simples
nóque de botão, proporcionando
imensa nitidez e perfeição em
todos os canais.



Fácil de instalar. Aproveita toda
instalação anterior. Leve, pesa
só 4 Kg. Não enferruja. Teve longa
dureabilidade. Dá só uma volta e
retorna. Não enrola o fio.
Não desvia com o vento.
E tem indicador de posição.

DESEJO RECEBER CATÁLOGO.

INJETOR DE SINAIS MINIATURA

Mede apenas
11 cm



Economiza tempo

Funciona com
1 pilha pequena

Apenas Cr\$ 60,00 + frete

Pague-nos pelo reembolso postal

DESEJO RECEBER CATÁLOGO.

FONTE ESTABILIZADORA DC

A FONTE INESGOTÁVEL DE
ENERGIA

1 AMPERE



Imprescindível na bancada,
oficina, laboratório,
conserto, experiências,
pesquisas etc.

ENTRADA - 110/220 VAC.
SAÍDA - Fixos - 1,5-3-4,5-
5-6-7,5-9 e 12 VDC,

e ajustável de 1,5 a 12 VDC
Corrente de saída - 1 A
(1000 mA)

Proteção interna contra
curto-círcuito

DESEJO RECEBER CATÁLOGO.

DESSOLDADOR

MANUAL E AUTOMÁTICO



PARA REMOÇÃO DE INTEGRADOS E OUTROS COMPONENTES:

Ele derrete a solda e faz a sucção,
ao simples toque de botão.
Leve e fácil de operar. O bico é
feito de liga especial, nunca
entope. A resistência é de 50W.
Em 110 ou 220 VAC.

Todas as peças são cambiáveis.
Assistência técnica permanente.

DESEJO RECEBER CATÁLOGO.

FIQUE POR DENTRO DA TÉCNICA DIGITAL PRATICANDO!



Familiarize-se com
o uso de modernos
componentes eletrônicos,
como os integrados, led's,
diodos, transistores
etc.

MONTE ESTE INTERESSANTE DADO ELETRÔNICO

Use 3 integrados, 7 led's,
4 diodos etc.
Kit completo, inclusive, caixa,
papel, farto explicação com
esquema chapeado e teoria.

Pague-nos pelo reembolso postal
Apenas Cr\$ 120,00 + frete
 DESEJO RECEBER CATÁLOGO.

SUGADOR DE SOLDA

PARA REMOÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO
DE COMPONENTES
ELETRÔNICOS,
INCLUSIVELY
INTEGRADOS



Leve
Simplificada
Manuseio
Evita descolagem
do impresso
Bico com ponto de
sulfato
Todas as peças são cambiáveis

- Modelo mini apenas Cr\$ 80,00 + frete
 - Modelo standard apenas Cr\$ 120,00 + frete
 - Modelo super apenas Cr\$ 160,00 + frete
- DESEJO RECEBER CATÁLOGO



CETEISA

CENTRO TÉCNICO
INDUSTRIAL SANTO AMARO LTDA.
RUA SENADOR FLAQUE, 292-A - FONES: 247-5427
CEP 04744 - SANTO AMARO - S. PAULO

Desejo comprar Desejo receber catálogo
Marque com X aquilo que desejar

Nome _____

Endereço _____

Bairro _____ CEP _____

Cidade _____ Estado _____



A Parcela que **DIMINUI** o Total!

Ao adquirir um esquema na Esbrel, Você está diminuindo o seu custo do conserto, pois vai gastar menos tempo para fazê-lo. E, é claro, Você vai lucrar mais com o serviço.

Com o esquema na mão, Você não precisa adivinhar o circuito, nem experimentar o melhor valor para aquele resistor que "torrou". O diagnóstico é rápido, a reposição é perfeita: é o valor original de fábrica!

Na Esbrel Você não tem que bater em muitas portas, nem pedir favor a ninguém. Especialistas em esquemas eletrônicos lhe mostrão exatamente o esquema de que Você precisa. E se Você desejar uma separata, ela lhe será entregue em menos de 5 minutos graças às novíssimas impressoras eletrostáticas da Esbrel.

E por isso que técnicos de alto gabarito (como Você) não perdem tempo: vão diretamente à Esbrel. No fim do mês: mais aparelhos consertados e muito mais fregueses satisfeitos. (Puderam com o esquema de fábrica, o aparelho fica "que nem novo"!).

ESBREL

ESQUEMATECA BRASILEIRA DE ELETRÔNICA

EXCLUSIVAMENTE NESTES ENDEREÇOS:

RIO DE JANEIRO: Av. Marechal Floriano, 148 - Fone 243-6314
SÃO PAULO: Rua Vitória, 379/383 - Fone 221-0683

IMPORTANTE

Para receber o esquema certo, mencione a marca e o modelo do aparelho.
Isso é indispensável!



EDIÇÕES "ARBÓ" DE ELETROÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

As Lojas do Livro Eletrônico oferecem aos estudantes, técnicos experimentadores e amadores, bem como às livrarias especializadas, os excelentes livros da tradicional e conceituada editora argentina "Arbó". Estoque permanente de todos os principais títulos.



301 — ARRL — *The Radio Amateur's Handbook* — Nova edição em espanhol (1974) do manual indispensável aos radioamadores: construção e utilização de estações transmissores e receptores — "

305 — Packman — *Vademecum de Rádio e Eléctricidad* — Tablas, nomogramas e cálculos práticos de circuitos e componentes electro-eletroênicos: transformadores, antenas, filtros, etc. — Cr\$ 75,00.

309 — RCA — *Valvulas de Recepção Manual RC-28* — Características, aplicações, circuitos típicos p/montagem de aparelhos e demais informações sobre válvulas de recepção rádio e TV da série RCA — Cr\$ 84,00.

252 — Marco — *Eléctricidad Básica* — Livro fundamental dos princípios da electricidade e do electromagnetismo, indicado para cursos do grau médio de electricidade, eléctricos e radiocomunicações — "

291 — Font — *Arma tu Primer Televisor* — Componentes e realização prática de um receptor de TV — Cr\$ 18,00.

368 — D'Airo — *Servicio de Receptores a Transistores* — Circuitos transistorizados p/rádio-receptores; técnica de consertos em rádios de transistor, substituição e esquemas de transistores — Cr\$ 75,00.

393 — Terman — *Ingeniería Electrónica y de Radio* — Obra consolidada para engenheiros eletrônicos e técnicos avançados, sobre análise e cálculo dos circuitos de rádio e eletrônica — "

517 — Heath — *Service Rápido en TV* — Defeitos em TV: relação, em ordem alfabética, causas, provas, consertos e ajustes — Cr\$ 83,00.

612 — VOM — *Voltímetro-Dímetro-Milliamperímetro* — Como obter o máximo do seu multímetro, em todas as medidas de tensões, correntes e resistências, na oficina de rádio e televisão — Cr\$ 83,00.

Importação direta — Estoque permanente — Condições especiais para livrarias — Preços sujeitos a alteração.



LOJAS DO LIVRO ELETROÔNICO

RIO DE JANEIRO:

Ax. Mai. Floriano, 148
Rio de Janeiro, RJ

REEMBOLSO: Caixa Postal 1131 — ZC-09
20000 Rio de Janeiro, RJ

Os livros indicados * estão a chegar; peça resenha, sem compromisso, dos de seu interesse.

(Instruções e Fórmula de Pedido na primeira página desta revista)

SÃO PAULO:

Rua Vitrória, 379/383
São Paulo — Capital

MODERNAS TÉCNICAS DE TELEVISÃO



675 — O SELETOR DE CANAIS — Modernos sintonizadores de TV, componentes, características e pesquisas de detectores. Seletores transistorizados. Esquemas de seletores comerciais mais difundidos no Brasil — 2ª edição — Cr\$ 30,00.



630 — AMPLIFICADORES DE F.I. E DETECTORES DE VÍDEO — Amplificadores de F.I. de imagem, suas características e configurações a válvula e a transistores. Detectores de vídeo. Calibragão e reparação. — Cr\$ 30,00.



615 — AMPLIFICADORES DE VÍDEO E SISTEMAS DE C.A.G. — Detalhes de funcionamento dos circuitos usados nos modernos televisores a válvula e a transistores. — Cr\$ 30,00.



640 — O CANAL DE SOM E O SEPARADOR DE SÍNCRONISMO — Análise dos circuitos utilizados nestas duas funções nos televisores a válvula e de semicondutores. — Cr\$ 30,00.



745 — TELEVISÃO EM CORES — Descrição dos circuitos adicionais (Sistema PAL-M) e seu funcionamento. Ajustes do cinescópio polímerítico. — Cr\$ 40,00.

Uma coleção indispensável aos Mestres, Alunos e Profissionais de TV que desejam manter-se rigorosamente em dia com a Videotécnica. Especialmente escrita pelo abalizado professor brasileiro Eng. Alcyone Fernandes de Almeida Jr.

INDISPENSÁVEL AOS ESTUDANTES DE ELETRO-ELETRÔNICA DOS NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR



Ref. 1116 — Abramczyk e Chaudat — ELEMENTOS DE TEORIA PARA ELETRO-ELETRÔNICA — Cr\$ 55,00 — (Edição "Rainha Lecal").

SUMÁRIO:

FUNDAMENTOS GÊNERICOS: Sistema de Unidades — Potências de Dez — Mecânica. Medida da Energia — Estrutura Atómica da Materia — Noções Elementares de Cálculo Diferencial e Integral.

ELETRICIDADE BÁSICA: Fundamentos de Eletricidade — Resistência — Elementos de Electromagnetismo — Capacitância.

CORRENTE ALTERNADA: Indução Electromagnética — Corrente Alternada Simplesa — Notação Complexa. Operador "j" — Circuito de Corrente Alternada. Associação de Realâncias — "Q" de um Circuito. Postos de Mais Potência — Diagramas de Lugares Geométricos.

ANALISE DE CIRCUITOS: Simplificação de Redes — Teorema de Thevenin — Teorema de Norton — Cálculo Matricial — Análise Matricial de Circuitos.

CIRCUITOS INDUTIVAMENTE ACOPLOADOS: Indutância Mútua — Transformador Monofásico.

SISTEMAS TRIFÁSICOS: Sistema Trifásico — Sistema Equivalente de Linha Única — Potência no Sistema Trifásico — Transformação Trifásica.

APÊNDICES: Relação Logarítmica das Potências. Decibel — Curva Universal de Constante de Tempo — Valores de Tensão e de Corrente Alternada Senoidal — Circuito RL — Circuito RC — Potência em Circuito de Corrente Alternada — Considerações sobre Ondas Electromagnéticas — Soma Gráfica de Onda — Bibliografia.

QUESTÕES E EXEMPLOS.


PEÇA ESTES LIVROS UTILIZANDO
A FÓRMULA DE PEDIDOS DA
PRIMEIRA PÁGINA DESTA REVISTA

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO
Av. Mauá, 110 | Rua Vitoria, 100
Fone: 25-40 — 25-00 Rio de Janeiro
Fone: 25-30 — 25-00 São Paulo

HÁ UMA GRANDE VERDADE POR TRAZ DESTE PEQUENO TRANSFORMADOR

Uma indústria que só fabrica transformadores há mais de vinte anos. E que está por dentro dos televisores, aparelhos de transmissão, amplificadores e equipamentos de telefonia. O lugar onde seus transformadores funcionam. Tão bem que fizeram da WILLKASON o maior nome no gênero. Uma responsabilidade que ela já assumiu. Assim como você é responsável pelos produtos que fabrica e pela manutenção que dá a eles. Isto é trabalhar de verdade. Como você faz e a WILLKASON também.

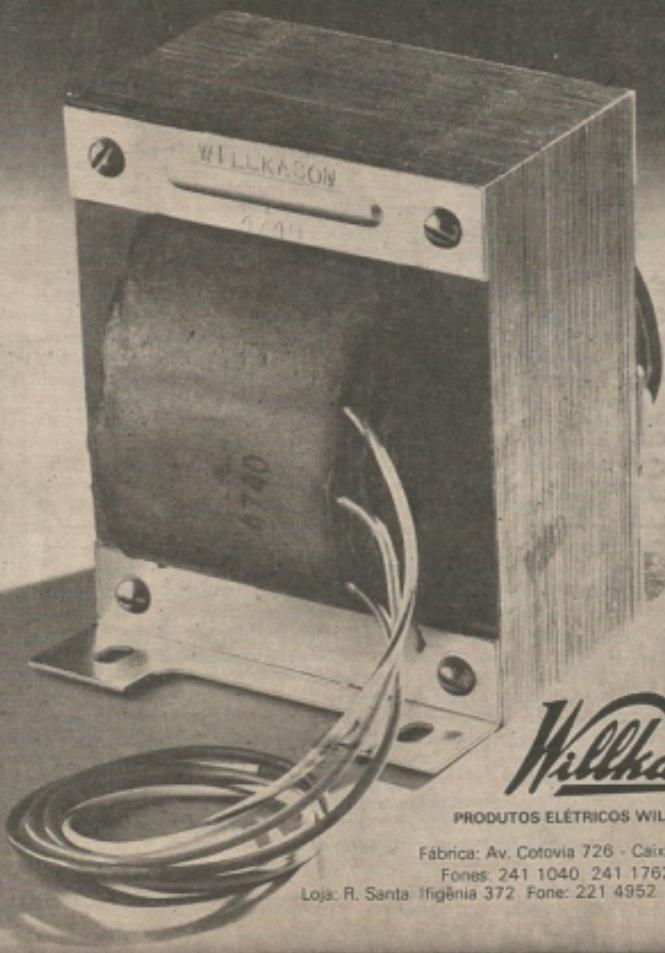

Willkason


PRODUTOS ELÉTRICOS WILLKASON S.A.

Fábrica: Av. Cotovia 726 - Caixa Postal 261

Fones: 241 1040 241 1762 240 9452

Loja: R. Santa Ifigênia 372 Fone: 221 4952 SÃO PAULO

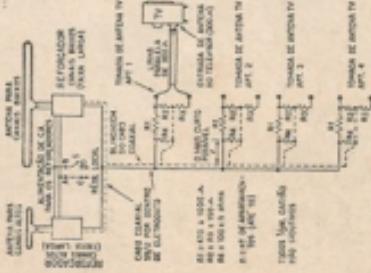
ANTENA COLETIVA ECONÔMICA E REFORÇADOR DE SINAIS PARA TV



Os sistemas de antenas coletivas para hotéis e edifícios de apartamentos evitam o acúmulo de antenas nômade, possibilitando uma boa recepção de todos os canais de TV (o que é muito importante nas transmissões em cores!) e valorizam o edifício em conjunto e cada apartamento em particular.

O livro "Tudo Sobre Antenas de TV" dedica um capítulo inteiro às antenas coletivas, aos conversores de UHF e aos reforçadores de sinal. A figura acima, à esquerda, é um caso típico de antena coletiva de custo moderado, para edifícios de até 10 apartamentos, situados em local de sinal forte. Acima, à direita, temos o esquema de um reforçador de sinal transistorizado, de fala larga, que proporciona um ganho de 18 dB nos canais altos e de 21 dB nos canais baixos, e que poderá ser aplicado ao esquema da esquerda, em lugar dos dois reforçadores.

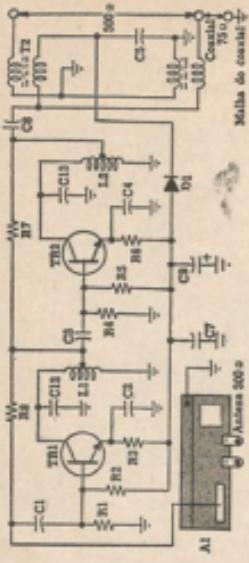Estas são duas soluções apresentadas no livro, que fornece dados realmente práticos para outros casos, em prédios com maior número de apartamentos ou em locais de sinal fraco. É uma obra que abrange tudo o que interessa ao videotécnico e antenista, em nova edição revista, ampliada e atualizada.



Ref. 560 — Gill & Valente — *Tudo Sobre Antenas de TV* — Terceira edição, revista, aumentada e atualizada pelo Eng. R. B. Valente; 264 páginas profusamente ilustradas, formato 13 X 18 cm, brochura, capa plástificada — Cr\$ 45,00.

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Avenida Marechal Floriano, 148 — 1º — Rio
SP: R. Vitoria, 379/383 — São Paulo
Reembolso: Caixa Postal 1131 — 22-00 — Rio, RJ

LIVROS "TAB" DE ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES (EM INGLÊS)

A editora norte-americana TAB BOOKS oferece, através de sua distribuidora LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO, os seguintes títulos de sua edição:

1397 — McEntee — Radio Control Handbook — 1971. (Ingl.)	Cr\$ 105,00	Construction Projects — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1460 — Hemingway — Electronic Designer's Handbook — 1966/70. (Ingl.)	Cr\$ 150,00	1464 — Green — RF & Digital Test Equipment You Can Build — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1461 — Rheinfelder — CATV System Engineering — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 180,00	1467 — Hallmark — The Complete FM 2-Way Radio Handbook — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 105,00
1462 — Garner — PinPoint Transistor Troubleshooting in 12 Minutes — 1961/67. (Ingl.)	Cr\$ 105,00	1468 — Hallmark — Auto Electronics Simplified — 1975. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1463 — Mackinon — VHF Ham Radio Handbook — 1966/72. (Ingl.)	Cr\$ 60,00	1469 — Sessions — 4 Channel Stereo From Source To Sound — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1404 — Brown — 104 Easy Transistor Projects You Can Build — 1968/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1500 — Safford — Model Radio-Control — 1969/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1413 — Simon — 104 Ham Radio Projects for Novice and Technician — 1968/72. (Ingl.)	Cr\$ 60,00	1501 — Safford — Advanced Radio Control — 1969/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1425 — Turner — 125 One Transistor Projects — 1970/74. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1504 — Ward — Digital Electronics — 1972/75. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1426 — Steckler — Simple Transistor Projects for Hobbyists & Students — 1970/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1505 — Gaylord — Hi-Fi for the Enthusiast — 1971/74. (Ingl.)	Cr\$ 60,00
1430 — Wels — Fire & Theft Security Systems — 1971/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1506 — Sessions & Tute — New IC FET Principles & Projects — 1972/74. (Ingl.)	Cr\$ 60,00
1431 — Zwick — Beginner's Guide to TV Repair — 1971/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1507 — Crowhurst — Basic Audio Systems — 1973/74. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1432 — Haas — Industrial Electronics Principles & Practices — 1971. (Ingl.)	Cr\$ 125,00	1511 — Tab Books — Toshiba Color TV Service Manual — 1973. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1433 — Green — RTTY Handbook — 1972. (Ingl.)	Cr\$ 105,00	1512 — Hallmark — The Complete Auto Electric — 1970. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1434 — Swearer — Installing & Servicing Electronic Protective Systems — 1972/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1513 — Towers — International Transistor Selector — 1970. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1435 — Margolis — Solid-State Circuit Troubleshooting Guide — 1972. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1515 — Warning — Radio Control for Models — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 105,00
1436 — Green — VHF Projects for Amateur & Experimenter — 1972. (Ingl.)	Cr\$ 120,00	1521 — Gilbert — Advanced Applications for Pocket Calculators — 1975. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1437 — Wels — How to Repair Musical Instrument Amplifiers — 1973/74. (Ingl.)	Cr\$ 90,00	1525 — Brown — Electronic Hobbyists IC Projects Handbook — 1968/74. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1438 — Gaddis — Troubleshooting Solid-State Electronic Power Supplies — 1972. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1547 — Brown & Olsen — 64 Hobby Projects for Home and Car — 1968/74. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1440 — Sessions — The 2-Meter FM Repeater Circuits Handbook Using FM for Amateur Radio — 1971/74. (Ingl.)	Cr\$ 105,00	1548 — Crowhurst — Electronics Reference Handbook — 1969/71. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1441 — Gaddis — Troubleshooting Solid-State Amplifiers — 1973. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1549 — Goodman — Advanced Techniques for Troubleshooting With the Oscilloscope — 1969/71. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1442 — Klein — Introduction to Medical Electronics for Electronics & Medical Personnel — 1973. (Ingl.)	Cr\$ 100,00	1550 — Salm — Tape Recording for Fun & Profit — 1969/74. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1444 — Swearer — Selecting & Improving Your Hi-Fi System — 1973/74. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1561 — Hobbs — Installing & Servicing Home Audio Systems — 1969/73. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1445 — Everest — Acoustic Techniques for Home & Studio — 1973. (Ingl.)	Cr\$ 90,00	1562 — Schatzl — Electronic Test and Measurements Handbook — 1970. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1446 — Gaddis — Troubleshooting Solid-State Wave Generating & Shaping Circuits — 1973. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1563 — Crowhurst — Servicing Modern Hi-Fi/Stereo Systems — 1970/71. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1448 — Carr — FM Stereo/Quad Receiver Servicing Manual — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1564 — Jorgensen — Handbook of Magnetic Recording — 1970/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1449 — Brown & Olsen — Experimenting with Electronic Music — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1565 — Swearer — Pulse & Switching Circuits — 1970. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1451 — Green — Practical Test Instruments You Can Build — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1567 — Green — IC Projects for Amateur & Experimenter — 1971/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1453 — Brown & Olsen — Electronics for Shallowbugs — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 90,00	1568 — Tab — Radio-Electronics Hobby Projects — 1971/73. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
1454 — Bennett — The Complete Short Wave Listener's Handbook — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 105,00	1569 — Ward — Beginner's Guide to Computer Programming — 1971. (Ingl.)	Cr\$ 105,00
1455 — Salm — Cassette Tape Recorders How They Work—Care & Repair — 1973/74. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1570 — Safford — Modern Radar: Theory Operation and Maintenance — 1971. (Ingl.)	Cr\$ 120,00
1456 — Corwiller & Hansen — Auto Stereo Service & Installation — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 90,00	1571 — Goodman — How to Use Color TV Test Instruments — 1971. (Ingl.)	Cr\$ 125,00
1457 — Fox — Practical Trac/SCR Projects for the Experimenter — 1974. (Ingl.)	Cr\$ 75,00	1572 — Safford — Citizens Band Radio Service Manual — 1971/75. (Ingl.)	Cr\$ 90,00
1460 — Douglas — Electronic Music Production — (Ingl.)	Cr\$ 60,00	1573 — Sessions — Practical Solid-State Principles & Projects — 1972/74. (Ingl.)	Cr\$ 60,00
1461 — Sessions — Amateur FM Conversion &		1574 — Green — Solid-State Projects for the Experimenter — 1971/74. (Ingl.)	Cr\$ 75,00
		1575 — Horowitz — How to Build Solid-State Audio Circuits — 1972. (Ingl.)	Cr\$ 90,00



LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RIO DE JANEIRO:
Av. Marechal Floriano, 148

REEMBOLSO: Caixa Postal 1131 — ZC-00 — 20000 Rio de Janeiro, RJ
(Fórmula de pedidos na pág. 1 desta revista)

SÃO PAULO:
Rua Vitoria, 379/383

LIVROS PRÁTICOS DE PROVAS E MEDIDAS ELETRO-ELETRÔNICAS

Selecionados pela mais tradicional editora brasileira de Eletrônica e Telecomunicações, estes quatro livros garantem conhecimentos objetivos sobre os princípios de funcionamento e a utilização prática dos mais necessários instrumentos de prova e medida. Recomendadas ou adotadas pelas principais escolas técnicas do Brasil e de Portugal, estas obras, além de se destinarem ao ensino especializado, são livros indispensáveis na bancada e no laboratório dos reparadores, montadores, experimentadores, amadores e técnicos profissionais, explicando detalhadamente as dezenas de utilizações de cada um dos instrumentos básicos, desde as mais simples, às mais sofisticadas e pouco conhecidas.



Ref. 550 — Riese — Medidores e Provedores Eletrônicos — 200 págs., formato 14 x 22 cm. — Cr\$ 40,00.

Este livro proporciona visão panorâmica de todos os principais instrumentos de Eletro-Eletrônica: Voltímetros, Amperímetros, Ohmímetros, Provadores de Válvulas e de Semicondutores, Geradores de Sinais, e outros mais. Princípios fundamentais, esquemas típicos, utilização básica de cada um na oficina e no laboratório.

O Volt-ohm-milliamperímetro é o instrumento fundamental em Eletro-Eletrônica. Este livro apresenta 101 modos, claramente explicados, de seu emprego, desde medidas simples de tensões, correntes e resistâncias, até os trabalhos de calibração e investigação de sinais e muitos outros necessários nas oficinas de consertos.

Robert G. Middleton

101 USOS PARA O SEU MULTÍMETRO



Ref. 551 — Middleton — 101 Usos para o seu Multímetro — 152 págs., formato 14 x 22 cm. — Cr\$ 40,00.



Ref. 555 — Middleton — 101 Usos para o seu Gerador de Sinais — 152 págs., formato 14 x 22 cm. — Cr\$ 40,00.

Não pense que o gerador de sinais serve apenas para calibrar receptores! Ele tem muitas outras utilizações realmente preciosas. Nestes 101 usos estão provas de equipamento, verificações e ajustes em rádio-receptores comuns, ou de FM, de FM-Multiplex, televisores acromáticos e em cores, e até em medidas de componentes.

Sendo o mais valioso instrumento para provas, ajustes e consertos, o osciloscópio é, talvez, o menos conhecido. Este livro torna seu uso ao alcance de todos, nas inúmeras aplicações, sobretudo em receptores de rádio (AM, FM e FM-estéreo), a maioria deles de áudio e TV acromática e em cores (sistema brasileiro PAL-M).

Robert G. Middleton

101 USOS PARA O SEU OSCILOSCÓPIO



Ref. 553 — Middleton — 101 Usos para o seu Osciloscópio — 184 págs., formato 14 x 22 cm. — Cr\$ 40,00.

Edições de



ANTENNA EMPRESA JORNALÍSTICA S.A.

Edições Técnicas • Caixa Postal 11310-ZC-00
20000 • RIO DE JANEIRO • BRASIL

A venda nas boas livrarias
do Brasil e de Portugal.

(Para pedidos postais, veja pág. 1)

EBICOL

SEMICONDUTORES MOTOROLA

Para todo o BRASIL

Toda a linha
de Produtos

MOTOROLA ao seu alcance!



- Diodos retificadores
- Diodos zener
- Tiristores, Triacs-Diacs
- Transistores de potência de germânio e silício, plásticos, TO-3 e TO-66
- Transistores FET
- Transistores de unijunção, S_{US} SBS PUT
- Transistores de silício para uso geral, de metal e plástico
- Transistores para R.F.
- LED-Diodo emissores de luz, nas cores vermelha, verde e amarela
- Circuitos integrados-lineares, digitais

EBICOL

EMPRESA BRASILEIRA DE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

Av. Pres. Vargas, 590 — Sobreloja 203, 204, 205 e 206

Tels.: 223-5625 e 243-3160 — Rio de Janeiro, "RJ"

SÃO PAULO: Av. Ipiranga, 1097 — 8º and., conj. 2 — Tel. 37-8305

TV EM CORES

PRESTÍGIO (E LUCRO) PARA SUA OFICINA!

A TV colorida cresce a passos gigantescos, com milhares de aparelhos vendidos mensalmente. Abenda a seus melhores fregueses — os donos de televisores em cores — em vez de perdê-los para as oficinas concorrentes!

Porta-se em dia com a técnica da TV Policromática, aprendendo-a no livro **TV A CORES — Teoria Simplificada e Técnicas de Serviço**. Outros especialistas da Philco o escreveram para Você.


Se já possui conhecimento básico da TV comum, em preto-e-branco, Você aprenderá facilmente a técnica da TV em cores e seus circuitos atuais, tanto valiosados como do Estado Sólido. A linguagem é acessível, sem análises matemáticas complicadas. E são inúmeros os esquemas, fotografias coloridas, oscilogramas, além do diagrama completo de um TV em cores.

Compre hoje mesmo o seu exemplar da 3.^a edição para ficar em dia com a TV em cores, garantindo prestígio e bons lucros para sua oficina.



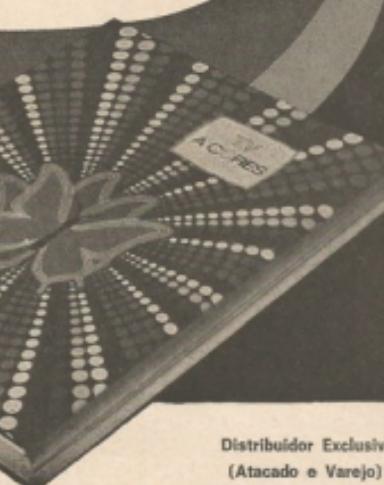3.^a edição
Cr\$ 125,00

Ref. 265 — Ferreira, Blumer, Weiser & Ceraso — **TV A CORES** — 192 págs., formato 23 x 29 cm, 2 encartes, impressão a 7 cores. Cr\$ 125,00.



Distribuidor Exclusivo
(Atacado e Varejo):

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO
Caixa Postal 1131 — ZC-00
Rio de Janeiro — Brasil



FUNDADA EM 30 DE ABRIL DE 1926 PELO ENG. ELBA DIAS

VOL. 75 • N.º 1 • Ano 50 • JANEIRO DE 1976 (Ref. 788)

EDITORIA:



ANTENNA
EMPRESA
JORNALÍSTICA
S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:

Av. Marechal Floriano, 143
Fone 223-1799 (PBX)
20000 Rio de Janeiro, RJ
Brasil

FILIAL RIO DE JANEIRO:
Av. Marechal Floriano, 143
Fone 245-6314
Rio de Janeiro, RJ

FILIAL S. PAULO:
Rua Vitória, 379/383
Fone 221-0683
São Paulo, Capital

EQUIPE REDATÓRIAL:

- * Diretor Responsável
Gilberto Alfonso Penna
- * Superintendente de Redação
Eunico Alfonso Penna
- * Redatores
Gilberto Alfonso Penna Jr.
H. R. de Moraes e Castro
Maria Isabel B. de Almeida
Sergio Starling Gonçalves
- * Desenho
Celso M. de Conceição
- * Revisão
Gerson Bahia Corrêa

CORRESPONDÊNCIA:

Endereçar toda correspondência para Antenna — Caixa Postal 1131 — 20-00 — 20000 Rio de Janeiro, RJ.

ASSINATURAS:


As assinaturas da Antenna podem ser tomadas em qualquer época do ano, mas não abrangem números atrasados. Atendemos a pedidos pelo reembolso.

VALORES:

Os valores destinados a esta Revista deverão ser emitidos em favor da Antenna — Empresa Jornalística S.A.

REMESSAS:

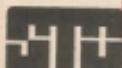As remessas deverão ser feitas por Vale Postal ou cheque pagável no Rio; pedimos evitar as remessas tipo "valor declarado".



ANTENNA
é representada
na STC —
Society for
Technical
Communication
— e na UIPRE
— Union
Internationale
de la Presse
Radioélectronique
et Electronique
— por seu
Diretor,
Dr. GILBERTO
Alfonso Penna.



GARANTIA DE TIRAGEM DESTA EDIÇÃO

Acima de 18.000 exemplares

Conforme comprovação à
disposição dos interessados.

PREÇOS

FASCÍCULO AVULSO Cr\$ 10,00

ASSINATURAS

	Brazil	Exterior
1 ano (12 fasc.)	Cr\$ 110,00	US\$ 14,00
2 anos (24 fasc.)	Cr\$ 200,00	US\$ 25,00

DISTRIBUIDORA

Distribuidora Imprensa Ltda. — Rio de Janeiro

comentários notícias retransmissões

A INDÚSTRIA DE COMPONENTES

As medidas de proteção e incentivo à indústria brasileira de equipamentos e componentes eletrônicos, por nós comentadas no último número de Antenna, estão sendo complementadas por outras providências governamentais.

Dentre elas, destaca-se a atuação do Grupo Executivo da Indústria de Componentes (GEICOM), que, sob a coordenação do Eng. Rómulo Villar Furtado, Secretário-Geral do Ministério das Comunicações, é integrada por técnicos do referido Ministério e executivos da indústria de Eletrônica e Telecomunicações.

Como primeiro passo, está sendo feito um levantamento dos componentes que o Brasil importa, produz, ou possa produzir dentro das especificações da indústria de Telecomunicações, em substituição aos importados. Em função deste levantamento, o governo orientará a indústria nacional no sentido de se obter um maior índice de componentes nacionais nos equipamentos eletrônicos fabricados no Brasil.

O quadro geral das importações e exportações das empresas estrangeiras do setor eletrônico durante o ano de 1974



INDICADOR DE ELETROÔNICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RADIOTECNOLOGIAS

Para Radioamadores, Faixa do Cidadão e Redes Comerciais. Somos especializados!

COMPONENTES CASTRO LTDA.

R. Timbiras 301 — Fone 221-2002 — São Paulo, Capital
Consultas: CATEL Setor CEC-699

TRANSFORMADORES




Solicite catálogo grâmico mais completo. Linha de alta qualidade para todas as aplicações em Eletrônica e Radiocomunicações. Utilize a fórmula do CATEL, neste número — Setor WK-102 — Caixa Postal 5096 — 01000 — São Paulo, SP.

INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIDAS

Estoque permanente, de todas as procedências e das mais conceituadas marcas.

LOJAS

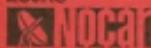

R. da Consolação 48
Rio de Janeiro



Eletrônica Popular

MONTAGENS E EXPERIÊNCIAS COM CIRCUITOS ELETRÔNICOS — RADIODIFUSORISMO

A venda em todo o Brasil

(Para assinaturas ver pág. 1 desta revista)

RADIODIFUSÃO

Fabricamos tudo o necessário a modernas emissoras de FM ou AM: desde o toca-disco à torre irradiante



Eletrônica Mercato Ltda.

Trav. Nen de Barros, 1 — Vila Mazzei — Fone 239-9848
São Paulo

VENDA MELHOR

Anunciando equipamentos e materiais de Eletrônica e Telecommunications na mais antiga e conceituada revista brasileira de ramo:



(desde 1956)

Rio Av. Marechal Floriano 143
São Paulo — Rue VIII/8 — 070/088

revela o flagrante desequilíbrio cambial que, para as 34 empresas consideradas, acusou um déficit de 619 milhões de dólares. Verifica-se, nesse quadro, que empresas que divulgam freqüentes notícias de imprensa (inclusive matérias pagas) a respeito das suas "vultosas" exportações, na realidade drenaram milhões de dólares em suas compras de peças adquiridas às suas matrizes no exterior. É o caso, por exemplo, da que encadeou o quadro — e que para uma exportação de 563 mil dólares, remeteu, para o exterior, a impressionante quantia de 151 milhões 703 mil dólares!

As providências sugeridas pelo GEICOM deverão gradualmente corrigir essa grave deformação, a começar pelo fato de que o Ministério das Comunicações optará, nas suas compras de equipamentos, pelos que, oferecendo adequadas características técnicas, maior índice de nacionalização venham a apresentar.

Inicialmente são previstas algumas dificuldades, pois embora já tenhamos razoável produção de componentes eletrônicos para equipamentos de entretenimento, o mesmo não sucede com os componentes profissionais necessários aos sistemas de alta confiabilidade utilizados nas Telecomunicações. É evidente que nem todas as peças são passíveis de produção em escala econômica — mas o GEICOM deverá recomendar a padronização dos componentes, evitando a multiplicidade de especificações (para peças parecidas) em que prevalecem as conveniências de fornecimento pelas matrizes de empresas estrangeiras que atuam no Brasil.

No setor de aparelhos para entretenimento deverão ocorrer, de imediato, alguns problemas resultantes da escassez de componentes (absorvidos pela indústria de Telecomunicações) e, sobretudo, seu encarecimento.

Estas são dificuldades inevitáveis, que deveremos aceitar com realismo, para que possamos vir a ter uma produção brasileira com alto índice de nacionalização, e não uma indústria "nacional" que vem acarretando um desequilíbrio cambial de mais de meio bilhão de dólares por ano, em desfavor do Brasil.

GILBERTO AFFONSO PENNA

PROTEGE, MAS REDUZ

Sr. Diretor:

Com referência ao artigo "Idéias Práticas", pág. 499 de Antenna de (Cont. na última pág.)



PARTE I

UM MULTÍMETRO DIGITAL*

Monte um multímetro digital de precisão, acompanhando esta série de quatro artigos, que ora tem início com a descrição geral do aparelho e os detalhes do oscilador de base de tempo e do indicador de polaridade da tensão de entrada.

OS multimetros (e outros instrumentos) digitais oferecem uma série de vantagens em relação aos medidores comuns (análogicos): leitura menos censativa (por dispensarem a avaliação visual da medida correspondente às deflexões não coincidentes com as marcas da escala), ausência de paralaxe, maior estabilidade da exatidão a longo prazo e, em face de choques mecânicos, funcionamento correto em qualquer posição (não é preciso nivelá-lo), indicação direta das casas decimais da medida, e outras.

Em contrapartida, o instrumento digital é decisivamente mais complexo que o analógico e custa bem mais. Além disso, para certas aplicações, como no painel de instrumentos dos aviões, o medidor analógico é mais indicado, já que permite avaliar a medida, embora aproximadamente, a um

simples olhar, o que é muito importante quando existem vários instrumentos a observar num relance, como é o caso na aplicação citada.

Para o técnico de eletrônica, entretanto, há toda vantagem no emprego do medidor digital. Resta apenas o fator preço, que ainda impede o seu uso generalizado.

Nesta oportunidade, oferecemos ao leitor a possibilidade de montar, com grande economia de capital, um multímetro digital de excelentes características:

Impedância de entrada: 10 a 10.000 MΩ
Medição de tensões: 5 alcances, C.C./C.A.
Medição de resistências: 5 alcances

(*) Nuova Elettronica, ano 57, nº 34.

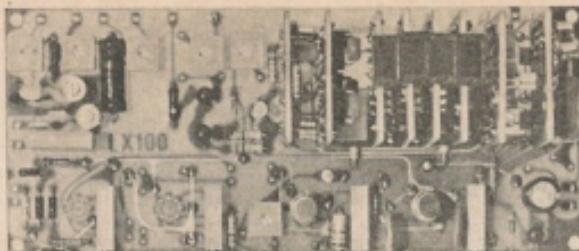


FOTO 1 — Aspecto de circuito impresso montado de um dos protótipos do multímetro digital.

Precisão: 0,1%

Algarismos Indicadores: 3 ½

Indicador de polaridade: + e - automaticamente

Frequência de leitura: 2 a 6 por segundo

Frequência de operação máxima em C.A.: superior a 30 kΩ

Círculo de conversão analógico-digital: rampa dupla

Pontos de medição: 2.000

Entrada com proteção contra sobretensões

Posicionamento da vírgula (N.R.1) decimal: automático

Indicador de escala: com diodos eletroluminescentes

Dimensões: 210 x 85 x 150 mm

Consumo: 10 W, aproximadamente

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CIRCUITO

O multímetro digital a ser descrito pode figurar sem desdouro entre os mais avançados, inclusive de fabricação comercial.

Foi empregado, por exemplo, o princípio da integração dupla no sistema de conversão analógico-digital, o único que oferece maior precisão, menor insensibilidade a fatores externos (distúrbios, variações de temperatura e alterações nas características de componentes) e maior facilidade de calibração.

O circuito permite medir grandezas superiores aos alcances do instrumento, com a mesma linearidade de leitura e, ademais, procuramos simplificar a leitura, embora precisando utilizar, para isso, 9 diodos eletroluminescentes suplementares. Os três diodos instalados no lado esquerdo do painel frontal acendem automaticamente, indicando se o instrumento está preparado para realizar medições de "V.C.C.", "V.C.A." ou "ohms", enquanto que os da direita indicam as unidades das medidas, isto é, "mV", "V", "kV", "Ω", "kΩ" ou "MΩ".

Por exemplo, quando tivermos acesso à esquerda, o diodo correspondente a "V.C.C." e, à direita, o diodo referente a "V", a leitura for de "999", isso significará que a tensão é de 0,999 V. Se acendesse o diodo de "kV", a leitura fosse de "220", a medida seria de 0,220 kV, ou 220 V.

O primeiro algarismo da esquerda indicará automaticamente, com o sinal + ou o sinal -, se a tensão presente no terminal positivo de entrada do instrumento é, respectivamente, positiva ou negativa, em relação à massa. Se aparecerem ambos os sinais, a tensão de entrada é alternada. Na posi-

ção de medição de resistências, aparecerá sempre o sinal +.

O circuito de entrada é totalmente à prova de eventuais sobretensões, o que poderá acontecer por inadvertência do operador ou desconhecimento do valor provável da grandeza a medir. Para fazermos uma idéia do grau de proteção conferido ao instrumento, basta examinar os valores máximos aplicáveis à entrada do instrumento, nos 5 alcances do voltímetro digital:

Alcance	Máx. V.C.C. aplicável	Máx. V.C.A. aplicável
100 mV	200 V.C.C.	140 V.C.A.
1 V	200 V.C.C.	140 V.C.A.
10 V	600 V.C.C.	420 V.C.A.
100 V	600 V.C.C.	420 V.C.A.
1.000 V	800 V.C.C.	560 V.C.A.


Como já foi dito, a precisão do instrumento é de 0,1%, ou seja, muito superior à dos instrumentos de agulha, que, no máximo, são capazes de uma tolerância de 1% a 10%, segundo o tipo.

Isto significa que, ao medirmos uma tensão de valor real de 1.000 V, nosso voltímetro indicará um valor entre 999 e 1.001 V, ao passo que, com um multiprovador comum, teríamos, na melhor das hipóteses, um valor entre 970 e 1.030 V.

Quanto à tolerância de 0,1%, vale esclarecer que, na prática, ela é ainda menor, mas como o último algarismo (e das unidades) indicador não pode permanecer estabilizado, é preciso considerá-lo com uma tolerância de -1 ou +1, relativamente ao valor indicado.

De fato, dificilmente a tensão medida é um número inteiro exato (em vez de 100 V, por exem-

FOTO 2 — Para simplificar ao máximo a montagem do multímetro digital, adotamos o sistema de placas auxiliares empilhadas, como vemos na foto.

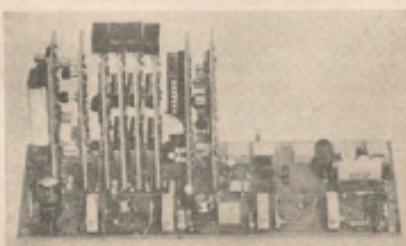

N.R.1 — Na verdade, aparece um ponto em lugar da vírgula, mas continuaremos a nos referir à vírgula decimal no texto.

pto, freqüentemente a tensão real é de outro valor, como 100.003 V). Existindo, portanto, uma fração decimal de volt, o contador não poderá ignorá-la e, assim, soma-a, e quando tal adição perfaz o valor de uma unidade, passa a indicá-lo.

A precisão de 0,1% é garantida para uma faixa de temperaturas de 15° a 40°C. Fora destas temperaturas, a tolerância pode atingir 0,2%, sempre que, como explicaremos na parte prática da montagem, sejam utilizados resistores de alta estabilidade térmica, calibrados com a devida precisão.

Entretanto, mesmo que estes preceitos não sejam respeitados, o instrumento proporcionará uma precisão muito superior à obtinível com o mais exato dos instrumentos de agulha.

Como foi consignado na relação de características do aparelho, a impedância de entrada varia de 10 a 10.000 MΩ. Especificando essa variação em função dos alcances, chegamos à seguinte tabela:

Alcance	Impedância de entrada
100 mV	10.000 MΩ
1 V	10.000 MΩ
10 V	10 MΩ
100 V	10 MΩ
1.000 V	10 MΩ

Cabe ainda mencionar que o nosso instrumento oferece uma elevada rejeição do "modo em série" (cerca de 50 dB a 50 Hz), que indica o grau de atenuação experimentado por um eventual distúrbio de 50 Hz superposto à tensão medida. Isto quer dizer que é possível usar fio comum, não blindado, para unir as pontas de prova ao instrumento, sem qualquer interferência de sinais espúrios da frequência da rede.

Assim, podemos medir tensões em aparelhos com a alimentação pela rede ligada, sem incorrer em erros na operação, coisa impossível com os voltímetros eletrônicos normais.

COMO FUNCIONAM OS VOLTIMETROS DIGITAIS

Os sistemas indicadores digitais operam acoplados a contadores de pulsos. Para que eles possam indicar tensões, ou correntes, é preciso que estas sejam previamente convertidas em pulsos, isto é, que se efetue uma conversão analógico-digital.

Esta conversão pode ser realizada mediante vários métodos, como por exemplo: convertendo a tensão em frequência e medindo-a com um circuito apropriado; comparando a tensão com uma onda dentes-de-serra, ou escada, gerada internamente, medindo o tempo gasto por esta última para igualar a amplitude da tensão a medir; ou, também, convertendo a tensão em uma rampa e, melhor ainda, como no nosso instrumento, numa rampa dupla, medindo o tempo da segunda rampa.

Este último sistema é o que oferece maior garantia de funcionamento perfeito, estabilidade e precisão, não falando de sua insensibilidade às tensões alternadas residuais da rede.

O único inconveniente do sistema é que temos de empregar maior número de componentes, mas em compensação, ficamos com um aparelho de elevada precisão e, o que mais importa, de alta estabilidade. Com ele, poderemos medir a mesma tensão, com diferença de dias, e em face de variações

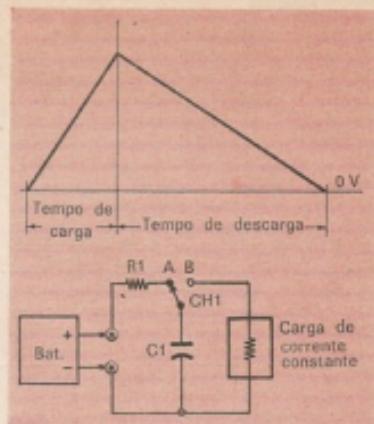


FIG. 1 — A figura exemplifica o princípio da conversão analógico-digital de rampa dupla. A tensão a medir é utilizada para carregar, em um tempo determinado, um capacitor (CH1 em A). A tensão armazenada é, em seguida, descarregada num circuito de carga que absorve uma corrente constante (CH2 em B). O tempo de descarga é o que usamos para determinar o valor da tensão do capacitor.

na temperatura ambiente, obtendo sempre medidas iguais.

Por isso, aconselhamos o emprego em nosso instrumento de resistores do tipo de metal depositado no divisor de tensão de entrada, componentes estes que (dependendo da qualidade) podem apresentar uma variação de resistência de apenas 0,01% para cada grau de variação de temperatura, o que representa uma variação de 100 partes por milhão por grau Celsius, contra as 2.500 partes por milhão por grau Celsius apresentada pelos resistores de carvão. A precisão de 1% do valor de resistência não significa nada; serve apenas para indicar a tolerância da resistência real do componente com respeito ao valor que traz marcado, e não para determinar em quanto varia essa resistência quando medida a 0°C e a 30°C.

A RAMPA DUPLA

Vejamos, antes de mais nada, o que significa essa rampa dupla, que nos dá a possibilidade de obter uma leitura digital a partir de uma tensão, seja ela contínua ou alternada.

Com referência à Fig. 1, passando a chave CH1 para a posição A, o capacitor irá carregar-se lentamente até atingir uma tensão dependente do tempo em que CH1 permanece na posição A, do valor da resistência R1, do valor da capacitância C1 e da tensão da bateria. A tensão presente nos terminais de C1 depois do tempo t1 de permanência da chave CH1 na posição A (considerados apenas tempos muito pequenos) é dada pela fórmula:

$$\text{Tensão em C1} = \frac{\text{tempo} \times \text{tensão da bateria}}{\text{resist. de R1} \times \text{capacit. de C1}}$$

As tensões são dadas em V, o tempo em s, a resistência em MΩ e a capacitância em μF.

Vamos supor que temos num circuito como o da Fig. 1 os seguintes valores:

Tempo (durante o qual CH1 permanece na posição A): 1 ms = 0,001 s

Tensão da bateria: 10 V

Valor de R1: $1.000 \Omega = 0,001 \text{ M}\Omega$

Capacitância do capacitor C1: $2 \mu\text{F}$

Teremos, então:

$$\text{Tensão em C1} = \frac{0,001 \times 10}{0,001 \times 2} = 5 \text{ V}$$

Se, agora, descarregarmos essa tensão dos terminais de C1 num circuito que absorva uma corrente constante (carga de corrente constante), obteremos um tempo de descarga proporcional ao valor da tensão inicial de C1, dado pela fórmula:

$$\text{Tempo de descarga} = \frac{\text{tensão de R1} \times \text{capacit. de C1}}{\text{corrente absorvida}}$$

onde a tensão é dada em V, a capacidade em μF , a corrente em μA , e o tempo em s.

Supondo que a carga absorva 12,5 mA constantes, teremos que, para descarregar completamente o capacitor previamente carregado, será preciso um

$$\text{Tempo de descarga} = \frac{5 \times 2}{12.500} = 0,0016 \text{ s} = 1,6 \text{ ms}$$

Teremos, assim, obtido a rampa dupla da Fig. 2. A primeira rampa serviu para carregar o capacitor,

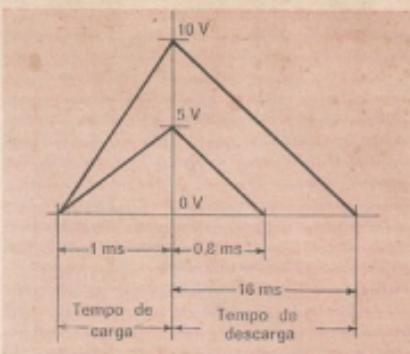


FIG. 2 — Ao descarregarmos o capacitor em um circuito que absorve uma corrente constante, obtemos um tempo de descarga proporcional ao valor da tensão de carga do capacitor. Se, com uma tensão de descarga de 5 V, o capacitor leva para descarregar-se 0,8 ms, para a tensão de descarga de 10 V, precisará do dobro do tempo exatamente, ou seja, 1,6 ms.

e a segunda foi obtida do processo de descarga do capacitor.

O tempo de descarga é o que utilizaremos para determinar o valor da tensão aplicada à entrada, ou seja, a tensão da bateria.

Com efeito, se a tensão da bateria fosse de 20 V, em lugar dos 10 V considerados no primeiro


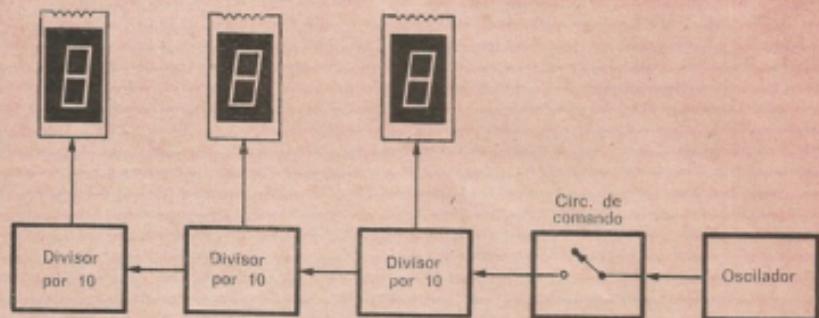


FIG. 3 — Como o acréscimo de um circuito de comando, projetado de modo que, no momento em que o capacitor inicia o processo de descarga (CH1 em B), estabeleça a ligação dos contadores de décadas a um oscilador de freqüência fixa, desligando-os automaticamente, uma vez descarregado o capacitor, obtemos um voltímetro digital básico.

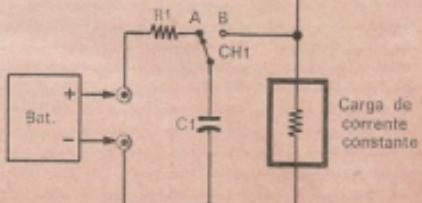

exemplo, poderíamos notar que o tempo de descarga seria precisamente o dobro.

Para comprová-lo, retomemos o exemplo da primeira fórmula (carga), mantendo inalterados todos os valores, à exceção da tensão da bateria, que passa de 10 V para 20 V:

$$\text{Tensão em C1} = \frac{0,001 \times 20}{0,001 \times 2} = 10 \text{ V}$$

onde o tempo de descarga será:

$$\text{Tempo de descarga} = \frac{10 \times 2}{12.500} = 0,0016 \text{ s} = 1,6 \text{ ms}$$

Ora, se montarmos o circuito simples da Fig. 3, composto de um oscilador de frequência fixa, por exemplo, de 12 kHz, e a este oscilador ligarmos uma série de divisores por 10 (divisores de décadas), acoplada ao sistema indicador, e montarmos, ainda, um circuito de comando projetado de modo que, quando CH1 passe para a posição B, isto é, ao iniciar-se a descarga do capacitor, o oscilador é simultaneamente ligado aos divisores de décadas, e desligado assim que se complete a descarga, teremos composto, teoricamente, um voltímetro digital simples.

Realmente, como a tensão da bateria é de 10 V (atendendo-nos ainda aos valores dos exemplos das fórmulas) e o capacitor gasta para descarregar-se 0,8 ms, e, além disso, o oscilador, durante este tempo, envia à série de contadores de décadas 10 pulsos ($0,0008 \times 12.500 = 10$), aparecerá o número 10 no voltímetro. Se a bateria utilizada para carregar C1 for de 20 V, o capacitor irá requerer o dobro do tempo para se descarregar, e duas vezes maior será o número de pulsos que o oscilador terá oportunidade de enviar ao sistema contador, pelo que aparecerá, agora, o número 20 (de fato, $0,0016 \times 12.500 = 20$).

Na prática, o funcionamento de um voltímetro é um pouco mais complexo. Contudo, os exemplos dados servem para que o leitor compreenda, de modo geral, como é possível, com uma rampa (isto é, uma tensão que, armazenada no capacitor, ao se descarregar, gera uma rampa descendente), determinar a tensão empregada para carregar o capacitor, que constitui justamente a tensão a medir.

Num voltímetro de rampa dupla, portanto, a tensão não é convertida em frequência, mas simplesmente utilizada para carregar um capacitor.

A precisão da leitura, neste tipo de voltímetro digital, não depende do tempo de carga (que permanece inalterado face a variações da tensão de entrada), mas somente do tempo de descarga.

As duas fórmulas dadas acima são válidas apenas para tempos de carga diminutos, em comparação com o tempo necessário para a plena carga do capacitor (tensão igual à da bateria), não bastando para o estudo completo deste sistema de conversão analógico-digital. Vamos reexaminá-las, para analisar mais a fundo a conversão em açoço.

Inicialmente, num circuito prático, a carga ou a descarga do capacitor obedece a uma lei linear, e não exponencial, como acontece na Fig. 1.

Neste caso, a tensão a que chega C1 no tempo de carga t1 depende da tensão de entrada e do valor da resistência de integração. Logo:

$$\text{Tensão de C1} = \frac{t_1 \times \text{tensão da bateria}}{R1 \times C1} \quad (1)$$

onde t1 é constante, durando 1.000 períodos de contagem do contador; R1 é selecionado, conforme o alcance desejado, por meio de CH1; C1 é constante.

O tempo de descarga, t_x, de C1, a partir da tensão atingida por C1 pela aplicação da tensão da bateria durante o tempo t1, é dado por:

$$t_x = \frac{\text{tensão de C1} \times C1}{I}$$

onde I é a corrente constante extraída do gerador de corrente por C1.

Desta fórmula podemos deduzir facilmente a tensão de C1, que equivale a:

$$\text{Tensão de C1} = \frac{t_x \times I}{C1} \quad (2)$$

Podemos, agora, igualar a expressão (1) à (2), porque ambas podem ser explicitadas em termos da tensão de C1. Isto significa que a tensão de C1 é a mesma tensão a que chega C1 no tempo t1, em função da tensão de entrada, sendo esta a tensão com a qual inicia-se a descarga. Por conseguinte, fazendo (1) = (2):

$$\frac{t_1 \times \text{tensão da bateria}}{R1 \times C1} = \frac{t_x \times I}{C1}$$

onde chegamos a:

$$t_x = \text{tensão da bateria} \times \frac{t_1}{I \times R1} \times \frac{C1}{C1}$$

e portanto a:

$$t_x = \text{tensão da bateria} \times \frac{t_1}{I \times R1} \quad (3)$$

Da expressão (3) podemos verificar que a capacitação de C1 não intervém no cálculo final do tempo t_x, que podemos medir para determinar diretamente a tensão de entrada. Realmente, o termo fracionário do 2º membro de (3) é constante, por ser constituído de três constantes.

Isto é, o tempo da primeira carga experimentada por C1 é constante, durando 1.000 ciclos de contagem do contador por 1.000; I é mantida tão constante quanto possível, não variando mais que 100 µA; R1 é um resistor de precisão de alta estabilidade, de 1 kΩ ou 10 kΩ, conforme o alcance selecionado.

Considerando que todas as grandezas destas fórmulas devem ser expressas nas seguintes unidades: t_x e t1, em segundos, C em farads, R em ohms, I em ampères, teremos, para R1 = 1.000 Ω:

$$t_x = \text{tensão da bateria} \times \frac{1.000}{0,0001 \times 1.000} =$$

$$= \text{tensão da bateria} \times 10.000$$

$$\text{E para } R1 = 10.000 \Omega,$$

$$t_x = \text{tensão da bateria} \times \frac{1.000}{0,0001 \times 10.000} =$$

$$= \text{tensão da bateria} \times 1.000$$

No primeiro caso, medindo t_x, as décadas contam um pulso para cada dez milésimos da tensão

de entrada (máxima sensibilidade de leitura); no segundo caso, a contagem é de um pulso para cada milésimo da tensão de entrada (sensibilidade normal).

A título ilustrativo, se a tensão de entrada é de 1 V e a resistância de integração é de $10\text{ k}\Omega$, os contadores registram 1.000 pulsos ($1\text{ V} \times 1.000$ milésimos de V), que aparecem como 1.000 V, ascendendo-se a uma escala através de CH1.

Vemos que a precisão de leitura independe das variações de capacidade de C1 e das variações de frequência do oscilador que comanda o divisor por 1.000, por quanto na medição de t_1 e t_2 , o que se considera é o número de pulsos contados, e não sua frequência.


Neste intervalo de tempo (t_2), o oscilador enviará ao sistema contador certo número de pulsos; quanto maior a tensão de entrada, maior será o tempo de descarga de C1 e, portanto, mais pulsos chegarão às décadas contadoras. Compreende-se facilmente que o diagrama básico da Fig. 3 é puramente teórico e por demais simplificado, para apli-

cação direta num voltmetro digital. Para começar, não é possível que CH1 seja um interruptor mecânico, devendo ser substituído por um comutador eletrônico de alta precisão. Acontece, por outro lado, que estas comutações se repetem continuamente mais de uma vez por segundo, sendo preciso, ainda, um sistema contador dotado de memória, para que não vejamos os algarismos do voltmetro em continuta mudanças, de zero ao valor da tensão medida. Finalmente, é necessário incluir também um circuito que entre automaticamente em ação assim que C1 comece a se descarregar, bloqueando-se ao terminar a descarga.

CIRCUITO BÁSICO DO VOLTMETRO DIGITAL

A Fig. 4 mostra o esquema de blocos do circuito de um voltmetro digital prático. Compõe-se o instrumento de um oscilador de base de tempo com a frequência de operação de 15 kHz. Essa freqüência é encaminhada a um contador divisor por 1.000 (três divisores de décadas, tipo SN7490, ligados em

FIG. 4 — As funções da chave CH1 (ver Figs. 1, 2 e 3) são desempenhadas automaticamente pelo divisor por 3, o disparador e o comparador. O divisor por 3 liga eletronicamente o capacitor à tensão a medir, e uma vez completada a carga, o disparador faz com que ela se escoe por um circuito que absorve uma corrente constante. Desacregado o capacitor, o comparador envia um pulso ao disparador, o qual, por sua vez, determina a transferência dos pulsos contados no tempo t_2 da memória para o sistema indicador (ver Fig. 5).

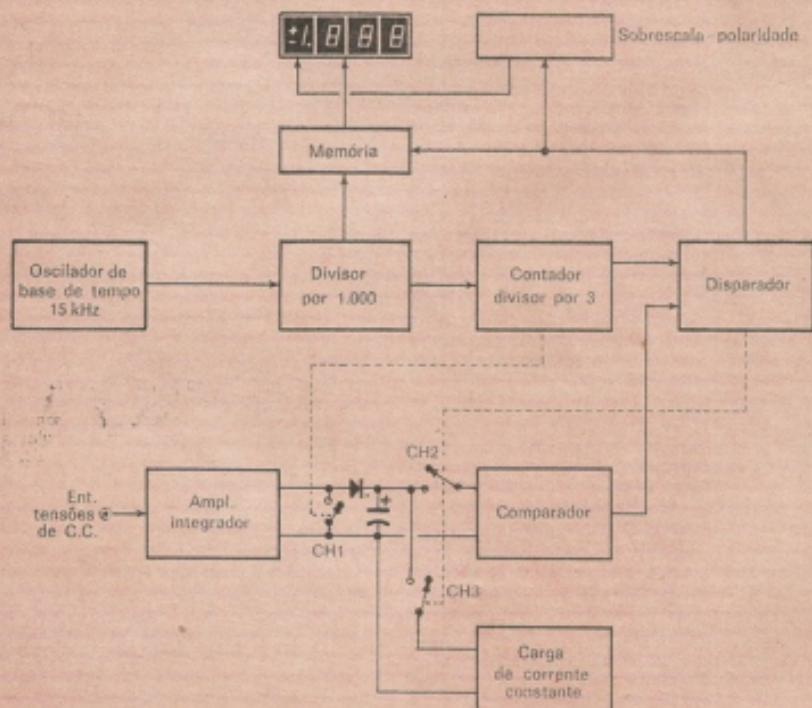

série), convertendo-se à saída numa freqüência de 15 Hz, que será por fim aplicada a um divisor por 3, obtendo-se a freqüência de 5 Hz, que representa o número de leituras que o voltímetro executará por segundo. Veremos depois como essa freqüência torna-se, na prática, ligeiramente diferente.

O divisor por 3, formado por dois binários, comanda diretamente a chave CH1 e o disparador. Durante o tempo t_1 , isto é, durante o tempo relativo aos primeiros 1.000 pulsos provenientes do oscilador, a saída deste divisor mantém-se no estado "0", e, em consequência, CH1 é aberta, como depois são abertas CH2 e CH3, acionadas pelo disparador. O capacitor C1 carregue-se, assim, a uma velocidade dependente da amplitude da tensão de entrada. Ao cabo do tempo t_1 , o divisor por 3 comuta, começando a contar os segundos 1.000 pulsos. Imediatamente, CH1 é fechada, impedindo, assim, a carga ulterior de C1. Por outro lado, ainda neste mesmo instante, acionado pelo divisor por 3, o disparador comuta as chaves CH2 e CH3, ligando o capacitor C1 ao comparador e ao circuito de corrente constante que efetua a descarga. Durante o tempo $t_2 + t_3$, o capacitor pode descarregar-se na carga de corrente constante, através de CH3, enquanto o comparador, ligado através de CH2, não acusa o término do processo de descarga. Quando o capacitor se descarrega completamente, o comparador envia um pulso de comando ao disparador, o qual, mudando de estado, habilita a memória a registrar a contagem efetuada, representada pelos estados dos três SN7490, e que fora iniciada a partir de "0", ao começar o processo de descarga de C1. Desta forma, teremos uma indicação de t_1 . Em seguida, o disparador é acionado, abrindo CH2 e CH3, e o capacitor permanece descarregado enquanto CH1 não é reaberta.

CH1 é acionada pelo divisor por 3, assim que termina o ciclo de contagem dos 3.000 pulsos, isto é, até o fim de t_3 e até o início do novo tempo t_1 . O ciclo repete-se, assim, continuamente, várias vezes por segundo.

Observando as formas de onda apresentadas na Fig. 5, poderemos compreender, talvez com maior facilidade, o funcionamento global do circuito que acabamos de focalizar. Em "A", temos os pulsos de onda quadrada fornecidos pelo oscilador de 15 kHz, os quais são aplicados ao divisor por 1.000, que produzirá na saída um pulso para cada 1.000 Hz (no exemplo, havímos considerado 3.000 pulsos; por conseguinte, o divisor por 1.000 fornecerá em sua saída 3 pulsos). No momento em que se produz o primeiro pulso dos três, entra em ação o divisor por 3 (tempo t_1), que fornecerá, na saída, uma onda de forma semelhante à de "C", com um tempo dividido em três partes: t_1 e $t_2 + t_3$. Como podemos observar, o tempo $t_2 + t_3$ equivale ao dobro de t_1 .

O tempo t_1 (ver onda "D") é utilizado na carga do capacitor C1, e quanto maior a tensão de entrada, mais elevado será o vértice da rampa.

Simultaneamente com o primeiro pulso do divisor por 1.000, além do divisor por 3, entra em ação o disparador, que corta a tensão de carga do capacitor C1 e liga automaticamente, como já foi explicado, a carga de corrente constante, a fim de descarregar o capacitor. Uma vez totalmente descarregado este, entrará em ação o comparador, acionando o disparador (fazendo-o passar do estado "1" para o estado "0", isto é, sua tensão de saída cai bruscamente).

Assim que o disparador passa para o estado "0", envia um pulso positivo às memórias, as


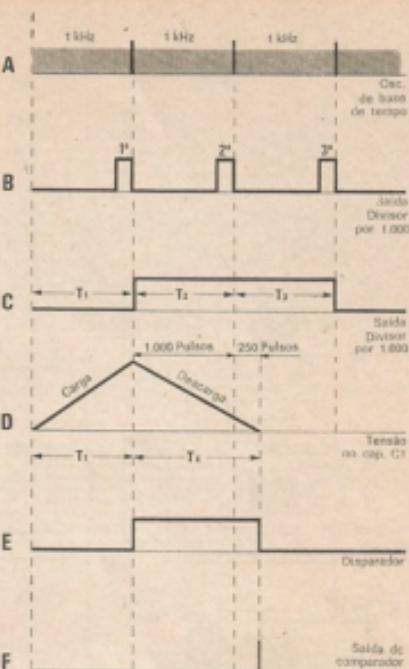


FIG. 5 — Este gráfico sintetiza todo o funcionamento dos diversos estágios da medição. Os pulsos gerados pelo oscilador de base de tempo, divididos por 1.000, alimentam o divisor por 3. Durante os primeiros 1.000 pulsos (tempo t_1), o divisor por 3 aplica a tensão a medir ao capacitor, ao passo que os 2.000 pulsos subsequentes (tempo $t_2 + t_3$) são reservados para a descarga do capacitor (2^ª rampa). No fim do tempo t_1 , entra em ação o disparador, que liga o capacitor ao circuito de descarga. Concluída a descarga, o comparador envia um pulso de desbloqueio aos circuitos de memória. Se, como no exemplo considerado, o tempo de descarga, t_2 , permitir que os contadores de décadas efetuem uma contagem de 1.250 pulsos, aparecerá no indicador luminoso precisamente este número, o qual corresponderá à duração da 2^ª rampa, isto é, à tensão de entrada.

quais transmitem ao sistema de indicação os pulsos presentes nos contadores decimais (os três divisores por 1.000), o que nos fará observar um número que corresponde aos pulsos contados a partir do início da carga do capacitor C1 até atingir 0 volt.

Supondo, como no exemplo correspondente à Fig. 5, que o capacitor tenha gasto todo o tempo t_2 (ver forma de onda "C" da Fig. 5), que equivale exatamente a 1.000 pulsos mais uma fração de t_3 (suponhamos, de 250 pulsos), teremos no voltímetro o número 1.250, o qual, dependendo do alcance selecionado, poderá corresponder a 1.250 mV, 1.250 V, 12.50 V, 125.0 V ou 1.250 V.

Convém esclarecer, neste ponto, que em nosso voltímetro, o alcance máximo corresponde ao número 1.999 (os 1.000 pulsos incluídos no tempo t_2 — ver forma de onda "C" — somados a outros 999 pulsos do tempo t_3), visto que, ao atingir o nú-

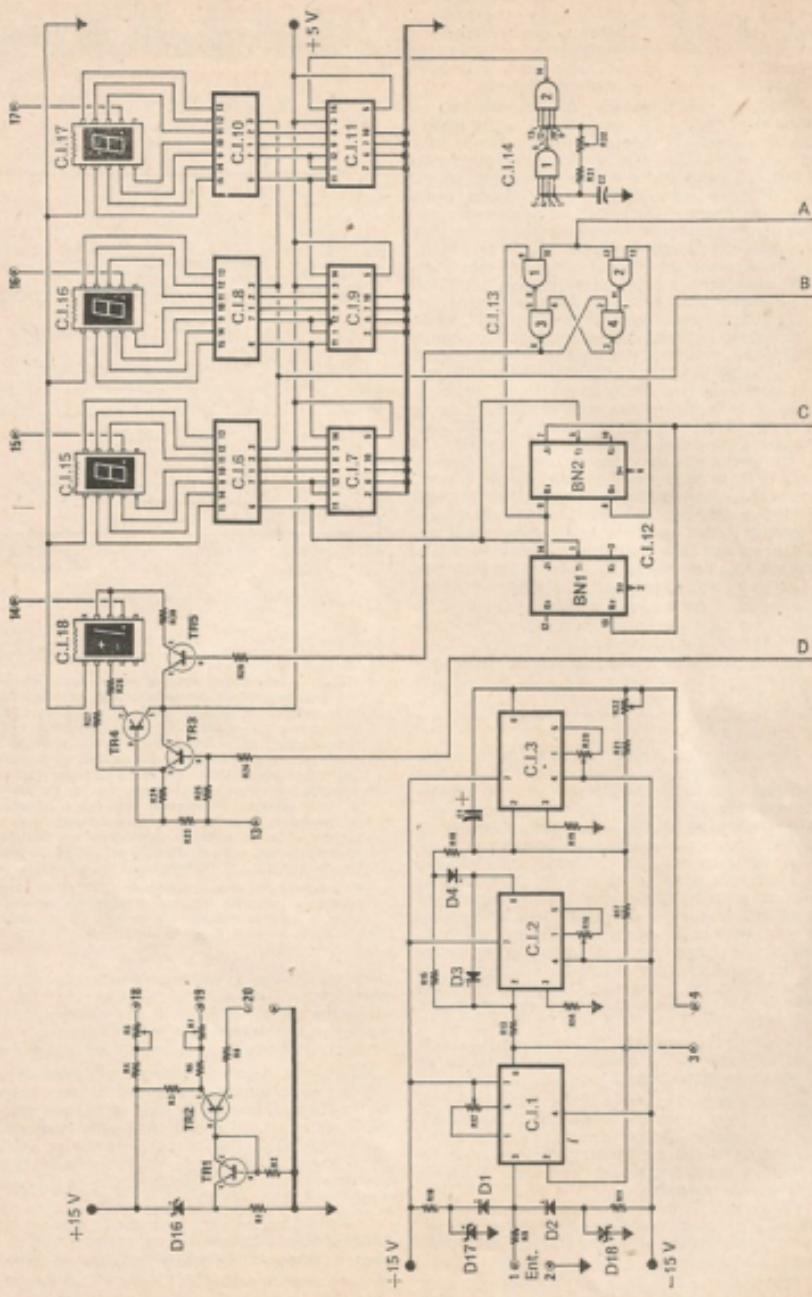

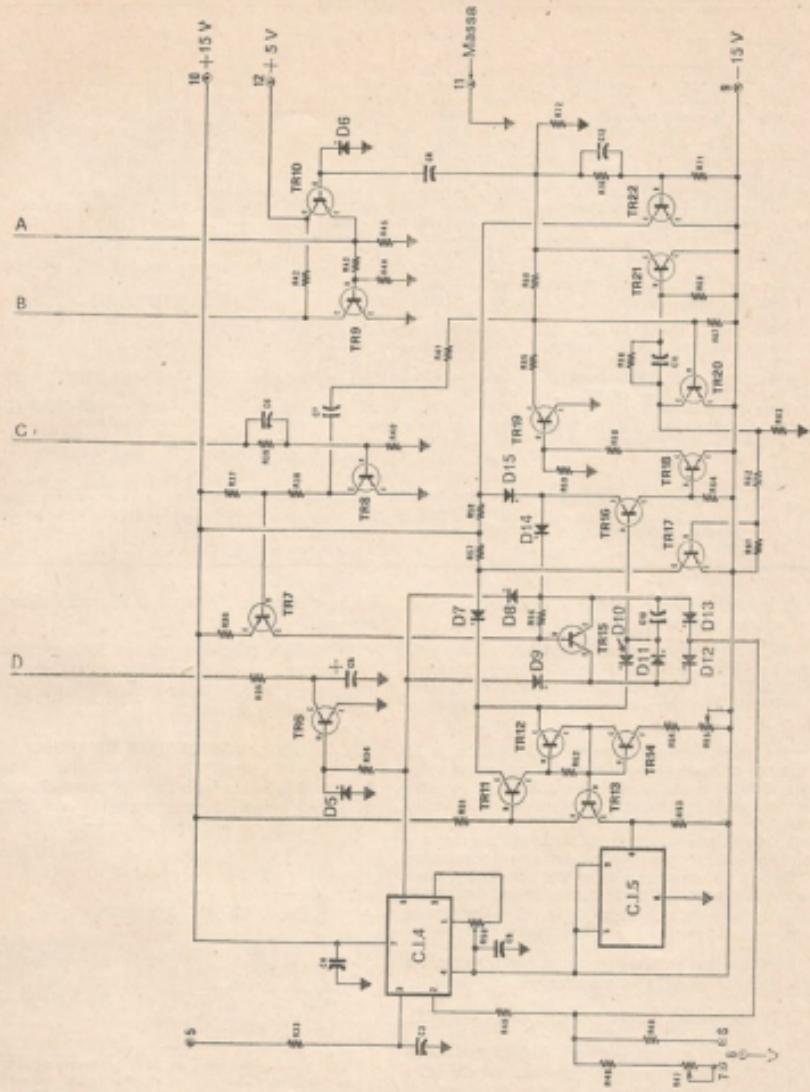


FIG. 6 — Diagrama esquemático do multímetro digital, inclusive com a parte referente à medição de resistências (TR1-TR2), mas sem a fonte de alimentação e o divisor de tensão de entrada, cujo diagrama será visto na Fig. 15. A numeração dos terminais do diagrama corresponde aos números parêto dos fios de ligação das placas de circuito impresso. As diversas seções que compõem o circuito geral do multímetro são estudadas em detalhe no texto.

LISTA DE MATERIAL

Semicondutores

C.I.1 — NE536	R1, R2, R14, R61, R71 — 15 kΩ, ± 5%
C.I.2, C.I.3, C.I.4 — μA741	R3 — 2.2 MΩ, ± 1%
C.I.5 — μAT42	R4 — 180 kΩ, ± 1%
C.I.6, C.I.8, C.I.10 — 9368	R5 — 50 kΩ, ajustável miniatura ("trim-pot")
C.I.7, C.I.9, C.I.11 — SN7490	R6 — 3.9 kΩ, ± 1%
C.I.12 — SN7440	R7 — 2 kΩ, ajustável miniatura ("trim-pot")
C.I.13 — SN7400	R8 — 56 Ω, ± 5%
C.I.14 — SN7413	R9 — 39 kΩ, ± 5%
C.I.15, C.I.16, C.I.17 — FND70, indicador numérico potenciosívo de 7 segmentos	R10, R11 — 12 kΩ, ± 5%
C.I.18 — FND71, indicador numérico potenciosívo	R12, R16, R20, R50 — 10 kΩ, ajustável miniatura, 20 voltas
TR1 e TR5, TR7 — BC205B, 2N3964	R13, R15, R17 — 20 kΩ, ± 1%
TR6, TR9, TR10 — BC206	R18 — 10 kΩ, ± 1%
TR8 — BSX26	R21 — 5.6 kΩ, ± 5%
TR11, TR13 — BCY59, 2N2484	R22, R47 — 500 Ω, ajustável miniatura ("trim-pot")
TR12, TR14, TR15, TR18 — BC207	R23, R25, R59 — 68 kΩ, ± 5%
TR16, TR19 — BC479, 2N3964	R34, R40 — 18 kΩ, ± 5%
TR17, TR20, TR21, TR22 — BSX26	R26, R34, R39 — 10 kΩ, ± 5%
D1, D2, D3 a D15 — BAY73	R27, R29 — 180 Ω, ± 5%
D3 a D6 — 1N914	R29 — 2.7 kΩ, ± 5%
D16 — Diodo zener de 5.1 V, 1/4 W	R30 — 33 Ω, ± 5%
D17, D18 — Diodo zener de 3.9 V, 1/4 W	R31 — 220 Ω, ± 5%

Resistores (1/4 W, salvo menção em contrário; os assinalados com * são do tipo de preciso e alta estabilidade térmica)

R1, R2, R14, R61, R71 — 15 kΩ, ± 5%	R38 — 22 kΩ, ± 5%
R3 — 2.2 MΩ, ± 1%	R41, R63, R72 — 8.2 kΩ, ± 5%
R4 — 180 kΩ, ± 1%	R42 — 1.5 kΩ, ± 5%
R5 — 50 kΩ, ajustável miniatura ("trim-pot")	R43 — 4.7 kΩ, ± 5%
R6 — 3.9 kΩ, ± 1%	R44 — 2.2 kΩ, ± 5%
R7 — 2 kΩ, ajustável miniatura ("trim-pot")	R45 — 68 Ω, ± 5%
R8 — 56 Ω, ± 5%	R46 — 9.765 Ω, ± 1%
R9 — 39 kΩ, ± 5%	R51 — 680 kΩ, ± 5%
R10, R11 — 12 kΩ, ± 5%	R52, R56 — 470 kΩ, ± 5%
R12, R16, R20, R50 — 10 kΩ, ajustável miniatura, 20 voltas	R53 — 3.9 kΩ, ± 5%
R13, R15, R17 — 20 kΩ, ± 1%	R54 — 68.100 Ω, ± 1%
R18 — 10 kΩ, ± 1%	R55 — 5 kΩ, ajustável miniatura, 20 voltas
R21 — 5.6 kΩ, ± 5%	R57 — 27 kΩ, ± 5%
R22, R47 — 500 Ω, ajustável miniatura ("trim-pot")	R58, R64 — 270 kΩ, ± 5%
R23, R25, R59 — 68 kΩ, ± 5%	R60, R65, R66, R70 — 56 kΩ, ± 5%
R34, R40 — 18 kΩ, ± 5%	R62 — 47 kΩ, ± 5%
R26, R34, R39 — 10 kΩ, ± 5%	R67, R68 — 33 kΩ, ± 5%
R27, R29 — 180 Ω, ± 5%	
R29 — 2.7 kΩ, ± 5%	
R30 — 33 Ω, ± 5%	
R31 — 220 Ω, ± 5%	
R32 — 33 kΩ, ± 5%	

R33, R36, R48, R49 — 1 kΩ, ± 5%	Capacitores
R35 — 470 Ω, ± 5%	C1 — 6.8 μF, 25 V, eletrolítico de lâmina
R37 — 3.3 kΩ, ± 5%	C2, C3, C4, C9 — 0.1 μF, 500 V, poliéster metalizado
	C5 — 10 μF, 12 V, eletrolítico
	C6, C7 — 120 pF, cerâmico de disco
	C7 — 330 pF, cerâmico de disco
	C10 — 3.3 μF, mylar-polycarbonato
	C11, C12 — 150 pF, cerâmico de disco

mero de 2.000 pulsos contados, o sistema indicador retorna a zero automaticamente.

Na prática, diz-se, neste caso, que o voltímetro tem o alcance máximo de 2.000 pontos, mas, na realidade, são 1.999, que correspondem aos pulsos suscetíveis de serem contados no espaço de tempo $t_2 + t_3$.

Se forem ultrapassados os 2.000 pulsos, o divisor por 3 envia automaticamente um outro pulso de comando ao disparador, que acionará as memórias, transferindo, assim, ao sistema indicador, o conteúdo das décadas no 3.000º pulso, isto é, "000". O indicador, portanto, retornará a zero, e o operador então passará para um alcance superior, a fim de obter uma leitura, visto que, evidentemente, o capacitor C1 descarregue-se em um tempo superior aos dois tempos $t_2 + t_3$ colocados à disposição do divisor por 3 (ver Fig. 5, "C").

Todas estas partes do circuito serão explicadas com mais detalhes, seção por seção.

DESCRIÇÃO GERAL DO CIRCUITO PRÁTICO

Na Fig. 6, acha-se ilustrado o diagrama esquemático do voltímetro digital, em sua versão prática, do qual não constam o divisor de tensão de entrada e respectivas chaves seletoras, representadas mais adiante, e também a fonte de alimentação.

Os números que aparecem junto aos terminais do esquema correspondem à numeração dos terminais gravados no circuito impresso.

O circuito requer duas fontes de alimentação diferentes: uma deverá ser dupla (+15 V e -15 V em relação à massa), servindo para os circuitos integrados lineares; e a outra, de +5 V, para os cir-

cuitos integrados digitais e o sistema indicador luminoso.

Embora o diagrama esquemático possa parecer complicado e de difícil montagem, esta não oferece dificuldades especiais, convindo apenas proceder com método e atenção.

OSCILADOR DE BASE DE TEMPO

O oscilador de base de tempo é muito simples, por quanto utiliza somente um integrado (SN7413), dois resistores e um capacitor.


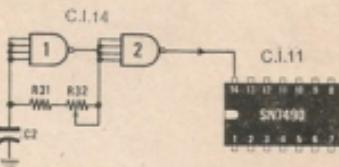


FIG. 7 — O oscilador de base de tempo necessário ao funcionamento do multímetro digital compõe-se apenas de dois resistores, um capacitor e um circuito integrado tipo SN7413.

Do integrado (um disparador de Schmitt duplo) utilizamos uma das seções como multivibrador, cuja freqüência, com os valores dos componentes recomendados por nós, pode variar de cerca de 8 kHz a perto de 20 kHz, mediante o ajuste de R32.

O sinal de onda quadrada gerado por este circuito é aplicado à segunda seção do SN7413, a fim

FIG. 8 — O circuito indicador automático de polaridade da tensão de entrada do multímetro, aqui representado, comanda um indicador luminoso tipo FND71, que proporciona os sinais (+), (-) e o sinal 0.

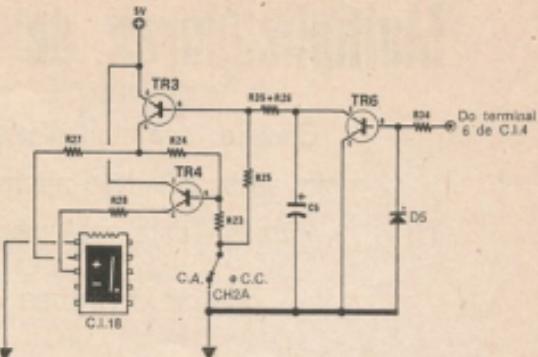

de que a forma da onda seja aprimorada (por cefamento), sendo em seguida injetado no primeiro divisor por 10, representado pelo Integrador C.I.11 (SN7490). Como foi empregado o princípio da rampa dupla, não é imprescindível que este oscilador tenha grande estabilidade de frequência, já que isso quase não influí na precisão da leitura.

INDICADOR VISUAL

Na Fig. 6, podemos observar o circuito do indicador visual do voltmímetro, composto de três divisores por 10 (C.I.11, C.I.9 e C.I.7) do tipo SN7409, três decodificadores excitadores (C.I.10, C.I.8, C.I.6) do tipo 9368, e três indicadores numéricos de sete segmentos, do tipo FND70.

O primeiro divisor, C1.11, recolhe os pulsos do oscilador de base de tempo, C1.14, e divide-os por 10. C1.9, por seu turno, torna a dividir por 10 os pulsos produzidos à saída de C1.11, e C1.7 divide por 10 mais uma vez os pulsos da saída de C1.9, obtendo-se, assim, uma divisão total por 1.000.

Do último divisor, C.I.7 (terminal 11), é recolhido um pulso para controlar o divisor por 3, composto de dois binários constantes do integrado C.I.12.

O pulso de comando para a memória (terminal 3 dos integrados C.I.6, C.I.8 e C.I.10) é captado no coletor de TR9. Quando este transistor passa do estado "1" para o estado "0", a memória é ativada, e os pulsos contados pelos três SN7490 podem chegar ao indicador visual, que os apresenta.

Os terminais do indicador numérico ligados aos terminais 14, 15, 16 e 17 servem para acender o "ponto", indo ligar-se à chave seletora de entrada, que comuta o aparelho para os diversos alcances (mV, V, kV, etc.). O transistor TR9 é controlado pelo comparador TR16, através do disjuntor.

INDICADOR DE POLARIDADE DA TENSÃO DE ENTRADA

Uma das características fundamentais do nosso voltmímetro é a de admitir na entrada, indiferentemente, tensões positivas e negativas em relação à massa, sem ser preciso efetuar nenhuma comunicação, e sem prejuízo da exatidão de leitura.

Para sabermos se a tensão medida é positiva ou negativa (sempre em relação à massa), o vol-

timetro foi complementado com o circuito ilustrado na Fig. 8. O circuito, composto dos transistores TR3, TR4 e TR6 e de um indicador numérico FND71 — indicador com apenas três sinalais: (+), (—) e (1) —, acende o sinal (+), se a tensão é positiva, o sinal (—), se ela é negativa, ou ambos os sinalos ao mesmo tempo, se a tensão é alternada. O funcionamento deste estágio é muito simples. O número 1 fornece a indicação de sobrecarga.

Quando aplicarmos à entrada do voltímetro uma tensão positiva, temos à saída do integrador C.I.4 uma tensão positiva, que polariza a base de TR.8, levando-o a conduzir. Como o seu coletor está acoplado diretamente à base de TR.3 (transistor p-n-p), este último transistor passa também a conduzir, alimentando, assim, o terminal do indicador de polaridade correspondente ao sinal (+), que acenderá. Se aplicarmos à entrada do voltímetro uma tensão negativa, à saída de C.I.4 também aparecerá uma tensão amplificada da mesma polaridade.

Sendo então negativa a tensão aplicada à base de TR6, este permanece cortado, juntamente com TR3. TR4, ao contrário, passará a conduzir, sendo sua base ligada à massa através de R24 e R27, e o sinal (\downarrow) acende.

Para a medição de tensões de C.A., uma chave seletora ligará à massa o terminal indicado no diagrama esquemático pelo número 13, determinando a condução de TR3 e também TR4, e portanto o acendimento simultâneo dos sinais (+) e (-).

No diagrama esquemático, o capacitor eletrolítico C5, ligado ao coletor de TR6, impede que os sinais (+) e (-) fiquem lampcejando, ao aplicarmos à entrada do instrumento tensões de amplitude muito baixa, ao passo que o diodo D5 protege a base de TR6 de alguma tensão negativa de amplitude excessiva.

ANTENNA é a mais antiga revista de Telecomunicações e Eletrônica em idioma português: a 30 de abril de 1976 completará 50 anos de circulação ininterrupta.

Multiplicadores de Tensão*

Circuitos que multiplicam até oito vezes a tensão alternada de entrada—para você montar.

JACK ALTHOUSE

Os circuitos retificadores multiplicadores de tensão já estavam conhecidos há muito tempo. A maioria foi desenvolvida na era da válvula retificadora. Infelizmente, quando só dispúnhamos dessas válvulas como retificadores, raramente podíamos utilizar os multiplicadores de tensão, por causa do elevado número de diodos que costumavam requerer, quando mais não fosse, em atenção ao dilatado espaço que ocupavam.

Além disso, em quase todos os circuitos multiplicadores de tensão, os catodos das válvulas retificadoras se achavam a potenciais de C.C. diferentes, o que exigia um transformador de filamento para cada válvula.

Os retificadores de silício e os eletrolíticos de alta capacidade e baixo custo hoje existentes eliminam tais inconvenientes. Portanto, vele bem a pena dar uma espanhola em vários desses antigos circuitos e usá-los com proveito.

Antes de prosseguirmos, porém, é preciso ter presente que os retificadores multiplicadores de tensão não nos dão nada de graça. Se conseguimos o dobro da tensão de C.C. de saída, com um retificador de onda completa, temos de nos contentar com a metade da corrente. Quadruplicando a tensão, só dispomos da quarta parte da corrente, e assim por diante.

Contudo, muita gente (não a brotolândia, é claro) ainda guarda na sucata alguns transformadores de filamento, de 5 e 6,3 V, recordações dos tempos da 80, 5Y3GT, e demais coirmãs de grata memória. Esses transformadores podem ser mobilizados para energizar muitos aparelhos transistorizados.

Um transformador de 5 V é capaz de fornecer mais de 50 V num circuito octuplicador de tensão. Os antigos transformadores de filamento tinham correntes nominais geralmente de vários ampères; portanto, mesmo dividindo sua corrente nominal pela relação de multiplicação de tensão, ainda sobram algumas centenas de milíampères de saída para alimentar nossos projetos com transistores e outros semicondutores.

RETIFICADOR DE MEIA ONDA

Os multiplicadores de tensão são associações de retificadores de meia onda ligados de várias maneiras engenhosas. Assim, para compreender como funcionam esses circuitos, é indispensável

uma boa familiarização com o retificador de meia onda.

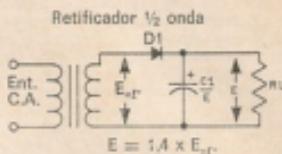


FIG. 1 — Circuito retificador de meia onda.

Na Fig. 1, no semicírculo da tensão alternada, quando o lado superior do secundário do transformador é positivo, D1 conduz, carregando o capacitor à tensão de pico, E, fornecida pelo transformador. No outro semicírculo da tensão alternada, o lado superior do secundário do transformador é negativo, e o diodo fica bloqueado, não circulando, portanto, nenhuma corrente por ele.

A tensão de pico do transformador é igual a 1,4 multiplicado pela tensão eficaz. Por exemplo, um transformador de 5 V carregará o capacitor à tensão de $1,4 \times 5 = 7\text{V}$.

Sé a fonte de alimentação tiver uma carga (R_L , na Fig. 1), o capacitor não se carregará à tensão de pico do transformador. Isso porque haverá uma queda de tensão no diodo D1. Se este for do tipo de silício, a queda será de cerca de 0,7 V. No exemplo acima, em lugar de obtermos 7 V de nosso transformador de 5 V_{ef}, só conseguiremos 7 - 0,7 = 6,3 V.

Este efeito é de grande importância nos multiplicadores de ordem elevada, que utilizam diversos diodos em série. Por outro lado, durante o tempo em que D1 permanece bloqueado, circula corrente do capacitor para a carga R_L . Isso determina uma queda de tensão adicional.

MULTIPLICADORES DE MEIA ONDA

Examinaremos, em primeiro lugar, a família dos multiplicadores de meia onda. Eles se chamam de meia onda porque, como o retificador de meia onda

(*) QST volume LV, nº 10.

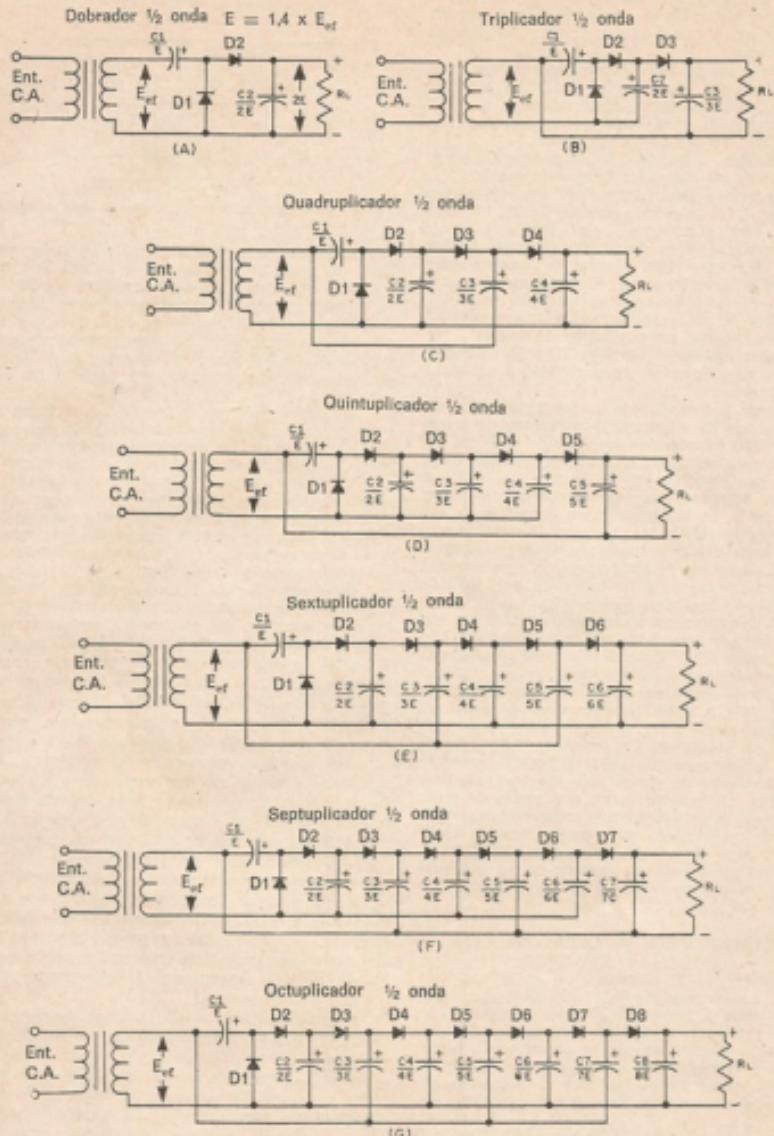


FIG. 2 — Multiplicadores de tensão de meia onda. Os valores (E) dos capacitores indicam suas tensões de trabalho nominal mínima.

da, só fornecem corrente ao capacitor de saída durante um semicírculo (para sermos mais exatos, durante parte de um semicírculo) da tensão alternada de entrada.

Dobrador — A Fig. 2A mostra o circuito de um dobrador de meia onda. Quando a tensão no lide

superior do secundário do transformador fica negativa, o diodo D1 conduz, carregando o capacitor à tensão de pico, E, do transformador. No outro semicírculo, o lide superior do transformador fica positivo, e D1 permanece bloquado, mas D2 conduz. Observe que o transformador e a tensão do ca-

citor C1 estão agora em série, somando-se. Assim, o capacitor de saída é carregado a uma tensão, 2E, duas vezes maior que a tensão de pico do transformador.

O capacitor de saída recebe energia em semicírculos alternados, por isso o circuito é chamado de meia onda. Entretanto, contrariamente ao retificador simples de meia onda, o transformador fornece energia em ambos os semicírculos.

Triplificador — Na Fig. 2B, o capacitor C2 é carregado como no circuito dobrador de tensão. Mas agora, quando o lide superior do secundário fica negativo e C1 é carregado através de D1, há outro caminho para a corrente — do lide inferior do transformador, através de C2, D3 e o capacitor de saída, e de volta ao lide superior do transformador. A tensão do transformador, E, está em série com a tensão 2E, somando-se com esta, de modo que o capacitor de saída se carrega a uma tensão de 3E, e temos, então, um triplificador de tensão.

Tensões maiores — As Figs. 2C a 2G estendem a mesma idéia desde a quadruplicação à octuplicação de tensões.

Eis uma boa explicação do funcionamento desses circuitos: os elétrons provenientes do transformador são transferidos ao longo da linha, de um capacitor para outro, até o capacitor de saída, e daí à carga, R_L . Quando a cadeia de capacitores é longa, como acontece nos multiplicadores de ordem mais elevada, os elétrons ficam cansados da viagem antes de chegarem à carga. Assim, quanto maior a cadeia, pior a regulação. Quando falarmos dos multiplicadores de onda completa, mostraremos como o comprimento da cadeia pode ser reduzido à metade, para melhorar a regulação.

Os dobradores de meia onda apresentam um detalhe ausente nos tipos de onda completa. Um lado da saída está ligado diretamente ao secundário do transformador. Isso permite que os circuitos de meia onda sejam operados diretamente a partir da linha de C.A., sem transformador de alimentação, desde que, é claro, sejam tomadas as devidas medidas de segurança. Os rádios de C.A./C.C. pequenos às vezes adotam esse sistema. A ausência do transformador de alimentação não tem sido bem vista entre os radioamadores, por causa do risco de choques. O manipulador, o microfone, a antena e tudo o mais ligado ao circuito ficam "vivos" quando o pino da tomada tem a sua ligação invertida. Todos os diodos dos circuitos da Fig. 2 devem ter uma tensão inversa de pico nominal igual ou superior a $2E(2B \times E_{sf})$.

MULTIPLICADORES DE ONDA COMPLETA

Dobrador — O dobrador de onda completa acha-se representado na Fig. 3. D1 carrega o capacitor de cima à tensão de pico do transformador, num semicírculo da tensão de C.A. de entrada. No outro semicírculo, D2 carrega o capacitor de baixo. A saída é retirada nos extremos dos dois capacitores em série. Assim, ela tem a amplitude de 2E, e temos, portanto, um circuito dobrador de tensão.

Cada um dos capacitores de saída recebe corrente do transformador em cada semicírculo da entrada de C.A., tratando-se, então, de operação de onda completa. A ondulação é de 120 Hz, em lugar de 60 Hz no caso dos multiplicadores de meia onda.

Triplificador — A Fig. 4A mostra um triplificador de onda completa. Os diodos D1 e D2 formam um dobrador de meia onda, carregando o capacitor de saída superior à tensão de 2E. O diodo D3 é um

Dobrador onda completa

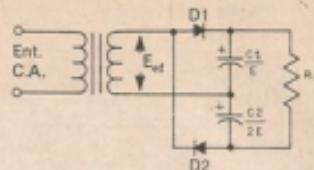


FIG. 3 — Circuito dobrador de tensão de onda completa.

retificador de meia onda que opera no outro semicírculo. A saída é retirada nos extremos dos dois circuitos em série, com uma amplitude de 3E.

Como o diodo D2 carrega o capacitor de saída, C2, no semicírculo da tensão de C.A. quando o lide superior do secundário do transformador é positivo, e o diodo D3 carrega o capacitor de saída, C1, no outro semicírculo, temos um circuito de onda completa.

Em outras palavras, a corrente é entregue aos capacitores de saída em cada semicírculo da tensão de C.A. Entretanto, o circuito é desequilibrado. O pulso de tensão aplicado à carga, no semicírculo positivo, é duas vezes maior que o pulso aplicado no semicírculo negativo. Assim, haverá um componente de ondulação de 60 Hz na saída. Este desequilíbrio constitui uma das características dos circuitos de onda completa da Fig. 4, que provêm múltiplos impares da tensão do transformador.

Quadruplicador — O circuito da Fig. 4B é um quadruplicador de tensão. Os diodos D1 e D2 formam um dobrador de meia onda, carregando o capacitor de saída superior à tensão de 2E. Os diodos D3 e D4 formam outro dobrador de meia onda de polaridade oposta; eles carregam o capacitor inferior à tensão de 2E, no semicírculo oposto. A saída é recolhida dos dois capacitores em série, proporcionando uma tensão sem carga de 4E. Este circuito é equilibrado, e opera em onda completa.

Nele, nenhum elétron proveniente do transformador tem de passar por mais de dois capacitores para alcançar a carga. Alguns seguem o caminho D1-D2 para chegar a R_L . Outros, passam por D4 e D5. Compare esta situação com a da Fig. 2C, que representa o quadruplicador de meia onda. Neste, alguns elétrons do transformador vão à carga R_L depois de passar pelos capacitores C1-C2-C3-C4. Por isso, não admira que a regulação dos quadruplicadores de onda completa seja melhor que a dos de meia onda. E no entanto, ambos requerem o mesmo número de componentes.

Tensões maiores — Os circuitos das Figs. 4C, D e E estendem o mesmo princípio do multiplicador de tensão à multiplicação por 5, 6 e 7. A Fig. 4F representa um octuplicador de tensão de onda completa, composto de dois quadruplicadores de onda completa em série. Para que o sistema funcione, foi acrescentado um capacitor suplementar, C4, para garantir ao quadruplicador de baixo o retorno de C.A. ao transformador, com o bloqueio simultâneo da tensão de C.C. Este capacitor tem de oferecer uma baixa resistância (alta capacidade).

Em relação a outros circuitos octuplicadores de tensão, este caracteriza-se por oferecer uma boa regulação. A tensão inversa de pico nominal de todos os diodos, nos circuitos multiplicadores de

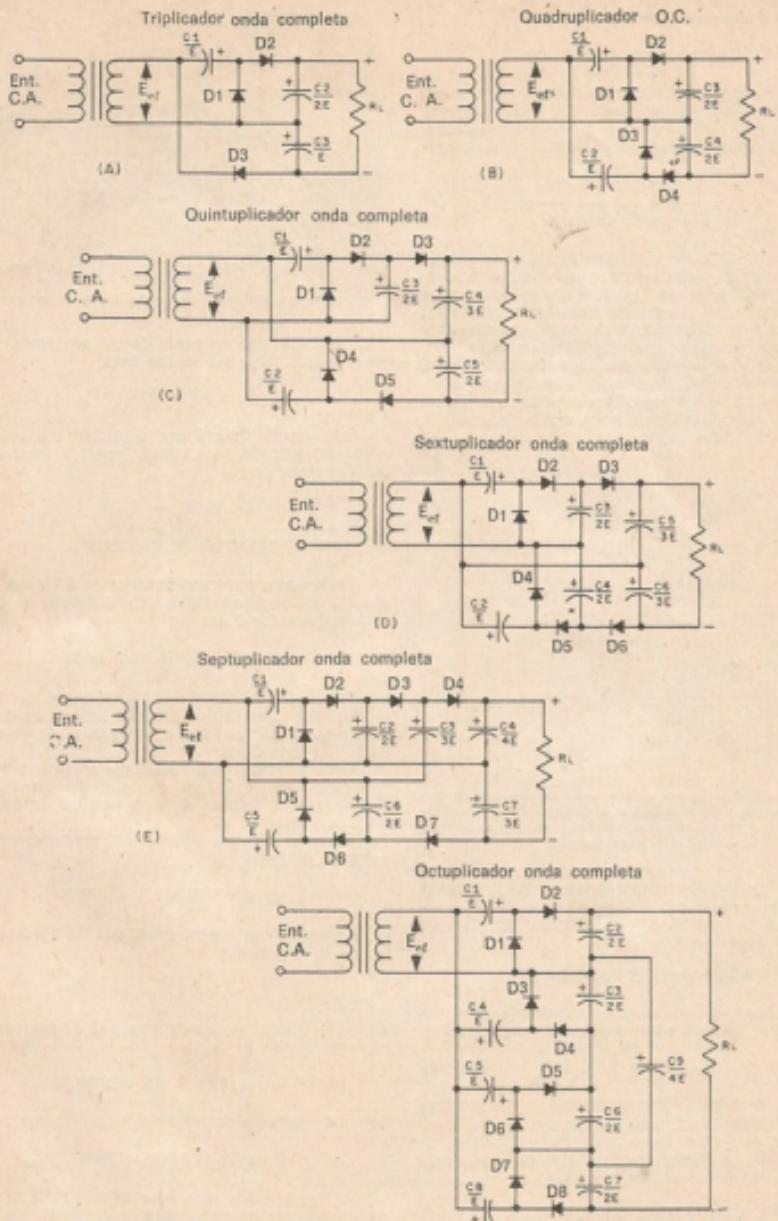


FIG. 4 — Multiplicadores de tensão de onda completa. Os valores (E) dos capacitores indicam sua tensão de trabalho nominal mínima.

tensão de onda completa apresentados, deve ser igual ou superior a $2E(2,8 \times E_{ref})$.

CÁLCULO DO CAPACITOR

A tensão de trabalho nominal dos capacitores de filtro acha-se especificada em cada diagrama esquemático. Para calcular a capacidade necessária, determinamos, primeiro, a resistência de carga:

$$R_L = \frac{\text{tensão de saída}}{\text{corrente de carga}} \quad (1)$$

Vamos, então, ao gráfico da Fig. 5, onde o valor de capacidade dado refere-se ao circuito retificador de meia onda da Fig. 1. Se você vai montar um dobrador de tensão de meia onda (Fig. 2A), multiplique a capacidade de cada capacitor por dois. Para um quadruplicador de meia onda (Fig. 2C) multiplique por quatro a capacidade indicada, e assim por diante. Para o dobrador de onda completa (Fig. 3), use a capacidade indicada na Fig. 5. Para o quadruplicador de onda completa, multiplique por dois esse valor.

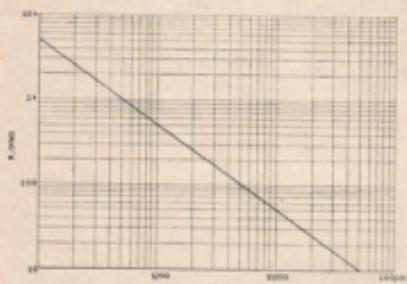


FIG. 5 — Gráfico para a determinação da capacidade dos capacitores de filtro necessários à obtenção de uma ondulação de 1% com os circuitos dobradores de tensão de meia onda e de onda completa.

Os capacitores dimensionados desta maneira manterão a ondulação em nível inferior a 1%, proporcionando uma regulação satisfatória, além de tensões de saída previsíveis.

TENSÃO E REGULAÇÃO DE SAÍDA

Em ausência de carga, a tensão de saída de uma fonte multiplicadora de tensão será igual a:

$$E_{st} = N \times 1,4 \times E_{ref} \quad (2)$$

onde E_{ref} é a tensão do transformador, e N a ordem de multiplicação (2, para o dobrador, 3 para o triplicador, etc.). Sob carga, a tensão cai, porque os capacitores se descarregam ao pico da tensão aplicada. A tensão cai aproximadamente a:

$$E_s = N \times 1,25 \times E_{ref} \quad (3)$$

para a resistência de carga e as capacidades determinadas como acima descrito.

Além disso, haverá uma queda de tensão em cada diodo retificador. Se os diodos forem de si-

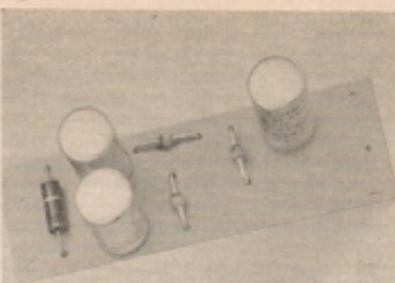


FOTO 1 — Um triplicador de tensão depois de montado.

lício, a queda será de cerca de 0,7 por diodo. Assim, a queda total nos diodos será:

$$E_d = N \times 0,7 V \quad (4)$$

Esta queda deverá ser subtraída da tensão acima determinada, para termos, então, a tensão de saída a plena carga:

$$E_{st} = E_s - E_d \quad (5)$$

EXEMPLO DE PROJETO

Vamos usar um transformador de 6,3 V em um circuito quadruplicador (Fig. 4B). A tensão de pico do transformador é de:

$$E = 1,4 \times E_{ref} = 1,4 \times 6,3 = 8,8 V$$

Pela Fig. 4B, vemos que são necessários dois capacitores de tensão de trabalho mínima de 8,8 V, e dois de 17,6 V. Usaremos, pois, dois capacitores de 10 V e dois de 20 V.

Nossos diodos têm de suportar uma tensão inversa de pico de 17,6 V ou mais. Usaremos diodos de tensão inversa de pico nominal de 50 ou 100 V.

Podemos aplicar a equação (3) para determinar a tensão de saída:

$$E_s = 4 \times 1,25 \times 6,3 = 37,8 V$$

e da equação (4), verificamos que há ainda uma queda de tensão de:

$$E_d = 4 \times 0,7 = 2,8 V$$

Assim, a tensão de saída provável é, pela equação (5):

$$E_{st} = 37,8 - 2,8 = 35 V$$

Para uma corrente de saída de 50 mA a carga será:

$$R_L = 35 / 50 \times 10^{-3} = 70 \Omega$$

A Fig. 5 indica uma capacidade de 6.700 μF , se adotado um circuito dobrador de tensão de onda completa. Nossa quadruplicador de onda completa usará dois capacitores de 6.700 $\times 2$, ou 13.400 μF , em cada um dos quatro capacitores. Adotaremos o valor comercial imediatamente superior ao calculado.

Transistores de Potência em Paralelo*

M. HELBERT

Um resistor de valor adequado em cada emissor permite equalizar as correntes de transistores de potência em paralelo.

FREQUENTEMENTE, em circuitos que devem fornecer potências elevadas, recorre-se à ligação em paralelo de transistores de potência. Este tipo de circuito permite aumentar a potência comutada (Classe B). Contudo, existe o inconveniente da falta de semelhança das características de transistores do mesmo tipo. Nestes casos, os transistores ligados em paralelo não funcionam da mesma maneira, sendo que o que tiver menor tensão V_{BE} permitirá a circulação de uma corrente de coletor maior que a dos outros. Conseqüentemente, haverá uma discrepância na potência fornecida por cada um.

Para a solução deste problema, há dois métodos: 1) emprego de transistores dinamicamente casados, o que nem sempre é fácil de se obter; 2) ligação de resistores equalizadores em série com os emissores dos transistores.

Analisaremos aqui a segunda solução, que é a mais simples e barata. As equações da tensão de entrada V_e no circuito da Fig. 1 são:

$$V_e = V_{BE1} + R_E \times I_{C1}$$
$$V_e = V_{BE2} + R_E \times I_{C2}$$

Percebe-se claramente a importância de R_E na obtenção da corrente de emissor. Escolhendo-se R_E de maneira que, com a corrente de coletor dada, o produto $R_E \times I_c$ seja superior a V_{BE} , pode-se admitir que as variações de V_{BE} serão, até certo ponto, "absorvidas" pela queda de tensão no resistor de emissor.

Para determinar R_E com facilidade, pode-se proceder como indica a Fig. 2. Nela estão especificadas as variações máximas e mínimas da V_{BE} para vários valores da corrente de coletor. Como

FIG. 1 — Circuito com dois transistores de potência ligados em paralelo, analisado no texto.

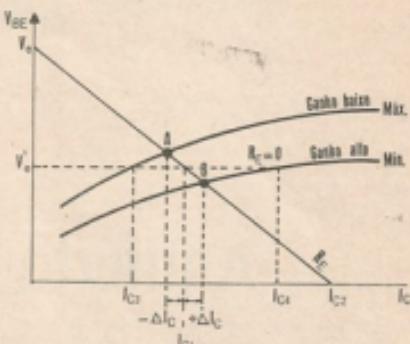
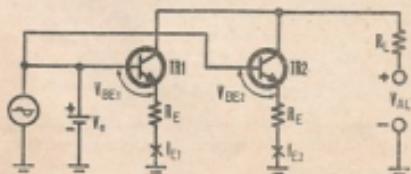


FIG. 2 — Método gráfico para determinar o valor de R_E , resistor de equalização ligado em série com os emissores dos transistores de potência ligados em paralelo (ver texto).

exemplo, suporemos que desejamos ligar em paralelo dois transistores, para obter uma corrente de coletor total de $2 I_{C1}$.


Além disso, deverá ser satisfeita a condição de que a diferença entre as correntes de coletor dos dois transistores não seja maior do que $2\Delta I_c$. Isto determina dois pontos A e B sobre as curvas limite. A inclinação da reta de carga que passa por esses dois pontos representa o valor da resistência de emissor $R_E = V_e / \Delta I_c$. No ponto em que a reta de carga corta o eixo das tensões, V_{BE} , representa a tensão de entrada adicional necessária (ponto V_e).

Se tivermos a resistência de emissor igual a zero, poderemos observar (Fig. 2) que as variações das duas correntes de coletor serão muito pronunciadas (a tensão de entrada, V_e , corresponde às correntes máximas de coletor, I_{C1} e I_{C2}).

Pode-se escolher diferentes valores de R_E , conforme a percentagem de divisão de correntes de coletor que interesse obter. Uma boa prática consiste em escolher uma resistência de emissor que produza uma queda de tensão de cerca de 1,5 V em seus terminais, quando circula por ela a corrente

(Continua à pág. 44)

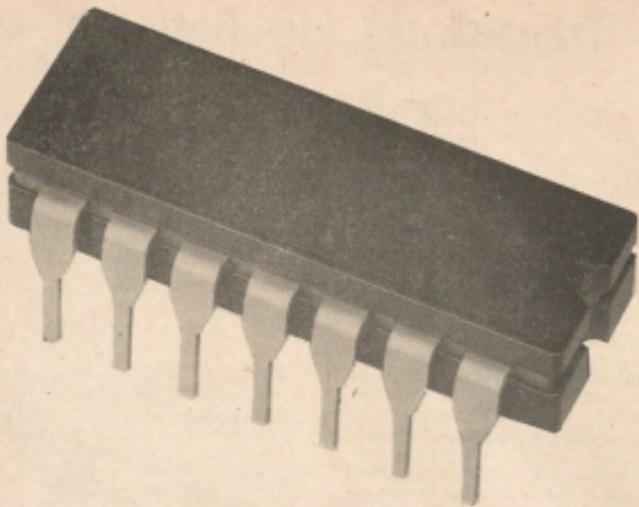(*). Revista Telegráfica Electrónica, nº 737.



Antifurto com C.I.*

A. VILA

Dispositivo atualizado, com retardos de segurança, para a proteção de apartamentos, lojas, garagens, etc.

EM toda a parte aumentam constantemente os roubos em apartamentos nos finais-de-semana, quando muita gente viaja, e até mesmo nos dias menos "clássicos", à menor ausência dos moradores. Por isso, acreditamos encontrar boa acolhida o sistema de proteção contra furtos que vamos descrever.

O dispositivo em questão serve para proteger não só casas e apartamentos, como também automóveis, armazéns, lojas, etc. É fácil de construir e instalar, embora, quanto a esta última operação, cabem algumas recomendações especiais no sentido de impossibilitar ao intruso isolares neutralizar o dispositivo. Quanto ao manejo, não pode haver nada mais simples: um único interruptor faz entrar em ação o sistema.

O princípio de operação do alarme é de concepção bem elementar; não se baseia no efeito Doppler, nem utiliza o convencional — e pouco prático — sistema da felix de luz. Para provocar o acionamento do alarme poderá ser utilizado um microinterruptor ("microswitch"), um interruptor magnético, ou qualquer outro sistema de contatos que seja acionado quando a janela, ou porta, em que esteja instalado, seja aberta. Da mesma forma, poderá realizar-se a instalação para que o interruptor seja acionado quando a porta, ou janela, seja fechada.

O emprego deste tipo de sistema de alarma é muito simples, e não requer maiores comentários.

Depois de instalado o sistema e feitas as ligações, basta ligar o interruptor de acionamento e, decorridos 15 a 20 segundos, o aparelho está pronto para funcionar. Ao voltarmos para casa, a abertura da porta provocará o fechamento dos contatos nela instalados, que colocarão em funcionamento a segunda etapa temporizada (15 a 20 segundos), a qual irá acionar a sirene, ou qualquer outro tipo de alarma. Este breve intervalo é suficiente para que possamos desligar o dispositivo antes que o alarme funcione, mas não é bastante para que algum ladrão possa neutralizá-lo ou se apoderar de algum objeto.

Poderá ser empregado qualquer tipo de dispositivo sonoro de alarma que funcione com 6 a 9 V. No protótipo, utilizámos uma pequena sirene eletrônica ligada a um alto-falante. Todo o dispositivo poderá ser alojado em uma caixa plástica.

DESCRÍÇÃO DO CIRCUITO

Como podemos verificar pelo diagrama da Fig. 1, o antifurto é totalmente semicondutorizado.

(*). Revista Española de Electrónica, nº 244.

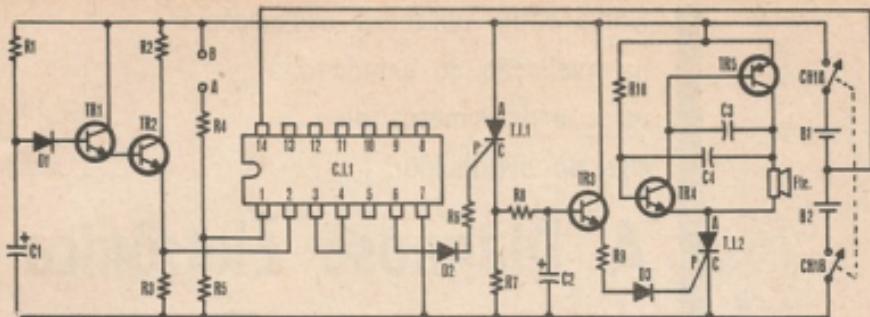


FIG. 1 — Diagrama esquemático do alarme com C.I.

LISTA DE MATERIAL

Semicondutores

TR1 a TR4 — BC108, BC238, BC548 ou equivalente
TR5 — MC150, BD136 ou equivalente
T1.1, T1.2 — C106B (GE) ou equivalente
D1 a D3 — SD500, 1N4148, BA100 ou equivalente
C.I.1 — SN7400, MCT7400 ou equivalente

Resistores ($\% \text{ W. } \pm 10\%$)

R1 — 330 k Ω
R2 — 560 Ω
R3, R9 — 1 k Ω
R4 — 660 Ω
R5 — 470 Ω
R6, R7 — 220 Ω
R8 — 220 k Ω
R10 — 47 k Ω

Capacitores

C1 — 125 μF , 16 V., eletrolítico

C2 — 250 μF , 16 V., eletrolítico
C3 — 0,01 μF , 250 V., poliéster
C4 — 0,047 μF , 250 V., poliéster

Diversos

FTE — Alto-falante com bobina móvel de 8 Ω
CH1 — Interruptor duplo
B1, B2 — Bateria formada por três pilhas de 1,5 V em série
Fio, solda, caixa plástica, placa de fórmula para circuito impresso, etc.

Utiliza, inclusive, um circuito integrado digital do tipo 7400 (porta NE quádrupla de dupla entrada), que desempenha um papel muito importante.

Quando, através do fechamento do interruptor duplo, CH1, alimentamos o circuito, o pino 2 de circuito integrado assume um valor próximo a zero (porque C1 funciona como um curto momentâneo). Ao curto-circutarmos os terminais A e B, fazemos com que o pino 1 de C.I.1 passe para um nível de tensão elevado, mas a saída final do circuito lógico (pino 6) permanece a um nível de tensão baixo.

Após algum tempo (15 a 20 segundos), o pino 2 do C.I. atinge um nível de tensão alto, provocado pela carga de C1. Caso os terminais A e B sejam curto-circuitados, mesmo momentaneamente, a saída final de C.I.1 (pino 6) passa de um nível de tensão próximo a zero a um nível elevado, provocando a condução do primeiro R.C.S., T1.1, que permanece neste estado até que seja interrompida a alimentação.

A condução de T1.1 acarreta, ao cabo de outros 15 a 20 segundos (por intermédio do circuito de retardo formado por R8, C2 e TR3), o disparo do segundo R.C.S., T1.2, que, por sua vez, aciona o alarme ligado entre seu anodo e o positivo da alimentação.

O alarme propriamente dito é composto de um simples oscilador de A.F., que utiliza dois transistores. Como dissemos anteriormente, poderá ser empregado qualquer outro tipo de dispositivo sonoro de alarme que funcione alimentado por 6 a 9 V, em lugar do oscilador que propomos na Fig. 1.

A utilização de uma sirena é particularmente interessante, uma vez que se obtém uma notável potência sonora.

Analisando mais profundamente o funcionamento do circuito, podemos notar que T1.1 e T2.1 fazem parte de um estágio adaptador de impedâncias, necessário para prover o correto acoplamento entre o temporizador formado por R1/C1 e a entrada do primeiro NE de C.I.1. Caso não tivéssemos utilizado este estágio, teríamos que empregar (para obter o mesmo retardo) um capacitor eletrolítico de, pelo menos, cem vezes o valor do que ora indicamos na Lista de Material. A impedância de entrada do estágio adaptador é superior a 10 M Ω .

Inicialmente, como já dissemos, a tensão nos terminais de C1 é nula. O tempo de carga deste capacitor é dado pela função $t = RC$. Quando a tensão atinge um valor correspondente a uma chamada "tensão limiar", a tensão no pino 2 passa bruscamente de 0 V a um valor correspondente ao nível lógico 1. D1 tem por função aumentar o valor da "tensão limiar", o que provoca um aumento no tempo necessário para que o dispositivo atue. A tensão limiar, ou de referência, é igual à soma das tensões base-emissor de T1.1 e T2.1, mais a tensão de condução de D1. Quando a tensão limiar é alcançada, ou superada, um curto-círcuito eventual entre os terminais A e B acarreta a mudança de estado lógico do C.I., cuja saída final (pino 6) passa do nível "0" para o nível "1". Os resistores R4 e R5 formam um divisor de tensão que tem por finalidade impedir que a tensão aplicada ao terminal

(Continua à pág. 48)

Saiba como utilizar o osciloscópio na avaliação do estado das velas e da simetria do eixo do distribuidor.

A Diagnose Eletrônica no Automóvel*

J. RIVERA

Parte II **

NA Parte I vimos os três primeiros instrumentos imprescindíveis em um posto de diagnose eletrônica para automóveis [tacômetro, provador de avanço e medidor do ângulo do came do distribuidor].

Neste número abordaremos a utilização do osciloscópio na verificação do estado das velas do motor.

Os controles do osciloscópio se reduzem ao mínimo, para que sua manipulação seja a mais simples possível (Fig. 10). A base de tempo é do tipo disparada; a dente-de-serra é gerada por um integrador de Miller (Fig. 11), cuja resistência R é ligada a uma tensão negativa variável em função da


frequência do sinal de entrada. A tensão na base do transistor, considerada como constante, carrega C através de R mais ou menos rapidamente, segundo o valor da tensão $-V$. Quando F aumenta, $-V$ aumenta também em valor absoluto, e a capacitância C carrega-se mais rapidamente. A amplitude da onda dente-de-serra é constante em função da frequência; assim, a imagem obtida permanece estável na tela, qualquer que seja a velocidade de rotação do motor durante o controle.

A tensão negativa $-V$ é obtida a partir de um monoestável, cujo pulso é integrado por um con-

(*) Revista Espanhola de Electrónica, nº 247.

(**) 1ª parte — Antenna, vol. 74, nº 6, dezembro de 1976.

FIG. 10 — Diagrama de blocos do osciloscópio, que permite examinar os cilindros do motor.

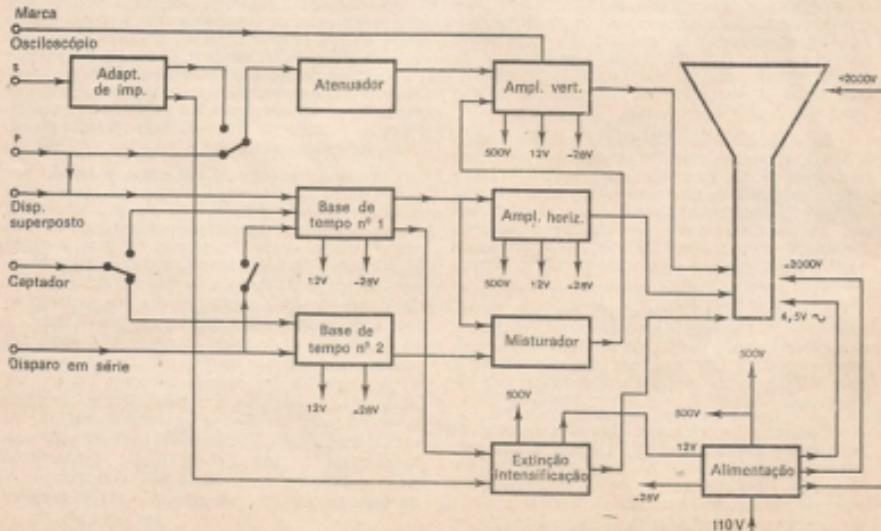

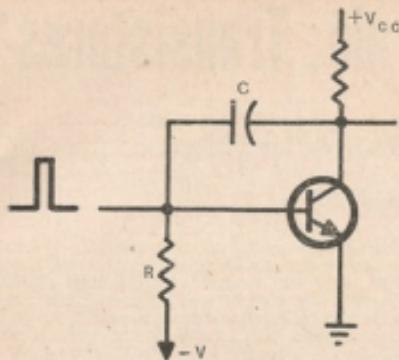


FIG. 11 — Circuito do integrador de Miller, a partir do qual se obtém uma tensão dente-de-serra.

junto RC (Fig. 12). A dente-de-serra é aplicada a um preamplificador simétrico transistorizado. Os emissores estão ligados através de um potenciômetro, que serve para enquadrar a imagem; o amplificador é valvular, já que as tensões de deflexão

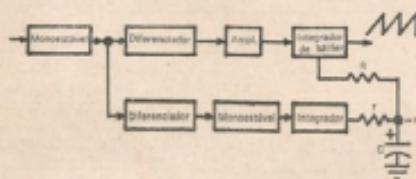



FIG. 12 — Diagrama de blocos do circuito que provê a tensão negativa $-V$. O pulso do monostável é integrado pelo circuito RC.

necessárias são relativamente elevadas, com o tipo de cinescópio adotado.

PROVA DE VELAS

A crista de ionização (Fig. 13), que tem um tempo de crescimento muito pequeno em relação ao sinal principal, é muito pouco luminosa, mas sua amplitude fornece uma indicação muito útil sobre o estado das velas, pelo que é necessário reforçá-la para torná-la visível. Para isso, com o auxílio de um

FIG. 13 — Sinal típico observável no osciloscópio, produzido pelo sistema de ignição.

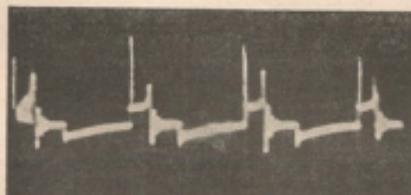

antenna

— 39 —

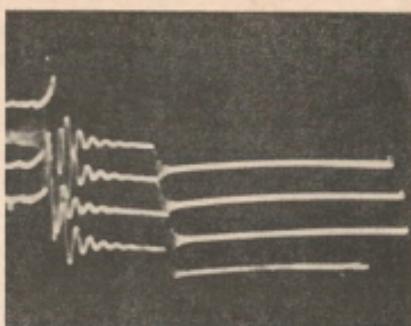


FIG. 14 — A observação simultânea dos sinais da ignição procedentes dos quatro cilindros oferece um meio simples de compará-los e averiguar as eventuais anomalias de funcionamento.

recortador, uma parte desse pulso, depois de amplificada, é aplicada, no sentido positivo, entre a grade 1 e o catodo do cinescópio, aumentando, assim, a luminosidade do traço nesse instante.

É interessante, também, observar em sequência e empilhados os sinais dos diferentes cilindros.

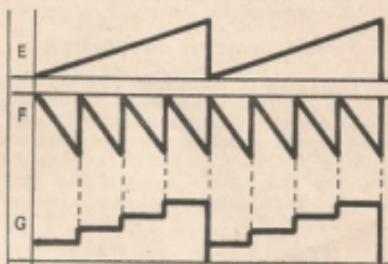


FIG. 15 — As ondas dente-de-serra de cada base de tempo são misturadas, a fim de deslocar o traço do osciloscópio, de modo a proporcionar a imagem da Fig. 14.

Desse modo, pode-se avaliar a simetria dos ressaltos do eixo do distribuidor (Fig. 14). Para isso, é preciso obter um trem de ondas escada de tensão, a fim de deslocar verticalmente o traço do osciloscópio, de maneira que fiquem superpostos os diferentes sinais dos cilindros. Esse trem de ondas é conseguido pela mistura das ondas dente-de-serra procedentes de cada base de tempo, como se vê na Fig. 15. Esta tensão é, em seguida, aplicada ao amplificador vertical, por meio de um potenciômetro, que permite variar a separação entre as diversas imagens.

○ — ○ — ○

O profissional que não lê anúncios na imprensa técnica atrasa-se em relação aos seus colegas.

Provador Dinâmico de Transistores*

Este aparelho simples avalia o estado de transistores e diodos em condições reais de funcionamento.

PIERRE DURANTON

É muito útil ao reparador ou amador dispor de um aparelho de medição capaz de determinar o tipo e o estado de um diodo ou transistor, sobretudo no caso de componentes da sucata, de características desconhecidas.

Este provador de transistores, de tipo dinâmico, é muito simples, podendo ser montado com pouco dispêndio, mas com ele você poderá determinar com boa precisão se um transistor é n-p-n ou p-n-p, ou se está bom ou pilado.

Além de classificar os transistores em três categorias: mau, bom ou excelente, em termos do ganho real, em condições dinâmicas, permite comparar vários transistores do mesmo tipo, para fins de casá-los (reunir pares com ganhos semelhantes).

Nosso provador, além disso, poderá provar diodos retificadores ou detectores de sinal.

FUNÇÃO DO PROVADOR

O princípio de operação do aparelho é muito simples (Fig. 1): um oscilador de A.F. entrega um sinal de uma frequência qualquer (5 kHz, por exemplo), que é aplicado a um dispositivo amplificador comum, no qual é instalado o transistor desconhecido. Este, portanto, é alimentado e "carregado" tal como seria num circuito normal em que fosse utilizado.

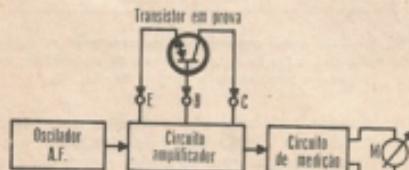


FIG. 1 — Diagrama de blocos do provador dinâmico de transistores e diodos.

Segue-se, finalmente, um circuito de medição, com a função de indicar o ganho do estágio amplificador trabalhando com o transistor desconhecido. O circuito de medição simplesmente mede a tensão de saída do estágio final: a deflexão da agulha do instrumento será proporcional à amplitude da tensão de saída e, por conseguinte, proporcional ao ganho do transistor desconhecido.

A escala do miliamperímetro utilizado como medidor de ganho será graduada em três setores: mau, bom e excelente. Quando a agulha não se desvia, ou desvia pouco, o transistor está mau, não

podendo ser empregado nos circuitos; quando a agulha se desloca até o centro da escala, o transistor está bom (funciona corretamente); e quando a agulha experimenta uma deflexão ainda maior, o transistor é excelente, isto é, apresenta um ganho extraordinário. Mais adiante abordaremos com mais detalhes este ponto.

DESCRÍÇÃO DO CIRCUITO

O circuito do provador dinâmico de transistores aparece na Fig. 2. Um transistor (TR1), que poderá ser um simples OCT1 ou qualquer outro transistor p-n-p de baixo custo para A.F., integra um estágio oscilador de A.F. Seu emissor é polarizado por um resistor de 470Ω, e desacoplado por um capacitor eletrolítico de 25 µF, sendo o coletor carregado pelo primário de um transformador de A.F., cujo enrolamento secundário carrega a base deste transistor. A base é polarizada mediante um divisor de tensão formado por dois resistores, um de 470Ω e o outro de 2,7 kΩ, sendo que um capacitor de 0,0047 µF assegura um máximo de realimentação entre o primário e o secundário do transformador de A.F., enquanto um resistor de 1 kΩ aumenta a carga do estágio para facilitar a oscilação. Um capacitor fixo, de 0,5 µF (em certos casos, será melhor empregar um capacitor de 0,2 µF), recolhe o sinal de A.F., para aplicá-lo à base do transistor desconhecido, cujo emissor é polarizado por um resistor ajustável de 10 kΩ, o qual é desacoplado por um capacitor eletrolítico de 50 µF. A base deste transistor é polarizada por um divisor de tensão de dois resistores (de 100 kΩ e de 22 kΩ), e o coletor é carregado por um resistor de 4,7 kΩ.

A tensão de saída é recolhida no coletor e aplicada ao circuito medidor, no qual se acham dois diodos (OA85, ou equivalente), montados em oposição, com a função de retificar a tensão alternada a elas aplicada, fazendo defletir o miliamperímetro sempre no mesmo sentido. Quanto ao miliamperímetro, poderá ter um alcance em torno de 0-1 mA.

LIGAÇÃO DO TRANSISTOR DESCONHECIDO

No que concerne à maneira de ligar o transistor de características desconhecidas ao aparelho, a solução mais prática consiste em montar no painel frontal do provador um soquete para transistores. Este soquete possui três terminais (ou quatro, se houver um para ligação à massa do invólucro do transistor), que poderão ser soldados ao circuito, dentro da caixa. O transistor em prova é simplesmente encaixado no soquete. Assim, não há soldas, apenas contatos elásticos, que permitem encaixar

(*) Radio Télévision Pratique, nº 1.268.

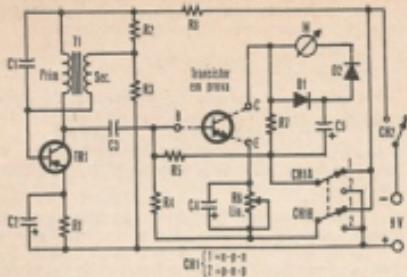


FIG. 2 — Diagrama esquemático do provador de transistores descrito no texto.

Como se trata de um circuito dinâmico de freqüência baixa, será pouco provável que surjam complicações com esses condutores suplementares, que poderão chegar a ter 50 cm de comprimento.

Para o provador operar com transistores n-p-n e p-n-p, indiferentemente, foi incluída uma chave inversora de polaridade (CH1), que alimenta o coletor com uma tensão positiva e o emissor com uma tensão negativa, para os n-p-n (posição 1); e vice-versa, para os p-n-p (posição 2).

O transformador de A.F. (T1), em princípio, será uma unidade com uma impedância no primário duas vezes a do secundário. Em nosso caso, empregamos um transformador com $1.000\ \Omega$, aproximadamente, no primário, e cerca de $500\ \Omega$ no secundário, mas esta relação, na realidade, tem pouca importância, pois, desde o momento em que o transformador aplica à base, em fase, o sinal do coletor, há realimentação e o circuito oscila imediatamente. Por outro lado, se, ao ser energizado pela primeira vez, o circuito não funcionar, bastará inverter as ligações do primário [ou as do secundário, mas não as duas].

Vale notar que a resistência de carga de coletor é fixa, mas a de emissor é variável, devendo ser ajustada para que a deflexão máxima da agulha do medidor corresponda ao ganho ótimo do circuito, a critério do montador. Será, então, fácil traçar uma escala para este potenciômetro de $10\ k\Omega$, linear (R6), para que possamos observar com precisão o valor ótimo de carga de emissor para o

LISTA DE MATERIAL

Semicondutores

- T11 — Transistor OC71 ou qualquer outro transistor de A.F. de tipo p-n-p
- D1, D2 — Diodo OA85, ou equivalente

Resistores ($1/2\ W$, $\pm 10\%$)

- R1, R3 — $470\ \Omega$
- R2 — $2.7\ k\Omega$
- R4 — $22\ k\Omega$
- R5 — $100\ k\Omega$
- R6 — $10\ k\Omega$, potenciômetro de fio (linear)
- R7 — $4.7\ k\Omega$
- R8 — $1\ k\Omega$

Capacitores

- C1 — $0.0047\ \mu F$, 250 V, poliéster metalizado
- C2 — $25\ \mu F$, 16 V, eletrolítico
- C3 — $0.5\ \mu F$, 250 V, poliéster metalizado
- C4 — $50\ \mu F$, 16 V, eletrolítico
- C5 — $10\ \mu F$, 16 V, eletrolítico


Diversos

- M1 — Milliamperímetro de $0-1\ mA$ C.C.
- CH1 — Chave seletora, 2 pólos, 2 posições
- CH2 — Interruptor simples

rapidamente o transistor, provavelmente, e retirá-lo em seguida, tudo isso em poucos segundos.

Entretanto, em certos casos pode ser difícil, ou impossível, retirar o transistor do circuito em que esteja instalado para coloca-lo no suporte do provador; ou em outras circunstâncias ainda, o invólucro do transistor não pode ser encaixado no suporte previsto, por ser de tipo diferente. Por isso, resolvemos instalar no painel frontal do provador, além do suporte já mencionado, três bornes isolados marcados com as letras "E", "B" e "C", para pinos banana. Assim, esteja onde estiver o transistor desconhecido, poderá ser ligado através de condutores, com um pino banana numa ponta e uma garra jacaré na outra.

FIG. 3 — Desenho da caixa utilizada no protótipo para alojar o circuito de Fig. 2, com o sistema de montagem da placa de circuito impresso pressos nos parafusos do milíamperímetro. A desisa, embalas, como pode ser desenhada uma escala para o provador.

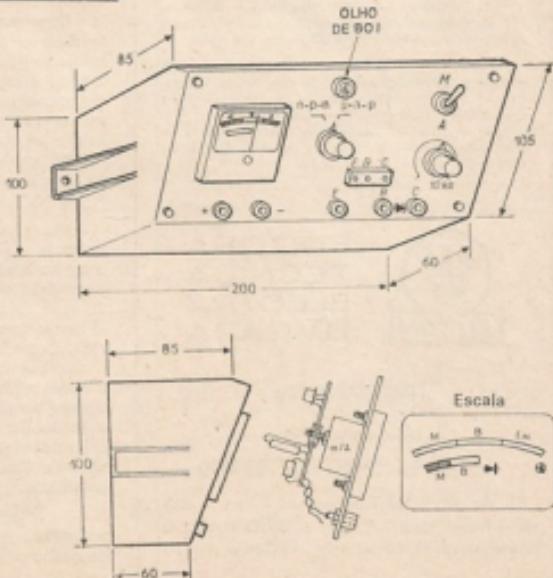

Edições "ELECTRA"

de Rádio e TV

003 — Cabrera — Manual de Válvulas Elétricas — Série Numérica — Características de Válvulas Nacionais, Americanas e Europeias; equivalências e ligações do suporte — Volume abrangendo os tipos cujas designações começam por números — Cr\$ 80,00.

035 — Cabrera & Sabs — Aprende Rádio — Livro ideal para principiantes: teoria básica, montagem de rádio-receptores e amplificadores de som — Nova edição (no prelo) — Cr\$ 50,00.

236 — Cabrera — 120 Esquemas de Rádio-Receptores — Esquemas e relação de materiais para a montagem de rádios de válvulas e transistores, utilizando bobinas de fabricação comercial — Cr\$ 40,00.

388 — Cabrera — O Transistor — Teoria, características, circuitos típicos, consertos de rádios transistorizados — Nova edição — Cr\$ 80,00.

448-A — Isidro H. Cabrera — Esquemas Nacionais de TV — 60 esquemas de fábricas nacionais de TV. Vol. I — Cr\$ 50,00.

448-B — Isidro H. Cabrera — Esquemas Nacionais de TV — Vol. II — Cr\$ 60,00.

448-C — Isidro H. Cabrera — Esquemas Nacionais de TV — Vol. III — Cr\$ 60,00.

448-D — Isidro H. Cabrera — Esquemas Nacionais de TV — Vol. IV — Cr\$ 60,00.

448-E — Isidro H. Cabrera — Esquemas Nacionais de TV — Vol. V — no prelo*.

574 — Cabrera & Martins — Análise Dinâmica de TV — Livro prático sobre a pesquisa de defeitos em televisores, com roteiro das provas e medições necessárias, de acordo com a natureza da falha. Nova edição — Cr\$ 60,00.

611 — Cabrera — Rádio Reparadores — Localização de defeitos, etapa por etapa, e outros informes para o rádio-reparador. Nova edição — Cr\$ 60,00.

657 — Cabrera & Martins — TV Reparações pela Imagem — Localização rápida de defeitos; 80 fotografias de imagens, com indicação de causa da falha observada — Nova edição — Cr\$ 35,00.

680 — Isidro H. Cabrera — Televisão Prática — Livro para preparo dos técnicos de televisão: teoria, esquemas, defeitos — Cr\$ 70,00.

(*). Reserve (sem compromisso) o seu exemplar.



EDITORIA
TÉCNICA
ELECTRA
LIMITADA

DISTRIBUIDORES:

(Atacado e Varejo)

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Av. Marechal Floriano 148 — 1.^o — RIO
SP: Rua Vitória 379/383 — SÃO PAULO
Reembolso: C. Postal 1131 — ZC-00 — Rio, RJ

transistor considerado, e muito especialmente, para permitir o casamento de dois transistores.

MONTAGEM

A caixa que usamos na montagem do nosso provador é um tanto original. Aproveitamos a caixa plástica de um alto-falante de auto-rádio e, pelo desenho da Fig. 3, vocês têm de convir que o resultado não foi mau. O montador, entretanto, usará a caixa que quiser, ou puder.

O painel frontal do aparelho comportará: o milíampêmetro com sua escala de três setores ("M", "B" e "Exc."); os dois bornes (+) e (-) para a alimentação de 9V; o interruptor de alimentação (CH2); o olho-de-boi para a lâmpada piloto de alimentação; a chave inversora de polaridade npn/p-n-p (CH1); o resistor variável de carga de emissor (R6); o suporte para transistores comuns; os três bornes "B", "E" e "C".

A montagem da parte eletrônica propriamente dita poderá ser feita numa plaqueta de circuito impresso, ou por qualquer outro sistema. Em nosso caso, usamos uma plaqueta plástica perfurada, fazendo as ligações ponto a ponto. De qualquer modo, a plaqueta utilizada é presa com os dois parafusos do milíampêmetro (os parafusos de ligação elétrica do instrumento).

A alimentação é fornecida por duas baterias de 4,5V ligadas em série, situadas externamente. Se o montador quiser, poderá construir uma pequena fonte alimentada pela rede, que forneça os 9V necessários ao circuito. A título de informação, o consumo do provador, com esses 9V de alimentação, não passa de 70mA (com um transistor bom em prova!), sendo que 50mA correm por conta da lâmpada piloto.

UTILIZAÇÃO

Com este provador, é perfeitamente possível verificar o estado de transistores de potência de invólucro grande (2N3055, OC26, etc.), que trabalham normalmente com tensões de alimentação muito maiores do que esses modestos 9V, mas que ainda assim amplificam de maneira a não invalidar as conclusões obtidas na prova. Com estes transistores maiores, como já foi dito, usaremos os cabos de extensão, aplicados aos bornes "B", "E" e "C".

Para provar diodos, sejam eles retificadores de potência ou detectores de sinal, basta aplicá-los entre os bornes "B" e "C". Se eles estiverem bons, conduzirão o sinal existente na base, encaminhando-o ao coletor, o que fará defletir a agulha do milíampêmetro, em função da tensão de saída gerada. Como, entretanto, os diodos não provêm ganho, o desvio da agulha será pequeno, mas perfeitamente visível. Se o diodo estiver inoperante, a agulha permanecerá absolutamente imóvel. Como o retificador associado ao medidor é do tipo de onda completa, o diodo poderá ser ligado aos bornes referidos, sem qualquer preocupação com a sua polaridade.

Se o leitor quiser, poderá marcar, no meio do setor "M" da prova de transistores, um traço, além do qual o diodo será considerado bom, e vice-versa.

0 0 0 — 0 —

IMPORTAR É PECADO!

A DIRETRIZ GOVERNAMENTAL É MAIS VÁLIDA QUE NUNCA!
E NÓS ESTAMOS AQUI PARA OFERECER NOSSA PLENA
COLABORAÇÃO PONDO À DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRÔ-
NICO:


- VÁLVULAS RECEPTORAS
- CINESCÓPIOS A CORES
- CINESCÓPIOS PRETO/BRANCO
- VÁLVULAS INDICADORAS DIGITAIS

TODOS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DENTRO DOS MAIS
ALTOS PADRÕES INTERNACIONAIS.

RCA



Instrumentos de Painel SÉRIE KR

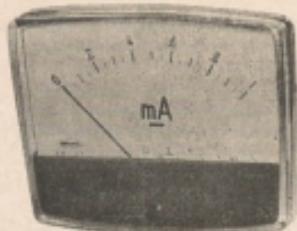

AS-100D
200 MΩ
100.000
ohms/V



AF-105
100 MΩ
50.000
ohms/V

Instrumentos para Eletrônica

Multitesters — Milliamperímetros — Microamperímetros — Voltímetros — VU meters — Voltíampímetros tipo alicate.

Representante Exclusivo no Brasil

VINCO IMPORTAÇÃO E EXPORT. LTDA.

VENDAS SÓ POR ATACADO

Pqa. Monte Castelo, 12 — 5.º and. — C. P. 1975
Tels.: 221-1708 — 221-1713 — Rio de Janeiro, RJ
Endereço telegráfico "NOVELTY"

TRANSISTORES DE...

(Continuação da pág. 35)

de coletor máxima. A necessidade de obter circuitos estáveis a temperaturas elevadas pode levar ao emprego de resistência de emissor de valores mais altos.

Com este método, é possível obter derivas térmicas praticamente nulas. Para isso, será preciso fractionar R_E em dois resistores ligados em série, sendo um deles de fio de cobre de seção suficiente para suportar a corrente que irá circular e que tenda a aumentar sua resistência óhmica em 1% para cada $^{\circ}\text{C}$. Esta variação será de sentido oposto ao de V_{BE} . Para um transistor de silício, será suficiente produzir uma queda de tensão de aproximadamente 0,6 a 0,7 V no resistor de fio de cobre, para garantir uma compensação quase perfeita de V_{BE} , em função da temperatura. Os problemas de equilíbrio de transistores que funcionem em regime de comutação resumem-se, quase todos, em dois tipos gerais, sendo, portanto, difícil estabelecer métodos de aplicação universal.

Se os transistores não comutam simultaneamente, pode aparecer uma assimetria na distribuição das correntes nos coletores. O transistor que entrar em condução antes dos outros, ou que continuar conduzindo depois que os outros tenham entrado em bloqueio, terá limitada sua corrente de coletor unicamente pela carga comum e o beta do transistor. Naturalmente, esta corrente poderá alcançar valores muito elevados, incompatíveis com as características máximas do dispositivo.

Existe um método empregado freqüentemente para equilibrar as correntes a partir das comutações. Consiste em ligar em série com R_E um indutor no qual o coeficiente de auto-indução e a resistência do circuito determinem uma constante de tempo L/R . Escolhe-se esta última de modo que seja muito maior que o tempo de transição do estado de bloqueio ou corte, ao estado de condução, e vice-versa, do transistor mais lento. Desta forma, é o indutor L que determina a velocidade de crescimento e queda da corrente.

No que diz respeito ao problema das cargas indutivas, é necessário que o ciclo de operação do dispositivo, que entra em condução primeiro ou que passa ao corte por último, fique limitado à área de operação admissível.

Comovém mencionar que, de modo geral, é preferível controlar as bases dos transistores ligados em paralelo com um gerador de tensão, do que com um gerador de corrente. O controle mediante o gerador de tensão permite conservar toda a eficiência do resistor R_E , o que nem sempre acontece com a outra possibilidade.

Nos casos em que a recorrência do sinal seja muito breve, será possível aumentar artificialmente os tempos de transição do sinal de controle por meio de um circuito integrador, no qual a constante de tempo seja pelo menos dez vezes maior que os tempo de ligação e desligamento do transistor mais lento. Este sistema tem, contudo, o inconveniente de aumentar a dissipação de potência du-

CADASTRO TÉCNICO DE ELETRÔNICA - CATEL

Caixa Postal 5596 — 01000 São Paulo, SP — BRASIL

Prezado Leitor:

O CATEL destina-se a facilitar aos leitores da imprensa técnica de Eletrônica a obtenção de informações técnicas sobre produtos e serviços anunciamos ou mencionados em notícias.

Se você tiver interesse em dados adicionais sobre algum produto ou serviço, verifique se o anúncio ou notícia contém indicação do Setor CATEL. Caso afirmativo, bastará preencher o outro lado deste formulário e remetê-lo à Caixa Postal 5596 — 01000 São Paulo, SP, dentro de (no máximo) três meses da data de publicação.

Este formulário poderá servir para você pedir informações sobre diferentes produtos e serviços — mas, isto é importante, somente serve para aqueles que tragam mencionado expressamente o Setor CATEL a eles referentes. Não havendo menção ao CATEL, dirija-se diretamente à firma de seu interesse.

Para não cortar a revista, você poderá fazer o pedido em um papel comum (ou no papel timbrado de sua firma) — mas não se esqueça de colocar TODOS os dados constantes da outra face deste formulário.

A atuação do CATEL consiste unicamente no encaminhamento das consultas. A resposta às mesmas fica totalmente a cargo das firmas consultadas.

rante a comutação, embora, quando a freqüência de repetição é baixa, a potência média dissipada no transistor não tem maior importância.

0 0 0 — 0 —

ANTIFURTO COM C.I.

(Continuação da pág. 37)

2 do C.I. supere a tensão máxima permitível, indicada pelo fabricante.

A tabela de verdades do circuito lógico formado pelas duas portas NE é a seguinte:

Entrada 1 (pin 1)	Entrada 2 (pin 2)	Saída final (pin 6)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Pela tabela de verdades podemos ver a finalidade do circuito: a condição necessária para obtermos um nível elevado à saída (indispensável para disparar o primeiro R.C.S.) é que as entradas 1 e 2 apresentem um nível elevado. A transição de estados lógicos, ou seja, a passagem da tensão de saída baixa para a alta, provoca a condução de T.I.1. O resistor R6 limita a corrente de porta do tiristor, enquanto que D2 protege o C.I., uma vez que, após a comutação de T.I.1, a queda de tensão

nos extremos de R7 atinge um valor próximo ao da alimentação, que poderia danificar o C.I.

O retardo no disparo de T.I.2 se deve ao circuito temporizador composto de R8 e C2; TR3 é utilizado como equilibrador de impedâncias entre o segundo circuito temporizador e o circuito de porta de T.I.2.

E utilizado, também, um diodo (D3) para elevar a tensão limiar de disparo de T.I.2. Quando a tensão presente nos terminais de C2 atinge o limiar de disparo de T.I.2, este entra em condução, acionando o alarme formado pelo oscilador composto de TR4-TR5. Para aumentar o tempo de retardo, podemos elevar o valor de C2; contudo, não é aconselhável aumentar o valor de R8. O oscilador gera uma nota, cujo tom de A.F., que é reproduzido no alto-falante de 8Ω. A impedância da bobina móvel do alto-falante não deve ser inferior a 8Ω, pois, neste caso, provocaria uma corrente de valor tal que, ao circular pelo circuito emissor-coletor de TR5, poderia destruir este semicondutor. O capacitor de realimentação, C3, bem como C4, deverão ser de poliéster.

A potência sonora produzida pelo alto-falante não é muito elevada. Porém, por ser de um tom muito agudo, o som é percebido à distância. Caso seja desejado utilizar um alarme de maior potência, bastará ligá-lo entre o anodo de T.I.2 e o positivo da alimentação.

A tensão de alimentação é fornecida por seis pilhas de lanterna (1,5V), com uma tomada na terceira pilha para obtenção dos 4,5V necessários à alimentação do C.I.

Utilizando pilhas para o dispositivo antifurto, aumentamos a confiabilidade deste, uma vez que

CADASTRO TÉCNICO DE ELETRÔNICA - CATEL

Caixa Postal 5596 — 01000 São Paulo, SP — BRASIL

Estou interessado em receber informações sobre o(s) produto(s) e serviço(s) abaixo indicado(s), conforme publicação na revista Antenna de Janeiro de 1978:

Meu nome é _____

Firma ou Profissão _____

Endereço
.....

CEP Cidade Estado

Setor(es) CATEL de meu interesse (*):

(*) Se a notícia (ou anúncio) não mencionar o Setor CATEL, em vez de usar este formulário visite ou escreva diretamente à firma de seu interesse, pois o CATEL não poderá dar andamento à sua solicitação. O mesmo deverá ser feito quanto a notícias ou anúncios publicados há mais de três meses.

a primeira providência tomada pelo ladrão, certamente, será desligar a rede elétrica, neutralizando, assim, quaisquer tipos de alarmas com esse tipo de alimentação. Por outro lado, levando em conta o pequeno consumo do dispositivo, a alimentação a partir da rede elétrica pode não representar a solução mais econômica. Para funcionamento ininterrupto, a duração das pilhas é de cerca de três

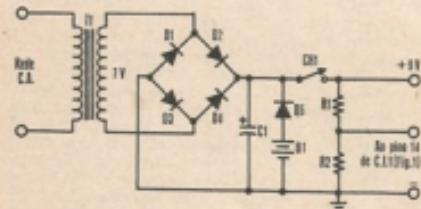


FIG. 2 — Sugestão para a configuração de uma fonte de alimentação para substituir as pilhas. B1 deverá ser de valor ligeiramente inferior ao da saída da fonte.

LISTA DE MATERIAL

- D1 e D5 — BY126, BY127 ou equivalente
 R1 — 47 Ω , 1 W
 R2 — 100 Ω , 1 W
 C1 — 1.000 μ F, 16 V, eletrolítico
 T1 — Transformador de alimentação. Primário: tensão da rede; secundário: 7 V, 500 mA. (Willkison nº 1.561 ou equivalente)
 S1 — Bateria de tensão ligeiramente superior à de saída (ver texto)
 CH1 — Interruptor simples

meses. De qualquer forma, para os que desejarem a alimentação a partir da rede elétrica, a Fig. 2 fornece o diagrama de uma fonte adequada. Esta fonte conta, ainda, com uma bateria que entra em funcionamento tão logo falte energia na rede. A tensão necessária à alimentação do C.J. é obtida de um divisor resistivo de baixo valor. O diodo tem por finalidade impedir que a bateria seja percorrida pela corrente proveniente da fonte; a tensão de saída da fonte deve ser ligeiramente superior à da bateria.

COMPROVANDO O FUNCIONAMENTO

Terminada a montagem, podemos verificar o funcionamento das diversas etapas do circuito. O único instrumento necessário é um multímetro convencional, com o qual serão realizadas apenas medidas de tensão.

Fechando o interruptor de alimentação, CH1, devemos comprovar se o pino 14 do C.I. realmente recebe 4,5 V. Em seguida, medimos a tensão no pino 2, que, como dissemos anteriormente, deverá ser, inicialmente, igual a zero, e decorridos 15 ou 20 segundos, deverá passar bruscamente para um nível de tensão compreendido entre 2 e 2,5 V. Após comprovar estes valores, colocamos em curto os terminais A e B, verificando que a tensão presente no pino 6 do C.I. tem o mesmo valor da medida no catodo de T1,1, atingindo um nível elevado: 4,5 V para o primeiro e 8 V para o segundo. Interrompido o curto-círcuito, a tensão de saída do C.I. (pino 6) deve retornar a zero, enquanto que o do catodo

de T.J.1 deve continuar em um nível de tensão próximo dos 5 V.

15 a 20 segundos após o disparo de T.J.1, T.J.2 também deve entrar em condução, energizando o oscilador formado por TR4 e TR5. Isso pode ser verificado medindo-se a tensão no anodo de T.J.2, que deve passar de um nível próximo ao da alimentação para quase zero. Para aumentar as constantes de tempo, elevando o retardar no acionamento do dispositivo, podemos aumentar os valores de C1 e C2. Dobrando os valores destes capacitores, a ação de cada temporizador pode estender-se até cerca de 1 minuto.

Comprovado o funcionamento "na bancada", podemos realizar as ligações entre o dispositivo e

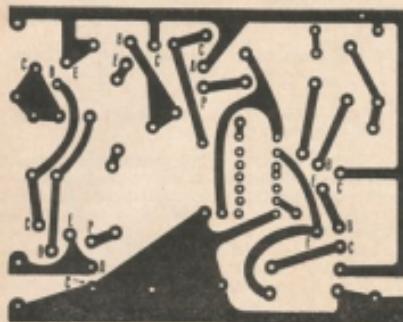


FIG. 3 — Sugestão para a confecção da placa de circuito impresso (6,5 x 8,5 cm) para o antifurto com C.I.

o alto-falante, bem como ao detector situado próximo, sobre uma porta ou uma janela. Para isso, como já dissemos anteriormente, poderá ser utilizado um microinterruptor de pressão, localizado, por exemplo, na parte fixa que garnece o vão de portas e janelas. Ao abri-las, o microinterruptor fecha o circuito e aciona o dispositivo de alarme. Claro está, esta não é a única solução.

Como última recomendação, o fio que estabelecer a ligação do "detector" com o dispositivo de alarme deverá ser o mais fino possível. O fio de cobre esmaltado, comumente utilizado na confecção de indutores de rádio, convirá perfeitamente. O de diâmetro compreendido entre 0,2 e 0,3 mm (28 e 32 AWG) é o que mais se presta para a aplicação, pela sua resistência mecânica.

MONTAGEM

Todos os componentes, à exceção do alto-falante, ou da sirena, podem ser alojados em uma pequena caixa de plástico. As diversas partes do dispositivo (placa de circuito impresso, pilhas, terminais de ligação e interruptor) devem ser dispostas racionalmente no interior do gabinete, sendo as conexões efetuadas com capricho.

Antes de executar as ligações, devemos confeccionar a placa de circuito impresso (6,5 x 8,5 cm), cujo desenho pode ser visto na Fig. 3.



Para cobrir o vasto campo de aplicações de capacitores cerâmicos, a CE-CAP apresenta uma linha muito extensa, representada pelos seguintes tipos:

TIPO ST — compensadores de temperatura, fabricados com vários coeficientes de temperatura.

TIPO GA — capacitores para uso geral.

TIPO BP — capacitores para uso como "by pass".

TIPO STM — compensadores de temperatura, miniatura.

TIPO GAM — capacitores miniatura para uso geral.

TIPO BPM — capacitores miniatura para uso "by pass".

TIPO HV — capacitores de alta tensão.

TIPO EX — capacitores para aplicações especiais.

TIPO SG — Spark-Gap.

Outros tipos em elaboração. Consulte-nos

VENDAS SOMENTE POR ATACADO:

CE-CAP ELETRÔNICA LTDA.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES
ELETRÔNICOS

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

AV. PEDROSO DA SILVEIRA, 207 (PARI)
TEL.: 292-3084 — 03028 SÃO PAULO, SP

NOVO LANÇAMENTO



SINTONIZADOR FM PARA FAIXA 88-108 MHz E CANAL DE F.I. COMPLETO 10,7 MHz

Equipado com transistores de silício

Sintonia micrométrica por permutabilidade (patenteada)

Controle automático de frequência

Controle automático de ganho

Acoplamento de entrada: sísmétrico Z 300 Ω — esísmétrico Z 75 Ω

Alimentação: 6 V D.C.

Dimensões: 70 x 50 x 30 mm



VENDAS SÓ POR ATACADO:



SOLHAR ELETRÔNICA S.A.

FÁBRICA: RUA TITO N.º 978/980 — TELEFONE: 62-8214 — CAIXA POSTAL, 1.893 — END. TELEGRAF. "SOLHARTRONIC" — 05961 SÃO PAULO, SP

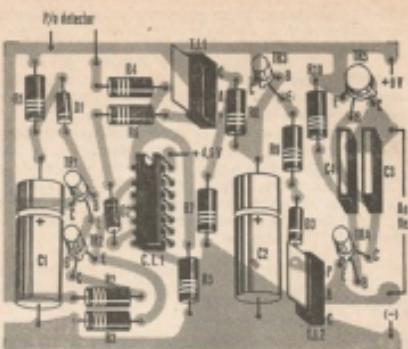


FIG. 4 — Disposição dos componentes sobre a placa de circuito impresso da Fig. 3.

Na Fig. 4, temos a disposição dos componentes sobre a placa.

Como dissemos anteriormente, o antifurto aqui apresentado dispõe de um circuito oscilador que gera o sinal de alarme reproduzido pelo alto-falante. Podemos utilizar, da mesma forma, quaisquer tipos de sirenes ou alarmas. Neste caso, os componentes que formam o oscilador (TR4, TR5, R10, C3, C4 e o alto-falante) deverão ser eliminados; os terminais da sirena serão ligados, um ao polo positivo da alimentação, e o outro ao anodo de T1,2.

No caso de utilizarmos uma sirena eletrônica, um dos terminais do alto-falante deverá ser ligado ao anodo de T1,2, ficando o outro aplicado ao coletor de TR4.

Terminada a montagem sobre a placa de circuito impresso, furamos adequadamente a caixa de plástico, no interior da qual serão alojados todos os componentes. Recomendamos uma caixa de plástico tendo em vista a facilidade de furá-la, bem como de executar quaisquer outras operações mecânicas que porventura sejam necessárias para a instalação dos componentes.

No painel frontal deverá ser feito um orifício para fixar o interruptor geral, CH1, e, lateralmente, deverão ser realizadas a furação necessária para os terminais de ligação, bem como a para fixar a placa de circuito impresso. As pilhas deverão ser alojadas em um suporte apropriado. Finalmente, podemos realizar as ligações entre estes componentes (interruptor, pilhas e terminais de saída) com a placa de circuito impresso. o o o — —

Em 30 de abril de 1926, o Eng. Elba Pinheiro Dias fundava ANTENNA para divulgar conhecimentos técnicos de rádio-recepção e radiotransmissão. Nestes 50 anos, a revista tem servido a seus leitores e ao Brasil.



A cargo do Eng.
PIERRE H. RAGUENET

O Philips 22 RH 521

Nossos leitores devem ter notado o pequeno número de análises que fizemos até hoje dos equipamentos da Philips: vários fatores são responsáveis por este fato. Inicialmente, a Philips vem se dedicando à linha nobre do Som há pouco tempo. O seu forte, até então, era, e continua sendo, a linha popular, conforme se observa nos produtos fabricados no Brasil.

A linha mais sofisticada do Som ainda é importada da Holanda, porque até há pouco tempo não existia um mercado que justificasse a sua fabricação no Brasil. Com a conjuntura econômica atual,

Um amplificador estereofônico, de média potência, que oferece recursos raramente encontrados na sua faixa de preço.



teremos possíveis mudanças nesta política de produção da Philips no Brasil.

Um outro fator que dificulta a divulgação dos equipamentos Philips de qualidade no mercado do Som é a sua compatibilidade com os outros equipamentos existentes no nosso mercado, sejam os nacionais, sejam os nipônicos ou norte-americanos. A linha Philips, como a Telefunken, Grundig, Bang & Olufsen e congêneres, é europeia, seguindo as normas DIN. No mercado europeu não há compilações, pois estes equipamentos obedecem às nor-

fi

FIG. 1 — Um voto de bávaro: o 22 RH 821 vem acompanhado de um completo diagrama esquemático, caso se vê nessa foto.

SUBJECT TO MODIFICATION

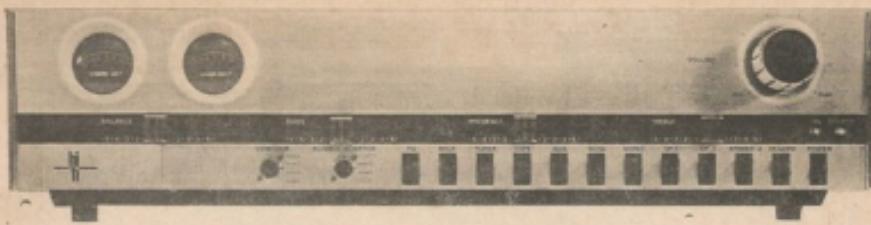


FOTO 1 — No painel dianteiro destacam-se os dois medidores de VU e o controle de volume.

mas DIN, principalmente à 45.500. A Philips, pioneira numa série de desenvolvimentos (o cassete é um exemplo), dá pouca atenção à sua compatibilidade com os equipamentos não europeus. Entretanto, como a linha de Som sofisticado é exportada da Holanda diretamente para o mercado brasileiro de Som, sem preocupação desta compatibilidade, resulta que, no Brasil, equipamento Philips só pode ser usado, sem adaptações, com equipamento Philips. Uma cadeia de Som Philips não terá problemas na interconexão dos seus vários componentes. Se, entretanto, quisermos usar um toca-discos Philips com um amplificador nacional, somos obrigados a recorrer aos conectores e cabos adaptadores, isto é, a depender de um técnico que vá fazer estas adaptações para poder casar os vários componentes. Resulta, no final, um emaranhado de fios e adaptadores, caro e complicado, que nos lembra vagamente a cabeleira da Medusa...

Assim, por exemplo, se quisermos ligar o amplificador 22 RH 521, por sinal muito bom, a equipamentos não europeus, vamos nos deparar com três tipos de conectores: um para as entradas, que são seis, sendo que as suas ligações internas diferem de uma para outra; outro para a saída de fones estereofônicos e, finalmente, outro para as saídas das caixas acústicas, que são quatro.

Precisaremos, então, de seis cabos com adaptadores para as entradas, quatro conectores para as caixas acústicas, e um cabo, também com adaptador, para os fones estereofônicos. Que cabeleira!!! Esperamos que, se a Philips vier a fabricar estes equipamentos no Brasil, preste atenção a este detalhe, que é um fator negativo nas vendas de seus equipamentos de Som no nosso mercado. Várias vezes temos ouvido de vendedores de lojas especializadas: "Por que a Philips não remete junto com o equipamento estes adaptadores?" Dizer ao freguês que o equipamento exige adaptação que custa X cruzeiros, é melhor não dizer nada e vender outro tipo sem esse problema". "Adaptar um microfone estéreo a este amplificador? Como, se não tenho o conector adequado? Só se for Philips, e este, pela baixa rotatividade, não costumo ter em estoque".

Com um mercado de Som altamente competitivo, os donos e vendedores de lojas especializadas não querem "perder tempo e freguês". É uma pena, pois no caso do amplificador aqui analisado, a Philips possui um bom equipamento e que merece ser divulgado. "Senhores da Philips, vamos ser mais competitivos? O interesse é seu!"

Estas considerações são um espelho da realidade atual, e não diminuem em nada as características do 22 RH 521, que são muito boas.

Basicamente este amplificador é de média potência (30 W RMS/canal, em 4Ω, ou 2 X 20 W em

8Ω), possui cinco entradas (Fono, Microfone, Auxiliar, Sintonizador e Gravador), duas saídas (Monitor para gravação e Fones estereofônicos) e saídas para dois sistemas de caixas acústicas, SP1 e SP2. Além disso, possui também controles de graves, médios e agudos, sistema quadrifônico sintético, filtros de zumbido e chiado combinados, e controle de audibilidade com duas curvas características, conforme o nível sonoro reproduzido, dois medidores de saída (VU) e indicador de estéreo.

Ele satisfaz à norma DIN 45.500, possui baixa distorção harmônica (0,1%) em 15 W RMS, versatilidade nos controles e uma reprodução sonora de qualidade. Acompanha um manual muito bem feito em sete idiomas e um esquema superdetalhado, que só falta falar. Muitos fabricantes, principalmente os nacionais, deveriam tomar este manual e seu esquema como exemplo. Neste ponto, nota 100 para a Philips!

DESCRIÇÃO DO AMPLIFICADOR

Ele segue a linha européia, isto é, comprido, baixo e sóbrio. Painel dianteiro em alumínio anodizado na cor natural, parte superior em madeira encerada, painel traseiro metálico preto com aletas de refrigeração para os transistores de saída; laterais metálicas também na cor preta.

Painel Dianteiro (Foto 1). Na parte superior, da esquerda para a direita, temos:

1) Dois medidores de saída (VU), um para cada canal. São circulares, iluminados e possuem marcação de 0 a 50. A marcação 15 corresponde à potência nominal de saída (20 W RMS em cada canal, a 8Ω de carga).

2) Controle de volume. É de diâmetro avançado, e está ligeiramente inclinado em relação ao painel. Esta inclinação é normal; é favor não reclamar com o vendedor, conforme alguns já fizeram. É um potenciômetro duplo de 50 kΩ com derivação em 5 e 15 kΩ para o controle de audibilidade, permitindo uma correção de audibilidade em dois níveis diferentes (a -24 e -44 dB da potência nominal).

Na parte média do painel dianteiro temos, da esquerda para a direita, os controles de tipo deslizante, a saber:

1) Controle de equilíbrio. Acerta o equilíbrio entre os canais. Possui ação total, pois num dos extremos ele anula um canal e reforça o outro ao máximo. Temos assim uma variação de 0 a 22 dB por canal.

2) Graves. É ajustável em torno da posição central 0. Atenua e reforça.

3) Presença. Age na faixa de 500 Hz a 10 kHz, dando reforço e atenuação máximos em torno de

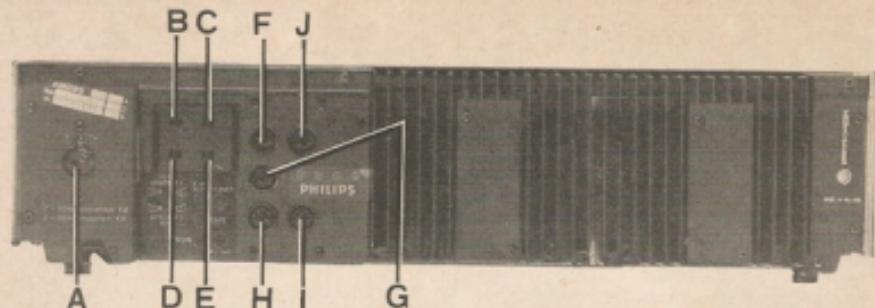


FOTO 2 — Painel traseiro do 22 RH 521. A identificação das letras é a seguinte: A — seletor de tensões de rede G.A.; B e C — sistema 1 de alto-falantes; D e E — sistema 2 de alto-falantes; F — auxiliar; G — gravador; H — monitor; I — capsula magnética; J — sintonizador.

2 kHz, destacando ou atenuando instrumentos ou vozes ao gosto do usuário. O interessante é que este controle de presença normalmente só reforça dentro desta faixa de frequência. Não atenua. No caso do 22 RH 521 há também uma atenuação (presença mínima) que só faz sentido no caso de uma reprodução ter excesso de reforço nesta faixa de frequência.

4) Agudos. É do tipo usual, reforçando ou atenuando os agudos.

5) Indicador Ligado/Desligado. Acende na cor vermelha quando o amplificador está ligado.

6) Indicador de Estéreo. Acende na cor verde quando o amplificador está funcionando na modalidade estéreo.

Parte Inferior do painel. Temos, da esquerda para a direita:

1) Atrás de uma tampinha basculante com o logotipo "Hi-Fi":

a) Conector para um microfone estéreo do tipo dinâmico (impedância de 2 kΩ ou mais).

b) Conector para fones estereofônicos de impedância de 8 a 600 Ω.

Note-se que estas dois conectores são especiais e diferentes um do outro.

2) Audibilidade. É uma chave com 4 posições, permitindo três curvas distintas (posições 1, 2 e 3) de reforço de graves e agudos, de acordo com as curvas de Fletcher-Munson. Conforme a posição do controle de volume, teremos um reforço maior (a -44 dB da potência nominal) ou menor (a -24 dB da potência nominal). Temos assim uma grande versatilidade no ajuste de compensação dos baixos níveis de audição, fato este muito útil quando usamos somofones de baixo rendimento. O único ponto em que discordamos é no reforço das frequências altas que, a nosso ver, não precisa ser tão elevado. Há quem nem reforce as frequências altas nesta compensação de audibilidade. A posição 0 deste comando não introduz compensação.

3) Filtro conjugado de Zumbido e Chiado. É uma chave seletora de quatro posições, a saber: na posição R atenua as frequências baixas: 4 dB em 80 Hz; na posição S atenua as frequências altas: 2,5 dB em 7 kHz; na posição 0 não age; na posição R + S atenua simultaneamente as frequências altas e baixas. Estes filtros servem para atenuar as

frequências baixas (zoadas, zumbidos) e altas (chiados) indesejáveis.

4) Tecla de Fono ("PU"). Apertado, liga a entrada de Fono ao amplificador (entrada I).

5) Tecla de Microfone ("Micr."). Idem para o microfone (painei dianteiro).

6) Sintonizador ("Tuner"). Idem para o sintonizador (entrada J).

7) Gravador ("Tape"). Idem para um gravador ligado à entrada de Gravação no painel posterior (entrada G). O conector de entrada para gravador também engloba a saída de gravação.

8) Auxiliar ("Aux."). Idem para um aparelho de alto nível de saída ligado à entrada correspondente no painel posterior (entrada F).

9) Comando de Monitor ("Moni."). É também um comando da entrada H de alto nível localizado no painel traseiro, e serve para ligar a saída de monitoração do sinal gravado (existente em alguns gravadores). Apertado, permite a escuta da reprodução de um gravador ou outro aparelho ligado na entrada H.

10) Mono-Estéreo ("Mono"). Esta tecla comanda o tipo de reprodução: solta, temos reprodução estéreo; calcada, monofônica.

11) Tecla de comando do sistema de alto-falantes 1 (SP1). Apertada, comanda as caixas acústicas do sistema 1 ligadas nas saídas B e C no painel traseiro.

12) Idem para o sistema 2 (SP2) ligado nas saídas D e E no painel traseiro.

13) Quadrifonia Sintética ("Stereo 4"). Permite a audição em quadrifonia sintética nas quatro caixas acústicas (SP1 mais SP2).

14) Fones ("Head"). Apertado, comanda a saída de fones estéreo no painel dianteiro.

15) Interruptor da rede ("Power"). Apertado, liga o amplificador à rede; solto, desliga.

Painel Traseiro (Foto 2):

Temos inicialmente o seletor de tensões: 110/127/220/240 V.

Em seguida, as saídas para o sistema 1 de alto-falantes (saídas B e C) e para o sistema 2 (D e E).

Há uma observação gravada neste painel para se ligar nas saídas B e C os alto-falantes dianteiros (Continua à pag. 50)

EQUIPAMENTOS DE SOM NÃO CUSTAM CARO, DEPENDE DO LUGAR ONDE VOCÊ COMPROA.

- ONKYO
- SPECTRO
- COLLARO
- NEC
- SONY
- SANSUI
- GRADIENTE
- KENWOOD
- CCE
- TATERKA LINEAR
- FBL
- INELCA STEREO
- WOLLENSAK
- LIVING-AUDIO
- GRUNDIG
- PHILIPS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- * SEM ENTRADA
- * SEM FIADOR
- * 1º PAGAMENTO 40 DIAS APÓS
- * ENTREGA EM 48 HORAS

IMPORTANTE

NOSSAS MERCADORIAS
SÃO ENTREGUES EMBA-
LADAS DE FÁBRICA COM
NOTA FISCAL E GA-
RANTIA.

ATENÇÃO

TEMOS TODAS AS MAR-
CAS E MODELOS NACIO-
NAIS E IMPORTADOS

PREÇOS BAIIXOS
E
POUCO PAPO

IMAGINE A VISTA

- DUAL
- AKAI
- BANG & OLUFSEN
- PEERLESS
- QUÁSAR
- SCOTT-ALLSON
- POLYVOX
- BRAVOX
- TEAC
- UNIMACK
- BSR
- ROYAL
- ALTEC
- AKS
- PIONEER
- EVADIN

- E TEM MAIS: RECEBEMOS ORDENS DE DERRUBAR QUALQUER PREÇO DA CONCORRÊNCIA, A VISTA OU A PRAZO.
- DETALHE: NÓS SÓ VENDEMOS SOM; PORTANTO, ENTENDEMOS MUITO MAIS.
- LEMBRE-SE: EQUIPAMENTOS DE SOM NÃO CUSTAM CARO; DEPENDE DO LUGAR ONDE VOCÊ COMPROA.
- NOTE BEM: CONTINUAMOS A MANTER O MESMO ESPÍRITO DE COMERCIALIZAÇÃO NA BASE DA ALTA ROTATIVIDADE DE ESTOQUE EM FUNÇÃO DE BAIXO PREÇO.

MANSÃO STUDIO



- MATRIZ RIO:** RUA SILVEIRA MARTINS, 74 — CASA — TÉREO — TELEFONE: 205-0700
A RUA DO HOTEL NOVO MUNDO — FLAMENGO
- SAENS PERA:** RUA MAJOR ÁVILA, 455 — LOJAS N-O — TIJUCA
- TIJUCA:** RUA BABILONIA, 49 — LOJAS A-B

BREVEMENTE MANSÃO CENTRO — MANSÃO COPACABANA

Um circuito em duas versões: solução simples e econômica para sonorização de pequenos ambientes.

Módulo Amplificador para 3 ou 5 Watts*

O diagrama esquemático do módulo amplificador que vamos descrever acha-se ilustrado na Fig. 1. A montagem utiliza quatro transistores e o estágio de saída é em simétrico complementar.

O sinal de entrada é aplicado à base de TR1 através do capacitor C1, de 0,1 µF. A base deste transistor é polarizada pelos resistores R1, de 820 kΩ, R2, de 560 kΩ, e R3, de 150 kΩ, e o potencial desse ponto é aproximadamente igual à metade da tensão de alimentação.

O ganho de C.A. desse primeiro estágio é dado pela relação:

$$A_v = \frac{R_5 + R_6}{R_5} \approx \frac{R_6}{R_5}$$

já que $R_6 \gg R_5$.

O capacitor C3 isola o emissor de TR1 da massa, em C.C. Entretanto, para as correntes do


sinal, o extremo inferior de R5 pode ser considerado ligado diretamente à massa.

Em todo amplificador com saída complementar, é necessário prever a redução da distorção de transição, sobretudo em baixos níveis de escuta. Isto é conseguido, aqui, graças à inclusão do diodo D1, pois a corrente de coletor de TR2, atravessando D1 e R10, produz uma queda de tensão tal que as tensões de base-emissor dos dois transistores de saída são ligeiramente diferentes, reduzindo tal distorção.

O amplificador trabalha em classe A para pequenos sinais de saída e em classe B para grandes sinalas. A tensão de alimentação é filtrada, para o estágio de entrada, pela célula RC constituída por R3, de 150 kΩ, e C2, de 1 µF. O capacitor C5, de 0,1 µF, evita oscilações de alta freqüência por de-

(*) Le Hast-Parleur, nº 1.263.

FIG. 1 — Diagrama esquemático do módulo amplificador.

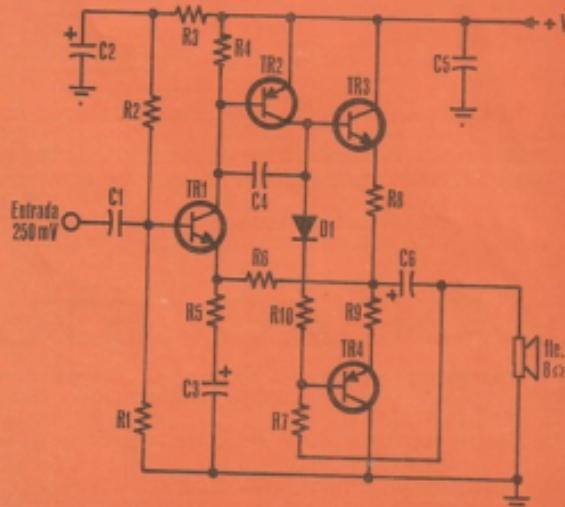

LISTA DE MATERIAL

Semicondutores

- TR1 — Transistor MPS2571, BC108, BC148, BC236, BC545, ou equivalente
- TR2 — Transistor MPSA65, BC630, ou equivalente
- TR3 — Transistor MPSU01, ou equivalente
- TR4 — Transistor MPSU51, ou equivalente
- D1 — Diodo MBS1000, ou equivalente

Resistores (5% W, ± 10%)

- R1 — 820 kΩ
- R2 — 560 kΩ
- R3 — 150 kΩ
- R4 — 10 kΩ
- R5 — 180 Ω
- R6, R7, R8, R9 — Ver Tabela 1
- R10 — 16 Ω

Capacitores

- C1, C5 — 0,1 µF, 250 V, poliéster metallizado
- C2 — 1 µF, 25 V, eletrolítico
- C3 — 50 µF, 16 V, eletrolítico
- C4 — 47 pF, cerâmico
- C6 — 2.200 µF, 16 V, eletrolítico

Diversos

- Plaqueta de circuito impresso, dissipador térmico, baterias, etc.

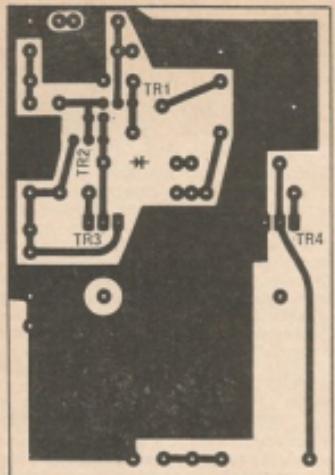


FIG. 2 — Circuito impresso, em tamanho natural, visto pelo lado cobrado.

ficiência de desacoplamento da linha de alimentação.

As oscilações de alta freqüência também podem ser produzidas por variação da impedância da fonte de sinal ou da carga. Neste caso, a inclusão do capacitor C4, entre a base e o coletor de TR2, elimina o problema.

A Tabela 1 indica o valor nominal dos resistores que variam na dependência da versão utilizada.

O CIRCUITO IMPRESSO

A face cobreada do circuito impresso para a montagem do amplificador é apresentada na Fig. 2.

Tabela 1 — Valores de resistores para os módulos de 3 e 5 W

Alimentação	18 V	22 V
	(3 W)	(5 W)
Resistores		
R6	3,9 kΩ	4,7 kΩ
R7	470 Ω	560 Ω
R8	0,75 Ω	0,47 Ω
R9	0,75 Ω	0,47 Ω

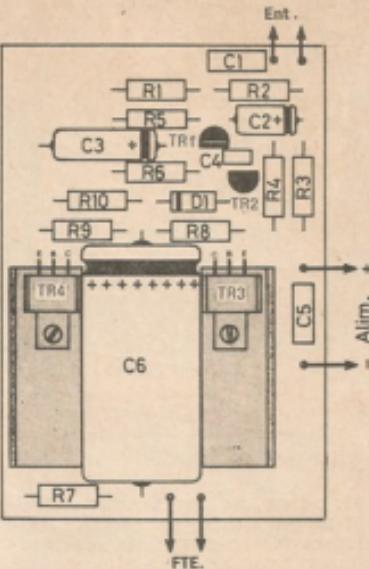


FIG. 3 — Disposição dos componentes na placa de circuito impresso.

Suas dimensões são 56 x 81 mm, o que significa que a montagem é bastante compacta.

No circuito impresso, foi deixada uma grande superfície cobreada, destinada a evitar riscos de instabilidade. As ligações entre os pontos de solda foram feitas com fita de 1,2 mm.

DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES

A Fig. 3 mostra a disposição dos componentes sobre a placa de circuito impresso. A correspondência para identificação dos valores de tais componentes pode ser obtida diretamente da Lista de Material.

ALIMENTAÇÃO

A alimentação do módulo poderá ser feita por 4 baterias de 4,5 V em série, para a versão de 3 W, ou 5 baterias, para 5 W. Se o amplificador for empregado num automóvel, a alimentação pode ser fornecida pela própria bateria do veículo. Nessas condições, fornecendo a bateria cerca de 14 V, o amplificador entregará aproximadamente 2,5 W, com baixa taxa de distorção. ☐ ☐ ☐

TABELA 2 — Desempenho dos módulos de 3 e 5 watts

3 W	5 W
25 mA	25 mA
10 mA	370 mA
50 mV	250 mV
2%	2%
25%	0,25%
00 kΩ	300 kΩ
5 W	6,7 W

Corrente de repouso
 Corrente consumida a P_{max}
 Sensibilidade de entrada
 Distorção a P_{max}
 Distorção a $1/2 P_{max}$
 Impedância de entrada
 Potência de saída máxima com distorção de 5%

REVISTA
DO SOM



Eis o livro, realmente direto e objetivo, que ensina a projetar e calcular os áudio-amplificadores de todos os tipos, desde os mais simples aos sofisticados modelos estereofônicos.

Nos seus doze capítulos, cada estágio é analisado teoricamente, demonstrando-se como determinar os valores de seus componentes. Após exemplos de cálculo prático, há um questionário para verificação do aprendizado do leitor.

E para os leitores pouco afetos à matemática, há numerosos nomogramas que fornecem rápida e diretamente os valores procurados.

É, em suma, um livro utilíssimo nas escolas técnicas e indispensável na biblioteca de todos os que, por profissão ou por dilettantismo, lidam com amplificadores sonoros. É uma obra da mundialmente famosa coleção "Photofact".

Ref. 670 — Waters — Como Projetar Áudio Amplificadores — Exemplar com 176 páginas profusamente ilustradas — Cr\$ 35,00.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RIO DE JANEIRO — SÃO PAULO
Av. Mauá, Fluminense, 142 — Rua Vinte, 279/303
Assinadas: Correio Postal 1131 — 27-00 — Rio de Janeiro



Todo mundo eufórico com o sucesso do N.º 1 das "Seleções da Revista do Som", lançado por Antenna no começo de dezembro. A turma da Redação rindo à toa com os elogios recebidos de leitores, estúdios e revendedores; satisfação geral das firmas selecionadas que prestigiam, com seus belos anúncios, a publicação pioneira. Mas como nem tudo são rosas, notei certa dor-de-cotovelo dos que ficaram de fora, deixando de aproveitar um excelente veículo especializado. Paciência! Fica para o número 2.

Falar nisso, o N.º 2, a ser lançado em 1976, pretende enfatizar os nomes e endereços de todas as organizações industriais, comerciais e de serviços relacionadas com o Som. Vai ser um autêntico "Guia do Som" para os compradores, revendedores e técnicos. A todas as firmas que estão no ramo, de qualquer cidade do Brasil, peço que enviem informações sobre suas atividades principais em Som. Que, pelo menos, informem seu nome e endereço, para remetermos, na ocasião oportuna, um questionário que a Redação está preparando. Façam isto hoje mesmo, amigos!

Um estúdio aconchegante, sob medida, com uma boa variedade de marcas e um atendimento eficiente e cordial, são as características marcantes do Cantinho Sonoro Studio, situado à R. Toneleros 316, loja D, Copacabana, Rio, RJ. Como exclusividade do estúdio a marca japonesa Centco. Vimos um conjugado AM/FM-estéreo, mod. CE-45 R, com 30 watts RMS por canal, e o amplificador mod. CE-550 A de 30 watts RMS por canal. Outra opção do Cantinho Sonoro são as caixas CS projetadas pela equipe do Cantinho, em duas versões: uma de 50 e a outra de 70 watts, laqueadas em diferentes cores. Um perfeito atendimento e um grande estoque é o aspecto marcante da seção de componentes eletrônicos a qual se não for a maior, situa-se entre as maiores lojas de componentes da Zona Sul. E tem mais: dispõe de uma oficina apta a reparar qualquer tipo de equipamento, especializada em consertar transformadores.

Uma prova de que o Som está balançando a moçada: na seção de cartas da Antenna é o assunto que impera, com cada quebra-pau de dar que falar... Contudo, há um porém: a Redação só toma conhecimento das que venham devidamente identificadas, com nome e endereço completo de quem escreveu. E quando o dito-cujo não consta do fichário de Antenna, a Redação costuma checar. Entendido?

Todos conhecem os falantes produzidos pela Peerless Fabrikkerne A/S que, além de vender seus produtos no comércio varejista, também fornece componentes para a Bang & Olufsen, Tandberg, Dynaco, Rectilinear, Fisher, entre outras, o que dá pra sentir o padrão destes falantes. Pois bem, o único país em que Peerless, além de marca de componente, também é para sonofletores é o Brasil. E aqui, esta tarefa está a cargo da General Acoustic Ind. Eletrônica Ltda., instalada no Rio de Janeiro, que está com uma produção média de 300 caixas por mês, abrangendo 8 modelos: mod. 301 com sistema de dois canais, suspensão acústica, 25 watts RMS; mod. 601, utilizando o mesmo sistema da 301, mas para 50 watts RMS; mod. 801, sistema de três canais, suspensão acústica, 50 watts RMS; mod. 901, utilizando o sistema de três canais, suspensão acústica, potência máxima contínua, 60 watts RMS; o mod. 1201 é uma caixa para grandes ambientes e utiliza o sistema de três canais, suspensão acústica, 100 watts RMS de potência.

De certa forma os modelos acima já são conhecidos do público brasileiro; agora vamos tratar dos 3 novos modelos, recentemente lançados: mod. 602, basicamente igual ao mod. 601 e mesma potência admissível, mas com a grande novidade de incorporar um novo falante de agudos de cone convexo ("Dome Tweeter"), cuja irradiação permanece constante num ângulo de 120 graus, curva de pressão equalizada em toda a faixa de frequência, baixa distorção e limite de resposta de frequência em 25.000 Hz. O mod. 802 utiliza um falante de graves de 250 mm, com suspensão de espuma e imã de alnico que atinge uma concentração magnética de 80.000 Maxwells; o falante de agudos é igual ao usado no mod. 602. A grande bossa dessa caixa é o falante de médios, uma das novidades da Peerless; trata-se de um componente compacto, onde inexiste a tradicional carcaça do alto-falante, sendo esta substituída por uma calha de liga leve inteiramente fechada e fundida sob alta pressão. Interessante observar que o cone deste falante é dotado de uma suspensão macia impregnada de Poliuretano expandido. Finalmente o mod. DS-45, único modelo que utiliza o sistema refletor de graves e admite 40 watts RMS, projetado pela Peerless na Dinamarca, especialmente para as condições brasileiras.

Segundo o Dr. Giovanni de Lord Rinaldi, diretor-presidente da General Acoustic, que nos forneceu pessoalmente todos os dados para essa reportagem, os preços das caixas Peerless fabricadas no Brasil situam-se entre as caixas nacionais e as importadas diretamente. Finalizando, cumpre registrar a recente viagem do presidente da General Acoustic à Dinamarca, onde foi estreitar ainda mais os contatos com a Peerless. Por isso mesmo, 76 poderá ser o ano de uma presença maciça da Peerless no Brasil. Para maiores dados, utilizar a fórmula do Catel — Setor GAE-788.

000 —



INDICADOR DO SOM

TUDO PARA ELETRÔNICA

- Do Resistor ao Amplificador.
- A Mais Completa Loja de Material Eletrônico da Zona Sul.
- Estúdio p/ Demonstração de Equipamentos de Som.
- Completo Serviço de Assistência Técnica.
- Vendas a Vista e a Prazo.

Rua Tosqueiros 316, IJ, D — Tel: 237-7327
Copacabana • Rio • RJ



VEIGA & CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DE WHARFEDALE - QUAD - ORTOFON
- EMPIRE - FERROGRAPH - SME - DUSTBIRD - DECCA
- THOMSON - EMI - PHILIPS - TELETRANSCRIPTION
e todas as outras boas marcas.
Aluguel e locação por tempo variável
Rua de Guadalupe, 39 - 2/502 - Tel. 232-7569
Rio de Janeiro, RJ

FLASOM STÚDIO

"O SOM QUE VOCÊ QUERIA, FLASOM TEM"

- QUASAR • POLYVOX • NATIONAL
- E TODAS AS GRANDES MARCAS
- SONORIZAÇÕES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS
- A VISTA OU A PRAZO

RUA DIAS DA CRUZ, 203 — LOJA 10 — RIO



MANSÃO STUDIO

Equipamentos de Som Não Custam Caro,
Depende do Lugar Onde Você Compra.
Temos Todas as Marcas e Modelos
Nacionais e Importados.

Rua Silveira Martins, 74 — Catete
N. Major Ávila, 45 — Lojas N-O — Praça Seesa Pena
R. Babilônia, 45 — Lojas A-B — Tijuca



CÁPSULAS FONOCAPTORAS

mono e estereofônicas, cerâmica e cristal tropicalizado. Agulhas de diamante e safira. Bruges fonocaptadores de diversos tipos.

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SÔNICA LTDA.

R. Jorge Americano 377 — C. P. 30785
Fones 260-7472 e 261-0033 — São Paulo

VENDA MELHOR

Equipamentos e Serviço, anunciamos no Indicador do Som. Rio: Av. Mal. Floriano 143, sobreloja, fone 223-1799. São Paulo: R. Vitoria 383, fone 221-0105.

PARA OS APRECIADORES DE SOM:

Ref. 990 — Antena — Seleções da Revista do Som — Edição N° 1 (1975/1976) — Volume com 168 páginas, formato 18 x 26 cm, profusamente ilustradas — Cr\$ 25,00.



- Uma coleção de análises, feitas pelo Eng. Pierre Henri Raguenet, de amplificadores, sintonizadores, rádio-receptores/HI-FI, caixas acústicas e reprodutores fonográficos e magnetofônicos existentes no comércio brasileiro.
- Seleção de artigos sobre Som e instruções práticas para a manutenção e reparação de equipamentos e seus acessórios.
- Glossário de Alta-Fidelidade (português e inglês).

Peça hoje mesmo o seu exemplar aos distribuidores gerais:

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO
Av. Mauá, Fluminense, 148 | Rua Visconti, 228/232
Resende: Caixa Postal 1131 — 20-00 — Rio de Janeiro

A verdadeira "Cartilha"
da Alta-Fidelidade:

HI-FI E GRAVAÇÃO EM 10 LIÇÕES

- Discos, Rádio, Fitas e Cassetes
 - Trabalhe com o seu Sistema
 - Qualidades de um Bom Toca-Discos
 - O "Tuner"
 - Como Instalar seu Amplificador e Escolher os Alto-falantes
 - Onde Instalar seu Som e o Preço dele
 - O Gravador
 - Como Fazer Boas Gravações
 - Quadrifonia
 - Alta-Fidelidade no seu Carro
- Suplemento: O Estéreo, de A a Z.

Ref. 1532 — Folle-Dupart — HI-FI e Gravação em 10 Lições — 212 págs., 14 X 21 cm — 1975 — (Port.) — Cr\$ 40,00.

ADQUIRA SEU EXEMPLAR NAS

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO
Av. Mauá, Fluminense, 148 | Rua Visconti, 228/232
Resende: Caixa Postal 1131 — 20-00 — Rio de Janeiro

O PHILIPS...

(Continuação da pág. 52)

ros, e em D e E os traseiros, no caso de reprodução quadriônica sintética (Stereo 4). Entretanto, verificamos que a saída de áudio em D e E é 40% mais elevada do que nas saídas B e C. Recomendamos portanto inverter as ligações dos alto-falantes dianteiros com os traseiros, pois normalmente a informação dos alto-falantes traseiros é ambiental, ao contrário dos dianteiros, que é direta e principal. Observem-se os conectores especiais polarizados para as saídas das caixas acústicas.

Temos em seguida cinco conectores DIN. O conector F é o de entrada Auxiliar; o conector J é o do sintonizador; o conector G é o que serve para reprodução e gravação de um gravador cassete ou de rolo; o conector H é uma entrada de alto nível que serve, de preferência, para monitorar gravações; o conector I é a entrada de Fono, de baixo nível, para capsula magnetofônica estéreo.

CARACTERÍSTICAS E MEDIDAS

Analisaremos as características deste amplificador comentando, paralelamente, as medidas efetuadas.

Potência. O manual dá 2 x 30 W RMS, com uma impedância de carga de 4 Ω. Por questão de segurança, as nossas medidas foram efetuadas com o seletor de tensões em 127 V e uma tensão da rede de 110 V. Daí, portanto, pequenas discrepâncias entre os dados do manual e as nossas medidas. Aliás, sobre o assunto potência de saída, informamos que há uma série de maneiras de medi-la. O nosso sistema é carregar ambos os canais com uma carga resistiva, com dissipação superdimensionada, e valor ôhmico medido com exatidão, na frequência de 1 kHz, e aumentar a saída do amplificador observando-se no osciloscópio de duplo-trapo a forma de onda das duas senoides, até o ponto em que há deformação das mesmas. É comum, por desigualdade de ganho dos dois amplificadores, uma das senoides deformar antes da outra. Teremos então um canal com maior ganho, e portanto maior potência de saída do que o outro. Medimos cada canal de por si, de maneira a obter, com os dois canais em carga, as tensões correspondentes a uma senóide pura, sem nenhum tipo de deformação ou oscilação. As tensões são medidas com voltímetro digital de precisão de centésimo de volt. Obtida a tensão, calculamos então a potência dissipada na carga, cujo valor ôhmico já temos de antemão, e obtemos assim a potência.

Há outra maneira de medir a potência em função da distorção harmônica, isto é, determina-se para uma distorção harmônica, vamos dizer de 1%, qual seria a potência fornecida pelo amplificador. É um outro critério que, a nosso ver, é mais tolerante e permite extrair mais watts RMS do amplificador. Preferimos fazer a medida com auxílio do osciloscópio, após mantermos o amplificador em carga máxima por uma hora ou mais. É o nosso critério que se usa nos Estados Unidos, onde a confiabilidade de desempenho do amplificador ou outro aparelho é levada em conta. O mesmo critério é levado em conta nas medidas de distorção harmônica e intermodulação.

Estas duas medidas de distorção se complementam, pois o critério da DIN 45.500 de considera-



LIVROS PARA AUDIÓFILOS E TÉCNICOS DE SOM

Esta é uma relação parcial de obras especializadas que se encontram à venda nas Lojas do Livro Eletrônico. Atendemos pelo reembolso postal ou VARIG para todo o Brasil.

- 1532 — Folia-Dupart — Hi-Fi e Gravação em 10 Lições — Dez capítulos ministram os conhecimentos essenciais da amplificação sonora, escolha, instalação e utilização do equipamento. (Port.) — 1976 — 232 págs., 14 X 21 cm. Cr\$ 40,00
- 1507 — Crownhause — Basic Audio Systems — Som; transdutores; gravação de sons; transmissão dos sons; amplificadores; distorção; realimentação; problemas relacionados com sistemas de áudio. (Ingl.) — 1974 — 240 págs., 13,5 X 21 cm. Cr\$ 85,00
- 1505 — Gayford — Hi-Fi for the Enthusiast — Sons e audibilidade; fontes de programa de Hi-Fi; discos; magnetofones de fita; utilização de microfones; amplificadores; alto-falantes e sonolitófones. (Ingl.) — 1974 — 166 págs., 13,5 X 21 cm. Cr\$ 68,00
- 1448 — Everest — Acoustic Techniques for Home & Studio — Sons; audibilidade; voz humana, música e ruído; acústica; projeto acústico de um estúdio; "sincretizando" o recinto de audição; avaliação da acústica no estúdio. (Ingl.) — 1973 — 224 págs., 13,5 X 21 cm. Cr\$ 100,00
- 1441 — Gladwin — Troubleshooting Solid-State Amplifiers — Reparação de amplificadores de Áudio e de R.F.; amplificadores de potência; circuitos de C.A.G.; amplificadores diferenciais e operacionais. (Ingl.) — 1973 — 256 págs., 13,5 X 21 cm. Cr\$ 85,00
- 1416 — Briggs — About Your Hearing — Audibilidade. Física do ouvido humano. Ruído. Surdez. Aconselhos para surdez. Tratamento da surdez. — 1967. (Ingl.) Cr\$ 30,00
- 1290 — Maschko — El Magnetófono — Monografia sobre gravadores magnetofônicos de fita: princípios eletrromagnéticos, sistema mecânico, manutenção e conservação. (Esp.) — 1973 — 430 págs., 22 X 15,5 cm. Cr\$ 172,00
- 1247 — Rathelser — Décodificador Estéreo — Monografia sobre decodificadores estéreofônicos: princípios, circuitos comerciais, dados práticos para construção e calibração. (Esp.) — 1972 — 182 págs., 17 X 12 cm. Cr\$ 40,00
- 1234 — Schendar — Magnetofones — Descrição dos dispositivos mecânicos e dos circuitos elétricos dos gravadores magnetofônicos: medidas e diagnóstico de defeitos. (Esp.) — 1969 — 122 págs., 21,4 X 15,5 cm. Cr\$ 50,00
- 1230 — Rede — Alta Fidelidade a Baixo Custo — Dados práticos para a construção de amplificadores, caixas acústicas, lentes psicológicas e outros equipamentos auxiliares. (Esp.) — 1970 — 212 págs., 21,5 X 15,5 cm. Cr\$ 71,00
- 1174 — Markell — Como Instalar Sistemas de Alta Fidelidade — Manual prático sobre instalações sonoras, com indicação de como solucionar os diversos problemas que se apresentam, inclusive os de caráter estético. (Esp.) — 1971 — 244 págs., 21,4 X 15,4 cm. Cr\$ 100,00
- 1154 — Kuhne — Amplificadores de B.F. a Válvulas e Transistores — Requisitos técnicos, preamplificadores, circuitos práticos de amplificadores de 2 a 40 watts. (Esp.) — 1970 — 134 págs., 17 X 12 cm. Cr\$ 40,00
- 1067 — Klinger — Técnica de la Acústica — Fundamentos da acústica e da electroacústica. Ruídos. Ultra-sons. (Esp.) — 1969 — 1ª ed. — 120 págs., 12 X 17 cm. Cr\$ 40,00
- 1061 — Buscher — ABC de la Electroacústica — Conceitos fundamentais, apresentados de modo prático, em forma de dicionário de electroacústica. (Esp.) — 1969 — 5ª ed. — 152 págs., 12 X 17 cm. Cr\$ 40,00
- 990 — Antenna — Seleções da Revista do Som — Coleção de análises de Equipamentos de Som do Mercado Brasileiro; artigos sobre conservação e utilização de equipamentos e acessórios; glossário (Português-Inglês) de Alta-Fidelidade. (Port.) — 1975/76 — 166 págs., 18 X 28 cm., profusamente ilustradas. Cr\$ 25,00
- 940 — G. A. Penna Jr. — Novos Circuitos Práticos de Áudio, Hi-Fi, Estéreo — Coleção de circuitos para montagem de equipamentos sonoros, com esquemas, fotos, listas de materiais e instruções detalhadas. — 1975. (Port.) Cr\$ 40,00
- 845 — Sinclair — Manual Prático do Estereofônico — Livro prático sobre reprodução estereofônica, com 12 esquemas de amplificadores com válvulas e com transistores, para reprodução em fones ou em alto-falantes. (Esp.) — 1963 — 80 págs., 12,5 X 17 cm. Cr\$ 20,00
- 670 — Waters — Como Projetar Áudio-Amplificadores — Análise dos estágios que constituem os amplificadores de áudio e orientação prática para o projeto de equipamentos monofônicos e estereofônicos. (Port.) — 1975 — 176 págs., 14 X 22 cm. Cr\$ 35,00
- 552 — Pirax — Dicionário General de Acústica y Electro Acústica — Definição e explicações sobre as numerosas expressões utilizadas em áudio-amplificado e electroacústico, acompanhadas de desenhos, esquemas e fotos, visando uma completa informação para o profissional ou Audiôfilo. (Esp.) — 1967 — 374 págs., 16 X 22,5 cm. Cr\$ 123,00
- 622 — Rodenkirch — Circuitos Amplificadores de Hi-Fi — Considerações sobre projetos de áudio-amplificadores; esquemas práticos para montagem de 5 amplificadores e 4 preamplificadores de Hi-Fi, com dados para construção dos transformadores de saída. (Esp.) — 1968 — 2ª ed. — 136 págs., 15,7 X 21,7 cm. Cr\$ 53,00
- 377 — Tuthill — Service de Grabadores — Descrição dos gravadores magnéticos, monofônicos e estereofônicos; sistema mecânico e circuito elétrico/eletrônico dos principais tipos comerciais; manutenção, diagnóstico e reparação de defeitos. (Esp.) — 1968 — 188 págs., 23 X 16,5 cm. Cr\$ 102,00
- 199 — Kuhn — Microfones Monofônicos Estereofônicos e Transistores — Monografia sobre microfones, com dados práticos sobre os tipos de carvão, capacitor, cristal e cerâmica, fita, magnéticos e especiais. Esquemas de preamplificadores transistorizados para microfones. (Esp.) — 1968 — 126 págs., 17 X 12 cm. Cr\$ 40,00
- 049 — Riehmuller — Práticas de la Alta Fidelidad — Manual prático abrangendo todo o sistema de reprodução sonora: discos, foto-reprodutores, preamplificadores, controles, filtros separadores, amplificadores, alto-falantes, sonolitófones. — (Esp.) — 1965 — 320 págs., 18 X 21,5 cm. Cr\$ 95,00
- 040 — Deschepper e Darteville — El Magnetófono y sus Aplicaciones — Um livro que expõe de modo acessível aos não técnicos todos os princípios dos gravadores de fita magnética, a função de cada um de seus elementos e a utilização prática dos aparelhos magnetofônicos. (Esp.) — 1967 — 88 págs., 14 X 22 cm. Cr\$ 47,00

IMPORTANTE: Os preços são mencionados a título de orientação e estão sujeitos a alteração.

RJ: Av. Mauá, Floriano, 148 — 1.º — Rio


SP: Rua Vitória, 379/383 — São Paulo

Reembolso: C. P. 1131 — ZC-00 — Rio, RJ

 **Lojas do Livro Eletrônico**

- CONES PARA TODOS OS TIPOS DE ALTO-FALANTES
- CONES COM SUSPENSÃO ACÚSTICA
- CENTRAGENS
- PROTETORES CONTRA PÓ
- GUARNIÇÕES DE PAPELÃO
- BOBINAS MÓVEIS

ATENDEMOS A TODO O BRASIL

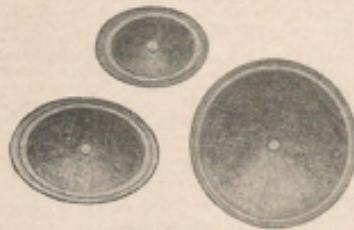

J.L. SANTOS COMP. ELETR. LTDA.

Av. 11 de Junho, 871/875
Fone.: 70-8489 — S. Paulo

Como economizar 10%.

em suas compras de livros técnicos nas Lojas do Livro Eletrônico

FAÇA ASSIM:

- 1 Preencha a fórmula da página 1 desta revista.
- 2 Se você é nosso assinante (ou titular de uma licença de Radioamador), deduza do valor total 10% de desconto.*
- 3 Some Cr\$ 5,00 da remessa sob registro postal.
- 4 Adquira no seu Banco um cheque pagável no Rio de Janeiro às Lojas do Livro Eletrônico.

SEU LUCRO:

- 1 Você receberá prontamente os livros pelo correio registrado.
- 2 Você ganha os 10% de desconto e fica isento das demoras e despesas de faturamento pelo reembolso.

* Excluem-se as "Ofertas Especiais" cujos preços são líquidos.

rar um amplificador com distorção harmônica (em alemão "Klirrfaktor") abaixo de 1% como bom, só é válido se a distorção por intermodulação estiver numa faixa condizente. Normalmente, a distorção por intermodulação é superior à harmônica, principalmente quando pesquisamos baixos níveis de saída.

Os puristas talvez censurem nossos métodos de medida, pois a verdadeira norma consiste em se retirar, por amostragem, cinco aparelhos em uma linha de produção, submetendo-os aos testes e medidas necessários. Embora em outros países isto possa ser possível aos analistas da imprensa técnica, no Brasil ainda é de todo ineqüível. Já não é fácil receber-se do fabricante um único aparelho para análise; que dizer se exigissemos cinco, amostrados pela revista na própria fábrica?!!! E a pressa com que exigem a devolução do exemplar único fornecido para análise? Pelo menos uns cinco telefones foram dados pela Philips à Redação de Antenna — e outros tantos dados pela Redação a este analista, "cobrando" a devolução urgente do aparelho!

E quanto a fazermos medição de potência aplicando uma tensão da rede menor que a comutada no seletor de tensões, isto é uma "autoproteção" contra encrescemas com as fábricas, representantes ou lojas que nos cedem os aparelhos. Sabemos que inevitavelmente os resultados finais de nossas medidas diferirão um pouco dos proclamados pela fábrica; contudo, isso é bem melhor do que a possível "branca" no caso de "pifar" um aparelho durante nossos testes...

Notamos, porém, que os industriais e representantes estão, gradualmente, modificando sua mentalidade — e não estará longe o dia em que todos eles facilitarão à Revista do Som o teste completo e tranquilo de seus equipamentos.

Para completar o assunto, lembramos que um fabricante deve manter seus produtos dentro das especificações do manual, ou até acima das mesmas. Lembramos, ainda, que nossas medidas têm uma tolerância, que é normal em todas as medidas, assim como as especificações do fabricante também têm a sua.

As medidas da potência são: em 4Ω , 30 W RMS/canal (manual); medidos: canal esquerdo, 28 W RMS; canal direito, 23 W RMS. Em 8Ω , 20 W RMS/canal (manual); medidos: canal esquerdo, 19,3 W RMS; canal direito, 16 W RMS; em 16Ω : manual não fornece dados; medidos: canal esquerdo, 8 W RMS; canal direito, 7,2 W RMS. Nas nossas medidas há uma diferença bastante acentuada em 4 e 8Ω entre as potências obtidas nos dois canais.

Deveremos evitar carregar este amplificador com 16Ω de impedância em cada canal, pois a potência obtida cai muito rapidamente neste valor. Aliás, as caixas acústicas deverão ter uma impedância mínima de 8Ω para permitir o uso dos sistemas SP1 e SP2 simultaneamente, e também da quadriofonia sintética ("Stereo 4"). Apesar do manual permitir o uso de caixas de 4Ω . Como o amplificador possui proteção eletrônica e, também, a de fusíveis, é possível seguir as recomendações do manual em potências baixas.

Os medidores de saída indicam um valor de 15 para a saída máxima. Assim, durante uma reprodução musical, o usuário deverá prestar atenção em não sobrecarregar o amplificador ultrapassando este valor de 15 nos VU. O consumo da rede é

de 47 W RMS em repouso e 110 W RMS à potência máxima.

Distorção Harmônica Total. Medimos a D.H.T. partindo da entrada de alto nível (Auxiliar). Temos, assim, a distorção harmônica do préamplificador e do amplificador somados. O manual indica uma distorção menor que 0,1% para uma potência de 20 W RMS/canal. Medimos a D.H.T. em vários níveis, e obtemos: a 0,1W RMS: 0,5% (canal esq.) e 0,5% (canal dir.); a 1W RMS: 0,2% (esq.) e 0,2% (dir.); a 10W RMS: 0,1% (esq.) e 0,1% (dir.); a 15W RMS: 0,1% (esq.) e 0,1% (dir.); a 18W RMS: 1,3% (esq.) e 1,1% (dir.).

Estes valores são bons. Deveemos levar em conta que o nosso gerador possui uma D.H.T. residual de 0,02%, e que estamos alimentando o amplificador com 110 V RMS com o seu seletor de rede ajustado para 127 V RMS.

Distorção por Intermodulação. O manual dá como inferior a 1%, medida efetuada com dois sinais de 250 e 8.000 Hz na relação 4:1 de intensidade. Em nossa medida usamos frequências diferentes (60 Hz e 7.000 Hz), mas na mesma proporção de 1:4 e obtemos em vários níveis: a 0,1W RMS: 0,1% (esq.) e 0,1% (dir.); a 1W RMS: 0,1% (esq.) e 0,2% (dir.); a 10W RMS: 0,6% (esq.) e 0,6% (dir.); a 15W RMS: 3% (esq.) e 3% (dir.); a 18W RMS: dispara nos dois canais.

A distorção por intermodulação apresenta valores bons até 10W, iniciando um crescimento rápido a partir dos 15W RMS. Por si vê-se como a D.I. é muito mais sensível que a D.H.T. Os valores são bons, e o manual fornece as curvas correspondentes.

Fator de Amortecimento. O manual fornece um valor acima de 20 para uma impedância de saída de 4Ω. Nossa medida foi efetuada na frequência de 1 kHz e carga de 8Ω, e nos deu um valor de 30, que é aceitável. Os valores situados na faixa de 30 a 50 são bons.

Resposta de Frequência. O manual fornece de 20 Hz a 20 kHz, de +0,5 dB a -1 dB, sem especificar a potência. Nossa medida, em 15W RMS e 8Ω de carga, deu: a 20 Hz, -2 dB (esq.) e -2 dB (dir.); a 50 Hz, -1 dB (esq.) e -1 dB (dir.); a 100 Hz, -0,5 dB (esq.) e -0,5 dB (dir.); a 1 kHz, 0 dB em ambos os canais; a 5 kHz, 0 dB em ambos os canais; a 10 kHz, -0,2 dB (esq.) e 0 dB (dir.); a 15 kHz, -0,8 dB (esq.) e -0,5 dB (dir.); a 20 kHz, -1,2 dB (esq.) e -1 dB (dir.); a 30 kHz, -2,5 dB (esq.) e -2,2 dB (dir.).

Temos, assim, uma resposta dentro de 2 dB de 20 Hz a 20 kHz, o que é um bom valor, pois o manual fornece esta resposta dentro de 1,5 dB.

O manual fornece, ainda, a curva de resposta ("power bandwidth") para uma distorção harmônica total de 1% dentro da faixa de frequência de 15 Hz a 30 kHz como estando dentro de uma variação de 3 dB.

A resposta a onda quadrada é boa na faixa de 50 Hz a 10 kHz. 20 kHz ainda é aceitável, arredondando muito acima desta frequência.

Sobre a medição de potência, ainda temos a acrescentar que a potência medida no sistema SP1 é idêntica à medida no sistema SP2. Na posição "Stereo 4", onde temos saídas nos dois sistemas, verificamos que no sistema SP1 (dianteiro) temos

NOVOS circuitos práticos de ÁUDIO HI-FI ESTÉREO

CARLOS ANTONIO PENNA JR.



Esta coleção contém 31 projetos práticos para o Audiófilo:

8 Preamplificadores

3 Amplificadores de Potência

9 Amplificadores Completos

11 Projetos Diversos, incluindo caixas acústicas, megafone eletrônico, e outros de interesse

Cada circuito é acompanhado de dados completos para a montagem, incluindo esquemas, fotografias, plantas de circuitos impressos, listas de materiais e instruções detalhadas.

949 — G. A. Penna Jr. — Novos Circuitos Práticos de Áudio, Hi-Fi, Estéreo — 152 páginas, formato 16 X 23 cm, profusamente ilustradas — Cr\$ 48,00.

Uma edição de



SELEÇÕES ELETRÔNICAS EDITORA LTDA.

Rio de Janeiro, Brasil

A venda nas melhores livrarias técnicas do Brasil e de Portugal

(Pedidos postais: ver pág. 1 desta revista)

uma potência de 10 W RMS, enquanto que em SP2 (traseiro), temos 14 W RMS. Como a informação reservada, em quadrifonia, aos canais traseiros é ambiental, na maior parte dos casos, achamos que deveria haver uma inversão: os canais dianteiros deveriam estar ligados em SP2 e não em SP1. Deveremos ressaltar que a audição quadrifônica sintética do 22 RH 521 é muito boa.

Relação Sinal/Ruído. O manual dá acima de 50 dB à potência nominal de 30 W. Nossas medidas foram: entrada de Aux.: 72 dB; entrada de Fono: 68 dB (ambos para uma potência nominal de 18 W). Valores muito bons.

Diáfonia. O manual dá acima de 45 dB em 1 kHz. Medimos 42 dB em 1 kHz (bom).

Equilíbrio. O manual dá de 0 ao máximo por canal. Medimos de 0 a 22 dB (máximo) por canal.

Filtro de zumbidos (baixa freqüência). O manual dá -3 dB em 80 Hz; medimos -4 dB em 80 Hz e -2,2 dB em 100 Hz. Achamos estes valores um pouco baixos.

Filtro de chiados (alta freqüência). O manual dá 3 dB em 7 kHz; medimos 2,5 dB em 7 kHz e 9 dB em 10 kHz (bom).

Controles de Tonalidade. Graves: +14 a -14 dB em 50 Hz (manual); +15 a -15 dB em 50 Hz e +12 a -12 dB em 100 Hz (medidos). Agudos: +14 a -16 dB em 10 kHz (manual); +14 a -17 dB em 10 kHz (medidos). Presença (médios): +6 a -6 dB em 2 kHz (manual); +6 a -6 dB em 2 kHz (medidos). Os controles de tonalidade estão dentro dos valores do manual.

Audibilidade. A medida do manual é feita em dois níveis: 24 dB e 43 dB abaixo da potência nominal do amplificador. A ação do controle de audibilidade é mais acentuada no nível mais baixo (43 dB). Além disso, o controle de audibilidade possui três posições com ação progressiva para se ajustar a compensação de baixo nível sonoro ao gosto do audiôfilo ou de acordo com o rendimento das caixas acústicas.

O manual fornece os seguintes valores: a 43 dB abaixo da potência nominal: Pos. 1, +10 dB (50 Hz) e +5 dB (10 kHz); Pos. 2, +15 dB (50 Hz) e +7 dB (10 kHz); Pos. 3, +20 dB (50 Hz) e +9 dB (10 kHz). A 24 dB abaixo da potência nominal: Pos. 1, +4 dB (50 Hz) e +3 dB (10 kHz); Pos. 2, +6 dB (50 Hz) e +4 dB (10 kHz); Pos. 3, +10 dB (50 Hz) e +5 dB

(10 kHz). Nossa medida a 30 dB abaixo da potência nominal (20 mW) deu: Pos. 1, +10 dB (50 Hz) e +5 dB (10 kHz); Pos. 2, +15 dB (50 Hz) e +9 dB (10 kHz); Pos. 3, +20 dB (50 Hz) e +10 dB (10 kHz). Achamos que em 10 kHz o reforço não precisaria ser tão elevado. De qualquer forma, as possibilidades oferecidas pelo ajuste de audibilidade deste amplificador são fascinantes.

Sensibilidade e Impedância das Entradas (para a potência nominal em 1 kHz)

Fono: 2 mV em 50 kΩ (manual); 1,8 mV (medido)

Sintonizador: 100 mV em 100 kΩ (manual); 75 mV, suportando até 300 mV (medido)

Gravador: 250 mV em 100 kΩ (manual); 270 mV, suportando até 700 mV (medido)

Monitor: 250 mV em 100 kΩ (manual); 230 mV, suportando até 600 mV (medido)

Auxiliar: 100 mV em 750 kΩ (manual); 70 mV, suportando até 200 mV (medido)

Microfone: 1 mV em 2 kΩ (manual); 1,2 mV, suportando até 5,4 mV (medido).

As saídas nos fones estereofônicos foram, com carga de 8 Ω, 605 mW num canal e 470 mW no outro canal, estando ou não ligado o sistema SP1 de alto-falantes.

605 mW é excessivo, pois um fone normal aceita em torno de 100 mV. Esta saída elevada permite o uso de fones de até 600 Ω de impedância, onde o nível sonoro cai a 10 mW (o que é baixo demais). Portanto, muito cuidado ao ouvir este amplificador com fones de 8 Ω de impedância, pois podemos facilmente danificá-los, sem falar dos nossos timpanos...

Componentes: 32 transistores, 20 diodos e 2 tiristores.

Dimensões: 470 x 280 x 117 mm

Peso: aproximadamente 11 kg

Preço sugerido ao público: aproximadamente Cr\$ 6.030,00

Garantia: 6 meses

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito da ressalva inicial (quanto ao uso de conectores diferentes dos mais usuais no mer-



RADIODIFUSÃO

- 5 tipos de mesas de som para estúdio, transistorizadas ou a válvula.
- Linha completa de amplificadores para irradiações externas e Rádio Microfone portátil.



Eletrobrás Morato Ltda.

Trav. Nen de Barros, 1 — Vila Mazzel — Fone: 298-9848 — São Paulo

BIBLIOTECA "ABC" DE ELETROÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

Edições Brasileiras da mundialmente conhecida Coleção "Philefact". Livros básicos em linguagem acessível, para todas as idades e todas as ocasiões, servindo ao estudante para aprendizagem fundamental e ao profissional para esclarecer dúvidas. Obras de topo médico e excelente apresentação. Adotadas como livro preparatório em numerosas escolas do Brasil e de Portugal. A venda nas boas livrarias técnicas e didáticas.




EDIÇÕES DE
ANTENNA EMPRESA
JORNALÍSTICA S. A.

SERVINDO AO BRASIL DESDE 1926


790 — ABC DA ELETRICIDADE

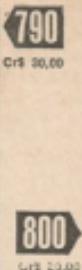Princípios básicos da Eletricidade — baterias, geradores, alternadores, eletromagnetismo, circuitos elétricos.




800 — ABC DA ELETRÔNICA

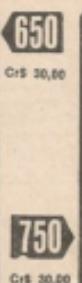Livro para iniciação à moderna Eletrônica: princípios, componentes, circuitos fundamentais e seu funcionamento.




630 — ABC DOS TRANSISTORES

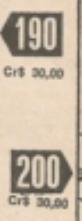Acessível cartilha dos semicondutores: o que são, como funcionam, circuitos típicos e métodos de serviço em transistores.



750 — ABC DOS TRANSFORMADORES E BOBINAS

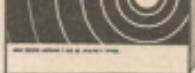Princípios da indutância. Transformadores e bobinas: suas aplicações e métodos de medir componentes indutivos.




190 — ABC DO RÁDIO MODERNO

Explicação clara de como o rádio funciona, desde a estação transmissora de AM ou FM até o receptor e seus circuitos.






200 — ABC DAS ANTENAS

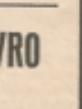Propagação das ondas de rádio e princípios das antenas. Tipos práticos para recepção de rádio e TV e para transmissão.



810 — ABC DOS COMPUTADORES

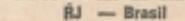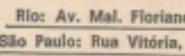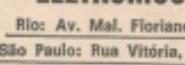O que são, como funcionam e o que podem fazer os computadores digitais e analógicos. Circuitos, operações, programação.



**REVISTA
DO SOM**

**EDIÇÕES RADIO PUBLICATIONS INC. PARA
RADIOAMADORES, OPERADORES DA FAIXA
DO CIDADÃO, RADIOESCRUTOS (SWL), EXPE-
RIMENTADORES, MONTADORES E ESTUDAN-
TES (em inglês)**

Ref. 1387 — Beam Antenna Handbook — Teoria, construção e utilização de antenas direcionais, curvas de estabilidade e sistemas de acoplamento — Cr\$ 85,00.




Ref. 1389 — Care and Feeding of Power Grid Tubes — Para engenheiros e amadores de gabinete: dados de projeto e aplicação em HF e VHF — Cr\$ 70,00.




Ref. 1388 — All About Cubical Quad Antennas — Teoria, projeto, construção e sistemas de acoplamento de antenas quadras — Cr\$ 70,00.




Ref. 1389 — VHF Handbook for Radio Amateurs — Teoria, operação, equipamento e antenas para VHF; os mais novos circuitos do estado sólido — Cr\$ 100,00.

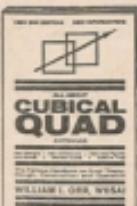

Ref. 1392 — The Truth About CB Antennas — Como construir as melhores antenas para Faixa do Cidadão. Tabelas comparativas das "10 maiores" — Cr\$ 65,00.

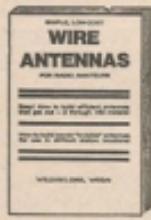

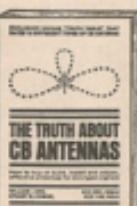Ref. 1391 — Simple, Low-Cost Wire Antennas for Radio Amateurs — Antenas econômicas, multifaziais, direcionais e "invisíveis" para locais "difíceis" — Cr\$ 65,00.



DISTRIBUIDORES:

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

C. P. 1131 — ZC-00 — 20000 Rio de Janeiro
(Formulas de pedidos na pág. 1 desta revista)

cado brasileiro), este amplificador enfrenta, com vantagem, seus concorrentes da mesma faixa de potência, pois possui uma série de recursos que, normalmente, só são encontrados em equipamentos mais caros. Além disso, proporciona uma boa reprodução sonora, aliada a uma quadriofonia sintética agradável.

Lembramos, por fim, a seus compradores, que se trata de aparelho que só deve ser submetido à assistência técnica autorizada Philips, pois há componentes não encontráveis em outras oficinas ou no comércio de componentes. É o caso, por exemplo, do controle de volume com duas derivações, de fabricação especial. E preferível esperar que a oficina autorizada receba o componente original de São Paulo (ou da Holanda), do que aceitar, de uma oficina comum, um "remendo" que poderá trazer dores de cabeça ou prejuízos futuros. E a tal diferença entre o cliente "esperto" e o bem-servido, a que se referem os anúncios...

E apesar da grande pressa nos pedidos de devolução do aparelho, só temos que agradecer à Philips a oportunidade de nos emprestar este ótimo amplificador 22 RH 521 para análise na Revista do Som.

o o o — o — (OR 1095)

NOVIDADES DA ELETROÔNICA

SIMULAÇÃO ELETRÔNICA DE PERTURBAÇÕES ATMOSFÉRICAS *

Um grupo de cientistas pertencentes ao Laboratório de Investigações da IBM de San José, Califórnia, EUA., realizou um novo modelo matemático que permite simular as condições de perturbações atmosféricas em grandes zonas urbanas. Tal modelo reproduz, com absoluta perfeição, através de um computador eletrônico, a complexa inter-relação existente entre a configuração geográfica e as condições meteorológicas de uma determinada zona, que provocam sensíveis variações em sua composição atmosférica.

Através do exame das principais inter-relações, é possível determinar as repercussões que uma dada alteração atmosférica, ou ambiental, pode provocar nos fatores considerados. Fornecendo-se informações adequadas ao computador, surgem na tela de um terminal os efeitos produzidos pela alteração na distribuição das componentes atmosféricas. Desta forma, é possível avaliar as consequências de uma mudança de velocidade e direção do vento, da presença de um estrato de inversão térmica, da formação de uma corrente ascensional, além de outras possíveis variações atmosféricas.

o o o — o —

(*). Revista Española de Electrónica, nº 250.

Em 30 de abril de 1976,
ANTENNA completará meio sé-
culo de circulação ininterrupta.
São 50 anos de fidelidade a seus
leitores, a serviço do Brasil.

COMO FUNCIONA...

...o Separador de Salva do TVC
Philips, chassi KL1.

ALCYONE FERNANDES DE
ALMEIDA JR.

(Especial para as LOJAS NOCAR)



Conforme havíamos prometido em nosso último artigo, iniciaremos hoje a análise dos diferentes circuitos dos TVC nacionais. Escolhemos, para começar, o chassi KL1 da Philips e, dele, passaremos a "dissecar" o separador de salva. Apanhem, portanto, o esquema do "dito cujo" chassi e vamos lá.

A separação de salva é feita pelo transistor TS447 e componentes a ele associados. Vejamos, inicialmente, qual o estado desse transistor, na ausência dos sinais de entrada. O emissor é polarizado por meio do divisor de tensão formado por R1287 e R1292; estes dois resistores dividem a tensão do ponto + 10 (25 V), resultando na junção deles uma tensão contínua positiva; é a este ponto que está ligado o emissor do transistor, por meio de R1291. Por outro lado, a base do transistor está ligada à terra, através de R1290. Em se tratando de um transistor n-p-n, se a base está ligada a um ponto de tensão zero (terra) e o emissor está ligado a um ponto de tensão positiva, isto significa que o "bicho" está em corte, já que sua junção base-emissor está polarizada inversamente. Em resumo, o transistor em questão não conduz, se não receber um sinal externo conveniente.

Por falar em sinais externos ao circuito em estudo, o nosso separador de salva recebe dois deles, a saber:

1.) O sinal de crominância, que é aplicado à base de TS447 via capacitor C824. Este sinal, entretanto, não tem amplitude suficiente para fazer o transistor entrar em condução. Se só ele fosse empregado, o circuito não faria absolutamente nada; é necessário, portanto, um outro sinal de comando. Ainda mais, este segundo sinal deve fazer o transistor conduzir durante os instantes em que a salva estiver "acontecendo" no sinal de crominância e apenas durante estes instantes, de sorte que só a salva seja amplificada. Para se obter este efeito, o nosso circuito lança mão de:

2.) Pulso do T.S.H., acoplados por meio do divisor formado pelos resistores R1288 e R1289 e limitados pelo diodo GR515. Estes pulsos vão excitar o circuito ressonante formado por S648, C821 e C822, que entra em oscilação a cada pulso que recebe. Em consequência, a tensão na junção de C821 com C822 (que é a mesma junção de R1287 com R1292) sobe inicialmente, respondendo diretamente ao pulso excitador; cai em seguida, tornando-se inclusive negativa, pela ação do circuito ressonante. No momento em que esta tensão se torna negativa, o transistor conduz... o que sucede justamente no instante em que a salva está "acontecendo" no sinal de crominância, como era de se desejar.

O circuito sintonizado U649, amortecido por R1293, vem a se constituir na carga de coletor do transistor. Sobre ele desenvolve-se exclusivamente a salva, completamente separada do restante do sinal de crominância.

Para completar, vale notar que a tensão de alimentação de coletor é aplicada através da estrutura de desacoplamento formada por R1294 e C826.

Bem, gente, é isto aí... Mês que vem tem mais.

LOJAS



No campo da eletrônica,
tem o componente
de que você precisa

Rua da Quitanda, 48 - Rio
End. Telegráfico "RENOCAR"

Atendemos no
mesmo dia, por
reembolso aéreo,
os pedidos
radiografados

REEMBOLSO: Caixa Postal 1131 — ZC-00 — Rio de Janeiro, RJ — Brasil
RIO DE JANEIRO: Av. Mal. Floriano, 148 — Fone 243-6314 — Rio de Janeiro
SÃO PAULO: R. Vianna, 379/363 — Fone 221-4683 — São Paulo — SP

LISTA PARCIAL DE LIVROS TÉCNICOS

918 — Thiesen — Guia Técnico do Cinematógrafo — Um completo manual sobre cinematografia sonora, abrangendo o funcionamento de todos os elementos, instalação, uso, manutenção, consertos e esquemas dos projetores de 16 mm mais usados no Brasil — 1ª ed. (Port.)	Cr\$ 65,00	lise de sistemas lineares e seus elementos — 1ª ed. (Port.)	Cr\$ 39,00
116 — Minihatt — Pocketbook 1974 — Manual em formato de bolso abrangendo os dados essenciais sobre a linha de componentes Philips, tais como válvulas receptoras, transmissores, industriais, cinescópicos, transistores, diodos, transformadores, etc. (Ingl.)	Cr\$ 49,00	626 — Zbar — Práticas de Eletrônica Industrial — Manual de ensino pelo método acelerado, contendo 39 trabalhos práticos referentes a dispositivos de Eletrônica Industrial — 1968. (Esp.)	Cr\$ 113,00
1489 — Kraus & Caver — Electromagnetics — 1973. (Ingl.)	Cr\$ 185,00	627 — Talley — Telefonia en Alta Frecuencia — Monografia sobre circuitos e equipamentos para comunicações telefônicas por meio de onda portadora, através de linhas abertas, cabos e circuitos de rádio, abrangendo os sistemas de filtros seletivos e a modulação modulação por pulsos — 1968. (Esp.)	Cr\$ 93,00
1519 — Hayt — Análise de Circuitos em Engenharia — 1973. (Port.)	Cr\$ 185,00	628 — Geller — Aprenda Eletrônica em 15 Dias — Curso intensivo, em 15 lições, objetivando o ensino dos principios fundamentais da Eletrônica — 1966. (Esp.)	Cr\$ 129,00
456-A — Valkenburg — Radar Básico — 1968. (Port.)	Cr\$ 25,00	629 — Scroggie — Manual de Laboratório de Rádio e Eletrônica — Tratado sobre medidas eletrônicas: instrumentos, padrões, métodos de medida para todos os principais parâmetros dos circuitos eletrônicos e interpretação dos resultados — 1968. (Esp.)	Cr\$ 386,00
1082-A — Valkenburg — Circuitos Elétronicos Básicos — 1970. (Port.)	Cr\$ 35,00	630 — Bras — Circuitos Transistorizados para Modelos Teledirigidos — Coleção de esquemas para montagem de dispositivos para comando à distância de modelos teledirigidos — 1968. (Esp.)	Cr\$ 40,00
1082-B — Valkenburg — Circuitos Elétronicos Básicos — 1971. (Port.)	Cr\$ 35,00	631 — Garriga — Manual Fácil de Rádio — Construção prática de receptores de rádio desde tipos de cristal, transistor, até super-heterodínos multifrequência. Esquemas cheados e explicações para novatos — (Esp.)	Cr\$ 100,00
605 — Packman — Vademecum de Rádio e Eletricidade — Tabelas, abacos e cálculos práticos dos circuitos e componentes usados em rádio, tais como transformadores, filtros, antenas, etc. — 3ª ed. (Esp.)	Cr\$ 85,00	632 — Garriga — Curso Básico de Televisión — Curso em 13 capítulos, abrangendo os circuitos fundamentais dos televisores, antenas, instalações, circuitos transistORIZADOS e televisão em cores — 1967. (Esp.)	Cr\$ 102,00
610 — Garriga — Reparación TV en Tablas — Livro prático sobre reparações de TV, correlacionando os sistemas apresentados com as respectivas causas do defeito — 1968. (Esp.)	Cr\$ 100,00	633 — Singer — Tratado de Bobinados — 1963. (Esp.)	Cr\$ 139,00
615 — Holm — Reparación en Color Explicada — Explicação prática (sem matemática) dos princípios básicos da televisão em cores, câmaras, cinescópios, sistemas de transmissão, padrões americanos e europeus — 1966. (Esp.)	Cr\$ 58,00	634 — Laborde — Tablas Numéricas de Funciones Elementales — Tabelas para cálculos numéricos, incluindo potências, raízes, exponenciais, logaritmos, funções hiperbólicas e trigonométricas, conversão de ângulos e constantes matemáticas — 1966. (Esp.)	Cr\$ 53,00
648 — Nocedal — Núcleos de Ferita — Estudo das ferritas na constituição por histensa retangular; aplicação em memórias magnéticas de computadores eletrônicos, geradores de impulsos, contadores, osciladores de bloqueteio — 1966. (Esp.)	Cr\$ 135,00	635 — Rueda — El Osciloscopio — 4ª ed. (Esp.)	Cr\$ 224,00
649 — Rethmuller — Prácticas de la Alta Fidelidad — Manual prático abrangendo todo o sistema de reprodução sonora: discos, fono-reprodutores, pré-amplificadores, controles, filtros separadores, amplificadores, alto-falantes, sonofones — 1965. (Esp.)	Cr\$ 95,00	636 — Gaido — El Transistor en los Circuitos de Comunicación — Monografia sobre a utilização de semicondutores nos circuitos de comunicação: princípios fundamentais, circuitos básicos, aplicações — 1967. (Esp.)	Cr\$ 50,00
650 — Aschen — Medidas Fundamentales en Televisión — Manual sobre medidas fundamentais em TV e circuitos de alta frequência: ruído, intensidade de campo, sensibilidade, linhas de transmissão, antenas, conversores, distorção de fase, etc. — 1965. (Esp.)	Cr\$ 56,00	637 — Tejada — Tecnología Electrónica — 1968. (Esp.)	Cr\$ 73,00
655 — Kenian — Curso Básico de Transistores — Explicação acessível, sem matemática, dos princípios fundamentais dos semicondutores; descrição de seus circuitos básicos e análise objetiva de seu funcionamento — 1966. (Esp.)	Cr\$ 76,00	638 — Neidig & Zwollo — Radio-Esterescopia — Monografia sobre métodos de radioemissão estereoscópica — 1968. (Esp.)	Cr\$ 42,00
662 — Gutenmacher — Tratamiento Electrónico de la Información — Monografia sobre as "informadoras lógicas" e seus sistemas de armazenamento e processamento de dados; aplicações: telebiblioteca, dicionário, química, estatística, planejamento, etc. — 1964. (Esp.)	Cr\$ 53,00	639 — Smith — Curso Básico de Motores Elétricos — Livro que explica, por meio de numerosas ilustrações e explicações fáceis, os princípios de funcionamento e características básicas de todos os principais tipos de motores elétricos — 1ª ed. (Esp.)	Cr\$ 68,00
664 — Botti e Coutinho — Elementos de Análise de Sistemas Lineares — Livro para estudantes de engenharia, com o desenvolvimento do cálculo operacional e métodos de modelos matemáticos para a an-	Cr\$ 113,00	640 — Giron — Materiales Magnéticos — Teoria do ferromagnetismo e da histensa magnética; materiais magnéticos, ferita permanente, aços e ligas para ferita, pós magnéticos, ferritas e outros tipos de materiais; antiferromagnetismo — 1965. (Esp.)	Cr\$ 50,00
		641 — Leinwoll — Iniciación al Laser y Maser — 1968. (Esp.)	Cr\$ 50,00
		642 — Treup — Laseres y Maseras — 1969. (Esp.)	Cr\$ 60,00

PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO

Adquira estes livros em nossas Lojas (Rio e São Paulo) ou peça-os pelo reembolso. Instruções e fórmula de pedidos na primeira página desta revista. Vendemos por atacado os livros da nossa distribuição.



a cargo de
L. P. Petriche

FANTASMA NA IMAGEM

Ao Leitor

Você esteve às voltas com algum "Tevecaxi" ou outro caso interessante de oficina?

Conte-nos como foi (mesmo em resumo), para que a estória seja divulgada nessa seção.

"Com esse toró ameaçando cair a qualquer momento, acho melhor deixar esse vertical de lado. Por que não aproveita para uma faxinazinha? Com tempestade não se brinca, sabe como é..."

"Tá com medo de fantasma, Zé?"

"Fantasma? Tou falando é de raios e trovões!"

"Pois foi este o sintoma indicado pelo freguês: fantasma na imagem!!!", disse Carlito, apontando o portátil de 12", aberto na bancada.

"Tou vendo ai é sincronismo vertical crítico, varredura insuficiente na parte inferior e excessiva na parte superior..."

"...e o clássico efeito 'enrolamento de cortina'! E se você observar bem a dobrão, vai ver que a parte superior da imagem aparece ali. E até que parece um fantasma mesmo! Mas não é só isso: o freguês também disse que, às vezes, o televisor dá uns guinchos estridentes, que só param quando se desliga o aparelho. Não adianta fechar o controle de volume, porque os guinchos continuam! E preciso desligar o aparelho!"

"Com certeza, alguma oscilação espúria no circuito de áudio; quanto ao vertical..."

"...ainda não sei! Já consertei, há tempos, um circuito igualzinho, em que faltava deflexão vertical. Mas agora o problema é outro!"

"Mas enrolamento de cortina..."

"...isso é apenas parte do festival de defeitos. Zé! Veja, a varredura vertical também está

OSCILOSCÓPIOS

Para
Múltiplas
Aplicações



Especializada em instrumentos eletro-eletrônicos de medida, LABO possui uma versátil linha de Osci-loscópios para múltiplas aplicações na Indústria, escolas, assistência técnica e laboratórios eletrônicos.



MOD. 134 — Osciloscópio de uso geral, totalmente transistorizado. Vertical desde C.C. até 4,5 MHz. Insensível a sobrecargas na entrada vertical. MOD. 134-C — Mesmas características, mas com alesnador vertical calibrado.

MOD. 1311 — Osciloscópio portátil transistorizado. Insensível a sobrecargas na entrada vertical. Resposta de frequência: C.C. a 10 MHz (- 3 dB). Gerador da base de tempo: 18 degraus calibrados, de 0,1 μ s/divisão até 50 ms/divisão. Ganchamento automático.



MOD. 1315/F2 — Osciloscópio de duplo telescópio. Tubo de 13 cm com 3 kV de aceleração. Dois amplificadores verticais idênticos. Resposta: C.C. a 15 MHz (- 3 dB). Gerador da base de tempo com alesnador calibrado desde 0,1 μ s/divisão até 50 ms/divisão, com vernier. Ganchamento automático, com possibilidade de ajuste manual.

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO

LABO INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Madeira n.º 28 — Fone: 228-0224 — Canindé
C.E.P. 03033 São Paulo, SP

O MAIS NOVO LIVRO DE TELEVISÃO POLICROMÁTICA



Este é o mais recente integrante da consagrada série "Modernas Técnicas de Televisão" de autoria do Eng. Alycone Fernandes de Almeida Jr. Foi especialmente escrito para o técnico sério, o profissional competente, que, já estando familiarizado com os modernos circuitos de TV em preto-e-branco, deseja iniciar-se com uma base sólida na TV em cores.

Trata-se de um trabalho prático, objetivo, diretamente dirigido ao Sistema PAL-M, adotado pelo Brasil, sem dúvida o Sistema tecnologicamente mais perfeito dentre todos os de maior atualmente em uso no mundo.

Ref. 745 — Almeida Jr. — *Televisão em Cores* — 80 págs., formato 16 x 23 cm, 61 figuras, sendo 9 em policromia — Cr\$ 40,00.



uma edição de
**ANTENNA EMPRESA
JORNALÍSTICA S.A.**

A venda nas boas livrarias
do Brasil e de Portugal.

(Para pedidos postais, veja pág. 1)


excessiva e o sincronismo é crítico. E chega um ponto em que o controle de altura não atua. E tem mais!"

"O quê?"

"O controle de altura atua na grade!"

"Então é por isso que ele não 'altura'..."

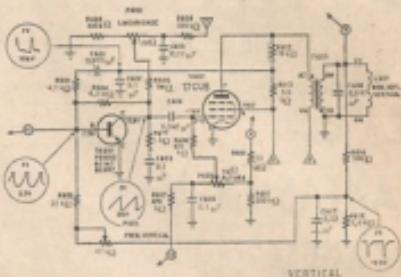"Dá só uma sacada no meu ar de satisfação! Tou falando sério, Zé!", replicou Carlito, passando um circuito ao companheiro.



"Sem a menor intenção de fazer trocadilho, eu diria que este vertical me parece um tanto 'enrolado'. De cara, só posso dizer que é o pulso de sincronismo vertical que 'amarrá', quer dizer, sincroniza a descarga do capacitor dente-de-serra sobre o transistor. Quanto à carga do capacitor..."

"...deve estar OK. Observe só isso, Zé!", disse Carlito, depois de pendurar o voltímetro no pino 2 da 17CUS, válvula de saída vertical. "Quando a gente liga o televisor, a grade de controle da válvula de saída vertical mede — 16 V, exatamente como indicado no esquema. Agora, depois de alguns minutos, quando o defeito começa a aparecer — varredura aumentando aos poucos, até ficar demais no topo, e com a dobrin a parte inferior — a tensão negativa da grade vai se tornando cada vez menos negativa, até ficar em — 8 V. Tá, veja como a varredura vertical já está começando a espirchar! Olhe agora o voltímetro!"

"Tá marcando — 10 V! Será fuga no capacitor de acoplamento?"

"Não sei, mas é fácil descobrir: se o capacitor estiver apresentando fuga, a tensão na placa da 17CUS, que tem a grade ligada ao coletor do transistor, terá que estar reduzida!"

"Nadal! Tá a mesma coisa que o esquema! Escreve aqui, Carlito: você já substituiu a válvula de saída?"

"Ai é que são elas! Não tem uma no estoque! Tinha esperança do defeito ser no capacitor de acoplamento..."

"...pera aí, cara! Qual é a saída de áudio? Não tou falando? É a mesma válvula! É só trocar uma pela outra, e se a varredura deixar de espirchar, nem precisa perder mais tempo!"

Carlito, depois de algum esforço para retirar as válvulas dos respectivos suportes, dada a exiguidade de espaço nesses televisores compactos, fez a substituição e ligou o televisor. A varredura veio rápida, mas insuficiente, não atingindo as bordas da tela. O som surgiu alto demais e o rapaz baixou o volume.

"A válvula de saída de som talvez esteja fraca, por isso a varredura não enche a tela total-

mente. Mas já dá para gente ver que o defeito era na válvula de saída vertical. Tá vendo como agora a imagem não consegue esticar? Já faz uns cinco minutos e a varredura, embora insuficiente, apresenta-se linear. Ué, cadê o som?"

"Sei lá! Não é defeito da estação?"

"Não! Todos os canais estão mudos! E agora?"

"Ué, alguma coisa picou no canal de som e picou no lugar certo, não é?"

"Pifou onde, cara?"

"Na oficina! Bem melhor que na casa do frequentador!"

"Então trate de colaborar! Verifique se o defeito é antes ou depois do controle de volume. Não perca tempo com injetor de sinal: cutucue o ponto médio do controle de volume com o dedo mesmo, enquanto eu vejo se encontro um esquema pra ajudar a gente!"

Zé Maria, depois de tocar no ponto médio do potencímetro de volume do televisor, voltou-se para o colega: "Esse perdeu-se no infinito! Talvez volte qualquer dia..."

"...tá falando o quê, cara?"

"Você não leu?"

"Leu o quê, Zé?"


"A máquina que faz voltar o passado!"

"Juro que não estou entendendo!"

"É, rapaz! Tem um cara ali que descobriu que o Cosmos conserva todos os sons transmitidos aqui no planeta Terra!"

"Esse ganhou de você, Zé!"

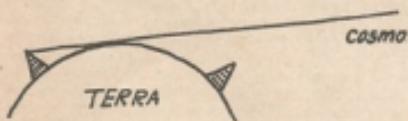"Pois olhe que a coisa até que faz sentido! Dê só uma sacada neste desenho:




"Você acabou de desenhar o óbvio: como o sinal de VHF se propaga em linha reta, por causa da curvatura da Terra, é preciso instalar diversas estações repetidoras, uma a cada 100 km!"

"Certo! Mas provei com meu desenho que os sinal de VHF também vão para o infinito. E o que acontece com eles?"

"Nadal! Se por acaso toparem com algum corpo celeste no percurso, talvez sejam refletidos para a Terra, mas isso é tão remoto..."

"...então a tese do cara é válida! Os sinais não se destroem e ficam vagando no vácuo do infinito!"

"Tem um livro aí, o 'Planeta das Possibilidades Impossíveis', que diz alguma coisa sobre sinais de televisão que foram captados muitos meses depois de irradiados. Vai ver, foi dali que o tal cara tirou a ideia da máquina de reprodução do passado. E já que não temos tal máquina na oficina, o jeito é tentar descobrir o que fez o som sumir. E o circuito, só pra me chatear, tinha que ser transistorizado. Veja:

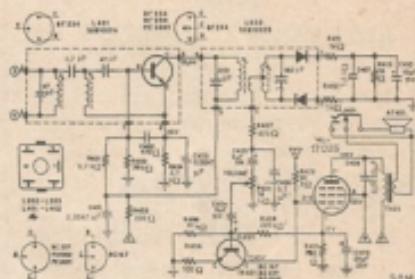

"Pois é desses que eu gosto: um transistor amplificador de F.I. de som, os dois diodos do discriminador, um transistor preamplificador e a saída, a válvula, por sinal, fraca!"

"Fraca? Vai ver tá é em curto! Já se esqueceu como espichava a varredura vertical?"

"Bem, quem vai procurar o defeito?"

"Vocês consertam o som, que eu fico com o vertical!"

"Tá! E pra inicio de conversa, não estou gostando da tensão no coletor desse preamplificador de áudio, mas o certo é tirar o transistor pra testar", replicou Zé Maria, aplicando o ferro de soldar levemente nos lides do transistor e puxando simultaneamente o componente pela parte superior, que se soltou na terceira tentativa. O rapaz aplicou, em seguida, a ponta de prova positiva do ohmímetro (que, no caso de ser usada a função ohmímetro de um multímetro, corresponde quase sempre à ponta preta do provador) à base do tran-

RADIODIFUSÃO

- RD-1.000-D — Transmissor de ondas médias de 1.000 watts com redutor para 500 ou 250 watts — Portaria DENTEL N° 1.383 (2)
- Linha completa para estúdio e equipamento auxiliar.



Eletrobrás Morato Ltda.

Trev. Nen de Barros, 1 — Vila Mazzel — Fone: 298-9848 — São Paulo

ANTENAS PARA TELEVISÃO

FARAH



qualidade de produzindo imagem

**ANTENAS PARA TODOS OS
CANAIS VHF, UHF e FM**

Junções, Braçadeiras, Fios e todos os pertences para antenas de televisão.

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO
IRMÃOS FARAH LTDA.**

Rua Ribeirão Branco, 471
Fones: 274-2157 e 274-3653
São Paulo

**componentes
eletrônicos
JOTO**



- PORTA-FUSÍVEIS
- BORNES
- PINOS BANANA
- PLUGS E TOMADAS TIPO RCA
- CHAVES INVERSORAS
- MICRO-CHAVES INVERSORAS
- PUSHBOTTONS

OTTO & TERCILIO LTDA.
93-9971 - 93-3897

VISCONDE Parnaíba, 3042/50 — S. PAULO

sistor, encostando a outra ponta (a vermelha, no caso de um multímetro) no emissor e no coletor. Assim que inverteu as pontas de prova — colocando a ponta negativa na base e tocando com a positiva no emissor e coletor — voltou-se para o colega: "Viu? Não tá dando outra coisa: curto base-emissor e, com isso, o som não podia mesmo nem marcar!"

"Será que foi a válvula?"

"Não acho. A tal oscilação que o freguês fez deve ter sido um aviso de que transistores la pilhar! Veja se arruma um BC167 ali no estoque!"

"Nem sombra! Tem algum equivalente marcado ali no esquema?"

"O circuito menciona três transistores np-n: BC167, BC207 e PD10021."

"Só tem o último, e por sinal, também é o último aqui na gavetinha!"

Depois que Zé Maria soldou o novo transistor no circuito e ligou o televisor, o som reapareceu forte, mas bastante irregular.

"Essa flutuação deve ser provocada pela válvula de saída defeituosa. Por que não vai ali na lojinha de eletrônica comprar uma? Uma, não! Compre logo duas: uma para o som e outra para a saída vertical!"

Zé Maria voltou da lojinha com as duas válvulas e duas estórias.

"Adivinhe quem foi que eu encontrei!", falou, enquanto aguardava o companheiro colocar nos suportes as válvulas novas, a amplificadora de saída vertical e a amplificadora de áudio.

"Hum?"

"O Pedro esbeltez!"

"Não me diga que afinal consegui engordar!"

"Disse que tá com 54 e se achando um verdadeiro Tarzã! Contou um caso interessante sobre um defeito no Canal 13! Esse você não mata: depois que dois técnicos não conseguiram dar jeito no televisor, o Pedro foi ver o defeito pessoalmente. Imagem com interferência no Canal 13. Só dava no Canal 13! O Pedro abriu o seletor, examinou as pastilhas a olho nu e com lente de aumento, e nada! Tudo parecia em ordem, contatos limpos, etc. Substituiu as duas válvulas do seletor, a osciladora e a amplificadora de R.F., por via das dívidas. Recolocou o televisor no lugar, ligou, e dentro de instantes, lá estava o defeito novamente. Nos dois outros canais, o 4 e o 5, a imagem apresentava-se ótima, estável, mas era só passar para o Canal 13, que perdia a estabilidade como se alguma coisa estivesse interferindo!"

"E então?"

"Então que o Pedro quase fundiu a cical Colocou o televisor no chão para trabalhar melhor, abriu novamente o seletor de canais. Reexaminou tudo, e achando pela segunda vez que tudo parecia em ordem, ligou o televisor fora da caixa, pretendendo descobrir alguma pista acionando o controle de sintonia fina!"

"E o defeito?"

"Sumiu!"

"O televisor era portátil?"


"Acho que sim!"

"Então deve ser do' modelo. Tá lembrado daquele portátil biruta com defeito no seletor?"

"Não..."



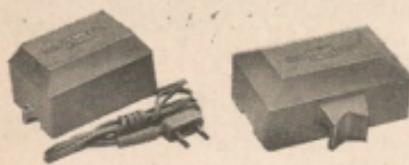EIS ALGUNS DE NOSSOS COMPONENTES PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TV ATRAVÉS DE CABOS (CATV)



CONJUNTO PREAMPLIFICADOR PARA SINAIS DE R.F. DE TV OU VHF/FM MOD. 213-T/FT2.

Compõe-se de um amplificador Mod. 213T e uma fonte de alimentação Mod. FT2, ambos de alumínio fundido.

O preamplificador é equipado com dois transistores de alto ganho e mínimo ruído próprio, podendo ser usado com qualquer antena de faixa larga. Graças ao seu reduzido consumo de energia pode ficar ligado permanentemente.

A unidade amplificadora 213T é protegida contra intempéries, funcionando ao ar livre sem perda de eficiência.

Dados Técnicos

Impedância: 300 Ω (entrada e saída).

Ganho: 18 a 20 dB (8 a 10 vezes).

Fator de ruído: inferior a 6 dB.


Alimentação: 110, 130 ou 220 V, 50/60 Hz.

Consumo de energia aproximado: 3 W.

FILTRO MONITOR DE R.F. PARA ANTENAS COLETIVAS DE TV. MOD. WM7

8 canais de entrada: 4 altos, 3 baixos, 1 para FM.

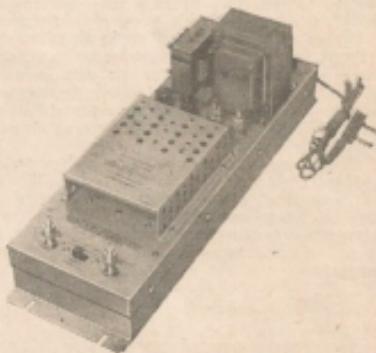8 circuitos de filtragem independentes, cada qual adaptado a um desses canais. Canais de TV de 6 MHz de largura de faixa. Faixa de FM ajustável de 88 a 108 MHz. Saídas separadas de 75 Ω para os canais altos e baixos. Caso seja usada apenas uma saída, deve ser utilizado um misturador WABI/75.



Dados Técnicos

Atenuação do filtro: 1,5 a 2,0 dB, conforme o canal.

Saiadas e entradas: para cabo coaxial de 70 Ω de impedância.

Conectores: para cabo RG-59-U.


AMPLIFICADOR DE R.F. PARA DISTRIBUIÇÃO DE TV OU VHF/ FM MOD. WCT-5A

Dados Técnicos

Faixas: 54 a 108 MHz (TV) e 174 a 216 MHz (FM).

Ganho: 40 dB ou 200 vezes (TV e FM).

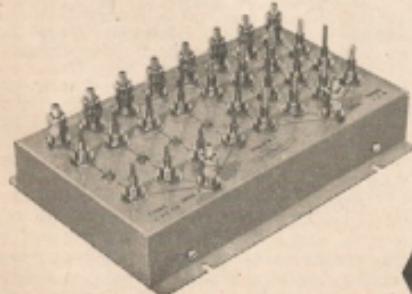Controle de ganho: variação de 36 dB. Capacidade de saída: 400 mV (-52 dBmV) para 7 canais.



ELETROÔNICA WADT INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Gaspar Fernandes, 312/314 — Fone 63-2374 — Caixa Postal, 15079
Cambuci — São Paulo

Antena Log-Periódica Para FM a Longa Distância

YOSHIMASA MOTYZUKI *

Como modificar uma antena comum de TV para conseguir excelentes resultados para FM-estéreo em regiões distantes da emissora.

APOS experimentar diversos tipos de antenas comerciais para FM (inclusive um modelo especial de conceituada marca) sem chegar a resultados satisfatórios, fizemos uma análise dos resultados, comparando os tipos experimentados.

Depois, passamos à modificação de antenas de TV (yagis, cônicas, cônicas empilhadas, e outras). Quando realizamos adaptações em uma log-periódica muito conhecida como "antena de dezenove elementos", o resultado foi surpreendente! Esta antena modificada superou todas as outras anteriormente experimentadas!

Mesmo em locais de sinal refletido por pedreiros conseguimos recepção em estereofonia. Em outros, onde existam interferências provocadas por carros em movimento, por exemplo, bastará cortocircuitar os dois últimos elementos ("A" na Fig. 1), que os ruídos desaparecerão quase que completamente.

(*) Idealiza Produtos Eletrônicos Ltda.

"No seletor? Minto! Nunca soube o que tava provocando o defeito!"

"Não me lembro desse caso..."

"...assim que a gente ligava, o televisor só dava chuveiro e um som muito do péssimo! Em todos os canais. Ai, depois de alguns minutos, como se o aparelho precisasse primeiro esquentar, a imagem aparecia de repente com toda a nitidez e o som, também!"

"Mau contato em alguma pastilha..."

"Teria que ser em todas as pastilhas, já que o defeito era em todos os canais! E tem mais: balançando um pouco a amplificadora de R.F. no suporte, a gente conseguia normalizar a imagem e o som. Uma pista gritante para algum lide solto ou furxo no seletor. Mais precisamente: debaixo da amplificadora de R.F.!"

"E era?"

"Não! Não havia nada solto, a válvula não estava defeituosa — substitui as duas válvulas do seletor — tirei, examinei, limpei e recoloquei as pastilhas de todos os canais. Liguei o televisor e o maldito defeito simplesmente desapareceu!"

"O que teria havido?"

"E eu sei? Sintomas fantasmagóricos, causas

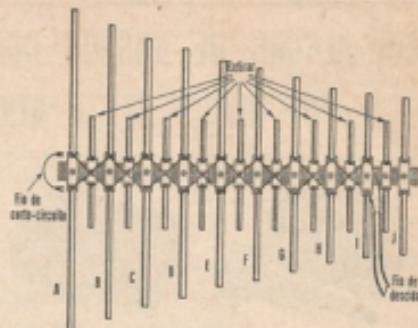


FIG. 1 — Para realizar as modificações na antena de TV comercial, todos os elementos passivos devem ser retirados, ficando os ativos com as medidas fornecidas no texto. O fio de curte-circuito serve para eliminar interferências (caso existam).

MONTAGEM

Para realizar esta super-sensível antena para FM devemos partir, como dissemos anteriormente, de uma antena de TV comercial tipo "de dezenove elementos" para todos os canais, que poderá ser de modelo econômico com estrutura simples, com a vantagem de ter seu peso reduzido, após retirarmos alguns elementos e "podarmos" outros.

Iniciaremos por retirar todos os elementos passivos, (os nove elementos curtos). Os demais elementos ativos (dez) deverão ser cortados nas seguintes medidas, baseando-se no desenho da Fig. 1: A — 80 cm; B — 72 cm; C — 85 cm; D — 60 cm; E — 54 cm; F — 50 cm; G — 45 cm; H — 40 cm; I — 37 cm e J — 35 cm. Estas medidas referem-se a cada uma das varetas, sendo que a vareta oposta deverá ser absolutamente igual.

o o o — o — (OR 1088)

desconhecidas, vai ver as mesmas do tal televisor do Pedro!"

"Só que ele acabou descobrindo o fantasma!"

"E?"

"É. Era um relógio!"

"O quê?"

"Isto mesmo: um relógio! Quando o Pedro viu que o defeito só dava com o televisor fechado e no lugar — uma mesinha debaixo de um 'big' relógio de pendulo — ele ficou com a maior pulga atrás da orelha! Concluiu que fosse o que fosse que estivesse interferindo com o Canal 13, tinha que estar no lugar em que ficava o televisor. E o tal relógio — parece que era movido a pilha — é que era o culpado. Ele ficou de me dar maiores detalhes amanhã. Acho interessante colocar o caso no fichário!"

"Então aproveite para incluir também este aqui: veja como a varredura e o som agora estão jô! A saída vertical no teste está OK, e quando no circuito, uma tensão fantasma torna a grade menos negativa. Usada como saída de áudio, faz pifir o transistor preamplificador de áudio. Que título você sugere para a ficha?"

"Sei lá! Põe ai fantasmas e outros sintomas fantásticos..."

o o o — o — (OR 1104)

TELECOMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Colaborando com os concessionários e permissionários de serviços de radiocomunicações, Antenna divulga nesta seção resumos das Portarias e Despachos publicados no Diário Oficial.

RADIODIFUSÃO

(SOM E/OU IMAGEM)

PERMISSÃO

* A Rádio Difusora Guarapuava Ltda., de Guarapuava, PR, para executar na mesma cidade serviço auxiliar de radiodifusão, para retransmissões externas, em 153,05 MHz. (Port. 11.009 (16), de 10/11/75, do DR DENTEL/Curitiba-PR.)

* A Rádio e Televisão Gaúcha S.A., de Porto Alegre, RS, para executar na mesma cidade serviço auxiliar de radiodifusão, para comunicações de ordens de serviço, em 164,10 MHz. (Port. 5.018, de 11/8/75, do DR DENTEL/Porto Alegre-RS.)

* A Rádio e Televisão Gaúcha S.A., de Porto Alegre, RS, para executar na mesma cidade serviço auxiliar de radiodifusão, para retransmissões externas, em 153,13 e 153,45 MHz. (Port. 5.019, de 16/9/75, do DR DENTEL/Porto Alegre-RS.)

* A Rádio Emissora Vanguarda Ltda., de Sorocaba, SP, para estabelecer na mesma cidade uma estação de radiodifusão sonora em frequência modulada, em 94,9 MHz, canal 235, classe A. (Port. 1.044, de 21/11/75, do Ministro das Comunicações.)

RENOVAÇÃO OU PERMISSÃO

* A Rádio Cultura Monlevade Ltda., de João Monlevade, MG, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.017, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Clube de Fronteira Ltda., de Fronteira, MG, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.018, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Sociedade Rádio Difusora Vale do Itajaí Ltda., de Blumenau, SC, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.019, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Avaré Ltda., de Avaré, SP, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.020, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Carajá de Anápolis S.A., de Anápolis, GO, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.021, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Educação Rural de Coari Ltda., de Coari, AM, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.022, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Aguilhas Negras de Resende Ltda., de Resende, RJ, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.024, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Difusora de Patrocínio Ltda., de Patrocínio, MG, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.025, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Difusora Bendaspechense S.A., de Bom Despacho, MG, ficando, em decorrência, regularizadas a transformação do tipo jurídico da sociedade que passará a ser por cotas de responsabilidade limitada, com a denominação de Rádio Difusora Bendaspechense Ltda., o aumento do capital social para Cr\$ 2.700.000.000,00, a transferência indireta da permissão pela cessão da maioria das cotas, a mudança da dire-

sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.026, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Santa Rosa Ltda., de Santa Rosa, RS, para executar na mesma cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local. (Port. 1.028, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

ATOS LEGAIS

* A Rádio Sele Colinas de Uberaba Ltda., de Uberaba, MG, autorização para a alteração contratual a que procedeu em decorrência do aumento de capital social de Cr\$ 105.000,00 para Cr\$ 175.000,00, e para a alteração das cláusulas 19º, 2º, 4º e 20º do contrato social. (Port. 1.069, de 21/8/75, do Dir. da Div. de Radiodifusão do DENTEL.)

* Aprovados os atos legais praticados pela Rádio Universo Ltda., de Curitiba, PR, e consequente alteração do quadro societário; autorizada a transferência de cotas, com nova alteração do quadro societário. (Port. 15.260, de 23/8/75, do Dir. da Div. de Radiodifusão do DENTEL.)

* Aprovados os atos legais praticados pela Sociedade Cultural Rádio Calari Ltda., de Porto Velho, RO. (Port. 15.546, de 6/11/75, do Dir. da Div. de Radiodifusão do DENTEL.)

* A Rádio Educação Rural de Coari Ltda., de Coari, AM, autorização para aumentar seu capital social de Cr\$ 4.200,00 para Cr\$ 42.000,00, com nova distribuição do capital social, e aprovados os nomes dos Srs. Alcyr Lima dos Santos, João de Souza Lima e Jorge de Andrade Normando, que compõem o seu quadro diretivo, ficando, em consequência, autorizada a alteração da cláusula VIII do seu contrato social. (Port. 1.023, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* Aprovados os nomes dos cotistas Oswaldo Luis Gomes e Eitel César Fernandes para exercerem os cargos de Diretores da Rádio Aguilhas Negras de Resende Ltda., de Resende, RJ. (Port. 1.025, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* Homologadas as alterações contratuais efetuadas pela Rádio Difusora de Patrocínio Ltda., de Patrocínio, MG, ficando, em decorrência, regularizadas a transformação do tipo jurídico da sociedade que passará a ser por cotas de responsabilidade limitada, com a denominação de Rádio Difusora Bendaspechense Ltda., o aumento do capital social para Cr\$ 2.700.000.000,00, a transferência indireta da permissão pela cessão da maioria das cotas, a mudança da dire-

* A Rádio Santa Rosa Ltda., de Santa Rosa, RS, autorização para efetuar a transferência indireta da permissão, mediante cessão da maioria das cotas, e consequente alteração do quadro societário. (Port. 1.029, de 19/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* Homologadas as alterações contratuais efetuadas pela Rádio Difusora Bendaspechense S.A., de Bom Despacho, MG, ficando, em decorrência, regularizadas a transformação do tipo jurídico da sociedade que passará a ser por cotas de responsabilidade limitada, com a denominação de Rádio Difusora Bendaspechense Ltda., o aumento do capital social para Cr\$ 2.700.000.000,00, a transferência indireta da permissão pela cessão da maioria das cotas, a mudança da dire-

EM NOVAS EDIÇÕES:

**Dois livros indispensáveis
a todo técnico,
amador ou experimentador
de eletrônica**



426 — Glem — Manual Universal de Transistores e Resmoldes — Brochura com 600 páginas, capa especial de plástico. 7ª ed. Preço: Cr\$ 170,00 *



687 — Glem — Manual Universal de Valvulas y Resmoldes — Exemplar encadernado em plástico. 8ª ed. Preço: Cr\$ 170,00 *

PARA OS VIDEOTÉCNICOS:

Manual Universal de Circuitos de Televisores — Mais de 300 esquemas de televisores, com informações e desenhos adicionais, fiação e codificação das bobinas; 70 esquemas de seletores de canais; numerosas informações sobre coleiras defletores e transformadores de saída horizontal — Ref. 1196 — 4.ª ed. — Cr\$ 205,00 *

* Preços sujeitos a alteração.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Av. Marechal Floriano, 148 — 1.º — Rio
SP: R. Vitória, 379/383 — S. Paulo
Reembolso: C. Postal 1131 — ZC-00 — Rio, RJ

toria e do quadro societário. (Port. 1.048, de 21/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* Homologadas as alterações contratuais efetuadas pela Rádio Caiuá de Divinópolis S.A., de Divinópolis, MG, ficando, em decorrência, regularizadas a transferência indireta da permissão mediante cessão da maioria das ações, o aumento do capital social para Cr\$ 200,00, a mudança de diretoria e do quadro social. (Port. 1.050, de 21/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* Homologado o aumento do capital social da Rádio Clube de Itaína S.A., de Itaína, MG, de Cr\$ 200,00 para Cr\$ 80.000,00 e aprovada a transferência da ação efetuada pela entidade à reeleição da Diretoria. (Port. 1.052, de 21/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* Homologada a alteração contratual efetuada pela Rádio Mundial S.A., do Rio de Janeiro, RJ, em decorrência do aumento do capital social de Cr\$ 2.720.000,00 para Cr\$ 3.550.000,00, e autorizadas a transferência de ações e consequente alteração do quadro societário. (Port. 15.662, de 14/11/75, do Dir. da Div. de Radiodifusão do DENTEL.)

INFRAÇÕES E PENALIDADES

* Deferido o pedido de reconsideração e tornado sem efeito o despacho de advertência aplicada à Rádio Caíuá de Presidente Prudente Ltda., de Presidente Prudente, SP, publicado no Diário Oficial de União de 14/11/75. (Despacho ministerial de 11/11/75, Proc. 2.807-75.)

* A Rádio Diffusora Caribeira Ltda., de Feira de Santana, BA, aplicada advertência por infração prevista no art. 123, nº 20, não observando o estatuto do art. 48, ambos do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. (Despacho ministerial de 14/11/75, Proc. 45.735-74.)

REVOGAÇÕES

* Da Port. MC 612, de 17/10/75, autorizando a Rádio Caíuá de São Caetano do Sul Ltda., de São Caetano do Sul, SP, a efetivar a transferência indireta de permissão. (Port. 1.063, de 2/12/75, do Ministro das Comunicações.)

DIVERSOS

* Homologada a transferência do local dos estúdios efetuada pela Rádio Metropolitana Paulista Ltda., de Mogi das Cruzes, SP, para a R. Barão de Jacutinga 474, 3º and., na mesma cidade. (Port. 3.044, de 11/8/75, do DR DENTEL/SP.)

* A Radio Diffusora Guarapuava Ltda., de Guarapuava, PR, autorização para adotar como endereço de seu estúdio a R. Vicente Machado 1.384, na mesma cidade. (Port. 11.008, de 10/9/75, do DR DENTEL/Curitiba-PR.)

* Aprovados os locais e equipamentos da TV Globo de São Paulo S.A., canal 8, de Pirituba, SP. (Port. 15.478, de 27/10/75, do Diretor do DENTEL.)

* A Radio Emissora Veranense Ltda., de Marau, RS, autorização para funcionar em horário limitado. (Port. 5.001 (12), de 13/8/75, do DR DENTEL/Porto Alegre-RS.)

* Aprovado o Plano de Aplicação, no valor de Cr\$ 30.000.000,00, destinados à Fundação Rádio Maia. (Port. 1.012, de 18/11/75, do Ministro das Comunicações.)

* A Rádio Ahorada de Lins Ltda., de Lins, SP, autorização para substituir, para ser usado eventualmente, em caráter de reserva, seu equipamento transmissor pelo de fabricação da McMartin Industries, Inc., mod. BA — 1k de 1.000/500/250 W, com potência de 100 W. (Port. 15.221, de 18/9/75, do Dir. da Div. de Radiodifusão do DENTEL.)

SERVIÇO LIMITADO

* A M. D. Askar & Cia., de Novo Horizonte, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 5.205,6 kHz. (Port. 1.296, de 5/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

* A J. R. Paiva & Cia. Ltda., de Santos, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.996,6 kHz. (Port. 1.237, de 5/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

* A Companhia Melhoramentos de Itapavas, de Conceição do Araguaia, PA, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 9.421,5 kHz. (Port. 1.442, de 19/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)



O melhor micromotor do mundo agora é Made in Brasil.

É uma excelente notícia para quem quer economizar tempo e dólares.

A Monor já está apta a fornecer micromotores de altíssima qualidade e, também, a desenvolver projetos específicos para toda a indústria brasileira de eletrodomésticos, aparelhos sonoros, máquinas elétricas, brinquedos, telefonia, indústrias de automóveis e outras.

A Monor opera com know-how da Nihon Jakudenki Kogyo K. K., está produzindo, inicialmente, 1 milhão de micromotores por ano — desde o mais simples até o mais sofisticado.

Escrívitório em São Paulo:

Rua Itapeva 574, 2º andar, conj. 21-A
— Fones: 288-9384, 288-9751,
289-9745, 289-4277 — São Paulo.

Escrívitório em Recife:

Rua Aurora 273, 15º andar, conj. 1501

— Fone: 22-4720 DDD

Parque Industrial:
km 23 da BR101 — Igarapé
Pernambuco.



MONOR

MICRO MOTORES DO NORDESTE S.A. INDÚSTRIA ELETRÔNICA
com apoio da Sudene

ELE
COMU
NICA
OES

PRECISÃO

INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DE MEDAÇÃO



Para corrente contínua e alternada.
Um para cada finalidade

QUADRADO:

60 mm de base
52,5 mm de diâmetro do corpo

KRON

Voltímetros — escalas até 600 V

Amperímetros — escalas até 50 A

Miliampérmeters — escalas a partir de 3 m A

Dimensões mais comuns:

REDONDO

64,5 mm de diâmetro da base
52,5 mm de diâmetro do corpo



KRON

INSTRUMENTOS ELÉTRICOS S. A.

Fábrica e escritório:

ALAMEDA DOS MARACATINS, 1232
(Indianópolis)

CORRESPONDÊNCIA: CAIXA POSTAL, 5306
FONES: 61-4858 E 240-0384 — SÃO PAULO

• A Marina da Cegia Carvalho, de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 5.329,5 kHz. (Port. 1.466, de 20/8/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

• A Cafeneira Grapese Ltda., de Riomafra, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 5.944,0 kHz. (Port. 1.498, de 23/8/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

• A Rio Fontoura Agro-Pecuária S.A., de Belém, PA, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 10.186,0 kHz. (Port. 1.520, de 24/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

• A Companhia Agropecuária Volta Grande, de Botucatu, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 12.020,0 kHz. (Port. 1.521, de 24/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

• A Irmãos Palha Comércio e Representações, de Varginha, MG, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.966,0 kHz. (Port. 1.528, de 24/8/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

• A Manoel Rosseli Rodrigues, de Jales, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 6.804,0 kHz. (Port., de 16/5/75, DO 3/11/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

• A Buschle e Lepper S.A., de Joinville, SC, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.996,0 kHz. (Port. 15.470, de 24/10/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A F. A. Teixeira & Cia, Ltda., de Recife, PE, para executar Serviço Limitado, mediante 2 redes de serviço fixo e 1 rede móvel terrestre em 4.515 kHz (rede 2 é móvel terrestre) e 13.404 kHz (rede 1). (Port. 1.740, de 7/8/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A Gôdes — Cobalto Construções S.A., de Salvador, BA, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 6.964,5 kHz. (Port. 1.988, de 22/8/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A Shigeyuki Yamamoto, de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 4.469,0 kHz. (Port. 15.061, de 28/8/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A Hennegárcia Donzilo, de Araguari, MG, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 7.517,0 kHz. (Port. 15.110, de 29/8/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A Construtiva San'Ana Ltda., de Belo Horizonte, MG, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.281,0 kHz. (Port. 15.138, de 2/9/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A Alfredo Garcia, de Maringá, PR, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 6.956,0 kHz. (Port. 15.229, de 18/9/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A Moacir Barbosa Lima, de Campinas, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 12.204,0 kHz. (Port. 15.326, de 2/10/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A COMBE — Construtiva Imbê S.A., do Rio de Janeiro, RJ, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 7.520 kHz e 4.543,0 kHz respectivamente. (Port. 419, de 11/3/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)


• A Philips Dodge do Brasil Condutores Elétricos S.A., de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço móvel terrestre em 165,01 MHz (transmissão) e 170,51 MHz (recepção). (Port. 3.042, de 6/8/75, do DR DENTEL/SP.)

• A AUXILIAPAYI — Construções Civis Ltda., de Curitiba, PR, para executar Serviço Limitado mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 161,05 MHz. (Port. 11.004, de 1/9/75, do DR DENTEL/Curitiba-PR.)

• A Usina Siderúrgica Itaguaí S.A., de Itaguaí, MG, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo, com 4 estações, em 3.853,0 kHz (est. A-B e A-C) e 5.944,0 kHz (est. A-D). (Port. 15.348, de 22/10/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

• A Capivara Agro-Pecuária Ltda., de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 6.956,0 kHz. (Port. 1.628, de 17/7/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)

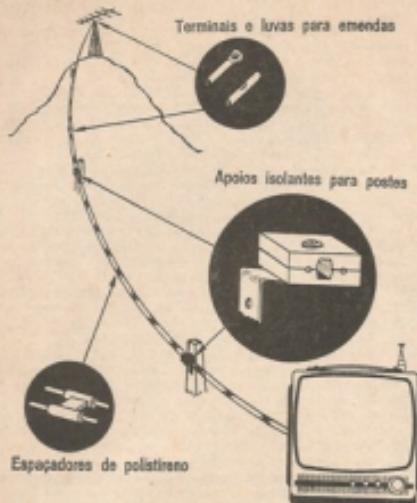• A Arnaldo Borba de Moraes, de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado Interior, mediante rede de serviço fixo em 6.308,5 kHz. (Port. 1.673, de 24/7/75, do Dir. da Div. de Telecommunications do DENTEL.)



APLICAÇÃO TÍPICA DA "IDEALINHA" — Os detalhes mostram os espaçadores (que já vêm moldados na própria linha), e os acessórios aplicáveis à instalação.

Com IDEALINHA (M.R.) Você busca o sinal onde ele estiver!

Na recepção de TV, FM e outros sinais de VHF, em regiões montanhosas, onde a antena fica distante do receptor, a linha aberta é a solução ideal. E a IDEALINHA é a melhor linha aberta: já vem pronta de fábrica, eliminando os problemas mecânicos e a perda de tempo das construídas no local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha aberta (300 ohms), pré-fabricada, em rolos de 100, 250 ou 500 metros — Condutores de alumínio endurecido com 2,6 mm de diâmetro — Espaçadores de polistireno de alta densidade, distanciados de 0,5 m — Baixas perdas, alta robustez mecânica, grande resistência à intempéries.

COMPLEMENTOS PARA INSTALAÇÃO

Também são fabricados terminais e luvas para emendas (protegidos com pasta antioxidante), e apoios isolantes para postes, com cantoneira metálica.

Consultas: CATEL — Setor IPEL-776

IDEALIZA - PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Trav. Alexandre Fleming, 40 — Teresópolis, RJ



**símbolo
de
qualidade
em**

transformadores
Audium ELETRO ACÚSTICA LTDA.

Av. Prof. V. Rodr. Alves de Carvalho Pinto, 795 — Tel.: 299-5368 e 298-7213
Caixa Postal 13006 — São Paulo

Representantes

Porto Alegre, RS: Tel.: 25-9690 — Belo Horizonte, MG: Tel.: 22-8419 —
Recife, PE: Tel.: 24-3942 — Rio de Janeiro, RJ: Tel.: 242-1058

Memória?



Correto de

Computadores Eletrônicos!

AS MELHORES OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS



SÃO HOJE OFERECIDAS PELOS COMPUTADORES ELETRÔNICOS ENCONTRADOS EM TODOS OS ATUAIS SETORES DE ATIVIDADE.

POR ISTO, VOCÊ DEVE LER ESTE NOTAVEL LIVRO BÁSICO, QUE EXPLICA COM CLAREZA E MÉTODO EXCEPCIONAIS O QUE SÃO, COMO FUNCIONAM E O QUE PODEM FAZER OS COMPUTADORES. É UMA OBRA DE LEITURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS QUE LIDAM COM ELETRO-NICAI.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Avenida Marechal Floriano, 148 — 1.^o — Rio
SP: R. Vitoria, 379/383 — São Paulo
Reembolso: Caixa Postal 1131 — ZC-00 — Rio, RJ

* A Lauro Nespoli, de Votuporanga, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 9.142,5 kHz. (Port. 1.884, de 15/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Geraldino Alves da Silveira, da Cuiabá, MT, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.914,5 kHz. (Port. 1.912, de 19/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Companhia Agrícola e Industrial São Jorge, de Jaú, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo, com três estações, em 3.914,5 kHz (est. A-B) e 3.914,5 kHz (est. A-C e B-C). (Port. 1.990, de 22/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Marasá S.A. Indústria e Comércio, de Parnaíba, PI, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 14.887,0 kHz. (Port. 15.003 (2), de 23/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A FLOPAN — Florescimento e Planejamento Ltda., de Belo Horizonte, MG, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 4.625,5 kHz. (Port. 15.112, de 29/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Agro-Pecuária Três Marias S.A., de Barra do Garças, MT, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 9.216,0 kHz. (Port. 15.140, de 2/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Alerta Mercantil Industrial S.A. — AMISA, de Nova Iguaçu, RJ, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 12.080,0 kHz. (Port. 15.233, de 23/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Mangels Industrial S.A., de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 5.329,5 kHz. (Port. 15.256, de 23/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Expresso da Prata S.A., de Bauru, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 3.874,5 kHz, 4.614,0 kHz e 5.205,0 kHz (rede de serviço fixo) e 3.874,5 kHz e 4.614,0 kHz (rede móvel terrestre). (Port. 15.401, de 16/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Concentrados Nacionais S.A., de Duque de Caxias, RJ, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 464,550 MHz. (Port. 2.015, de 8/7/75, do DR DENTEL/RJ)

* A Assa Industrial S.A., de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 368,65 MHz e 385,40 MHz. (Port. 3.065, de 15/7/75, do DR DENTEL/SP.)

* A UNESUL de Transportes Ltda., de Porto Alegre, RS, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 43,78 e 44,62 MHz. (Port. 5.003, de 14/8/75, do DR DENTEL/Porto Alegre-RS.)

* A Maurício Andrade de Aguiar, de Salvador, BA, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 4.543,0 kHz. (Port. 1647, de 18/7/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Indústria de Pesca do Ceará S.A., de Fortaleza, CE, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 5.194,0 kHz. (Port. 1.677, de 24/7/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Megatrans Transportes de Turismo Ltda., de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço móvel terrestre em 3.345,0 kHz. (Port. 1.895, de 15/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Rondon S.A. Comércio, Indústria e Exportação, de Curiúva, PR, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 4.543,0 kHz. (Port. 1.963, de 20/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Fundação Rural Mineira — RURALMINAS, de Belo Horizonte, MG, para executar Serviço Limitado Privado, mediante 2 redes de serviço fixo e 1 móvel terrestre em 6.833,5 kHz (rede 1 de serviço fixo) e 132,49 MHz e 152,95 MHz (rede 2 de serviço fixo e rede móvel terrestre). (Port. 15.436, de 22/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Henrique Antônio Stedile, de Passo Fundo, RS, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 7.333 kHz e 161,27 MHz, respectivamente. (Port. 15.078, de 28/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Gurgel — Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda., do Porto Velho, RO, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 5.944,0 kHz. (Port. 15.084, de 28/8/75 do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Brasil-Holanda de Indústria S.A., do Rio de Janeiro, RJ, para executar Serviço Limitado Privado, mediante

rede de serviço fixo em 8.967,5 kHz. (Port. 15.156 [2], de 3/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

* A Délio Coelho Sales, de Vila Rica da Conquista, BA, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 4.488,9 kHz. (Port. DO 6/11/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A PREMOL — Ind. e Com. S.A., de Campina Grande, PB, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 5.329,5 kHz. (Port. 1.463, de 21/5/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Jader Concha Santos, de Buenos Aires, PE, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço móvel terrestre em 4.469,0 kHz. (Port. 2.620, de 5/11/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A SERMAR — Serviços Marítimos Ltda., do Rio de Janeiro, RJ, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo, com 4 estações, em 7.695 kHz (est. A e B); 10.158,0 kHz (est. A e C) e 14.375 kHz (est. A e D). (Port. 1.386 [2], de 13/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Heidrich Industrial Mercolítil e Agrícola S.A., de Taubaté, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 3.911,0 kHz. (Port. 1.455, de 19/7/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Arlindo Eduardo Corrêa, de Macapá, AP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.914,5 kHz. (Port. 1.291 [2], de 10/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Antônio Calmon Du Pin e Almeida e Ricardo de Resende Barbosa, de Garça, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.966,0 kHz. (Port. 1.586, de 22/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Walter Osmar Hollenbach, de Santo Ângelo, RS, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço móvel terrestre em 4.496,0 kHz. (Port. 15.164, de 3/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Companhia de Viação Subbalano S.A. de Itabuna, BA, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 7.370,0 kHz e 4.496,0 kHz, respectivamente. (Port. 416, de 11/3/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A CIOQUINE — Companhia Petróquímica, de Salvador, BA, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 170,89 MHz. (Port. 648, de 8/4/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Colgate Palmolive Ltda., de Vila Mariana, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede móvel terrestre em 170,69 MHz. (Port. 1.506, de 23/7/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A AGROLASLA — Agropecuária Los Angeles S.A., de Diamantina, MT, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 14.410,0 kHz. (Port. 1.732, de 6/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Cascala Agropecuária S.A. — CAPISA, de Pio IX, PI, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 1.914,0 kHz. (Port. 1.997, de 22/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A TRAMCISA S.A. — Transportes e Comércio, de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.911,0 kHz. (Port. 15.235, de 18/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Antônio Lomanto Júnior, de Salvador, BA, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 5.329,5 kHz. (Port. 15.437, de 22/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Mineração Palestina S.A., de Lages, RN, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 4.041,0 kHz. (Port. 15.466, de 24/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Cia. Agrícola e Industrial Santa Adalberto, de Dois Córregos, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço móvel terrestre em 463,960 MHz (transmissor) 468,960 MHz (repetição). (Port. 3.028, de 29/7/75, do DR DENTEL/SP)

* Ao Instituto Nacional de Previdência Social, em São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo, com 3 estações, em 463,025 MHz (est. A e C) e 466,025 MHz (est. B e G). (Port. 3.053, de 8/9/75, do DR DENTEL/SP)

* A Companhia Siderúrgica Paulista — COSIPA, em Cubatão, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede

REPETIDORES E RETRANSMISORES DE TELEVISÃO EM CORES E PRETO-E-BRANCO



Translator LYS série 3.000.

- Dupla conversão do sinal sem demodulação.
- Funcionamento automático com dispositivo comando de pela portadora de vídeo.
- Potência de pico de sincronismo de vídeo de 1, 25, e 100 W em UHF e 1, 35 e 100 W em VHF.
- Válvula ultralinear com cuidado de dupla sintonia em UHF no estágio de saída, especial para amplificação simultânea de áudio e vídeo.
- Processamento de sinal totalmente no estado sólido com sistema de proteção contra transientes.
- Préamplificador ou conversor com transistor MOSFET de baixo ruído.
- Homologação pela Portaria nº 1282 de 26 de junho de 1974.

A LYS pode fornecer sistemas completos de retransmissão de Televisão, incluindo Antenas Parabólicas, Log Periódicas, Painéis de Dipôles etc., com características certificadas, assim como efetuar levantamentos de campo e estudos de viabilidade.



Av. Brasil, 1976

Tels.: 264-2129 - 264-2129

Ead. Teleg. "LYSELECTRONIC"

• Rio de Janeiro

JANEIRO 1976
VOL. 75 — N.º 1

79

LIVROS TÉCNICOS DA EDITORA HOWARD W. SAMS

(em inglês)

AS LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO RECOMENDAM OS SEGUINtes TÍTULOS:

26042 — Intermodulation and Harmonic Distortion Handbook	Cr\$ 75,00
26010 — Solid-State Power Supplies and Converters	Cr\$ 65,00
26433 — Having Fun With Transistors	Cr\$ 60,00
26520 — How to Build Speaker Enclosures	Cr\$ 65,00
26682 — Microminiature Electronics	Cr\$ 119,00
26578 — Reference Data for Radio Engineers	Cr\$ 435,00
26716 — Antennas and Transmission Lines	Cr\$ 190,00
26748 — Tape Recorder Servicing Guide	Cr\$ 65,00
26754 — Electronic Organs — Vol. II	Cr\$ 105,00
26765 — ABC's of Thermistors	Cr\$ 65,00
26766 — SWL Antenna Construction Projects	Cr\$ 65,00
26803 — ABC's of Tape Recording	Cr\$ 65,00
26812 — International Code Training System	*
26823 — Electronic Organ Servicing Guide	Cr\$ 65,00
26839 — Citizens Band Radio Handbook	Cr\$ 105,00
26841 — ABC's of Computer Programming	Cr\$ 75,00
26844 — Regulated Power Supplies	Cr\$ 155,00
26848 — Electric Guitar Amplifier Handbook	Cr\$ 150,00
26881 — How to Build Proximity Detectors & Metal Locators	*
26910 — FM Multiplexing for Stereo	Cr\$ 105,00
26942 — Computer Dictionary	Cr\$ 120,00
26988 — Tape Recorders — How They Work	Cr\$ 105,00
26932 — CB Radio Construction Projects	Cr\$ 75,00
21004 — Eliminating Engine Interference	Cr\$ 65,00
21074 — CB Radio Servicing Guide	Cr\$ 55,00
21088 — 99 Ways to Improve your CB Radio	Cr\$ 55,00
21100 — CB Radio Antennas	Cr\$ 65,00
21137 — Motorcycle Service Manual	Cr\$ 110,00
24005 — The VHF Amateur	*
24093 — 73 Dipole and Longwave Antennas	Cr\$ 95,00
24014 — Single Side-Band (Theory and Practice)	Cr\$ 130,00
24018 — The Surplus Handbook (Receivers and Transmitters)	Cr\$ 65,00
24021 — 73 Vertical Beam and Triangle Antennas	*
24030 — Radio Handbook	Cr\$ 320,00

Adquira pessoalmente em nossas lojas do Rio e de São Paulo ou peça pelo correio, utilizando a fórmula de pedidos da página 1 desta revista.

Os livros indicados "estão a chegar; peça reservar, sem compromisso, dos de seu interesse."

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

Rua 20 de Janeiro, 10 — São Paulo
Av. M. I. Vieira, 640 — São Paulo
Av. Presidente Vargas, 210 — Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, 210 — Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, 210 — Rio de Janeiro

móvel terrestre em 166,60 MHz e para realizar a extensão da sua rede II. (Port. 3.567, de 10/9/75, do DR DENTEL/SP.)

* A Construtora Limosco S.A., de Salvador, BA, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 5.392,0 kHz (est. fixa, de base e móvel terrestre); 7.470,0 kHz (est. fixa e 10 deslocalizáveis) e 13.287,0 kHz (est. fixa e 4 deslocalizáveis). (Port. 15.560, de 28/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Disatlex Motores e Bombas Ltda., de Campinas, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 7.716,0 kHz. (Port. 15.289, de 29/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Takeyaki Maeda, de Itapeva, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 4.543,0 kHz. (Port. 15.422, de 1/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Antonio Bassan Pereira, de Votuporanga, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 11.043,0 kHz (rede fixa) e 5.329,5 kHz (rede móvel terrestre). (Port. 15.335, de 6/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* Ao Trans-Rádio Canindé Ltda., de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 5.341,0 kHz (rede móvel terrestre) e 12.254,0 kHz (rede fixa). (Port. 15.269, de 9/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A SINCOL — Indústria e Comércio, de Cachoeira, SG, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 5.858,0 kHz (rede fixa) e 4.543,0 kHz (rede móvel terrestre). (Port. 15.397, de 14/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Fábrica de Tecidos Tatupá S.A., de São Paulo, SP, para executar Serviço Especial de Radiocomunicação em 25.475,0 MHz. (Port. 15.467, de 23/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Cia. de Implantação de Projetos Agrários do Rio Grande do Norte — CIMPARN, de Natal, RN, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 3.848,5 kHz. (Port. 4.032, de 27/8/75, do DR DENTEL/Recife-PE)

* A INCAPEL — Indústria e Comércio de Calçários Pézer Ltda., de Cachoeira do Sul, RS, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo e rede móvel terrestre em 162,97 MHz. (Port. 0.010 (2), de 22/8/75, do DR DENTEL/Ponta Grossa-RS)

* A S.A. de Cemento Minerização e Cabotagem — CIMIMAR, de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante 3 redes de serviço fixo em 5.404,0 kHz (rede 1); 5.205,0 kHz (rede 2) e 185,69 MHz (rede 3). (Port. 15.072, de 28/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* O Banco Nacional S.A., de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado de Telex. (Port. 1.356 (2), de 26/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Companhia Industrial Agro-Pecuária — CONIAP, de Santa Quitéria, CE, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 3.914,5 kHz; (Port. 256 (2), de 13/2/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Amazonex — Industrial Exportadora Ltda., de Belém, PA, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 3.966 kHz e 7.517,0 kHz. (Port. 15.147, de 2/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Delmar — Produtos do Mar S.A., de Fortaleza, CE, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 3.914,5 kHz. (Port. 1.737 (2), de 13/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Mineração Tomaz Salustino S.A., de Corrêas Novas, RN, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 4.490,0 kHz. (Port. 4.010, de 29/7/75, do DR DENTEL/Recife-PE)

* A Roberto Cardoso de Almeida Amorim, de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 5.194,0 kHz. (Port. 1.100 (2), de 26/5/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Mossoró Agro-Industrial S.A. — MAISA, de Mossoró, RN, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 3.914,5 kHz. (Port. 2.648, de 6/11/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL)

* A Antônio de Lemos Jr., de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 7.836,0 kHz. (Port. 1.910, de 19/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

* A Florescas Rio Doce S.A., de Belo Horizonte, MG, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de


Não conte a ninguém, mas
a maioria dos melhores sintonizadores de
FM nacionais usa UNITAC.
E você?...

UNITAC Componentes Eletrônicos Ltda.

Rua Jorge Hennings, 762 — Campinas, SP
Caixa Postal, 984 - Fones (0192) 31-1528 e 2-2043

ISTO É *Rohm*!

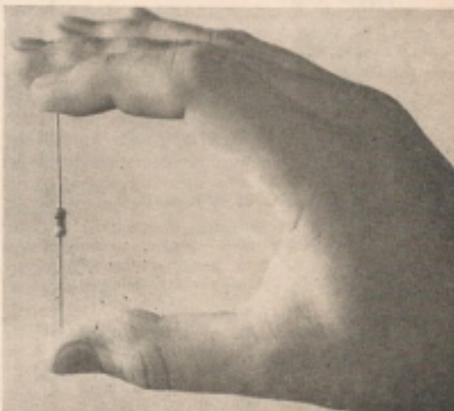Cada uma das 5 000 000 000 de peças fabricadas mensalmente pelo grupo *Rohm* leva a garantia de ser 10 vezes superior ao padrão internacional e de ser a única a preencher todas as exigências militares.



Rohm do Brasil Indústria Eletrônica Ltda.

VENDAS:

Av. D. Pedro I, 420 — Tel. 63-1076, 273-2788 e
273-1469 — São Paulo — SP.

FÁBRICA:

Av. Um s/n — Tel. 4791/3 — Mogi das Cruzes
São Paulo — SP.

TELE
COMU
NICA
ÇOES



MICROTRONIC

COMP. ELETRON. LTDA.

C.P. 12761 SÃO PAULO S. TEL. 247-55-53

***** CAPACITORES PROFISSIONAIS TOL. ± 0,5%

● MICA PRATA PARA TELECOMUNICAÇÕES

● MICA PRATA «CIP» RADIOTRANSFORMADORES

● MICA P/ RADIODIFUSÃO

● MICA P/ TRANSMISSORES DE POTÊNCIA

RESISTORES DE FIO PROFISSIONAIS TOL. ± 1%

★ IMCAPSULADAS EM CERÂMICAS S. AXIAIS

BONBINADAS EM CERÂMICAS S. RADIAIS

RESISTORES DE ÓXIDO DE METAL



INSTRUMENTOS DE MEDIDA

PARA ● ELETRICIDADE

● ELETRÔNICA

● E APLICAÇÕES INDUSTRIALIS

Amplo linha de: Amperímetros, Voltímetros, Wattímetros, Cosímetros, Freqüencímetros para Painéis, Portáteis e Registradores. Pilômetros Portáteis, Indicadores e Registradores, Óticos de Superfície e Imersão. — Termo Elementos — Megohmímetros para Isolação e Teste de Terra — Pontes para Laboratórios — Volt Amperímetro Tipo Alicate — Voltímetros Eletrônicos — Galvanômetros — Multímetro — Osciloscópios — Geradores de Sinais — Milliamperímetros e Microamperímetros para Painéis.

VENDAS COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA POR 1 ANO

**BERNARDINO, MIGLIORATO
& CIA. LTDA.** (FUNDADA EM 1944)

Rua Vitória, 562 — S/Loja — Conj. 12

Tel. vendas: 220-3988 - Tel. consertos: 220-2193

SÃO PAULO

serviço fixo em 4.614,0 kHz. (Port. 15.393, de 14/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Indústrias Augusto Klinmek S.A., de São Bento do Sul, SC, para executar Serviço Limitado Interior, mediante rede de serviço fixo em 5.871,0 kHz. (Port. 1.851, de 15/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Antônio Carlos Diniz Linhares, de São Paulo, SP, para executar Serviço Limitado, mediante rede de serviço fixo em 9.272,0 kHz. (Port. 1.933, de 19/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Agro-Pecuária São José S.A., de Barra do Garças, MT, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço fixo em 9.212,0 kHz. (Port. 15.080, de 28/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Callisto Rezek Andary, de Avai, SP, para executar Serviço Limitado Privado, mediante rede de serviço móvel terrestre em 4.469,0 kHz. (Port. 15.155, de 3/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

DIVERSOS

● A Oswaldo Vicinini, de Belo Horizonte, MG, permissão para realizar a extensão de sua rede. (Port. 15.285, de 29/3/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Ester S.A. Engenharia e Consultoria, do Rio de Janeiro, RJ, autorização para transferir sua estação para a R. Araújo Porto Alegre, 70 — 19º and., na mesma cidade. (Port. 2.030, de 28/7/75, DR DENTEL/RJ.)

● A Transportadora Gallotto S.A., de Caxias do Sul, RS, autorização para transferir sua estação da rede II para a rua José Garibaldi 2.615, Uruguaiana, RS. (Port. 3.014, de 11/9/75, DR DENTEL/Porto Alegre-RS.)

● A Mineradora Grancantera Ltda., de São Paulo, SP, autorização para substituir seu equipamento transmissor. (Port. 3.003, de 23/6/75, do DR DENTEL/SP.)

● A Johnny José Nina Ferreira, de Campo Grande, MS, autorização para transferir sua estação para a R. Barão do Rio Branco 510-B, Amambal, na mesma cidade. (Port. 1.850, de 15/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Abel Luiz Ferreira, de Tapaciguara, MG, autorização para transferir sua estação para a R. Pedro Lopes 18, Grajaú, MA. (Port. 15.007, de 25/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Utilitas Empresa de Reflorestamento e Comercialização de Produtos Agrícolas Ltda., de São Paulo, SP, autorização para transferir sua estação para a R. Consolação 881, 7º and., na mesma cidade. (Port. 3.031, de 31/7/75, do DR DENTEL/SP.)

● A Álvaro Vieira da Cunha, de Santos, SP, autorização para transferir sua estação para a R. XV de Novembro 49, na mesma cidade. (Port. 3.041, de 6/8/75, do DR DENTEL/SP.)

● Ao Frigorífico Piracicaba S.A., de Piracicaba, SP, autorização para transferir sua estação para a Alameda Gabriel Monteiro da Silva 1.258, São Paulo, SP. (Port. 3.059, de 12/5/75, do DR DENTEL/SP.)

● A Yoshioka S.A. — Comércio e Indústria, de São Paulo, SP, autorização para transferir sua estação para a Av. Brigadeiro Luiz Antônio 4.497, na mesma cidade. (Port. 15.835-2), de 26/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Inhamuns Comercial e Industrial S.A. — ICISA, de Fortaleza, CE, autorização para transferir sua estação para a Rua José Lourenço 1.880, na mesma cidade. (Port. 1.056, de 21/5/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

● A Companhia Atlântica de Petróleo, autorização para substituir seus equipamentos transmissores. (Port. 1.173, de 2/6/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

● A Irmâos Lopes S.A. — Comércio Transportes e Agricultura, de Londrina, PR, permissão para realizar a extensão de sua rede. (Port. 11.002, de 25/8/75, do DR DENTEL/Curitiba-PR.)

● A Farben Agro-Industrial S.A., autorização para transferir sua estação para a Av. Mela Pente 3.091, Goiânia, GO. (Port. 123 (2), de 21/1/75, do Dir. da Div. de Eng. do DENTEL.)

● A Construtora Esirela Ltda., permissão para realizar a extensão de sua rede. (Port. 1.755, de 7/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A Omega — Construção Industrial e Comércio Ltda., de Fortaleza, CE, permissão para realizar a extensão de sua rede. (Port. 15.296, de 29/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

● A CEPALIMA — Celulose e Papéis do Maranhão S.A., de Coelho Neto, MA, autorização para transferir sua estação para a Av. Rio Branco 57, 3º and., Rio de Janeiro, RJ. (Port.

15.438, de 22/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

* A Cia. Paulista de Força e Luz, de São Paulo, SP, permissão para realizar extensões da sua rede. (Port. 3.013, de 4/7/75, do DR DENTEL/SP.)

* A Companhia Industrial de Conservas Alimentícias — CICA, de Jundiaí, SP, autorização a troca de frequência de suas estações D, E, F, G, e H, de 3.845,5 kHz, 3.854,8 kHz, 3.854,6 kHz, 3.872,5 kHz e 3.845,5 kHz para 5.329,5 kHz. (Port. 3.026, de 29/7/75, do DR DENTEL/SP.)

* A Giannandrea Matarazzo, de São Paulo, SP, autorização para transferir sua estação para a R. Coetano Pinto 579, 5º and., na mesma cidade, e para substituir seu equipamento transmissor. (Port. 3.054, de 8/9/75, do DR DENTEL/SP.)

* A CITUSA — Com. Ind. Tupaciguara S.A., de Tupaciguara, MG, permissão para transferir sua estação C para a Av. Brasil 12.968 — Rua 4, nº 82, Rio de Janeiro, RJ. (Port. 13.016 [B], de 2/10/75, do DR DENTEL/Brasília.)

* A Companhia de Saneamento do Paraná — SANEPAR, de Curitiba, PR, autorização para transferir sua estação para a Av. 7 de Setembro — Praça das Nações, sobre o Reservatório de Águas do Caçapé, Curitiba, PR. (Port. 11.003, de 26/8/75, do DR DENTEL/Curitiba-PR.)

* Prorrogado por mais 30 dias, a contar de 6/8/75, o prazo concedido à Prodesa Engenharia S.A., de Fortaleza, CE, para dar início à execução do serviço permitido pela Port. 2.667 [Z] 74. (Port. 9.003 [17], de 7/8/75, do DR DENTEL/Fortaleza.)

* A Prodesa Engenharia S.A., de Fortaleza, CE, autorização para substituir seu equipamento transmissor. (Port. 9.005 [17], de 18/8/75, do DR DENTEL/Fortaleza.)

* Retificada a Port. 2.611, de 20/11/74, às Indústrias Eletrolit S.A., de São Paulo, SP, no que se refere aos equipamentos transmissores, que deverão ser de fabricação de Control S.A. Indústria e Comércio de Aparelhos Elétronicos, mod. TT-AZ, de 65 W. (Port. 3.104 [10], de 20/10/75, do DR DENTEL/SP.)

* A Companhia Brasileira de Caldeiras e Equipamentos Pesados, de São Paulo, SP, autorização para transferir sua estação para a R. Mancel da Nóbrega 1.289, Bl. I, 6º and., na mesma cidade. (Port. 3.048, de 26/8/75, do DR DENTEL/SP.)

* A Companhia Brasileira de Cobre, de Cagapava do Sul, RS, autorização para transferir sua estação para a R. Zanenhoff 160, Porto Alegre, RS. (Port. 5.006, de 18/8/75, do DR DENTEL/Ponta Alegre-RS.)

* A Habib Razek, permissão para realizar a extensão de sua rede. (Port. 1.655, de 22/7/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

SERVIÇO MÓVEL MARÍTIMO

PERMISSÃO

* A Navegação e Comércio Lajeado S.A., de Porto Alegre, RS, para executar Serviço Móvel Marítimo, com uso de frequência compartilhada. (Port. 15.248, de 23/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

* A Pesca Alto Mar S.A., de Recife, PE, para executar Serviço Móvel Marítimo, com uso de frequência compartilhada. (Port. 15.254, de 23/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

* A TURIMAR — Turismo Marítimo S.A., de Santos, SP, para executar Serviço Móvel Marítimo, com uso de frequência compartilhada. (Port. 15.370, de 9/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

* A L. R. Turismo S.A., de Salvador, BA, para executar Serviço Móvel Marítimo, com uso de frequência compartilhada. (Port. 15.396, de 14/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

* A Waldemar Telles Brilhante, para executar Serviço Móvel Marítimo em 2.182 kHz (chamada e socomo), 4.136,3 kHz (chamada, resposta e segurança) e 6.213,5 kHz (trabalho). (Port. 1.541, de 30/6/75, do Diretor do DENTEL.)


SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO

PERMISSÃO

* A TAM — Taxi Aéreo Marília S.A., de São Paulo, SP, para executar Serviço Móvel Aeronáutico, com estação em São Paulo, SP, e recepção em aeronaves, com uso de fre-


CAMBIADOR DE DISCOS

GALILEO

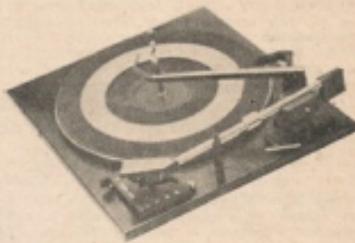

MODELO 85-0 LUXO

- MOTOR SINCRÔNICO DE 4 PÓLOS
- TROCA AUTOMÁTICA DE DISCOS
- CONTRAPESO NO PICKUP
- LIFT E SILECIADOR DE PAUSA
- DIÂMETRO DO PRATO: 265 mm

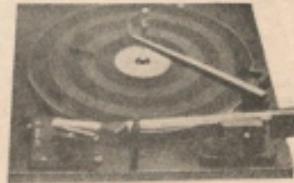

MODELO 71-0 STANDARD PRATO GRANDE

- MOTOR SINCRÔNICO DE 4 POLOS
- TROCA AUTOMÁTICA DE DISCOS
- PERMITE USO DE CAPSULA ESTÉREO OU MONOFÔNICA
- DIÂMETRO DO PRATO: 265 mm



MODELO 61-0 STANDARD

- MOTOR SINCRÔNICO DE 4 PÓLOS
- TROCA AUTOMÁTICA DE DISCOS
- PERMITE USO DE CAPSULA ESTÉREO OU MONOFÔNICA
- DIÂMETRO DO PRATO: 205 mm

Distribuidor Exclusivo

NIKKO COMERCIAL LTDA.

Rua Brejo Alegre 49 — Telefone: 543-6218
Brooklin — São Paulo

gência compartilhado. (Port. 15.150, de 3/9/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

**TELE
COMU
NICA
ÇÕES**

* A VARIG S.A. — Viação Aérea Riograndense, de Porto Alegre, RS, para executar Serviço Móvel Aeronáutico, com estações em Montes Claros, MG, e recepção em Belo Horizonte, MG; Bom Jesus da Lapa, BA, Governador Valadares, MG, Vitória, ES, Xique-Xique, BA, Petrolina, PE, e aeronaves, com uso de frequência compartilhado. (Port. 15.284, de 29/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

* A VARIG S.A. — Viação Aérea Riograndense, de Porto Alegre, RS, para executar Serviço Móvel Aeronáutico, com estação A em Petrolina, PE, e recepção em Paulo Afonso, BA, Crato, CE, Salvador, BA, Floriano, PI, Teresina, PI, e aeronaves e estação B em Petrolina, PE, e recepção em aeronaves, com uso de frequência compartilhado. (Port. 15.319, de 1/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

* A VARIG S.A. — Viação Aérea Riograndense, de Porto

Alegre, RS, para executar Serviço Móvel Aeronáutico, com estação A em Floriano, PI, e recepção em Belém, PA, São Luís, MA, Teresina, PI, Patnabá, PI, Barreiras, BA, Gilbués, PI, Grajaú, MA e Petrolina, PE, estação B no Aeroporto Cangapara, Floriano, PI, e recepção em aeronaves, e estação C no Aeroporto de Cangapara — Balcão de Passagens da VARIG, Floriano, PI, e recepção em aeronaves, com uso de frequência compartilhado. (Port. 15.327, de 2/10/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL.)

DIVERSOS

**TELE
COMU
NICA
ÇÕES**

* Prorrogado por 8 meses, a contar de 3/3/75, o prazo concedido à VARIG S.A. — Viação Aérea Riograndense, em Porto Alegre, RS, para dar início à execução do serviço permitido pela Port. 1.778 (2), de 15/8/74. (Port. 15.284, de 29/8/75, do Dir. da Div. de Telecomunicações do DENTEL)

DIVERSOS

**TELE
COMU
NICA
ÇÕES**

* Aprovados os Projetos Técnicos Apresentados pela Clia. Riograndense de Telecomunicações — CRT —, de Porto Alegre, RS, referentes à implantação do Serviço Telefônico Automático em S. Marcos e Caxias do Sul, RS, num total de 700 terminais. (Port. 196, de 31/10/75, do Secretário Geral do Ministério das Comunicações.)

**TELE
COMU
NICA
ÇÕES**

* Criado o Grupo Setorial de Telecomunicações Públicas, diretamente subordinado ao Grupo Executivo instituído pela Port. 190, de 24/10/75, com a finalidade de, sob a orientação e diretrizes do Grupo Executivo, desenvolver trabalhos previstos para o Grupo Interministerial, na área de Telecomunicações Públicas. Constituir-se o Grupo Setorial de Telecomunicações Públicas: Eng. Celso de Pontes Madeiros — da EMBRATEL (condonador); Eng. Marcus Gonçalves Arizauz de Matos — da EMBRATEL; Eng. Roberto Jorge de Souza Oliveira — da EMBRATEL; Eng. Luiz David London — da EMBRATEL; José Alberto Chaves de Souza — ABINEE; Alexandre Kesse — ABINEE; e Amadeu Aleixo Machado — ABINEE. (Port. 206, de 17/11/75, do Secretário Geral do Ministério das Comunicações.)

**TELE
COMU
NICA
ÇÕES**

* A Instituição Meusa Lacerda, de Ribeirão Preto, SP, autorização para instalar e operar circuito fechado de televisão. (Port. 1.977, de 21/8/75, do Diretor do DENTEL.)

* À A. J. S. de Lemos Britto — Promações, Comércio e Empreendimentos, de São Paulo, SP, autorização para instalar e operar circuito fechado de televisão. (Port. 1.978, de 21/8/75, do Diretor do DENTEL.)

NOTICIÁRIO

GOIÁS MODERNIZA REDE TELEFÔNICA

A TELEGOIAS assinou contrato no valor de 145 milhões de cruzeiros com a Siemens S.A., para o fornecimento de centrais de comutação telefônica. A cerimônia de assinatura estiveram presentes o ministro das comunicações, Euclides Quandt de Oliveira, o governador e vice-governador do Estado de Goiás, respectivamente Arapuá Costa Jr. e José Luiz Bittencourt, e o prefeito de Goiânia, Francisco de Castro.

O contrato firmado inclui duas centrais Tandem, sendo uma para 10 mil terminais com 3.210 troncos, e a outra para 1.700 terminais e 570 troncos; três centrais urbanas com capacidade para 12.500 terminais, uma central de trânsito com 840 troncos e cinco centrais rurais CP 24, para 1.500 terminais. Todas fabricadas dentro da moderna técnica Siemens ESK-Crosspoint, sistema que permite à concessionária maior flexibilidade no encaminhamento das chamadas, graças ao seu comando eletrônico.

O sistema oferece ainda outras vantagens adicionais, uma delas a de ocupar apenas 60 por cento do espaço exigido por uma central convencional de capacidade idêntica, devido às suas dimensões compactas; e, sendo modular, a de permitir maior rapidez na instalação dos aparelhos, facilitando os serviços de operação e manutenção.

TELEST E ERICSSON DO BRASIL ASSINAM TERMO ADITIVO

Em decorrência de alteração no contrato inicial no valor de Cr\$ 843.139,00, Telecomunicações do Espírito Santo S.A. — TELEST e Ericsson do Brasil — Comércio e Indústria S.A. assinaram um Termo Aditivo, no valor de Cr\$ 6.220.740,00, passando assim para Cr\$ 102.063.879,00 o valor contratado com vistas ao Plano de Expansão da Telefonia do Espírito Santo. O Termo Aditivo permitirá o acréscimo de posições nas mesmas interurbanas de Vitor

RADIODIFUSÃO

- RD-250-A — Transmissor de ondas médias de 250 watts com redutor para 100 watts — Portaria DENTEL N.º 1.384 (2)
- Linha completa para estúdio e equipamento auxiliar.

**Eletro
nica Morato Ltda**

Trav. Nen de Barros, 1 — Vila Mazzel — Fone: 298-9848 — São Paulo



ria, Cachoeiro do Itapemirim e Colatina, bem como acréscimo de materiais e equipamentos.

Pela TELEST assinaram o Eng. Mauro Bolívar de Moura Cerjó, Presidente, e o Eng. Lutz Gonzaga de Oliveira, Diretor Técnico. Pela Ericsson do Brasil assinaram o Eng. Timo Tapani Altonen e Sérgio Lopes, procuradores da Divisão de Comunicação daquela Empresa.

STANDARD ELÉTRICA NA EXPANSÃO DA TELAMAZON

A Standard Elétrica S.A. assinou importante contrato com a Telecomunicações do Amazonas S.A. — TELAMAZON, para fornecimento e instalação de três centrais rurais PC-32, do sistema Crossbar Pentaconta, abrangendo 736 linhas, das quais 502 serão destinadas a Humaitá e Manacapuru e 234 a Manicopé.

Pela TELAMAZON, assinaram o contrato o Cel. Hélio Caronilho e Dr. Paulo Renato Scherer, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da empresa; e pela Standard Elétrica, o Sr. A. C. Tubino, Diretor Regional de Brasília.

MINAS E SÃO PAULO AMPLIAM REDE TELEFÔNICA

A rede telefônica de Franca será ampliada com a instalação de mais cinco mil novas linhas, de acordo com contrato firmado entre a Cia. de Telefones do Brasil Central — CTBC — e a empresa Ericsson do Brasil, que fabricará os equipamentos. O contrato beneficia ainda as cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituverava, Orlândia, Guaiara, Patos de Minas, Frutal, Tupaciguara, Batatais e São Joaquim da Barra.

Uberlândia será a cidade mais beneficiada, pois terá uma nova central telefônica com 15 mil linhas, enquanto nas demais as redes serão ampliadas. Uberaba terá mais cinco mil linhas. As demais estão assim distribuídas: Patos de Minas — 400; Frutal — 200; Tupaciguara — 200; Batatais — 600; São Joaquim da Barra — 200; Ituverava — 200; Orlândia — 200 e Guaiara — 200.

O valor total da operação foi de Cr\$ 108.668.486,00, além de IPI, ICM e ISS. No caso de Franca, a operação soma Cr\$ 14.399.800,00 de equipamentos e Cr\$ 3.040.180,00 de mão-de-obra.

MARABÁ TERÁ ESTAÇÃO TERRENA AINDA ESTE ANO

Será implantada pela EMBRATEL, até fins de 1976, uma estação terrena em Marabá — a quarta na Região Amazônica — destinada à recepção e emissão de sinais via satélite.

A estação de Marabá vai apoiar os empreendimentos econômicos na Serra dos Carajás e permitirá à cidade assistir ao vivo, programas de TV, inclusive em cores, bem como receber, através do Intelsat, os serviços de telefonia, telex, fac-símile e telegrafia, entre outros.

Assim como ocorre nas estações terrenas de Manaus, Cuiabá e Boa Vista, também atendidas por satélites, as transmissões de TV para Marabá serão subsidiadas pela EMBRATEL, até o limite mensal de 768 minutos por emissoras. O custo real por pro-

LIVROS DE TELEFONIA

Uma série de livros, escritos pelo Eng. Adalton Pereira de Toledo, um especialista de telecomunicações, abrangendo os principais assuntos da telefonia, desde o aparelho telefônico até o planejamento e a tarifação dos sistemas telefônicos. Em cinco volumes:

Ref. 1545-A — Telefonometria — O aparelho telefônico e suas características eletroacústicas relacionadas com os equivalentes de referência e aspectos de transmissão. — Cr\$ 35,00

Ref. 1545-B — Redes Telefônicas — Características básicas das linhas telefônicas, cabos de pares e coaxiais, instalação, estores de empuxamento e travessias, pressurização, tipos de redes e dimensionamento. — Cr\$ 35,00

Ref. 1545-C — Nagões de Comutação — Comutação telefônica espacial e temporal, sistemas de conexão, equipamentos terminais, sistemas de comando e de relação, sistemas telefônicos privados. — Cr\$ 25,00

Ref. 1545-D — Relés Telefônicos — Equipamento fundamental dos sistemas telefônicos eletromecânicos, suas características, dimensionamento e aplicações. — Cr\$ 35,00

Ref. 1545-E — Planejamento de Sistemas Telefônicos — Noção global de planos de transmissão, numeração, encaminhamento e tarifação, localização econômica de centros de comutação e viabilidade econômica. — Cr\$ 35,00 *

* Livro no prelo. Paga (sem compromisso) reserva do seu exemplar.

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RIO DE JANEIRO | São Paulo
Av. Mauá, 110 | Rua Visconde, 201/203

Funcionamento: Cada Ponto 11h30 — 20h00 — Rua de Janeiro

INSTALAÇÕES DE
TORRES
REPETIDORAS DE TV
ESTUDO DE
VIABILIDADE PARA
IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMA *.
REPETIDOR DE
SINAIS DE
TELEVISÃO

ATENDEMOS
SOLICITAÇÕES
PARA TODOS OS
ESTADOS DO
BRASIL


GENSILVA

R. São Bento n.º 13 — 4.º andar
Telefones: 243-0545 e 243-7506
Rio de Janeiro, RJ

Saiba Consertar e Fazer a Manutenção de Geladeiras

Princípios de funcionamento, compressores, motores, refrigeradores e demais elementos dos refrigeradores domésticos. Dose lições, abrangendo tudo o que o mecânico deve saber para a instalação, manutenção, diagnóstico e reparação de defeitos.

Ref. 372 — Tullio & Tullio — CURSO SIMPLIFICADO PARA MECÂNICOS DE REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA — 11ª edição — Cr\$ 60,00.



Está neste livro o que você precisa saber sobre Motores Elétricos



Dez capítulos, em linguagem direta e acessível, abrangendo os conhecimentos essenciais sobre motores elétricos, desde os minúsculos tipos para barbeadores elétricos, até as grandes máquinas para aplicações industriais. Conceitos Fundamentais — Geradores de Corrente Contínua — Motores de C.C. — Tipos de motores de C.C. — Motores Elétricos de C.A. — Motores Síncronos — Motores Universais — Manutenção de Máquinas Elétricas — Defeitos em Motores Elétricos.

Ref. 114 — Tomada — Manual Básico de Motores Elétricos — 104 págs., form. 16 x 24 cm — Cr\$ 30,00.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:



LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Av. Marechal Floriano 148 — 1.º — RIO
SP: Rua Vitória 379/383 — SÃO PAULO
Reembolso: C. Postal 1131 — ZC-00 — Rio, RJ

grama é de 156 cruzeiros por minuto escoado, mas só serão cobrados 22,50 cruzeiros por minuto.

DIVERSOS

• A Telecommunications de Alagoas S.A. — TELASA — inaugura mais 94 canais de DDD, ampliando, assim, a rede para 144 canais. Dentro da expansão em que se acha a TELASA, com a construção da nova rede telefônica com capacidade para 20 mil terminais, possivelmente em fevereiro de 1976 será inaugurada em Maceió a Discagem Direta Internacional — DDI.

• A TELESP — Telecomunicações de São Paulo — lançou no mercado cartelas contendo cinco fichas telefônicas padronizadas, podendo ser usadas em todo o país.

• O presidente da EMBRATEL, Haroldo Correa de Mattos, num encontro no Sindicato de Aparelhos Eletrônicos do Estado do Rio, informou que a empresa investirá Cr\$ 2 bilhões 400 milhões em 1976. Revelou que em 1977 poderá importar o equivalente a 179 milhões 200 mil dólares (Cr\$ 1 bilhão 595 milhões) e pediu "que o setor concentre seus esforços na fabricação de equipamentos de Telecomunicações".

• A Central de Trânsito e o Sistema DDD já funcionando na cidade de Lages foram inaugurados, oficialmente, dia 12/12/75, pelo Ministro das Comunicações Quandt de Oliveira. Nesse mesmo dia, entrou em funcionamento, também, a nova Central Telefônica de Curitibanos. Com essas obras, a Telecomunicações de Santa Catarina S.A. — TELESCL — subsidiária da TELEBRAS, vai levando seu programa de realizações a todas as áreas do Estado.

• Telecomunicações de Mato Grosso S/A. — TELEMAT — firmou contrato, com empresas especializada, destinado ao fornecimento de 10 mil terminais telefônicos para Cuiabá. A nova central terá comando eletrônico e representa um dos tipos mais avançados que a moderna técnica de comunicação pode oferecer. Terá capacidade para realizar o serviço de Discagem Direta a Distância, permitindo também a utilização de telefone a teclado. Os novos equipamentos deverão entrar em operação no segundo trimestre de 1978.

• A TELEBRAS firmou convênios com diferentes universidades brasileiras para desenvolvimento de equipamentos e sistemas de telecomunicações. Trata-se de importante contribuição para o desenvolvimento da tecnologia nacional, ao mesmo tempo que promove a integração universidade-empresa.

• A Phillips do Brasil investirá Cr\$ 9 milhões em educação e treinamento. O programa prevê a execução de 650 projetos, treinando e desenvolvendo seis mil funcionários, num total de mais de 800 mil homens-hora.

• A Diretoria Regional do DENTEL em São Paulo mudou-se para a Rua Costa nº 55, Bairro da Consolação, SP, onde passou a atender o público desde o dia 15/12/75.

0 0 0 — 0 —

Em 30 de abril de 1976, ANTENNA completará 50 anos de circulação ininterrupta. Este marco histórico nós o deveremos a vocês, leitores e anunciantes, que nos apóiam e prestigiam.

NOSSA CAPA

A fabricação dos modernos dispositivos semicondutores (diodos, transistores, circuitos integrados) pode, a grosso modo, ser dividida em duas fases distintas: a difusão e a montagem.

Realizando as duas fases, a Transit Semicondutores S.A., empresa totalmente nacional, produz, realmente, no país, dispositivos semicondutores.

E o mais importante: essa produção é feita utilizando tecnologia brasileira, desenvolvida nos laboratórios da Universidade de São Paulo, com apoio do BNDE.

A foto da capa mostra uma funcionária da Transit operando um dos fornos de difusão, enquanto a foto abaixo ilustra um aspecto parcial da linha de montagem.



Inaugurada em dezembro de 1974, sua unidade industrial possui uma área construída de 7.200 m², em um terreno de 120.000 m², localizado no Distrito Industrial de Montes Claros, MG.

Produzindo, desde março de 1975, transistores de pequeno sinal e diodos retificadores, a Transit iniciará, ainda neste semestre, uma nova etapa de operações: a fabricação de transistores de potência e de circuitos integrados, digitais e lineares, quer para atender as indústrias do setor de entretenimento, quer para atender o setor profissional.

Para essa nova etapa, e com a finalidade de poder oferecer produtos da mais alta confiabilidade, a Transit acaba de adquirir equipamentos para teste e controle de qualidade no valor de setecentos mil dólares, ou sejam, mais de seis milhões de cruzeiros.

Com escritórios em Belo Horizonte, MG (R. Tupinambás 360 — 9º andar) e na capital de São Paulo (Rua Nova York 241 — Sumaré), a Transit Semicondutores S.A. significa mais que uma nova empresa nacional, pois visa a independência brasileira no campo dos semicondutores.

Os equipamentos já existentes, somados aos que acaba de adquirir, virão conferir à Transit condições ideais para atender as necessidades brasileiras de semicondutores nos setores de entretenimento, computação e telecomunicações, dentro do mais rigoroso controle de qualidade.

○ ○ ○ — ○ —

NOVIDADES DA ELETROÔNICA

SOM ESTEREOFÔNICO BENEFICIA CEGOS E SURDOS

A Universidade de Nottingham (Inglaterra), conhecida mundialmente por suas pesquisas visando beneficiar cegos, iniciou uma série de experiências para determinar os possíveis benefícios trazidos por auxílios estereofônicos de audição.

É sabido que as pessoas cegas, de audição normal, conseguem orientar-se através de sons. Por exemplo: ao aproximar-se de um muro, o cego é capaz, às vezes, de identificar o tipo de construção. As reverberações do som na grama e em pisos cimentados, a mudança de som ao aproximar-se de uma porta e até mesmo um lâmpião de rua, que se faz notar pela mudança do som ao dele nos aproximarmos, são recursos de orientação para os cegos de audição normal.

Contudo, quando se trata de cegos e surdos, as dificuldades de orientação tornam-se maiores, o que motivou os pesquisadores da Universidade de Nottingham a investigar os possíveis benefícios dos auxílios estereofônicos de audição. Por enquanto, somente pessoas normais vêm tomando parte nas experiências, e não causou surpresa o fato de afirmarem que podiam ouvir melhor com a ajuda de aparelhos estereofônicos em lugar dos convencionais.

Tais fatos, segundo os pesquisadores, revelam a necessidade de uma investigação muito maior neste campo.

TELEVISOR COM IMAGEM EM 5 SEGUNDOS

A Philips acaba de lançar, em todo o Brasil, televisores em preto-e-branco de 40 cm (16"), 50 cm (20") e 60 cm (24") capazes de fornecer imagens após 5 segundos, sem utilizar sistema de pré-aquecimento.

Os novos televisores, lançados com o nome de "Pronto-Imagem", além de apresentarem a imagem após 5 segundos, caracterizam-se por reunir, ainda, as vantagens de um menor consumo de energia, quando comparados com o sistema convencional de pré-aquecimento, e um aumento de 40% da vida útil do tubo de imagem.

A produção da imagem após 5 segundos foi possível graças às modificações efetuadas no circuito eletrônico do cinescópio que, através de dimensões menores, construção mais compacta e transmissão de calor mais eficiente, permitiu obter esta característica, sem que o filamento tenha que ser mantido permanentemente ligado à rede elétrica.

Tais características constituem pontos vantajosos para o consumidor, sem, contudo, onerá-lo na compra do aparelho, uma vez que a linha "Pronto-Imagem" não sofreu acréscimo em seu preço.

○ ○ ○ — ○ —

LEITOR: Utilize a "Bolsa de Eletrônica" desta Revista para procura e oferta de serviços e materiais. Os pequenos anúncios sem finalidade comercial são gratuitos.


D2
1N34A
GTC

TR1
2SC4540(B)
AF AMP


TR2
2SC4540(B)
CONVERTOR

TR3
2SC4540(B)
IF AMP

TR4
2SC4540(B)
AF AMP

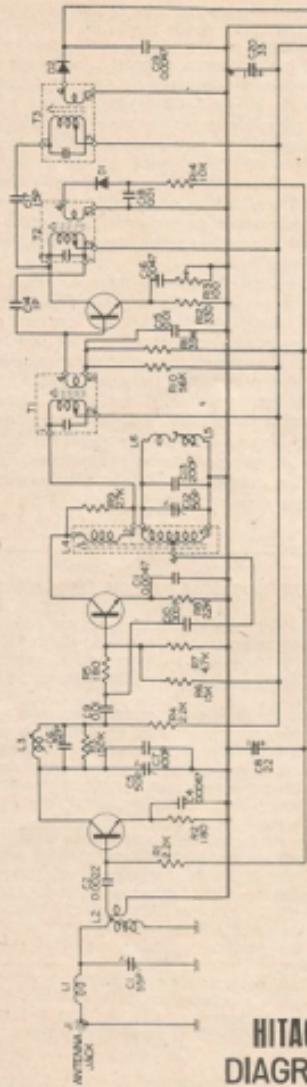

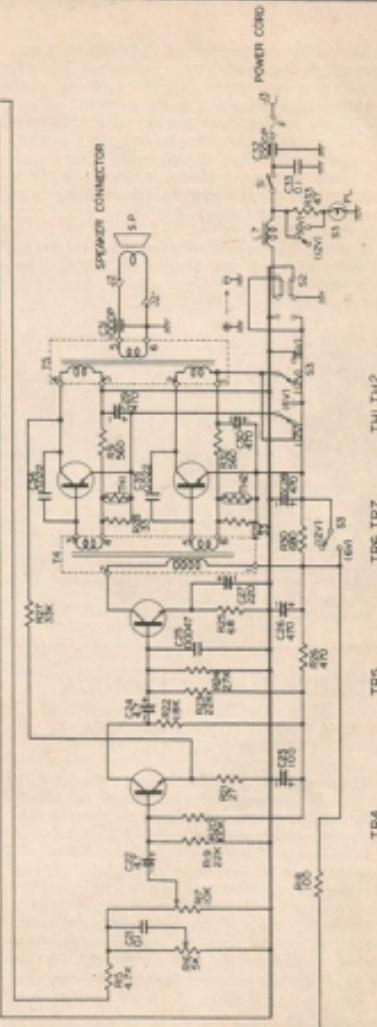HITACHI mod. TM - 735 E
DIAGRAMAS COMERCIAIS



TR5, TR7
2SC4540(B)
POWER AMP

TR6, TR8
1SD27X2
TEMPERATURE

**Agora você é
dono do mercado.**



**Mas amanhã, será
que continua essa sopa?**



Hoje você vende tudo quanto fabrica.
Ótimo. Pode ser até que nem consiga satisfazer
a todos os pedidos.

E a propaganda não é feita para ajudar
as pessoas a venderem mais os seus produtos?
Consequentemente, você não precisa
de propaganda.

Aí é que você se engana, redondamente.
Veja porque:

Estamos em um mercado altamente
competitivo, onde aparecem empresas do dia para
a noite, nacionais ou estrangeiras.

E gente agressiva, perfeitamente
atualizada em termos de marketing e comunicação.
Quem garante que, de repente, não

surja alguém assim, disposto a estragar a
sua alegria?

Você chegou ao alto e deve se manter
no alto.

A propaganda é para essas coisas.

Anuncie, consolide a imagem de sua
empresa e da qualidade dos seus produtos.

Defenda-se. Presina-se, para não ter que remediar.
Escolha uma boa agência de propaganda
e fique tranquilo.

O futuro vai ser tão bom como o presente.
SANTOS & SANTOS PUBLICIDADE S.A.
R. Martiniano de Carvalho, 180 - Tel. 24-9161 - S. Paulo.

USKA

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS LTDA.

Indústria especializada em componentes para Rádio, TV, amplificadores, gravadores, caixas acústicas, telefonia, etc.: terminais variados, pontes de terminais, tomadas, plugs, conectores, placas e ferragens p/ fly-back, isolantes p/ eletrolíticos, arruelas variadas de metal, de ferro, isolantes; tampas e fundos de Duratex, clips p/ válvulas de alta tensão, blindagem p/ TV e TV em cores, soquetes p/ válvulas, soquetes pilotos, porta fusíveis p/ auto-rádio, TV e TV em cores, etc.

FAZEMOS SOB ENCOMENDA TIPOS ESPECIAIS

FÁBRICA: Rua dos Cravos, 200 — V. Jardim Popular — Penha (fim da Av. Amador Bueno da Veiga) Tel. 297-4286 — 297-4096 Caixa Postal, 14606 — ZP-16 — Penha — São Paulo

MANUAIS «BABANI» DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSISTORES

A editora inglesa BABANI PRESS apresenta aos técnicos brasileiros, por intermédio de seus distribuidores no Brasil, estes manuais de substituição:

Ref. 1516-A — FIRST BOOK OF TRANSISTOR EQUIVALENTS AND SUBSTITUTES — 80 páginas de substituições de transistores produzidos até 1971 — Cr\$ 20,00.

Ref. 1516-B — SECOND BOOK OF TRANSISTOR EQUIVALENTS AND SUBSTITUTES — 220 páginas de substituições de transistores produzidos após 1971 — Cr\$ 40,00.

Ref. 1517 — HANDBOOK OF RADIO, TV, INDUSTRIAL & TRANSMITTING TUBE & VALVE EQUIVALENTS — 96 páginas de equivalências de válvulas eletrônicas [Ed. 1974] — Cr\$ 30,00.

Ref. 1527 — HANDBOOK OF INTEGRATED CIRCUITS (IC's) EQUIVALENTS AND SUBSTITUTES — Manual de substituições de circuitos integrados resumindo componentes de mais de 70 fabricantes de todo o mundo — 1974 — Cr\$ 32,00.

Ref. 1528 — FIRST BOOK OF DIODE CHARACTERISTICS EQUIVALENTS & SUBSTITUTES — Manual de substituições de diodos, incluindo características de tensão inversa x corrente direta. Índice em português e outros idiomas — 1975 — Cr\$ 40,00.

Estes manuais são apresentados sob a forma de tabelas que relacionam os tipos a substituir e seus diversos equivalentes.

DISTRIBUIDORES NO BRASIL (Atacado e Varejo)

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RIO DE JANEIRO | 549 FONES
Av. Mat. Fluminense, 100 — Rio Mário, 279/283

Fortaleza: Cais do Porto, 1031 — 20-98 — Rio de Janeiro

CAÇANDO GATOS



GATO NO PROVADOR

Um gato, não muito feroz, marcou sua presença no Provador de Transistores e Dióxidos publicado em Antenna vol. 74, nº 4, outubro de 1975, à pág. 315. Na Fig. 3 (pág. 319) houve um erro na marcação da escala de medição do β (0-500). Onde está marcado 250, o correto é 200. Pedimos aos leitores que façam a devida correção em seus exemplares.

0 0 0 — —

COMENTÁRIOS...

(Continuação da pág. 96)

a cores", compreendidos no Código 86.21.02.01 da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), na forma que se segue:

Medida da diagonal da tela externa	Preço de Referência em US\$/CIF/unidade
Até 43 cm, inclusive	53,00
De mais de 43 cm até 51 cm, inclusive	73,00
Acima de 51 cm	81,00

Art. 2º Os preços de referência estabelecidos nesta Resolução serão aplicados aos produtos mesmo pendentes de acabamento.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, de acordo com o artigo 3º do Decreto-lei número 333, de 12 de outubro de 1967, revogada a Resolução nº 2.480, de 19 de maio de 1975.

MICROMOTORES "MADE IN BRAZIL"

Em comunicação subscrita pelo Sr. Eduardo João Assef, Diretor Presidente da Sociedade, somos informados de que a Monor-Micro-Motores do Nordeste S.A. está iniciando a produção, no Brasil, de micromotores elétricos fabricados segundo tecnologia adquirida à tradicional indústria japonesa Nihon Jakudenki Kogyo K. K., um dos maiores e mais tradicionais fabricantes de micromotores do Japão, que forneceu e supervisionou a instalação da Monor.

A fábrica, no km 23 da BR-101, tem uma área construída de 9.000 m², proporciona emprego para 314 pessoas e deverá produzir, em 1976, 1.200.000 micromotores de alta qualidade, equipados com governador e controle de velocidade eletrônico ou mecânico.

Conforme noticiamos em Antenna de maio do ano passado, a linha de micromotores naquela época era comercializada pela Monor, e que agora passa a ser fabricada no Brasil, abrange tipos particularmente adequados a gravadores magnetofofônicos para entretenimento, com tensões nominais de 6, 9 e 13 volts, operando, respectivamente, de 4,5 a 6 V, de 6,5 a 9 V, e de 10 a 16 volts.

CARDWELL AMPLIA LINHA DE CAPACITORES

Duas afamadas linhas de capacitores variáveis com dielétrico de ar — as da Hammarlund e da E. F. Johnson, ambas norte-americanas — vêm de ser incorporadas à produção da tradicional marca Cardwell (65 anos de experiência na fabricação de

componentes para Eletrônica), a qual adquiriu aquelas conhecidas fábricas as ferramentas e processos industriais respectivos.

Con quanto os mencionados capacitores sejam projetados basicamente para as indústrias de comunicações e radiodifusão, também são amplamente utilizados em muitos outros setores industriais, tanto civis como militares. Além dos tipos padronizados que constam de seu catálogo, a Cardwell Condenser Corp. está apta a produzir, sob especificação, outros modelos especiais de capacitores variáveis com dielétrico de ar encomendados pelos seus clientes.

Sua gerência de exportação está a cargo de Roburn Agencies, Inc., também sediada nos Estados Unidos da América.

SELEÇÕES DA REVISTA DO SOM

O Departamento Editorial de Antenna lançou em dezembro último a edição N.º 1 (1975/1976) de Seleções da Revista do Som. Trata-se de uma coleção de artigos especializados, a maioria dos quais selecionada de matéria divulgada na seção intitulada "Revista do Som" da tradicional Antenna.

Das 168 páginas da publicação, cerca de 80 são dedicadas a análises de equipamentos de som (amplificadores, conjuntos de rádio-receptores/amplificadores Hi-Fi, conjuntos reprodutores de discos e de fitas, caixas acústicas e dispositivos auxiliares), todas da autoria do apreciado Audiófilo brasileiro Eng. Pierre Henri Raguinet.

Seguem-se artigos explicativos sobre quadriofonia, cápsulas fonocaptoras, sistemas de redução de ruído em gravações magnetofônicas e outros temas atuais de Hi-Fi, complementados com outros artigos sobre manutenção, ajuste e reparação de equipamentos.

A publicação é completada com a descrição da montagem de dois dispositivos complementares — misturador de três canais e um indicador de picos para gravação — encerrando-se com um extenso glossário inglês-português dedicado aos termos de amplificação sonora de Alta-Fidelidade.

Especialmente convidadas, diversas firmas industriais e comerciais de Som anunciam seus equipamentos e serviços, ampliando a utilidade da publicação para os leitores.

O N.º 1 de *Seleções da Revista do Som* possui 168 páginas em papel de primeira qualidade, impressão em cores, muitas fotos e ilustrações, sendo seu formato 18 x 26 cm. O preço do exemplar é de Cr\$ 25,00 e é vendido em livrarias, jornaleros e estúdios de som. A distribuição para todo o Brasil está a cargo das Lojas do Livro Eletrônico (Caixa Postal 1131 — ZC-00 — 20000 Rio de Janeiro, RJ), sendo o N.º 990 a sua referência de catálogo.

CLARION FAZ SOM NO BRASIL

Inaugurada em setembro passado, a fábrica da Clarion do Brasil, situada em Itu, SP (1.500 m² de área construída, em terreno de 50.000 m²) deverá atingir em dezembro a produção de 5.000 auto-rádios/toca-fitas por mês.

A Clarion do Brasil resultou de um empreendimento conjunto da Clarion Co. Ltd., grande fabricante de auto-rádios/toca-fitas no Japão, e da Kanematsu Goshō Ltd., destacada organização mercantil japonesa. O investimento previsto inicialmente é de 1 milhão de dólares.

A produção da fábrica de Itu, além de atender ao mercado interno, será exportada para os países

projete e construa Você mesmo os seus transformadores

CONTROLE V. MÉTODO
J. J. TEÓDIO JR.

BOBINADORA DE PASSO AUTOMÁTICO PARA

TRANSFORMADORES

- Detalhes completos para construção de sua bobinadora de passo automático.
- Descrição das peças em tamanho natural.
- Cálculo prático de transformadores para uso em rádios, amplificadores, transmissores e aparelhos eletrônicos.
- Tabela pré-calculada.



BOBINADORA DE PASSO AUTOMÁTICO

SELTRON

SELTRON

Peça-nos hoje mesmo o seu exemplar da 2ª edição do excelente trabalho de J. J. Teódio Jr. PY1DC, para receber, dentro de um envelope de polietileno:

- Planta, em tamanho natural, de todas as peças necessárias à construção de sua máquina de enrolar transformadores.
- Descrição, passo a passo, da montagem da sua bobinadora de passo automático.
- Instruções práticas para o projeto e a construção de transformadores de alimentação para uso em rádios, amplificadores, transmissores e aparelhos eletrônicos em geral.
- Tabela pré-calculada de transformadores de alimentação, com dados completos para potências desde 20 até 500 watts.

UMA EDIÇÃO SELTRON



Ref. 805 — Teódio Jr. — Bobinadora de Passo Automático para Transformadores — Plantas e dados para construção de máquina de enrolar; instruções práticas, fórmulas e tabelas para confecção de transformadores de alimentação, 2ª edição. Preço: Cr\$ 30,00.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Avenida Marechal Floriano, 148 — 1.º — Rio
SP: R. Vitória, 379/383 — São Paulo
Reembolso: Caixa Postal 1131 — ZC-00 — Rio, RJ

INSTALAÇÃO FÍSICA DE COMPUTADORES



SISTEMA
CONSTRUÇÕES LTDA.

SCS — ED. ANHANGUERA — CONJ. 210
TELEF.: 24-7768 — 23-4318 — BRASÍLIA, DF

MANUAIS DE SEMICONDUTORES «IBRAPE»

Esteja em dia com as características dos mais populares semicondutores do mercado brasileiro, adquirindo estes indispensáveis manuais:

Ref. 1340-A — Ibrape — Transistores — Dados e Curvas para Projetos — Cr\$ 12,00.

Ref. 1340-B — Ibrape — Diodos e Tiristores — Características — Cr\$ 15,00.

(Textos em inglês)

Distribuidores (atacado e varejo):

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

Rua DE JENIFER, 100 | São Paulo, SP
Av. Mat. Pinto, 100 | Rio de Janeiro, RJ
Formulário: Gabinete Postal 1121 — 20-00 — Rio de Janeiro

MUDANÇAS NA IGB-STaub

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no ano passado, a IGB-Staub Eletrônica S.A. foi transformada em sociedade por cotas de responsabilidade limitada, alterando sua razão social para IGB-Componentes Ltda.

Seu capital, integralizado, de Cr\$ 14.350.000,00 ficou distribuído entre a IGB — Indústrias Gradiante Brasileira S/A (Cr\$ 14.349.992,00), Emile H. Staub (Cr\$ 4,00) e Eugênio Emilio Staub (Cr\$ 4,00). Os diretores nomeados pela sócia IGB — Ind. Gradiante S/A foram o Sr. Emile H. Staub, para Diretor Presidente, e o Sr. Eugênio Staub, para Diretor Superintendente; para os cargos de Diretor Gerente foram nomeados os Srs. Arthur Gerlinger e Hideyo Kato.

RESINA ACRÍLICA PARA USOS TÉCNICOS

De ampla aplicação técnica e industrial, está sendo produzida no Brasil, segundo processo original suíço, pela Prothoplast do Brasil, a resina acrílica "Beracryl". É de tipo autopolimerizante a frio, endurecendo em 30 minutos, dispensando o emprego de prensa ou injetora.

Sus características elétricas a tornam de particular interesse para aplicações na eletro-eletrônica: tensão de ruptura: 140 KV/cm; constante dieétrica a 3.000 MHz: 2,4; ângulo de perda a 3.000 MHz: 0,012; resistência específica mínima: 10¹³ ohms/cm.

Dentre as utilizações sugeridas estão: encapsulamento, revestimento, fixação de bobinas, enrolamentos, contatos, terminais e capacitores, feltro de isoladores, confecção de modelos para máquinas copiadoras (ferramentaria e fundição) e fixação de elementos em meios ácidos ou alcalinos.

Segundo informação da Prothoplast, a resina é facilmente colábel e emendável sem diminuição da resistência mecânica, que é elevada. A Beracryl é preparada mediante a mistura de pó e líquido em proporções adequadas. Para fundir-se o material em uma forma, será preparado com maior quantidade de líquido; se o processo for a modelagem, usar-se-á menos líquido, de modo a obter-se consistência comparável à da massa de vidraceiro. As formas para fundição poderão ser de borracha, argila, gesso, massa de alginato, madeira ou metais, segundo as dimensões e a quantidade de peças a preparar. Depois de endurecidas, as peças podem ser furadas, fressadas,plainadas, torneadas, rosqueadas e apadrinhadas.

Para mais informações, usar a fórmula do CATEL, mencionando o Setor PBL-788.

PRÓXIMO NÚMERO

Para a edição de fevereiro, a equipe redatorial de Antenna programou, além de outros, os seguintes artigos:

Antena Log-Periódica para FM e TV — A produção em massa faz com que raramente construimos os objetos que vamos utilizar, seja pela complexidade apresentada na fabricação, seja pela facilidade de encontrarmos o mesmo na primeira loja da esquina. Contudo, a construção de objetos simples constitui-se passatempo de muitos, não só pela diversão em si, como, também, pelo melhor acabamento e grau de aperfeiçoamento obtido, nem sempre possível na produção em série. Assim, aper-

—>

da ALALC em substituição aos produtos até agora importados do Japão.

O índice de nacionalização, de 50% — portanto ainda muito baixo para aparelhos eletrônicos de entretenimento — deverá ser aumentado, principalmente em face às atuais diretrizes do governo brasileiro em estimular a indústria de componentes eletrônicos e restringir a importação de peças que são ou possam vir a ser produzidas no Brasil.

São cinco os modelos já em produção na fábrica de Itu: três conjugados auto-rádio/toca-fitas (um de AM, um de FM, um de AM/FM) e dois toca-fitas, um de tipo normal e outro com reversão automática e programação de pista. Todos cinco aparelhos são dotados de reprodução estereofônica. São todos eles aparelhos compactos, estando entre Cr\$ 1.000,00 e Cr\$ 2.000,00 sua faixa de preços.

LIVROS PARA ENGENHEIROS, ESTUDANTES DE ENGENHARIA E TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR

Hamsher, D — Communication System Engineering Handbook — The systems approach is applied to communications in this all-inclusive digest of good practice. It covers all methods and techniques of communication — telegraphy, data transmission, telephony, radio and video — from initial analysis of requirements through the installation of wires and cables. — 1967 — 600 pp. — ISBN 07-029060-7 — Cr\$ 580,00

Jasik, H — Antenna Engineering Handbook — Essential principles, methods, and data to help the antenna design engineer solve wide range of problems connected with everyday work. Discussions of various types of antennas, their characteristics and basic applications. — 1961 — 1.013 pp. — ISBN 07-032290-7 — Cr\$ 525,00

McGraw-Hill — Dictionary of Scientific and Technical Terms — Reference work for scientists, librarians, and teachers working in science and technology; 100,000 definitions; each has an explanatory note to show the part of science, engineering field or industry to which it belongs; 3,000 to 4,000 illustrations. — 1974 — 1.500 pp — ISBN 045257-1 — Cr\$ 595,00

Huelsman, L. — Theory and Design of Active RC Circuits — A conclusive survey of the active RC circuit field, based on sensitivity and polynomial-decomposition techniques. —

1968 — 297 pp — ISBN 07-030848-9 — Cr\$ 85,00

INTERNATIONAL STUDENT EDITIONS

Desoer & Kuh — Basic Circuit Theory — 1969 — 868 pp. — ISBN 07-016575-0 — Cr\$ 170,00

Kennedy, G. — Electronic Communication Systems — 1970 — 744 pp. — ISBN 07-034050-1 — Cr\$ 130,00

Taub & Schilling — Principles of Communication Systems — 1971 — 514 pp. — ISBN 07-052923-4 — Cr\$ 145,00

Millman & Halkias — Integrated Electronics — 1972 — 912 pp. — ISBN 07-042315-6 — Cr\$ 130,00

Kraus & Carver — Electromagnetics — 1973 — 828 pp. — ISBN 07-035396-1 — Cr\$ 185,00

Collin, R. E. — Foundations for Microwave Engineering — 1966 — 590 pp. — ISBN 07-011801-9 — Cr\$ 135,00

A venda nos seguintes endereços das

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO:

Rio de Janeiro — Av. Mal. Floriano 143, sobreloja

São Paulo — Rua Vitoria 383

Pelo Reembolso — Caixa Postal 1131 — ZC-00 — 20000 Rio de Janeiro, RJ



UMA JANELA ABERTA AO MUNDO DA ELETRÔNICA

- IDIM-KIT 61 Regulador de Luz Eletrônico (110-220 V)
- IDIM-KIT 61-A Regulador de Luz Eletrônico (110 V)
- IDIM-KIT 62 Interruptor Crepuscular (110-220 V)
- IDIM-KIT 63 Regulador de Luz Temporizado (110 V)
- IDIM-KIT 63-A Regulador de Luz Temporizado (220 V)

- IDIM-KIT 64 Tacômetro para Automóvel (6-12 V)
- IDIM-KIT 65 Luces Psicodélicas (110-220 V)
- IDIM-KIT 66 Temporizador para Limpador de Pára-Brisa
- IDIM-KIT 67 Anti-Roubo de Automóvel (12 V)
- IDIM-KIT 68 Luz Estroboscópica (110-220 V)

CARLOS ZEITUNE & CIA.

Rua 10 de Maio, 249

PETRÓPOLIS (RJ)

CASA RUÍZ

Avenida Marechal Floriano, 1580/B6

NOVA IGUAÇU (RJ)

CEL — COMPONENTES ELETRÔNICOS

Rua Francisco Tolentino, 10

FLORESTANOPOLIS (SC)

CASA SINFONIA

Rua Curtiba, 771

SELO HORIZONTE (MG)

CELSO F. DINI

Rua Santa Ifigênia, 219

SÃO PAULO (SP)

ELETROÔNICA BUENOS AIRES

Rua Luís de Camões, 31

RIO DE JANEIRO (RJ)

ELETROÔNICA SALIM

Av. Delfim Moreira, 542

TERESÓPOLIS (RJ)

ELETROÔNICA TEFFE

Rua Barão de Teffe, 63

PETRÓPOLIS (RJ)

ELETROÔNICA YARA

CL 201 Sul — Bloco C — Loja 19

BRASÍLIA (DF)

EMICOL

Av. Pres. Vargas, 590 — Sij. 203, 4, 5

RIO DE JANEIRO (RJ)

ELETROÔNICA PRINCIPAL

Rua República do Líbano, 43

RIO DE JANEIRO (RJ)

HENCK & FAGGION

Rua Saldanha Marinho, 109

RIBERÃO PRETO (SP)

IDIM

Av. Santo Amaro, 5186

SÃO PAULO (SP)

IRMAOS MARQUES

Rua 9 de Julho, 824

ARARAQUARA (SP)

IRMÃOS MECHI

Rua General Glicério, 3027

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

MANOEL EROSA SOLLA

Av. Rodrigues Alves, 8-79

BAURU (SP)

RÁDIO PEÇAS NITERÓI

Rua Visconde de Sepetiba, 320

NITERÓI (RJ)

RADIOTÉCNICA AURORA S.A.

Rua dos Timbiras, 263

SÃO PAULO (SP)

MICARDO IMAREGNA

Rua Presidente Deodoro, 47, 79, s/ 705

CURITIBA (PR)

SONIF

Av. Suburbana, 10506-A

RIO DE JANEIRO (RJ)

SINAL

Av. Otávio Mangabeira, 600

SALVADOR (BA)

TENAI

Rua Câmara Cascudo, 185

NATAL (RN)

TELE PENHA MAT. ELÉTRICO LTDA.

Rua José Maurício, 305-A

RIO DE JANEIRO (RJ)

ELETRO MECÂNICA TARTARUGA LTDA.

Rua Francisco Sá, 18-B

RIO DE JANEIRO (RJ)

Descontos especiais para escolas — Solicite catálogo e lista de preços

IDIM-KIT — Caixa Postal 21421 — Brooklin 01090 — São Paulo

O que você precisa saber a respeito dos modernos **COMPONENTES ELETRÔNICOS** está nesse novo livro:



Uma obra necessária ao estudante e útil aos profissionais e amadores de qualquer ramo da Eletrônica. Em seus 12 capítulos, trata dos Resistores, Capacitores, Indutores, Transformadores, Válvulas Eletrônicas, Semicondutores, Transdutores, Chaves, Rolés, Antenas, Condutores e Componentes Diversos. Ao tratar de cada tipo, o Autor mostra a aparência física da peça, como é fabricada, os princípios básicos de funcionamento e suas aplicações típicas. Questões e respostas, para recapitulação, tornam a obra particularmente útil para cursos técnicos elementares e para iniciação do grau médio. Os quadros de símbolos gráficos usados em Eletrônica facilitam ao neófito a interpretação de esquemas simbólicos dos aparelhos eletrônicos.

780 — Waters — **COMPONENTES ELETRÔNICOS: É FÁCIL COMPREENDER-LOS** — Exemplar com 176 páginas, capa plástificada — Cr\$ 35,00.

Fórmula de pedidos na primeira página desta revista.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

RJ: Avenida Marechal Floriano, 148 — 1.º — Rio
SP: R. Vitória, 379/383 — São Paulo
Reembolso: Caixa Postal 1131 — ZC-00 — Rio, RJ

sentaremos a descrição completa do projeto e da execução de uma antena log-periódica para recepção de sinal de FM e TV de alto ganho e elevado desempenho, de autoria de nosso colaborador Paulo Edson Mazzel. O Autor fornecerá todos os dados necessários à construção da antena, que poderá ser executada por qualquer pessoa que tenha um mínimo de habilidade mecânica e umas poucas ferramentas.

Conversando sobre TV em Cores — A implantação da TV em cores no Brasil veio apresentar um novo problema aos videotécnicos: o da reparação dos novos televisores para recepção policromática. Isto porque tanto os estabelecimentos de ensino, como as publicações técnicas ainda não estavam devidamente familiarizados com o novo sistema. Com o correr do tempo, a situação vem se modificando e começamos a atingir um nível melhor de informação. Dentro do espírito de sempre oferecer o melhor para o aperfeiçoamento de seus leitores, *Antenna* trará em sua edição de fevereiro o primeiro artigo de uma série sobre TV em cores, de autoria de nosso conceituado colaborador Louis Facen. O Autor abordará todos os estágios de um TV em cores, sendo enfocados nesta primeira parte uma descrição geral de um desses aparelhos e o detector de F.I., onde encontraremos uma das diferenças entre um TV monocromático e um policromático.

Um Eficiente Gerador de Áudio — O gerador de áudio é um instrumento indispensável ao técnico, não podendo faltar nem mesmo nos modestos laboratórios dos entusiastas da Eletrônica, pelas inúmeras aplicações a que ele se presta. O que apresentaremos aqui é do tipo em ponte de Wien, com saída estabilizada, em três faixas de frequência (15 a 200 Hz, 200 Hz a 2 kHz e 2 a 22 kHz). O aparelho emprega componentes normalmente encontrados no comércio especializado em material de eletrônica e sua montagem é farramente descrita, sendo fornecidos chapeado, desenho do circuito impresso e fotos.

Os Sonofletores da FBL — Para a Revista do Som de fevereiro, o eng. Pierre Raguenet analisa três modelos de sonofletores fabricados pela FBL Eletronica S.A. Os modelos analisados, PRS, PRB e PRB12, destinam-se a diferentes utilizações, potências e programas musicais a serem reproduzidos, indo de 15 a 80 W musicais, e da música "pop" à erudita.

Uma Parede Sonora — Dentro do seu estilo alegre e descontraído, nosso colaborador Nilson D. Martello apresenta-nos uma solução visando resolver o problema com que os Audiófilos se defrontam quando desejam reprodução estereofônica em ambientes de dimensões reduzidas. Com o emprego de mais um sonofletor e um potenciômetro de fio, o Autor consegue obter resultados bastante significativos em salas onde sem este recurso não se obteria o efeito de estereofonia.

Além destes, *Antenna* de fevereiro trará em suas páginas outros artigos de igual interesse para seus leitores, como TVKX e outras habituais (e já tradicionais) seções.

000-0-



● MEDIDAS E INSTRUMENTAL	
Um Multímetro Digital (I) *	19
Provador Dinâmico de Transistores *	40
● FONTE DE ALIMENTAÇÃO	
Multiplicadores de Tensão *	30
● CIRCUITOS E COMPONENTES	
Transistores de Potência em Paralelo *	35
● MONTAGENS DIVERSAS	
Antifurto com C.I. *	36
● DIVERSOS	
A Diagnose Eletrônica no Automóvel (II) *	38
● TELEVISÃO	
TVKX — Fantasma na Imagem	67
● ANTENAS E PROPAGAÇÃO	
Antena Log-Periódica para FM a Longa Distância *	72
● TELECOMUNICAÇÕES	
Atos do Ministério das Comunicações	73
Noticiário	84
● ERRATA	
Provador de Transistores e Diodos	90
● NOTICIÁRIO E SEÇÕES	
Comentários, Notícias, Retransmissões	17
Indicador de Eletrônica	18
Novidades da Eletrônica	
Simulação Eletrônica de Perturbações Atmosféricas *	64
Som Estereofônico Benefício Cegos e Surdos	87
Televisor com Imagem em 5 Segundos	87
Nossa Capa	87
Diagramas Comerciais — Hitachi mod. TM-735E	88
Próximo Número	92

REVISTA DO SOM

O Philips 22 RH 521	Pierre H. Raguenet	49
Módulo Amplificador para 3 ou 5 Watts *		54
Mercado do Som	Antonio Augusto	56
Indicador do Som		57

NOTA: Os títulos com o sinal * indicam artigos de caráter prático.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

O máximo cuidado é dispensado pela Redação na elaboração deste Índice; contudo, a Revista não se responsabiliza por eventuais omissões ou incorreções que nele possam ocorrer.

Antenna	4, 14, 58, 68 e 2 ^a capa
Arbô	9
Audium	77
Bahani Press	90
Bernardino, Migliorato & Cia.	82
CATEL — Cadastro Técnico de Eletrônica	45 e
CE-CAP	46
CETEISA — Centro Técnico Industrial de Sto. Amaro	7
Ebcicel	15
Electra	42
Eletrônica Moralo	62, 69 e
Elétrônica Wedt	71
Esbril	8
Gensilva	65
Glem	74
Howard Sams	60
Ibrapre	92
Idealiza	77
Idim	93
Irmãos Farah	70
J. L. Santos	66
Jeto	70
Kros	76
Labo	67
Lojas do Livro Eletrônico — 1, 5, 6, 10, 12, 16, 55, 58, 59, 60, 63, 66, 76, 86 e	94
Lys Electronic	79
Mc. Graw Hill	85 e
Mansão Studio	93
Microtronic	82
Menor	75
Nikko	83
Nocar, Lojas	85
Novik	2 ^a capa
Pállise	4 ^a capa
R. Ohm	81
Radio Publications	64
RCA	43
Regil	3
Santos & Santos Publ.	89
Seleções Eletrônicas	81 e
Sistema	91
Solbar	48
Tab Books	13
Unitac	81
Uska	86
Vineco	44
Willkason	11



Entende-se como anunciantes para este Índice os que endossaram econômica e/ou editorialmente os respectivos preços ou serviços. INSTITUIÇÕES, associações e/ou entidades não figuram no Índice, salvo colocação de seus nomes para fins de identificação.

comentários notícias retransmissões

(Continuação da pág. 18) novembro (Vol. 74, n.º 5), vimos alertar que o circuito é realmente infalível, mas produz uma queda de tensão de 1,4 V (0,7 V por diodo) no caso de diodos de silício, e 0,6 V (0,3 V por diodo) no caso de diodos de germaníio.

Portanto, se o aparelho for alimentado por baixa tensão (3 V), esse circuito poderá causar problemas sérios, a ponto, inclusive, de não permitir o funcionamento do aparelho.

Pedro Roberto Schaeffer
(São Paulo, SP)

● Agradecemos ao Eng. Pedro Schaeffer a observação, que procede plenamente. — G.A.P.

AGRADECIMENTOS

Sr. Diretor:

Graças à "mamãe" Antenna concluí o curso de treinamento em transistores oferecido pela Philco, tendo recebido meu Certificado de Conclusão n.º 01226 (ver Antenna, junho de 1974, pág. 518).

Queria também agradecer à Philco Rádio e Televisão, em especial ao Departamento de Serviço Nacional, o carinho e atenção dedicados a mim durante o Curso, e enviar a todos os votos de próspero Ano Novo.

Rubens Bassi
(S. Bernardo do Campo, SP)

● Ficamos muito satisfeitos em saber que o problema inicial do missivista foi plenamente resolvido e que, cumprindo sua promessa, a Philco ministrô-lhe o Curso de Treinamento de Transistores, expedindo o respectivo Certificado de Conclusão. Parabéns! — G.A.P.

VAI ACABAR O "DUMPING" DE CINESCÓPIOS

O Diário Oficial da União do dia 9 de dezembro último publicou a Resolução N.º 2.630, destinada a colibir a prática do "dumping" em cinescópios policromáticos importados:

O Conselho de Política Aduaneira, usando de suas atribuições, e com amparo nos artigos 1º e 3º do Decreto-lei n.º 1.111, de 10 de julho de 1970, e considerando que:

a) a análise do comportamento das importações de tubo catódico para televisão de recepção a cores demonstra a prática de preços anormalmente baixos;

b) a prática de tais preços anormais nas importações vem afetando o adequado desenvolvimento do setor industrial da espécie;

c) para evitar prejuízos à indústria nacional, torna-se necessária a adoção de medidas que visem possibilitar a estabilidade da sua produção interna, resolve:

Art. 1º Estabelecer preços de referência para importação de "tubos catódicos (cinescópios) para televisão de recepção

(Continua à pág. 90)

R\$ 25,00

em livrarias e jornaleiros de todo o Brasil *

SELEÇÕES DA
**revista
do
som**



UNA EDIÇÃO
antenna 
Rádio Fm / Rádio
Cf / Cb

Análise Realística de
Equipamentos de Som
do Mercado Brasileiro

Glossário
(Português-Inglês)
de Alta-Fidelidade

Artigos Explicativos
Sobre Hi-Fi, FM,
Estéreo e Quadrifonia

Como Conservar
e Consertar Seus
Equipamentos e Acessórios

* Caso não encontre no seu fornecedor, peça às Lojas do Livro Eletrônico — Caixa Postal 1131 — ZC-00 — 20000 Rio de Janeiro, RJ

PHILCO lança

CIRCUITOS INTEGRADOS LINEARES

conheça nossa atual linha de transistores e
circuitos integrados lineares fabricados no Brasil

CIRCUITOS INTEGRADOS LINEARES




PL 3064
PL 3065
PL 3070
PL 3071

TRANSISTORES DE USO GERAL TO-106



PC 1007 PD 2202
PC 1008 PE 1003 PE 2001
PD 1001 PE 1007 PE 3001
PD 1002 PE 1008 PE 3002

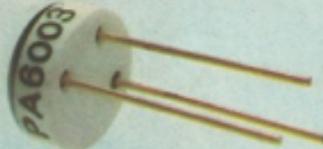TRANSISTORES DE USO GERAL EM ÁUDIO TO-105




PA 6003 PB 6003
PA 6005 PB 6004
PB 6005

TRANSISTORES DE MÉDIA POTÊNCIA TO-5




PAM 6003 PBM 6003
PAM 6005 PBM 6004 PD 7010

TRANSISTORES DE R.F. TO-92

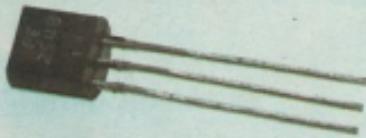

PE 254 PD 198
PE 255 PD 201

TRANSISTORES DE POTÊNCIA TO-220

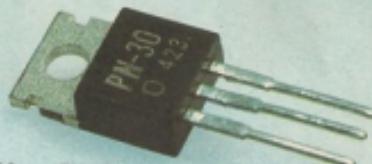

PN 30 PN 10
PM 10

REVENDEDORES:

São Paulo: RÁDIO EMEGÉ S.A. - Av. Rio Branco, 301 - TRANCHAM S.A. IND. COM. - Rua Santa Ifigênia, 280 - TRANSISTÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. - Rua dos Timbiras, 209 - ELETROPAN COMP. ELETR. LTDA. - Rua Antônio de Barros, 322 - ELETRÔNICA RUDI - Rua Santa Ifigênia, 379.

Santos: JE RÁDIO COM. IND. LTDA. - Rua João Pessoa, 230.

São José do Rio Preto: IRMÁOS NECCHI LTDA. - Rua General Glicério, 3027.

Rio de Janeiro: EBICOL EMPRESA BRAS. IMP. COM. LTDA. - Av. Presidente Vargas, 590 - ELETRÔNICA JACQUES LTDA. - Rua Vinte de Abril, 8-S, DORF - Av. Suburbana, 10506-A - ELETRA RÁDIOS LTDA. - Rua República do Líbano, 40.

Porto Alegre: COMERCIAL RÁDIO LUX LTDA. - Av. Alberto Bins, 625.

Salvador: TV PEÇAS LTDA. - Rua José Gonçalves, 46 - Loja 5.

Para maiores informações

FÁBRICA DE SEMICONDUTORES - DEPARTAMENTO DE VENDAS
PHILCO RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. - RUA SANTA VIRGINIA, 299
TEL: 295-3011 - RAMAL 398

PHILCO

