

Magazin für Amateurfunk Elektronik · Funktechnik

234 STOR aus Südsudan

238 PA-Module von Italab:
1 kW jetzt für jedermann?

241 SDR-FUNcube-Dongle

252 Astra schaltet analog ab:
Tipps zur Umrüstung

274 Berührungsschalter

281 Hochlinearer 20-W-Treiber
für Röhren-PAs



Der neue Antennenanalysator
FA-VA3 mit Extras



03

4 194040 004008

Herausgeber: Dipl.-Jur. Knut Theurich, DG0ZB
Chefredakteur: Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Internet: www.funkamateure.de

Verlag: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Majakowskiring 38, 13156 Berlin
Tel.: (030) 44 66 94-60 - Fax: -69

Abo-Verwaltung: Angela Burkert, Tel.: (030) 44 66 94-60
Abo@funkamateure.de

Leserservice: Dipl.-Ing. Peter Schmücking, DL7JSP,
Tel.: (030) 44 66 94-72, Shop@funkamateure.de

Redakteure: Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
(Amateurfunktechnik@funkamateure.de)
Dipl.-Ing. Ingo Meyer, DK3RED
(Elektronik/Computer) Elektronik@funkamateure.de
Tel.: (030) 44 66 94-57
Wolfgang Bedrich, DL1UU
(Amateurfunkpraxis/QTC) QTC@funkamateure.de
Tel.: (030) 44 66 94-54
Harald Kuhl, DL1ABJ
(Rundfunk/CB/Jedermannfunk) CBJF@funkamateure.de

Anschrift: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Redaktion FUNKAMATEUR
Majakowskiring 38, 13156 Berlin

Fachberatung: Dipl.-Ing. Bernd Petermann, DJ1TD
Postbox@funkamateure.de

Ständige freie Mitarbeiter: M. Borstel, DL5ME, IOTA-QTC; Dr. M. Dornach, DL9RCF, DX-Berichte; J. Engelhardt, DL9HQH, Packet-QTC; Th. Frey, HB9SKA, Sat-QTC; F. Janda, OK1HH, Ausbreitung; P. John, DL7YS, UKW-QTC; F. Langner, DJ9ZB, DX-Infos; B. Mischlewski, DF2ZC, UKW-QTC; W.-D. Roth, DL2MCD, Unterhaltungselektronik/PC; F. Ruffner, DL7UFR, Technik; Dr.-Ing. K. Sander, Elektronik; Dr. M. Schleutermann, HB9AZ, HB9-QTC; H. Schönwitz, DL2HSC, SOTA-QTC; C. Stehlik, OE6CLD, OE-QTC; M. Steyer, DK7ZB, Antennen; R. Thieme, DL7VEE, DX-QTC; A. Wellmann, DL7UAW, SWL-QTC; N. Wenzel, DL5KZA, QSL-Telegramm; H.-D. Zander, DJ2EV, EMV(U); P. Zenker, DL2FI, QRP-QTC

Klubstation: DF0FA, DF3R, DOK: FA

Druck: Möller Druck und Verlag GmbH, Ahrensfelde, OT Blumberg

Vertrieb: ASV Vertriebs GmbH, Tel.: (040) 3 47-2 92 87

Manuskripte: Für unverlangt eingehende Manuskripte, Zeichnungen, Vorlagen u. A. schließen wir jede Haftung aus. Wir bitten vor der Erarbeitung umfangreicher Beiträge um Rücksprache mit der Redaktion – am besten telefonisch. Manuskripthinweise auf www.funkamateure.de → Schreiben für uns unter „Manuskripthinweise“.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder im Internet veröffentlicht werden.

Haftung: Alle Beiträge, Zeichnungen, Platinen, Schaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Außerdem können Patent- oder andere Schutzrechte vorliegen. Die gewerbliche Herstellung von in der Zeitschrift veröffentlichten Leiterplatten und das gewerbliche Programmieren von EPROMs usw. darf nur durch vom Verlag autorisierte Firmen erfolgen. Die Redaktion haftet nicht für die Richtigkeit und Funktion der veröffentlichten Schaltungen sowie der technischen Beschreibungen. Beim Herstellen, Veräußern, Erwerben und Betreiben von Funksende- und -empfangseinrichtungen sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Erscheinungsweise: FUNKAMATEUR erscheint monatlich und in der Regel am letzten Dienstag des Vormonats. Inlandsabonnenten erhalten ihr Heft vorher.

Einzelpreise beim Kauf im Zeitschriftenhandel: Deutschland 4 €, Euro-Ausland 4,30 €, Schweiz 7 CHF, Dänemark 39 DKK, Polen 19,50 PLZ.

Inlandsabonnement, jederzeit kündbar: 39,90 € für 12 Ausgaben, als PLUS-Abo inkl. Jahrgangs-CD 45,90 €.

Jahresabonnement Inland 37,90 € (PLUS-Abo 43,90 €); Schüler/Studenten gegen Nachweis nur 29,80 € (PLUS-Abo 35,80 €).

Dauerbezug Inland 4 € pro Monat. Zahlung nur per Bankinzug möglich, Kontobelastung jeweils nach Lieferung des Heftes.

Jahresabonnement Ausland 43,90 € (PLUS-Abo 49,90 €); nach Übersee per Luftpost 72 € (PLUS-Abo 78 €); Schweiz 57 CHF (PLUS-Abo 65 CHF); USA \$ 49,90 (PLUS-Abo \$ 59,90).

PLUS-Abonnement: 12 Ausgaben plus Jahrgangs-CD jeweils 6 € Aufschlag. Die CD wird Ende Dezember mit dem Heft 1 des Folgejahrs geliefert.

Kündigungen von Jahresabonnements bitte der Box 73 Amateurfunkservice GmbH sechs Wochen vor Ablauf schriftlich anzeigen.

In den Preisen für Abonnements und Dauerbezug sind sämtliche Zustell- und Portokosten enthalten. Preisänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Bestellungen von Abonnements bitte an die Box 73 Amateurfunkservice GmbH oder auf unserer Homepage www.funkamateure.de → FUNKAMATEUR-Bezug

Bankverbindung in Deutschland: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Konto 659992108, Postbank Berlin, BLZ 10010010

Überweisungen aus dem Euro-Ausland: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
IBAN DE18 1001 0010 0659 9921 08, BIC (SWIFT) PBNKDEFF

Bankverbindung in der Schweiz: Box 73 Amateurfunkservice GmbH,
Konto 40-767909-7, PostFinance, Währung Sfr

Private Kleinanzeigen: Abonnenten können pro Ausgabe eine bis zu 200 Zeichen lange private Kleinanzeige kostenlos veröffentlichen, wenn diese online über www.funkamateure.de → Privat inserieren → Abonnentenbeauftragt wird. Schriftlich an die Box 73 Amateurfunkservice GmbH, per Fax oder online über www.funkamateure.de → Privat inserieren → Nicht-Abonnenten beauftragte private Kleinanzeigen bis zu 10 Zeilen mit je 35 Anschlägen kosten bei Vorkasse (Bargeld bzw. Kontodaten zum Bankinzug) pauschal 5 €. Jede weitere Zeile kostet 1 € zusätzlich.

Gewerbliche Anzeigen: Mediadaten bitte beim Verlag anfordern oder als PDF-Datei von www.funkamateure.de → Impressum herunterladen. Zurzeit gilt die Preisliste Nr. 22 vom 1.1.2012.

Für den Inhalt der Anzeigen sind allein die Inserenten selbst verantwortlich.

Vertriebs-Nr. A 1591 - ISSN 0016-2833

Redaktionsschluss: 13.2.2012 **Erstverkaufstag:** 28.2.2012

Druckauflage: 43100

Der FUNKAMATEUR wird weitgehend auf Recyclingpapier gedruckt.

© 2012 by Box 73 Amateurfunkservice GmbH - Alle Rechte vorbehalten



Happy Birthday, FT-817!

Kaum registriert feiert dieser Tage das von Yaesu produzierte Multiband-Portabelgerät FT-817 seinen elften Geburtstag. Das ist in einer Zeit, in der kaum ein Gerät länger als drei Jahre in Produktion ist, bemerkenswert: Fahrzeuge, Mobiltelefone, Computer und gerade auch Amateurfunkgeräte verschwinden normalerweise in viel kürzerer Zeit wieder von der Bildfläche. Ausgerechnet aber ein erstmals im FUNKAMATEUR 2/2001 vorgestelltes QRP-Gerät hält sich eine so lange Zeit.

Das FT-817 hat sicherlich einen Nerv getroffen. Kleiner als die meisten VHF- und UHF-Mobilgeräte bietet es alle Bänder von 160 m bis 70 cm, dazu alle wichtigen Sendarten und eine eingebaute Stromversorgung in Form von acht Mignonzellen oder einem Akkumulator. Natürlich folgte bald eine Diskussion, dass zehn oder zwanzig Watt Sendeleistung besser seien als die maximal fünf gebotenen, dass die Bedienelemente zu klein und die interne Stromversorgung zu kurzlebig sei. Das ist menschlich und das Los vieler Produkte: Was klein ist, könnte größer sein, was schwach ist, stärker. Doch angesichts von Größe und Gewicht des Geräts ist an diesen Punkten kaum zu rütteln. Die Verkaufszahlen und vielfach eingeführten Wartelisten sprachen und sprechen für sich. Zudem brachte Yaesu mit den Modellen FT-857 und FT-897 rasch leistungsfähigere und dadurch auch entsprechend größere Familienmitglieder heraus.

Erheblich aufseherregender zeigten sich in der Folge Gerüchte über durchbrennende Sendestufen, gar war die Rede von sich selbst entlötenden MOSFETs in diesem Bereich. Beinahe jeder kannte einen, der einen kannte, der davon betroffen sein sollte. Als Ursache wurden sowohl eine Schwingneigung bei abfallender Versorgungsspannung als auch eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Fehlanpassungen genannt. Tatsächlich ist die Reparaturhäufigkeit nach Auskunft verschiedener Fachwerkstätten nicht wesentlich höher als bei anderen Geräten und in vielen Fällen auf das unkontrollierte Hochsetzen der Sendeleistung in einem versteckten Menü zurückzuführen – ein Eingriff, der im Übrigen insbesondere bezüglich der Intermodulation gut überlegt sein sollte.

Yaesu reagierte dennoch und änderte die Schaltung des Endstufenzugs. 2004 erblickte das Modell FT-817ND das Licht der Welt, bei dem Treiber- und Endstufe anstelle der Auslauftypen 2SK2973 und 2SK2975 Transistoren vom Typ RD01MUS1 und RD07MVS1 aufweisen. Obendrein gehören seither ein Akkupack und ein Ladegerät zum Lieferumfang des Transceivers.

Das böse Wort vom Steckdosenamateur trifft auf FT-817-Nutzer übrigens eher nicht zu. Denn die geringen Abmessungen und ebensolchen Sendeleistungen begünstigen nicht nur, sondern erfordern geradezu den portablen Einsatz unter mannigfaltigen Umgebungsbedingungen sowie Experimente mit Antennenkonstruktionen. Obendrein gibt es eine Fülle von erfolgreichen Bauanleitungen für Zusatzgeräte, u. a. die im FUNKAMATEUR veröffentlichten für einen Dynamikkompressor oder ein Vorfilter.

Für die Popularität des Geräts sorgen also seine weitgehend vollständige Ausstattung ebenso wie seine vielseitige Erweiterbarkeit. Was also könnte ein Nachfolgemodell hier noch verbessern, was sich technisch auch realisieren ließe? Etwa ein internes Logbuch und PSK-31-Terminal für Datenfunk? Hand aufs Herz: Wollen Sie wirklich einen eingebauten Computer in einem Portabelgerät? Dafür gibt es längst komfortablere Lösungen wie preiswerte Terminalprogramme für PDAs und Smartphones. Es steht also zu erwarten, dass dem FT-817 noch einige Geburtstage vergönnt sind – ebenso wie seinen jetzigen und künftigen Besitzern viele Funkverbindungen von Berggipfeln, Leuchttürmen oder einfach nur aus Hotels bzw. dem heimischen Shack.

Ulrich Flechtner

Ulrich Flechtner, DG1NEJ

Amateurfunk

Aus der Nähe betrachtet: IQ1GJ und IR1UFB 233


Neues DXCC-Gebiet Südsudan: die Erstaktivierung durch STOR



Nach einem Volksentscheid löste sich die Republik Südsudan am 9. 7. 11 offiziell vom Sudan und fand als 193. Staat Aufnahme in die Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen. Nur kurze Zeit später aktivierte eine 13-köpfige multinationale Gruppe das neue DXCC-Gebiet und loggte 121286 QSOs.

Erfahren Sie hier mehr von dieser spannenden Unternehmung. Foto: STOR 234

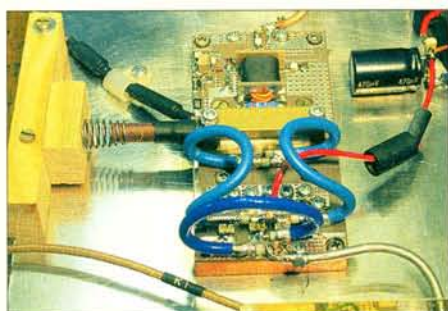1-kW-Endstufenmodul von Italab: Test und Aufbauhinweise



Das Endstufenmodul des italienischen Herstellers Italab basiert auf einem LDMOS-FET und erzeugt aus etwa 3 W Steuerleistung 1 kW Ausgangsleistung im 2-m-Band. Der sichere Betrieb eines solchen Moduls erfordert jedoch eine Menge Know-how.

Einige Hinweise gibt dieser Beitrag. Foto: Red. FA 238

Der neue Antennenanalysator FA-VA 3 (1) 268

Aus 406 mm Draht: Halo-Antenne für 70 cm



Wenn man für das 70-cm-Band einen horizontal polarisierten Rundstrahler mit geringen Abmessungen benötigt, ist die Halfwave-Loop-Antenne eine gute Wahl. DH8AG zeigt, wie man sich eine solche Antenne sehr leicht selbst herstellen kann. Foto: DH8AG 272

Linearer 20-W-Treiberverstärker für röhrenbestückte Endstufen (1)



Wenn das Ausgangssignal einer Endstufe einen hohen Intermodulationsabstand haben soll, ist eine hochlineare Treiberstufe erforderlich. DJ7AW beschreibt einen solchen Treiberverstärker, der für die Ansteuerung von Röhrenendstufen konzipiert wurde.

Foto: DJ7AW 281

Kompakte Dreielementantenne: Triple-M-Beam für 6 m (2) 286

TLOCW – Einmann-DXpedition in die Zentralafrikanische Republik 319

IOTA-Jahresrückblick 2011 (2) 320

Aktuell

Editorial 223

Postbox 226

Markt 228

Literatur 232

Bezugsquellenverzeichnis 290

Ausbreitung März 2012 318

Inserentenverzeichnis 334

Vorschau FA 4/12 334

QTCs

AATiS e.V. 314

DX-QTC 322

Digital-QTC 323

QSL-Telegramm 324

QSL-Splitter 325

Sat-QTC 326

CW-QTC 326

QRP-QTC 327

SOTA-QTC 328

Diplome 328



IOTA-QTC 329

UKW-QTC 330

DL-QTC; Afu-Welt 332


OE-QTC; HB9-QTC 333

Termine März 2012 334

Beilage

TM-281E 279

Unser Titelbild

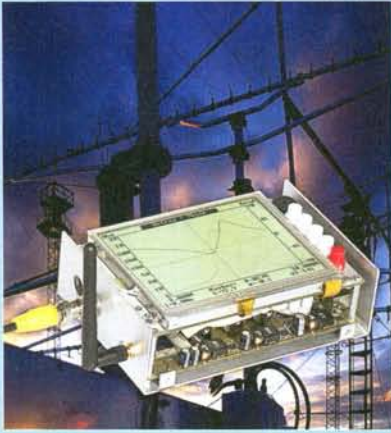

Der vor etwa fünf Jahren von DL1SNG vorgestellte vektorielle Antennenanalysator war offenbar für viele Funkamateure genau das, was ihnen an messtechnischer Ausrüstung noch fehlte. Die ersten beiden Bausatzserien waren deshalb schnell ausverkauft. Bei der Entwicklung des Nachfolgemodells wurden gewonnene Erfahrungen und Wünsche der Nutzer berücksichtigt. Der FA-VA 3 weist eine Reihe neuer Leistungsmerkmale auf und wird demnächst auch als Bausatz verfügbar sein. Foto: SMOJHF, Red. FA

BC-DX

Englisch für Europa 316

BC-DX-Informationen 317



Drunter und drüber: Die Deutsche Welle (jetzt: DW) bestätigte die letzte deutschsprachige KW-Sendung mit einer solchen QSL-Karte und einem Erinnerungstempel. Dass dieser auf dem Kopf steht, ist dem Anlass angemessen. QSL: HKu

Geschichtliches


Rechentechnik im Weltraum – Blick in die Apollo-Computer 249

Bauelemente

NE567/SE567:
Tondetektor und
Phasenregelschleife 277

Funk

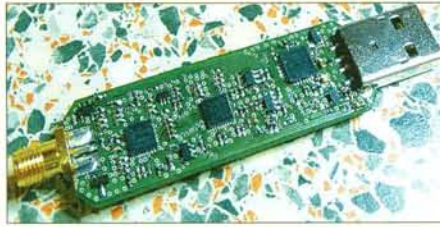Der FUNcube-Dongle – ein SDR-Empfänger besonderer Art



Der FUNcube-Dongle, ein speziell für den Empfang des noch zu startenden Satelliten FUNcube konstruiertes SDR, besteht aus einer Leiterplatte, die sämtliche Bauelemente trägt, sowie aus einem zweiteiligen Kunststoffgehäuse. Er erschließt den Frequenzbereich von 64 MHz bis 1,7 GHz. Foto: DL2LUX

241

Entfernungsbestimmung mit der 6-dB-Methode

244

Offene Kondensatoren (1)



Auch im 21. Jahrhundert gibt es in der Elektrotechnik Effekte, um die sich immer wieder – trotz eindeutig erklärbarer physikalischer Verhältnisse – Legenden ranken. Anhand von Versuchsaufbauten werden wir in dieser Beitragsfolge sehen, dass auch bei der „Eindraht-Energieübertragung“ kein Hokusfokus im Spiel ist – wohl aber „offene Kondensatoren“.

Foto: DG9WF

246

Astra-Analogabschaltung: Tipps zum Digital-Umbau der Sat-Anlage

252

Einkabel-Hausverteilanlage für Digital-Satellitenempfang nutzen

256

CB- und Jedermannfunk

315

Elektronik

Wirkungsgradmessung an LEDs

258

Mikrofräse Proxxon MF70 zur CNC-Fräse umgebaut



Der Beitrag zeigt, wie sich eine Mikrofräse von Proxxon mit drei Schrittmotoren und einigen weiteren Metallteilen zu einer einfachen CNC-Fräse umbauen lässt. Die zur Ansteuerung dann erforderliche Software wird kurz vorgestellt.

Foto: DL3VLL

260

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren ersetzen – aber wie? (3)

264

Digitalvoltmeter mit Zeiger-LCD


266

Berührungsschalter und -tasten

274

Einsteiger

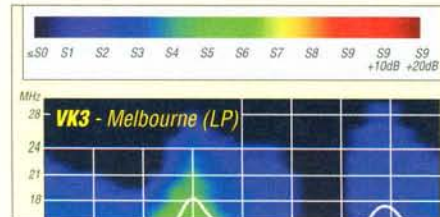Bemerkungen zur Ausbreitungsprognose im FA



Wie die allmonatlich im QTC-Teil des FA zu sehenden Diagramme zur KW-Ausbreitungsvorhersage zu interpretieren sind und vor allem, wo die Grenzen solcher Monatsprognosen liegen, erfahren Sie in diesem Beitrag von OK1HH.

284

Redaktion FUNKAMATEUR
Postfach 73, 10122 Berlin
postbox@funkamateur.de

Kosovo vergessen?

Zunächst herzlichen Dank für Ihre außerordentliche Zeitschrift, die ich seit vielen Jahren beziehe. In der jüngsten DXCC-Abstreichliste im FA 2/12, S. 167, vermisste ich YU8 (Kosovo).

Josef Prähofer, DL5MDM

Am 14. 2. 08 erklärte der Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien. Danach gab es von dort auch einige Amateurfunk-Aktivitäten. Der Kosovo kann allerdings nach den ARRL-DXCC-Regularien aber erst dann zu einem neuen DXCC-Gebiet avancieren, wenn er in die Vereinten Nationen aufgenommen wird oder von der ITU einen Präfixblock zugewiesen bekommt (s. auch S. 235 im STOR-Beitrag in dieser Ausgabe). Für das WAE zählt der Kosovo allerdings bereits.

Kein Fehler

Ich habe mit Vergnügen den vorzüglichen Beitrag „Abgleich-freier KW-Testgenerator“ von DJ8IL im FA 2/12, S. 158, gelesen. Beim Studium des Schaltbildes ist mir ein Fehler aufgefallen: Der Fußpunkt von R1 darf m. E. nicht auf Masse gehen. So wird D1 kurzgeschlossen und die Amplitudenregelung dürfte nicht funktionieren.

Bodo H.

Der Einwand ist unberechtigt. D1 hat die Aufgabe, den gleichspannungsmäßigen Massebezug von VT1 um etwa 3 V anzuheben (siehe Beitragstext). Der Minuspol der Batterie liegt daher nicht an Masse und D1 wird im Schaltbild auch nicht kurzgeschlossen.

1 W für den FA-SDR-Transceiver

Ist es beim FA-SDR-Transceiver (s. FA 10/09 bis 12/09; Bausatz BX-200) nicht möglich, statt der 1-W-Endstufe eine etwas stärkere an gleicher Stelle aufzustecken? Ich stelle mir so 2 W bis 5 W vor. Mit 1 W kann man zwar schon QSOs fahren, aber eben sehr begrenzt. Ich möchte nicht noch ein Kästchen danebenstellen. Außerdem lässt sich mit 1 W Ansteuerung auch nicht gerade viel Leistung aus separaten PAs herausholen. Ich mache mit dem FA-SDR sehr viel PSK31 auf 40 m und auch auf anderen Bändern, aber die Chancen liegen schon an der Grenze.

Manfred Meier, DD0NM

Leider lässt die konstruktive Seite des FA-SDR-TRX den Einbau einer leistungsstärkeren Endstufe nicht zu. Das hat in erster Linie thermische Gründe. Es käme nur eine hochlineare PA in Betracht, um die Signalqualität des Senders nicht drastisch zu verschlechtern. Diese Linearität würde mit geringem Wirkungsgrad, d. h. hoher Verlustleistung und entsprechend viel abzuführender Wärme erkaufte. Das wäre unter den gegebenen Umständen (Gehäuse) kaum beherrschbar. Die 1-W-PA stellt bereits die Grenze des Machbaren dar. Die Abführung der Verlustwärme an die umgebende Luft erfolgt hier nur über die Kupferfläche der kleinen Platine.

Andererseits kann man mit 1 W die von DL2EWN konstruierte 30-W-Linearendstufe bereits sicher aussteuern (FA 2/11, S. 168; Bausatz BX-032). Ein solcher Verstärker lässt sich mit einem zwangsbelüfteten Kühlkörper thermisch stabil aufbauen. Wenn es darum geht, z. B. noch eine 750-W-Röhren-PA anzusteuern, die typischerweise 16 dB Verstärkung hat, genügen dazu etwa 20 W, und es gäbe mit der 30-W-Treiberstufe sogar noch Reserven.

Silentium!

Wenn ein OM heiratet,
ist er anschließend oft QRU,
weil er nichts mehr zu sagen hat.

© Manfred Maday, DC9ZP

Punkte statt Dauerstrich

Ich habe meinen FA-SDR-TRX nun fertig und er funktioniert soweit auch. Mit der 1-W-PA bestückt, gelangen schon im grob abgeglichenen Zustand einige PSK-31-QSOs auf 40 m. Aber nun zum Abgleichproblem: In der Beschreibung wird an einigen Stellen davon ausgegangen, den Transceiver auf VOX/MOX zu schalten und den Sender mit der angeschlossenen Taste zu tasten. Dabei erscheint bei mir aber nur eine „Punktfolge“, kein Dauerstrich! Leistung wird jedoch erzeugt. Ein Fehler beim Setup der Software Rocky 3.6 und PowerSDR 1.9.0 von der CD? Ich habe schon in Foren gesucht (das Problem wurde auch einmal erwähnt), aber keine Lösung dazu gefunden.

Reinhard Exner, DL7MO



Bitte schalten Sie unter Rocky die Keyer-Funktion ab und entsprechend auf *straight key* (Tools → CW-Console). Dann sollte das Problem mit den „Punkten“ behoben sein. Solcherart Schwierigkeiten haben andere Funkamateure übrigens auch bei kommerziellen Transceivern oft, wonach es dann den entsprechenden Menüpunkt zu finden gilt.

Ungeeignete Nachsetzer für 2-m-Transverter

Im Beitrag „2-m-Eigenbautransverter IRHX2010 in der Praxis“, FA 1/12, S. 23, ist zum verwendeten Nachsetzer zu lesen: „Ein Flexradio oder der Elecraft K3 sollte es daher heutzutage schon sein!“ Das als Nachsetzer favorisierte Flexradio 1500 ist nach übereinstimmenden Messungen der ARRL und von DB6NT jedoch hinsichtlich Breitband-Senderrauschen keine gute Wahl. Die mit diesem Steuersender und einem beliebigen Transverter erzeugten Signale rauschen in 100 kHz Abstand deutlich mehr als z. B. ein IC-910H. Ähnliches gilt für den großen Bruder Flexradio 5000 (s. ARRL-Test).

Wolf-Henning Rech, DF9IC

Verkürzte Antennen sind hochohmig

Mit Interesse habe ich den Beitrag „Pi-Filter für KW-Endstufen“ im FA 2/12, S. 176, gelesen. Mit zwei Aussagen bin ich jedoch nicht einverstanden: Im Abschnitt über Spannungen und Ströme ist davon die Rede, dass auf der Antennenseite eines Pi-Filters ein Rundfunkdrehkondensator mit einem Plattenabstand von 0,5 mm, zumal bei Abstimmfehlern, zu Überschlagen neigt. Das trifft sicher bei Anoden-Drehkondensatoren zu, nicht jedoch für die Antennenseite.

Die Antennenimpedanz ist für eine bestimmte Frequenz ein konstanter komplexer Widerstand, d. h., die maximale (Schein-)Leistung und damit auch die maximale Spannung tritt antennenseitig bei optimaler Abstimmung auf. Freilich werden die wenigsten Funkamateure auf den niederfrequenten Bändern über Antennen mit durchgehend $s < 3$ verfügen, sodass ohnehin ein Drehkondensator mit deutlich höherer Spannungsfestigkeit erforderlich ist.

Aus unserer Serie Gegensätze: Plastik und Holz





Problematischer ist die zweite Aussage, wonach die Spannung bei einer „niederohmigen (verkürzten) Antenne“ angeblich sinkt (während der Strom steigt). Richtig ist, dass nach Formel (6) der Strom bei kürzeren Antennen steigt, denn er muss ja im Wirkwiderstand der Antenne (der zum größten Teil den Strahlungswiderstand repräsentiert), die gewünschte Wirkleistung (nämlich die HF-Strahlung) erzeugen. Gleichzeitig steigt auch die Spannung, denn eine verkürzte Antenne hat zwar meist einen recht geringen Wirkwiderstand, zu dem aber ein ggf. viel höherer kapazitiver Blindwiderstand in Reihe liegt. So hat mein Kegelreusendipol ($2 \times 14 \text{ m}$) auf $1,9 \text{ MHz}$ einen Wirkwiderstand von nur etwa $8,6 \Omega$, aber einen Blindwiderstand von $-j266 \Omega$. So muss der Antennenstrom nicht nur die $8,6 \Omega$ Wirkwiderstand überwinden, sondern dazu den kapazitiven Blindwiderstand von $j266 \Omega$. Nach (6) würde das bei 750 W HF-Leistung einer Spannung von etwa 3500 V entsprechen. Je stärker die Antenne verkürzt ist, desto höher die anliegende Spannung – von der oft zitierten „Niederohmigkeit“ keine Spur!

Norbert Graubner, DL1SNG

Ich habe die Daten für verkürzte Antennen mit TLW nachgerechnet und herausgefunden, dass die Einwände berechtigt sind. Das Beispiel mit $8,6 \Omega$ resistiv und $-j266 \Omega$ reaktiv ergibt eine so hohe Spannung, dass jeder Luftdrehkondensator auch am Ausgang durchschlägt.

Ich hatte mich aber im Beitrag auf ein SWV von $s = 3$ nach oben und unten beschränkt; dafür genügen die etwa 1000 V Spannungsfestigkeit des Antennendrehkondensators. Der höchste Wert für die Spannung bei etwa 17Ω und entsprechendem reaktiven Anteil liegt bei 750 V . Für den rein resistiven Anteil stimmt die Aussage der Formel.

Manfred Maday, DC9ZP

QSL-Manager



Ausgediente Sat-Empfänger für den Amateurfunk?

In der Vorschau auf das Märzheft ist die Abschaltung des analogen Satellitenfernsehens u. a. ein Themenpunkt. Dazu fällt mir spontan ein, dass ein Sat-Empfänger ja den 23-cm-Bereich enthält. Was kann man außer für ATV damit anfangen? Sind derartige Empfänger durch Umrüstung auch für schmalbandigen FM-Kanalempfang brauchbar? Dazu können Eure Schaltungsspezialisten (Netzwerkanalysator usw.) sicher etwas beitragen.

Ludwig Schorer, DF9TX

Der Umbauaufwand wird vermutlich den eines Neubaus übersteigen, zumal es eine riesige Vielfalt von Gerätetypen gibt, sodass sich eine spezifische Lösung kaum übertragen lässt. Auch die Frequenzstabilität dürfte für Amateurfunkbelange in der Regel nicht genügen, die Sat-TV-Kanäle sind schließlich etliche Megahertz breit. Bleibt noch zu erwähnen, dass auch die

Empfindlichkeit nicht sonderlich hoch ist, weil die Sat-Empfänger einem LNB geringer Rauschzahl nachgeschaltet sind und ihnen deshalb ein vergleichsweise hoher Signalpegel angeboten wird.

FA-SDR unter Mac OS X

Vielen Dank für die Entwicklung des FA-SDR. Der Aufbau des Bausatzes war nicht nur wegen der hochwertigen Komponenten, sondern auch wegen der guten Dokumentation problemlos in kurzer Zeit erledigt. Der Abgleich ist sehr gut beschrieben, sodass auch ohne Profi-Equipment Träger und Spiegelfrequenz auf ein sehr gutes Maß unterdrückt werden konnten.

Ich betreibe das FA-SDR mit meiner Software „DSP Radio“ unter Mac OS X, zu finden unter <http://dl2sdr.homepage.t-online.de>. Es ist keine Treiberinstallation nötig, und nach einer Konfigurationserstellung, die der zum FiFi-SDR ähnelt, kann das Gerät zum Senden und Empfangen genutzt werden.

Sebastian Mrozek, DL2SDR

Viele Abweichler

Bei der Januar-Preisfrage war gefragt, zu wie vielen verschiedenen Zeiten Signale abgestrahlt werden, wenn Funker an einem bestimmten Tag um 3 Uhr lokaler Zeit ihre Kennung senden.

Die Sendung zielte auf die Zeitzonen der Erde. Davon gibt es nicht nur 24 für volle Stunden. Einige Länder oder Regionen haben auch „krumme“ Differenzen festgelegt, so gilt in Indien UTC + 5:30 h, in Nepal UTC + 5:45 h oder auf den Chatham-Inseln UTC + 11:45 h. Damit ergeben sich 36 Zeitzonen. Je nach Quelle findet man auch Angaben bis zu 40, was wir ebenfalls gelten ließen.

Noch unübersichtlicher wird es bei Einbeziehung der verschiedentlich anzutreffenden Sommerzeitperioden. Nur in der EU sind sie gleich, woanders gibt es allerlei unterschiedliche Zeiträume, es existieren sogar noch jährliche Unterschiede.

Die $3 \times 25 \text{ €}$ für die richtige Lösung erhalten:

Jürgen Fövényi, DG1NDE

Enrico Krakau

Oyvind Worum, LA9XH

Herzlichen Glückwunsch!

Selektions-Preisfrage

In einem hochwertigen Empfänger sorgt ein CW-ZF-Filter mit einer -6 dB -Bandbreite von 400 Hz für Selektion. Dieses Filter hat eine Weitabselektion von -60 dB bei einer Breite von 760 Hz . Die Filterkurve sei symmetrisch mit „dB-linearen“ Flanken. Ein S9-Träger möge von der Filtermitte um 300 Hz verstimmt werden. Was zeigt das akkurate S-Meter danach an?

Unter den Lesern mit richtiger Antwort verlosen wir

$3 \times 25 \text{ €}$

Einsendeschluss ist der 31. 3. 12 (Poststempel oder E-Mail-Absendedatum). Die Gewinner werden in der Redaktion unter Ausschluss des Rechtswegs ermittelt. Wenn Sie die Lösung per E-Mail übersenden (an quiz@funkamateur.de), bitte nicht vergessen, auch die „bürgerliche“ Adresse anzugeben, sonst ist Ihre Chance dahin.


Auch an der Antennendraht-Foto-Preisfrage vom FA 2/12 können Sie sich noch bis zum 29. 2. 12 versuchen. **Nachtrag:** Für eine eindeutige Beantwortung ist selbstverständlich auch die im Text leider verloren gegangene Drahtdicke von **2 mm** wichtig.

**Funk,
Netzwerkkabel
und Glasfaser
statt PLC!**

**Fortschritt statt
vermüllter Äther!**

Winterausklang



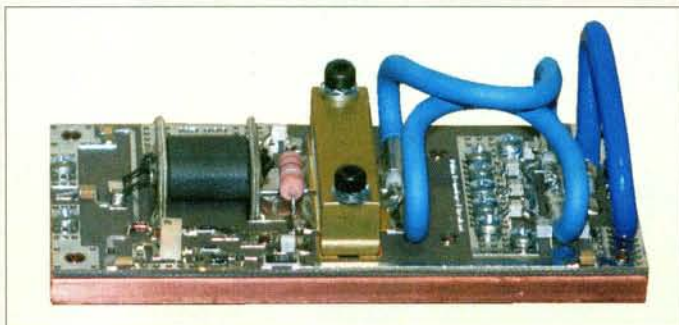

Die PA-Module, hier das IL-144-1KMOD, sind abgegliche Endstufen nebst Kupferplatte.

PA-Baugruppen für UKW

Um für die nächste EME-, MS- oder Contest-Saison gewappnet zu sein, bietet **WiMo** mit der **IL-Serie** von **Italab** fertig aufgebaute Hochleistungsendstufen und Tiefpassfilter für VHF und UHF als Baugruppen sowie passende Netzteile und Dämpfungsglieder an.

Die **PA-Module** sind mit hocheffizienten MOSFETs aufgebaute Endstufen, die geprüft und abgeglichen geliefert werden. Somit sollte Funkamateuren mit wenig Aufwand der Aufbau einer Allmode-PA möglich sein. Die Baugruppen beinhalten die fertig bestückte Teflon-Platine mit Leistungs-FET und eine dicke Kupferplatte. Benötigt werden nur noch die Sende-Empfangs-Umschaltung, ein mit 30 A belastbares 48-V-Netzteil, Kühlkörper und Gehäuse. So lassen sich z.B. mit der **IL-144-1KMOD** aus nur 3,5 W Eingangsleistung bis zu 1000 W Ausgangsleistung auf 2 m erzeugen. Das Lieferprogramm deckt mit passenden Modulen auch 2 m, 70 cm und 23 cm ab.

Darüber hinaus sind mit den **PA-Boxen** Baugruppen für 2 m und 70 cm erhältlich, die jeweils PA-Modul nebst Kühlkörper sowie Tiefpassfilter und SWV-Messbrücke umfassen. Im Lieferumfang der Module ist eine englischsprachige Anleitung mit Datenblatt und Aufbauhinweisen enthalten.

Bezug: **WiMo GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. (07276) 96680, Fax 966811; www.wimo.com; info@wimo.com**

PA-Modul

Endstufen-Module

- IL-144-100: $f = 144$ MHz, $P_A = 100$ W; Preis 245 €
- IL-144-1KMOD: $f = 144$ MHz; $P_E = 3,5$ W; $P_A = 1000$ W; Preis 695 €
- IL-432-5MOD: $f = 432$ MHz; $P_E = 4$ W; $P_A = 500$ W; Preis 1079 €
- IL-1296-220: $f = 1296$ MHz; $P_E = 8,8 \dots 10$ W; $P_A = 220$ W; Preis 538 €

PA-Box


PA-Module, Tiefpass

- IL-144-1KBOX: $f = 144$ MHz; $P_E = 3,5$ W; $P_A = 1000$ W; Preis 1169 €
- IL-432-5BOX: $f = 432$ MHz; $P_E = 4$ W; $P_A = 500$ W; Preis 1472 €

Zubehör

Tiefpass, Dämpfung, Netzteil

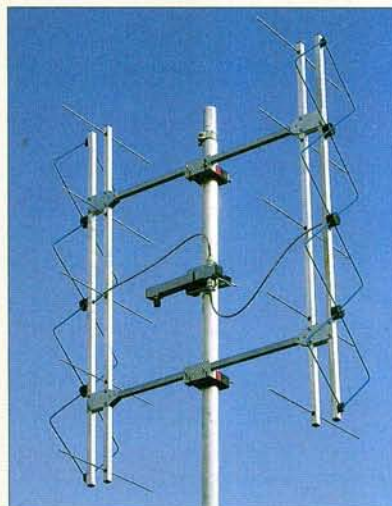- IL-144-1KLPP: Tiefpassmodul 144 MHz; $P \leq 1000$ W; Preis 156 €
- IL-ATT-6DB: 6-dB-Dämpfungsglied; Preis 33,50 €
- IL-PSU: Schaltnetzteil 48 V/30 A; Preis 390 €



Vierfach-Quad-Antenne

ANjo-Antennen hat mit der Vierfach-Quad-Antenne **VQ70-000** für 432 MHz eine leistungsfähige Antenne im Programm. Durch die vertikale Stockung weist die Antenne Öffnungswinkel von 30° bzw. 67° auf. Mit zwei Antennen – Rücken an Rücken montiert – oder sogar vier um 90° versetzten Exemplaren ist annähernd Rundstrahlcharakteristik erreichbar.

Beim vertikalen Stocken von zwei Antennen verringert sich der vertikale Öffnungswinkel auf 15° und der Gewinn steigt auf 14,1 dBd. Vier vertikal gestockte Exemplare besitzen einen vertikalen Öffnungswinkel von nur noch 7° bei einem Gewinn von 17,2 dBd – jeweils laut Hersteller.

ANjo-Antennen, Joachims HF & EDV-Beratungs GmbH, Lindenstr. 192, 52525 Heinsberg, Tel. (02452) 156779, Fax 1574 33; www.joachims-gmbh.de; anjo@joachims-gmbh.de

Die VQ70-000 lässt sich einzeln, mit zwei Exemplaren Rücken-an-Rücken (wie hier) oder als Viererpack 90° versetzt betreiben.

VQ70-000

Quad-Antenne

- Quad-Elemente: 4
- Reflektoren: 5
- Boomlänge: 1 m
- Öffnungswinkel: E 30°, H 67°
- Gewinn: 11,3 dBd
- Belastbarkeit: 1 kW CW
- Anschluss: N-Buchse
- Mastschelle: bis 60 mm
- Masse: 1,8 kg
- Preis: 95 €

100-MHz-Oszilloskop

Mit dem **DSOMM-50** ist bei **Bitzer Digitaltechnik** ein aus Oszilloskop und Multimeter bestehendes Kombigerät erhältlich. Die Oszilloskopfunktion bietet zwei Messkanäle mit Abtastraten bis 500 MS/s und Bandbreiten bis 100 MHz. Die Zeitbasis reicht von 0,25 ns/Div bis 100 s/Div, die Empfindlichkeit von 5 mV/Div bis 5 V/Div. Weitere Features sind u. a. Kurvenspeicher und die automatische Auswertung verschiedener Signalparameter wie z.B. Spitze-Spitze, Durchschnitt, Echtheffektivwert, Frequenz und Tastverhältnis.

Bitzer Digitaltechnik, Dipl.-Ing. Joachim Bitzer, Meisenweg 1, 71566 Althütte, Tel. (07 00) 11 10 00-10, Fax -20; www.dso3000.eu, mail@bitzer.net



Koaxialkabel und Buchse

Mit dem **RG302** von **Habia** ist jetzt bei **Kabel-Kusch** ein weiteres hochwertiges Koaxialkabel mit PTFE-Dielektrikum erhältlich. Das 75-Ω-Kabel ist bis 3 GHz verwendbar, wobei die Dämpfung bei 400 MHz lediglich 28 dB/100 m beträgt. Als Innenleiter findet ein kupferplatinierter, versilberter Stahldraht Verwendung. Die Abschirmung besteht aus einem versilberten Kupfergeflecht.

Ebenfalls neu im Programm ist die UHF-Kabelbuchse **PL 22-7** für alle 7 mm dicken Koaxialkabel, wie z.B. das H 2007, Aircell 7 und LMR 300. Die Buchse wird ab März für knapp unter 5 € verfügbar sein.

Kabel-Kusch, Inh. M. Kusch, Dorfstr. 63-65, 44143 Dortmund, Tel. (02 31) 25 72 41, Fax 25 23 99; www.kabel-kusch.de; kusch@kabel-kusch.de

RG302

Koaxialkabel

- Impedanz: 75 Ω ± 3 Ω
- Frequenz: ≤ 3 GHz
- Dämpfung: 28 dB/100 m @ 400 MHz
- Kapazität: 64 pF/m
- Spannungsfestigkeit: 2300 V
- Gleichstromwiderstände: Außenleiter 800 Ω/100 m, Innenleiter 48 Ω/100 m
- Außendurchmesser: 5,13 mm
- Mantel: FEP, braun
- Abschirmung: Cu, versilbert
- Dielektrikum: PTFE
- Innenleiter: Ø 0,64 mm Stahl, kupferplatinierter, versilbert
- Biegeradius: ≥ 25,4 mm
- Masse: 60 g/m
- Preis: 8,90 €/m



Die PL 22-7 lässt sich auf allen 7 mm dicken Koaxialkabeln anbringen.



Das 3,7"-Display des DSOMM-50 ermöglicht mit 640 × 480 Pixeln und 16000 Farben eine gute Darstellung der Messwerte.



SIEMENS LOGO!
NEU! Jetzt mit Ethernet!
Starter-Box, 230 Volt

Logikmodul im kostengünstigen Komplettpaket:
Einfachste Projektierung von Schaltprogrammen

- direkt am Gerät/PC mit LOGO! Soft Comfort V7
- Verbinden von Funktionen per Drag and Drop
- Offline-Simulation und Online-Test
- professionelle Dokumentation mit individuellen Blocknamen und Ausdruck aller notwendigen Projektinformationen

praktischer TANOS Systainer

Logikmodul: LOGO! 230 RCE (0BA7)

LOGO START RCE 2

309,00

12/24-V-Version: LOGO! Starter Box 12/24 RCE
• mit zusätzlichem LOGO! Power-Modul (24 V/1,3 A)

LOGO START RCE 1 **349,00**

LOGO! Logikmodul, einzeln

LOGO 230 RCE	115/240 Volt	209,00
LOGO 12/24 RCE	12/24 Volt	209,00

SIEMENS

Ein Plus an Automatisierungs-
lösungen für Sie!

SIEMENS LOGO!

Erweiterungs- module

Für SIEMENS LOGO!
Kleinststeuerung

Analog:

- 2 Analogeingänge
2 x PT100, 2- oder 3-Leiter
- Temperaturbereich: -50 bis +200°C
- Versorgungsspannung: 12/24 V DC
- 2 Analogausgänge: 0 ... 10 V

LOGO AM2 RTD

analog

99,65

Digital:

- 4 digitale Eingänge
- 4 Relaisausgänge 5(3) A
- Versorgungsspannung: 12/24 V DC

LOGO DM8 12/24R

digital

73,50



Industrielle Kommunikation

Ob für das Steuern von Maschinen, das Überwachen von Fertigungsanlagen oder die Koordination ganzer Produktionsbereiche - ohne Industrielle Kommunikation wären diese komplexen Aufgaben nicht denkbar.

Markenqualität • Top-Service • günstige Preise
www.reichelt.de

SIEMENS simatic Kommunikations- modul

- RS 232, Punkt-zu-Punkt-Kommunikation
- 9-polig, SUB-D-Buchse
- unterstützt FREEMPORT

CM 1241 RS232

107,95

Stromver- sorgung geregelt

- Eingang:
AC 120/230 V
- Ausgang:
DC 24 V/2,5 A

PM 1207 AC-DC

79,95

SIEMENS simatic Signalmodule

Digitaleingabe:

- 8 x 24 VDC
- 8 Eingänge
(2 Gruppen)
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- IEC Typ 1 P-leseend

SM 1221 24V

89,95

Digitalausgabe:

- 8 Relaisausgänge (2 Gruppen)
- Versorgungsspannung: 5 - 30 V DC
- Ausgangsspannung: 5 - 250 V AC
- 5 - 30 V DC
- Ausgangsstrom: 2 A

SM 1222 RLY

89,95

SIEMENS simatic Signalboard

- 4 digitale Eingänge
(1 Gruppe)
- Eingangsspannung:
0-5 V, 24 V und 15-30 V
- 200-kHz-Ein- und Ausgänge
für schnelle Zähler und Impuls-
generatoren
- 24-V-DC-Ausführung für
HTL-Signale
- Maße (BxHxT): 38 x 62 x 21 mm

SB 1221 24V

57,95

Surfen Sie gleich los und entdecken
unser gesamtes Sortiment in den
Bereichen:

SIEMENS LOGO! SIEMENS simatic

Einfach QR-Code per Smartphone
scannen ...



... oder Kurzlink eingeben:

<http://rch.it/1T>

www.reichelt.de
Schaltschrank-/Anlagenbau: Siemens Logo! & simatic

Starter Kit SIMATIC S7-1200

Die SIMATIC S7-1200 Steuerung ist modular, kompakt und vielseitig einsetzbar. Eine Kommunikations-schnittstelle, die die höchsten Anforderungen der Industrie erfüllt, und eine ganze Palette leistungsstarker und integrierter Technologie machen diese Steuerung zu einem integralen Bestandteil einer umfassenden Automatisierungslösung.

- CPU 1212C AC/DC/RLY
- Eingang-Simulator
- STEP7-Basic-CD
- Handbuch (CD), Infomaterial
- IE TP Cord, 2 m
- TANOS-Systainer-Transportbox

S7-1200 STARTER

429,00


SIEMENS simatic



Katalog kostenlos!

Tagesaktuelle Preise:
www.reichelt.de

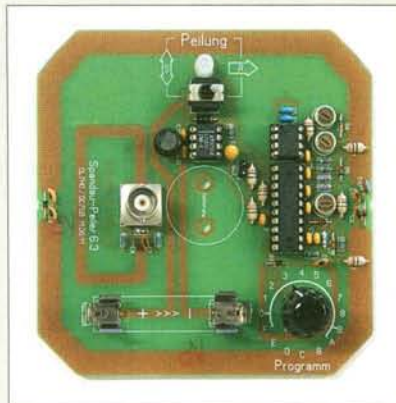Die vollständig bestückte Platine des Spandau-Peilers ist für die komfortable Nutzung lediglich noch um einen passenden Griff und eine Kunststoffabdeckung zu ergänzen.



Neues aus dem Leserservice

Der im FA 9...11/2011 vorgestellte 2-m-Peiler-zusatz für Handfunkgeräte, kurz **Spandau-Peiler** (BX-075), wird als Bausatz voraussichtlich ab Anfang März 2012 für 76 € beim **FA-Leserservice** erhältlich sein.

Zum Lieferumfang gehören die Platine, auf der sich auch die „geätzte“ Antenne befindet, sowie alle benötigten Bauelemente. Es kommen ausschließlich bedrahtete Bauteile zum Einsatz. Nicht mitgeliefert werden Handgriff und Schutzkappe sowie das Verbindungskabel zum Handfunkgerät. Die Baumappe enthält dazu entsprechende Hinweise.

Bezug: **FA-Leserservice**, Majakowskiring 38, 13156 Berlin, Tel. (030) 44 66 94-72, Fax -69; www.funkamateurl.de, shop@funkamateurl.de

kurz und knapp

TurboLog4 – deutsche Hilfe
Um die Installation des im FA 1/2012 vorgestellten TurboLog4 zu erleichtern, steht ab sofort eine Hilfe für deutsche Benutzer zur Verfügung. Sie führt zielsicher in kleinen, verständlichen Schritten durch die Installation des Programmpakets. Die Datei steht gepackt mit PDF-Dokument und Windows-CHM-Hilfe auf www.turbolog.de/downloadt4.htm zum Herunterladen bereit.

Das Iconia A200 lässt sich in seiner Schutzhülle auch aufstellen, sodass es für bestimmte Anwendungen z. B. auf den Tisch gestellt werden kann.



Elegantes Multimedia-Tablet

Das neue **Iconia A200** von **Acer** wird besonders Multimedia-Freunde begeistern. Mit seinen leistungsstarken Komponenten und seinem hochwertigen Display wird das neue Tablet zu Hause und unterwegs zum Mittelpunkt der Unterhaltung. Dabei macht das in den Farben Metallic-Rot und Titan-Grau erhältliche Modell auch optisch eine gute Figur. Außerdem wurde die robuste Rückseite mit einer dezenten Struktur verziert.

Zur Hardware-Ausstattung gehören neben der Dual-Core-CPU hinter dem 25,6-cm-Touchscreen mit Multi-Point-Funktion unter anderem auch eine integrierte 2-MP-Kamera sowie zwei USB-2.0-Ports für den Anschluss anderer Endgeräte und ein Micro-SD-Kartenschacht.

Hersteller: **Acer Computer GmbH**, Kornkamp 4, 22926 Ahrensburg, Tel. (041 02) 4 88-140, Fax -527; www.acer.de
Bezug: **Elektronikfachhandel**

Iconia A200

Tablet

- Betriebssystem: Android
- CPU: Nvidia Tegra 2, Cortex A9, 1 GHz
- Display: 25,6 cm (10,1"), WXGA, TFT Color LCD
- Speicher: 1 GB DDR2 SDRAM
- Farbe: Metallic-Rot, Titan-Grau
- diverse Software-Pakete vorinstalliert
- Masse: 710 g
- Preis: 399 € UVP



Leichtes Koaxialkabel

Mit dem **DXW174** hat **DX-Wire** in Anlehnung an das bekannte **RG174** ein leichtes Koaxialkabel entwickelt. Der Innenleiter aus 7 x 0,16 mm verkupferten Stahldrähten wurde durch einen hartgezogenen Vollkupferdraht von 0,48 mm ersetzt, was die Dämpfung gerade unter 10 MHz signifikant verkleinert. Außerdem wiegt das neue Koaxialkabel nur 14 g/m und ist somit wesentlich leichter als das beliebte RG58/U mit 40 g/m. Es können die üblichen Steckverbinder verwendet werden, wie sie für RG174, RG316, LMR100 usw. zum Einsatz kommen.

Peter Bogner, DK1RP, Technischer Handel – Antennentechnik, Tulpenstr. 10, 95195 Röslau, Tel. (092 38) 99 08-45, Fax 99 08-49; www.dx-wire.de; p.bogner@gmx.de



SMA-N-Adapter bis 18 GHz

Neu bei **UKW Berichte** gibt es hochwertige **Koaxialadapter** aus passiviertem Edelstahl mit PTFE-Isolierung. Diese in vier Ausführungen von N auf SMA erhältlichen Übergänge sind bis 18 GHz spezifiziert und daher auch für Messaufgaben geeignet. Die Rückflussdämpfung liegt bei 40 dB @ 2 GHz; 30 dB @ 6 GHz, 28 dB @ 11 GHz und immer noch 20 dB bei 18 GHz.

Auf Grund des Materials Edelstahl haben die Adapter eine wesentlich höhere Lebensdauer. So gibt der Hersteller mehr als 1000 Steckzyklen an – bei den sonst üblichen Qualitätsadaptern sind es nur 500.

UKW Berichte, Jahnstraße 7, 91083 Baiersdorf, Tel. (091 33) 7798-0, Fax -33; www.ukw-berichte.de; info@ukwberichte.com

Präsidentenwechsel bei PTB

Bei einer Festveranstaltung in Braunschweig hat der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, am 20.1.2012 den scheidenden Präsidenten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), Prof. Dr. Ernst O. Göbel, verabschiedet und dessen Nachfolger, Prof. Dr. Joachim Ullrich, feierlich in das Amt eingeführt.

„Das PTB trägt durch die weltweite Harmonisierung des Messwesens wesentlich zum Erfolg der exportorientierten deutschen Wirtschaft bei“, so Rösler.

Gegenüber dem RG174 besitzt das DXW174 unter 10 MHz eine geringere Dämpfung.

DXW174

Koaxialkabel für KW

- Impedanz: 50 Ω
- Dämpfung:
 - 2,8 dB/100 m @ 1,8 MHz
 - 9,3 dB/100 m @ 14 MHz
 - 13,5 dB/100 m @ 28 MHz
 - 18,1 dB/100 m @ 50 MHz
 - 25,3 dB/100 m @ 100 MHz
- Belastbarkeit:
 - > 100 W @ 30 MHz
- Außendurchmesser: 2,9 mm
- Mantel: PVC, schwarz
- Dielektrikum: Polyethylen, 1,5 mm
- Abschirmung: 16 x 4 x 0,1 mm Cu, verzinkt
- Innenleiter: Ø 0,48 mm, Vollkupfer, hart
- Masse: 14 g/m
- Preise: Zuschnitt 0,50 €/m
 - 100-m-Rolle 45 €
 - 250-m-Rolle 100 €
 - 1000-m-Rolle 380 €

Adapter N-Stecker auf SMA-Buchse (links) und Adapter N-Buchse auf SMA-Stecker (rechts) in Edelstahl-Ausführung

Koaxialadapter

Adapter für Koaxialkabel

- Preise:
 - N-Buchse auf SMA-Stecker
 - 11470-2 40,90 €
 - N-Buchse auf SMA-Buchse
 - 11471-2 42,80 €
 - N-Stecker auf SMA-Buchse
 - 11472-2 41,25 €
 - N-Stecker auf SMA-Stecker
 - 11473-2 41,60 €

Markt-Infos

Die Marktseiten informieren über neue bzw. für die Leserschaft interessante Produkte und beruhen auf von der Redaktion nicht immer nachprüfbar angeführten Angaben von Herstellern bzw. Händlern.

Die angegebenen Bezugsquellen bedeuten keine Exklusivität, d. h., vorgestellte Produkte können auch bei anderen Händlern und/oder zu anderen Preisen erhältlich sein. **Red. FA**

Der Grundbaustein **gpio.Core** lässt sich um diverse Module erweitern. Dadurch können die gewünschten Mess- und Regelfunktionen realisiert werden.



gpio.net

Erweiterungsmodule

- **gpio.AI:** 8 analoge Eingänge, 16 Bit, USB, Anschlussklemmen, Preis: ab 130,90 €
- **gpio.AO:** 4 analoge Ausgänge, 12 Bit, USB, Anschlussklemmen, Preis: ab 186,83 €
- **gpio.DIO:** 4 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, USB, Anschlussklemmen, Preis: ab 82,11 €
- **gpio.Relais:** 4 digitale Eingänge, 4 Relais, USB, Anschlussklemmen, Preis: ab 117,81 €

kurz und knapp

Preis Anpassung

Aufgrund des seit einem Jahr ständig gestiegenen Wechselkurses zwischen Euro und Yen sowie den seit zwei Jahren erhöhten Rohstoffpreisen und Bezugskosten sieht sich Maas Elektronik (www.maas-elektronik.de) gezwungen, die bisher stabil gehaltenen Preise für Alinco-Produkte ab dem 1.2.2012 teilweise anzupassen.

Mess- und Regelsystem

Das Berliner Unternehmen **taskit** stellt auf der Fachmesse **Embedded World** in Nürnberg vom 28.2. bis 1.3.2012 ihr neues Mess- und Regelsystem für analoge und digitale Signale vor. Das **gpio.net** soll in der Lage sein, eigenständig Messdaten zu erfassen, auszuwerten und regelnd einzugreifen.

Das modular aufgebaute System besteht aus dem Grundbaustein **gpio.Core** und Erweiterungsmodulen. Neben Modulen mit analogen Eingängen zur Messung von Spannungen oder Strömen sowie solchen mit analogen Ausgängen inklusive Frequenzgenerator sind auch Module mit digitalen Ein-/Ausgängen und Relais im Programm. Die Kommunikation zwischen den Modulen läuft per RS232- oder RS485-Schnittstellen.

Über eine IP-basierte Netzwerkschnittstelle lässt sich das Messsystem per Webbrowser konfigurieren und testen. Für den mobilen Einsatz besteht außerdem die Möglichkeit, sich über GSM mit dem System in Verbindung zu setzen.

taskit GmbH, Groß-Berliner Damm 37, 12487 Berlin, Tel. (030) 611295-0, Fax -10; www.taskit.de; info@taskit.de

Röhren en masse

Wer auf der Suche nach **Röhren** für ein Projekt ist, dürfte bei **Frag Jan Zuerst** fündig werden. Unter der Neuware findet sich z.B. die **EL34** von **Telefunken** (145,18 €), die auch gepaart (299,88 €) oder als Quartett (641,41 €) erhältlich ist. Daneben sind auch gebrauchte, jedoch nahezu neuwertige und sorgfältig ausgemessene Röhren anderer Typen dort erhältlich.

Frag Jan Zuerst – Ask Jan First GmbH & Co. KG, Preiler Ring 10, 25774 Lehe, Tel. (048 82) 6 05 45-51, Fax -52; www.askjanfirst.com; fjz@die-wuestens.de

Lehrfilm über Platinenentwurf

Wer sich auch schon einmal gefragt hat, wie eine Leiterplatte entsteht, kann dies jetzt in einem **Lehrfilm** des Leiterplattenherstellers **Eurocircuits** kennenlernen. Alle Phasen der Produktion eines Multilayers werden einem englisch vertonten Film veranschaulicht. **Eurocircuits GmbH; www.eurocircuits.de → Lehrfilme**




Zwei Kanäle bis 50 MHz

Conrad Electronic bietet mit dem **VDO-2052** von **Voltcraft** ein digitales Zweikanal-Speicheroszilloskop an, das sich mit einer Bandbreite von 50 MHz für viele Anforderungen in Labor und Ausbildung eignet. Die Messwerte werden mit einer Speichertiefe von 4000 Bildpunkten und einer Echtzeit-Abtastrate von 250 MSample/s erfasst. Sie lassen sich sowohl auf dem 14,5-cm-Farbtft-Bildschirm darstellen als auch über eine der beiden USB-Schnittstellen auf dem PC oder einem Speicherstift ablegen.

Über eine der USB-Schnittstellen ist das Gerät außerdem vom PC aus bedienbar. Umfangreiche Trigger-Möglichkeiten, automatische Messfunktionen, einschließlich FFT, und ein Frequenzzähler sowie die Datenloggerfunktion erleichtern die meisten in der Praxis vorkommenden Messaufgaben.

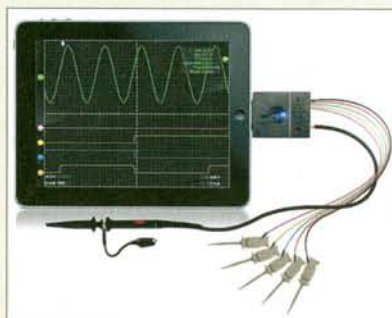Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau; Tel. 0180-53121-11, Fax -10; www.conrad.de



Oszilloskop für iPad & Co.

Mit dem **iMSO-104** bietet **Oscium** eine Applikation für **Apples iPad, iPhone** und **iPod Touch**, durch die sich diese Geräte in ein Oszilloskop zur Darstellung analoger und digitaler Signale (MSO, engl.: *Mixed Signal Oscilloscope*) verwandeln lassen. Es bietet bei einer maximalen Abtastrate von 12 MSample/s eine Bandbreite von 5 MHz. Als Hardware werden ein 10:1-Tastkopf (analog), fünf Abgreifklemmen (viermal digital, einmal Masse), fünf SMD-Greifer, ein Schraubendreher zur Kompensation des Analogteils und ein Transportkästchen für zwei Tastköpfe mitgeliefert.

Die Applikation ist über den **AppStore** oder direkt beim Entwickler erhältlich.

Oscium, 5909 NW Expressway, Suite 269, Oklahoma City, OK 73132, USA; www.oscium.com

Das preiswerte **VDO-2052** ist besonders als Oszilloskop für anspruchsvolle Hobbyelektroniker gedacht.

VDO-2052

Speicheroszilloskop


- Messkanäle: 2
- Bandbreite: 50 MHz
- Abtastrate: 250 MSample/s
- Display: 14,5 cm, Farb-TFT
- Schnittstellen: 2 x USB
- Speichertiefe: 4000 Bildpunkte
- Zeitbasis: 1 ns/Div bis 50 s/Div
- Vertikalablenkung: 2 mV/Div bis 10 V/Div
- Auflösung: 8 Bit
- Spannungsversorgung: 110...240 V/AC
- Lieferumfang: Oszilloskop, 2 Tastköpfe (je 1:1/10:1), Netzkabel, Bedienungsanleitung
- Abmessungen (B x H x T): 310 mm x 142 mm x 140 mm
- Masse: 2,5 kg
- Preis: 355,81 €

Die Applikation **iMSO-104** verwandelt Apples Geräte mit Touchscreens in ein Oszilloskop.

iMSO-104

Oszilloskop

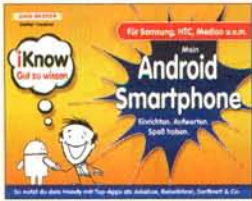- Messkanäle: 1 x analog, 4 x digital
- Bandbreite: 5 MHz
- Abtastrate: bis 12 MSample/s
- erforderliche Hardware: iPad, iPhone oder iPod Touch
- Preis: 297,99 US-\$



**Haubner, S.:
iKnow – Mein Android
Smartphone**

Neben Fachbüchern für Apple-Smartphones kommen zunehmend Nachschlagewerke auf den Markt, die sich mit dem Android-Betriebssystem auseinandersetzen. Bunt bis schrill kommt das Buch aus der *iKnow*, *Gut zu wissen*-Reihe daher. Äußerlich fällt das eher seltene Querformat ins Auge, im Innern der Schreibstil. Der Autor berichtet von persönlichen Erlebnissen mit seinem Smartphone und duzt dabei den Leser derart jovial, als sei es ein langjähriger Bekannter.

Haubner geht davon aus, dass der Leser erstmals ein Android-Smartphone in den Händen hält, und er lädt mithilfe des Buches zum mutigen Experimentieren ein.

Im ersten von acht Buchteilen werden die Dienste Google-Docs, -Maps, -Chrome, -Mail und -Kalendar sowie Google+ und Picasa vorgestellt, die sich des Android-OS bedienen. Es folgen Abschnitte zum Thema Internet und zu der auf Google Maps gestützten Navigation. Anhand von ausgesuchten Apps wird deren Behandlung erläutert. Dahinter verbirgt sich für viele der Hauptgrund, sich ein Smartphone zuzulegen.

Je nach Erklärungsbedarf sind hilfreiche Glossarbezüge in beige, Praxistipps in blau unterlegten Kästchen sowie orange gekennzeichnete zusätzliche Hintergrundinformationen eingestreut.

Ein lesefreundlicher Ratgeber mit zahlreichen Praxisbeispielen, wenn auch mit etwas Gewöhnungsbedarf. -gk

**Data Becker Verlag
Düsseldorf 2011
224 Seiten, 14,95 €
ISBN 978-3-8158-3723-8**



**Daskalaki-Prösch, A.;
Prösch, R.:
Technical Handbook
for Radio Monitoring
VHF/UHF**

Auch im VHF- und UHF-Bereich kommen heute digitale Funkverfahren zum Einsatz, Details sind jedoch kaum zugänglich. Diese Lücke schließen die Autoren mit ihrem Buch. In Kurzportraits dokumentieren sie die zentralen Parameter eines Großteils der gebräuchlichen Übertragungsverfahren. Dazu gehören sowohl Signale zur alltäglichen Funkkommunikation, wie DECT, GSM, UMTS, WLAN und Bluetooth als auch solche aus dem Bereich BC-Empfang (DAB, DVB/MPEG-2).

TETRA und TETRAPOL sind die digitalen Sprechfunksysteme des Profifunks, während Funkamateure mit APCO25 und D-STAR experimentieren. Darüber hinaus portraituren die Autoren auch Datenfunk von Flugzeugen (ACARS, ADS-B) und Kommunikationssatelliten (Inmarsat, Orbcomm, Thuraya) sowie von an Wetterballons aufsteigenden Radiosonden.

Abbildungen zeigen die Signale im Spektrum, was die Zuordnung einer Ausstrahlung erleichtert. Eine Bandübersicht mit Angaben, welches Übertragungsverfahren im jeweiligen Frequenzbereich typisch anzutreffen ist, fehlt leider. Bereichs- und Frequenzhinweise stehen nur in den Einzelportraits. -joi

**Books on Demand
Norderstedt 2011
364 Seiten, 49 €
FA-Leserservice Z-1622**



**N.N.: Elektronik
Software-Sammlung**

Inzwischen ist der PC zum unverzichtbaren Werkzeug für die meisten Hobby-Elektroniker geworden, da sich viele Aufgaben damit schnell und komfortabel lösen lassen. Die benötigte Software ist oft sogar kostenlos im Internet verfügbar – man muss nur wissen, dass es sie gibt und sie dann noch finden.

Die vorliegende DVD vom Franzis-Verlag nimmt uns diese Arbeit ab. Sie enthält mehr als 100 Windows-Programme für den Elektronik-Praktiker, übersichtlich aufbereitet und mit je einem Screenshot und einer Kurzbeschreibung vorgestellt.

Die Themengebiete reichen von der Bauteilcodierung über Filter- und HF-Design bis zu Mess-Software, welche die Soundkarte des PC als Schnittstelle zur Außenwelt nutzt. Software zur Berechnung elektrischer Größen und zur Dimensionierung von Schaltungen fehlt ebenso wenig wie Demo- bzw. Freewareversionen gängiger Layoutprogramme. Die Auswahl ist so groß, dass fast jeder etwas Interessantes für sich entdecken dürfte. Wenn man die eigene Zeitersparnis bedenkt, erscheint der Preis fair und angemessen.

Als Systemvoraussetzung werden DVD-Laufwerk, Soundkarte und mindestens Windows XP verlangt. -jsp

**Franzis Verlag GmbH
Haar bei München 2011
14,95 €
FA-Leserservice F-1172**



**Gellerich, W.:
Akkumulatoren –
Grundlagen und Praxis**

Grundlage dieses Buches bilden die im FUNKAMATEUR und der CQDL veröffentlichten Beiträge. Deren Inhalte wurden jedoch komplett überarbeitet, neu strukturiert, aktualisiert und wesentlich erweitert.


Es werden NiCd-, NiMH-, Bleigel- und LiIon-Akkumulatoren vorgestellt. Jedem dieser Akkutypen ist jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet, das alle für den praktischen Einsatz wichtigen Aspekte enthält: das Verhalten beim Entladen, auch mit sehr großen Strömen und bei tiefen Temperaturen, die Lagerung und die dabei unvermeidliche Selbstentladung, Fragen von Alterung, Lebensdauer und richtiger Behandlung sowie die jeweils geeigneten Verfahren zur Ladung und Schnellladung.

Wer noch mehr über die Akkumulatoren wissen möchte, der kann sich jeweils auch mit den ablaufenden chemischen Vorgängen vertraut machen – eine wertvolle Ergänzung zu den oben genannten Beiträgen.

Mehrere Kapitel befassen sich mit den Besonderheiten beim Einsatz von Akkumulatoren. So wird schnell klar, welcher Akku wofür am besten geeignet ist.

Abschließend erläutert der Autor, was bei Unfällen mit Akkumulatoren zu erfolgen hat und wie sie an ihrem Lebensende zu entsorgen sind. -red

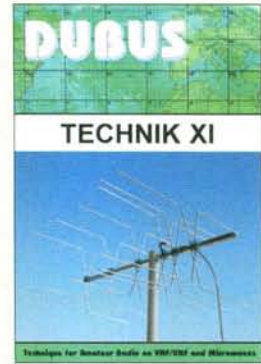**Shaker Media GmbH
Aachen 2011
226 Seiten, 34 €
FA-Leserservice Z-0033**



**Kraft, J., DL8HCZ
(Hrsg.):
DUBUS Technik XI**

Der neue DUBUS-Sammelband setzt die Tradition seiner Vorgänger auf gewohnt hohem Niveau fort. Die Boxkite-Yagi auf dem Titelbild deutet an, dass es im Kapitel Antennen unter anderem wieder um diese interessante Antennenform geht und macht auf den weiteren Inhalt neugierig.

Der technikinteressierte Leser wird auch dieses Mal nicht enttäuscht. Er erinnert sich vielleicht an die 144-MHz-Endstufe im vorangegangenen Band X und wird den dort verwendeten LDMOSFET nun in einem 50-MHz-Hochleistungsverstärker wiederfinden.

Rauscharme Vorverstärker für 6 m bis 13 cm sowie Transverter und Mischer für den Gigahertz-Bereich sind erneut ein Themen-schwerpunkt. So beschreibt VK3XDX eine neu entwickelte Serie abgleichfreier Mikrowellentransverter und -vervielfacher, und DC0DA stellt einen 3-W-Portabeltransceiver für 24 GHz aus Fertigbaugruppen vor.

Wie man mit harmonischen koaxialen Breitbandmischern den Messbereich von Spektrumanalysatoren bis über 250 GHz erweitern kann, zeigt VK3XPD. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der Decodierung sehr schwacher Signale, der VHF-Ausbreitung und den Reflexionseigenschaften der Erdoberfläche. -jps

**Verlag Joachim Kraft
Hamburg 2012
386 Seiten, 25 €
FA-Leserservice Z-0006**

Ein verheerendes Hochwasser in den Provinzen von Piemont und der Lombardei führte Anfang November 2011 zu einigen Veränderungen bei der dortigen UKW-Funkversorgung. Dieser Beitrag möchte dabei mit Informationen zum aktuellen Ausbaustand beitragen.


Einige Mitglieder der ARI (Associazione Radioamatori Italiani) errichteten vor geraumer Zeit in Chivasso (TO) zwei neue Relaisfunkstellen. Die eine meldet sich als APRS-Digipeater (Automatic Packet Reporting System), der unter dem Rufzeichen IQ1GJ arbeitet und das Netz verdichten soll. Er ist in Chivasso, JN35WE, in 182 m ü. NN installiert.

Wie in ganz Europa üblich, funkt man auch in Italien via APRS auf 144,800 MHz. IQ1GJ benutzt eine $2 \times 5/8$ -Vertikalantenne, 20 m über dem Dach des Gebäudes, in dem unsere sonstigen Funkaktivitäten stattfinden. Sie befindet sich neben den Notfunk-Antennen für Kontakte zwischen Chivasso, Turin und Rom (HF bis UHF). Diese wurden z. B. vom 5. bis 8. 11. 11 beim Hochwasser benötigt, wo wir 24 h rund um die Uhr im Einsatz waren. Die anderen Antennen sind ein 10-m/80-m-Dipol, eine 9-VHF-Yagi-Antenne, eine 21-Element-UHF-Yagi-Antenne sowie vier Vertikalantennen für 43 MHz, 26 MHz und die VHF-Frequenzen 160/170 MHz. IQ1GJ wird nicht über einen Computer gesteuert, denn dieser würde eine zu hohe Stromaufnahme verursachen. Mit dem Kit Foxdigi, das nur den PIC16F88 verwendet, sowie einem FT-1900E verbraucht die Kombination nur 1,5 kWh pro Woche. Zuvor fand ein älterer Transceiver Verwendung. Dabei kam es beim Decodieren von APRS-Paketen zu Problemen. Daraus haben wir gelernt, dass es wichtig ist, modernere Technik zu verwenden! Schon nach ein paar Tagen Testbetrieb zeigte sich, dass der Digipeater Chivasso

und die Umgebung gut abdeckt und sogar südlich bis Turin reicht, zum Eingang des Valle d'Aosta. Er ist somit genau das, was bisher fehlte, offenbar ohne die vorhandenen Digipeater in 20 km (IQ1GP, Rivarolo) und 30 km (IQ1IV, Ivrea) Entfernung von Chivasso aus zu stören. Die Sendezeit des Transceivers ist auf eine Minute beschränkt, um eventuelle Blockierungen, etwa durch Software-Probleme, zu vermeiden.


Die zweite Relaisfunkstelle ist der FM-Transponder IR1UFB, der von VHF (144,6375 MHz mit 82,5 Hz CTCSS) auf UHF (430,525 MHz) umsetzt und dadurch u. U. ein Zurückhören des eigenen Signals gestattet. Der ehemalige Repeater, der in 'Aquila di Giaveno (JN35PA, in 1300 m über dem Meeresspiegel) installiert war, wurde nach dem verheerenden Hochwasser im November 2011 in Castagneto Po (TO) in Monpilotto, JN35WD, neu aufgebaut. Er befindet sich nun etwa 7 km südlich von Chivasso, 500 m ü. NN. Durch den schönen Ausblick auf die Ebene ist das übrigens auch ein nicht zu unterschätzender Standort für eine Webcam!

Das System ist vollständig autark aufgebaut und in einem PVC-Koffer untergebracht. Das Empfangsmodul arbeitet mit Doppelumsetzung, 1. ZF 45 MHz und 2. ZF 455 kHz. Es erreicht eine Empfindlichkeit besser $0,25 \mu\text{V}$ für 12 dB SINAD, wobei zwei 6,25 kHz breite Filter eine gute Selektivität gewährleisten. Die TX-Karte basiert auf einem VCO, der durch eine PLL angesteuert wird und liefert 150 mW. Die Ausgangsleistung wird von einem Mitsubishi-Hybridmodul auf 5 W an-

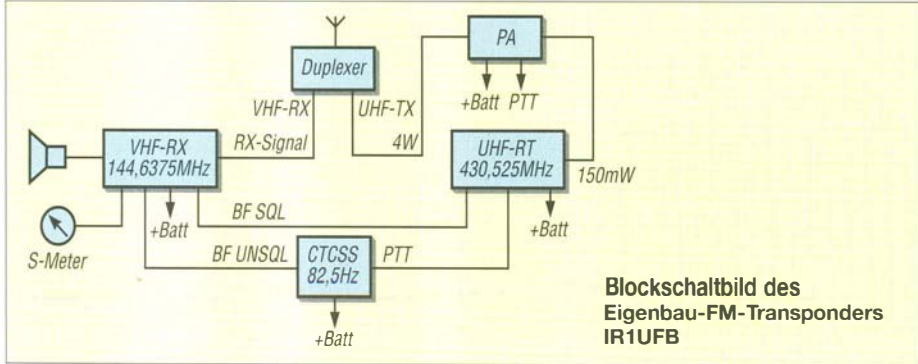

Gemeinsamer Standort der IQ1GJ-Vertikal und weiterer Antennen in Chivasso

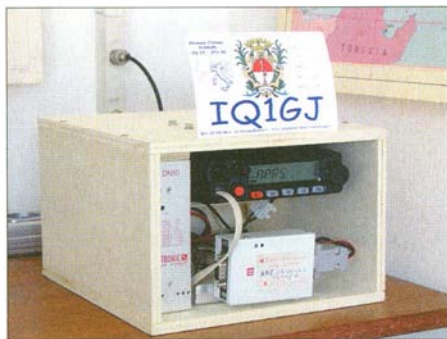gehoben. Als neue Antenne kommt eine 2 x 5/8-Vertikal zum Einsatz, die in etwa 12 m Höhe zwischen kommerziellen Parabolantennen installiert ist. Der Repeater hat einen zufriedenstellend geringen Strom-



Der IQ1GJ-APRS-Digipeater in seiner Box



Der FM-Transponder IR1UFB im autarken Koffer **Fotos: IZ1DNG**

verbrauch und verfügt zudem über eine kleine Notstromversorgung. Dafür ist ein 12-V-Bleigel-Akkumulator mit 7,5 Ah Kapazität zuständig, der über eine Dauer von vier Tagen für insgesamt fünf Stunden den Sende- und Empfangsbetrieb aufrecht erhalten kann.

Die Funkversorgung in den Provinzen von Piemont und der Lombardei ist somit garantiert. Außerdem haben wir den Funkbetrieb von IRIUFB mit *Radio Mobile Deluxe* [1], einer Freeware von Roger Coudé VE2DBE, simuliert.

URL
[1] Coudé, R., VE2DBE: Radio Mobile.
www.cpl.us.org/rmw/english1.html

Neues DXCC-Gebiet Südsudan: die Erstaktivierung durch STOR

ANTONIO GONZÁLEZ – EA5RM

Dem Ergebnis eines Volksentscheids entsprechend, der Mitte Januar 2011 stattgefunden hatte, löste sich die Republik Südsudan am 9. 7. 11 offiziell vom Sudan und fand bereits kurze Zeit später, am 14. 7. 11, als 193. Staat Aufnahme in die Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen. Nur wenige Tage danach aktivierte eine 13-köpfige internationale Gruppe unter Leitung von Toni, EA5RM, und Paul, N6PSE, vom 22. 7. bis zum 10. 8. 11 das neue DXCC-Gebiet und loggte 121 286 Funkkontakte mit 27 991 Individualrufzeichen. Toni, EA5RM, berichtet uns hier über die Geschehnisse der Erstaktivität aus dem neuen Funkland Südsudan.

Unsere Leidenschaft für den Amateurfunk lässt uns manchmal nach Zielen streben, die nur sehr schwer erreicht werden können oder gar unmöglich erscheinen. Im Februar 2010 hörte man erstmals von einem von den Vereinten Nationen geförderten Referendum, das Anfang 2011 im Süden des Sudan stattfinden sollte, einer autonomen Region innerhalb der Republik Sudan.

Im März entschieden Paul und ich, dass eine Reise nach Juba (deutsche Schreibweise auch Dschuba), der Hauptstadt des südlichen Sudan, notwendig sei, um einen ersten Kontakt mit Repräsentanten der Regierung herzustellen und um die logistischen Probleme unserer geplanten Aktivität zu lösen. Nach unzähligen Anrufen bei den Büros der Regierung des südlichen Sudan



ich dank der Unterstützung von Enrico, 5Z4ES, ein Visum bekam. Das war erforderlich, um an Bord eines Fluges von Nairobi nach Juba zu gelangen.

■ Erster Schritt: Die Funklizenz

Am 15.3.11 landete ich, mit der auf mir liegenden Bürde für das Wohl und Wehe der geplanten Aktivität verantwortlich zu sein, in Juba. Nach mehreren Treffen mit hochrangigen Offiziellen der Ministerien für Information und Telekommunikation, bekam ich mit dem Rufzeichen STOR die erste Amateurfunkgenehmigung, die von der Regierung des südlichen Sudan jemals ausgestellt wurde. Alle Offiziellen der GOSS waren sehr kooperativ und zeigten sich an unserem Vorhaben stark interessiert.

Juba ist eine sehr spezielle Stadt mit nur einer asphaltierten Straße. Der Rest des Straßensystems besteht aus unbefestigten Wegen, die in der Regenzeit entsprechend ausgewaschen sind. Die Stromversorgung ist recht instabil, weshalb es viele Generatoren gibt. Der Mangel an Infrastruktur und eine Lufttemperatur von 43 °C in der Mittagszeit waren die Umstände, die mir am meisten Sorgen machten. Trotz der immer noch andauernden Konflikte strahlte der Ort jedoch eine friedliche Atmosphäre aus, und das, obwohl es in den an den Norden angrenzenden Regionen beinahe täglich zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der Armee des südlichen Sudan und Rebellen Gruppen kam.

In Juba gibt es zwar etliche Hotels, doch nur wenige boten die für unsere Funkaktivität erforderlichen Notwendigkeiten. Der Durchschnittspreis eines Hotelzimmers ist übrigens mit dem eines europäischen Fünf-Sterne-Hotels vergleichbar, nur mit dem Unterschied, dass der dortige Standard vom europäischen weit entfernt ist. Überraschenderweise akzeptierte kein einziges Hotel eine Reservierung für Juli. Gerade dies machte mir große Sorgen. Nach drei hektischen Tagen kehrte ich zurück nach Spanien. Wenigstens ein Teil der Mission war erfüllt. Den noch fehlenden hoffte ich von zu Hause erledigen zu können.



Zwölf Mitglieder des multinationalen STOR-Teams (v. l. n. r.):
untere Reihe:
Fabrizio, IN3ZNR,
Jun, JH4RHF,
Dmitri, RA9USU,
Dave, AH6HY,
Valery, RG8K,
obere Reihe:
Andy, DH8WR,
Jose Ramon, EA7KW,
David, K3LP,
Toni, EA5RM,
Paul, N6PSE,
Krassy, K1LZ, und
Manolo, EA7AJR

Fotos: STOR-Team

Zu dieser Zeit befasste ich mich einzig und allein mit der Planung und Organisation unserer DXpedition nach Palästina, E4X [1], weshalb ich das „Projekt Sudan“ zunächst zurückstellte. Nichtsdestotrotz widmete ich der Entwicklung der Ereignisse im Sudan sorgfältige Aufmerksamkeit.

Der Volksentscheid im Sudan fand schließlich am 9.2.11 statt. Sobald das Ergebnis des Referendums offiziell bekannt gegeben war, erhielt ich eine E-Mail von Paul, N6PSE, der mich einlud, zusammen mit seiner Gruppe eine groß angelegte DXpedition in den Südsudan zu planen. Diese Aktivität sollte Anfang Juli 2011 stattfinden, dem erwarteten Zeitpunkt des Entstehens des neuen Staates Südsudan. Auch ein weiteres Team kündigte Pläne an, eine DXpedition aus dem neuen DXCC-Gebiet durchzuführen.

(GOSS) in Washington, D.C., Brüssel sowie der spanischen Botschaft in Khartum, fand ich die einzige Möglichkeit heraus, um an ein Visum für eine legale Einreise zu gelangen: nämlich persönliches Erscheinen in einem der Büros der GOSS in Kenia, Uganda oder Äthiopien. Trotz aller Unwägbarkeiten flog ich nach Nairobi, wo



Klein, aber fein – der Flughafen in Juba

■ Wann wird Südsudan neues DXCC-Gebiet?

Obwohl wir den Unabhängigkeitstag, also den 9.7.11, als den Zeitpunkt des Beginns unserer Aktivität bestimmt hatten, machte uns eine erste Auskunft des amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL, Herausgeber des DXCC, klar, dass der Südsudan erst dann als neues Gebiet in die DXCC-Liste aufgenommen würde, wenn entweder die ITU einen gesonderten Präfix ausgeben oder aber der Südsudan als Mitglied der Vereinten Nationen aufgenommen werden würde.

Dieser Umstand gefährdete unsere Pläne, da für keines der genannten Ereignisse ein konkretes Datum feststand. Wir recherchierten, wie schnell andere Länder Mitglieder der Vereinten Nationen geworden waren. Es stellte sich heraus, dass das erforderliche Prozedere in einigen wenigen Fällen innerhalb weniger Tage ablief, während andere Staaten erst einige Monate nach ihrer Unabhängigkeit als Mitglied der Vereinten Nationen aufgenommen wurden. Wir hatten zunächst ein Team von 19 Funkamateuren aus neun Nationen geplant. Wegen des unsicheren Zeitpunkts der DXpedition mussten jedoch einige ihre Teilnahme absagen. Die gegebene Unsicherheit hinsichtlich des Zeitraums unserer Aktivität verhinderte auch die Buchung der Flugtickets und der Hotelzimmer. Die logistischen Herausforderungen wurden von Tag zu Tag größer. Wie kann man die DXpedition einer großen multinationalen Gruppe koordinieren, wenn man nicht einmal die genauen Reisedaten kennt? Doch es kam noch schlimmer. Das Büro der GOSS in Washington, D.C. (nach Eintritt der Unabhängigkeit am 9.7.11 als Botschaft der Republik Südsudan tätig) teilte mit, dass man noch nicht einmal über die notwendigen Vorgaben zum Ausstellen der Visa verfüge.

In der Annahme, dass keine unserer Kontaktpersonen bei den UN das Wagnis eingehen würde, ein festes Datum der Aufnahme des Südsudan als Mitglied der Vereinten Nationen zu nennen, lag es nahe, der Tagesordnung des Generalsekretärs der UN besonderes Augenmerk zu schenken. Gleichzeitig trieben wir unsere Vorbereitungen soweit wie möglich voran, wobei sich Letzteres auf den Erhalt der Einreiseerlaubnisse beschränkte.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei meinem Freund Enrico, 5Z4ES, bedanken, der eigens eine Geschäftsreise nach Nigeria absagte und der – basierend auf der Erfahrung und den Kontakten, die ich hergestellt hatte, um mein eigenes Visum zu erhalten – schließlich in der Lage war, alle erforderlichen Visa vom Büro der GOSS in Nairobi zu bekommen.




Blick auf einen der eingesetzten Breitband-Hexbeams

■ Geburt von DXCC-Gebiet 341

Endlich, am 13.7.11, stimmte der UN-Sicherheitsrat der Aufnahme des Südsudan als vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen zu, sodass der Südsudan am 14.7.11 von der UN-Vollversammlung als 193. Mitglied in die Staatengemeinschaft aufgenommen wurde. Das war gleichzeitig der Zeitpunkt der Wiederaufnahme unserer

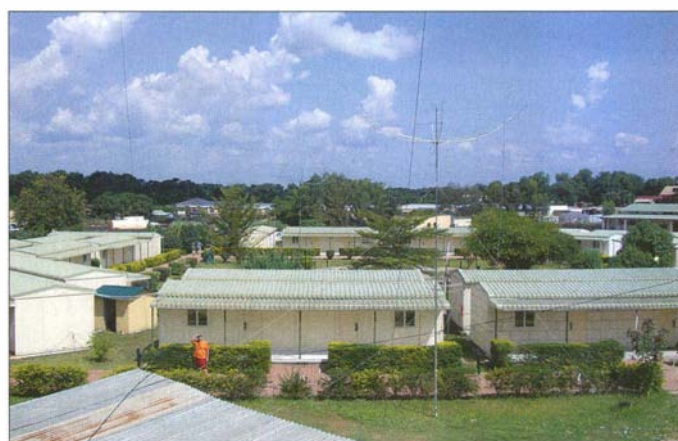Ansicht vom Wassertank des Hotels auf einen Teil unserer Antennenfarm



Ein typisches Straßenbild in der Landeshauptstadt Juba



Pläne. Noch bevor die Generalversammlung endete, hatten in einer gemeinsamen Aktion alle Teammitglieder ihre Flugtickets nach Juba gekauft. Und dafür war es auch höchste Zeit, da bis zu unserem Abflug nur noch sieben Tage blieben. Alles geschah in der Hoffnung, dass der Südsu-

dan nunmehr umgehend als neues Funkland in die DXCC-Liste Einzug halten würde.

Nun nahm der Stress gewaltig zu! Die Visa lagen nämlich immer noch in Nairobi und auch die Unterkunft war noch nicht gebucht. Glücklicherweise kamen unsere Visa gerade noch rechtzeitig in Spanien an und dank der exzellenten Arbeit meines Reisebüros schafften wir es sogar, zwei Nächte im „Juba Grand Hotel“ für die gesamte Gruppe zu buchen. Das verschaffte uns Zeit, um nach der Ankunft die weiteren Dinge organisieren zu können.

■ Ankunft in Juba

Am 21.7.11 trafen sich Paul, N6PSE, Hrane, YT1AD, Dmitri, RA9USU, Valery, RG8K, Jun, JH4RHF, Fabrizio, IN3ZNR, Andy, DH8WR, Manolo, EA7AJR, Jose Ramon, EA7KW, und ich in Kairo, wo wir am Morgen des nächsten Tages Richtung Juba abflogen. Nach der Ankunft wurden wir ohne nennenswerte Probleme zollamtlich abgefertigt. Die einzige Sorge der Behörden war, dass wir keine Waffen oder Sprengstoffe mit ins Land brachten. Man sagte uns nämlich, dass es davon bereits genug gäbe, sodass man nichts mehr zusätzlich bräuchte. Der Flughafen von Juba ist recht einzigartig. Bei der Landung ver-

unglückte Flugzeuge werden nicht entfernt und befinden sich ziemlich genau da, wo ihre letzte Reise endete ...

Nachdem wir alle Hotels überprüft hatten, die die notwendigen Voraussetzungen für den Aufbau unserer Antennenfarm boten, fiel die Entscheidung auf das „Juba Grand Hotel“ als Operationsbasis. Dieses Resort bot hinreichend offenen Platz, eine rund um die Uhr vorhandene Stromversorgung und überdies Internetanbindung. Zwar handelte es sich um eine langsame und unsichere Verbindung, für unsere Zwecke jedoch ausreichend. Das Hotel liegt nur wenige Meter vom Ufer des Weißen Nils entfernt. Das sorgte zusammen mit dem Umstand, dass gerade Regenzeit herrschte, für eine Extraportion Moskitos.

Nachdem der Hoteldirektor unsere Pläne verstanden und genehmigt hatte, begannen wir mit dem Aufbau der Antennen. Die Antennenfarm bestand aus Vertikals für 30 m und 40 m mit angehobenen (elevated) Radials, drei Beams für die höheren Bänder sowie einer Yagi-Antenne für 6 m. Dieser Aufbau entsprach genau dem, den wir bereits ein Jahr zuvor in Palästina verwendet hatten.

■ Funkbetrieb als STOR

Am 22.7.11 um 1536 UTC sendeten wir den ersten CQ-Ruf auf dem 30-m-Band und nur Sekunden später antwortete uns EA8AK, dem die Ehre gebührt, das erste QSO mit der Republik Südsudan geführt zu haben. Wie man sich leicht vorstellen kann, waren die Pile-Ups größer als alle, die wir bei bisherigen Unternehmungen erlebt hatten. Dank des Könnens der OPs, der Unterstützung unserer Pilot-Stationen und nicht zuletzt dank der Kooperation der anrufenden Stationen gelang es, das gesetzte Ziel zu erreichen, nämlich so vielen



Besuch von Schulkindern, die den Erklärungen von Paul, N6PSE, interessiert lauschten

Stationen wie möglich ein neues DXCC-Gebiet zu verschaffen. Wir nahmen fünf Stationen gleichzeitig in Betrieb, eine für SSB, eine für RTTY, zwei für CW und unsere 6-m-Station (die sich, wenn das Magic Band schloss, in eine SSB/CW-Station wandelte) samt 6-m-Bake. Die Schichten dauerten während des Tages zwei Stunden und während der Nacht drei Stunden. Natürlich versuchten wir, alle Stationen die maximale Anzahl an „produktiven“ Betriebsstunden in der Luft zu halten. Da der Südsudan ein neues Funkland war, konzentrierten wir uns während der ersten Woche auf 17 m, 20 m und 30 m, um so vielen Stationen wie möglich die Chance zu geben, ein „New One“ zu arbeiten.

Am 26.7.11, dem vierten Tag unserer Aktivität, flog Hrane, YT1AD, zurück nach Serbien, während zur selben Zeit Dave, AH6HY, aus Hawaii eintraf. Ein paar Tage später kam mit David, K3LP, ein weiterer frischer Mann an. David, der nur drei Tage bei uns bleiben konnte, installierte eine Vertikalantenne für 160 m und tätigte somit die ersten Kontakte auf dem Topband,

bevor er uns in Richtung Äthiopien verließ. Danach gesellte sich Krassy, K1LZ, zum Team. Er blieb bis zum Schluss der Aktivität am 10.8.11 der verantwortliche Mann für den Betrieb auf 80 m und 160 m.



Das Shack von STOR – im Hintergrund der zweite Hexbeam

Trotz des heftigen QRMs und QRNs, das aufgrund der geografischen Nähe des Standorts zum Äquator, der Jahreszeit und der täglichen Regenschauer vorhanden war, machte K1LZ seine Sache mit insgesamt 679 QSOs auf 160 m und 2988 Kontakten auf 80 m gut. Ohne Zweifel half die Beverage-Antenne, die RA9USU und RG8K – versteckt entlang der Gehwege des Hotels – aufgebaut hatten, die Anzahl der QSOs auf diesen Bändern zu erhöhen.

■ 6-m-Betrieb

Auf der anderen Seite des Spektrums befand sich das 6-m-Band, auf dem Jose Ramon, EA7KW, unsere Erwartungen weit übertreffend, mehr als 900 Kontakte tätigen konnte. Wahrscheinlich wurden diese Verbindungen durch Beeinflussungen der tropischen F₂-Schicht und der im Sommer vorhandenen sporadischen E-Schicht im nördlichen Afrika und im Mittelmeerraum ermöglicht. Dieses Band öffnete sich meist nur kurz mit recht schwachen Signalen, deren Aufnahme zudem durch gewitterbedingte Störgeräusche erschwert wurde.

Wir erlebten neun Tage, an denen sich das „magische“ 6-m-Band täglich mindestens einmal öffnete, meistens zwischen 1400 UTC und 1800 UTC. Es war klar, dass das



Hochrangige Beamte des Ministeriums für Telekommunikation bei einer Besichtigung

Band nicht so gut sein würde wie anlässlich der E4X-DXpedition – diese Aktivität hatte mit 6545 QSOs einen neuen **Rekord** für DXpeditionen aufgestellt, hatte jedoch auf dem Höhepunkt der Sporadic-E-Saison stattgefunden, mit einem Standort, der nur ein oder zwei Sprünge von Europa entfernt lag. STOR befand sich 5000 km bis 6000 km von Europa entfernt und 10000 km von der amerikanischen Ostküste. Obwohl es letztlich nicht geschah, hoffte Jose Ramon stets auf eine Multi-Hop-Bandöffnung, bei der unser Sendesignal auch in Amerika hätte gehört werden können. Wie bereits in Palästina erwies sich die Kombination einer Funkbake mit einem Frühwarnsystem mittels SMS-Nachrichten als ausgezeichnetes Mittel, um keine einzige Bandöffnung auf 6 m zu verpassen.

DXCC-Gebietsinformationen: Südsudan

Präfix: noch keine offizielle Zuteilung (STOR)
Kontinent: Afrika
Offizieller Name: Republik Südsudan
Hauptstadt: Juba (Dschuba) mit etwa 240000 Einwohnern
CQ-Zone: 34
ITU-Zone: 47 bzw. 48
Beamrichtung aus DL: etwa 154°
Entfernung DL – STOR: etwa 5200 km
Gültig für das DXCC-Gebiet: Funkkontakte seit dem 14.7.11
Erstaktivität seit der Unabhängigkeit: STOR vom 22.7. bis 10.8.11 mit 121 286 Kontakten

Die aus zehn Bundesstaaten bestehende Republik Südsudan ist ein seit dem 9.7.11 unabhängiger afrikanischer Binnenstaat mit etwa 8,3 Mio. Einwohnern, überwiegend Christen. Das etwa 619000 km² große Land (etwa doppelt so groß wie Deutschland), das bereits seit 2005 eine autonome Region innerhalb des Sudans bildet und das an Äthiopien, Kenia, Uganda, die Demokratische Republik Kongo, die Zentralafrikanische Republik und den Sudan grenzt, wurde am 14.7.11 als 193. und neuester Staat in die UN-Staatengemeinschaft aufgenommen. Amtssprache ist Englisch (daneben werden Arabisch und regionale Landessprachen gesprochen).

Landschaftsbild und Klima sind geprägt von ausgedehnten Savannen im Norden und tropischen Feuchtgebieten im Süden. Landeswährung ist das südsudanesishe Pfund. Höchste Erhebung ist der Kinyeti mit 3187 m ü. NN.

Während unserer Aktivität erlebten wir aufgrund zweier Magnetstörungen den vollständigen Ausfall der Kommunikation für mehrere Stunden auf allen Bändern. Als Belohnung trat jedoch eine Verbesserung des Nord-Süd-Ausbreitungspfades auf den höherfrequenten Bändern ein, die für gute Bandöffnungen mit der US-Ostküste auf 10 m und 12 m sorgte.

■ Ergebnisse

Fabrizio, Paul, Dave und ich arbeiteten in SSB, während Manolo, Valery, Dmitri und Jun den CW-Teil der Operation übernahmen (und zum Teil im Fonie-Betrieb aus-

halfen). Andy schulterte den RTTY-Betrieb, unterstützt von JH4RHF und mir. Insgesamt konnten wir 121 286 QSOs mit 27 991 Individualrufzeichen in die Logs tippen (davon 10 423 Kontakte mit DL, 1081 mit HB9 und 919 mit OE). In SSB wurden 47 696 QSOs, in CW 55 458 und in RTTY 18 132 QSOs gefahren (siehe Tabelle). Obwohl eigentlich nicht unser Ziel, stellten wir in RTTY mit mehr als 18 000 Verbindungen vorübergehend einen neuen Weltrekord für DXpeditionen auf. Als ergiebigstes Band erwies sich übrigens 20 m mit mehr als 31 000 Verbindungen. Die höchste Anzahl an Funkkontakten pro Tag betrug 8097 am achten Betriebstag. Während unserer Funkaktivität kam es zu mehreren Treffen mit Offiziellen des Ministeriums für Telekommunikation. Sie



Paul, N6PSE (l.), und Toni, EA5RM, besuchen das Telekommunikationsministerium.

waren über unsere Aktivität in Juba erfreut, zeigten sich jedoch überrascht von im Internet kursierenden Gerüchten und Zweifeln hinsichtlich der Legitimität unserer Funkgenehmigung. Sie verstanden einfach nicht, wie die Echtheit eines Dokuments in Frage gestellt werden konnte, das von ihnen selbst offiziell ausgestellt worden war.

Bei der Besichtigung der Stationen waren die hochrangigen Beamten des Ministeriums angenehm überrascht, nachdem sie sich einen persönlichen Eindruck von der Funkaktivität aus ihrem Land verschafft hatten. Im Gegenzug luden sie uns zu einem Meeting mit Ingenieuren des Ministeriums ein, das EA7KW und ich besuchten. Bei dieser Gelegenheit erläuterten wir die internationalen Bestimmungen und den Geist unseres Hobbys und boten an, auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Am 5. 8. 11 kam Besuch von Schulkindern, die den Erklärungen von Paul, N6PSE, interessiert lauschten. Wir hoffen, dass bei einigen eine Saat gepflanzt werden konnte, die eventuell aufgehen wird, sodass wir eines Tages die Früchte unseres Tuns ernten können.

Am 10. 8. 11 um 0700 UTC stellten wir den Funkbetrieb ein und verließen den Südsudan nach einem Erlebnis, das für immer in unseren Erinnerungen vorhanden sein wird. Wir haben stets an uns geglaubt und unser Traum, die Aktivierung eines neuen DXCC-Gebiets, wurde tatsächlich wahr. Unmittelbar nach unserer Rückkehr erhielten wir auch Nachricht über künftige Amateurfunkaktivitäten aus dem Südsudan, die dank der Unterstützung des Telekommunikationsministeriums in Juba ermöglicht wurden.

Bei aller Freude über das „neue Funkland“ wollen wir nicht vergessen, was bereits Wolf Harranth, OE1WHC, im Editorial des FA 9/11 ansprach: nämlich die Tatsache, dass es nicht nur um „new ones“ und neue Band/Modepunkte geht, sondern insbesondere um die im Land lebenden Menschen. Die Republik Südsudan ist trotz der neu erlangten Unabhängigkeit derzeit noch immer noch stark bürgerkriegs- und krisengeschüttelt. Wie der Spiegel Anfang Januar berichtete [2], bekämpften sich derzeit zwei verfeindete Stämme derart brutal, dass alle Helfer geflüchtet sind. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten ...

Das Innere des STOR-Shacks (v. l. n. r.): EA7AJR im CW-Betrieb, daneben EA7KW auf 6 m; IN3ZNR überprüft die Ausbreitungsbedingungen, N6PSE funkt in SSB und rechts sieht man Toni beim RTTY-Betrieb.



Sämtliche Mühen und Anstrengungen, die das STOR-Team unternommen hat, möchte ich deshalb dem Volk der Republik Südsudan widmen.

Außerdem möchte ich allen Mitgliedern des STOR-Teams für die gute Zusammen-

arbeit und Kameradschaft danken. Weiterer Dank geht an die Pilot-Stationen AA6G, N5FG, JA1ELY, MM0NDX, an unseren Webmaster EA2RY für seine Unterstützung und den unbedingten Ein-



satz sowie an folgende Funkamateure, Klubs und Organisationen, die uns unterstützten: Northern California DX Foundation, ARRL Colvin Award, Northern California DX Club, INDEXA, German DX Foundation, Carolina DXA, Lone Star DXA, DX Lovers Foundation, SWODXA, Tokyo 610 DXG, CTDXC, Clipperton DXC, SDXF, TCDXA, DDXC, Lynx DXG, MDXC, UKSMG, SCDXC, SEDXC, Delta DXA, SDDXC, Shizuoka DXA, NODXA, 599DXA, Proyecto4,

STOR: Band/Mode-Übersicht

Band	CW	SSB	RTTY	ges.
6 m	728	181		909
10 m	3971	3458	857	8286
12 m	4803	4720	1052	10575
15 m	9590	10417	4676	24683
17 m	10038	11205	4329	25572
20 m	11964	15524	4055	31543
30 m	5402		2279	7681
40 m	5785	1701	884	8370
80 m	2502	486		2988
160 m	675	4		679
total	55458	47696	18132	121286

GDGDXC, WV-DXC, WTDXA, NIDXA, ORCADXC, MLDXC, WWDXC, MVDXC, Greater Milwaukee DXA, DXXE, SEMDXA, CCDXC, NADXA, UDXA, LIDXA, WNYDXA, FWDXA, Canadian DXG, EIDXA, Six Italia, MDXC SFDXA, 5Z4ES, EA8AK, K2LZQ, OK2SK, KE1B, K5JZ und alle, die stets an uns geglaubt haben. Weitere Informationen und das STOR-Log findet man auf [3].

Übersetzung und Bearbeitung:
Dr. Markus Dornach, DL9RCF

URLs

- [1] E4X – Palestine 2010 DXpedition: www.dxfriends.com/e4x
- [2] www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,807587,00.html
- [3] DXpedition to South Sudan: www.dxfriends.com/SouthernSudan2011

1-kW-Endstufenmodul von Italab: Test und Aufbauhinweise

Dr.-Ing. WERNER HEGEWALD – DL2RD

Wer die Beschreibung der bei [1] erhältlichen Endstufenmodule und -boxen auf S. 228 dieser Ausgabe gelesen hat, wird sich fragen, ob nun jemand damit zum Lowcost-Tarif VHF- und UHF-PAs bauen kann oder ob nicht doch das Fertigprodukt eines renommierten Herstellers unter dem Strich preisgünstiger kommt. Wir baten einen erfahrenen Endstufenkonstrukteur, das 1-kW-Modul für 144 MHz auszuprobieren.

Italab ist ein italienischer Hersteller von UKW-Endstufen, der u. a. PAs für kleine UKW-Hörrundfunk-Sender produziert. Solche sind – nebenbei bemerkt – unter bestimmten Umständen auch hierzulande genehmigungsfähig [2]. Zwar wäre für reinen FM-Betrieb C-Betrieb ausreichend,

gebracht, darunter sitzt eine 5 mm dicke Kupferplatte zur Wärmeableitung, die im Interesse möglichst guter Wärmeankopplung sorgfältig plangefräst sind. Ein- und Ausgang weisen amateurfreundliche 50 Ω Impedanz auf. Der Linearbetrieb erfordert einen großen Kühlkörper mit Zwangsbe-

Daten des PA-Moduls MD1K AR144

Versorgungsspannung U_{DD}	48 ... 50 V
Stromaufnahme I_D (bei 1 kW Sendeleistung)	30 A $\pm$ 5 %
Ansteuerleistung P_{st}	$\leq$ 3,5 W
Ausgangsleistung P_{HF}	$\leq$ 1000 W
Frequenzbereich	142 ... 148 MHz
Sendarten	CW,SSB,FM,JT65
Impedanz	50 Ω , beidseitig
zuläss. SWV am Eingang	$\leq$ 1,5
maximale Verlustleistung	500 W
Wirkungsgrad	$\approx$ 70 %
Maße (B $\times$ H $\times$ T, mm)	100 $\times$ 50 $\times$ 30
Masse ohne Kühlkörper nach Herstellerangaben	400 g

Weniger erfahrenen Interessenten sei bereits an dieser Stelle ausdrücklich nahegelegt, lieber tiefer in die Tasche und somit zu einer solchen Box zu greifen, als kostspielige Rückschläge zu riskieren.

Zum Betrieb sind 48 V Gleichspannung bei 30 A Nennstrom bereitzustellen. Das ist kein Pappenstiel! Heutzutage gibt es dafür jedoch kompakte und vergleichsweise leichte Schaltnetzteile – dies sogar auf Flohmärkten. Auch bei [1] ist passendes Equipment einschließlich Spezialstecker erhältlich.

■ Stunde der Wahrheit

Unser Tester hat einen Aufbau gemäß Bild 2 gewählt. Zwei entkoppelt zusammengeschaltete hochwertige Generatoren, deren Summensignal noch einmal hochlinear verstärkt und gefiltert wird, steuern die PA an. Kalibrierte kommerzielle Messrichtkoppler vor und nach dem Testobjekt beschicken den Spektrumanalysator mit dB-genauen Signalen zur IM-Auswertung.

Das PA-Modul enthält einen Leistungs-LDMOS-FET MRFE6VP61K25H von Freescale. Dem Modul haben wir die Tiefpass-/Richtkoppler-Baugruppe LPF1000 AR144 desselben Herstellers nachgeschaltet, wobei die Leistungsmessung außer bei den Kontrollmessungen in Bild 9 nicht über dessen Richtkopplerausgänge erfolgte.

Bild 1 verdeutlicht den Aufbau auf einem mit drei Ventilatoren belüfteten Kühlkörper LAV 8 von Fischer [3]. Gegenüber den Aufbauten der von Italab gelieferten Boxen mag das überdimensioniert erscheinen, doch es schadet keinesfalls und bei solchen Messungen geht es ja nicht um die Optik. Das Tiefpassfilter lag zunächst nur lose auf dem Kühlkörper, was sich rächen sollte: So hat sich bei etwa 10-minütigem Dauerbetrieb mit $P_{PEP} = 1$ kW alias $P_{eff} = 500$ W eine Spule aus dem Tiefpassfilter von selbst ausgelötet! Abhilfe s. u.

Der beste Transistorbastler ist – wie wir schon seit den 1970ern wissen – derjenige, der am schnellsten abschalten kann. Unser Tester hatte hier wohl ein ausgeprägt glückliches Händchen. Dass der FET das SWV $s = \infty$ hier wenige Sekunden klaglos

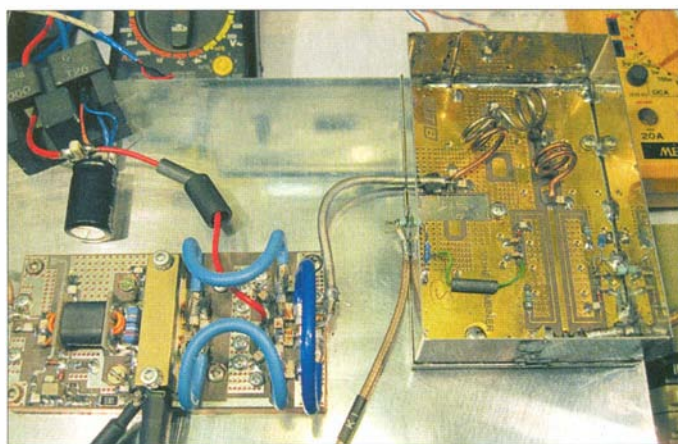


Bild 1:
Aufbau des 1-kW-PA-Moduls MD1K AR144 (l.) und des in ein Weißblechgehäuse mit den Maßen 110 mm $\times$ 70 mm $\times$ 27 mm eingebauten Tiefpassfilters LPF1000 AR144 (r.) auf einem Kühlkörper mit drei Lüftern [3]

für moderne digitale Sendarten jedoch nicht. So dürfen wir uns denn über als linear ausgewiesene Module freuen. Inwiefern der Hersteller diesem Anspruch gerecht wird, sehen wir weiter unten.

■ Module und Boxen

Die Module sind komplett aufgebaut und bedürfen keines Abgleichs. Sie sind auf hochwertigen Teflon-Leiterplatten unter-

lüftung. Man halte sich vor Augen, dass die Eingangsleistung in Größenordnung der eines haushaltsüblichen Heizlüfters liegt. Mit bis zu 500 W Verlustleistung bekommt das Shack eine ordentliche Zusatzheizung!

Außer den reinen HF-Modulen gibt es sog. Boxen, die neben dem HF-Modul einen passenden Kühlkörper nebst Lüftern sowie Tiefpass und Richtkoppler enthalten.

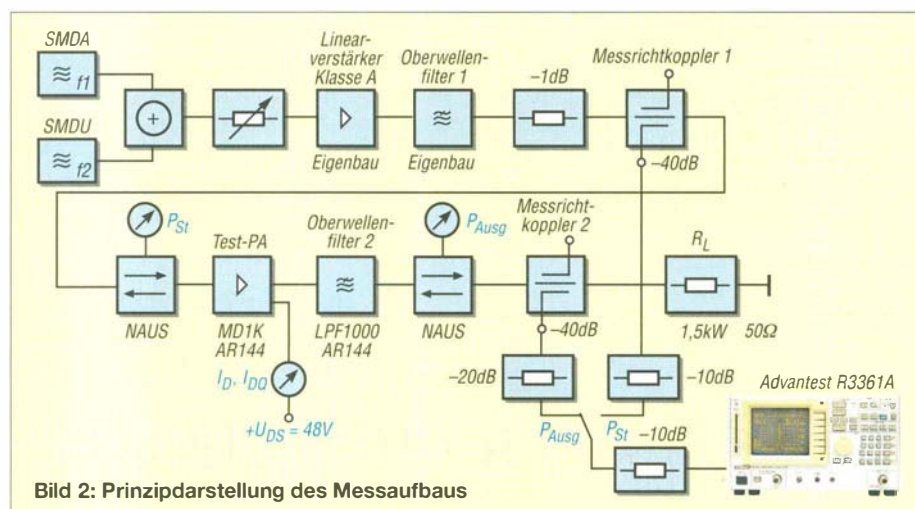


Bild 2: Prinzipdarstellung des Messaufbaus

überstand, sollte keinesfalls verallgemeinert werden!

Bild 5 zeigt nun die Ergebnisse bei Eintonaussteuerung mit einem Ruhestrom $I_{DQ} = 1,5 \text{ A}$, der bei 50°C auf $2,5 \text{ A}$ anstieg. Der Oberwellenabstand betrug im gesamten Leistungsbereich mehr als 80 dB. Ohne Oberwellenfilter war der Strom um etwa 5 % niedriger und 2 % weniger Ansteuerung notwendig – dieses Wissen ist jedoch nur von theoretischer Bedeutung, denn ein Sendebetrieb ohne Oberwellenfilter ist nicht vertretbar.

Die Temperatur am Transistor, Messung siehe Bild 4, stieg bei ebendiesem Experiment binnen 15 min von 43°C auf 65°C . Bei einer Verlustleistung von $P_V = 47 \text{ V} \cdot 18,7 \text{ A} - 500 \text{ W} = 379 \text{ W}$ und einem mitt-

IMA und weitere Messungen

Die mit diesem Aufbau gemessenen Intermodulationsabstände bei Zweitonaussteuerung, Trägerabstand 3 kHz, sind aus den Bildern 10 bis 15 auf der nächsten Seite zu entnehmen; für 1,5 kHz Trägerabstand aus Bild 8. Bei sämtlichen hier dargestellten Messungen war das Oberwellenfilter LPF1000 AR144 nachgeschaltet.

Noch eine Bemerkung zu den gemessenen Diagrammen: Während die Bilder 10 bis 15 von einem Analysator stammen, wurden die Bilder 5 bis 9 im Nachhinein softwaremäßig aus einzelnen manuell aufgenommenen Messpunkten generiert. Infolge unvermeidlicher Einstell- und Ablese-toleranzen wirken die Kurven daher etwas buckelig.

integrierten Messrichtkopplers. Dazu wurden dessen Ausgänge jeweils mit $5,6 \text{ k}\Omega$ abgeschlossen und die Spannungen von einem Digitalvoltmeter erfasst. Die Vorwärtsspannung ist nicht sehr genau, siehe Bild 9 auf der nächsten Seite, aus dem auch die Idealkurve (gestrichelt) hervorgeht.

Nutzer dieses Moduls haben mit diesem Bild jedoch eine Kalibrierkurve, wenn sie die o.g. Messbedingung einhalten. Demgegenüber folgt die Rückwärtsspannung bei SWV $s = 2,0$ bemerkenswert genau der reflektierten Leistung (blaue und grüne Kurven).

Alles in allem zeigte sich, dass das Endstufenmodul die Datenblattwerte einhält und bei Aussteuerung auf nur 750 W PEP sowie sauberem Ansteuersignal (!) ein an-



Bild 3:
Ansicht des
Messplatzes;
detaillierte Angaben
siehe Bild 2

Fotos: Red. FA

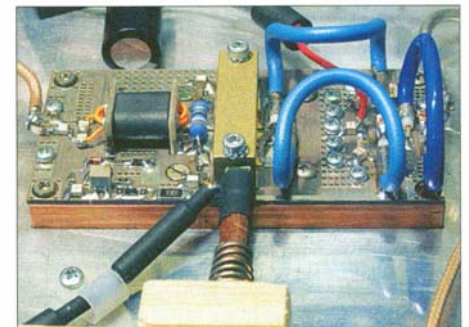


Bild 4: Detailansicht des PA-Moduls; Holzklotz und Feder sorgen für einen guten Kontakt des Temperaturmessfühlers zum Befestigungsbügel des Leistungs-MOSFETs.

nehmbares Intermodulationsverhalten an den Tag legt. Bei höherer Aussteuerung verschlechtern sich die IMA-Werte deutlich, ebenso bei schlechter Ausgangsanpassung (bei $P_{\text{Ausg}} = 600 \text{ W}$ und SWV $s = 2,0$ belief sich IMA3(5) auf 13 (22) dB).

Aufbauhinweise

Wie bereits erwähnt, ist ein zwangsbelüfteter Kühlkörper (Bezug [3] oder [4]) ausreichender Größe unabdingbar. Auch das

leren thermischen Widerstand des belüfteten Kühlkörpers von $R_{th} = 0,15 \text{ K/W}$ kann man auf eine moderate Sperrschichttemperatur von 121°C schließen, die wiederum eine lange Lebensdauer des Transistors erwarten lässt. Der Wirkungsgrad wächst mit der Aussteuerung: 57 % bei $P_{\text{Ausg}} = 500 \text{ W}$ und 72 % bei 1000 W.

Es erfolgte eine weitere Messserie mit einem IC-202 als Steuergerät, das mit seinen etwas über 2 W Steuerleistung dem PA-Modul satte 1000 W Sendeleistung entlockte und NF-seitig mit einem Zweitongenerator angesteuert wurde. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine Überprüfung des im Tiefpassfilter LPF1000 AR144

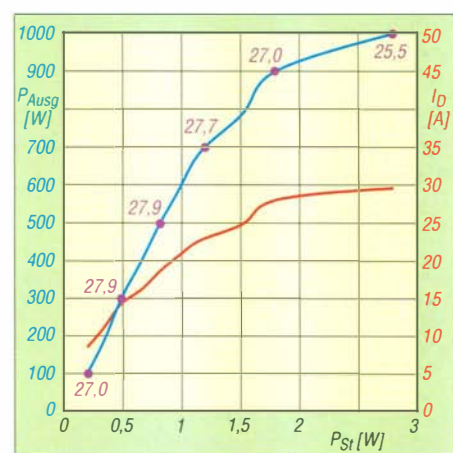


Bild 5: Übertragungskurve und Stromaufnahme der 1-kW-PA bei Eintonaussteuerung; violett: Leistungsverstärkung V_p in dB; der 1-dB-Kompressionspunkt liegt bei etwa 900 W.

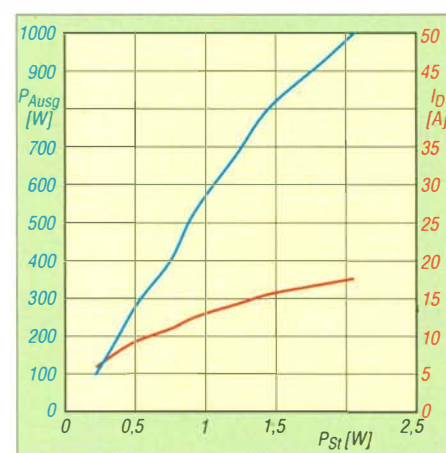


Bild 6: Übertragungskurve und Stromaufnahme der 1-kW-PA bei Zweitonaussteuerung, Frequenzabstand 3 kHz, Leistungsangaben jeweils PEP

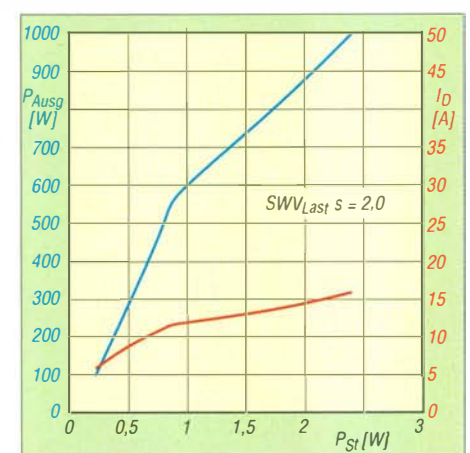


Bild 7: Übertragungskurve und Stromaufnahme der 1-kW-PA bei Zweitonaussteuerung, Frequenzabstand 1,5 kHz, Fehlabschluss mit SWV $s = 2,0$, jeweils PEP

Bestreichen mit Wärmeleitpaste ist ein Muss. Aber Achtung: Normale Allerwelts-Wärmeleitpaste leitet die Wärme nur sehr schlecht!

Wir empfehlen *Arctic Silver 5*, erhältlich bei [4] oder [5]. Diese weist mit 8,9 W/mK [5] eine mehr als zehnfach bessere Wärmeleitfähigkeit als normale Pasten auf. Die Paste ist dünn auf dem Kühlkörper aufzutragen und anschließend mit einer Rasierklinge wieder abzuziehen, sodass nur noch ein hauchdünner Film übrigbleibt. Seine Aufgabe ist lediglich, die Bildung von Lufteinschlüssen zu verhindern.

Das Tiefpassfilter ist ebenfalls auf dem Kühlkörper zu montieren und unbedingt abzuschirmen. Wer dieses wie wir in ein Weißblechgehäuse einbaut, sollte dafür einen Boden aus Kupferblech anfertigen. Zweckmäßig ist obendrein die Zwangsbelüftung der Spulen mit einem von den Lüftern des Kühlkörpers abgeleiteten Luftstrom.

Der Teufel steckt im Detail

Selbstverständlich sind wichtige Betriebsparameter wie vor- und rücklaufende Sendeleistung, Drainstrom und -spannung sowie unbedingt die Temperatur am Transistor kontinuierlich zu überwachen. Gerade für Contest-Betrieb sind darauf basierende Schutzschaltungen, die sehr umfangreich ausfallen können, unverzichtbar.

Beachtung verdient ferner die Sende-Empfangs-Umschaltung auf der Antennenseite. Dieses Koaxialrelais muss nicht nur fast 1 kW Sendeleistung verkraften, sondern eine hinreichende Entkopplung (engl. *Isolation*) zum Empfangsvorverstärker bieten. Mehr als 10 dBm Eingangsleistung dürften die wenigsten Vorverstärker verkraften – das erfordert 50 dB Entkopplung.

Während die von [1] empfohlenen Typen CX-140D (für 1 kW nicht mehr nutzbar) und CX-600NC das auf 145 MHz gerade noch schaffen, gilt das für 70 cm und 23 cm

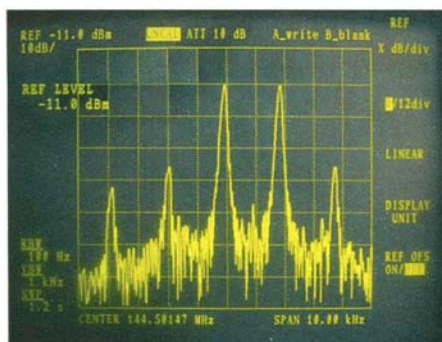


Bild 10: Zweiton-Ausgangsspektrum des PA-Moduls, 600 W PEP, IMA3 = 26 dB

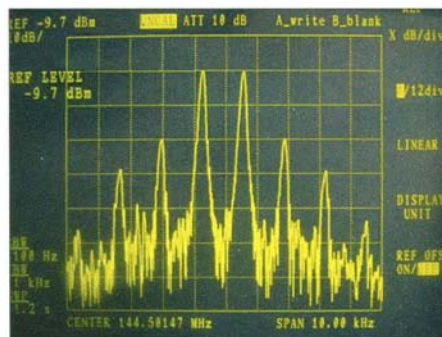


Bild 12: Zweiton-Ausgangsspektrum des PA-Moduls, 800 W PEP, IMA3 = 20 dB

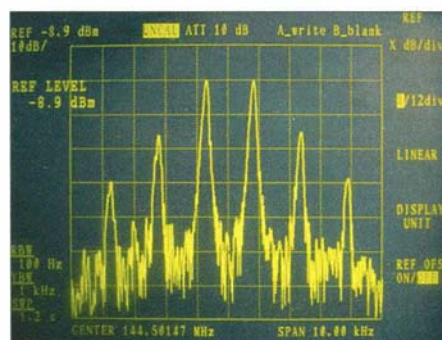


Bild 14: Zweiton-Ausgangsspektrum des PA-Moduls, 1000 W PEP, IMA3 = 17 dB

nicht mehr. Hier sind hochwertigere Typen gefragt, oder man muss über einen Sequenzer im Sendefall den Vorverstärkereingang

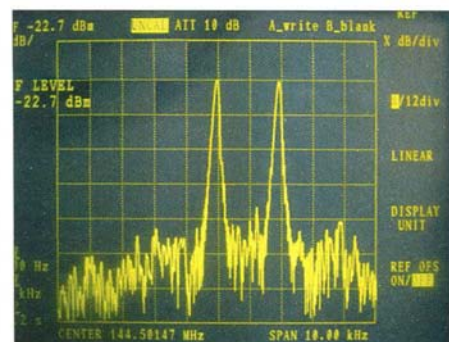


Bild 11: Ausgangsspektrum des Ansteuer-signals zu Bild 10, IMA3 = 41 dB

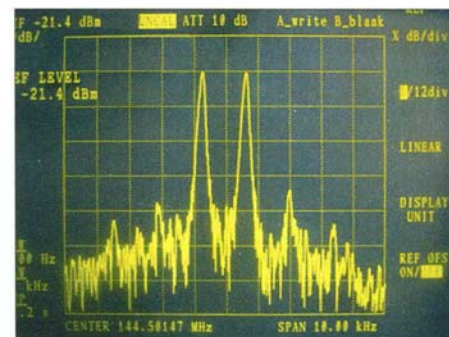


Bild 13: Ausgangsspektrum des Ansteuer-signals zu Bild 12, IMA3 = 40 dB

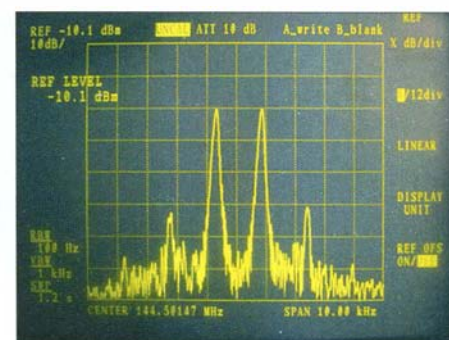


Bild 15: Ausgangsspektrum des Ansteuer-signals zu Bild 14, IMA3 = 33 dB

kurzschließen. Es ist hier das „Drumhe- rum“, das dem Bastler noch einiges an Know-how abverlangt ...

Ein Erstlingswerk sollte der Selbstbau einer Leistungsendstufe, gleich ob mit einem Modul oder einer Box, also keineswegs sein ... Neben dem Umgang mit den hohen Strömen im Gerät stellt das Beherrschen von TVI und BCI bei 750 W auf 2 m bereits eine Herausforderung dar!

Literatur und Bezugsquellen

- [1] WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäswald 14, 76873 Herxheim, Tel. (07276) 96680, www.wimo.com
- [2] Suckow, R.; Olm, D., DGRVO: welle370: MW-Radio vom Funkerberg auf 810 kHz. FUNK-AMATEUR 60 (2011) H. 5, S. 498–499
- [3] Fischer Elektronik GmbH & Co. KG, Nottebohmstr. 28, 58511 Lüdenscheid, Tel. (02351) 435-0; www.fischerelektronik.de
- [4] Kuhne electronic GmbH, Berg, Tel. (09293) 800939, www.kuhne-electronic.de
- [5] Conrad Electronic, Hirschau, Tel. 0180-5312111; www.conrad.de

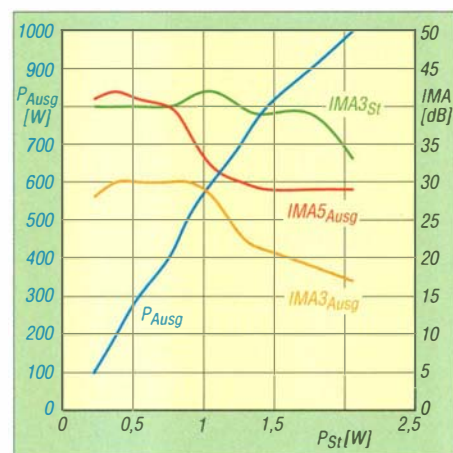


Bild 8: Übertragungskurve und IM-Abstände des Testaufbaus nach Bild 2 bei Zweitonaussteuerung, Frequenzabstand 1,5 kHz, Leistungen jeweils PEP

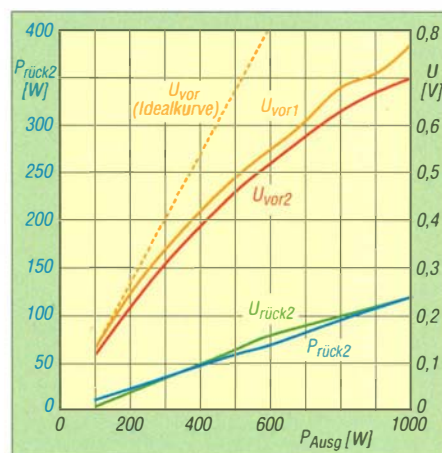


Bild 9: Spannungen an den Messausgängen des Richtkopplers im LPF1000 AR144; orange bei SWV 1,0, rot und grün bei SWV 2,0; blau rücklaufende Leistung bei SWV 2,0

Der FUNcube-Dongle – ein SDR-Empfänger besonderer Art

ANDREAS BILSING – DL2LUX

Es ist nicht erstaunlich, dass der FUNcube-Dongle nach seiner Ankündigung bereits für Aufregung sorgte. Ein SDR-Empfänger für 64 MHz bis 1700 MHz in der Größe eines USB-Speichersticks zum Preis von unter 150 € ist ein attraktives Angebot. Nicht nur die AMSAT-Gemeinde hat für diesen Empfänger Verwendung gefunden. Hardware-Ergänzungen und erweiterte Software ermöglichen interessante Anwendungen.

Der FUNcube-Dongle (FCD), ein ultrakompakter SDR-Empfänger für Frequenzen oberhalb 64 MHz, ist ein Kind der AMSAT-UK [1]. Im Jahr 2009 startete man dort das in der der CubeSat-Klasse angesiedelte Satellitenprojekt FUNcube [2]. Wenn alles planmäßig verläuft, wird dieser Satellit Ende 2012 in eine Erdumlaufbahn gelangen. Er hat die Standardmaße der CubeSats von 10 cm × 10 cm × 10 cm und eine Masse von weniger als 1 kg.

Die Satellitensteuerung soll mit einfachen Befehlen erfolgen. Um eine maximale Energieeffizienz und eine hohe Zuverlässigkeit zu erreichen, ist die Konstruktion so einfach wie möglich gehalten. Es sind zwei solcher Satelliten geplant.

Der FUNcube-Dongle ist das „Bodensegment“ des Gesamtprojekts FUNcube. Es ist erklärtes Ziel, den Empfang des Satelliten einer breiteren Öffentlichkeit zu ermöglichen, die über die Gemeinschaft gut

Tabelle 1: Daten des FCD

Frequenzbereich	64 MHz... 1.7 GHz
Bandbreite	80 kHz
Quadratur-Abtastrate	96 kHz
Empfindlichkeit	0,15 μ V (12 dB SINAD NBFM @ 145/435 MHz)
Abmessungen	86 mm × 23 mm × 14 mm ohne Stecker
Preis	etwa 140 €

Beispiel der LVB-Tracker, eine Antennensteuerung für Satellitenfunk. G6LVB entwickelte in seinem Shack den FUNcube-Dongle, bestückte dort die Leiterplatten der ersten Serien, brannete die Firmware, baute sie in das Gehäuse und organisierte den Versand. Die ersten Exemplare wurden zu Weihnachten 2010 online angeboten und waren binnen Sekunden verkauft. Inzwischen erfolgt eine professionelle Fertigung der Dongles und verschiedene europäische Funktechnikhändler, u. a. [7], übernehmen den Vertrieb.

■ Hardware

Es gibt eine Basis- und eine Pro-Version. Erstere soll gegen geringe Kosten an Bildungseinrichtungen abgegeben werden, damit diese am FUNcube-Projekt mitarbeiten können. In dieser Version sind lediglich die benötigten Frequenzen freigeschaltet. Ein Upgrade von Base nach Pro ist nur beim Hersteller möglich. Im Folgenden geht es um die Pro-Version.

Der FUNcube-Dongle kommt in einer kleinen Plastikbox daher. Ein Beipackzettel erklärt, wo man die nötige Software und eventuell Hilfe bekommen kann. Die Inbetriebnahme ist relativ einfach. Hilfestellung leistet insbesondere die *yahoo funcube group* [3]. Dort gibt es auch Links zur benötigten Software, Manuals und Beschreibungen.

Es empfiehlt sich, den FUNcube-Dongle nicht direkt an den USB-Anschluss zu stecken, sondern ein kurzes Verbindungskabel zu nutzen, um mechanische Spannungen

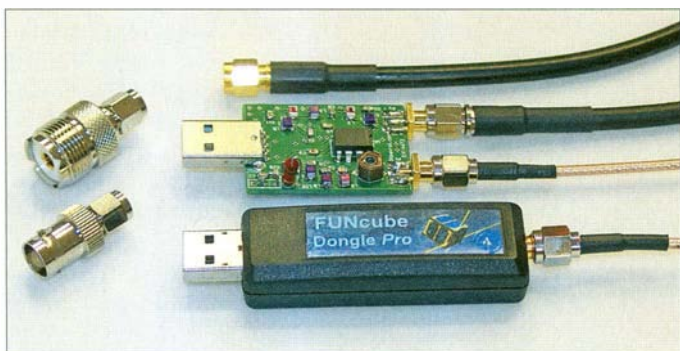


Bild 1: Der FCD (u.) besteht aus einem zweiteiligen Kunststoffgehäuse, das die Leiterplatte mit sämtlichen Bauelementen trägt. In der Bildmitte ist der KW-Konverter zu sehen, der als vorbestückter Bausatz geliefert wird.

Er soll einen UHF/VHF-Lineartransponder, eine Bake und ein Experiment in eine sonnensynchrone niedrige Umlaufbahn von etwa 600 km bis 700 km Höhe, ein sogenannter Low-Earth-Orbit (LEO), tragen.

Bei dem Experiment geht es um einen werkstofftechnischen Versuch, bei dem die Strahlungsabsorption verschiedener Oberflächen (z.B. Schwarz und Silber) miteinander verglichen werden. Physikalisch ist dieser Versuch dem sogenannten *Leslie-Würfel* ähnlich. Die Messwerte des Experiments werden von der Telemetrie-bake gesendet, und es ist angedacht, dass Schüler und Studenten diese empfangen und auswerten.

Ein weiterer Bestandteil des Projekts ist die sogenannte *Fitter Message*, eine Kurznachrichte, die zum Satelliten hochgeladen und periodisch gesendet werden kann. Der Begriff *Fitter* ist das *Twitter* des FUNcube. Neun verschiedene Fitter lassen sich speichern. Ein wesentliches Merkmal des Satelliten ist das Fehlen eines On-Board-Computers im engeren Sinne. Stattdessen findet ein Mikrocontroller Verwendung.

ausgerüsteter Funkamateure hinausgeht. Der pädagogische Ansatz besteht darin, junge Menschen für Raumfahrt, Funktechnik, Physik und Elektronik zu begeistern.

Hinter dem Projekt FCD steht Howard Long, G6LVB, der in AMSAT-Kreisen kein Unbekannter ist. Von ihm stammen bereits andere Hardwareentwicklungen, wie zum


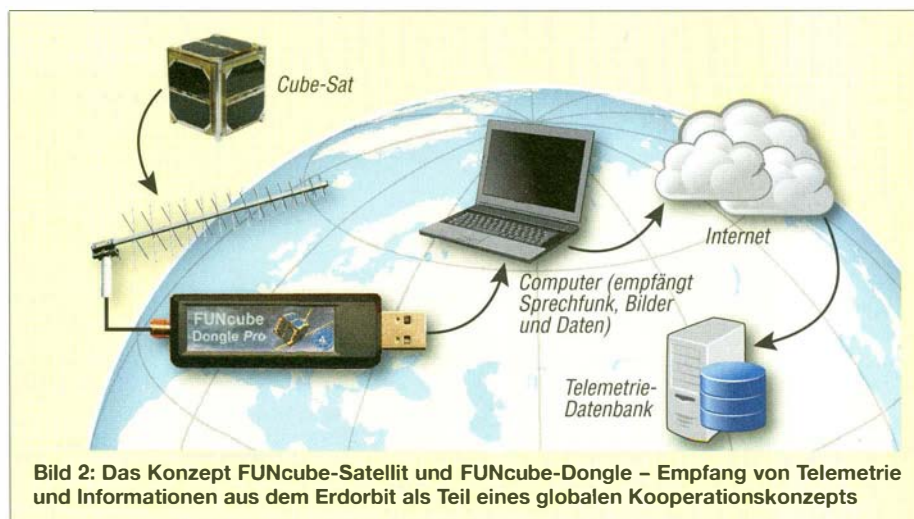


Bild 2: Das Konzept FUNcube-Satellit und FUNcube-Dongle – Empfang von Telemetrie und Informationen aus dem Erdorbit als Teil eines globalen Kooperationskonzepts

Bild 3: Blockschaltbild des FCD

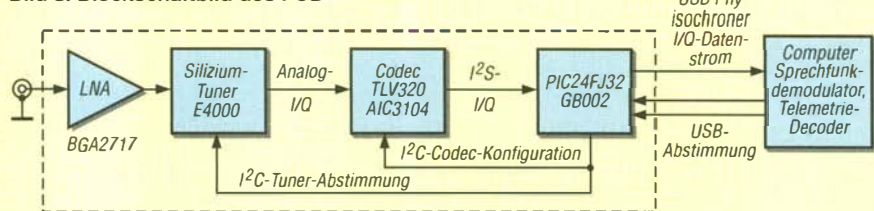

von der Verbindung fernzuhalten. Gleiches gilt für den Anschluss einer Antenne an die SMA-Buchse, vor allem bei Verwendung von BNC- oder N-Adaptern.

■ Blockschaltbild

Das Blockschaltbild in Bild 3 zeigt die wesentlichen Bestandteile des FCD. Nach dem Antenneneingang folgen ein rausch-

men, digitalisiert und an den PIC weitergeleitet wird. Der Audio-Codec arbeitet mit einer Abtastrate von 96 kHz und digitalisiert das I/Q-Signal zu einem linkem und einem rechtem Audiosignal. Ein PIC steuert den E4000 und leitet den I/Q-Datenstrom zum USB-Interface. Dieser PIC enthält die Firmware zur Steuerung und Parametrierung des gesamten FCD.

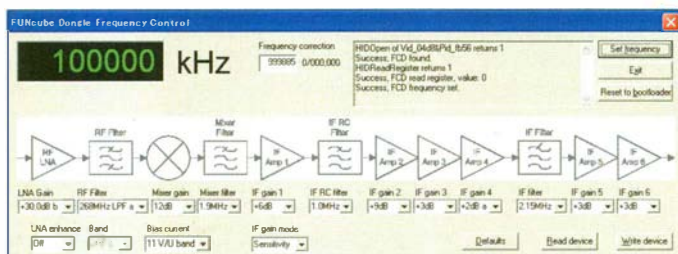


Bild 4: Screenshot der FCD-Frequenzsteuerungs-Software FCHid.exe. Neben der Frequenzeinstellung lässt sich anhand vom Signalschema des E4000 der FUNcube-Dongle konfigurieren.

armer Eingangsverstärker (*Low Noise Amplifier* – LNA) und ein sogenannter Silizium-Tuner E4000. Er verfügt über einen internen LNA. Der zusätzliche externe dient zur Verbesserung der Empfindlichkeit. Dieser CMOS-Tuner ist im Gegensatz zum herkömmlichen *Can*-Tuner nicht in einem Blechgehäuse untergebracht, sondern auf einem Silizium-Chip integriert.

Bild 4 gibt einen Hinweis auf dessen innere Struktur. Die Anwendungssoftware des FUNcube-Dongles ermöglicht die Auswahl verschiedener Parameter jeder einzelnen Stufe, dadurch ist das Blockschaltbild zugleich Bestandteil der Windows-Frontend-Software *FCHid.exe* zur Parametrierung. Dem LNA des E4000 folgt ein Bandpassfilter, welches softwaremäßig abstimmbar ist. Das gefilterte Signal gelangt dann zu zwei identischen Mischern, die die benötigten I/Q-Signale erzeugen. Der Lokaloszillator (LO) erzeugt um 90° versetzte Ausgangssignale für die beiden Mischer. Der FCD ist ein Direktmischer (engl. *Zero IF*), sodass der LO auf der Empfangsfrequenz schwingen muss. Dieser LO, ebenfalls Bestandteil des E4000, verwendet einen externen Quarzoszillator als Referenz, welcher wiederum eine PLL und einen Frequenzsynthesizer ansteuert. Vom Ausgang des Mixers gelangt das Signal über ein Tiefpassfilter und einen geregelten Verstärker zum Ausgang des E4000.

Dort steht ein analoges Ausgangssignal (I/Q) zur Verfügung, welches vom Audio-Codec (Soundkartenschaltkreis) übernom-

men, digitalisiert und an den PIC weitergeleitet wird. Der Audio-Codec arbeitet mit einer Abtastrate von 96 kHz und digitalisiert das I/Q-Signal zu einem linkem und einem rechtem Audiosignal. Ein PIC steuert den E4000 und leitet den I/Q-Datenstrom zum USB-Interface. Dieser PIC enthält die Firmware zur Steuerung und Parametrierung des gesamten FCD.

■ Firmware

Der FUNcube-Dongle wird üblicherweise mit einer Basic-Firmware ausgeliefert, die für den Test beim Hersteller optimiert ist. Die Firmware auf dem letzten Stand zu halten und ein Update durchzuführen ist die Aufgabe des Anwenders. Dadurch erspart sich der Hersteller, wechselnde Zwischenversionen auszuliefern. Der Update-Prozess ist ausführlich in englischer Sprache beschrieben und mit vielen Screenshots versehen [4]. Dadurch ist dieser Vorgang sehr einfach durchzuführen und dürfte

keine Probleme bereiten. Allerdings ist zu beachten, dass der Prozess nicht unterbrochen werden darf. Stellen Sie also vor dem Start sicher, dass die USB-Verbindungen funktionieren und der Rechner nicht zufällig gleichzeitig durch eine andere Anwendung herunterfährt!

■ SDR-Programme

Um den vom SDR-Empfänger gelieferten digitalen Datenstrom hörbar zu machen, benötigt man eine entsprechende Software. Tabelle 2 enthält eine unvollständige Auswahl. Sämtliche dieser Programme sind in der Lage, die I/Q-Signale von SDR-Empfängern zu verarbeiten. Jedoch verfügt nicht jedes Programm über eine zum FCD passende Frequenzsteuerung. Für erste Versuche lässt sich *SpectraVue* von Moetronix verwenden, jedoch ist das bereits vorgestellte *FCHid.exe* zur Frequenzeinstellung erforderlich. Diese Konfiguration funktioniert zwar stabil, aber die Bedienung ist umständlich. Wenn man sich bei der Frequenzeingabe vertippt, dann gerät der FUNcube-Dongle „auf Abwege“. Wesentlich bequemer ist es, eine Software zu verwenden, die vollständigen Zugriff auf sämtliche Parameter des FCD ermöglicht. Entweder ist dieser Zugriff auf die Hardware vollständig integriert oder es ist ein Software-Interface, wie es *G0MJW (ExtIO_FCD_G0MJW.dll)* auf [3] zur Verfügung stellt, zu verwenden.

Eine Möglichkeit ist die Software *HDSDR* von DG0BJJ. Hierbei sollte die besagte DLL im selben Verzeichnis liegen wie *HDSDR*. Bild 5 zeigt *HDSDR* im Einsatz. Bedingt durch das Direktmischprinzip kommt es wegen des Gleichspannungsanteils auf der Mittenfrequenz zu einer Impulsspitze. Diese Spitze lässt sich softwaremäßig unterdrücken. Dazu entfernt man die Antenne, sodass diese Spitze klar zu sehen ist, und wechselt in den Expert Mode (Bild 6). Durch sorgfältigen Abgleich der Regler *DC-Offset (%)* ist eine Verringerung der Impulsspitze erreichbar, bis diese etwa 10 dB über dem Rauschen

Bild 5: Screenshot von *HDSDR* beim Bakenempfang im 2-m-Band; hier wird die Leipziger Bake DB0LBV empfangen. Fotos und Screenshots: DL2LUX



Tabelle 2: Auswahl an für den FUNcube-Dongle nutzbaren SDR-Programmen

Software	Autor	Betriebs-system	FUNcube-Dongle-Steuerung	Link
HSDR	DG0JBJ	Windows	ja	www.hdsdr.de
WRPlus	S. Sfrigola	Windows	ja	www.wrplus.altervista.org/
SpectraVue	AE4JY	Windows	nein	www.moetronix.com
SDR-Radio	HB9DRV	Windows	ja	http://sdr-radio.com
Winrad	I2PHD	Windows	ja	www.winrad.org/
KGKSDR	M0KGK	Windows	nein	www.m0kgk.co.uk/sdr/
DSP Radio	DL2SDR	Mac OS X	ja	http://dl2sdr.homepage.t-online.de/
Quisk SDR	N2ADR	Linux	nein	http://james.ahlstrom.name/quisk/
Pebble	N1DDY	Windows	ja	http://sites.google.com/site/pebblesdr/

liegt. Die Spiegelfrequenzunterdrückung erfolgt durch die Beobachtung eines Trägersignals und die Einstellung von Phasenwinkel und Verstärkung mit dem Regler *Phase Correction (%)*.

Die letzte Einstellung betrifft die Frequenzgenauigkeit. Für eine genaue Frequenzan-

ses Programm liegt. Die Windows-Software *FCHid.exe* ist dann überflüssig. Alternativ kann die Software *SDR-Radio* von HB9DRV zum Einsatz kommen. Bei diesem umfangreichen Programm ist der FCD bereits integriert und hat einen eigenen Bereich auf dem Bildschirm. Die Ins-

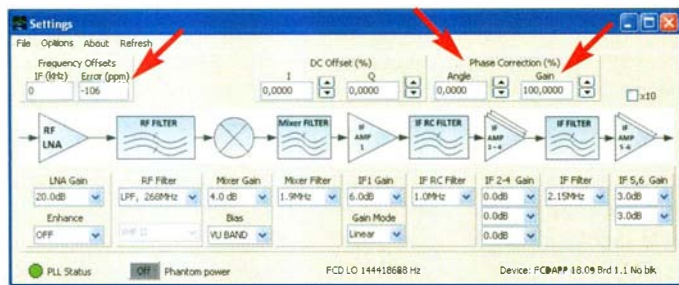


Bild 6: Ähnlich der FCHID-Software lassen sich die Einstellungen mit der Konfigurations-Software ExtIO von GOMJW vornehmen. ExtIO ist eine DLL, die mit dem Frontend-Programm HSDR zusammenarbeitet.

zeige ist es nötig, evtl. Frequenzabweichungen zu korrigieren. Dazu empfängt man einen Sender bekannter Frequenz, liest die Anzeige ab, errechnet die Differenz zwischen wirklicher und angezeigter Frequenz, teilt diese durch die wirkliche Frequenz, multipliziert diesen Wert mit 1000000 und erhält die Abweichung in Parts per Million (ppm). Diesen Wert trägt man in das Feld *Error (ppm)* ein und speichert das Setup. Mit diesen Einstellungen und einer ordentlichen Antenne lassen sich Signale von VHF bis SHF beobachten. Damit dabei die verbleibende Impulsspitze des Gleichspannungsanteils beim Empfang nicht in der Mitte des Empfangskanals liegt, kann man das Nutzsignal mit der Maus im Spektrumdiagramm um wenige Kilohertz verschieben.

■ Satellitenempfang

Hierbei gilt es, die auftretende Dopplerverschiebung des Empfangssignals zu kompensieren. Mike Rupprecht, DK3WN, entwickelte dafür das Programm *Satcontrol_FCD* [5]. Diese Software ist für die Arbeit mit HSDR vorgesehen, steuert die Empfangsfrequenz und nimmt dabei eine Dopplerkorrektur vor. Das Programm benötigt, wie jede Bahnverfolgungs(Tracking-)Software aktuelle Keplerelemente, den eigenen Standort, die genaue Zeit und Informationen über die Frequenz des Satelliten. Wichtig ist, dass die *ExtIO_FCD_GOMJW.dll* im selben Verzeichnis wie die-

tallation von SDR-Radio für den FCD ist ausführlich in einem Handbuch (*Using The FUNcube Dongle 1.0.pdf*) beschrieben, das auf der Webseite von HB9DRV veröffentlicht ist. SDR-Radio unterstützt den Satellitenempfang mit einem eigenen Tracking-Programm zur Dopplerkorrektur und Antennennachführung.

■ Baken

Der Empfangsbereich des FCD überstreicht gleich vier Amateurfunkbänder mit Bakenbereichen: 4 m, 2 m, 70 cm und 23 cm. Diese Bereiche dienen der Beobachtung der Ausbreitungsbedingungen. Bemerkenswert ist, dass auf dem 4-m-Band in einigen europäischen Ländern (HA, I, OK) bereits Baken betrieben werden [8], [9]. Lokale Baken eignen sich gut für den Funktionstest. So gelang es, die Baken von DB0LBV mit dem FUNcube-Dongle zu empfangen (Bild 5).

Eine „Bake“ der besonderen Art ist die Milchstraße. Sie strahlt elektromagnetische Wellen auch im Spektralbereich der Radiowellen aus. Dr. David Morgan beschreibt in [6] den Aufbau eines Radio-

Tabelle 3: Beispiel zur Berechnung der Frequenzabweichung

DB0LBV Sollfrequenz	144 434.000 kHz
Anzeige	144 431,100 kHz
Differenz	2,900 kHz
Fehler	20,078 ppm
Einzugeben	20 ppm

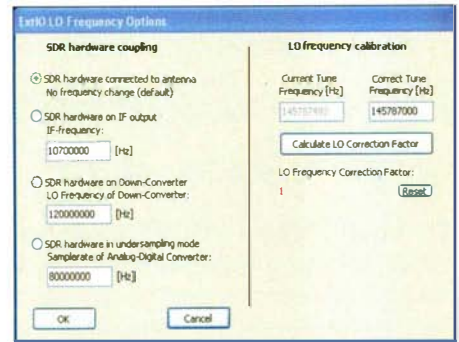


Bild 7: Die Offset-Frequenz, die Frequenzabweichung (Fehler), die Reduzierung der DC-Impulsspitze und die Spiegelfrequenzunterdrückung lassen sich mit der Konfigurations-Software ExtIO von GOMJW einstellen.

teleskops unter Verwendung eines FCD. Er resümiert, dass mit 3-m-Spiegel, Vorverstärker, FUNcube-Dongle und Computer einige für die Radioastronomie reservierten Frequenzbereiche zu empfangen sind. Auf diese Weise lässt sich der Radiohimmel auf 1420,4 MHz beobachten und die galaktische Ebene nachweisen.

■ KW-Konverter

Für VHF und höhere Frequenzen entwickelt, war KW-Empfang mit dem Gerät bisher nicht möglich. Abhilfe schafft ein Konverter, wie ihn WiMo [7] als SMD-vorbestückten Bausatz für 69 € anbietet. Dieser erschließt den Frequenzbereich von 0...52 MHz. Einfach direkt vor den FCD in die Antennenzuleitung eingeschleift (Bild 1) erfolgt die Stromversorgung ab V 2.0 wahlweise über USB oder vom FCD aus. Der Konverter setzt die Empfangssignale auf eine um 106,250 MHz höhere Frequenz um. Damit ist der Konverter mit jeder Software für den FCD verwendbar. Manche Programme wie z. B. HSDR (Bild 6) erlauben die Einstellung eines konstanten Offsets, sodass die Empfangsfrequenz auch im Konverterbetrieb korrekt abzulesen ist. Für gute Großsignalfestigkeit verfügt der Konverter über ein eingangsseitiges Tiefpassfilter sowie eine einstellbare UKW-Bandsperre (*FM broadcasting trap*).

dl2lux@amsat.org

Literatur und Bezugsquellen

- [1] www.uk.amsat.org/
- [2] www.funcubedongle.com
- [3] <http://uk.groups.yahoo.com/group/funcube>
- [4] NN: The FUNcube-Dongle Firmware Update, Version 2.0; FCD Firmware Update Guide.pdf; www.funcubedongle.com/?page_id=313 → Downloads
- [5] www.dk3wn.info/satcontrol_fcd.shtml
- [6] www.dmradas.co.uk
- [7] WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäswald 14, 76873 Herxheim, Tel. (072 76) 9 66 80, www.wimo.com
- [8] www.70mhz.org
- [9] Gerlach, H., DL2SAX: Versuchsfunkbetrieb auf dem 4-m-Band in Deutschland. FUNKAMATEUR 60 (2011) H. 11, S. 1152-1154

Entfernungsbestimmung mit der 6-dB-Methode

THOMAS SCHILLER – DC7GB

Bei Fuchsjagden (ARDF) wird meist nur die Richtung ermittelt, aus der ein Sender am Peilort einfällt. Der Peilende nähert sich dann dem Standort des Senders, indem er dem Peilstrahl folgt. Der Reiz liegt darin, den Sender in möglichst kurzer Zeit aufzufinden.

Für eine Fernortung, bei der man nur den Standort des Senders bestimmen und ihn selbst nicht aufsuchen möchte, ist hingegen mindestens ein weiterer unabhängiger Messwert nötig. Nachfolgend wird ein Verfahren zur Abstandsbestimmung zwischen Peiler und Sender beschrieben, das neben der Peilrichtung lediglich eine einzige Entfernungsmessung erfordert.

Die zur eindeutigen Ortsbestimmung notwendige zweite Komponente erhält man durch mindestens eine gleichzeitige Peilung desselben Senders von einem oder mehreren unterschiedlichen Orten, deren eigene Koordinaten bekannt sein müssen (Mehrstrahl- bzw. Kreuzpeilung). Trägt man die so ermittelten Richtungen in eine Karte ein, so entsteht im Idealfall ein eindeutiger Kreuzungspunkt, der die Position des Senders TX markiert. Dieser Fall ist in Bild 1 links dargestellt.

Aufgrund von orts- und geräteabhängigen Störungen treten dabei unterschiedliche Peilfehler auf, die den genauen Standort des TX zu einer Zielfläche aufspannen. Automatische Peilsysteme nähern sich

dem wahren Standort des TX z.B. durch Bestimmung des Flächenschwerpunkts der Zielfläche oder andere statistische Methoden an [1].

Bei einer Fuchsjagd sind die Möglichkeiten einer Kreuzpeilung nur eingeschränkt nutzbar. Hat man eine genaue Karte zur Verfügung und bewegt sich vom bekannten Punkt P1 zum bekannten Punkt P2, so ist eine zeitlich versetzte Kreuzpeilung meist nur sinnvoll, wenn sich der Standort des TX nicht verändert hat.

Bei Fuchsjagden kann man üblicherweise davon ausgehen – beim Peilen von Störern ist dies meist nicht mehr als eine unbegründete Hoffnung. Das Peilen eines bewegten Senders ist daher eine sehr störan-

fällige, schwierige und zeitaufwendige Angelegenheit.

Speziell bei Portabel-Fuchsjagden ist oft nur die relative Entfernung e zwischen zwei Punkten und nicht deren absolute geographische Lage bekannt (siehe weiter unten). Hier möchte man meist keine Fernortung durchführen, sondern den Sender TX auf schnellstem Weg erreichen. Eine Entfernungsabschätzung kann hilfreich sein, da sie eine Entscheidungshilfe bietet, ob man sich weiterhin noch auf breiten Wegen annähern oder sich bereits im Nahbereich befindet und weglos weitersuchen sollte.

Eine Kreuzpeilung führt ohne absolute Kenntnis der Peilorte (abgesehen von einem Spezialfall) immer zu einem zweideutigen Ergebnis, wie es in Bild 1 rechts dargestellt ist. Mit gleichem Abstand vom ersten Peilort P1 gibt es allgemein zwei Orte P2 und P2', von denen sich bei unterschiedlicher Restentfernung x der gleiche Peilwinkel φ_{P2} zum Sender TX ergibt. Um diese Mehrdeutigkeit aufzulösen, benötigt man als weitere Information z.B. die Höhe der Empfangsfeldstärke. Es liegt zwar auf der Hand, dass die Feldstärke an P2' höher sein muss als bei P2, doch die Kenntnis eines Wertes hilft in der Realität nicht weiter, da bei Fuchsjagden meist unbekannt ist, an welchem der beiden Peilorte (P2 oder P2') man sich befindet!


■ Grundlage des Verfahrens

Die 6-dB-Methode basiert darauf, dass die Entfernung e zwischen zwei Punkten P1 und P2 gemessen werden muss, zwischen denen sich die Feldstärke bei Annäherung an den TX um 6 dB erhöht hat. Die verbleibende, direkte Entfernung x_{P2} von P2 nach TX ist dann genau halb so groß, wie die direkte Entfernung x_{P1} zwischen P1 und TX bei der ersten Messung. Grundlage ist das allgemeine Strahlungsgesetz (Bild 2), das die Ausbreitung einer räumlichen Welle von einer Punktquelle beschreibt.

Halbiert man den Abstand zum TX, so bleibt der Strahlungsfluss bei gleichem Raumwinkel konstant. Die abgestrahlte Energie durchströmt hier nur noch $\frac{1}{4}$ der Fläche, was zwangsläufig eine höhere Strahlungsdichte ergibt. Die Empfangsfeldstärke u_e muss daher bei halbem Abstand zum Sender, bei sonst gleichen Bedingungen, um 6 dB zunehmen:

$$P_{RX} \sim P_{TX}/x^2. \quad (1)$$

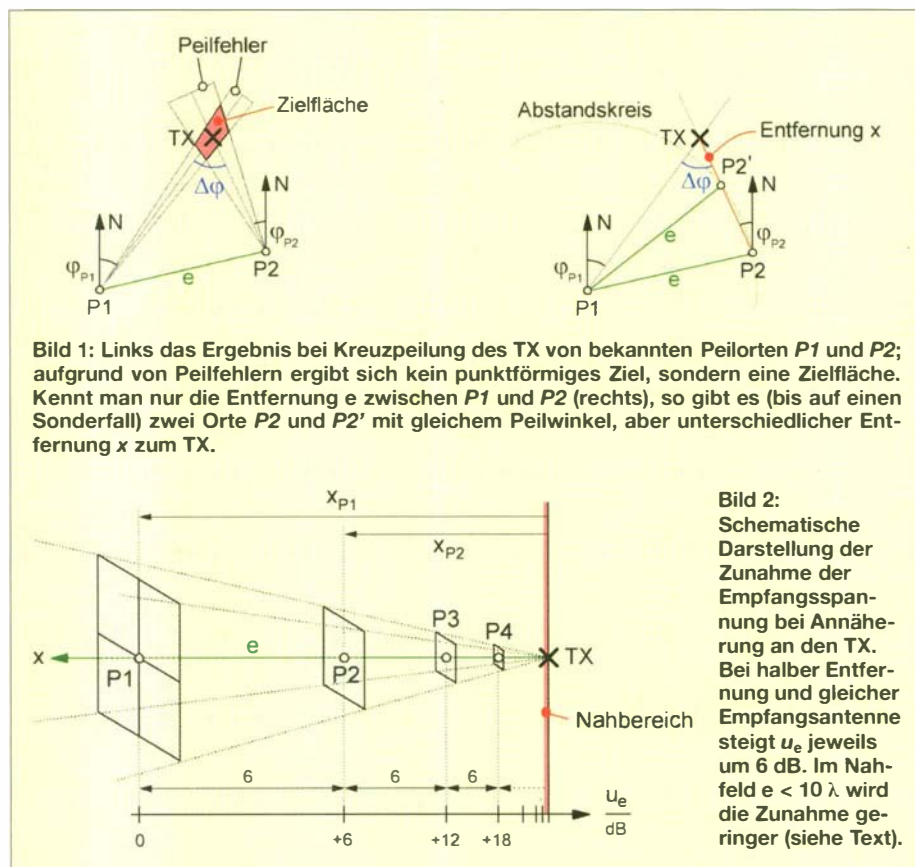Die absoluten Werte sind zwar von der Sendeleistung und den Antennengewinnen abhängig, die relativen Verhältnisse bleiben jedoch immer gleich! Lediglich im Nahfeld, unter etwa 10λ Abstand vom TX, gibt es davon Abweichungen, weil die Sendantenne keine punktförmige Quelle



ist und mit geringer werdendem Abstand auch noch Feldkomponenten höherer Ordnung zur Geltung kommen.

Vorausgesetzt wird, dass die Sendeleistung konstant bleibt und die Sendeantenne in der horizontalen Ebene omnidirektional abstrahlt. Man kann davon ausgehen, dass diese Bedingungen zumindest bei Fuchsjagden meist erfüllt sind. Das S-Meter des Fuchsjagdempfängers muss außerdem über einen großen Dynamikbereich so gut kalibriert sein, dass der Restfehler < 1 dB ist.

■ Ein Anwendungsbeispiel

Zunächst betrachten wir den Fall, in dem die Entfernung zu einem Sender in einem unbekannten Gelände auf einem beliebigen Weg bestimmt wird. Dazu benötigt man die beiden Peilungen $\varphi_N(P1)$ und $\varphi_N(P2)$ und die Entfernung zwischen den beiden Peilorten $P1$ und $P2$, die sich z. B. mit einem GPS-Gerät ermitteln lässt.

Dass mit dieser Ausrüstung auch gleich eine Kreuzpeilung machbar und daraus die absoluten Koordinaten des TX zu errechnen wären, soll an dieser Stelle außer Acht bleiben. Der Aufwand dazu ist höher als bei der 6-dB-Methode und daher zumindest bei Portabel-Fuchsjagden unzumutbar.

Eine weitere Voraussetzung ist die Wahl guter Peilorte $P1$ und $P2$, zu denen man eine ungestörte Wellenausbreitung erwarten darf. Diese Bedingung ist nicht in jeder Situation erfüllbar. Zusätzliche Dämpfungen führen dann zu Messfehlern. Sind die Zusatzdämpfungen aber angenähert gleich (z. B. wenn beide Peilungen im Wald erfolgen), so mitteln sich zumindest die Einzelmessfehler der Feldstärke heraus. Die Winkel-Peilfehler müssen weiterhin so klein wie möglich bleiben.

Zum Verständnis des Verfahrens dient das fiktive Gelände in Bild 3, in dem alle normalen Wege braun eingezeichnet sind. Rechts oberhalb der Mitte ist der Standort TX des Senders. Die Suche soll zunächst bei *START1* und anschließend für einen Spezialfall bei *START2* beginnen. Um den Sender TX sind graue Ringe eingezeichnet, die mit wachsender Entfernung von TX eine Feldstärkeabnahme in 6-dB-Schritten markieren.

Beginnt man bei *START1* und peilt an einem beliebigen ersten Ort $P1$, so erhält man im Beispiel über Nord einen Winkel von $\varphi_N(P1) = 28,4^\circ$. Die hier auftretende maximale Feldstärke wird als Referenzwert notiert und die Position von $P1$ entweder in einer maßstäblichen Karte eingetragen oder in einem GPS-Gerät gespeichert.

Man darf nun auf beliebigen Wegen weitergehen und muss bei ausgerichteter Peilantenne lediglich das S-Meter beobachten. Wenn die Feldstärke um 6 dB zugenommen hat, ist der Peilort $P2$ erreicht, an dem ein zweiter, möglichst genauer Winkel über Nord $\varphi_N(P2) = 350,1^\circ = -9,9^\circ$ bestimmt wird. Aus der aktuellen Position liest man nun am GPS-Gerät die direkte Entfernung e zwischen den Peilorten $P1$ und $P2$ ab und bildet den Differenzwinkel $\varphi = \varphi_N(P1) - \varphi_N(P2)$.

Ein Blick in die Karte (Bild 3) zeigt, dass sich dadurch ein Dreieck $P1-P2-TX$ ergibt, bei dem der Winkel φ , die Seite e und das Verhältnis $x/2x$ der beiden anderen Seiten bekannt ist. Mit diesem Wissen und mit der Hilfe des Kosinussatzes [2] lässt sich die Formel für einen Korrekturfaktor

$$k = \sqrt{\frac{1}{5 - 4 \cos \varphi}} \quad (2)$$

herleiten, deren grafische Darstellung Bild 4 zeigt. Die Entfernung x zwischen $P1$ und TX ergibt sich durch Multiplikation der einzigen gemessenen Entfernung e zwischen $P1$ und $P2$ mit k zu

$$x = e \cdot k. \quad (3)$$

Mit den Winkeln ab *START1* $\varphi_N(P1) = 28,4^\circ$ und $\varphi_N(P2) = -9,9^\circ$ folgt $\varphi = 38,3^\circ$. Aus der Grafik lässt sich ein Korrekturfaktor $k = 0,73$ (die genaue Rechnung ergibt $k = 0,7331$) entnehmen, der mit der Entfernung e zwischen $P1$ und $P2$ auf der Karte multipliziert zu einem Wert von $x = e \cdot 0,73$ führt. Das ist also die direkte Entfernung zwischen $P2$ und TX. Durch einfaches Abmessen der Strecken mit einem

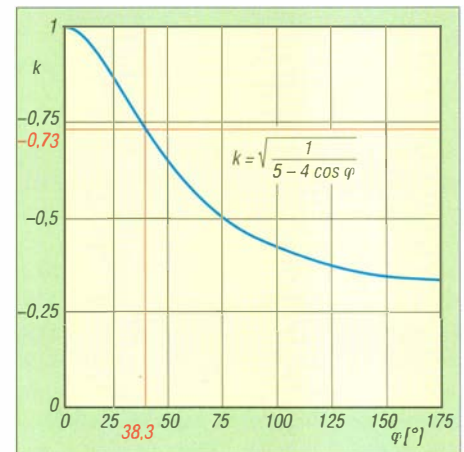


Bild 4: Grafische Darstellung der Formel für den Korrekturfaktor k in Abhängigkeit vom Differenzpeilwinkel

Lineal ist das Ergebnis in Bild 3 leicht zu überprüfen. Die Rechnung ist so lange richtig, wie $P1$ und $P2$ auf den zugehörigen Kreisen liegen und sich die Feldstärke zwischen diesen Punkten nur um 6 dB ändert. Auch dies kann man durch die Wahl anderer Peilorte im Bild 3 (auch außerhalb der braunen Wege) leicht selbst überprüfen.

■ Es geht auch einfacher

Das klingt zunächst alles äußerst umständlich und erscheint für eine Portabel-Fuchsjagd als völlig ungeeignet. Ein einfaches Beispiel zeigt jedoch, dass Rechnung und Grafik gar nicht benötigt werden, wenn man direkt auf den Sender TX zugeht: Läuft man im Bild 3 vom *START2* in Richtung des Senders TX, so peilt man am Punkt $P1$ – wie angegeben – den Winkel $\varphi_N(P1) = 270^\circ = -90^\circ$ und misst die zugehörige Feldstärke. Läuft man weiter direkt auf den TX zu, so wächst am Punkt $P2$ die Feldstärke um 6 dB. Die Richtung zum Sender über Nord $\varphi_N(P2)$ ist hier ebenfalls -90° . Als Differenzwinkel $\varphi = \varphi_N(P1) - \varphi_N(P2)$ ergibt sich jetzt der Wert von $(-90^\circ) - (-90^\circ) = 0^\circ$. Daraus folgt der einfache Korrekturwert $k = 1$, was die weitere Rechnung überflüssig macht.

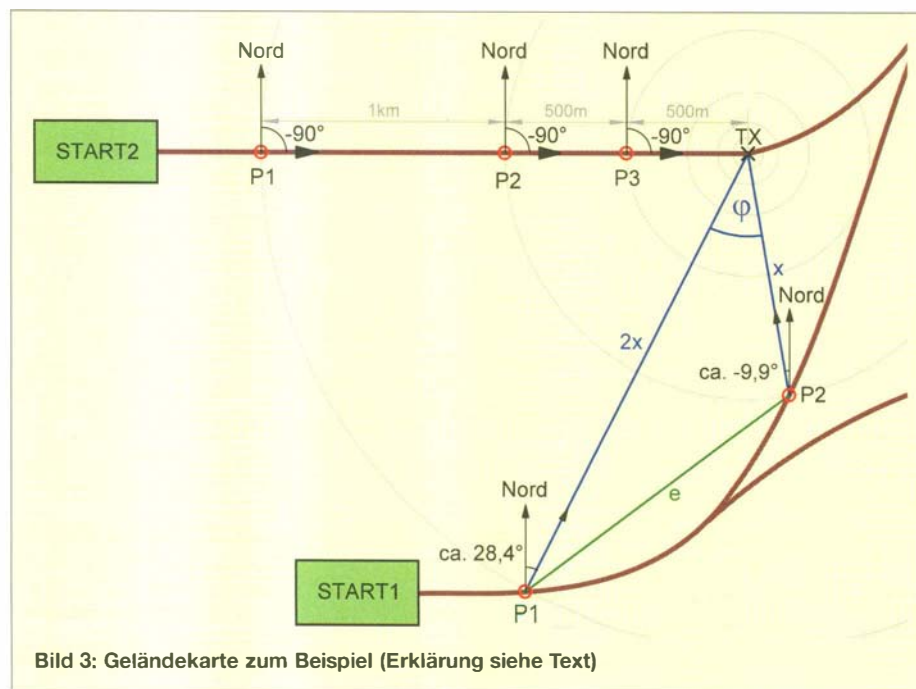


Bild 3: Geländekarte zum Beispiel (Erklärung siehe Text)

Allgemeingültige Anleitung für den Spandau-Peiler ab Version 6.2 mit den Peilprogrammen 0 bis 9 im Mode 1

- Spandau-Peiler ab V6.2 im *Mode1* betreiben, ggf. zuvor den Mode wechseln
 - S2 so lange von Stellung 9 bis zur Stellung 0 langsam herabschalten, bis innerhalb von 2 s nur noch der tiefe 800-Hz-Peilton dauerhaft hörbar ist.
 - In Richtung TX gehen, bis die erste Signalisierung (ein einfacher Tonwechsel innerhalb von 2 s) auftritt; an diesem Ort wird der Peilwinkel $j_N(P1)$ über Nord ermittelt und mit der aktuellen Position $P1$ in eine Karte eingetragen oder als Wegpunkt in ein GPS-Gerät gespeichert.
 - Weiter auf beliebigen Weg in Richtung TX gehen, bis der Spandau-Peiler die zweite Signalisierung (einen doppelten Tonwechsel) anzeigt. An diesem Ort wird der zweite Peilwinkel $j_N(P2)$ über Nord ermittelt und mit seiner Position $P2$ in eine Karte eingetragen oder als Wegpunkt im GPS-Gerät gespeichert. Aus der Karte oder dem GPS-Gerät entnimmt man die Entfernung e zwischen $P1$ und $P2$.
 - Mit dem Differenzwinkel $j = j_N(P1) - j_N(P2)$ folgt mit Gl. (2) oder aus der Grafik ein Korrekturwert k . Multipliziert man diesen nach Gl. (3) mit der zuvor ermittelten Entfernung e , erhält man den Abstand x zwischen dem aktuellen Aufenthaltsort $P2$ und TX.
- Geht man immer nur direkt auf den TX zu (Peilung 0°), lässt sich e auch durch einfaches Zählen der Schritte bestimmen.

Die Entfernung zwischen $P2$ und TX ist dann nämlich $x = e$, also im Beispiel 1 km. Das ist exakt die gleiche Strecke, die man bereits von $P1$ zu $P2$ zurückgelegt hat. Es kommt dabei sogar nicht einmal auf die absolute Laufrichtung über Nord an, da der Differenzwinkel φ auf jedem direkten Weg zum TX immer Null ist!

Mit etwas Übung ist in der Nähe des Senders das GPS-Gerät sogar ganz verzichtbar. Dazu zählt man einfach nur die Schritte zwischen den Punkten $P1$ und $P2$ und weiß am Punkt $P2$, dass bis zum TX genau noch einmal die gleiche Anzahl von Schritten benötigt werden. Führt man das Verfahren ab $P2$ weiter, so ist bis zur nächsten Erhöhung der Feldstärke um 6 dB nur noch die halbe Anzahl der Schritte bis $P3$ erforderlich, usw.

Bei jeder weiteren Annäherung halbiert sich also die Anzahl der erforderlichen

Schritte bis zum nächsten +6-dB-Punkt. Obiger Kasten gibt eine Anleitung für den Spandau-Peiler ab V6.2 [3]. Die 6-dB-Methode ist mit etwas Übung so einfach anwendbar, dass sie leicht in das eigene Peilrepertoire aufgenommen und Nutzen daraus gezogen werden kann. Bis zu einem Abstand von 5 m bis 10 m vom Sender ist die Genauigkeit im 2-m-Band noch gut. Das dürfte selbst im dichtesten Nebel oder bei Nachtfuchsjagden völlig ausreichend sein.

■ Ausblick

Bei ungestörter Ausbreitung – z.B. auf freiem Feld – kann man sich von der Genauigkeit ein gutes Bild machen. In der Praxis muss leider mit störenden Einflüssen, insbesondere mit zusätzlichen Dämpfungen, gerechnet werden. Diese führen meist zu Fehlern bei der Bestimmung der

beiden Punkte $P1$ und $P2$. Für einen auf der 6-dB-Methode basierenden Automatikpeiler mit GPS-Unterstützung wäre eine ständige Berechnung aber kein Problem.

Man könnte die Rechnung leicht abgewandelt sogar mit feineren Amplitudenschritten als 6 dB durchführen, mithilfe einer Statistik den Peilwinkel über Nord und die mittlere Entfernung einschließlich der Genauigkeit (Standardabweichung) laufend errechnen und sie als Fehlerkreis um den wahrscheinlichen Ort des Senders TX in einer Karte anzeigen. Dazu braucht man – im Gegensatz zu anderen Verfahren – kein Wissen über die Sendeleistung! Aufwendige Mehrstrahlpeilungen erübrigen sich, wenn sich ein Automatikpeiler dabei ständig bewegen würde. Der Fehlerkreis würde bei Annäherung an den Sender immer kleiner werden.

Das Doppler-Peilsystem DDF-2020 mit Google-Maps-Kartenanzeige [4] gibt eine Vorstellung davon, wie so etwas zukünftig realisiert werden könnte. Denkbar wäre dies zudem in Form einer App für ein Smartphone – wer schreibt eine solche?

DC7GB@vfd.db.org

Literatur

- [1] Grabau, R.; Pfaff, K.: Funkpeiltechnik. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1989, S. 344 ff.
- [2] Wikipedia: Kosinussatz.
<http://de.wikipedia.org/wiki/Kosinussatz>
- [3] Schiller, T., DC7GB; Schmidt, D., DL7HD: DDS-VFO für 2-m-Transceiver. FUNKAMATEUR 60 (2011) H. 9, S. 917–919; H. 10, S. 1056–1059; H. 11, S. 1176–1180
- [4] Flechner, U., DG1NEJ: Sender finden mit dem automatischen Peiler TSCM-2020. FUNKAMATEUR 60 (2011) H. 8, S. 828–830

Offene Kondensatoren (1)

WOLFGANG FRIESE – DG9WF

Zum besseren Verständnis einiger teilweise kontrovers diskutierter Vorgänge in der Elektrotechnik (Tesla-Energie usw.) lohnt es, die Wirkungen von „offenen Kondensatoren“ näher zu betrachten. Der Beitrag erklärt Zusammenhänge und beschreibt einfache Experimente.

Unter *offenen Kondensatoren* wollen wir hier Anordnungen verstehen, die eine Kapazität zur Erde hin besitzen. Dieser Beitrag beschreibt zunächst die Eigenschaften und Verschaltungsmöglichkeiten der offenen Kondensatoren. Auf deren Wirkung beruht auch die Funktion der sogenannten „Tesla Energieübertragung“ [1], die im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen steht. Im Internet findet man eine Fülle von Informationen zu diesem konträr diskutierten Thema. Allerdings sucht man vergeblich nach fundierten ausführlichen Funktionsbeschrei-

bungen der zahlreichen Schaltungen, die teilweise sogar einen Wirkungsgrad von über 100 % aufweisen sollen. Im Weiteren zeigt dieser Beitrag die Grenzen der sogenannten *drahtlosen Energieübertragung* auf.

■ Kugelkondensator und Kugel

Eine zwischen zwei Elektroden angelegte Spannung verursacht eine Ladungstrennung in diesen. Der Ladungsunterschied prägt ein elektrisches Feld zwischen den Elektroden aus. Der Proportionalitätsfaktor ist die Kapazität C . Sie gibt an, um wie

viel die Ladung Q pro Spannung U ansteigt. Für Q gilt die Formel

$$Q = C \cdot U. \quad (1)$$

Die Anordnung aus den Elektroden (Platten, Beläge) und dem Raum zwischen diesen, in dem sich die Feldlinien ausbilden,

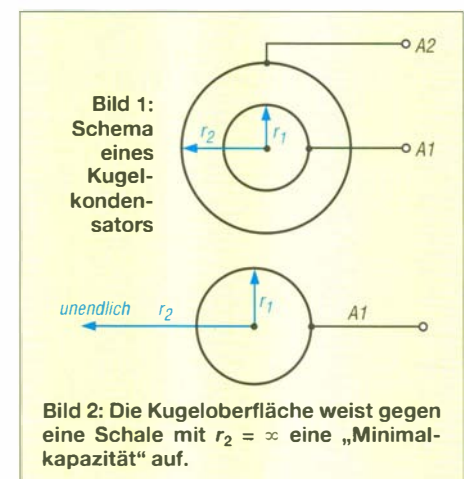




Bild 3: Bei Erhöhung des „Mindestabstands“ zur Erde hin ergibt sich keine signifikante Kapazitätsänderung, siehe Text.

nennt man Kondensator. Interessant ist Formel (2), die die Kapazität eines Kugelkondensators mit den Radien r_1 der Innenkugel und r_2 der Außenkugel beschreibt, siehe Bild 1.

$$C = 4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{r_1 \cdot r_2}{r_2 - r_1} \quad (2)$$

Daraus lässt sich Gleichung (3) ableiten, wenn man für $r_2 = \infty$ einsetzt:

$$C = 4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot r_1 \quad (3)$$

Diese nach einem Zwischenschritt (Division von Zähler und Nenner durch r_2) entstandene Formel beschreibt die Kapazität einer Kugel mit dem Radius r_1 gegen unendlich, Bild 2. Praktisch gesehen weist jeder leitfähige Körper eine Kapazität gegen unendlich auf, die Berechnungen sind allerdings sehr kompliziert.

■ Kapazitäten ermitteln

Statt zu rechnen, lässt sich die wirksame Kapazität auch empirisch bestimmen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Kapazitäten, die sich bei Elektrodenabständen (je

nach deren Größe) von einigen Zehn Zentimetern bis zu wenigen Metern ergeben, ausreichend nah an die theoretischen Minimalkapazitäten (für $r_2 = \infty$) heranreichen. Eine Abschätzung ist mithilfe der Formel (2) möglich, indem die Kapazitäten bei verschiedenen großen Innenkugeln mit unterschiedlichen Entfernungen zur Außenschale hin berechnet werden.

Für die empirische Bestimmung eignen sich neben der hier beschriebenen aktiven ferner verschiedene passive Methoden [2]. Ein etwa 2 m länger Litzenabschnitt soll nun *Elektrode 1* bilden. Das Erdpotenzial muss als Null, d.h. als elektrisch neutral, angesehen werden. Man kann es als zweite Elektrode verschalten.

Die Prinzipschaltung ist in Bild 4 zu sehen, Bild 5 zeigt die Ersatzschaltung mit einem gewöhnlichen Festkondensator. Zur Anzeige eignet sich ein kleines Pilotlämpchen, z. B. 12 V/50 mA.



Bild 6: Jedes dieser Kunststoffrohre enthält eine Serienschaltung aus Anzeigelämpchen, Induktivität und Folien-EPK (s. Text).

Überstreicht man mit dem HF-Generator den Frequenzbereich von 100 kHz bis 5 MHz, so leuchtet das Lämpchen in den unteren Frequenzbereichen nicht auf, erst bei etwa 1 MHz beginnt es leicht zu glimmen, um dann mit Erhöhung der Generatorfrequenz immer heller zu leuchten. Die Litze verhält sich wie ein Kondensator und weist einen frequenzabhängigen Widerstand X_C auf. Mit $\omega = 2\pi f$ gilt


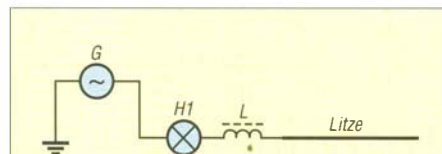


Bild 7: Der Serienschwingkreis maximiert den Strom durch das Lämpchen.

Bild 8: Zeigerdiagramm des Serienkreises; bei Resonanz heben sich die Blindwiderstände gegeneinander auf.

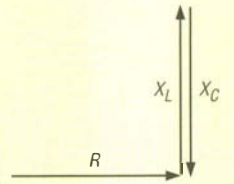

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} \quad (4)$$

Es bietet sich nun an, der Litze zur Kompensation des kapazitiven Blindwiderstands eine Drossel vorzuschalten, Bild 7. Bild 9 zeigt das Ersatzschaltbild. Die Induktivität bildet zusammen mit dem Lämpchen, der Litze, dem Innenwiderstand des Generators sowie den Verlustwiderständen einen Reihenschwingkreis aus. Bei Resonanz ist $X_L = X_C$, siehe Zeigerdiagramm in Bild 8.

Strombegrenzend wirkt jetzt ausschließlich der ohmsche Widerstand, der Lämpchenstrom erreicht sein Maximum. Da L bekannt ist, lässt sich mithilfe der Formel 5 die Litzenkapazität berechnen.

$$C = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot f_{\text{res}}^2 \cdot L} \quad (5)$$

Es ergibt sich je nach Querschnitt und Litzenausführung ein Wert von etwa 10 pF/m.

■ Offene Kondensatoren

Für weitere Versuche bietet die in Bild 6, links gezeigte Anordnung eine leichte Handhabung. Das 1 m lange Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 10 cm ist auf einer Länge von 70 cm mit selbst klebender eloxierter Aluminiumfolie umwickelt. Unterhalb der Folie befindet sich eine Lötelle mit zwei Festinduktivitäten sowie einem Pilotlämpchen.

Die Konstruktion ermöglicht es, in einfacher Weise festzustellen, dass sich bei einem zunehmenden Abstand von mehr als 0,5 m vom Erdboden hin, kaum noch erkennbare Kapazitätsänderungen einstellen. Auch die Lageveränderung aus einer Grundstellung mit etwa 1 m Erdbodendistanz, bis hin in eine Höhe von mehreren Metern, ergab keine signifikant feststellbaren Änderungen [2].

Der wirksame Kondensator besteht aus der Aluminiumfolie als Elektrode 1 sowie der Erdoberfläche als Elektrode 2. Die Feldlinien beginnen an einer und enden an der

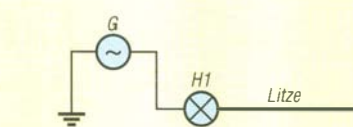


Bild 4: Die Litze wirkt wie ein nach Erde verschalteter Kondensator.

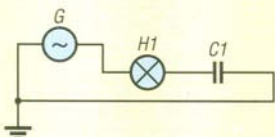


Bild 5: Die Ersatzschaltung mit Festkondensator besitzt eine ähnliche Wirkung, siehe Bild 4.

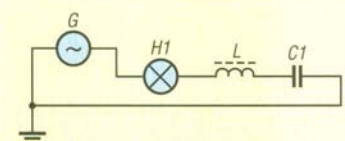


Bild 9: Ersatzschaltbild der Anordnung Bild 7, mit Festkondensator

anderen Elektrodenoberfläche. Der Stromfluss von der Quelle (Generator) zur Elektrode 2 verläuft teilweise durch die Erde. Die Wirkung der Erdströme lässt sich mit einfachen Mitteln feststellen, [2], [3], [4]. Definiert man die Größe des Kondensators nach dem Raum, den seine Beläge sowie der Hauptanteil der Feldlinienverläufe zwischen diesen einnehmen, so weist z. B. der Kondensator, dessen obere Elektrode in Bild 3 zu sehen ist, eine beachtliche Größe auf. Da die Feldlinien hauptsächlich im Umfeld der angeschlossenen Elektrode bogenförmig zur Erdoberfläche hin verlaufen, ist es sicherlich treffend, die Anordnung als *offener Kondensator* zu bezeichnen. Dies geschieht auch in Anlehnung an den offenen Schwingkreis.

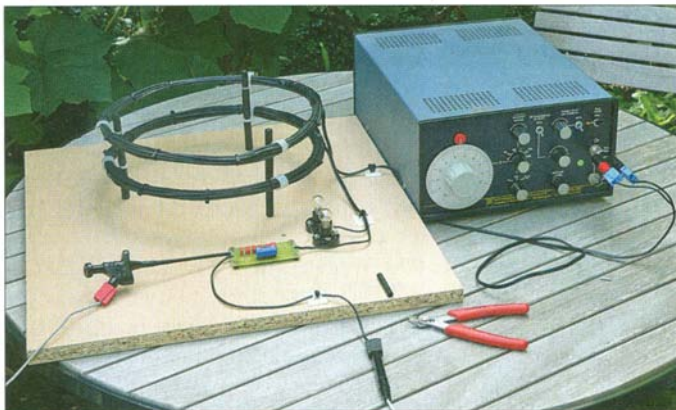


Bild 10:
Funktionsgenerator
FGL-204 und Zwickelkabelanordnung zur Bezugspotenzialfreien Speisung der beiden EPKs (Bild 6, Mitte, rechts)
Achtung! Bei dem Betrieb der vorgestellten Schaltungen können sich teilweise hohe Blindspannungsamplituden einstellen.

Fotos: DG9WF

Der Belag bzw. die Elektrode, wie sie beispielsweise in Form einer Litze, Folie, Kugel o. Ä. Verwendung findet, wird im weiteren Text mit dem Kürzel *EPK* (Ein Pol des Kondensators) benannt [2].

Der komplette offene Kondensator kann somit aus einem EPK und der Erde als Genelektrode oder aber aus einer Reihenschaltung von zwei EPKs bestehen. Diese Reihenschaltung besitzt jedoch die Besonderheit, dass sich beide Kapazitäten grundsätzlich gegen Erde beziehen. Darauf komme ich in der nächsten Folge zurück.

■ Verluste des offenen Kondensators

Ersetzt man die Litze in Bild 7 durch einen entsprechenden Festkondensator, der die gleiche Kapazität aufweist, Bild 9, so leuchtet das Glühlämpchen deutlich heller. Daraus kann man schließen, bei dem offenen Kondensator treten höhere Verluste auf. Die Verlustwiderstände eines Festkondensators wurden in [5] ausführlich beschrieben. Für offene Kondensatoren ergeben sich zusätzliche bzw. andere Verluste. Dazu zählen die Erd- und Leitungsverluste sowie die Verluste durch Induktionserscheinungen (Wirbelstromverluste, Ummagnetisierungsverluste) [6]. Strahlungsverluste wirken sich hier ebenfalls wie ohmsche Verluste aus. Unter *Strah-*

ungsverlusten sei hier der Teil der Energie verstanden, der von dem offenen Kondensator wegwandert (sich ablöst) und sich im Raum ausbreitet. Inwieweit nun die beschriebenen Verlustarten zum Tragen kommen, liegt an unterschiedlichen Faktoren, wie Umfeld, Frequenz und Größe bzw. Form des offenen Kondensatorgebildes.

■ Generatoren

Für die nachfolgend beschriebenen Versuche sollten nur Generatoren mit niedrigen Innenwiderständen (max. 50 Ω) Verwendung finden. Bei den gespeisten Serienkreisen stellen sich dann bessere Gütefaktoren ein. Es gilt die folgende Beziehung, wobei *R* den gesamten ohmschen Widerstand kennzeichnet, also den Generator-

innenwiderstand, den gesamten Verlustwiderstand von *L* und *C* sowie den Lastwiderstand:

$$Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (6)$$

Der Innenwiderstand des Leistungs-Funktionsgenerators FGL-204 von Wandel & Goltermann beträgt nur 10 Ω, siehe Bild 10. Bei der Speisung der Serienresonanzkreise mit diesem Gerät stellen sich deutlich höhere Gütewerte und folglich auch entsprechend höhere Resonanzspannungen an *L* und *C* ein.

■ Frequenzen

Der Einsatz der vorgestellten Schaltungen ist theoretisch in einem weiten Frequenzbereich möglich. In der Praxis schränken jedoch die relativ geringen realisierbaren Kapazitätswerte der offenen Kondensatoren den nutzbaren Frequenzbereich nach unten hin erheblich ein. Es ergeben sich bei den tieferen Frequenzen zu hohe Blindwiderstände, um mit üblichen Generatorspannungen ausreichend hohe Lämpchenströme zu realisieren. Zwar lässt sich durch Einfügen einer passenden Induktivität der kapazitive Blindwiderstand kompensieren, aber die Drahtwiderstände der erforderlichen Induktivitäten sind nicht mehr akzeptabel.

Bei der Auswahl der Drosseln muss außerdem ein ausreichender Abstand zu deren Eigenresonanzfrequenz berücksichtigt werden. Eine einigermaßen effiziente Kompensation der in Bild 6 gezeigten offenen Kondensatoren ist daher nur bis hinab in den Frequenzbereich von wenigen Hundert Kilohertz möglich [2].

Um die verschiedenen Wirkungen der Versuchsschaltungen möglichst klar und überschaubar nachzuweisen und zu unterscheiden, ist es daher sinnvoll, diese mit geringen Leistungen in einem Frequenzbereich von einigen Hundert Kilohertz bis hin zu wenigen Megahertz zu betreiben. Bei höheren Frequenzen können verschiedene störende Effekte verstärkt bzw. zusätzlich auftreten [2]. Es empfiehlt sich, zumindest einige der Versuche im Freien durchzuführen. Dabei stellen sich vorteilhafte Umfeldeigenschaften ein, die es gestatten, die unterschiedlichen Wirkungen, etwa die der Erdströme, nachzuweisen.

■ Bauteilspezifikationen

Bei dem Betrieb der Reihenresonanzkreise treten hohe Spannungen auf, daher sollten als Festkondensatoren spannungsfeste, verlustarme FKP2-Typen Verwendung finden. Als Festinduktivitäten eignen z. B. Drosseln mit ein- oder mehrlagigen Wicklungen auf Eisenpulverkernen und einem möglichst geringen Drahtwiderstand. Die entsprechenden Spezifikationen der Anzeigeglühlämpchen (Leistung, Innenwiderstand, Spannung) richten sich nach der jeweiligen Anordnung im Schaltungsaufbau. Alternativ, allerdings mit einigen Einschränkungen, können teilweise auch LEDs Verwendung finden.

Die Anzeige hoher Spannungen ist mit Glimmlämpchen möglich, auch dann, wenn die Schaltungen hohe Innenwiderstände besitzen. Geeignete Kondensatoren, Drosseln und Lämpchen sind bei [7] erhältlich.

(wird fortgesetzt)

Literatur und Bezugsquellen

- [1] N.N.: Lernpaket Tesla Energie, Franzis Verlag, Poing 2010
- [2] Friese, W., DG9WF: Offene Kondensatoren, Funk Verlag Bernhard Hein e.K. Dessau-Roßlau 2011, FA-Leserservice [H-7737](#)
- [3] Friese, W., DG9WF: Experimente mit kleinen Empfängern an großen Antennen, Funk Verlag Bernhard Hein e.K. Dessau-Roßlau 2010, FA-Leserservice [H-7522](#)
- [4] Friese, W., DG9WF: Außergewöhnliche Empfangsantennen und ihre Anpassung für den Längst- bis Kurzwellenbereich. vth, Baden-Baden 2007, ISBN 978-3-88180-836-1
- [5] Friese, W., DG9WF: Operationsverstärker und Reihenresonanzkreise. FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 11, S. 1192-1194
- [6] Friese, W., DG9WF: Flachbandkabel als Schirmung für Ferritantennen. FUNKAMATEUR 60 (2011) H. 6, S. 619-620
- [7] Reichelt Elektronik, GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande, Tel. (044 22) 955-333; www.reichelt.de

Rechentechnik im Weltraum – Blick in die Apollo-Computer

Dipl.-Ing. WOLF-DIETER ROTH – DL2MCD

Was war die größte wissenschaftliche Leistung des 20. Jahrhunderts? Für die meisten: der Mondflug, der mit den zur damaligen Zeit leistungsfähigsten Computern möglich wurde. Zwar kann heute jedes Auto-Navigationssystem mehr, doch waren die in den Apollo-Kapseln eingesetzten Computer eine technische Spitzenleistung.

Weil besonders günstig, hatte ich die Blu-Ray-Disc *Moonshot* [1] mit der Geschichte der ersten Mondlandung erworben. Allerdings ist dieses Dokumentationsdrama keine Hollywood-Produktion, sondern ein TV-Spielfilm, der in Deutschland bei Pro 7 lief. Also wurde alles etwas billiger produziert und Original-Archivmaterial mit im Studio gedrehten Szenen kombiniert.

Die Apollo-Computer liefen ebenso nicht mit TTL-ICs, wie viele heute glauben. TTL-ICs waren zur Zeit der Entwicklung der Apollo-Computer noch nicht erfunden. Immerhin: Die ersten integrierten Bausteine, sonst zu dieser Zeit nur in Atomraketen zu finden, wurden tatsächlich verwendet. In jenen Tagen ging sogar die Mehrheit der Schaltkreisproduktion ins Apollo-Pro-

hätte die Sowjetunion die Funkverbindungen sabotieren können, so eine Befürchtung – immerhin war das Apollo-Projekt ja ein wichtiger Baustein beim Wettrennen der beiden Supermächte auf dem Weg ins All.


Das im Orbit um den Mond verbleibende Kommandomodul und die eigentliche Mondfähre waren also mit den dafür entwickelten *Apollo Guidance Computern* (AGC) autark zu steuern. Im Notfall ließ sich dies auch manuell bewerkstelligen. Auf den letzten Metern der Landung von Apollo 11 übernahm Neil Armstrong auf diese Weise die Steuerung, um noch einige im Wege liegende Gesteinsbrocken zu überfliegen und einen ebenen Landeplatz zu wählen. Zuvor hatte der Bordcomputer infolge Überlastung mehrfach die von den Astronauten gestarteten Berechnungsprogramme abgeschaltet und neu gestartet. Die Ursache: Neben dem Landeradar war noch für Notfälle das zum Andocken am Kommandomodul bestimmte Rendezvous-Radar eingeschaltet gewesen, das beim Anfordern von Rechenkapazität eine höhere Priorität hatte.

Der Start von Apollo 11 von Cape Canaveral, Florida (damals: Cape Kennedy), erfolgte am 16.7.1969. Nach drei Tagen erreichte man die Mondumlaufbahn und setzte die Mondfähre am 20.7.1969 um 2017 UTC im *Mare Tranquillitatis* (lat. für *Meer der Ruhe*) auf.

■ Keine Automatiklandung

Vor dem Rückflug stellte sich heraus, dass beim Aussteigen durch Buzz Aldrins Rucksack ein Schalter abgebrochen worden war und mit einem Kugelschreiber betätigt werden musste – Computerprobleme traten dagegen nicht mehr auf. Die Kommandokapsel mit den drei Astronauten landete am 24.7.1969 um 1650 UTC wieder auf der Erde, im Pazifik.

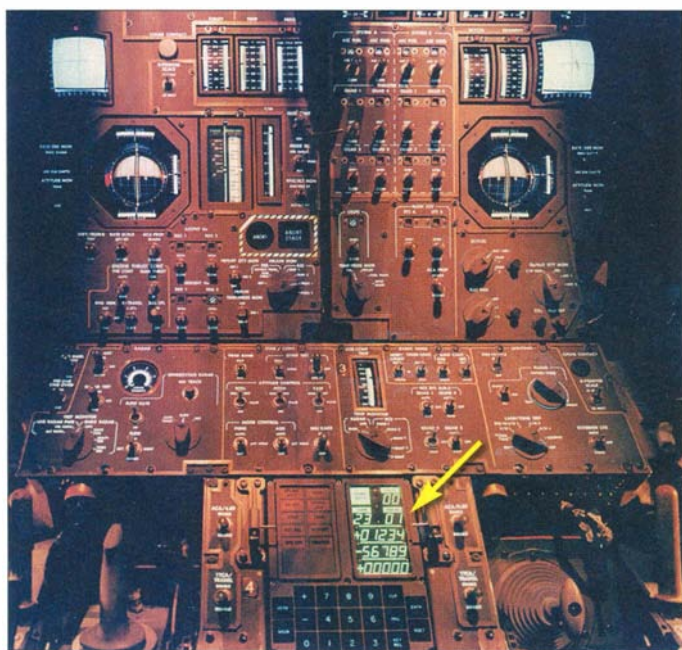Tatsächlich hatte jede Apollo-Crew bei der Landung in einer Höhe von etwa 100 m bis 200 m die manuelle Steuerung (AGC-Programm P67) übernommen, obwohl der AGC die Landung bis zum Boden (Programm P66) automatisch hätte durchführen können. Der Grund hierfür waren meist die am automatisch gewählten Landeplatz



Blick in das Cockpit der Mondlandefähre von Apollo 11 am 14.9.1968; neben den auch in einem Flugzeug zu findenden Schaltern und Anzeigen ist direkt zwischen den vorderen Steuerelementen der *Apollo Guidance Computer* (AGC) zu sehen.


Das Niveau des Films ist dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – hoch. Aber die technischen Details? Grüne LED-Anzeigen im Apollo-Cockpit 1969? Die gab es damals doch noch gar nicht! Pfuscher, typisch Fernsehen halt...

Doch ich irrte mich, wie längere Recherche-Ausflüge ins Internet ergaben. Die Siebensegmentanzeigen in der Apollo-Kapsel waren wirklich grün. Allerdings waren es keine LEDs. Die gab es damals als Siebensegmentanzeigen nun wirklich noch nicht mal in Rot. Eingesetzt wurden die heute längst vergessenen Elektrolumineszenzfolien, die kapazitiv mit hohen Wechselspannungen anzuregen sind. Anfangs setzte man Relais zum Schalten ein, da die Transistoren damals noch nicht ausreichend spannungsfest waren. Später fanden Thyristoren Verwendung.


Andererseits war die Entwicklung wiederum konservativ, um die Bauteileverfügbarkeit über das gesamte Apollo-Projekt sicherzustellen. Aus heutiger Sicht sind die Apollo-Computer ein Blick in eine andere Welt – ferner als die mechanischen Computer von Konrad Zuse [2] oder die Röhrengreifer, mit denen die ersten Atombomben berechnet wurden.

■ Die erste Mondlandung

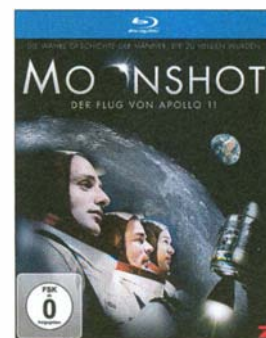Die Computer in den Bodenstationen der Apollo-Mission waren 1969 zwar längst ausreichend leistungsfähig, doch zum Steuern der Mondlandung nur begrenzt geeignet. Grund dafür war, dass die einfache Laufzeit bei der Funkübertragung auf der Entfernung *Erde-Mond* über 1 s erreicht. Hinzu kam, dass hinter dem Mond keine Funkverbindung möglich ist. Außerdem



Titelbild der Blu-Ray-Disc *Moonshot*

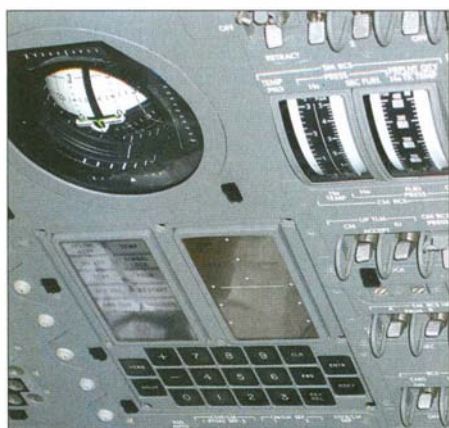

DSKY-Einheit (Display/Keyboard) des AGC in der Apollo Bedien-konsole

Auf der Bedien-konsole aufge-druckte Liste der Befehls-codes



ungünstig liegenden Felsen und andere Unebenheiten. Allerdings trauten die Astronauten der Automatik auch nicht so recht. Die einzelnen Programme für den Lande-anflug bei fortschreitender Annäherung der Mondfähre an die Mondoberfläche wurden

sistor-Logik) voraus. Letztere ist heute am bekanntesten, da sie eine sehr weite Ver-breitung erlangte, über das wohl kom-plexeste Sortiment verfügt und selbst heute noch gegenüber der stromärmeren CMOS-Logik eine höhere Geschwindig-keit aufweist.

gest wurde. Die AGCs wurden dazu aus ersten raumflugtauglichen Computernavi-gationssystemen weiterentwickelt, welche die US-Atomraketen Polaris und Minute-man steuerten.

Es gab zwei Bauweisen. Der AGC-Block I bestand aus 4100 ICs in TO47-Gehäusen mit je einem Dreifach-NOR-Gatter. Im Block II fanden jeweils zwei dieser Gatter in einem IC im kleineren Flatpack-Gehäuse Verwendung. Durch die Platzersparnis konnte die Gatteranzahl des AGC-Blocks II auf 5600 erhöht werden. Zudem waren die Flatpack-Gehäuse zuverlässiger.

Block I wurde nur bis 1966 benutzt, also in keiner bemannten Mondmission. Mit Apollo 7 kam Block II, der nun auf allen Mondmissionen bis Apollo 17 Verwen-dung fand. Die Schaltkreise waren nicht auf Platinen verlötet, sondern in Drahtwickeltechnik (engl.: *Wire Wrap*) verdrahtet und die Baugruppe anschließend noch in Epoxidharz vergossen, da dies eine höhere Zuverlässigkeit versprach.

Die Rechner benutzen 16-Bit-Zahlen, wo-von ein Bit für das Vorzeichen und eines für die Paritätsprüfung abgingen. RAM




Der berühmte AGC-Computer-ausstieg Fehler 1201/1202 bei der Landung von Apollo 11 als Szene aus dem Computer-spiel 3D Eagle Lander

der Reihe nach aufgerufen [3], siehe auch Tabelle. Die *Apollo Guidance Computer* in den in der Mondumlaufbahn verbleibenden Kom-mandokapseln und die der Landemodule waren von der Hardware her gleich aufge-baut. Es wurde nur, den unterschiedlichen Berechnungsaufgaben angepasst, jeweils eine andere Software eingespielt. Ihre Ent-wicklung hatte bereits 1961 begonnen. Sie gelten heute als erste „embedded Compu-ter“, da sie optisch für die Astronauten nicht als eigenständige Computer in Er-scheinung traten, sondern nur als Bestand-teil der Steuerung. Zur Eingabe von Be-fehlen dienten zweistellige Zahlencodes.

RTL war dagegen noch eine ursprünglich diskret aufgebaute Technik, die für die Raumfahrt lediglich aus Platz- und Zuver-lässigkeitsgründen in Schaltkreise verla-

■ Technik des AGC

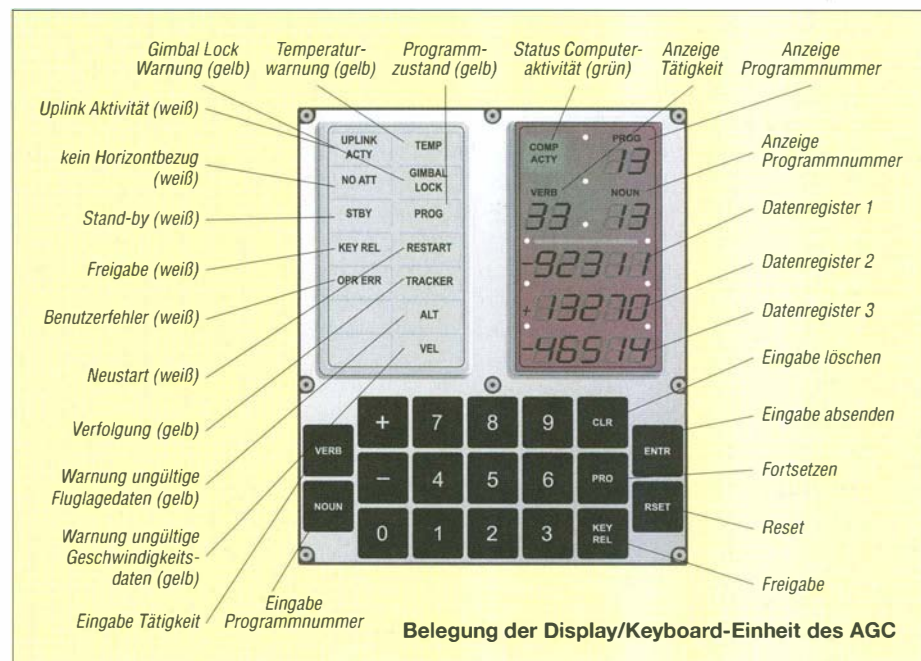Hersteller des AGC war das *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Die Schaltkreise steuerte der amerikanische Halb-leiter-Militärlieferant *Raytheon* bei. Die Computer bauten auf NOR-Gattern mit je drei Eingängen auf, welche in RTL (Widerstands-Transistor-Logik) aufgebaut waren. Diese ging der DTL (Dioden-Transistor-Logik) und der TTL (Transistor-Tran-






Missionslogo
von Apollo 11

Fotos:
NASA (7),
Werkfoto (1)

(wiederbeschreibbarer Speicher mit freiem Zugriff, engl.: *Random-Access Memory*) und ROM (nur lesbarer Speicher, engl.: *Read Only Memory*) hatten eine Kapazität von 2 KB bzw. 48 KB im Block I und 4 KB bzw. 64 KB im Block II. Sowohl der RAM als auch der ROM waren als Ringkernspeicher ausgeführt. Beim ROM bestimmte das Durchführen des Drahtes durch den Ringkern oder an ihm vorbei, ob das betreffende Bit eine 1 oder 0 sein sollte.

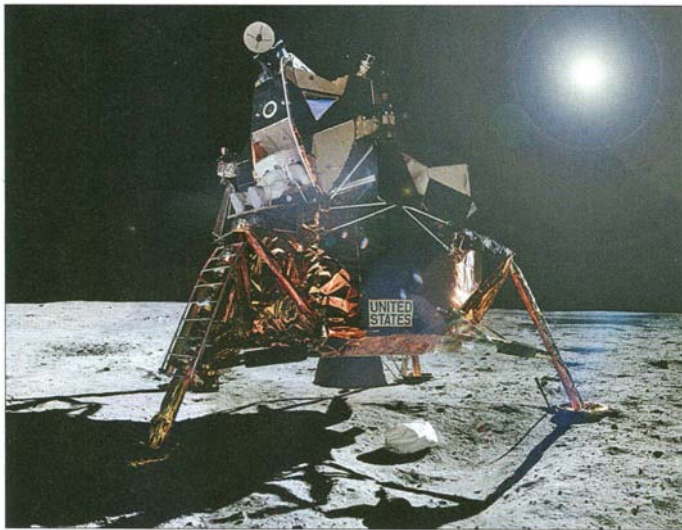

Mondlandefähre
von Apollo 11 im
Mare Tranquillitatis

Dass der ROM ebenfalls als Ringkernspeicher ausgeführt war, ist eine Spezialität des AGC. Hier konnten bis zu 64 Drähte durch einen Kern gefädelt werden, was Platz sparte – beim RAM selbstverständlich nur einer. Die im ROM gespeicherte Software wurde also von einer Damenriege wortwörtlich handgestrickt bzw. eingefädelt. Die Programme waren später nicht mehr änderbar.

Außerdem musste die Programmierung Monate vor der Verwendung erfolgen und absolut fehlerfrei sein. Zumindest Verdrahtungsfehler konnten in Tests zwar ermittelt werden. In einem solchen Fall war


der Speicher jedoch wertlos und musste neu gebaut werden.

Die Taktfrequenz des AGC betrug 1,024 MHz. In Assembler programmiert waren immerhin acht gleichzeitig laufende Prozesse möglich – Multitasking ist somit nicht erst seit neueren Tagen möglich. Der AGC benötigte einen Strom von 2,5 A bei einer Versorgungsspannung von 28 V.

■ AGC selbst gebaut

Wer sich in das Thema vertiefen möchte, kann im Internet einerseits auf AGC-Simulationen zurückgreifen, wie beispielsweise bei [4] zu finden. Andererseits kann er die AGC-Hardware nachbauen – selbstverständlich nicht mit Originalbauteilen, doch mit äquivalenter Funktion. Ein derartiges Projekt ist bei [5] beschrieben. Für etwa 3000 US-\$ hat John Pultorak hier

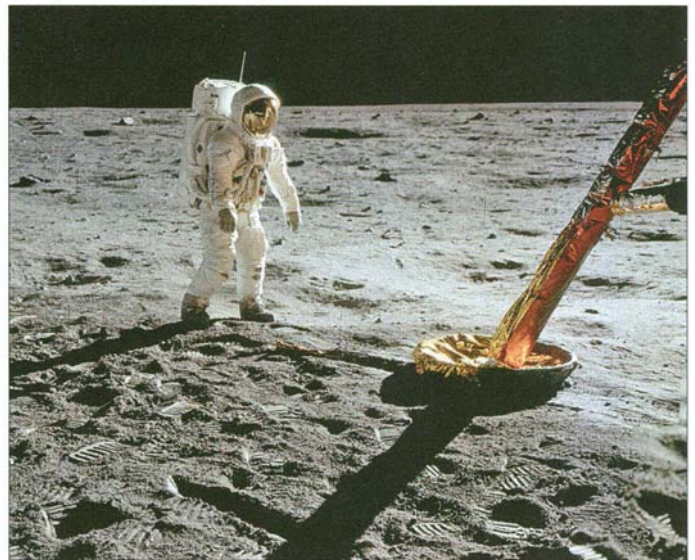Edwin „Buzz“ Aldrin
auf dem Mond;
im Vordergrund
eines der Stützbeine
der Landefähre



den AGC-Block I mit LS-TTL-ICs nachgebaut. Passende NASA-Originalschaltbilder des AGC sind bei [6] zu finden.

Die Landung der Mondfähre selbst inklusive der Bedienung des AGC kann wiederum mit dem auf [7] angebotenen Programm *3D Eagle Lander* nachgespielt werden – nicht als grüne Vektorgrafik, wie


Landeprogramme des AGC

P63	Landeanflug: Abbremsen
P64	Landeanflug: Annäherung
P65	Landeanflug: Automatik
P66	automatische Landung
P67	manuelle Landung
P68	Landung bestätigt

auf den ersten Computerspielen, sondern in Farb- und 3D-Grafik. Die Version mit den letzten Minuten der Apollo-11-Landung ist kostenlos. Für knapp 25 US-\$ ist eine erweiterte Version des *3D Eagle Landers* erhältlich.

Unter [8] ist das komplette Handbuch des S-Band-Funksystems (2,2 GHz) als 27 MB große PDF-Datei verfügbar. Dieses System wurde bei den Apollo-Missionen verwendet. Wer wiederum mehr von den eigentlichen Mondlandungsmissionen Apollo 11 bis Apollo 17 sehen will, dem seien die unter [9] speziell dafür zusammengestellten Missionsseiten mit den Originalfunkprotokollen, Fotoaufnahmen und vielen anderen interessanten Erinnerungstücken empfohlen.

dl2mcd@gmx.net

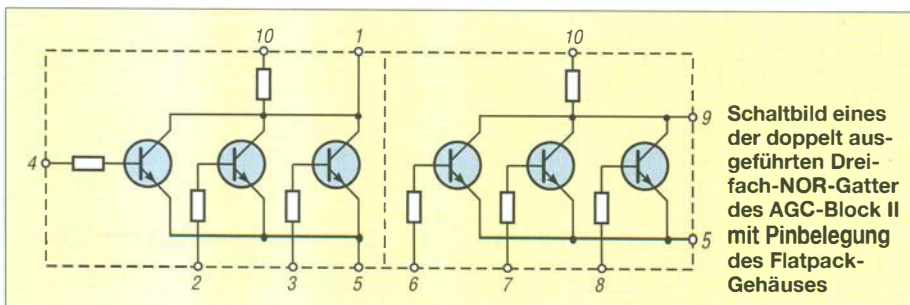

Schaltbild eines
der doppelt ausgeführten
Dreifach-NOR-Gatter
des AGC-Block II
mit Pinbelegung
des Flatpack-
Gehäuses

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Dale, R.: Moonshot – Der Flug von Apollo 11. Blu-Ray-Disc, Polyband & Toppic Video/WVG 2009; Bezug: u. a. Amazon, <http://amzn.to/kucjEO>
- [2] Roth, W.-D., DL2MCD: Konrad Zuse: Zum 100. Geburtstag des Computererfinders. FUNKAMATEUR 59 (2010) H. 7 S. 704–705
- [3] Collect Space: Lunar landings. <http://collectspace.com/ubb/Forum29/HTML/000024.html>
- [4] Burkey, R.: Virtual AGC – AGS – LVDC – Gemini Project. www.ibiblio.org/apollo
- [5] Latest Space News: Build your own Apollo Guidance Computer. <http://echoesofapollo.com -> Resources -> Apollo Guidance Computer>
- [6] NASA Office of Logic Design: Apollo Guidance Computer (AGC) Schematics. http://klabs.org/history/ech/agc_schematics/index.htm
- [7] Eagle Lander 3D: www.eaglelander3d.com
- [8] NASA: Proceeding of the Apollo Unified S-Band System. <http://history.nasa.gov/alsj/alsj-NASA-SP-87.html>
- [9] NASA: Apollo Lunar Surface Journal. <http://history.nasa.gov/alsj>

Astra-Analogabschaltung: Tipps zum Digital-Umbau der Sat-Anlage

Dr.-Ing. WERNER HEGEWALD – DL2RD

Dipl.-Ing. WOLF-DIETER ROTH – DL2MCD

Ab 1. Mai 2012 bekommen Analog-Satellitenempfänger von der Position Astra 19,2° Ost, auf der die meisten deutschen Programme ausgestrahlt werden, kein Bild mehr: Zugunsten von HDTV schalten die letzten in FM/analog abstrahlenden Kanäle ab. Doch Digital-Umrüstung kann mehr bedeuten, als nur einen neuen Satelliten-Receiver zu kaufen. Funkamateure und Hobbyelektroniker sind da im Bekanntenkreis gefragte Ansprechpartner. Ein wenig Know-how wollen wir hier vermitteln.

„Astra bleibt analog“, so lautet eine aktuelle Werbekampagne – aber nur für eine Hamburger Biermarke. Die gleichnamigen Astra-Fernsehsatelliten schalten dagegen am 30. April 2012 ihre Analog-Kanäle ab, weil die digitale Übertragung für die Programmanbieter günstiger ist: auf einem alten analogen Kanal können vier digitale Programme – oder ein HDTV-Programm – übertragen werden.

Tatsächlich haben etliche deutsche Sender schon zum Jahreswechsel die Analogausstrahlung über die Astra-Fernsehsatelliten eingestellt, doch nun sind die letzten Kanäle dran. Wer die Umstellung bis jetzt auf

plötzlich „wie der Ochse vor dem neuen Tor“ dastehen, spannen wir den Bogen hier etwas weiter und gehen neben der Einzulempfangsanlage auf Besonderheiten von Mehrteilnehmeranlagen ein, wie sie typischerweise in Ein- und Zweifamilienhäusern anzutreffen sind. Größere Gemeinschaftsempfangsanlagen, für die ein Vermieter oder Betreiber verantwortlich zeichnet, lassen wir jedoch außen vor.

■ Analog oder digital?

Zunächst ist zu klären, wie die bestehende Anlage überhaupt empfängt. Analog-Satellitenempfang kann vorliegen, ohne dass

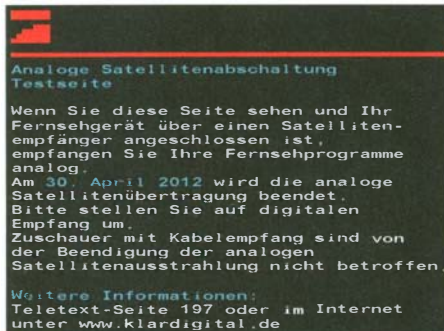


Bild 1: Wer diese Videotextseite sieht, empfängt noch ein analoges Satellitensignal und sollte demnächst tätig werden.

die lange Bank geschoben hat oder sich bislang gar nicht im Klaren ist, dass er Satellitenfernsehen noch analog empfängt, muss sich nun beeilen.

Unsere Leser haben zwar sicher genügend alternative Ideen zum Fernsehen und ihre eigenen Anlagen vermutlich seit bald einem Jahrzehnt umgestellt, doch wenn am 1. Mai plötzlich Fernseher bei Freunden und Verwandten streiken, ist es trotzdem vorbei mit einem ruhigen Feierabend. Schließlich zählen wir ja zu der bundesweit eher seltenen Spezies, die sich „mit so was auskennt“. Deshalb ist es sinnvoll, schon jetzt infrage kommende Anlagen zu überprüfen und auch einmal mit vielleicht hilfsbedürftigen Nachbarn zu sprechen. Damit Sie nicht an einer fremden Anlage

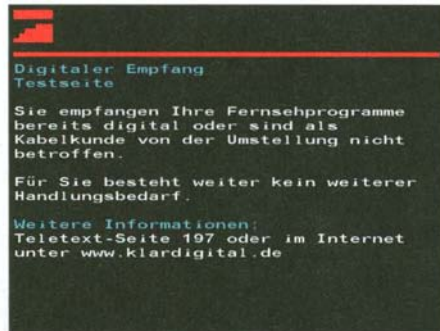


Bild 2: Wer diese Videotextseite angezeigt bekommt, nutzt bereits digitalen Satellitenempfang.

der Fernsehteilnehmer davon weiß: Kabelfernsehen und Gemeinschaftsantennen werden oft aus Satelliten-Kopfstationen versorgt. Bei professionellen Kabelfernsehanbietern sind die Empfangsstationen hoffentlich inzwischen umgerüstet, so manche Hausempfangsanlage könnte vom Vermieter jedoch längst vergessen worden sein, da sie jahrelang störungsfrei lief. Schätzungsweise 2,3 Millionen Haushalte empfangen noch analoges Satellitenfernsehen. Nur wer über Antenne versorgt wird, muss sich keine Gedanken machen: Das terrestrische Fernsehen wurde in Deutschland schon vor Jahren auf Digital (DVB-T) umgestellt; am 30. Juni 2009 schaltete der SWR mit dem Sender Bad Mergentheim die letzte Sendeanlage um.

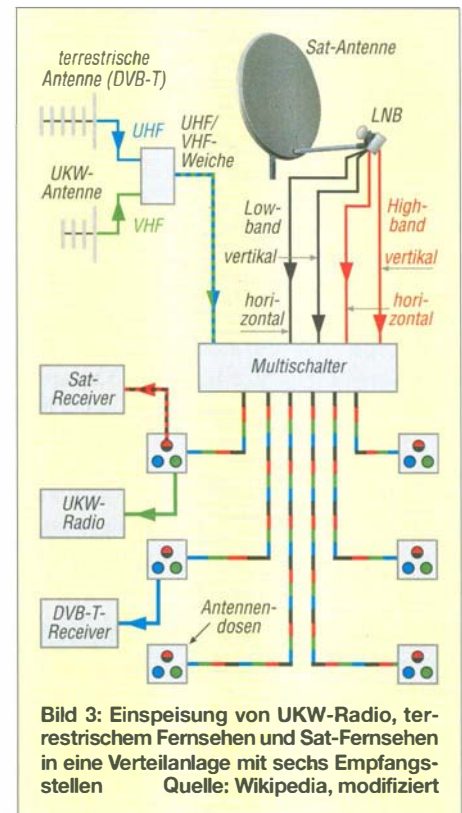


Bild 3: Einspeisung von UKW-Radio, terrestrischem Fernsehen und Sat-Fernsehen in eine Verteilanlage mit sechs Empfangsstellen
Quelle: Wikipedia, modifiziert

Der erste Schritt, um am 1. Mai 2012 nicht in die (dunkel bleibende) Röhre zu schauen, ist daher, am Fernseher nachzusehen, was dieser denn aktuell für ein Signal empfängt. Dazu gibt es eine spezielle Testseite im Videotext, Seite 198, die über die analogen und die digitalen Satellitenkanäle unterschiedlich beschickt wird. Die Videotext-Seite 198 auf ARD, ZDF, Pro 7, RTL, SAT.1 und einigen dritten Programmen enthält je nach Empfangsweg entweder einen Hinweis zur bevorstehenden Abschaltung des analogen Satellitensignals (Bild 1, links) oder den Hinweis „Sie empfangen bereits digital“.

In letzterem Fall darf man erleichtert den Fernseher wieder ausschalten, in ersterem ist dagegen baldiges Handeln angesagt. Wenn es sich beim betreffenden Fernsehanschluss um eine von Vermieter oder Eigentümergenossenschaft betriebene Anlage handelt und beim Fernsehteilnehmer gar kein Satellitenempfänger (oder Fernseher mit integriertem Satellitenempfänger) im Wohnzimmer steht, können lediglich die Betreiber der Empfangsanlage handeln. Diese sollten dann behutsam, jedoch umgehend auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, die Anlage umzurüsten. Hat der Teilnehmer dagegen einen Satellitenempfänger neben dem Fernseher, so ist dieser gegen ein digital empfangendes Gerät (auch als Set-Top-Box bezeichnet) auszutauschen, in den Normen DVB-S oder – im Hinblick auf HDTV zukunftsicherer – DVB-S2. Mit einer CI-Schnittstelle hält man sich Optionen für später offen.

Tabelle 1: Die vier Sendebereiche (auch Ebenen genannt) der Astra-Satelliten

f [GHz]	Polarisation	Band
10,7...11,7	horizontal	Low
10,7...11,7	vertikal	Low
11,7...12,75	horizontal	High
11,7...12,75	vertikal	High

Vom günstigen Baumarkt-Receiver ab 50 € bis zum HDTV-fähigen Empfänger mit eingebauter Festplatte und BluRay-Brenner, wie in [1] beschrieben, ist hier alles möglich. Ein neuer Fernseher mit bereits integriertem DVB-S- oder S2-Empfänger ist hinsichtlich der Bedienung die einfachste, wenngleich kostspieligste Lösung. Sie hat den Charme, dass nur eine Fernbedienung zu handhaben ist, was nicht nur hochbetagten Personen sehr entgegenkommt, sondern z.B. auch sporadischen Nutzern von Ferienwohnungen o. Ä.

■ Ist der LNB „digitalgeeignet“?

Sind mit dem neuen Empfänger nach einem Suchlauf nur HDTV-Programme und arte empfangbar, aber keines der üblichen Satellitenprogramme wie RTL, SAT.1 usw.,



Bild 4: Ein solcher Twin-LNB eignet sich zum direkten Anschluss zweier Sat-Receiver. Jeder der beiden Ausgänge stellt vertikale und horizontale Signale des Low- sowie des Highbandes bereit. Eine Weiterverteilung auf mehr als zwei Receiver ist nicht möglich.

so ist der LNB (engl. *Low Noise Block* – rauscharmer Umsetzerblock, der direkt im Zentrum der Empfangsschüssel montiert ist und die Gigahertz-Signale in ein im UHF-Bereich liegendes ZF-Band umsetzt) nicht ausreichend für den Digitalempfang geeignet! Die ersten LNBs für den Astra-Fernsehsatellitenempfang empfangen lediglich den Bereich von 10,7 bis 11,7 GHz, der heute als *Lowband*, unteres Band, bezeichnet wird, und setzten ihn durch Mischen mit einer Lokaloszillator(LO)-Frequenz von 9,75 GHz auf eine Zwischenfrequenz von 950 bis 2150 MHz um, die ein Astra-Analog-Satellitenempfänger verarbeitet. (Anfangs lag die LO-Frequenz bei 10 GHz und der ZF-Bereich reichte von 700 bis 1750 MHz – dies sei jedoch nur nebenbei erwähnt und ist im Folgenden belanglos.) Die Versorgungsspannung von

14 V oder 18 V beeinflusst hierbei, ob er horizontal oder vertikal polarisierte Programme empfangen soll.


Um nicht missverstanden zu werden: Dem LNB ist es zunächst einmal „egal“, was er empfängt. Er setzt ein Frequenzband im SHF-Bereich in den UHF-Bereich um. Ob die Signale in diesem Band digital oder analog moduliert sind, ist dabei unerheblich. Prinzipiell kann also ein LNB aus den frühen 90er-Jahren allemal digital modulierte Signale empfangen – nur eben nicht alle.

Um die Jahrtausendwende kam nämlich mit den Digitaltranspondern auf den Astra-Satelliten der Sendefrequenzbereich 11,7 MHz bis 12,75 MHz hinzu, der zuvor nur für Satelliten wie den gescheiterten TV-Sat oder DFS-Kopernikus benutzt worden war. Da es unpraktisch gewesen wäre, nun Frequenzen bis 3 GHz mit noch höheren Verlusten auf der ZF-Ebene übertragen zu müssen und außerdem neue Satellitenempfänger einzuführen, legte man sich stattdessen auf umschaltbare LNBs fest, die sogenannten *Universal-LNBs*: Diese nutzen eine zweite LO-Frequenz von 10,6 GHz, um das höhere Empfangsband, das *Highband*, ebenfalls auf die gewohnte Zwischenfrequenz umzusetzen.

Zum Umschalten zwischen beiden LO-Frequenzen dient ein 22-kHz-Steuersignal auf der Leitung zum LNB, das dem Gleichspannungssignal aufmoduliert wird. Tabelle 1 gibt einen Überblick.

Ein alter, rein für den Analogempfang gebauter LNB beherrscht diese Umschaltung freilich nicht und vermag daher keine Kanäle des Highbands zu empfangen. Allerdings kann es sehr wohl Digitalprogramme umsetzen, da diese nicht ausschließlich im Highband ausgestrahlt werden: Auf anderen Satelliten wie Eutelsat war dies ohnehin nie so strikt getrennt wie bei Astra, und auch auf den Astra-Satelliten werden einige Digitalprogramme wie arte und die HDTV-Kanäle inzwischen im Lowband ausgestrahlt.

Bild 5: Ein Multischalter, hier von TechniSat, verteilt die vier von einem Quattro-LNB eingehenden Signale in Sternstruktur an hier acht Sat-Receiver anhand der von diesen kommenden Steuersignalen. Dieses Modell versorgt sich dabei aus den von den Sat-Receiver an die LNBs gelieferte Versorgungsspannungen.

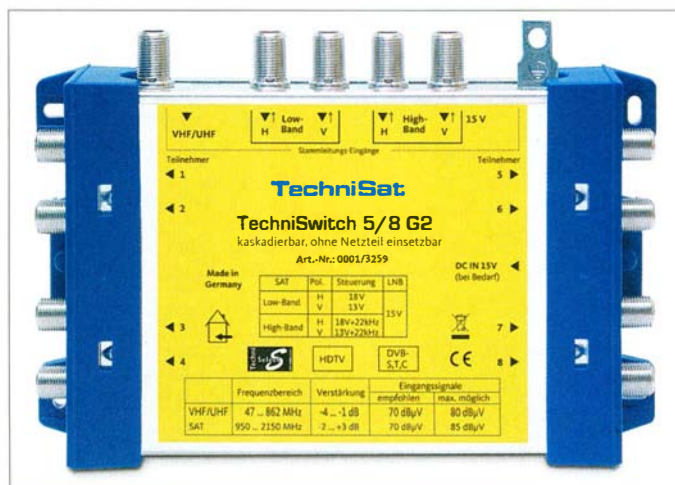

Andererseits wurde Digitalempfang hierzulande bereits seit 1996 eingeführt. Es kann daher durchaus sein, dass der LNB bereits voll digitaltauglich ist, weil vielleicht 1999 installiert, und bisher lediglich der Empfang mit einem analogen Receiver erfolgte. Ist der LNB leicht zugänglich, empfiehlt es sich, die genaue Artikelbezeichnung (nicht Seriennummer) zu notieren und danach zu googeln. Da es nur endlich viele LNB-Typen gibt, gelangt man auf diesem Weg mitunter schnell zu einer Auskunft.

■ Schlüsselwechsel nicht unbedingt erforderlich

Abhilfe ist nicht schwer, sofern die Satellitenschüssel gut erreichbar ist: Es muss für die Digital-Umrüstung nicht die gesamte Antenne ausgetauscht, sondern ggf. nur der LNB gegen ein modernes, umschaltbares Universal-LNB gewechselt werden. Der Spiegel, die „Schüssel“, kann dagegen normalerweise samt Halterung unverändert weiter genutzt werden, außer sie wurde zu „preiswert“ gekauft und über 15 Jahre oder länger von Wind und Wetter arg mitgenommen (Rostbefall, mechanische Schäden ...).

Dabei ist ein exponierter Standort auf dem Dach überdies nur selten notwendig: Die Sicht zum Satelliten ist in den meisten Fällen auch vom Balkon, an der Hauswand oder im Garten gegeben, wie Bild 7 verdeutlicht. Gerade wenn Schnee und Eis einen gemütlichen Fernsehabend zu Hause verlockend erscheinen lassen, kann die Empfangsanlage versagen: Wenige Millimeter Schnee auf dem LNB reichen hierfür schon. Da ist es ein großes Plus, wenn sich das Problem mal eben mit einem Handfeger lösen lässt, ohne aufs vereiste Dach steigen zu müssen.

Von daher wäre es überlegenswert, bei dem ohnehin fälligen Umbau die Satellitenschüssel an einen leichter erreichbaren Standort zu versetzen – der Mast am Dach wird bei einem Funkamateur ohnehin genügend anderes zu tragen haben.

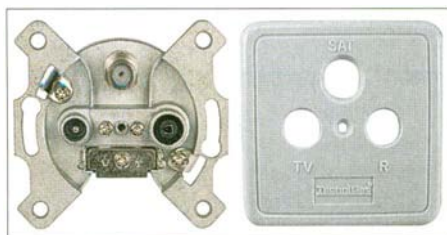


Bild 6: Heutige Antennenanschlussdosen haben noch einen dritten Anschluss für den Sat-Receiver. Passende Abdeckplatten gibt es für jedes Elektroinstallationssystem, aber nicht jede Platte passt auf jede Dose!

Wenn Sie im konkreten Fall nicht angehalten sind, auf den letzten Cent zu achten, lohnt es sich bei dieser Gelegenheit, über den Wechsel zu einer Markenschüssel nachzudenken. Wer einmal eine Billigschüssel in der Hand hatte und anschließend ein Exemplar von z. B. Kathrein mon-

trische Ausführung (Anzahl und Beschaltung der Ausgänge). Es gibt Single-LNBs für den Anschluss nur eines Sat-Receivers, Twin-LNBs – wie Bild 4 zeigt – für den Anschluss zweier Empfänger, Vierfach- und sogar Achtfach-Ausführungen. Die Vierfach-Ausführungen gibt es zudem mit und ohne integrierte Schaltmatrix (*Multi-schalter*): Erstere werden direkt mit vier Sat-Receivern verbunden, Letztere liefern dagegen die vier Empfangsvarianten *Horizontal/Lowband*, *Vertikal/Lowband*, *Horizontal/Highband*, *Vertikal/Highband* über eine beliebig große Schaltmatrix, von der Bild 5 einen Eindruck vermittelt, an dann entsprechend viele Receiver. Tabelle 2 zeigt die gängigsten LNB-Varianten. Findet in der alten Anlage allerdings bereits eine solche Schaltmatrix Verwendung, so verkompliziert sich der Umbau, da die

LNB (Tabelle 2) auszutauschen und es sind obendrein, was mitunter Probleme bereiten kann (s. u.), zwei weitere Koaxialleitungen zu verlegen – in Bild 3 rot markiert.

Sollte die Hausanlage bisher nur die Satellitensignale weitergeben und terrestrischen Empfang nicht ermöglichen, lohnt es sich bei dieser Gelegenheit, gleich noch Antennen für DVB-T (inzwischen bundesweit nur noch im UHF-Bereich) und UKW-Hörrundfunk nachzurüsten. Solche Antennen, insbesondere im Fall des UKW-Rundfunks, lassen sich unter Dach montieren und gewähren vielerorts allemal ausreichenden Empfang.

Genügt das nicht, bietet sich ferner eine Giebelwand als Montageort an. Unter Wahrung der 1,5-m/2-m-Grenzen in Bild 7 kann sogar die sonst obligatorische Erdung [2] entfallen. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann ja noch eine VHF-Antenne für den gerade neu aufkommen- den digitalen Hörfunk DAB+ vorsehen, benötigt dann jedoch eine Dreifach-Wei- che UKW/VHF/UHF.


So besteht jedenfalls die Möglichkeit, weitere Zapfstellen für DVB-T-Receiver und Hörrundfunkempfänger zu installieren, die sich sogar – dann freilich unter Verzicht auf das Sat-Signal an den betref- fenden Anschlüssen – mit normalen Ver- teilern aufsplitten lassen.

■ Wenn die Kabel nicht reichen

Die erwähnte Verlegung zweier zusätz- licher Kabel mag im Einzelfall zu um- ständlich erscheinen, weil vielleicht die Verlegung beim Dachdecken erfolgte und nicht mehr wiederholbar ist oder die Kabel unter Putz liegen und ein zusätzlicher Auf- putzkanal nicht erwünscht ist.

Laut DIN18015 sind Kommunikationslei- tungen (also Sat, Telefon, PC-Netzwerk und natürlich Koaxialkabel von Amateur- funkantennen) grundsätzlich austauschbar zu verlegen. Es heißt ausdrücklich: „Eine Verlegung direkt in Putz ist nicht zuläs- sig.“ In der Praxis wird das jedoch allzu oft missachtet. Ob sich die Kabel dann tat- sächlich noch durch die um zig Ecken he- rumverlegten Leerrohre ziehen lassen, ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor.

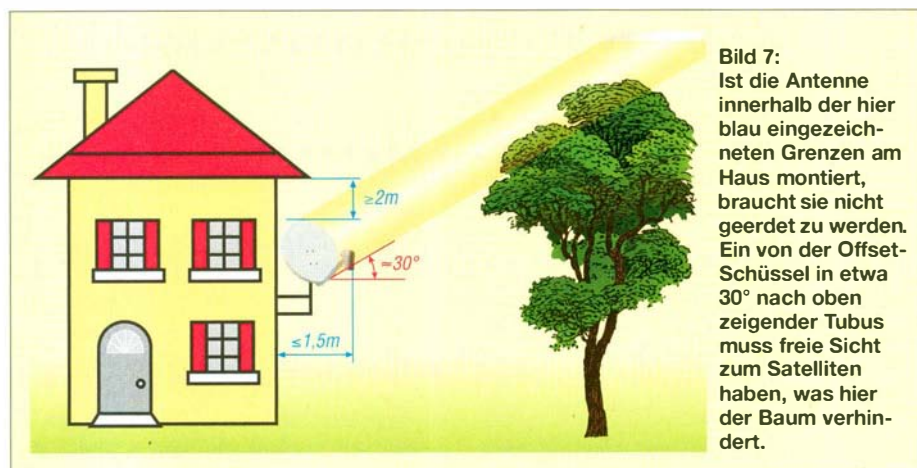Nehmen wir an, dass Leerrohre existieren und sich die Kabel ziehen lassen (Helfer



tieren durfte, wird die Servicefreundlichkeit der Letzteren zu schätzen wissen. Pro- fis hantieren durchweg mit derartigen Qualitätsfabrikaten, weil die Ersparnis an Arbeitszeit den höheren Materialpreis bei Weitem aufwiegt.

Gelegentlich erreichen uns Anfragen, wa- rum denn der Sat-Empfang ganzjährig in Ordnung sei, außer wenn es stark regnet, schneit oder neblig ist. Wassertropfen er- reichen auf diesen hohen Frequenzen be- nahe die Größenordnung einer Viertelwel- lenlänge (hier 6...7 mm), was zu erheblicher Dämpfung führt. Dem lässt sich mit höherer Reserve entgegenwirken. Weit mehr als auf das (bei Fachleuten bisweilen Kopfschütteln hervorrufende...) aufge- druckte Rauschmaß des LNB kommt es auf die Schüsselgröße an. 85 cm bis 90 cm sollten Sie bei einer Mehrteilnehmeranlage, für HDTV in jedem Falle, im Interesse dau- erhaften Fernsehgenusses schon anstreben.

■ Qual der LNB-Wahl

Beim neuen LNB ist auf gleiche mecha- nische (Durchmesser des Montagehalses, 40 mm oder – seltener – 22 mm) zu achten. Von großer Bedeutung ist jedoch die elek-

herkömmliche Matrix die Umschaltung zwischen Low- und Highband noch nicht beherrscht und auszutauschen ist – die alten LNBs lieferten als Dual-LNB nur zwei Empfangsvarianten statt der vier nun not- wendig gewordenen. Schauen wir uns dazu Bild 3 an, das zugleich den klassischen Fall einer Verteilanlage in einem etwas komfor- tabler ausgerüsteten Ein- oder Zweifami- lienhaus darstellt.

Handelt es sich um eine typische Anlage für Analogempfang, ist dort ein Dual-LNB mit nur zwei Ausgängen, nämlich *vertikal* (V) und *horizontal* (H), vorzufinden. Dieser be- durfte lediglich der zwei in Bild 3 schwarz dargestellten Koaxialleitungen zum Multi- schalter. Er ist nun also durch ein Quattro-

Tabelle 2: Bauformen handelsüblicher LNBs

LNB-Bezeichnung	Anzahl Ausgänge	Anschluss an Multischalter	Anzahl direkt anschließ- barer Sat-Empfänger
Single	1	–	1
Dual*	2	●	–
Twin	2	–	2
Quattro	4	●	–
Quattro-Switch, Quad	4	–	4
Octo	8	–	8

* für Digitalempfang nicht mehr gebräuchlich, nur bei Analogempfang

am anderen Ende erforderlich!). Im Idealfall ist ein Zugdraht mit dabei; andernfalls muss ein Kabel zunächst herausgezogen werden, um mit diesem einen Zugdraht nachzuziehen. Man kann nun versuchen, statt der zwei vorhandenen und wahrscheinlich 7 mm dicken Kabel vier solche mit nur 5 mm Außendurchmesser, wie in Bild 8 oben gezeigt, einzuziehen. Dies zweckmäßigerweise einzeln, sonst können sich die Kabel verdrehen und das Bündel verdicken. Viel Glück! Ein hochwertiges dünnes Kabel, wie z.B. LCD89, hat auf 10 m Länge bei 2,2 GHz erst 4,3 dB Dämpfung (LCD111 2,8 dB).

Gerade dann, wenn die Koaxialkabel zugänglich sind, empfiehlt sich eine Überprüfung ihres Zustands. Ein Ersatz durch ein moderneres Markenkabel (LCD111 hat beispielsweise 120 dB Schirmdämpfung

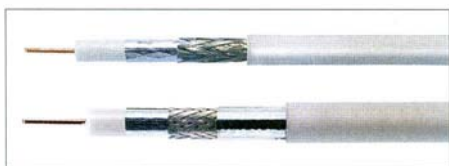


Bild 8: Das Koaxialkabel LCD89 (oben) von Kathrein eignet sich mit nur 5 mm Außendurchmesser zum Einziehen mehrerer Kabel in vorhandene Leerrohre. Das 7-mm-Kabel LCD111 (unten) bringt es auf 120 dB Schirmungsmaß.
Fotos: Werkfotos (5), DL2MCD (2), Red. FA (2)

bis 1 GHz und 105 dB bis 2,4 GHz – früher waren 70 dB oder bestenfalls 90 dB an der Tagesordnung) erscheint bei dieser Gelegenheit angeraten; im Haushalt eines aktiven Funkamateurs kann das im Hinblick auf TVI und BCI eine sinnvolle Vorbeugungsmaßnahme sein.

Nun zum eingangs angeschnittenen Rien-ne-va-plus-Fall, also zwei Koaxialkabel liegen und mehr gehen nicht. Dann bleiben nur ein Twin-LNB (Bild 4) und Überbrückung des alten Multischalters, um wenigstens an zwei Zapfstellen das volle Satellitensignal zu haben. Wo die Kinder inzwischen flügge sind, mag das nämlich durchaus zureichen. Kinder- und Gästezimmer lassen sich schließlich mit einem normal verteilbaren terrestrischen Signal versorgen, d.h. mit DVB-T von einer UHF-Antenne. Moderne Fernseher, selbst solche vom Lebensmitteldiscounter, haben heutzutage integrierte DVB-T-Tuner.

■ Einstellarbeiten

Digitaler Satellitenempfang garantiert zwar bei gleicher Signalstärke einen höheren Störabstand, doch leider ist auch das Empfangsverhalten „digital“. Machte sich schlechter werdender Analogempfang durch „Fischchen“ im Bild und Rauschen bemerkbar, zerfällt ein schwächer werdendes Digitalbild schnell in einzelne „Bau-

klötzer“, um schließlich ganz „einzufrieren“. Vom Hersteller so gewollt, schalten die Empfangsgeräte dann blitzschnell auf Dunkel. Klar, dass man auf diese Weise die Einstellung einer Schüssel nicht feinjustieren kann!

Es gibt jedoch sog. Sat-Finder schon ab etwa 10 €. Gut beraten ist, wer sich einen solchen mit akustischer Signalisierung aussucht (ein Zeigerinstrument nützt manchmal ziemlich wenig), wie ihn Bild 9 zeigt. Hilfreich sind bei diesem Exemplar obendrein die LEDs für die 14/18-V- sowie die 0/22-kHz-Anzeige. Eine gute Idee ist hierbei das im Bild gezeigte, fertig konfektioniert erhältliche Anschlusskabel mit den modernen F-Schnellsteckern, die man nicht mehr aufschrauben muss.

Bei der Feinjustage der Sat-Schüssel achten wir gemäß Bild 7 gleich noch auf etwa im Weg stehende Bäume. Im dort gezeigten Fall hilft nur der Beschnitt oder ein Versetzen der Schüssel. Ganz wichtig: Die seit Anfang der 90er-Jahre üblichen Offset-Schüsseln zeigen mit ihrer Fläche nicht direkt zum Satelliten, sondern stehen um den Offset versetzt nahezu senkrecht. Wo genau die Astra-Satelliten auf 19,2° (das ist die Position am Himmel, nicht die Projektion auf die Erdoberfläche!) bei Ihnen zu Hause auffindbar sind, lässt sich Tabellen von Schüsselherstellern entnehmen oder z.B. bei [3] mühelos online berechnen.

Faustregel für Deutschland: Horizontal etwa dort, wo um 11.30 Uhr MEZ (12.30 MESZ) die Sonne steht und vertikal bei etwa 30°; Schuldreieck 30/60/90° nutzen, Gegenkathete (kürzeste Seite) senkrecht ausrichten und über die Hypotenuse (längste Seite) peilen.

■ Muss ein neuer Fernseher her?

Nein! Selbst herkömmliche Röhrengeräte haben einen SCART-Anschluss, ebenso wie moderne Sat-Receiver. Damit bekommt Oma Krüger auf jeden Fall erst einmal ein Bild, ohne an dieser Stelle gleich nochmals investieren zu müssen. Dennoch genießt sie Digital-TV dann nur in analogisierter Form. Besser ist allemal ein modernes Gerät mit HDMI-Anschluss. Für HDTV ist so etwas in jedem Falle ein Muss. Zukunftssicher ist man nur mit *Full HD*, während *HD ready* für die Öffentlich-Rechtlichen derzeit noch ausreicht – wesentlich ausführlicher in [4].

■ Weitere Besonderheiten

Zu beachten ist, dass Twin-Receiver (ein Kanal zum Live-Fernsehen, einer für gleichzeitiges Aufzeichnen) zur vollwertigen Funktion zwei Sat-Antennenanschlüsse benötigen, also wie zwei „Teilnehmer“ zu rechnen sind. Dafür gibt es mittlerweile sogar Anschlussdosen mit zwei Sat-Aus-

gängen. Steht nur ein Anschluss zur Verfügung, ist mit funktionalen Einschränkungen im Betrieb zu rechnen; je nach Gerät kann dann beispielsweise nur noch das Ansehen des zeitgleich aufgezeichneten Programms möglich sein.

Es gibt auch, trotz der Notwendigkeit der High/Low- und V/H-Umschaltung, sogenannte Einkabellösungen. Für Analogempfang existierte eine praktikable Variante, die sich mit bestimmten Einschränkungen weiternutzen lässt – siehe der Beitrag von Dr. Achim Scharfenberg, DL1MK, auf den folgenden zwei Seiten. Renommierter Hersteller (u.a. Kathrein – *Unicable*; Technisat – *TechniRouter*) bieten sogar für Digitalempfang ziemlich ausgeklügelte Lösungen an, die zwar ihren Preis haben, aber im o.g. Rien-ne-va-plus-Fall Abhilfe schaffen.



Bild 9: Der preisgünstige Sat-Finder wird am LNB in die Leitung zum Receiver bzw. zur Hausverteilanlage eingeschleift.

Eine dritte Schaltebene wird erforderlich, wenn sich der Satellitenempfang nicht auf die Position 19,2° Ost für Astra 1 beschränken, sondern vielleicht auch Eutelsat 13° Ost oder Astra 2/Eurobird 28,2° Ost erschließen soll: Dann ist noch zusätzlich zwischen mehreren LNBs umzuschalten. Diese können „schielend“ in einer Schüssel montiert sein.

In diesem Fall kommt das von Eutelsat entwickelte DISEqC-Verfahren (*Digital Satellite Equipment Control*) zum Einsatz, das einen digitalen Steuercode zum Multischalterschickt. Hierzu wird das bereits bekannte 22-kHz-Schaltersignal entsprechend moduliert. Für Einzelempfang geeignete Rotor-Anlagen, mit denen sich mit nur einem LNB ebenfalls alle Satelliten empfangen ließen, sind für Mehrteilnehmerempfang ungeeignet.

Literatur und URL

- [1] Roth, W.-D., DL2MCD: Panasonic BluRay-Sat-HDTV-Center. FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 2, S. 138–139
- [2] Raphael, Th., DF4KJ: Blitzschutz und Antennen-erung. FUNKAMATEUR 59 (2010) H. 1, S. 33
- [3] Mitu, Ch.: Rechner für Azimut- und Elevationswinkel. www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml
- [4] Irmer, R., DH1ROI: Digitales Fernsehen. FUNKAMATEUR 59 (2010) H. 7, S. 706–708; H. 8, S. 822–824

Einkabel-Hausverteilanlage für Digital-Satellitenempfang nutzen

Dr. ACHIM SCHARFENBERG – DL1MK

Klassische Fernsehempfangs-Hausinstallationen mit nur einem heruntergeführten Antennenkabel lassen sich nicht ohne Weiteres für digitalen Satellitendirekt Empfang weiterverwenden: Hier sind eigentlich mehrere Kabel und Umschalter erforderlich. Wer allerdings auf einige der immerhin über 270 deutschsprachigen digitalen Sender verzichten kann, gelangt mit der nachfolgend beschriebenen „kleinen“ Lösung vorerst zum Ziel, ohne gleich neue Kabel einziehen zu müssen.

Wer vom Satelliten bisher noch analog empfängt, muss vor dem Mai 2012 auf Digitaltechnik umstellen. Dafür wird er mit einer Fülle von frei empfangbaren Sendern belohnt [1].

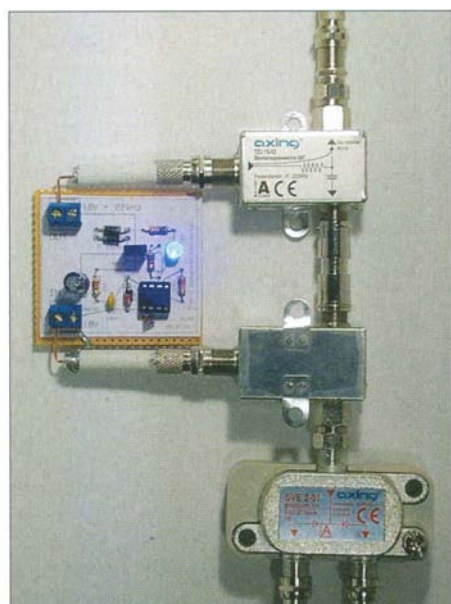


Bild 1: Aufbau in der Praxis; die untere Strom-einspeiseweiche muss um 180° vertikal gedreht eingebaut werden, da der Gleichstromweg ansonsten gesperrt ist. Foto: DL1MK

Problematisch sind Satellitenempfangsanlagen allerdings, wenn die im Haus vorhandene Antennenleitung nur eine „Einkabel-Lösung“ bietet. Sollen dann mehrere Empfänger angeschlossen werden, sind besondere Tricks notwendig. Die Industrie bietet für solche Fälle verschiedene Einkabel-Lösungen wie die sogenannte *Unicable*-Technik (Markenname einer existierenden Lösung) an, die jedoch ihren Preis haben. Es geht günstiger mit kleinen Kompromissen bei der Senderauswahl.

■ Das Problem

Um den LNB (Low Noise Block, rauscharmer Konverter im Brennpunkt der Satellitenantenne, setzt die Gigahertz-Signale in den Zwischenfrequenzbereich von etwa 950 MHz bis 2150 MHz um) auf die gewünschten Kanäle einzustellen, sendet der

Sat-Receiver verschiedene Steuersignale: einerseits die Umschaltung zwischen vertikaler und horizontaler Empfangslage (14 V/18 V Gleichspannung – wie bereits beim analogen Sat-Empfang) und andererseits die Auswahl des Frequenzbandes mittels des 22-kHz-Signals (siehe Tabelle 1). Letzteres wird dem Gleichspannungssignal aufmoduliert.

Somit ist schnell ersichtlich, dass der Anschluss mehrerer Sat-Receiver an ein Antennenkabel ohne besondere Maßnahmen scheitern muss. Einfaches Parallelschalten der Empfänger geht also nicht, dies würde bei unterschiedlicher Einstellung sogar zu einem Kurzschluss führen.

Moderne Satellitenverteilungen mit Multischaltern nutzen deshalb zusätzliche Steuersignale (DiSEqC) oder verwenden Frequenzbandumsetzungen, falls nur ein Antennenkabel zur Verfügung steht. Beide Verfahren erfordern spezielle Hardware und erzeugen entsprechende Kosten.

■ Die einfache Lösung

Die Mehrheit der deutschsprachigen digital empfangbaren Programme befindet sich allerdings im blau gefärbten Quadranten von Tabelle 1: Highband und horizontale Polarisation. Gelingt es, die Anlage auf diese Einstellung zu fixieren, so lassen sich prinzipiell mehrere Sat-Receiver an eine durchlaufende Leitung anschließen. Für weitere Empfänger lassen sich so viele Sat-Verteiler kaskadieren, bis die Steuerspannung am LNB die Schwelle von ≈ 15 V unterschreitet.

Allerdings ist so kein HDTV-Empfang möglich – diese Sender arbeiten meist im Lowband, weil sie die zuvor analog genutzten, frei gewordenen Kanäle nutzen. Einige andere Sender wie Arte und N24 oder Sport1 (letzterer ist vertikal polarisiert) sind leider ebenfalls nicht verfügbar. Und es ist ungewiss, wie zukunftssicher eine solche Lösung ist! Momentan hilft sie jedoch erst einmal weiter...

Die Idee zur eigenen Lösung lieferte die in [2] vorgestellte Technik. Der benötigte Strom kann direkt aus der Antennenleitung

Tabelle 1: Steuersignale des LNB und deren Empfangskombinationen

	Polarisation vertikal	Polarisation horizontal
Highband 11,7...12,75 GHz	14 V + 22 kHz	18 V + 22 kHz
Lowband 10,7 ... 11,7 GHz	14 V	18 V

entnommen werden. Der Fachhandel bietet inzwischen zahlreiche Komponenten an, mit denen sich eine entsprechende Individuallösung zusammenstellen lässt. Sind mehrere Sat-Receiver an einem Antennenkabel angeschlossen, müssen sie zunächst gleichspannungsmäßig entkoppelt werden. In Bild 2 geschieht dies durch den Sat-Verteiler mit eingebauten Trenndioden.

Das Gleichspannungssignal (blau) wird anschließend mit der Strom-einspeiseweiche 1 entnommen und dient nebenbei als Spannungsversorgung des 22-kHz-Generators. Auf dessen Platine erfolgt die Modulation des Gleichspannungssignals mit dem 22-kHz-Signal, das dann über die Strom-einspeiseweiche 2 weiter zum LNB gelangt (rot). Das Empfangssignal (grün) des ausgewählten Frequenzblocks liegt im gesamten Kabel an.

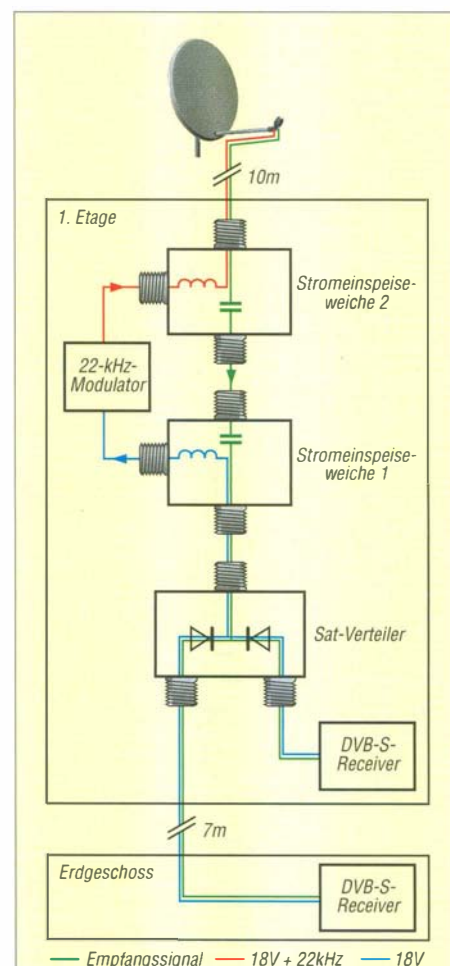


Bild 2: Gesamtaufbau und Signalwege der Einkabel-Sat-Anlage des Autors

Tabelle 2: Zusätzlich zu den im Schaltplan vorhandenen Bauteilen benötigte Einzelteile

Anzahl	Bestellnummer von Reichelt [3]	Bezeichnung
2	TZU 15-02	Stromeinspeiseweiche für Sat-Verstärker
1	SVE 2-01	2-fach Sat-Verteiler, z.B. Axing <i>premium-line</i>
1	FV BB	F-Steckverbinder, F-Buchse / F-Buchse
1	FV SS-QUICK	F-Steckverbinder, F-Stecker / F-Stecker Quickfix weitere F-Stecker nach Bedarf und Kabeldurchmesser

■ 22-kHz-Modulator nach DJ4LB

Die Suche nach einer zum Nachbauen geeigneten Schaltung führt im ansonsten übigen Internet kaum weiter. Wertvolle Hinweise und einen nützlichen Schaltungsvorschlag, der mir als Vorlage diente, finden sich allerdings bei [2]. Abweichend von der Originalschaltung wird im Musteraufbau als Tongenerator ein 555 eingesetzt. Sein Open-Collector-Ausgang am Pin 7 dient der Steuerung von T1. Er schließt im 22-kHz-Takt die beiden Schottky-Dioden kurz, sodass die Gleichspannung von einem Rechtecksignal mit etwa $U_{ss} = 0,6 \text{ V}$ überlagert wird. Ohne weiteren Abgleich erreicht dieser einfache Aufbau ein Taktverhältnis von nahezu 50 %.

■ Nachbau

Der Nachbau gestaltet sich durch die Verwendung von Standardkomponenten recht einfach. Im Musteraufbau ist eine Lochrasterplatine eingesetzt, wobei nach einem mehrfach im FUNKAMATEUR beschriebenen Verfahren Papierausdrucke der Leiter- und Bestückungsseite auf der Platine als Vorlage dienten. Allerdings dürfen bei dieser Technik keine Laserdrucker bzw. Kopierer die Vorlage erstellen, da der Tonner elektrisch leitend ist. Fertigkomponenten wie Einspeiseweiche, Verteiler usw. sind beispielsweise bei [3] erhältlich.

■ Funktionstest

Mit einem Spannungsmesser lässt sich die Funktion der Schaltung leicht überprüfen: Parallel zum 100-pF-Kondensator wird vorübergehend ein 1- μ F-Kondensator an-

geklemmt. So schwingt der 555 etwa im Sekundentakt. Die LED blinkt, und die Rechteck-modulierte Gleichspannung am Ausgang ist mit einem Spannungsmesser deutlich erkennbar. Die Stromaufnahme beträgt 13 mA.

Hier ließe sich mit einem CMOS-555 noch etwas Strom einsparen. Wer beim Experimentieren einmal im Lowband nach Sendern suchen möchte, braucht nur den 555 aus der Fassung zu ziehen (vorher aber den Satelliten-Receiver ausschalten!).

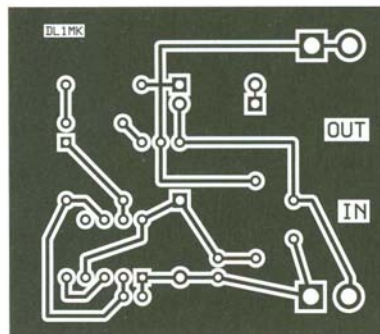


Bild 4: Layout der 50,8 mm x 43,2 mm messenden Platine, M 1:1

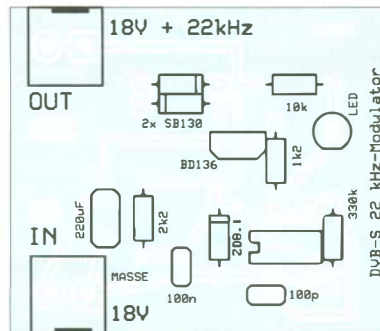


Bild 5: Bestückung des 22-kHz-Modulators inklusive Schraubklemmen für Platinenmontage

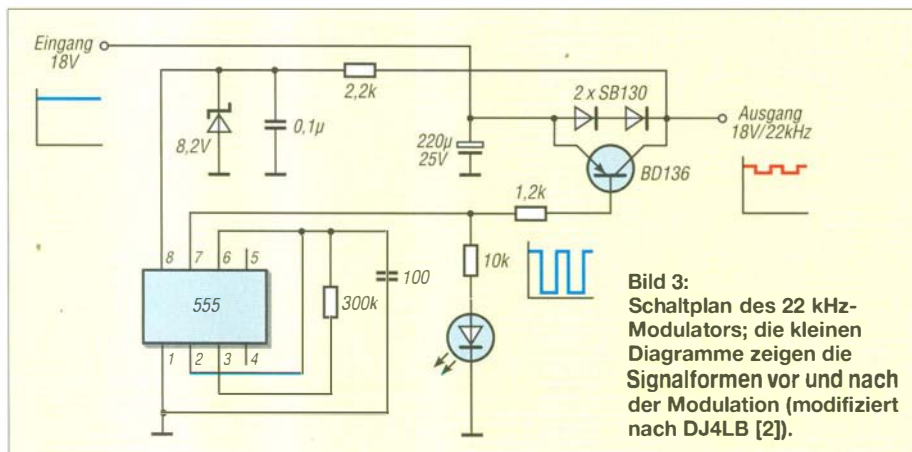


Bild 3: Schaltplan des 22 kHz-Modulators; die kleinen Diagramme zeigen die Signalformen vor und nach der Modulation (modifiziert nach DJ4LB [2]).

■ Sendersuche

Jetzt fehlt nur noch die Senderprogrammierung: Dazu stellt man zunächst den ersten Sat-Receiver auf einen Sender aus dem bevorzugten Band (Highband, horizontal) ein. Danach wird der Sendersuchlauf am zweiten Sat-Receiver gestartet. Er findet dann nur noch die Sender dieses Bereichs, was dem Benutzer anschließend den Ärger erspart, immer wieder auf nicht funktionierende Programmplätze zu geraten. Die gleiche Prozedur ist dann mit getauschten Rollen zu wiederholen.

■ Fazit

Mit dem beschriebenen Verfahren gelingt unter Inkaufnahme der eingangs genannten Einschränkungen eine Umrüstung bestehender Einkabel-Hausverteilanlagen für Digitalempfang, ohne dass evtl. aufwendig Wände aufzustemmen sind.

DL1MK@t-online.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] www.astra.de/298945/senderlisten
- [2] Sattler, G., DJ4LB: Steuersignale auf Sat-Koaxialkabel. TV-Amateur Nr. 116 (2000) H. 1, S. 14-16; im Internet, engl.: http://vss.pl/cq_tv/cq-tv191.pdf
- [3] Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG, Sande, Tel. (044 22) 955-333; www.reichelt.de
- [4] Wikipedia: Einkabelsystem. <http://de.wikipedia.org/wiki/Einkabelsystem>

Anzeige



FRONTPLATTEN & GEHÄUSE

Kostengünstige Einzelstücke und Kleinserien

Individuelle Frontplatten können mit dem Frontplatten Designer mühelos gestaltet werden. Der Frontplatten Designer wird kostenlos im Internet oder auf CD zur Verfügung gestellt.

- Automatische Preisberechnung
- Lieferung innerhalb von 5-8 Tagen
- 24-Stunden-Service bei Bedarf

Preisbeispiel: 34,93 € zzgl. USt./Versand



Schaeffer AG
Nahmitzer Damm 32
D-12277 Berlin
Tel +49 (0)30 8 05 86 95-0
Fax +49 (0)30 8 05 86 95-33
Web info@schaeffer-ag.de
www.schaeffer-ag.de

Wirkungsgradmessung an LEDs

MICHAEL FRANKE

Seit einigen Jahren erreichen leistungsstarke Leuchtdioden eine höhere Effizienz als Energiesparlampen. Der Beitrag zeigt, wie sich Wirkungsgrad und visuelle Lichtausbeute mit einfachen Mitteln messen lassen.

Die Technologie der Hochleistungs-LEDs ist relativ jung und in Entwicklung begriffen. So gibt es noch immer produktionsbedingt Schwankungen der Lichtausbeute. Es ist daher üblich, nachträglich in Helligkeitsklassen zu sortieren. Ein solch wettbewerbsrelevanter Parameter verleitet Hersteller und Händler zur Ausschöpfung von Toleranzen bei der Deklaration ihrer Ware, bisweilen auch zu irreführenden Daten-

angaben. Der Anwender ist jedoch an verlässlichen Zahlen interessiert. Nachfolgend zeige ich, wie mit Siliziumfotodioden und etwas Mathematik eine hinreichend genaue Nachprüfung möglich ist.

Vorgehensweise

Zur Messung muss das Licht der zu prüfenden LED möglichst vollständig auf die Fotodiode treffen. Zur Anwendung kamen drei

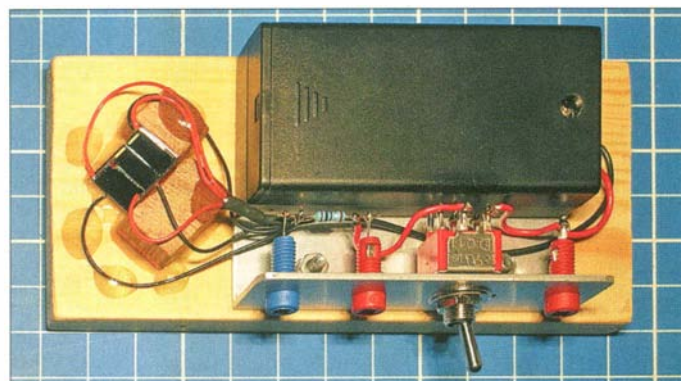


Bild 1: Fertige Messanordnung, aufgebaut auf einem Holzbrettchen; zur Vorspannungserzeugung dienen zwei 1,5-V-Mignonzellen, die im Batteriehalter untergebracht sind.

Foto: Franke

knapp 10 mm × 10 mm große S-100CL (alternativ S-100VL). Daten sind bei [1], Dioden selbst bei [2] zu finden. Zu einem Stückpreis von etwas mehr als 17 € werden auch nichtgewerbliche Anwender beliefert. Drei Fotodioden sind rechtwinklig zueinander anzuordnen. Sie bilden die Lichtfalle, mit der sich unter verschiedenen Winkeln eintretendes Licht verlustarm auffangen lässt – ggf. nach bis zu zwei Reflexionen. Erläuterungen zum Zusammenbau nebst Detailbildern sind auf www.funkamateurl.de → Downloads/Archiv verfügbar.

Lichtmessung mit Fotodioden

Bild 3 zeigt die Schaltung. Bei geschlossenem Schalter ist an die Buchsen X2/X3 ein Voltmeter, Oszilloskop oder A/D-Umsetzer anschließbar. Bleibt S1 offen, so lässt sich zwischen X1 und X3 ein Milliampereometer anklammern und der Fotostrom direkt messen. Im Vorversuch zeigte sich, dass die

Die Arbeitsweise einer Fotodiode wird anhand von Bild 2 deutlich. Die auftreffende Lichtleistung erzeugt einen proportionalen Strom i_q . Beim Einsatz als Solarzelle strebt man einen Arbeitspunkt mit größtmöglichem Produkt aus Strom und Spannung an (MPP, engl.: *maximum power point*). Je nach Temperatur und Einstrahlung liegt der MPP bei 0,4 V bis 0,5 V je Zelle. Ohne Last läuft die Spannung bis etwa 0,6 V hoch, der Strom i_q fließt nun intern über den PN-Übergang (D im Ersatzschaltbild) und zum geringen Teil über den Shunt R_{sh} .

Um die Fotodiode als Messmittel nutzen zu können, sind die Klemmen durch einen Strommesser kurzzuschließen. i_q fließt nun durch das Messgerät, D und R_{sh} stören dabei nicht mehr. Bei sehr großem Fotostrom gelangt der Spannungsabfall über R_{ser} in die Nähe der Flussspannung von D. Der Messfehler nimmt dann stark zu, bis hin zur Sättigung. Um den linearen Messbereich hinauszuschieben, kann man die Fotodiode mit einer Sperrvorspannung beaufschlagen, die größer als der Abfall an R_{ser}

ist. Geringfügiger Nachteil dieser Betriebsart ist ein auch ohne Beleuchtung fließender minimaler Dunkelstrom, der den Messwerten einen kleinen additiven Offset verleiht.

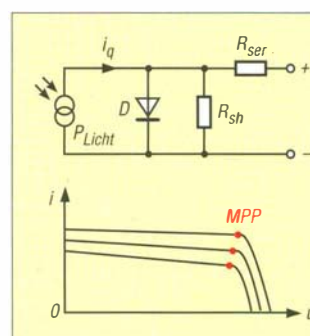


Bild 2: Vereinfachtes Ersatzschaltbild und Kennlinien einer Fotodiode/Solarzelle

Bei der beschriebenen Test messen wir den Fotostrom. Er ist mit der LED-Lichtleistung und der visuellen Helligkeit durch Proportionalitätsfaktoren verknüpft. Um diese zu erhalten, müssen drei wellenlängenabhängige Größen miteinander verrechnet werden: die Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges (siehe Bild 4), das Spektrum der LED sowie die Empfindlichkeit der Fotodiode. Betrachten wir zunächst die rote Kurve in Bild 4. Das normalsichtige Auge nimmt bei Tageshelligkeit Licht der Wellenlänge 555 nm am intensivsten wahr. 1 W Lichtleistung erzeugt hier den subjektiven Helligkeitseindruck von 683 lm (Lumen). Eine monochromatische Gelb-Grün-Leuchte mit 100 % Wirkungsgrad hätte also 683 lm/W Effizienz. Ähnlich wie die Natriumdampflampe wäre so eine Lichtquelle zwar wirtschaftlich im Betrieb, aber man könnte keinerlei Farben unterscheiden. Für eine farbechte Beleuchtung sollte sich das Spektrum mindestens zwischen 450 nm und

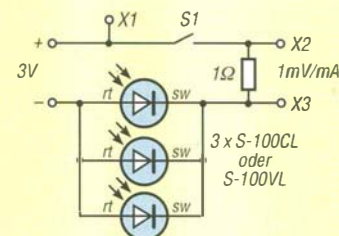


Bild 3: Schaltung des Messgeräts

650 nm erstrecken. Weil rotes und blaues Licht aber weniger hell wahrgenommen werden, hätte eine Weißlichtquelle mit 100 % Wirkungsgrad nur noch eine Ausbeute von ungefähr 300 lm/W, je nach Zusammensetzung des Spektrums.

Für die Umrechnung des Fotostroms in den Wirkungsgrad und die in Lumen pro Watt angegebene Effizienz müssen wir über Produkte zweier Funktionen integrieren. Dieser kompliziert anmutende Vorgang lässt sich leicht verstehen und numerisch ausführen. Hierzu zerlegen wir das Spektrum der LED, z. B. das der Diode in Bild 6, gedanklich in viele schmale senkrechte Streifen, was gleichbedeutend mit monochromatischen Einzellichtquellen von beispielsweise je 10 nm spektraler Breite ist. Die Quelle bei 500 nm Wellenlänge möge z. B. 0,4 W Lichtleistung emittieren. Die Größenordnung Watt ist hier rein willkürlich und nur der Anschaulichkeit halber gewählt – am Ende der Rechnung kürzen sich die Einheiten wieder heraus. Diese 0,4 W Licht erzeugen im Auge einen Helligkeitseindruck von $0,4 \text{ W} \cdot 683 \text{ lm/W} \cdot 0,3 = 81,96 \text{ lm}$,

wie in Bild 4 ablesbar ist. Gemessen mit der Diode S-100, siehe Bild 7, entsteht ein Fotostrom von

$$0,4 \text{ W} \cdot 0,21 \text{ A/W} = 0,084 \text{ A}.$$

Beide Multiplikationen werden anhand der vorliegenden Spektralkurven für jedes Wellenlängenintervall wiederholt, alle Teilprodukte addiert, und wir erhalten:

a = fiktive Gesamtlichtleistung der LED,
 b = Summe der Lumen-Werte,
 c = Summe der Fotoströme.

Jetzt sind nur noch zwei Quotienten zu bilden: die gewichtete Fotodiodenempfindlichkeit für das konkrete LED-Spektrum aus c durch a in Ampere pro Watt (A/W) und die visuelle Lichtausbeute für die abgegebene Strahlung dieser LED aus b durch a in Lumen pro Watt (lm/W). Mithilfe des XLS-Arbeitsblatts im Download-Bereich habe ich die gewichteten Proportionalitätsfaktoren für die beiden LED-Spektren unter Verwendung der S-100VL ermittelt. Sie lauten: 0,272 A/W und 310 lm/W für die kaltweiße LED von Cree sowie 0,334 A/W und 280 lm/W für die warmweiße LED von Nichia.

■ Ergebnisse

Als LED von Cree untersuchte ich ein 2008 bei [3] gekauftes Exemplar. Die Messwerte lauten: Spannungsabfall 2,94 V bei 100 mA Flussstrom. Das entspricht 294 mW zugeführter elektrischer Leistung. Das Licht erzeugt 32 mA Fotostrom. Die Division durch 0,272 A/W ergibt 117,6 mW Lichtleistung. Der Wirkungsgrad ist

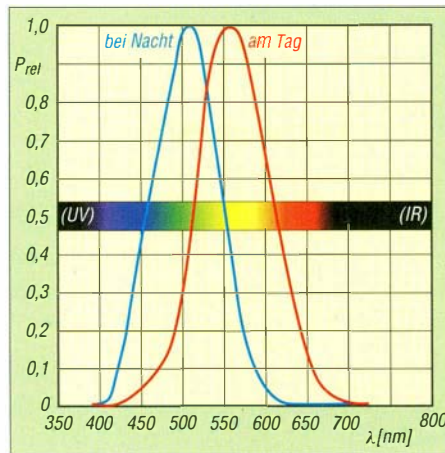


Bild 4: Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges Quelle: Wikipedia/V-Lambda-Kurve

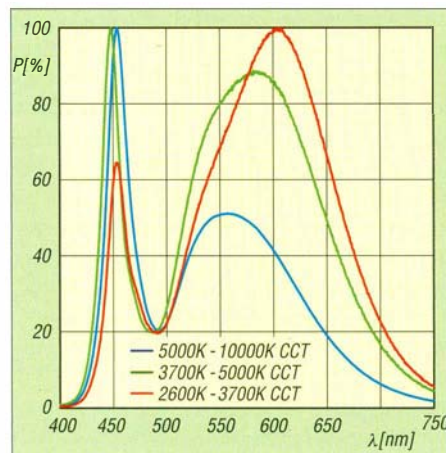


Bild 5: Spektrum der Kaltweiß-LED XR-E 7090 Q5 (blaue Kurve) von Cree (www.cree.com)

$$117,6 \text{ mW} / 294 \text{ mW} = 40 \text{ \%}.$$

Die Lichtabgabe beträgt

$$0,1176 \text{ W} \cdot 310 \text{ lm/W} = 36,47 \text{ lm}.$$

Die Effizienz, bezogen auf die elektrische Leistung, ist

$$36,47 \text{ lm} / 0,294 \text{ W} = 124 \text{ lm/W}.$$

Bei 350 mA Flussstrom fallen 3,19 V ab, das sind 1,117 W elektrische Leistung. Das Licht erzeugt 103 mA Fotostrom. Die gleiche Rechnung wie zuvor ergibt 34 % Wirkungsgrad, 117 lm Lichtabgabe und 105 lm/W Effizienz. Die höhere Bestromung erzeugt mehr Licht, aber der Wirkungsgrad sinkt ab. Der Effekt ist für Hochleistungs-LEDs typisch. Die Hersteller arbeiten daran, diese Nichtlinearität zu verringern.

Die LED von Nichia entstammt einer Lieferung von [4] von 2010. An ihr wurden bei 100 mA Flussstrom 2,87 V Spannungsabfall und 31,2 mA Fotostrom gemessen. Mit dem XLS-Arbeitsblatt ergeben sich 32,5 % Wirkungsgrad, 26,2 lm Lichtabgabe und 91 lm/W Effizienz. Mit 350 mA Flussstrom bei 3,16 V Spannungsabfall sind 92 mA Fotostrom messbar. Daraus folgen 25 % Wirkungsgrad, 77 lm Lichtabgabe und 70 lm/W Effizienz.

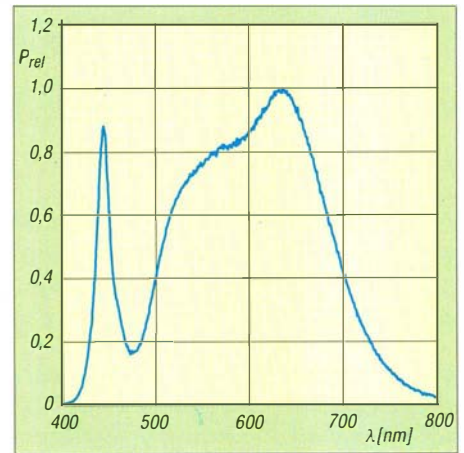


Bild 6: Spektrum der Warmweiß-LED NCSL 119T-H1 von Nichia (www.nichia.co.jp)

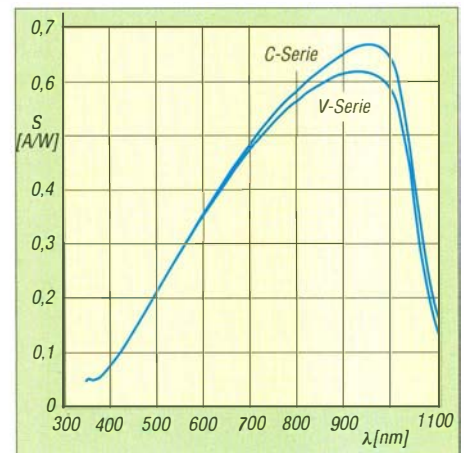


Bild 7: Spektrale Empfindlichkeit der Fotodioden S-100C und S-100V [1]

Das warmweiße Licht dieser LED ist angenehmer als das kaltweiße und ähnelt viel mehr dem der Glühlampe. Der Preis hierfür ist ein geringerer Wirkungsgrad – ebenfalls ein typischer Effekt.

Die durch Messungen und Rechnungen erhaltenen Werte sind plausibel und entsprechen den Angaben von [3] und [4]. Was für Weiß-LEDs aus diesen Quellen durch die beschriebenen Messungen stichprobenartig bestätigt werden konnte, lässt sich bei anderen Anbietern und anderen LED-Typen nicht automatisch voraussetzen. Bei den für Beleuchtungszwecke durchaus interessanten Bauformen in 3-mm- oder 5-mm-Gehäusen finden sich oft nur Bezeichnungen wie *superhell* oder *ultrahell* sowie schwer nachvollziehbare Lichtstärkeangaben in Candela (cd). Mit dem vorgestellten einfachen Messgerät ist es dem Hobbykonstrukteur von LED-Beleuchtungen möglich, anhand von Stichproben die Tauglichkeit eines Typs oder die Zuverlässigkeit eines Lieferanten zu überprüfen.

Literatur und Bezugsquellen

- [1] OSi Optoelectronics: www.osioptoelectronics.com
- [2] OEC: www.oec-gmbh.de
- [3] LED-Tech, www.optoelectronics.com
- [4] Lumitronix LED-Technik: www.leds.de

Mikrofräse Proxxon MF70 zur CNC-Fräse umgebaut

PETER BAUER – DL3VLL

Fast jeder Funkamateur, der sich mit dem Selbstbau von Geräten beschäftigt, stand schon einmal vor dem Problem, mechanische Bauteile präzise herstellen zu müssen. Besonders interessant ist die vorgestellte Lösung für diejenigen, die sich mit dem Eigenbau von SHF-Technik befassen.

Dieses Projekt zeigt auf, wie mit relativ einfachen Mitteln die professionelle Herstellung kleiner mechanischer Konstruktionselemente möglich ist. Der Beitrag beschränkt sich auf die Anleitung zum Umbau einer vorhandenen Fräse und ist nicht als Erstlingswerk gedacht. Grunderfahrungen in der mechanischen Bearbeitung und Konstruktion sind Voraussetzung. Auch auf Hintergründe und Erläuterungen zur spanabhebenden Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen wurde bewusst verzichtet.



Bild 1: Komplett aufgebaute CNC-Fräse ohne Abdeckungen für X/Y-Antriebe

Seit einiger Zeit bietet Proxxon [1] die Mikrofräse MF70 an, mit der sich Bauteile bis zu einer Größe von 134 mm × 46 mm × 80 mm bearbeiten lassen. Der in der Drehzahl von 5000 U/min bis 20000 U/min einstellbare Motor mit einer Leistung von 100 W erlaubt neben der Bearbeitung von Kunststoffen auch die von Aluminium, Messing sowie Stahl mit Werkzeugen bis 3 mm Durchmesser. Auch eine Erstellung von Prototyp-Leiterplatten in Frästechnologie einschließlich Bohren und Konturfäsen ist mit der MF70 möglich. Der zur Maschine gehörende Kreutztisch und der

Motor besitzen Gewindespindeln mit Kurbeln zum Einstellen in X-, Y- und Z-Richtung.

Es hat sich aber gezeigt, dass bei sehr genauen Arbeiten durch die einseitige Belastung beim Drehen der Kurbeln (Hebelwirkung) unsaubere Oberflächen beim Fräsen entstehen. Zudem ist bei der Bearbeitung komplizierter Teile immer ein genaues Mitdenken über die Bearbeitungsposition des Werkzeugs erforderlich. Dies brachte mich auf die Idee, die Kurbeln der drei Einstellspindeln durch Schrittmotoren zu ersetzen und aus preiswert erhältlichen oder relativ einfach herzustellenden Komponenten eine komplette Miniatur-CNC-Fräsmaschine aufzubauen.

Wer den nachfolgenden Umbau scheut, kann von Usovo [2] auf der Proxxon MF70 basierende CNC-Fräsen erwerben.

Mit einer Schrittmotorsteuerkarte SMC-800/SMC-1500 [3] ist die Maschine über eine parallele PC-Druckerschnittstelle ansteuerbar. Ein wichtiger Grund für den Einsatz der ausgewählten Komponenten war, dass mit der Steuerkarte, dem CAM-Programm und der CNC-Steuerung WinPC-NC bei www.filou.de untereinander abgestimmte Module erhältlich sind.

WinPC-NC ermöglicht die direkte Steuerung der Fräsmaschinenschrittmotoren in allen drei Koordinaten, weiterhin auch eine komplette 3D-Steuerung über ein CNC-Programm. Dies erfordert einige Kenntnisse in der CNC-Programmierung, oder man benutzt das im Paket zu WinPC-NC erhältliche CAM-Programm Filou-NC vom gleichen Hersteller. Damit lassen sich Frästeile sowohl konstruieren als auch von anderen CAD-Programmen als DXF-Datei importieren. Das Programm verfügt über eine Auswahl von Werkzeugen, der weitere eigene hinzugefügt werden können. Der CAM-Programmcode wird maschinell generiert. Das Ergebnis ist anschließend mithilfe eines integrierten Simulationsprogramms auf eventuelle Fehler kontrollierbar. Der fertige und direkt zu WinPC-NC übertragene Programmcode kann sofort zur Steuerung eingesetzt werden.

Die hier vorgestellte Maschine ist bei mir seit drei Jahren im Einsatz und arbeitet sehr zuverlässig. Es lassen sich noch wei-

tere eigene Ideen ergänzen, wie z.B. Werkzeugtaster zur automatischen Längenkorrektur bei Werkzeugwechsel, LED-Beleuchtung der Arbeitsspindel, eine vierte Bearbeitungsachse (wird von WinPC-NC economy unterstützt) oder eine Drehzahlsteuerung der Werkzeugspindeln.

■ Baugruppen/Zubehör

Für den Umbau der Mikrofräse MF70 sind einige Bauteile erforderlich, siehe Tabelle. Bei der Herstellung von Teilen können Anpassungen auf vorhandene Norm- oder Zubehörteile aus der Bastelkiste erfolgen. Ein Hinweis darauf ist auch den Zeichnungsunterlagen entnehmbar. Für die Fertigung der mechanischen Zubehörteile ist eine kleine Drehbank von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Zumindest ist dann aber eine sehr genaue Bohrmaschine für die Kupplungsstücke der Motorachsen notwendig. Die Formen für die X-, Y- und Z-Antriebsflansche können in Handbetrieb auf der MF70 gefräst werden.

Als Schrittmotoren eignen sich Typen, die ein genügend hohes Drehmoment aufweisen und die der Schrittmotorsteuerkarte SMC-800 maximal 800 mA oder der SMC-1500 maximal 1500 mA Strangstrom abfordern. Ich habe Zweiphasenmotoren mit 1,8°/Schritt, 6 V und 0,8 A Strangstrom eingesetzt, die seinerzeit sehr preiswert auf der Amateurfunk-, Radio- und Elektronikbörse (AREB) in Dresden angeboten wurden (Modell PXB44H-02AA-C8 von Vexta®). Sie besitzen ein Standardformat von 42 mm × 42 mm und eine 5-mm-Achse. Diese erschienen mir in Größe und Drehmoment ideal, von der Verwendung größerer Motoren rate ich aufgrund der dann auch höheren Masse ab. Mehr Leistung ist nicht notwendig, da die Bearbeitungsspindel mit nur 100 W Antriebsleistung hier Grenzen setzt.

Die Befestigung der Motoren auf der Frontseite weisen allerdings Gewinde mit 4/40 Zoll auf. Dafür erforderliche Schrauben konnte ich aus ausgedienten Fest-

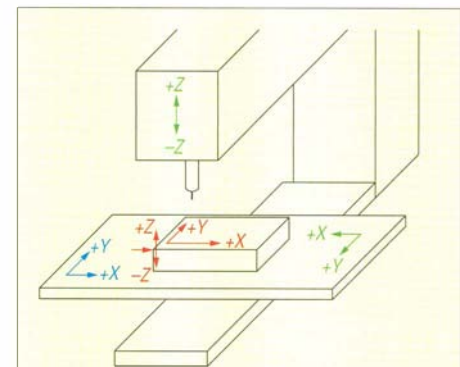


Bild 2: Darstellung der Richtungsvektoren und Ursprungskoordinaten der CNC-Fräsmaschine (blau), des Werkstücks (rot) und der Relativbewegung der Maschine (grün)

platten gewinnen. Ich rate davon ab, diese Befestigungsbohrungen aufzubohren und mit metrischen Gewinden zu versehen. Bei manchen Motoren reichen die Bohrungen bis ins Motorinnere – Späne sind da nicht wieder herauszubekommen. Auch das Entfernen der vier Gehäuseschrauben des Motors ist nicht zu empfehlen, denn die Justage eines Schrittmotors wäre sehr aufwendig.

■ Anbau der Schrittmotoren

Als Erstes sind die Anbauteile der Schrittmotoren zu fertigen. Für den Nachbau stehen auf www.funkamateurl.de → **Downloads/Archiv** detaillierte Konstruktionszeichnungen zum Herunterladen bereit.

Die Motorflansche werden dreimal benötigt. Bei ihnen ist darauf zu achten, dass die Kernbohrungen für die Gewinde der Abstandsbolzen erst gemeinsam mit den jeweiligen Antriebsflanschen gebohrt werden, da sie sehr genau übereinstimmen müssen. Zu diesem Zweck habe ich ein genau „saugend“ passendes Zentrierstück gedreht, das auf die Motorachse und in die Spindelbohrung der zugehörigen Blende gesteckt wird. Damit sollten die Bohrungen der Achsspindel und die für die Abstandsbolzen exakt aufeinanderliegen. Die Bohrungen auf der Seite des Antriebsflanschs werden anschließend auf 3 mm (nicht 3,2 mm) aufgebohrt und gesenkt.

Als Nächstes können die Kupplungen für die Motorstellspindeln gedreht und gebohrt werden. Die Kupplungen für die X- und Y-Achse sind identisch. Die Kupplung für die Z-Achse hat auf der Spindel­seite keine drei Bohrungen für Madenschrauben, sondern eine Durchgangsbohrung. Die Z-Spindel ist mit einer Schraube M2 × 12 mm fest mit der Kupplung verschraubt, da diese direkt auf den Innenring des Wälzlagers gespannt wird.

Die axialen Bohrungen werden am besten auf der Drehbank gebohrt, wobei als Erstes die für die Stellspindel auf 4,5 mm durchgebohrt wird. Anschließend wird die zweite

Bohrung für die Motorachse in der gleichen Einspannung entsprechend dem Durchmesser der Motorachse in der erforderlichen Tiefe aufgebohrt. Dies ist erforderlich, damit die radiale Abweichung bei der Bohrungen so klein wie nur möglich bleibt. Wer diese Bohrung mit einer genauen Ständerbohrmaschine herstellt, darf das Werkstück auf keinen Fall zwischen beiden Bohrungen ausspannen. Wer die Möglichkeit hat, kann hier noch besser eine elastische Kupplung einsetzen.

Als Abstandshalter zwischen den Flanschen des Antriebs und des Motors habe ich jeweils drei Sechskantabstandsbolzen M3 × 30 mm mit Innen- und Außengewinde verwendet. Die Länge ist relativ unkritisch und individuell an die verwendete Kupplung anpassbar. Nur untereinander dürfen die Abstandsbolzen keine Längenabweichungen haben. Dies ergäbe einen Winkerversatz der Stellspindel zur Motorachse, was zu Schwergängigkeit und Klemmen des Vorschubs führen würde. Die Abstandsbolzen lassen sich auf gleiche Länge ($\pm 0,01$ mm) bringen, wenn man sie gemeinsam auf eine plane Metallplatte schraubt und die Gegenseite mit Schleifpapier oder Korundstein bearbeitet.

■ Montage der Antriebsflansche

Die Antriebsflansche dienen zur Befestigung der Schrittmotoren, der Lagerung der Gewindespindel und der Aufnahme eines Flanschsteckers zum Anschluss des Schrittmotors sowie der Endtaster. Die Flansche für den X- und den Y-Motor werden auf die Originalkunststoffplatte geschraubt. Der Z-Antrieb wird durch die Z-Antriebseinheit ersetzt. Bei der Fertigung des X-Antriebsflanschs ist darauf zu achten, dass die beiden Bohrungen zur Befestigung am T-Nutenprofil und die Bohrung für die Antriebsspindel exakt ausgeführt werden.

Von der motorabgewandten Seite wird eine Vertiefung ausgedreht, die das Kugellager (z. B. 16 mm × 5 mm × 5 mm) für die Spindellagerung aufnimmt. Es sind auch andere ähnliche Kugellager verwendbar. Jedoch müssen dann die in der Zeichnung angegebenen Maße angepasst werden. Auf jeden Fall sollten voll gekapselte Lager Verwendung finden, damit später keine Späne in die Lager eindringen können. Am besten eignen sich Wälzlager mit dem Zusatz 2RS. Diese sind beidseitig mit Dichtscheiben gegen das Eindringen von Schmutz geschützt. Rillenkugellager mit dem Zusatz 2Z eignen sich ebenfalls. Wer keine Drehbank zur Verfügung hat, kann diese Aussparung auch als Quadrat ausfräsen. Die Passung für das Kugellager ist mit entscheidend für die spätere Genauigkeit der CNC-Fräse, da das Lager die Achse sowohl radial führt als auch das axiale Spiel

bestimmt. Bei der Montage wird der äußere Lagerring des Wälzlagers auf dem jeweiligen Antriebsflansch und die zugehörigen Gewindespindel auf dem inneren Lagerring festgeklemmt.

Nun können die Löcher für die drei Abstandsbolzen auf 2 mm vorgebohrt werden. Der Motorflansch mit angebautem Motor wird mit Antriebsflansch und Zentrierstück zusammengesteckt. Anschließend werden die drei Bohrungen für die M3-Senkschrauben (Gewindebolzen) im zusammengesteckten Zustand genau deckungsgleich gebohrt. Dabei ist der Motorflansch nur zum Zentrieren anzubohren. Diese Bohrungen erst nach der Demontage des Motors auf 2,4 mm durchbohren und mit einem M3-Gewinde versehen. Drei gleiche Abstandsbolzen und der Motor werden am Motorflansch angeschraubt. Das Kupplungsstück lässt sich auch schon auf der Motorachse befestigen.

Die beste Variante wäre, wenn die Spindelachse genau auf den Innendurchmesser des Kugellagers passte. Mir sind aber solche Wälzlager mit dem Innendurchmesser 4,5 mm nicht bekannt. Deshalb setze ich eine Passhülse ein, die im Innendurchmesser „saugend“ auf die Spindelachse und vom

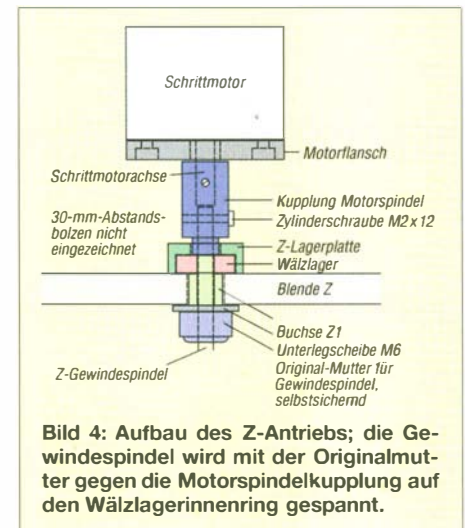


Bild 4: Aufbau des Z-Antriebs; die Gewindespindel wird mit der Originalmutter gegen die Motorspindelkupplung auf den Wälzlagerinnenring gespannt.

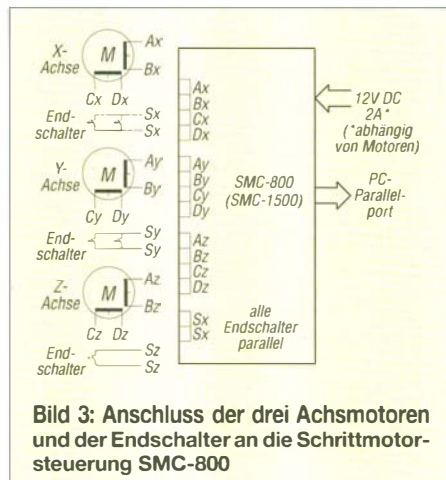


Bild 3: Anschluss der drei Achsmotoren und der Endschalter an die Schrittmotorsteuerung SMC-800

Außendurchmesser her genau in das Kugellager passt. Die Passhülse wird mit dem 6-mm-Ende auf der Gewindeseite der Spindel montiert und diese entsprechend der verwendeten Abstandsbolzen gekürzt, sodass zwischen Gewindespindel und Motorachse etwa 1 mm Abstand bleibt. Achtung! Ein Rückbau der Maschine auf Kurbelbetrieb ist dann nicht mehr möglich. Wer sich diese Option erhalten möchte, muss längere Abstandsbolzen für die Anbringung der Motorflansche einbauen.

Die Gewindespindel ist mit der Passhülse durch das Wälzlager zu stecken und diese Einheit mit den drei Abstandsbolzen zu verschrauben. Das Kupplungsstück wird nun fest gegen die Passhülse geschoben

und alle sechs Madenschrauben werden angezogen. Jetzt sollte kein axiales Spiel mehr fühlbar sein. Damit ist die erste Antriebseinheit fertigmontiert. Bild 6 zeigt sie im bereits angebauten Zustand.

Wurde bis hierher genau gearbeitet, sollte sich beim Drehen des Motors das Ende der Gewindespindel kaum in radialer Richtung bewegen. Zur Befestigung der Antriebseinheit am T-Nutenprofil verwende ich Zylinderschrauben M3 × 15 mm. Beim Schneiden des M3-Gewindes in das Profil ist Vorsicht walten zu lassen – zu große Kraft oder leichtes Verkanten können zum Abbrechen des Gewindeschneiders führen! Die selbstsichernde Mutter am anderen Ende der Spindel nur lose (0,1 mm bis 0,2 mm Spiel) anziehen. Dieses Lager dient nur noch der Spindelführung und hat keinen Einfluss mehr auf das axiale Spiel der Spindel.

Der Anschluss der Motorsteuerung ist in Bild 3 dargestellt. Hierfür benötigt man drei Flanschstecker mit mindestens sechs Kontakten (vier für den Motor, zwei für die Taster). Ich habe hierfür siebenpolige Stecker und Kupplungen verwendet, die u. a. bei Handfunkgeräten UFT721 eingesetzt wurden und die auf diversen Flohmärkten erhältlich sind. Sie werden jeweils mit einem Haltewinkel am Antriebsflansch befestigt, siehe Bilder 6 bis 8. Die genauen Abmessungen der Winkel und die Anbringung sind jedem selbst überlassen und richten sich nach den verwendeten Steckern.

Der Y- und der Z-Antriebsflansch werden analog hergestellt. Die Abmessungen sind den Zeichnungen zu entnehmen. Den Zusammenbau zeigen die Bilder 7 und 8. Eine Besonderheit gibt es beim Z-Flansch. Dort ist die Wälzlageraufnahme nicht in den

Flansch eingearbeitet. Ein Lagerbock für das Wälzlager wurde von oben auf den Flansch aufgesetzt. Montageeinzelheiten sind aus Bild 4 ersichtlich. Die Z-Gewindespindel wird mit der selbst sichernden Mutter fest auf dem Wälzlager verschraubt. Anschließend ist die Verbindung zum Motor wieder über das Kupplungsstück herzustellen.

■ Programm und CNC-Steuerung

Das von mir verwendete CAD-Programm kann beim Hersteller als 30-Tage-Testversion heruntergeladen werden. *Filou PC-NC* bietet eine umfangreiche Beschreibung, die eine leichte Einarbeitung in das Thema der CNC-Programmierung ermöglicht. Mit diesem Programm ist eine Bearbeitung in drei Achsen möglich. Im Filou-Forum *filou4you* auf www.filou.de sind viele auftretende Fragen beantwortet und man erhält auch eine sehr schnelle und kompetente Unterstützung durch den Hersteller dieses Programms.

Die CNC-Steuerung gibt es passend zur Schrittmotorsteuerung SMC800/1500. Diese Schrittmotorsteuerung beinhaltet drei Treiberstufen für die X-, Y- und Z-Achsmotoren sowie die Überwachung eines Schaltkontakts. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, die Steckverbinder für die drei Achsen mindestens sechspolig auszuführen. Für die X- und Y-Achse müssen an beiden Enden Taster zur Endlagenüberwachung sowie ein Taster oben am Ende der Z-Achse für die Referenzfahrt zum Start der Maschine angebracht werden. Diese Referenzfahrt ist notwendig, um die Nullpunkt-Maschinenparameter zu definieren.

Dem Z-Taster habe ich parallel einen Not-austaster zugeordnet. Alle Taster werden


Liste der mechanischen Bauteile

Anz.	Bezeichnung	Anm.
1	X-Flansch, Al, 70 × 39 × 8 mm ³	1)
1	Y-Flansch, Al, 93 × 39 × 8 mm ³	1)
1	Z-Flansch, Al, 70 × 77,5 × 8 mm ³	1)
3	Motorflansch 42 × 42 × 5 mm ³	1)
1	Wälzlagergehäuse für Z-Spindel, Al, 20 × 20 × 8 mm ³	1)
1	Rohr, Al, Außen-Ø 8 mm, Innen-Ø 6 mm, Länge 72 mm	
2	Passhülse Gewindespindel, Ms oder Al	1)
2	Kupplung X/Z-Motorspindel, Al	1)
1	Buchse für Z-Spindel, Ms oder Al	1)
1	Kupplung Z-Motorspindel, Al	1)
9	Abstabsbolzen M3 × 30 mm, Innen-/Außengewinde	2)
3	Radialrillennägel 625 2RS oder ...2Z: Ø16 × 5 × 5	2)
12	Flachkopfschraube UNC 4/40	
4	Zylinderkopfschraube M3 × 12	
8	Zylinderkopfschraube M3 × 15	
7	Senkkopfschraube M3 × 10	
5	Mikrotaster	
3	Flanschstecker und -kupplung, mindestens 6-polig	

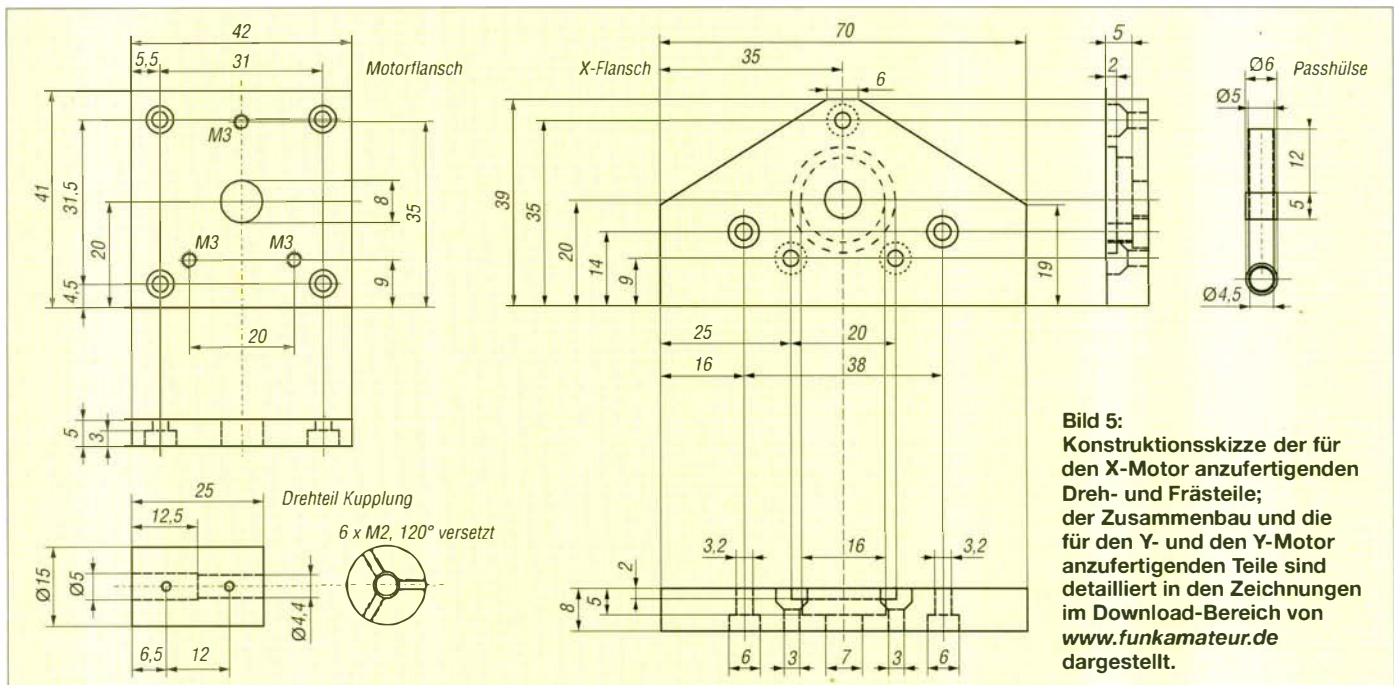1) Eigenfertigung; 2) Bezug z. B. www.conrad.de

parallel verbunden und durch die CNC-Steuerung überwacht. Die Steuerung kann zwar die Schalter einzeln überwachen, doch dazu müsste ein zweites Interface mit acht Kontakten über eine zweite Parallelschnittstelle installiert werden. Ich betreibe die Konfiguration mit Parallelüberwachung aller Kontakte seit zwei Jahren und betrachte dies als ausreichend.

Auf die Beschreibung der Anbringung der Taster habe ich bewusst verzichtet, da dies von den jeweiligen mechanischen Abmessungen der Taster abhängt. Wer möchte, kann sogar eine optionale Werkzeuglängenmessung über diesen Schaltkontakt realisieren. Das CNC-Programm ermöglicht dann den Werkzeugwechsel in einem Pro-



gramm, ohne jedes Mal die Z-Position neu vermessen zu müssen. Die unterschiedlichen Werkzeuglängen werden dann im Programm automatisch korrigiert. Die Verfahrensweise ist im Handbuch zum Programm beschrieben. Das Programm ermöglicht auch die Steuerung einer vierten Achse, jedoch wäre dafür eine zusätzliche Schrittmotorsteuerung erforderlich. Hier nicht näher beschrieben ist die Verkleidung der X- und Y-Antriebe zum Schutz gegen Späne (dünnes Aluminium- oder Messingblech, auch Kunststoff ist brauchbar).

Inbetriebnahme der Maschine

Für die erste Inbetriebnahme ist ein Test der Parametereinstellungen zur Maschine notwendig. Als Erstes sind die Endlagentaster zu prüfen, damit bei auftretenden Fehlern die Richtungsfahrt der Maschine unterbrochen wird. Am kritischsten ist die Überwachung der Z-Richtung nach unten. Da die Werkzeuge unterschiedliche Längen und die Werkstücke verschiedene Stärken aufweisen, habe ich hier auf die Überwachung mittels Endtaster verzichtet. In weiteren Maschinenparametern werden die Daten für die verwendeten Schrittmotoren eingetragen. Die Originalspindeln haben einen Verfahrensweg von 1 mm pro Umdrehung.

Weiter muss die für die Schrittmotoren maximale Geschwindigkeit getestet und festgelegt werden, bei der keine Schritte ausgelassen werden. Vorher sind die Schwalbenschwanzführungen in allen drei Achsen so zu justieren, dass sie möglichst wenig Spiel haben, aber noch nicht klemmen. Der Motor sollte z.B. in der Z-Führung ohne die Gewindespindel von selbst nach unten gleiten, aber nicht fallen oder klemmen. Beim Austesten des maximalen Vorschubs sind von der ermittelten Maximalgeschwindigkeit 10 % abzuziehen und in die Maschinendaten einzutragen. Der Anschluss der Schrittmotoren bezüglich der Drehrichtung ist unkritisch, da sie in den Programmparametern mit *Fahrt-Richtung invertieren* oder Umpolung einer Motorwicklung änderbar ist.

Richtungsvektoren

Der Maschinennullpunkt wird durch die Referenzfahrt beim Start gefunden, indem in einer vorgegebenen Reihenfolge alle drei Achsen gegen die Endschalter und 1 mm wieder zurückgefahren werden (Wert einstellbar). Das Festlegen der Referenzschalter (Endlagentaster) und die Reihenfolge des Anfahrens der Achsen muss in den Maschinenparametern ebenfalls eingetragen und getestet werden. Sinnvoll ist auf jeden Fall, als Erstes die Z-Achse nach oben zu fahren (+Z), um später bei eingerichteten Werkstücken nicht mit diesen zu

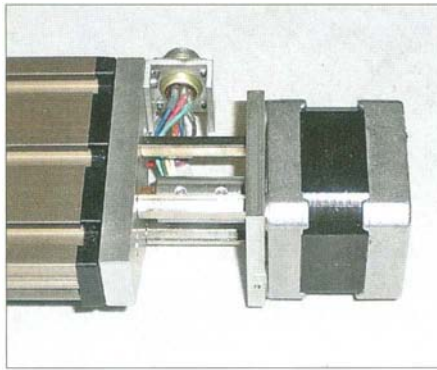


Bild 6: Ansicht des an der X-Spindel montierten Antriebs

kollidieren. Danach sind die X- und Y-Achsen in Richtung zum Maschinenständer gegen die Endschalter zu fahren. Die Reihenfolge ist hierbei egal. Die Fahrbewegung des Kreutisches bewirkt immer eine gegensinnige Relativbewegung des Werkzeuges zum Werkstück. Nach der Referenzfahrt wird der Werkstücknullpunkt mit eingespanntem Werkzeug manuell angefahren. Die gefundenen X, Y und Z-Werte lassen sich unter einem frei wählbaren Namen als Parameter abspeichern und später laden.

Von der Zeichnung zum Frästeil

Als Erstes wird von dem zu fertigenden Teil eine maßstäbliche 2D-Zeichnung mit einem CAD-Programmerstellt. Bereits bei der Erstellung der Zeichnung sollte man den Koordinatenursprung für die Bemaßung festlegen. Dieser wird bei den nachfolgenden Schritten als Werkstücks-Nullpunktbezug verwendet und muss die gleichen Richtungsvektoren wie die Maschinenparameter aufweisen. Üblicherweise liegt dieser in den Zeichnungen auf der linken unteren Ecke des Werkstücks.

Dieser Punkt muss später beim Einrichten der Fräsmaschine für die verwendeten Werkzeuge festgelegt werden. Er hängt davon ab, wie die Maschinenparameter



Bild 7: Ansicht des an der Z-Spindel montierten Antriebs; hier noch ohne Not austaster

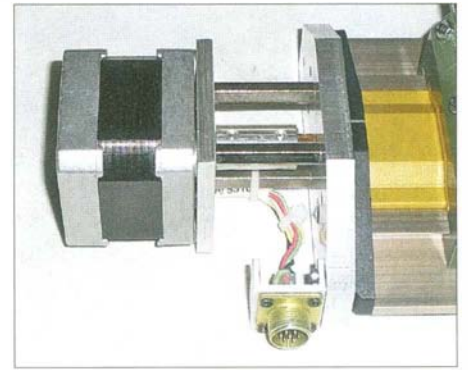


Bild 8: Ansicht des an der Y-Spindel montierten Antriebs
Fotos: DL3VLL

definiert sind. Wer ein anderes CAD-Programm zum Erstellen der Zeichnung verwendet, kann diese als DXF-Datei in *Filou für WinPC-NC* importieren und daraus den Programmcode erstellen. Dieser kann nach fehlerfreier Simulation direkt über *Datei* → *Senden an WinPC-NC* an das Programm übertragen werden, das die Maschine steuert.

Erfahrungen im Betrieb der CNC-Fräsmaschine

Wer noch wenig Erfahrung in der CNC-Bearbeitung hat, sollte vorher Rohteile z.B. aus Gips herstellen und als Testmuster bearbeiten. Grobe Fehler im Programmcode erkennt man bei sorgfältiger Betrachtung der Simulation im CAM-Programm. Die Kontrolle ist unbedingt zu empfehlen, da man ansonsten die Maschine beschädigt, das Werkzeug abbricht oder das Werkstück unbrauchbar macht. Bei der Generierung des Programmcodes ist der Freiraum für die Spannvorrichtung zu beachten. Die Fahrgeschwindigkeiten sind abhängig vom zu bearbeitenden Material und der Spindeldrehzahl.

Außer Messing, Aluminium und Kunststoff habe ich auch schon Stahl bearbeitet. Mit entsprechend geringem Vorschub und gutem Werkzeug funktioniert das auch, ebenso wie Bohrungen von 0,2 mm Durchmesser. Fräser sind bei www.conrad.de, www.pollin.de und <http://shop.datron.de> erhältlich.

Bei der Bearbeitung ist immer auf die passende Schmierung (Schneidöl oder Spiritus) des Werkzeugs zu achten. Bei geringer Spanabnahme ist auch eine Trockenbearbeitung möglich, aber nicht zu empfehlen. Insbesondere bei weichem Aluminium passiert es sonst schnell, dass der Fräser verschmiert und abbricht. dl3vll@darco.de

Bezugsquellen

- [1] Proxxon: Mikro-Fräse MF70. www.proxxon.de → *Micromot-Geräte* → *Fräsmaschinensysteme*
- [2] Usovo: Proxxon MF70 CNC, MF70 CNC Euro. www.usovo.de → *CNC-Fräsmaschinen*
- [3] Emis: SMC800. www.emisgmbh.de → *Antriebstechnik* → *Schrittmotorsteuerungen*

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren ersetzen – aber wie? (3)

Dr. WOLFGANG GELLERICH – DJ3TZ

Während die Ladung von NiCd- und NiMH-Akkumulatoren einfach und mit herkömmlichen Mitteln zu bewerkstelligen ist, erfordert das Laden von Lilon-Zellen spezielle Ladetechnik. Der Selbstbau geeigneter Ladegeräte – sowohl für NiMH also auch für Lilon – ist Gegenstand des abschließenden Teils dieser Beitragsfolge.

Der Selbstbau geeigneter Ladegeräte für NiMH-Zellen

Sofern das bisher für die NiCd-Akkumulatoren verwendete Ladegerät nicht für die neuen NiMH-Ausführungen passt, kann man ein passendes Ladegerät selber bauen. Eine Konstantstromquelle zur Ladung mit 0,1 I_L kann man sehr einfach mit einer Glühlampe als Kaltleiter zur Stromstabilisierung bauen. Bild 16 zeigt die Schaltung. Die Ausgangsspannung und die Werte der Glühlampe wählt man so, dass diese bei dem gewünschten Ladestrom schwach glüht.

Wichtig ist auch der in Bild 16 eingezeichnete Siebelektrolytkondensator (Kapazität 1...1,5 mF pro Ampere Ausgangsstrom), denn pulsierende Gleichspannung würde den Akkumulator schädigen.

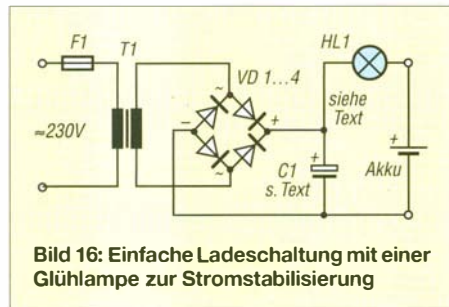


Bild 16: Einfache Ladeschaltung mit einer Glühlampe zur Stromstabilisierung

Der Selbstbau eines Schnellladegeräts ist dank integrierter Schaltkreise ebenfalls nicht schwer. Der U2402B beispielsweise enthält einen Analog-Digital-Umsetzer zum Erfassen der Spannung des Akkumulators, die erforderliche Logik zur Steuerung der Schnellladung anhand des in Bild 8 (1. Folge) dargestellten Spannungsverlaufs sowie eine Ansteuerung für die externe Regelung des Ladestroms. Bild 17 zeigt eine einfache Schaltungsvariante mit linearer Regelung des Ladestroms. Dazu sind nur wenige externe Bauteile erforderlich. Die Steuerung des Ladestroms erfolgt mit dem Leistungstransistor BD649. Nachteil dieser Schaltung ist die am Transistor entstehende Verlustwärme.

Mit etwas mehr Aufwand lässt sich die Aufbereitung des Ladestroms durch einen Schaltregler oder mittels Phasenanschnittsteuerung verwirklichen, diese Schaltungs-

varianten und Angaben zur Dimensionierung der Schaltungen für unterschiedliche Akkumulatortypen und Ladeströme enthält [1]. Von ELV [10] gibt es unter der Bestellnummer 30-019411 einen Bausatz mit dem U2402B als Schaltregler.

Lilon-Zellen richtig laden

Die mehrfach erwähnte Empfindlichkeit der Lilon-Akkumulatoren gilt auch für die Ladeverfahren. Eine wissenschaftliche Studie fand heraus, dass sich die Lebensdauer der untersuchten Lilon-Akkus jeweils halbierte, wenn die Ladespannung um 0,1 V erhöht wurde [17]. Starke Überladung kann eine Lilon-Zelle sogar in Brand setzen.

Im Gegensatz zu NiCd-Akkumulatoren, die nach dem oben beschriebenen Verfahren mit konstanter Stromstärke geladen werden, wird bei LiIon-Akkus die IU-Ladung angewendet. Bild 18 zeigt den Ablauf. Der Akkumulator wird zunächst mit konstanter Stromstärke geladen, bis die Zellenspannung einen bestimmten Wert erreicht hat. Dann schaltet das Ladegerät auf Laden mit konstanter Spannung um.

Die Ladung wird beendet, sobald der Ladestrom unter einen gewissen Wert gefallen ist. Die Spannungs- und Stromwerte hängen vom jeweiligen Akkumodell ab, hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten. Aus Sicherheitsgründen ist es üblich, während der Ladung die Temperatur des Akkumulators zu überwachen und die Dauer der einzelnen Ladephasen zeitlich zu

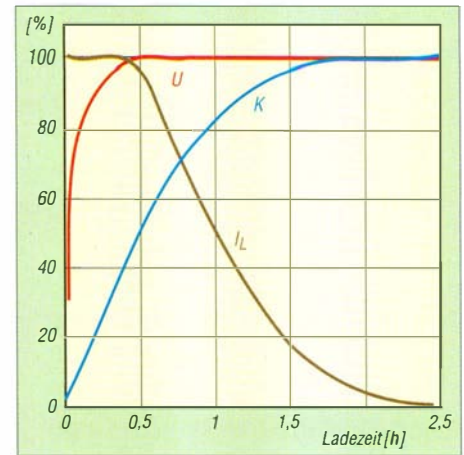


Bild 18: Ablauf der Ladung eines Lithiumionen-Akkumulators [1]; K ist die zugeführte Ladung.

begrenzen. Auf der sicheren Seite ist, wer zu neuen LiIon-Akkus ein passendes Ladegerät erwirbt. Ladegeräte für NiCd-Akkumulatoren sind für LiIon-Akkus prinzipiell nicht geeignet. Vorsicht ist bei Universal-ladegeräten geboten, von denen behauptet wird, sie könnten beliebige Akkumulatoren laden. Hier sollte man zunächst prüfen, ob Ladespannung und -strom den Erfordernissen des jeweiligen Akkus entsprechen.

Lilon-Ladeschaltungen

Der Selbstbau eines Ladegeräts für Lilon-Akkus ist ebenfalls möglich. ELV [10] bietet unter der Bestellnummer 30-062118 das Ladegerät LiPo4 an, das mit dem integrierten Schaltkreis MAX1758 [18] aufgebaut ist.

Als typisches Beispiel für derartige Ladeschaltungen wollen wir im Folgenden einen Blick auf diesen Schaltkreis werfen. Dieser kann ein bis vier in Serie geschaltete Lilon-Zellen laden und schafft Ladeströme bis 1,5 A. Die größere Variante MAX1737 liefert sogar Ströme bis 4 A. Aufgrund der oben erwähnten Empfindlichkeit der Lilon-Akkus gegen zu hohe Ladespannungen enthält der MAX1758 eine 4,2-V-Referenzspannungsquelle mit

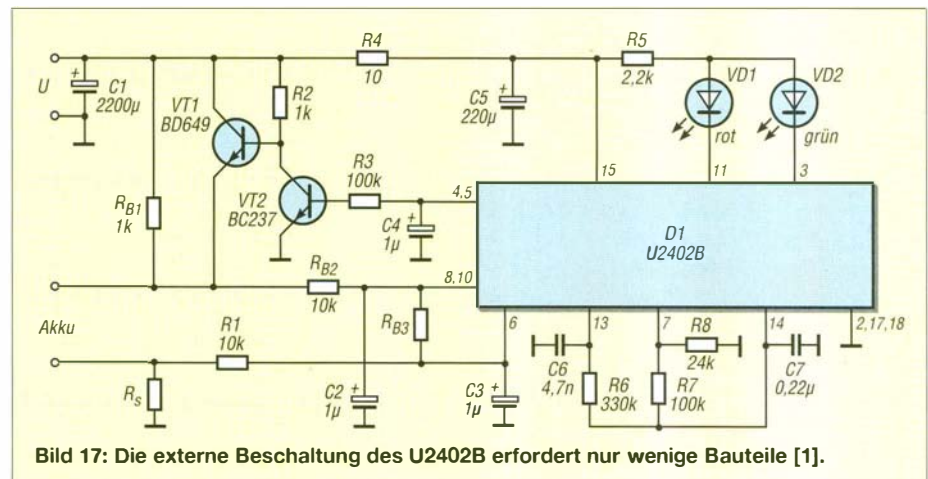


Bild 17: Die externe Beschaltung des U2402B erfordert nur wenige Bauteile [1].

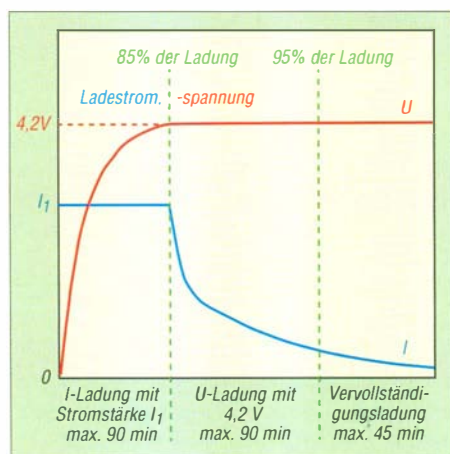


Bild 19: Ablauf der einzelnen Phasen beim Laden von Lilon-Akkus mit MAX1758 [18]

einer Genauigkeit von 0,8 %, deren Spannung zwischen -40°C und $+80^{\circ}\text{C}$ um weniger als 20 mV schwankt. Zur Sicherheit ist die zeitliche Dauer der einzelnen Ladephasen begrenzt und der Schaltkreis kann obendrein die Temperatur der Akkumulatoren überwachen.

Bild 19 zeigt den Ablauf der Ladung. Sobald ein Akkumulator angeschlossen wird, beginnt die Spannungsmessung. Bei tiefentladenen Akkumulatoren erfolgt zunächst eine Konditionierungsladung mit niedriger Strömstärke (in Bild 19 nicht eingezeichnet), bis die Spannung des Akkus 2,5 V pro Zelle erreicht hat. Ein Zeitgeber begrenzt diese Ladephase auf maximal 7,5 min. Hat

der Akkumulator die Spannung von 2,5 V pro Zelle bis dahin noch nicht erreicht, ist er vermutlich defekt und der IC zeigt einen Fehler an.

Bei einwandfreiem Akkumulator folgt nun die Hauptladung. Es wird mit konstantem Strom der Stärke I_L geladen, bis eine Spannung von 4,2 V pro Zelle erreicht ist. Aus Sicherheitsgründen ist dieser Abschnitt der Ladung auf maximal 90 min begrenzt. Hat der Akkumulator die genannte Spannung dann noch nicht erreicht, zeigt das IC einen Fehler an und bricht die Ladung ab.

Ist soweit alles in Ordnung, geht der MAX1758 zur U-Ladung über. Es erfolgt eine Ladung mit konstanter Spannung von 4,2 V pro Zelle, bis der Ladestrom den Grenzwert von $0,1 I_L$ unterschreitet oder die 90-minütige Zeitbegrenzung dieser Phase abgelaufen ist. In beiden Fällen folgt eine auf 45 min begrenzte Vervollständigungsladung.

Bild 20 zeigt ein Beispiel für die externe Beschaltung des MAX1758 und Bild 21 den fertig aufgebauten Bausatz LiPo4 mit diesem Schaltkreis. Der Ausgangsstrom wird durch einen Schaltregler erzeugt, der mit einer Frequenz von 300 kHz arbeitet. Bis auf eine am Ausgang LX anzuschließende Speicherdrossel L1 und die Schottky-Diode D4 ist die komplette Elektronik des Schaltreglers innerhalb des Schaltkreises untergebracht. Zusätzlich zum Masse-

anschluss GND hat der MAX1758 mit dem Anschluss PGND (power ground) eine separate Masseverbindung für den Schaltregler; die Verdrahtung ist dem Ladestrom entsprechend belastbar auszuführen.

Die gerade aktive Ladephase und mögliche Fehler sind an den drei Statusausgängen Fault, FastCHG und FullCHG auswertbar. Die Kondensatoren an den Anschlüssen Timer1 und Timer2 beeinflussen die Zeitgeber des MAX1758. Die Beschaltung von Anschluss CELL legt die Anzahl der Zellen fest. Der Ladestrom

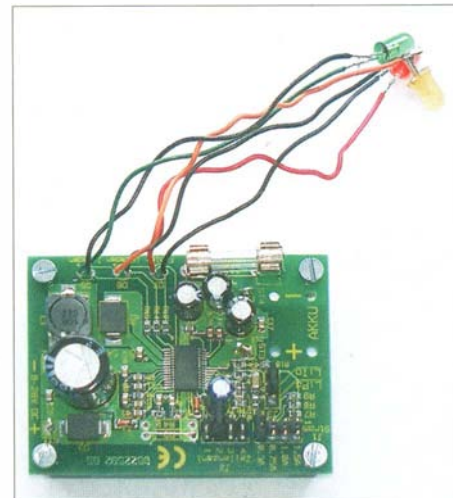


Bild 21: Fertig aufgebautes Ladegerät mit dem MAX1758 (Bausatz LiPo4 von ELV)
Foto: DJ3TZ

wird eingestellt, indem man durch einen Spannungsteiler von REF nach Masse eine bestimmte Spannung an den Eingang ISETOUT legt. Ein Spannungsteiler am Eingang VADJ dient der Einstellung der Zellenspannung.

■ Zellenbalancierung

Die besondere Empfindlichkeit der LiIon-Akkus gegen Tiefentladung und Überladung erfordert den Ausgleich der unvermeidbaren Unterschiede zwischen den einzelnen Zellen. Schon im fabrikneuen Zustand haben die Zellen produktionsbedingt kaum jemals exakt dieselbe Kapazität oder exakt dasselbe Verhalten bezüglich Selbstentladung und Alterung. Wie ein Beispiel aus [1] zeigt, schaukeln sich diese Unterschiede im Laufe der Benutzung weiter auf, sofern man keine Zellenbalancierung als Gegenmaßnahme durchführt.

Starke Unterschiede zwischen den einzelnen Zellen verkürzen die Akkumulatorlaufzeit. Um Schäden an den schwachen Zellen zu vermeiden, muss die Entladung beendet werden, sobald die schwächste Zelle leer ist, obwohl die stärkeren Zellen noch Energie enthalten. Umgekehrt muss die Ladung beendet werden, sobald die schwächste Zelle voll geladen ist, obwohl


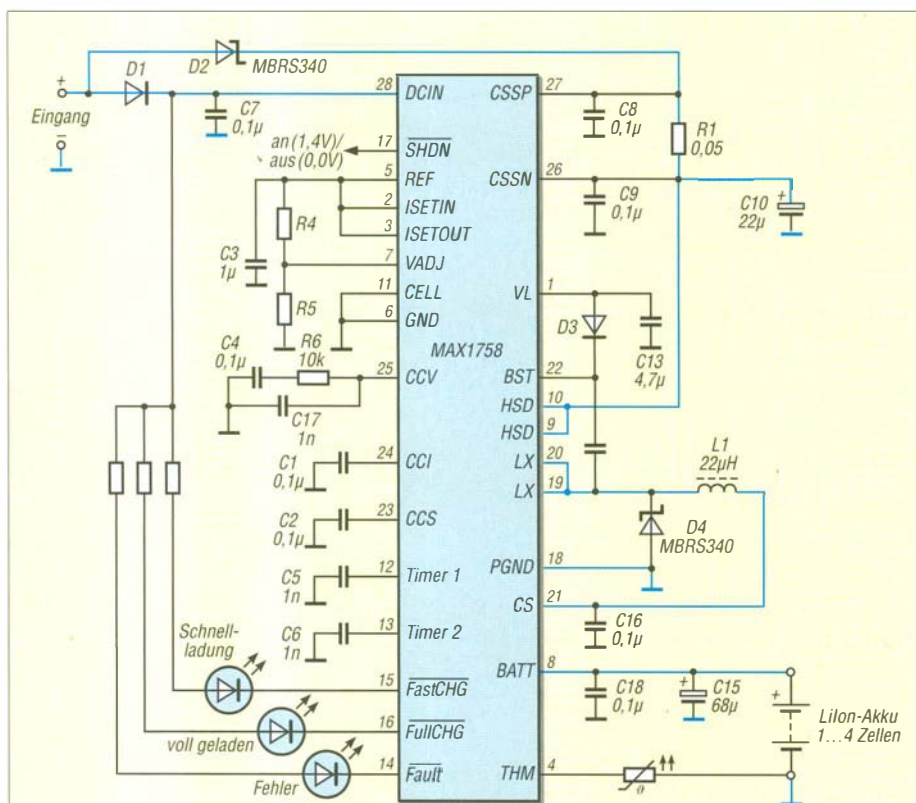


Bild 20: Externe Beschaltung des MAX1758 zur Ladung von Lithiumionen-Akkus [18]; blau gekennzeichnete Verdrahtung: dem Ladestrom entsprechend belastbar auszuführen!

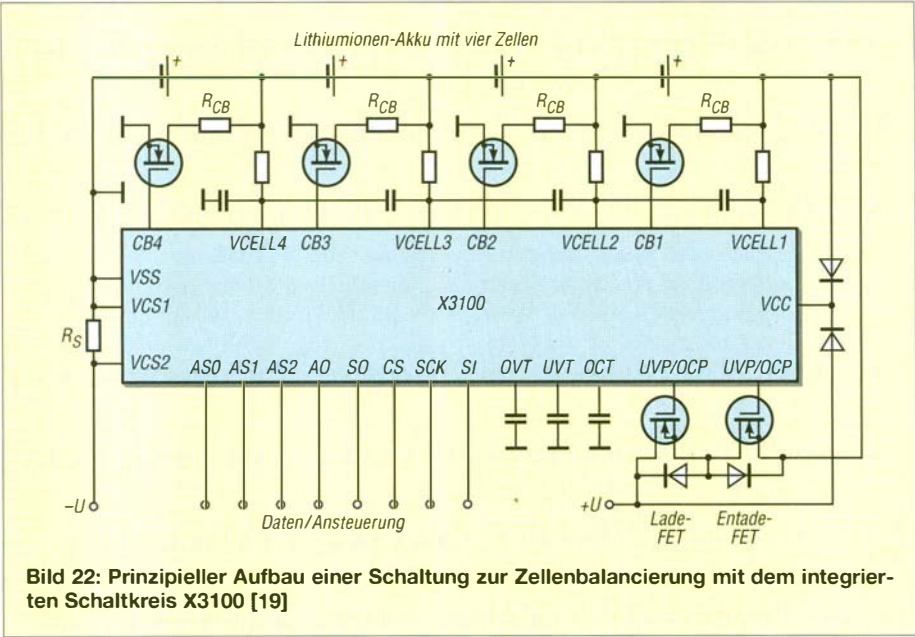

die anderen Zellen noch weitere Energie aufnehmen könnten. Zur Durchführung der Zellenbalancierung bietet die Industrie spezielle integrierte Schaltkreise an. Ein typisches Beispiel ist der X3100 [19]. Bild 22 zeigt den Aufbau einer Schaltung zur Zellenbalancierung mit diesem Schaltkreis. Oben im Bild sind die vier in Serie geschalteten Zellen eines Akkumulators zu sehen.

Über die Eingänge VCELL1 bis VCELL4 erfasst der X3100 die Spannung jeder einzelnen Zelle, wobei die RC-Glieder zur Unterdrückung von Störimpulsen dienen. Parallel zu jeder einzelnen Zelle liegen ein niederohmiger Widerstand R_{CB} und ein MOSFET, der vom X3100 angesteuert wird. Mit dem zwischen den Anschlüssen VCS1 und VCS2 angeschlossenen Widerstand R_s

wird der Lade- oder Entladestrom gemessen. Zum Ausgleich der Ungleichheiten zwischen den einzelnen Zellen existieren zahlreiche Verfahren. Beispielsweise kann man eine Zelle mit geringerer Kapazität beim Laden mithilfe des MOSFETs überbrücken, um die anderen Zellen vollständig laden zu können, ohne aber die betroffene Zelle zu überladen. Für Selbstbauprojekte sind solche Schaltungen weniger geeignet, zumal die meisten ICs in miniaturisierten SMD-Gehäusen untergebracht sind. Auch ein Test einer selbst gebauten Schaltung wäre mit Hobbymitteln kaum durchzuführen. Für Anwendungen im Modellbau gibt es aber eine Reihe von Ladegeräten für Li-Ion-Akkus, die obendrein einen Ausgleich zwischen den einzelnen Zellen durchführen [11], [12]. Wer selber einen Akkumulatorensatz aus einzelnen Zellen konfektionieren will, findet dort auch passende fertig bestückte Baugruppen zur Balancierung. dj3tz@darc.de

Literatur und URL

[17] Vetter, J., u.a.: Ageing mechanisms in lithium-ion batteries. Journal of Power Sources 147 (2005) S. 269–281
[18] Maxim: MAX1758: Stand-Alone, Switch-Mode Li+ Battery Charger with Internal 28V Switch. www.maxim-ic.com
[19] Intersil: X3100 Data Sheet. www.intersil.com

Digitalvoltmeter mit Zeiger-LCD

WOLFGANG FRIESE – DG9WF

Das kompakte Digitalvoltmetermodul EA 4080-1710 von Electronic Assembly bietet sich als Alternative zu herkömmlichen Zeigerinstrumenten, insbesondere für den Einsatz in Selbstbaugeräten, an, die Erschütterungen ausgesetzt sind. Zwar ist die Auflösung begrenzt, doch Tendenzen lassen sich gut erkennen.

Für die visuelle Messwertausgabe bei tragbaren elektronischen Geräten, wie etwa Feldstärkemess- und Ortungsgeräten, eignen sich digitale Anzeigen weniger. Analoge Zeigerinstrumente lassen sich schneller ablesen und vermitteln dem Anwender rasch einen tendenziellen Eindruck vom Messergebnis. Alternativ zu den relativ großen und erschütterungsempfindlichen mechanischen Zeigerinstrumenten bietet sich der Einsatz eines Zeiger-Digitalvoltmeters auf Basis eines LC-Displays an.

LCD-Modul – Funktion und Eigenschaften

Das EA 4080-1710 [1] ist ein kleines Digitalmultimeter mit einer Neunsegment-LC-Zeigeranzeige, siehe Bild 1, die z. B. bei [2] erhältlich ist. Das Modul ist überall dort gut einsetzbar, wo die Anzeige der Größenord-

nung eines Signals wichtiger ist als die des absoluten Werts. Die LC-Anzeige besitzt drei Anschlüsse für die Versorgungsspannung (V_+ → rot, 0V → schwarz) und die Messspannung (V_{IN} → weiß). Das Be-

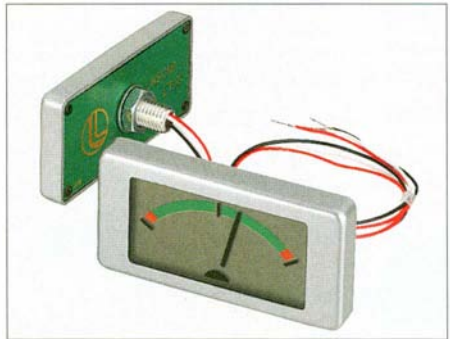


Bild 1: Der Displayausschnitt des kompakt aufgebauten LCD-Moduls beträgt 14 mm x 31 mm. Werkfoto

Tabelle 1: Technische Daten	
Eingangsspannung	0...1 V
Segmente	9
Genauigkeit	±1 Segment
Auflösung	125 mV
Messrate	10 Hz
Eingangsfehlerstrom	10 pA @ $U_E = 0$ V
Betriebsspannung	5...12 V
Betriebsstrom	250 µA
Betriebstemperatur	0...50 °C
Abmessungen (B x H x T)	44 x 21 x 5,5 mm ³

zugspotenzial des Messeingangs ist mit dem der Versorgungsspannung identisch. Ohne zusätzliche Widerstände ist das Gerät für die Anzeige einer Spannung von maximal 1 V geeignet, siehe Bild 6. Die Auflösung beträgt dabei 125 mV. Als Besonderheit führt eine über 1 V liegende Messspannung zur Aktivierung des Blinkmodus aller Segmente, der somit den Spannungsüberlauf kennzeichnet. Diese Tatsache lässt sich übrigens auch bei entsprechender Skalierung sehr sinnvoll bei einer Umschaltung von Messsignal- und Batteriespannungsanzeige nutzen, wobei dann der Blinkmodus für die Anzeige einer ausreichenden Batterieladung steht. Der Nullabgleich des Moduls erfolgt automatisch. Für die Montage in einer Frontplatte ist lediglich eine 5,5-mm-Bohrung notwendig.

Tabelle 2:
Querwiderstand R_b gemäß Bild 2 bei unterschiedlichen Eingangsspannungen U_E und $R_a = 1\text{ M}\Omega$

U_E [V]	R_b [k Ω]	E24-Reihe [k Ω]
0...10	110	110
0...20	52,6	100 110
0...50	20,4	36 47
0...100	10,1	10

Tabelle 3:
Shunt R_S gemäß Bild 3 bei unterschiedlichen Lastströmen I_{RL}

I_{RL} [mA]	R_S [Ω]	E24-Reihe [k Ω]
0...10	100	100
0...20	50	100 100
0...50	20	20
0...100	10	10
0...1000	1	1

Messbereichserweiterung

Das Vorschalten eines Spannungsteilers gemäß Bild 2 ermöglicht die Erweiterung des Spannungsmessbereichs. Die Widerstandsrechnung erfolgt nach

$$R_b = \frac{U_2}{U_1 - U_2} \cdot R_a,$$

wobei laut [1] für $R_a = 1\text{ M}\Omega$ zu wählen ist. Ist eine maximale Messspannung von $U_1 = 100\text{ V}$ vorhanden, ist der Querwiderstand mit $R_b = 10,1\text{ k}\Omega$ zu bemessen. Ein 10-k Ω -Widerstand ist gut geeignet.

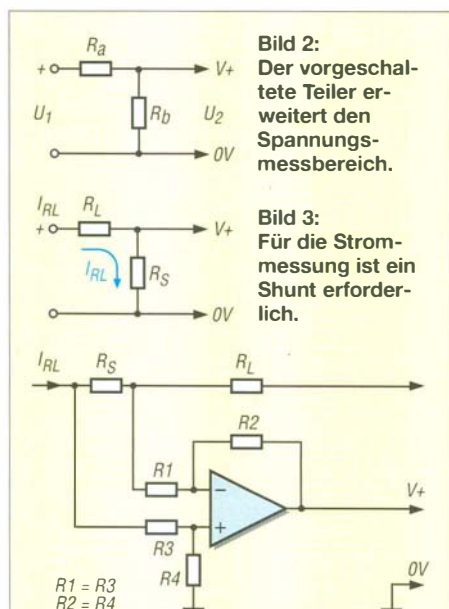


Bild 4: Ein zusätzlicher Differenzverstärker ermöglicht den bezugspotenzialfreien Spannungsabgriff am Shunt.

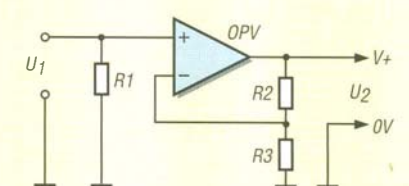


Bild 5: Für die Anzeige kleiner Messspannungen ist ein Vorverstärker notwendig.

Durch das Einfügen eines Nebenschlusswiderstands (engl.: *Shunt*) in den Laststromkreis, wie in Bild 3 gezeigt, ist eine Stromstärkemessung möglich. Für die Berechnung gilt:

$$R_S = \frac{1\text{ V}}{I_{\max}}.$$

Sind Stromstärkemessungen bis 1 A vorgesehen, ist demnach ein Nebenwiderstand $R_S = 1\text{ }\Omega$ erforderlich. Allerdings ist der Spannungsabfall am Nebenwiderstand beim Maximalstrom dann mit 1 V schon recht hoch. Die erforderlichen Widerstandswerte für weitere Spannungs- und Stromstärkemessungen sind in den Tabellen 2 und 3 aufgeführt.

Spezielle Anwendungen

Bedingt durch das gemeinsame Bezugspotenzial der Versorgungs- und Messspannung ist eine direkte Stromstärkeerfassung mit dem Modul nur in der Rückleitung der Last möglich. Eine Stromstärkemessung in der Zuleitung, wie es für viele Anwendungen wünschenswert ist, erfordert einen bezugspotenzialfreien Spannungsabgriff am Shunt. Dies lässt sich mit einem zusätzlichen Differenzverstärker realisieren, siehe Bild 4 und [3]. Durch dessen Einsatz kann auch der Shunt deutlich kleiner ausfallen, wodurch sich der Spannungsabfall verringert.

Die Anzeige eines Spannungsfensters, z. B. von 10 V bis 15 V, lässt sich mit der in [4] im Zusammenhang mit einer LED-Zeile beschriebenen OPV-Schaltung realisieren. Kleinere Messspannungen können durch Vorschalten eines OPV nach Bild 5 zur Anzeige gebracht werden. Die Gleichung

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_3}$$

ermöglicht nach entsprechender Umstellung die Berechnung der Widerstandswerte, wobei $U_2 = 1\text{ V}$ als maximale Eingangsspannung zu verwenden ist. Für eine unipolare Versorgungsspannung der vorgestellten Zusatzschaltungen müssen OPVs mit Rail-to-Rail-Verhalten zur Anwendung kommen.

Fehlerhafte Betriebszustände

Bei einigen Anwendungen mit dem LCD-Modul ergaben sich nach dem Einschalten fehlerhafte Anzeigezustände. Dabei traten unterschiedliche Erscheinungsbilder, wie z. B. das Verharren in der Anzeigendlage oder ein nur schwaches Leuchten der fehlerhaft angezeigten Segmente, auf. Als Ursache ließ sich eine zu hohe verbleibende Restspannung beim Wiedereinschalten ausmachen. Für den korrekten Betriebsablauf muss daher die Versorgungsspannung des Anzeigemoduls vor dem Wiederein-

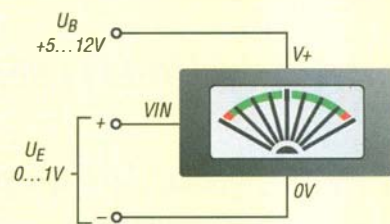


Bild 6: Für die Anzeige von Spannungen zwischen 0 V und 1 V bedarf es keinerlei Zusatzbauteile.

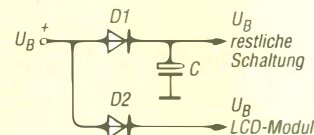


Bild 7: Spannungszuführung über Rücksperrdioden

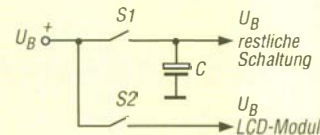


Bild 8: Zuschaltung der Versorgungsspannung über getrennte Kontakte

schalten einen bestimmten Restspannungspegel unterschritten haben.

Bei einer gemeinsamen Versorgung mit anderen durch Elektrolytkondensatoren gestützten Schaltungsteilen kann sich die Spannung beim Abschalten unter Umständen so langsam abbauen, dass sie beim relativ schnellen Wiedereinschalten den notwendigen Minimalwert noch nicht unterschritten hat.

Das Fehlverhalten lässt sich durch Einbau von Rücksperrdioden (Bild 7) oder durch Verwendung eines zusätzlichen Schaltkontakts bei der Zuschaltung der Versorgungsspannung (Bild 8) verhindern. Alternativ ist das Problem durch Einhaltung einer ausreichenden Wartezeit vor dem Wiedereinschalten umgehbar. Letztere Maßnahme hilft allerdings nicht bei bestimmten Schaltungsanordnungen zur Fremdspannungsmessung mit vorgeschalteten OPVs. Hier können sich unter Umständen die genannten Probleme durch parasitäre Spannungen selbst bei der Verwendung hochohmiger Widerstände einstellen.

wolfgangfrieese@t-online.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Electronic Assembly GmbH, 82205 Gilching bei München. www.lcd-module.de → DVM/Zähler → EA 4080-1710
- [2] Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG, Sande, Tel. (044 22) 955-333. www.reichelt.de → Artikel-Nr. EA 4080-1710
- [3] Frieese, W., DG9WF: Instrumentationsverstärker – Messverstärker mit OPVs (1). FUNKAMATEUR 54 (2005) H. 8, S. 794-795
- [4] Frieese, W., DG9WF: Universelles analoges Platinsystem UAP (7): LED-Treiber-Platine UAP LT, FUNKAMATEUR 52 (2003) H. 9, S. 902-905

Der neue Antennenanalysator FA-VA 3 (1)

NORBERT GRAUBNER – DL1SNG

Der Bausatz FA-VA MkII war ein voller Erfolg. Es handelte sich um ein vektoriell arbeitendes Impedanzmessgerät, mit dem man den komplexen Widerstand einer Antenne oder anderer Objekte als Funktion der Frequenz ermitteln und dokumentieren konnte – und zwar ohne PC.

Auf der Ham Radio 2011 wurde das Entwicklungsmuster des Nachfolge-modells vorgestellt, das eine ganze Reihe zusätzlicher nützlicher Eigenschaften aufweist und bei dem einige Schwachstellen des Vorgängers beseitigt werden konnten.

Der folgende Beitrag beschäftigt sich vor allem mit den Neuerungen gegenüber dem Vorgängermodell. Dieses wurde seinerzeit in einer Beitragsserie [1] detailliert beschrieben. Auf grundlegende Ausführungen zu Funktion und Bedienung des Antennenanalysators verzichte ich deshalb im Folgenden.

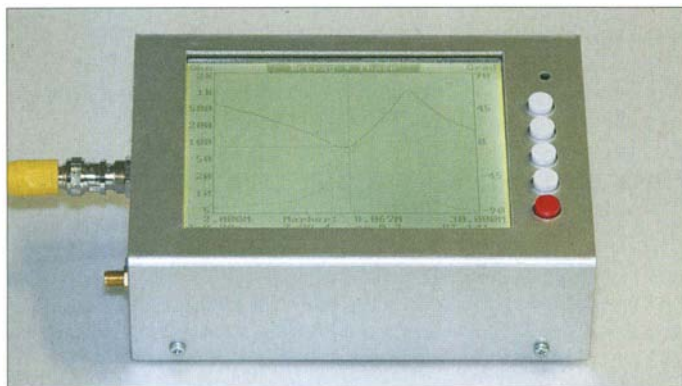


Bild 1:
Der FA-VA 3,
hier noch als
Prototyp in einem
unbedruckten
Mustergehäuse

Fotos: DL1SNG,
Red. FA

Die wichtigsten technischen Daten des FA-VA 3 sind in der Tabelle aufgeführt, im Kasten werden die Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell zusammengefasst.

Bevor ich auf Details der Schaltung und Konstruktion eingehe, ist es sinnvoll, zunächst einige grundlegende Entwurfsentscheidungen zu erläutern.


■ Eckpfeiler der Konstruktion

Den Löwenanteil der Kosten des FA-VA verursachte bisher das Display. Deshalb wurde bei der Neukonzeption zunächst an dieser Stelle angesetzt und nach einer preisgünstigeren Lösung gesucht. Zudem erforderte die Umsetzung der über die Jahre gereiften zusätzlichen Ideen einen leistungsfähigeren Prozessor.

Um die Standzeit der Akkumulatoren zu erhöhen, bot es sich nunmehr an, Lilon-Akkumulatoren zu verwenden. Wie FA-Leser dank der aktuellen Beitragsfolge von DJ3TZ bereits wissen, bieten Lilon-Zellen in Bezug auf Masse, Energiedichte und Selbstentladung Vorteile gegenüber den bisher verwendeten NiMH-Akkumu-

latoren [4], [5]. Zum Laden in nur 1 1/2 Stunden benötigt man lediglich eine Konstantspannungsquelle mit Strombegrenzung und einen Balancer. Die Schaltung habe ich mit Standard-ICs realisiert und platzsparend auf der Hauptplatine untergebracht. Eine separate Ladeplatine [6] wird deshalb nicht mehr gebraucht.

Bild 2:
Hauptplatine des
Labormusters;
auf der linken Seite,
oberhalb des
Bluetooth-Moduls
befindet sich der
Steckplatz für das
Eingangsmodul.

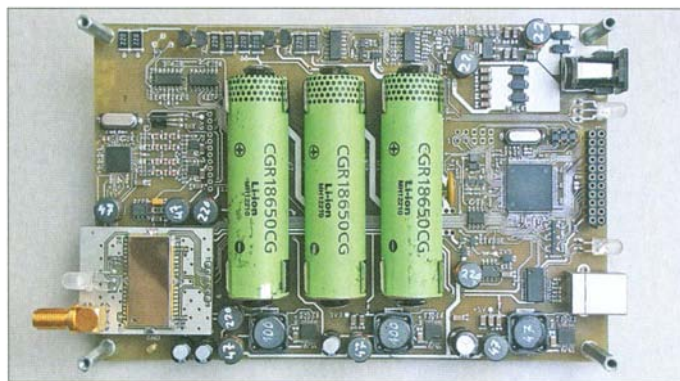

Grafikdisplay

Beim Vorgängermodell hatte ich wegen einiger äußerer Konstruktionsdetails ein Grafikdisplay wählen müssen, das zwar gute Eigenschaften aufwies, aber leider sehr teuer war. Seinerzeit sah ich aber keine Alternative. Als vor knapp zwei Jahren der Wunsch nach einer Überarbeitung und Neufassung des FA-VA laut wurde, war die Situation besser. Auf Anhieb fand ich mehrere preisgünstige Grafikdisplays, u. a. ein sehr schönes, großes in Schwarz-Weiß mit einer Auflösung von 320 x 239 Bildpunkten und einer sehr hellen, reinweißen Beleuchtung (Bild 1).

Der Haken daran war, dass diese Displays keinen Grafikcontroller enthielten. Stattdessen muss man – ähnlich wie früher beim Analogfernsehen – die kompletten Bild-

daten Zeile für Zeile periodisch wiederholt eingeben.

Die Veränderung dieser Marktsituation erklärt sich daraus, dass alle großen 32-Bit-Mikrocontroller, die heute in den Artikeln der Konsumelektronik Verwendung finden, einen eigenen Grafikcontroller an Bord haben. Deshalb werden abgesetzte Grafikcontroller-ICs für solch einfache Anwendungen nicht mehr produziert.

Um das schöne Display nutzen zu können, musste ich selbst einen Grafikcontroller entwickeln. Das ist jedoch ein Kapitel für sich, da sein Inhalt den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde. Die Entwicklung des Grafikcontrollers wird daher in einem späteren, separaten Beitrag beschrieben.

Bedieneinheit

Anfangs stand die Bedienung des Geräts über den Touchscreen des Grafikdisplays zur Diskussion. Dieser Ansatz wurde aber nach einigen Laborversuchen nicht weiter verfolgt. Hintergrund der Entscheidung war unter anderem, dass die Bedienbarkeit des Geräts auch unter widrigen Umständen und mit Handschuhen möglich sein sollte.

Moderne Touchscreen-Displays sind zwar inzwischen in dieser Hinsicht sehr tolerant – man denke nur an Fahrkarten- oder Bankautomaten –, trotzdem wollten wir kein unnötiges Risiko eingehen. Die neue

Grafik- und Bedieneinheit wurde deshalb wieder mit fünf bewährten mechanischen Tastern ausgerüstet.

Im Grundausbau besteht der FA-VA 3 nun aus zwei Platinen: der Grafik- und Bedieneinheit sowie der Hauptplatine inklusive Akkumulatoren und Ladeelektronik. Die Daten werden von der Hauptplatine zum Grafikcontroller über eine serielle Schnittstelle mit 115 200 Baud übertragen.

■ Hauptplatine

Die wichtigsten Komponenten der Hauptplatine sind Mikrocontroller und DDS-IC einschließlich Peripherie. Darüber hinaus befinden sich hier auch die Akkumulatoren und deren Ladeelektronik.

Das Impedanzmodul mit dem empfindlichen Mischer, das alternativ einsetzbare,

Technische Daten des Antennenanalysators

Frequenzbereich	50 kHz bis 165 MHz
Start/Stop-Frequenz	bis 1 MHz in 1-Hz-Schritten, darüber in 1-kHz-Schritten einstellbar
Leitungsimpedanz	50 Ω
messbare Impedanzen	5 Ω bis 1000 Ω unter Berücksichtigung von Länge und Verkürzungsfaktor der zwischengeschalteten Leitung
Darstellungsarten im Wobbelbetrieb	Real- plus Imaginärteil, Scheinwiderstand plus Phasenwinkel, Stehwellenverhältnis in Bezug auf 50 Ω , Smith-Diagramm, optional: lineare Amplitude plus Phase, Pegel (log.) plus Phase
Grafikdisplay	5,5 Zoll, beleuchtet, Auflösung 320 $\times$ 239 Bildpunkte
Schnittstellen	USB, optional: Bluetooth-Modul Class 1 (100 m)
Messdatenspeicherung	7 Speicherplätze, Datenübertragung zum PC via USB oder Bluetooth
Stromversorgung	3 Lilon-Akkumulatoren (12,6 V), Nutzungsdauer pro Akkumulatorenladung bis zu 5,5 h, integrierte Ladeschaltung, Ladedauer $\leq$ 1,5 h, Ladestrom $\leq$ 1,5 A
Abmessungen	164 mm $\times$ 115 mm $\times$ 52 mm
Masse	766 g inklusive Akkumulatoren
Erweiterungsmöglichkeiten	Steckmodul für Messungen an Vierpolen (Durchlasskurve, Phasengang: Pegel -64 dB bis 0 dB, dyn. Skalierung der Phasendrehung bis 20 π), Bluetooth-Modul zur drahtlosen Kopplung mit PC oder Laptop, Steuerung mittels PC oder Laptop und Windows-Software möglich

optionale Vierpolmodul sowie das ebenfalls optionale Bluetooth-Modul sind steckbar ausgeführt.

Neuer Mikrocontroller

Während im Vorgängermodell noch ein *ATMega644* seinen Dienst tat, fiel meine Wahl beim neuen Antennenanalysator auf den moderneren *ATXmega128A1*. Obwohl dessen Architektur und PDI-Programmierschnittstelle (*Program and Debug Interface*) beim Arbeiten unter *Bascom AVR* bei mir zunächst für manches Fragezeichen sorgten, kann ich im Nach-

her *USBTiny MkII* von [8]. Dieser wird problemlos unter der kostenlosen Entwicklungsumgebung *AVR Studio 4* angesprochen. Das stattdessen im Forum empfohlene „Umbiegen“ der *Bascom*-Brennroutine auf einen anderen Treiber erschien mir zu riskant und die Verwendung eines Bootloaders zu kompliziert. Das Einstellen der höchstmöglichen Taktfrequenz von 32 MHz ist etwas knifflig, denn der Controller arbeitet nach dem Einschalten zunächst mit einem internen 2-MHz-Oszillator. Für das Umschalten auf den Quarzoszillator nebst PLL muss man in einer bestimmten Weise auf einige Register zugreifen – aber das wars! Wenn diese Anfangsschwierigkeiten erst einmal überwunden sind, kann man in den fantastischen Möglichkeiten dieses Mikrocontrollers geradezu schwelgen:

- 32 MHz Taktfrequenz (bisher 20 MHz),
- acht Timer mit je 16 Bit (bisher zwei Timer mit 8 Bit, einer mit 16 Bit),
- zwei 8-Kanal-12-Bit-A/D-Umsetzer mit 0,5 μ s Umsetzzeit (bisher ein 8-Kanal-A/D-Umsetzer mit 10 Bit bei 13 μ s Umsetzzeit, zwingend notwendiger Sleep-Modus),
- acht USARTs (bisher ein USART),
- vier I²C-Schnittstellen (bisher per Software),
- vier SPI-Schnittstellen,
- neun Ports zu je 8 Bit, jeder Port-Pin in mehreren Prioritäten interruptfähig.

Freilich braucht man im FA-VA nicht alles aus dieser Liste, aber doch einiges. Allein wegen der gestiegenen Anzahl der Messpunkte pro Durchgang (267 gegenüber 203) war eine Erhöhung der Taktfrequenz dringend notwendig. Mit dem zusätzlichen Kommunikationskanal für die Bluetooth-Anbindung, der seriellen Schnittstelle zur Grafikplatine und der zum USB-Anschluss werden insgesamt drei UARTs benötigt. Hinzu kommen die SPI-Schnittstelle zum Frequenz-Synthesizer und die I²C-Schnitt-

stelle zum externen Speicher für bis zu sieben Messkurven.

Die Vielzahl der Timer lädt zum Gebrauch von Interrupts geradezu ein, z. B. bei der Kommunikation mit dem PC. Dank dieses üppig ausgestatteten Controllers konnte das alles ohne jedwede Tricks realisiert werden. Dabei erhöht sich auch noch die Bildwiederholrate von 31 auf immerhin 38 Durchgänge pro Minute.

Einziger Nachteil: Den neuen Controller gibt es nur im 100-poligen SMD-Gehäuse, die leichte Austauschbarkeit wie beim steckbaren Vorgängermodell ist nicht mehr gegeben.

Besonderheiten der Schaltung

In Bild 5 ist der Schaltplan der Hauptplatine ohne die Teile *Hilfsspannungserzeugung* und *Ladeschaltung* zu sehen.

Da der A/D-Umsetzer im neuen Mikrocontroller ohnehin differenziell arbeitet und beim unipolaren Betrieb einen schwierig zu handhabenden, negativen Offset anfügt, wurde von vornherein die bipolare Betriebsart gewählt und die Schaltung für differenzielle Messungen konzipiert. Als Nullpunkt und Referenzwert wird die Hälfte der +2,5-V-Hilfsspannung herangezogen.

Neue Leistungsmerkmale des FA-VA 3

- 5,5-Zoll-Grafikdisplay mit einer Auflösung von 320 $\times$ 239 Bildpunkten und einer sehr hellen, neutral-weißen und dimmbaren CCFL-Beleuchtung,
- optionales Steckmodul für eine Bluetooth-Funkverbindung zu einem PC oder Notebook,
- Eingangsmischer-IC auf einer steckbaren Baugruppe,
- optionales Steckmodul für Messungen an Vierpolen,
- bidirektionale Kommunikation und dadurch Möglichkeit der Fernsteuerung vom PC aus,
- Kalibrierung ohne Öffnen und Schließen einer Lötbrücke möglich (lediglich 50- Ω -Abschlusswiderstand erforderlich),
- Eingabe des Handelsnamens des Kabels anstelle von Dämpfung, Verkürzungsfaktor und Wellenwiderstand bei der Auswahl der angeschlossenen Leitung,
- verbesserter Algorithmus zur Berechnung der Messergebnisse und damit größere Genauigkeit, speziell bei niederohmigen Werten,
- schnellerer Mikrocontroller mit 12-Bit-A/D-Umsetzer, dadurch höhere Auflösung und „ruhigere“ Kurven bei hohen Scheinwiderständen,
- Stromversorgung mittels Lilon-Akkumulatoren (bisher NiMH); das Gerät ist dadurch leichter, die Selbstentladung deutlich geringer. Das Aufladen ist in nur 1,5 Stunden möglich (bisher 16 Stunden). Der höhere Wirkungsgrad der Hilfsspannungsschaltregler ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 5 ½ Stunden pro Akkumulatorenladung.

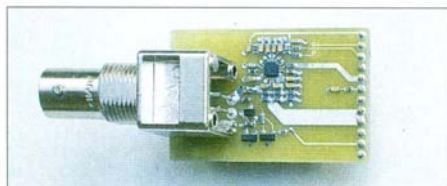


Bild 3: Impedanzmodul zur Messung an Zweipolen; zentrales Bauelement ist der Mischer AD8342.

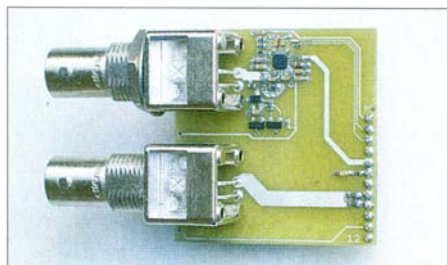


Bild 4: Das optionale steckbare Vierpolmodul kann anstelle des Impedanzmoduls verwendet werden.

hinein nur sagen, dass sich die Mühe gelohnt hat.

An dieser Stelle herzlichen Dank an die erfahrenen Teilnehmer des deutschen *Bascom*-Forums [7], insbesondere *MAK3*, *six1*, *Michael*, *MagicWhite-Smoke* und *DL7SEP*, die mir schnell und kompetent weitergeholfen haben!

Fürs Brennen über die PDI-Schnittstelle verwende ich den kleinen Universalbren-

Bezogen auf die Referenzspannung hat das Nutzsignal einen Gültigkeitsbereich von $-1,25\text{ V}$ bis $+1,25\text{ V}$. Dabei erstreckt sich das Ergebnis des 12-Bit-Umsetzers auf den Bereich von -2048 bis $+2047$ Auflösungsschritte.

Ein interessantes Detail sind die bidirektionalen Pegelkonverter, z. B. V3, R5, R6. Diese können Signale von einem Betriebsspannungspegel, z. B. $3,3\text{ V}$, in einen anderen übertragen, z. B. 5 V – und zwar in beide Richtungen und ohne Umschalten! Der Konverter arbeitet schnell und niederohmig. Ein fähiger Mitarbeiter bei Philips/Eindhoven fand diese Lösung, die aus nur einem MOSFET und zwei Widerständen besteht [9].

Ursprünglich war die Schaltung für den Anschluss von I²C-Komponenten mit einer Betriebsspannung von $+5\text{ V}$ an Mikrocontroller mit geringeren Betriebsspannungen vorgesehen. Die Schwierigkeit bestand vor allem darin, dass die Signalrichtung auf dem I²C-Bus bidirektional ist, d. h., ein I²C-Chip empfängt und sendet über dieselbe Leitung. Man konnte die üblichen Pegelkonverter-ICs also nicht verwenden.

Der aufmerksame Leser wird sich fragen, welche Aufgabe der Vorwiderstand R117 in der Stromversorgung zur Displaybaugruppe hat. Einerseits dient er als Sicherung bei einem eventuellen Kurzschluss in der Displayplatine, andererseits entkoppelt er die sehr niederohmigen Stützkondensatoren auf der Bedienbaugruppe vom Schaltregler der $+5\text{ V}$ -Stromversorgung. Dadurch werden Spannungssprünge, die der mit 100 Hz gepulst betriebene CCFL-Inverter verursacht, vom Rest der Schaltung ferngehalten und zudem deutlich stabiler ausgeregelt.

In Bild 2 ist die komplette, handgelötete Hauptplatine mit aufgestecktem Bluetooth-Modul zu sehen. Rechts oben befindet sich der später in diesem Beitrag beschriebene SEPIC-Konverter mit den gut gekühlten Schottky-Dioden und $10\text{-}\mu\text{F}$ -Keramikkondensatoren, links oben der Balancer mit den Lastwiderständen.

Links am Rand der Platine sieht man den DDS-Schaltkreis mit dem Alias-Filter und den beiden HF-Differenzverstärkern, unten am Rand die Schaltung für die Hilfsspannungserzeugung, rechts die USB-Buchse nebst Treiber-IC und Kontroll-LED und rechts in der Mitte den Mikrocontroller im SMD-Gehäuse mit $0,5\text{-mm}$ -Raster.

Nebenbei sei gesagt, dass das Handlöten solcher Strukturen mit einer guten SMD-Arbeitsbrille auf der Nase auch mit zitterigen Händen bei Weitem nicht jene Schwierigkeiten macht, die manche Leser immer wieder befürchten.

Impedanzmodul


Auf Antennendrähten, die nicht wenigstens über einen hochohmigen Widerstand mit der Erde verbunden sind, können sich erhebliche elektrostatische Ladungen sammeln. Ursache ist die allgegenwärtige Luftelektrizität. Die Ladung kann so groß werden, dass weder der interne Eingangsschutz des Mischer-IC noch die im Vorgängermodell nachträglich angebaute antiparallelen Schutzdioden eine Zerstörung des IC verhindern können.

Der Grund liegt darin, dass die Durchlasskennlinie von Schottky-Dioden bei hohen Strömen in eine ohmsche Kennlinie übergeht, sodass u. U. ein Spannungsabfall von

etlichen Volt entstehen kann. Dieser zerstört die hochempfindliche Basis-Emitter-Sperrschicht der Eingangstransistoren im Mischer-IC.

Wegen des winzigen und fürs Handlöten denkbar schlecht geeigneten SMD-Gehäuses (die Anschlussflächen im $0,5\text{-mm}$ -Raster liegen auf der Unterseite) war der Austausch eines defekten Mischer-IC außerordentlich schwierig.

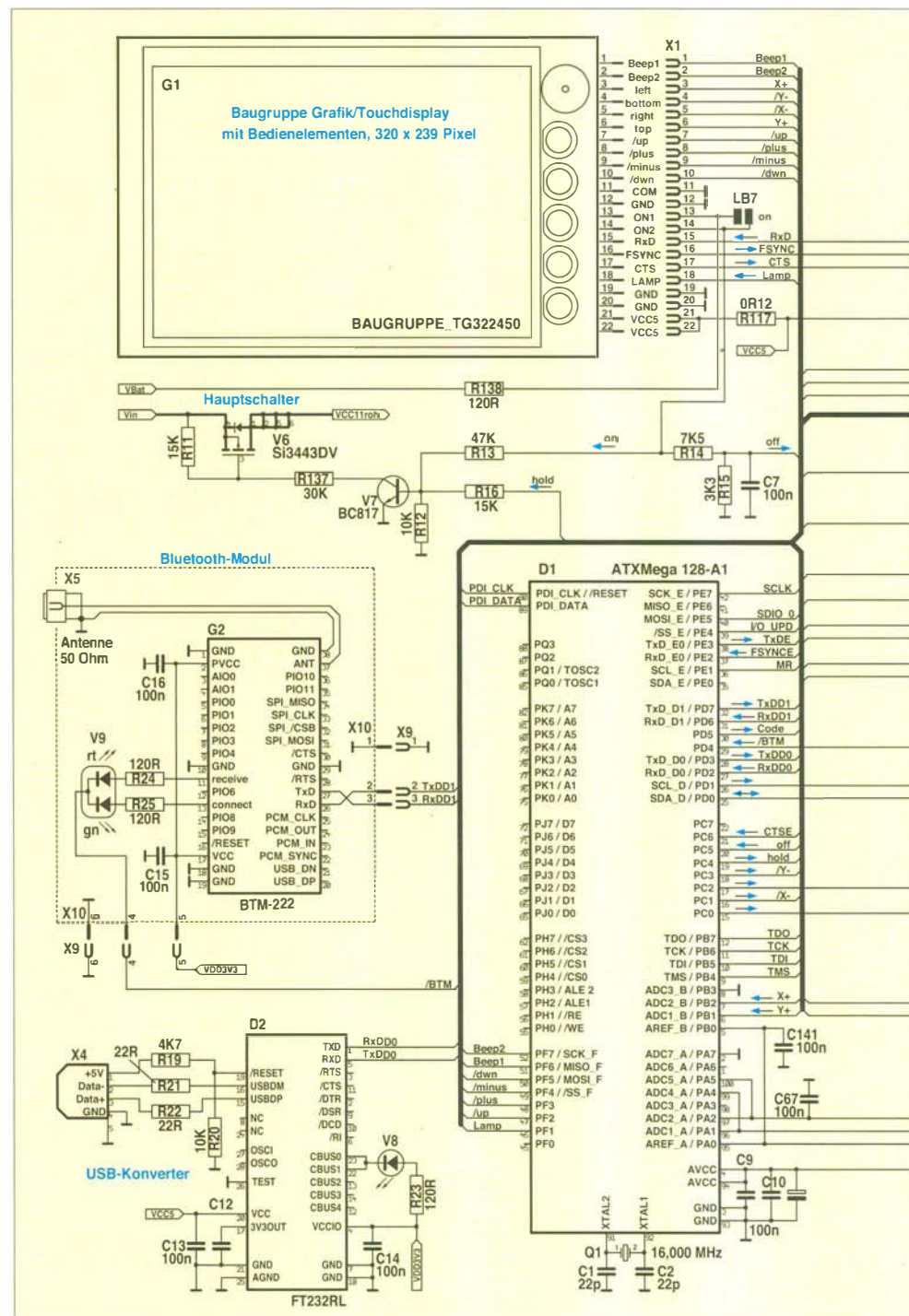Da diese handhabungsbedingten Ausfälle trotz verbesserter Schutzschaltung (rechts in Bild 5) auch in Zukunft vorkommen können, wurde die Mischerbaugruppe auf einer separaten, steckbaren Platine untergebracht (Bild 3).



Eine Reparatur ist nun ohne Lötarbeit von jedermann durchführbar, indem nur noch die Platine ausgetauscht wird.

Vierpolmodul

Anstelle des normalen Mischmoduls mit Messbrücke, mit dem sich Impedanzen – also Zweipole – messen lassen, lässt sich auch ein optionales Modul für Messungen an Vierpolen in die entsprechende Fassung stecken (Bild 4).

Hiermit kann man z.B. die Durchlasskurve und den Phasengang eines Filters oder Verstärkers abbilden. Allerdings wird dabei kein logarithmisch arbeitender Sensor verwendet, sondern der gleiche linear ar-

beitende IC-Typ wie bei der Impedanzmessung. Gegenüber einem echten VNA schränkt das die Messdynamik etwas ein. Trotzdem werden immerhin 60 dB erreicht.

(wird fortgesetzt)


norbert.graubner@freenet.de

Literatur


- [1] Graubner, N., DL1SNG: Vektorieller Antennenanalysator als Handgerät im Selbstbau. FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 3, S. 282–285; H. 4, S. 394–399; H. 5, S. 506–507
- [2] Graubner, N., DL1SNG: Neues vom Antennenanalysator. FUNKAMATEUR 57 (2008) H. 1, S. 22–23
- [3] Graubner, N., DL1SNG: FA-Antennenanalysator – jetzt mit PC-Anschluss. FUNKAMATEUR 57 (2008) H. 5, S. 510–513; H. 6, S. 620–622

- [4] Gellerich, W., DJ3TZ: Nickel-Cadmium-Akkumulatoren ersetzen – aber wie? FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 1, S. 36–39; H. 2, S. 152–153; H. 3, S. 264–266
- [5] Gellerich, W.: Akkumulatoren – Grundlagen und Praxis. Shaker Media, Herzogenrath 2011, FA-Leserservice Z-0033
- [6] Sander, K.: NiMH-Akkumulatorlader für den Antennenanalysator. FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 7, S. 737–739
- [7] Offizielles Deutsches Bascom-Forum: <http://bascom-forum.de/forum.php>
- [8] Light, T.: USB Tiny Mkii Programmer. http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/boards/USBTiny_Mkii/USBTiny_Mkii_index.php
- [9] Schutte, H.: AN 97055; Bi-directional level shifter for I²C-bus and other systems. Philips Semiconductors Systems Laboratory Eindhoven, The Netherlands. <http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf>

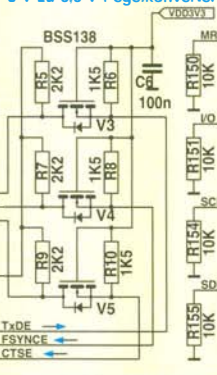
bidirektionaler
5-V-zu-3,3-V-Pegelkonverter




PDI-
Schnittstelle

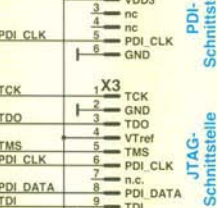

JTAG-
Schnittstelle

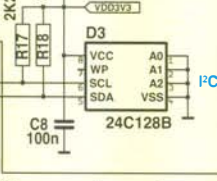

PC-Memory

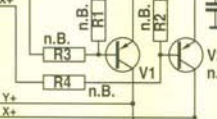

Differenzverstärker und Bessel-Tiefpass 5. Ordnung, $f_g = 12.5 \text{ kHz}$


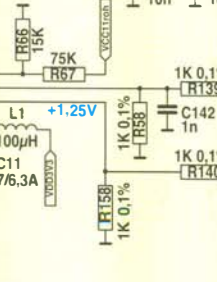


Bild 5: Schaltplan der Hauptplatte des FA-VA3 ohne Ladeschaltung und Hilfsspannungserzeugung

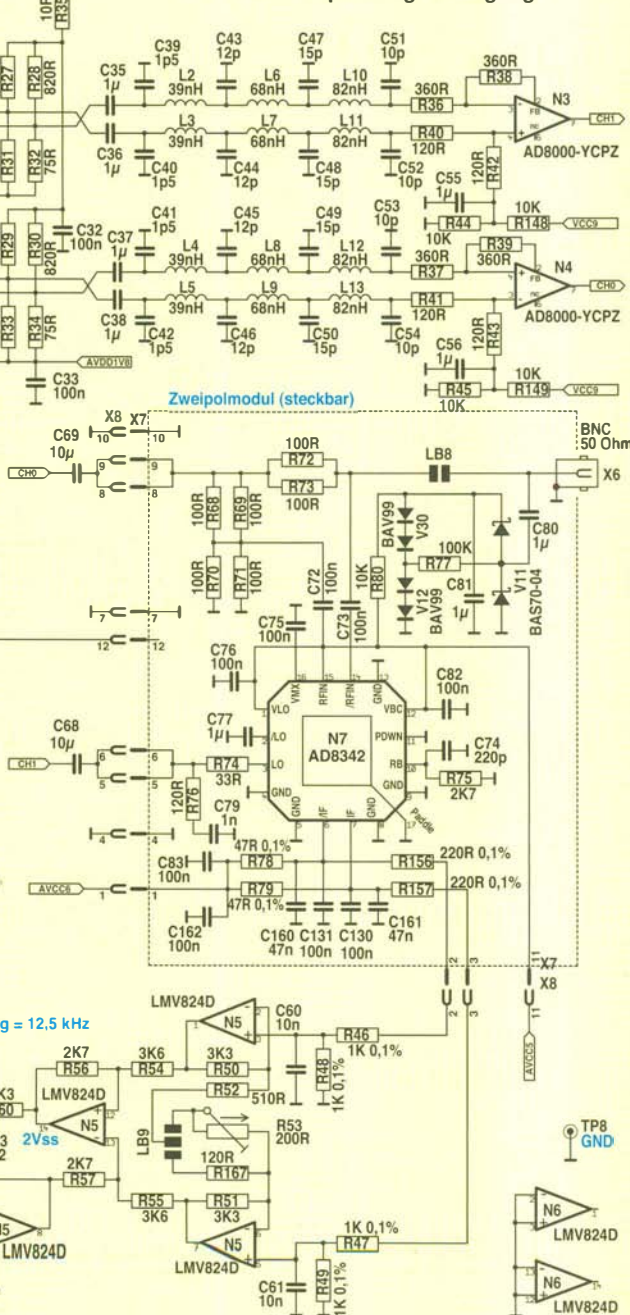

Aus 406 mm Draht: Halo-Antenne für 70 cm

GERFRIED PALME – DH8AG

Ein horizontal polarisierter Rundstrahler für den SSB/CW- und Bakenbereich des 70-cm-Bandes lässt sich aus nur 406 mm Draht und einer Koaxialbuchse herstellen. Wie einfach das geht, wird im folgenden Beitrag beschrieben.

Zugegeben – die Halo-Antenne (engl. *Halfwave Loop*) hat keinen höheren Gewinn als der Halbwellendipol. Manchmal wird jedoch ein horizontal polarisierter Rundstrahler mit kleinen Abmessungen benötigt – sei es für Sende- oder Empfangsversuche oder als Sendeantenne bei Fuchsjagd-Veranstaltungen. Unter bestimmten

standene Aufbau soll als „Kochrezept“ für den Praktiker dienen.

Als Material für den Halbwellenstrahler eignet sich Kupferdraht mit einem Durchmesser von 3,6 mm. Es handelt sich dabei um Draht mit einem Leitungsquerschnitt von 10 mm², wie er in der Abteilung für Elektroinstallationstechnik eines gut sortierten Baumarktes zu finden ist. Dieser Draht lässt sich noch gut biegen und besitzt für die Montage im Freien eine ausreichende Stabilität. Nach der endgültigen Abstimmung hatte der Strahler der Musterantenne eine Länge von 340 mm.

Zunächst wird seine halbe Länge durch leichtes Anritzen genau markiert. Von dieser Markierung aus muss der Draht gleichmäßig zu einem fast geschlossenen Kreis mit dem lichten Durchmesser von 106 mm gebogen werden. Die beiden Strahlenden stehen sich im Abstand von 8 mm gegenüber. Es ist empfehlenswert, den Kupferdraht zunächst auf einem provisori-



Bild 1: Halo-Antenne für 432,200 MHz

Umständen kann diese ringförmige Antenne mit ihren nur 11 cm Durchmesser auch eine akzeptable Notlösung für schwierige Fälle sein, weil sie dem flüchtigen Betrachter kaum auffällt. Wenn die Halo-Antenne als Ergänzung zu einem für FM-Telefonie schon vorhandenen Vertikalstrahler aufgebaut und mittels eines koaxialen Antennenumschalters zuschaltbar gemacht wird, ermöglicht sie den leichten Einstieg in den horizontal polarisierten 70-cm-SSB/CW-Funkbetrieb.

Die Halo-Antenne besteht aus einem durchgehenden Halbwellenstrahler, welcher zu einem nahezu geschlossenen Kreis gebogen ist. Der 50-Ω-Koaxialkabelanschluss erfolgt mit einer Gamma-Anpassung (Bild 1).

■ Halbwellenstrahler

Die in der Amateurfunk-Antennenliteratur angeführten Berechnungsformeln und Diagramme zur Längenbestimmung eines Halbwellenstrahlers waren zunächst richtungsweisend. Wegen der ringförmigen Bauweise und der hohen Arbeitsfrequenz wirken in der Praxis jedoch weitere Faktoren. Der als Ergebnis zahlreicher Versuche ent-



Bild 2: Lötverbindung von N-Buchse und Strahlerritte sowie Anschluss der Gamma-Leitung

schen Wickelkörper mit etwas geringerem Durchmesser (etwa 90 mm) zu biegen. Der verformte Draht hat nach dem Loslassen immer den Hang, etwas nachzugeben, sodass der Ring dann wieder einen größer-

Bild 3: Gemessene Anpassung der Halo-Antenne auf 432,200 MHz und 432,800 MHz; Stehwellenverhältnis (blau), Betrag von Z (grün), Real- und Imaginärteil (rot)

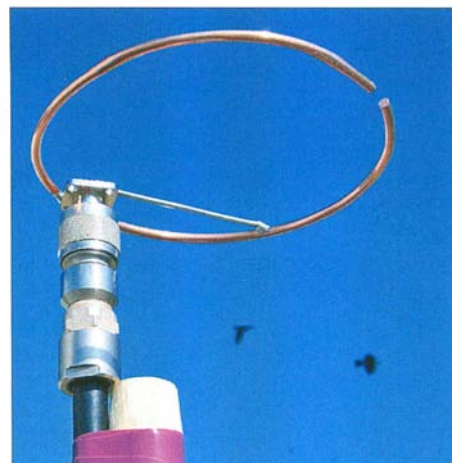
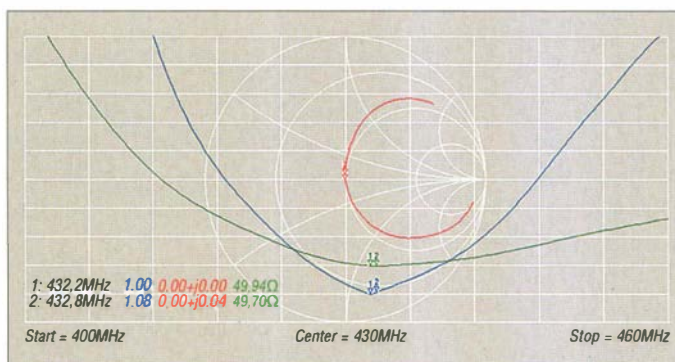


Bild 4: Testaufbau der fertigen Halo-Antenne an einem Besenstiel aus Holz; das Isolierband ist nur mit leichtem Druck um das Koaxialkabel gewickelt. Fotos: DH8AG

ren Durchmesser annimmt. Diese Arbeit erfordert etwas Geduld, bevor das gewünschte Resultat vorliegt.

Im nächsten Arbeitsschritt wird der Kupferdraht dort, wo sich die Mittenmarkierung befindet, auf eine der Flanschen einer N-Buchse gelötet (Bild 2). Die Koaxialbuchse vom Typ UG58KF ist bei [1] erhältlich. Sie ist für den vorgesehenen Zweck gut geeignet, weil sie einen kleineren Flansch besitzt, als die sonst üblicherweise verwendeten Buchsen.

■ N-Buchse und Gamma-Leitung

Ist der Buchsenflansch mit dem Strahler verlötet, müssen der Lötstift der Koaxialbuchse auf eine Länge von knapp 4 mm und die weiße Außenisolierung mit einem scharfen Messer auf 2 mm gekürzt werden. Das eine Ende der Gamma-Leitung wird oben auf den Rand dieser weißen Isolierung gestützt und seitlich am gekürzten Lötstift der N-Buchse angelötet. (Bild 2). Dabei muss man die Buchse festhalten – Vorsicht, es wird heiß!

Diese Leitung ist 66 mm lang und besteht aus versilbertem 2-mm-Kupferdraht. Das andere Ende der Gamma-Leitung ist nach dem Abmessen von 78 mm anzulöten, Bezugspunkt ist der Strahlerrittelpunkt.

Diese Stelle lässt sich auch noch auf eine andere Weise genau markieren: Man

schneidet ein 78 mm langes Stück Lötzinndraht ab, biegt es auf den mittleren Radius des Strahlers und legt es dort auf, beginnend an seinem Mittelpunkt. Die anzulötlende Gamma-Leitung liegt nur knapp auf dem Strahler auf.

■ Abgleich und Anpassung

Sofern alle angegebenen Maße genau eingehalten wurden, sollte es keine Probleme beim Aufbau der Antenne geben. Mehrere erfolgreiche Nachbauten sind ein Beleg dafür.

Durch vorsichtige Änderung des Abstands der beiden Strahlenden lässt sich die Antenne mechanisch auf den SSB-Bereich des 70-cm-Bandes ($\pm 432,200$ MHz) abstimmen. Gegebenenfalls ist noch eine geringe Längenkorrektur des Strahlers erforderlich.

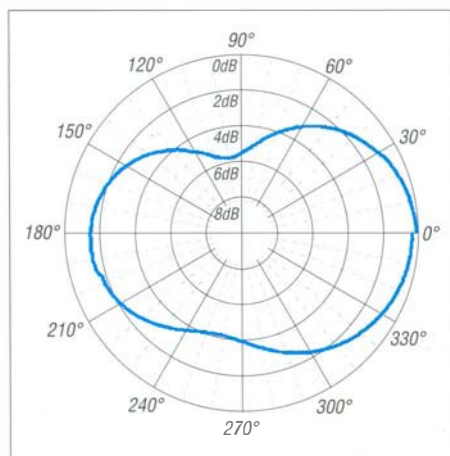


Bild 5: Aufgenommenes Horizontaldiagramm der Halo-Antenne; die Winkelteilung beträgt 15°, die Pegelteilung 2 dB.

Falls das Stehwellenverhältnis (SWV) noch nicht zufriedenstellend sein sollte, ist der Anschlusspunkt der Gamma-Leitung am Strahler leicht zu verschieben. Alle Einstellungen sind wechselseitig voneinander abhängig und bewegen sich in der Größenordnung von wenigen Millimetern. Sie müssen mit sehr viel Geduld und äußerster Sorgfalt durchgeführt werden. Einen Grobgleich, der zu einem SWV von $s < 1,2$ führt, kann man sogar im Bastelzimmer vornehmen, wenn dort im Umkreis von 1 m keine weiteren Gegenstände auf die Antenne einwirken.

In Bild 3 ist die optimale Anpassung der im Freien montierten Halo-Antenne zu sehen. Das SWV im SSB/CW-Bereich des 70-cm-Bandes (432,200 MHz) beträgt $s = 1,0$, im Bakenbereich (432,800 MHz) liegt es bei $s = 1,08$.

Ich habe alle Messungen mit einem Vektoranalysator durchgeführt und dazu direkt auf die Stoßkante der metallenen kreisförmigen Abschirmung um den Innenleiter der Antennenbuchse kalibriert. So „sieht“ es spä-

ter auch der dort angeschraubte Koaxialstecker der Speiseleitung.

■ Richtdiagramme und Antennengewinn

Um Funktion und Wirkung der Halo-Antenne zu dokumentieren, führte ich einige Messungen durch und hielt die Ergebnisse im Richtdiagramm fest. Die Antenne montierte ich zu diesem Zweck möglichst hoch und frei. Trotz aller Bemühungen konnte diese Konstruktion jedoch mit professionellen Messaufbauten nicht mithalten, das Ergebnis ist deshalb mit gewisser Vorsicht zu interpretieren.

In Bild 5 ist das Resultat meines Versuchs zu sehen, das horizontale Strahlungsdiagramm der Halo-Antenne aufzunehmen. Im Polardiagramm ist bei 0° eine geringe Vorwärts-Richtwirkung mit etwa 1 dB bis

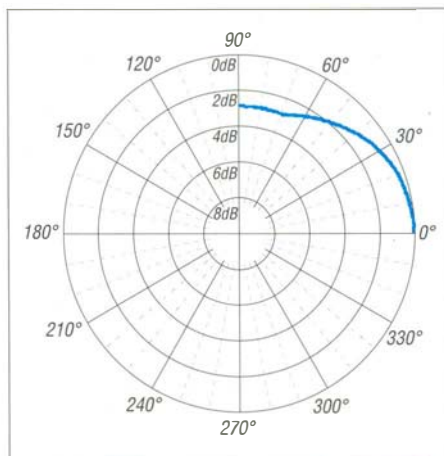


Bild 6: Aufgenommenes Vertikaldiagramm der Halo-Antenne mit einer Winkelteilung von 15° und einer Pegelteilung von 2 dB

1,5 dB im Vergleich zur Richtwirkung bei 180° auszumachen.

Bei 98° finden wir eine Einschnürung mit -4 dB, bezogen auf den Maximalgewinn, bei 260° sind es etwa $-5,4$ dB.

Das vertikale Strahlungsdiagramm ist in Bild 6 dargestellt. Bis zum Erhebungswinkel von 15° ändert sich der Antennengewinn nur unwesentlich. Bei 30° sind es $-0,9$ dB. Danach fällt der Gewinn weiter ab, um dann von 68° bis 90° mit -3 dB konstant zu bleiben. Bezugsgröße ist jeweils der Maximalwert beim Erhebungswinkel von 0°.

Abschließend unternahm ich den Versuch eines messtechnischen Vergleichs des Gewinns der Halo-Antenne mit dem eines einfachen gestreckten Halbwellendipols. Ich kam zu dem Ergebnis, dass die Halo-Antenne in ihrer Vorwärtsrichtung etwa 3,2 dB weniger Gewinn als der Dipol aufweist. Das deckt sich mit den Angaben in der einschlägigen Literatur [2]. Mit der rückwärtigen Seite sind es rund 4,1 dB weniger als beim Dipol.

■ Wetterfeste Montage

Wenn die Antenne längere Zeit im Freien oder sogar als fest montierte Stationsantenne betrieben wird, ist unbedingt ein Wetterschutz erforderlich. Zu diesem Zweck habe ich die beiden Lötstellen mit Zweikomponentenkleber vergossen und den Kupferdraht mit Klarlack eingesprüht. Die Mastmontage bedarf bei dieser kleinen Antenne mit ihrem sehr geringen Windwiderstand keines großen Aufwandes; es bieten sich einfache individuelle Befestigungslösungen an. Ein Beispiel dafür ist in Bild 4 zu sehen.

Dieser Testaufbau ist allerdings noch nicht wetterfest. Für Tests und kurzfristige Aktivitäten hat sich der hölzerne Besenstiel als Antennenträger gut bewährt. Ein stabiles Kunststoffrohr ist jedoch auf Dauer sicher die bessere Lösung. **dh8ag@arc.de**

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Kabel Kusch, Dorfstr. 63–65, 44143 Dortmund, Tel. (02 31) 25 72 41; www.kabel-kusch.de
- [2] Krischke, A., DJ0TR: Rothammels Antennenbuch, DARC-Verlag, 12. Auflage, Baunatal 2001, Kapitel 23.2.1.3. Ringdipol (Halo-Antenne)

Nachlese

■ Lokaloszillator für den 2-m-Transverter IRHX2010 FA 9/11, S. 944–947

Die Breitbandübertrager am Ein- und Ausgang des Pufferverstärkers in Bild 6 müssen vom Typ T2-1T sein. Diese haben, im Gegensatz zu den angegebenen T2-1, die erforderlichen Anzapfungen.

■ Leistungsverstärker für 144 MHz FA 12/11, S. 1264–1266

Beim oberen Transistor V_H in Bild 10 ist die Vorspannungserzeugung für das Gate aus Platzgründen absichtlich nicht eingezeichnet, da es sich ohnehin nur um ein Prinzipschaltbild handelt. Der untere Abblockkondensator an der Vorspannungserzeugung für das Gate von V_N (blauer Pfeil U_{GS}) muss jedoch statt $1 \mu F$ richtig 1 nF Kapazität haben.

In Bild 3 muss die Leitung Z2 richtig 35Ω Wellenwiderstand aufweisen; s. a. Text.

■ Nickel-Cadmium-Akkumulatoren FA 1/12, S. 36–39

Wie bereits aus den Beschriftungen der X-Achsen in den Diagrammen ersichtlich, sind Bildunterschriften der Bilder 2 und 3 vertauscht.

■ 2-m-FM-Empfänger mit dem Si570 als Lokaloszillator (1) FA 1/12, S. 66–69

Die Kondensatoren C1 und C6 in Bild 6 müssen Werte von 470 pF und 1 pF besitzen.

■ Dämpfung der Funkstrecke (2) FA 2/12, S. 171–172

Beim Setzen der Formel (3) ist leider eine Quadrierung vergessen worden; sie lautet richtig:

$$\left(\frac{s_1}{s_2}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2 = \frac{F_1}{F_2} \quad (3)$$

Berührungsschalter und -tasten

Dr.-Ing. KLAUS SANDER

Ein verstärktes Interesse an Berührungstasten kam erst in den vergangenen Jahren auf, obwohl die Technik schon wesentlich älter ist. Mit den hier vorgestellten Schaltungen auf Basis neuer Atmel-Schaltkreise lassen sich leicht passende Schalter und Tasten für beliebige Geräte realisieren.

Erste kapazitive Tasten gab es bereits vor etwa 40 Jahren – damals noch mit herkömmlichen Logikschaltkreisen oder Transistoren. Ich erinnere mich noch an eine einfache Schaltung in Don Lancasters *CMOS-Kochbuch* von 1980 [1]. Die Schaltung habe ich noch in meinem Archiv gefunden. Kopierer gab es damals nicht. Also musste ich die Schaltung (oder einen Teil davon) abzeichnen. Bild 2 hat so gesehen schon fast historischen Wert.

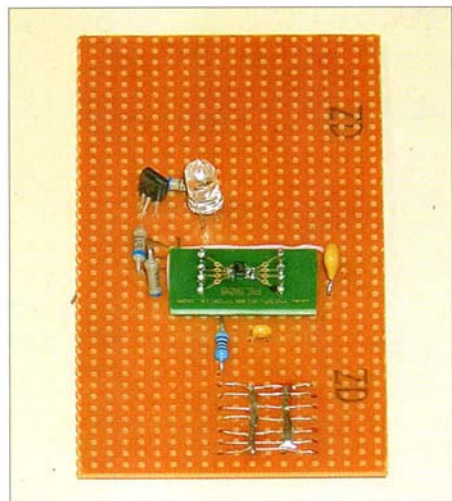


Bild 1: Versuchsaufbau des kapazitiven Schalters mit den Sensor-ICs von Atmel

Das Prinzip findet auch heute noch für kapazitive Sensoren Verwendung. Den Sensor bilden zwei Metallflächen mit einer darüber liegenden Glasplatte. Auf einer Seite des Kondensators wird ein Frequenzsignal von etwa 10 kHz eingespeist. Auf der zweiten Seite des Kondensators wird das Signal einem Strom-Spannungswandler zugeführt, der gleichzeitig Bestandteil eines monostabilen Multivibrators ist. Im Normalfall hat der Kondensator eine relativ geringe Kapazität. Der Strom ist dadurch gering und der Multivibrator bleibt inaktiv.

Bei Annäherung eines Fingers steigt die Kapazität des Kondensators und damit auch der hindurch fließende Strom. Ist er ausreichend groß, wird die Schaltschwelle des rechten CMOS-Gatters erreicht und der monostabile Multivibrator aktiviert. Sobald man den Finger wegzieht, schaltet der Multivibrator kurze Zeit später zurück. Ein nachfolgendes Flipflop kann das Ganze als Schalter realisieren. Eine solche

Schaltung habe ich damals nachgebaut. Über ein Relais wurde die Schreibtischlampe geschaltet. Das war damals eine innovative Technik.

Doch über viele Jahre war das Interesse an solcher Technik begrenzt. Erst seit einigen Jahren findet diese Eingabetechnik größeres Interesse und immer mehr Verwendung für Schalter und Tasten anderer Geräte.

Übrigens habe ich einen interessanten Fakt im Internet bemerkt. Falls Sie dort nach solchen Schaltungen suchen, finden Sie etwa 19000 Ergebnisse zu Berührungstasten. Verblüffenderweise gibt es dagegen 355000 Ergebnisse zu berührungslosen Tasten. Gemeint ist die gleiche Technik, denn berühren muss man die Schaltfläche auf jeden Fall. Es sind einige professionelle Anbieter und Fachzeitschriften dabei, die die Begriffe falsch verwenden. Allerdings gibt es auch echte berührungslose Sensoren, basierend auf Hochfrequenz oder optischer Technik.

■ Grundlagen

Das große Interesse an kapazitiven Schaltern und Tasten hat auch die Halbleiterindustrie bemerkt. Vor einigen Jahren widmeten sich mehrere Hersteller der Entwicklung einer Vielzahl verschiedener Schaltkreise. Ich erinnere an die Veröffentlichung in [2]. Heute bieten auch große Halbleiterhersteller solche Sensorschaltkreise an. Dabei basieren die Messverfahren nicht mehr unbedingt auf dem eingangs beschriebenen Prinzip.

Prinzipiell eignet sich jedes Verfahren, das zur Kapazitätsmessung dienen kann. Während das beschriebene Verfahren mindestens zwei Metallflächen für den Kondensator benötigt, finden heute für Sensortasten meist nur Sensoren mit nur einer Metallfläche Verwendung (Bild 3). Sie bildet den Kondensator C_0 , dessen Gegenelektrode Masse ist. Das Annähern der Hand wirkt so wie die Parallelschaltung des Kondensators C_x zu C_0 . Der Kapazitätswert von C_x ist dabei abhängig vom Abstand zwischen Hand und Metallfläche. Die Messung des Kapazitätswertes kann nach zwei Methoden erfolgen. Zuerst sind die parallelgeschalteten Kondensatoren C_0 und C_x zu entladen. Dazu dient der Widerstand R . Jetzt wird der Schalter zur Span-

nungsquelle U umgelegt und die Zeit gemessen, bis der Spannungswert einen bestimmten Schwellwert erreicht hat. Diese Zeit ist abhängig von der Kapazität.

Ein moderneres Verfahren basiert darauf, dass das Umschalten mit einer bestimmten Frequenz erfolgt. Diesmal wird jedoch die Anzahl n der Umschaltungen bis zum Erreichen der Schwellwert gemessen. Im Normalfall ist anstelle des Voltmeters kein AD-Umsetzer eingesetzt. Ein einfacher Komparator reicht aus. Die Verfahren zur Berührungserkennung sind weiter in Entwicklung. Ziel ist die Sicherheit bei der Bedienung und gegenüber Störung. Komplexe Schaltkreise für Tastenfelder bieten verschiedene Hersteller an. Die Auswahl für Schaltkreise für Einzeltaster ist hingegen begrenzt. Gut verwendbare Sensor-ICs finden wir bei Atmel in der Serie AT42QT101x. Diese Schaltkreise erfordern keinen zusätzlichen Controller und nur sehr wenige externe Bauelemente.

Ein wesentlicher Vorteil ist der sehr geringe Stromverbrauch von $17 \mu A$ bei 1,8 V. Dadurch lassen sich diese Schaltkreise

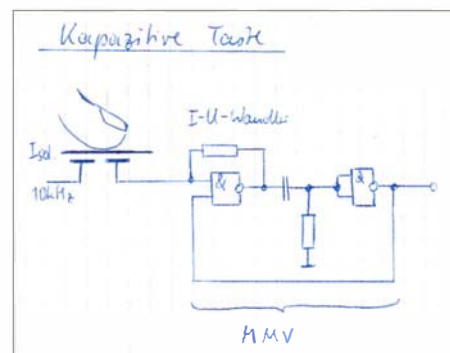


Bild 2: Archivierte Schaltung der kapazitiven Taste von 1980
Fotos: Sander

auch für batterieversorgte Geräte nutzen. Vorteilhaft ist auch der große Betriebsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V. Es stehen drei verschiedene Typen zur Auswahl: der AT42QT1010, der AT42QT1011 und der AT42QT1012. Alle drei Typen beinhalten Funktionen zur Selbstkalibrierung sowie zur Unterdrückung kurzzeitiger Störungen und Rauschens.

Der AT42QT1010 ist für einfache Tastenfunktionen vorgesehen. Beim Berühren der Sensorfläche gibt der Schaltkreis ein Ausgangssignal ab. Nach einer Zeit von etwa 60 s schaltet das Signal wieder ab und der Sensor kalibriert sich neu. Über den Eingang *Sync* ist der AT42QT1010 zwischen dem schnellen und dem energiesparenden Modus umschaltbar. Im ersten erfolgt die Sensorabfrage im Abstand von 1 ms. Demgegenüber verlängert sich im zweiten der Abfrageabstand auf 80 ms. Dadurch reduziert sich die Zeit, während der Sensor aktiv ist und der Stromverbrauch sinkt.

In einem dritten Modus wird der Eingang *Sync* ständig zwischen High und Low umgeschaltet. Dadurch lässt sich die Rücksetzzeit verkürzen.


Gegenüber dem AT42QT1010 hat der AT42QT1011 keine Zeitfunktion. Er liefert während der gesamten Betätigungszeit ein Ausgangssignal. Beide ICs schalten den Ausgang im Aktivzustand auf High. Sie sind für normale Tastenfunktionen geeignet. Über eine Zusatzfunktion kann die Funktion ständig überwacht werden. Beide Sensoren geben zyklisch ein Ausgangssignal von 15 μ s Dauer ab. Damit ist eine Funktionsüberwachung möglich.

Allerdings sind die kurzen Impulse bei der Signalauswertung zu berücksichtigen. Bei einem nachgeschalteten Controller ist das kein Problem. Eine gewöhnliche Schaltung erfordert jedoch einen Tiefpass zur Unterdrückung dieser Impulse. Eine Ausnahme bilden direkt geschaltete Relais. Ihre Ansprechzeit ist länger als die Impulse. Demgegenüber arbeitet der AT42QT1012 im *Toggle-Mode*. Das heißt, bei der ersten Berührung wird der Ausgang aktiv und bei der zweiten Berührung inaktiv geschaltet. Damit ist dieser Schaltkreis besonders zum Ein- und Ausschalten von Geräten geeignet. Durch einen Widerstand können wir zwischen Low oder High als aktives Ausgangssignal wählen.

Der AT42QT1012 bietet zusätzlich eine Stromsparfunktion. Um Batterien zu sparen, ist es sinnvoll, Geräte nach einer bestimmten Dauer auszuschalten. Diese Zeit ist standardmäßig auf 15 min oder 60 min einstellbar. Durch zusätzliche Beschaltung sind auch andere Zeiten möglich. Zudem lässt sich die Zeit auf das 24-fache verlängern.

■ Einfache Schaltungstechnik

Die Schaltungstechnik ist bei allen drei Sensor-ICs recht einfach. Es geht fast ohne externe Bauelemente. Bild 4 zeigt eine für den AT42QT1010 und AT42QT1011 geeignete Schaltung. S1 ist die Sensorfläche, die über R1 und C1 an den IC gekoppelt ist. C1 muss sehr viel größer als die Kapazität der Sensorfläche sein. Drei Faktoren bestimmen die Empfindlichkeit des Sensors: Einer ist das verwendete Frontplattenmaterial und dessen Dicke. Die Größe der Sensorfläche bestimmt ebenfalls die Empfindlichkeit. Sind diese beiden Faktoren bereits vorgegeben, lässt sich noch die Verstärkung des Sensor-IC verändern. Dies erfolgt über den Kapazitätswert von C1. Je größer C1 ist, desto empfindlicher reagiert die Schaltung. Auf diese Weise ist eine Anpassung an unterschiedlich dicke Frontplatten möglich. Es muss jedoch erwähnt werden, dass mit steigender Empfindlichkeit auch die

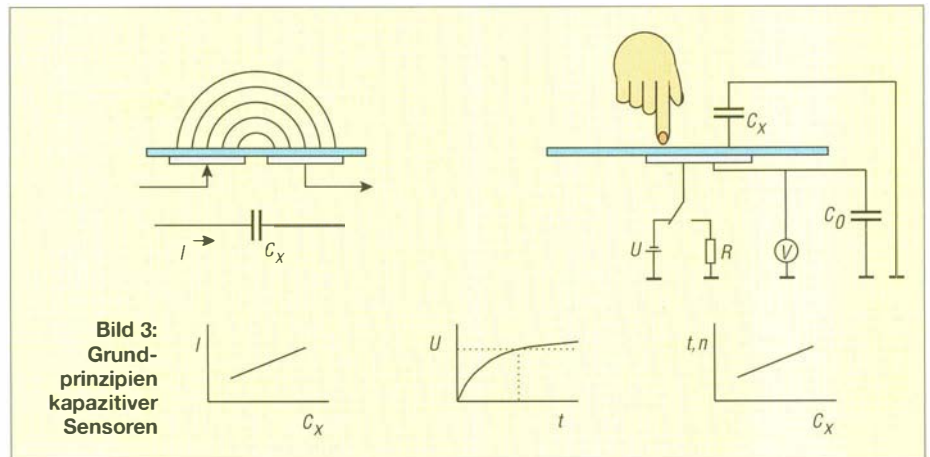

Anfälligkeit gegenüber elektrostatischen Störungen wächst.

Das Ausgangssignal ist high-aktiv. Das bedeutet, dass im unbetätigten Zustand am Ausgang Low-Pegel anliegt. Bei Tastenbetätigung schaltet der Ausgang auf High. In den Bildern 7 und 8 finden wir einen Layoutvorschlag für eine Leiterplatte. Sie ist 32,4 mm $\times$ 57 mm groß. Theoretisch wäre eine einseitige Platine denkbar. Allerdings sollte die Platine direkt auf der Frontplattenoberfläche aufliegen. Deshalb wurde auf einer Seite der Platine nur die Sensorfläche realisiert. Die Bestückung erfolgt auf der Rückseite entsprechend Bild 9.


Die Schaltung in Bild 5 arbeitet mit dem AT42QT1012. Sein Vorteil liegt in der *Toggle-Funktion*. Ein kurzes Antippen reicht, und der Ausgang schaltet auf aktiv. Die nächste Berührung kehrt der Ausgang wieder in den Normalzustand zurück. R1 und C1 dienen hier wieder zum Anschluss des Sensors.

Die Empfindlichkeit ist wie beim AT42QT1010 über C1 einstellbar. Der AT42QT1012 hat jedoch noch weitere interessante Funktionen. Dazu gehört die Festlegung des Ausgangspegels für den aktiven Zustand. Diese Auswahl können wir mit R2 treffen. Liegt R2 über den Jumper JP1 auf Masse, ist High der Aktivzustand. Liegt er an der Spannung, ist er low-aktiv. Damit bieten sich mehr Alternativen für die nachfolgenden Schaltstufen.

Der AT42QT1012 eignet sich besonders für batterieversorgte Geräte. Über den Eingang *Time* ist eine automatische Ausschaltfunktion wählbar. Dazu dienen in Bild 5 Jumper JMP2, JMP3, C3, R3 und R4.

Die Einstellung der automatischen Ausschaltfunktion ist gleichzeitig durch die Einstellung des aktiven Ausgangspegels bestimmt.

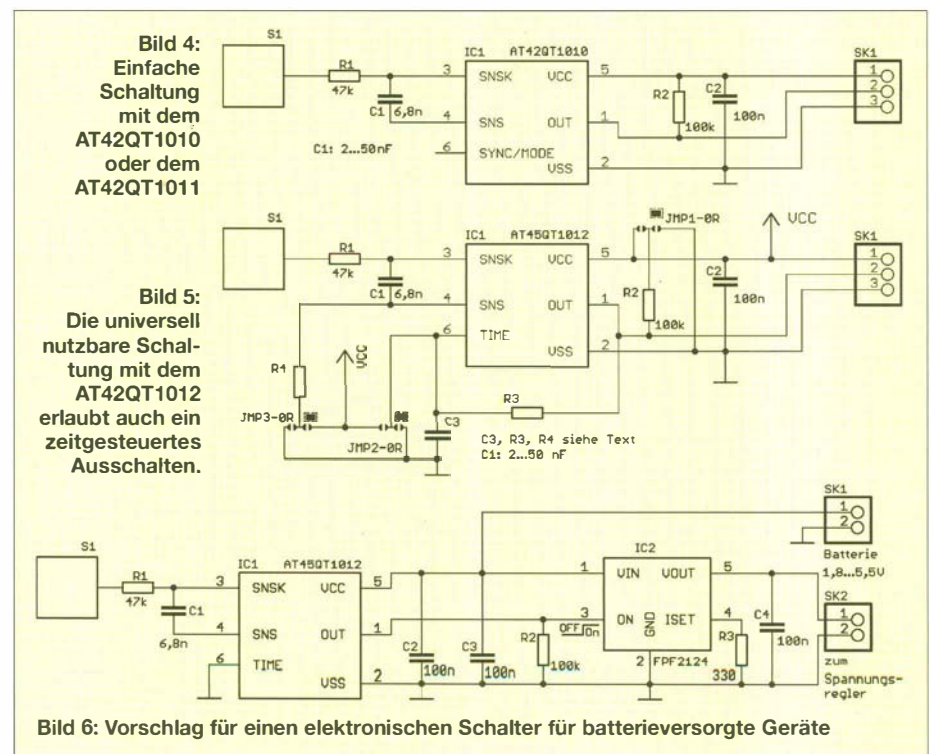In der ersten Variante ist der Ausgang high-aktiv (R2 liegt auf Low). Ist jetzt Jumper



JMP2 auf Low gelegt, gibt es keine automatische Abschaltung.

Führt JMP2 dagegen zur Betriebsspannung, so schaltet die Baugruppe nach 15 min ab. Bleibt JMP2 hingegen offen und wird der Eingang Time über R3 mit dem Ausgang verbunden, verlängert sich die Zeit auf 60 min. Ist der Ausgang jedoch auf low-aktiv eingestellt, dann sind diese Einstellungen über JMP2 zu vertauschen. An der Ausschaltzeit von 60 min durch die Verbindung des Ausgangs mit dem Time-Eingang ändert sich nichts.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Ausschaltzeit zu verlängern. Dazu dient R4 in Verbindung mit JMP3. Liegt R4 an Spannung, steigt die Ausschaltverzögerung um den Faktor 24. Liegt R4 an Masse, gibt es keine Zeitverlängerung.

Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit einer beliebigen benutzerdefinierten Zeiteinstellung. Dazu dienen C3 und R3. Die Berechnung dieser Werte ist etwas komplexer. Zudem sind 15 min oder 60 min schon sinnvolle Werte. Aus diesen Gründen verzichte ich auf eine Beschreibung der Berechnung und verweise auf das Datenblatt des AT42QT1012 [3].

Nachbau

Mit den Platinenlayouts ist der Nachbau unproblematisch. Die beiden Platinen sind

im eigenen Labor herstellbar. Alternativ kann man sie auch von [4] beziehen.

Passend zu den nur in SMD-Gehäusen erhältlichen ICs wurden für die anderen Bauelemente auch SMD-Typen gewählt. Dadurch lässt sich die Platine direkt hinter einer Frontplatte anbringen, ohne dass Bauteilanschlüsse stören. Eine einfache Möglichkeit bietet sich durch zweiseitiges Klebeband.

Die Bestückung sollte niemanden abschrecken. Es sind nur wenige Bauelemente. Mit einer guten Lupenbrille ist sie auch bei eingeschränkter Sehschärfe unproblematisch. Ich verwende gern die Billigbrillen mit 3 dpt (Dioptrien) aus dem Supermarkt. Voraussetzung ist weiterhin eine LötKolbenspitze mit etwa 0,5 mm bis 0,8 mm.

Bei diesen Voraussetzungen ist die Bestückung in kurzer Zeit erledigt.

Vor der Inbetriebnahme der Baugruppen ist eine Kontrolle mit einer guten Lupe angeraten. Insbesondere sollten wir prüfen, dass zwischen den Schaltkreispins keine Lötbrücken oder Zinnkugeln vorhanden sind. Mit Entlötlitze und einem guten Flussmittel lassen sich solche Probleme beseitigen.

Damit kann der Test beginnen. Die Versorgung beider Schaltungen ist mit 1,8 V bis 5,5 V möglich. Wegen des geringen

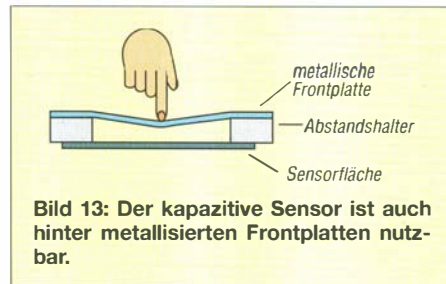


Bild 13: Der kapazitive Sensor ist auch hinter metallisierten Frontplatten nutzbar.

Stromverbrauchs reichen dafür Knopfzellen. Eine an den Ausgang angeschaltete Low-current-LED in Reihe mit einem 1-k Ω -Widerstand reicht für erste Versuche. Die Baugruppe kann hinter einer Glas-scheibe angeordnet werden. Alternativ können wir die Sensorfläche auch mit einer Plexiglasscheibe o. Ä. bekleben.

Elektronischer Schalter

Eine kapazitive Taste wird in der Regel in andere Geräte eingebaut. Deshalb haben wir noch eine Lösung für batterieversorgte Geräte. Als Sensorschaltkreis findet in Bild 6 der AT42QT1012 Verwendung. Dieser steuert den elektronischen Schalter FPF2124, dessen Ausgang je nach Einsatz ein Spannungsregler, z. B. für 3,3 V, folgt. AVR-Controller sind durch den großen Betriebsspannungsbereich auch direkt (ohne Spannungsregler) anschließbar. Das hängt jedoch davon ab, ob weitere Bauelemente mit z. B. auf 3,3 V eingeschränkter Betriebsspannung zum Einsatz kommen.

Ein Trick

Es ist logisch, dass diese Schaltungen nicht bei leitfähigen Frontplatten (Metalle, metallisch beschichtete Kunststoffe) reagieren. Es gibt aber einen kleinen Trick, um zumindest bei relativ dünnen Frontplatten diese Sensoren benutzen zu können. Wir bauen uns einfach einen Kondensator!

Zwischen Frontplatte und Sensorfläche ist ein Abstandshalter vorzusehen. Das kann einfach eine Kunststoffplatte mit einer ausreichend großen Bohrung sein. Drückt man mit dem Finger auf die Frontplatte, biegt sie sich durch und der Abstand zwischen Frontplatte und Sensorfläche wird reduziert. Dies entspricht der sonst üblichen Berührung des Sensors. Diese Technik erfordert einige Versuche bis zur optimalen Lösung.

info@sander-electronic.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Lancaster, D. E.: CMOS-Kochbuch. Sams Markt und Technik-Verlag, München 1980
- [2] Sander, K.: Kontaktlos: Kapazitiver Berührungs- und Näherungssensor. FUNKAMATEUR 60 (2001) H. 12, S. 1350–1352
- [3] Atmel: Datenblätter und Applikationshinweise. www.atmel.com → Products → Touchscreens → Buttons, Sliders and Wheels → Single Button
- [4] Sander electronic: www.sander-electronic.de

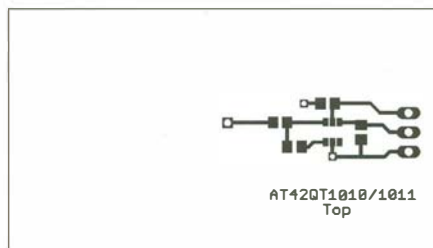


Bild 7: Layoutentwurf für die Bestückungsseite der AT42QT1010-Platine

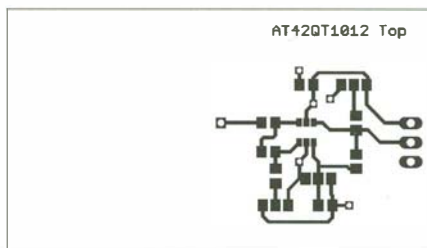


Bild 10: Layoutentwurf für die Bestückungsseite der AT42QT1012-Platine

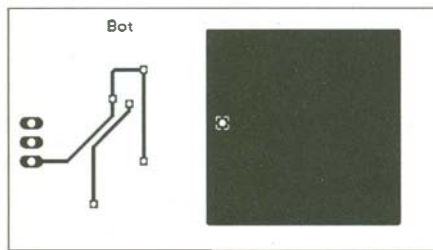


Bild 8: Layoutentwurf für die Unterseite der AT42QT1010-Platine

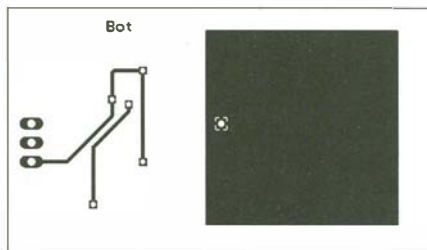


Bild 11: Layoutentwurf für die Unterseite der AT42QT1012-Platine

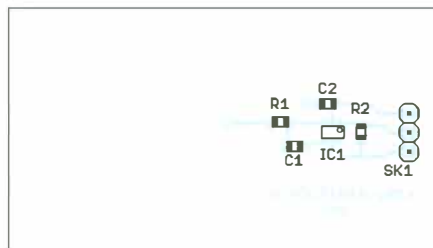


Bild 9: Bestückungsplan für die Platine mit dem AT42QT1010

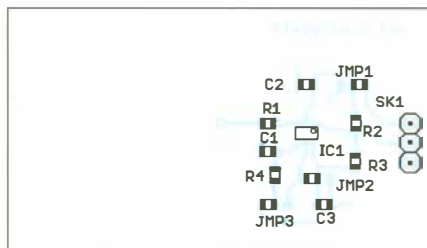


Bild 12: Bestückungsplan für die Platine mit dem AT42QT1012

Tondetektor und Phasenregelschleife

Grenzwerte

Parameter	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_B		10	V
Eingangsspannung	U_E	-10	$U_B + 0,5$	V
Ausgangsspannung (U_C des Ausgangstransistors)	U_A		15	V
Verlustleistung	P_V		300	mW
Betriebstemperatur NE567	ϑ_B	0	70	°C
Betriebstemperatur SE567	ϑ_B	-55	125	°C

Kennwerte ($U_B = 5\text{ V}$, $\vartheta_B = 25\text{ °C}$)

Parameter	Kurzzeichen	min.	typ.	max.	Einheit
höchste Mittenfrequenz	f_0		500		kHz
Frequenzstabilität					
bei $\vartheta_B = -55 \dots 125\text{ °C}$	Δf_0		35 ± 140		ppm/°C
bei $\vartheta_B = 0 \dots 70\text{ °C}$	Δf_0		35 ± 60		ppm/°C
Frequenzverteilung					
bei $f_0 = 100\text{ kHz}$	Δf_0	-10		10	%
Frequenzänderung bei Betriebsspannungsänderungen					
beim NE567	Δf_0		0,7	2	%/V
beim SE567	Δf_0		0,5	1	%/V
größte Detektorbandbreite					
bei $f_0 = 100\text{ kHz}$, NE567	B	10	14	18	%
bei $f_0 = 100\text{ kHz}$, SE567	B	12	14	16	%
Eingangswiderstand	R_E	15	20	25	kΩ
kleinste detektierbare Eingangsspannung	$U_{E\text{eff}}$		20	25	mV
größtes nicht detektiertes Signal	$U_{E\text{eff}}$	10	15		mV
größtes Verhältnis von Außen- zu Inband-Signalen	U_E		6		dB
kleinstes Verhältnis von Eingangs- signal zu Breitbandrauschen	U_E		-6		dB
schnellster Ein-Aus-Zyklus	t		$0,05 \cdot f_0$		
Betriebsspannung	U_B	4,75		9	V
Betriebsstrom, Aktivzustand	I_B		12	15	mA
Betriebsstrom, Ruhezustand	I_{B0}		7	10	mA
Verlustleistung, Ruhezustand	P_0		35		mW

Kurzcharakteristik

- großer Frequenzbereich
0,01 Hz bis 500 kHz
- einstellbare Bandbreite bis 14 %
- starke Unterdrückung von Außenband- und Rauschsignalen
- Frequenzeinstellung mit externem Widerstand im 20:1-Bereich

Beschreibung

Der NE567/SE567 ist ein Tondecoder mit einer Phasenregelschleife. Über die beiden externen Bauelemente R1 und C1 lässt sich die Mittenfrequenz f_0 des Detektorbereichs einstellen. Der Kondensator C2 legt daraus die Detektorbandbreite fest, die maximal 14 % betragen kann. Mit C3 ist einstellbar, wie schnell die Reaktion auf ein detektiertes Signal erfolgen soll. Der NE567/SE567 spricht auch auf ungeradzahlige Harmonische ($3f_0, 5f_0 \dots$) an. Soll dies vermieden werden, ist das Eingangssignal entsprechend einzuzengen. Wird der Eingang durch ein zu großes Signal ($U_{E\text{eff}} > 200\text{ mV}$) angesteuert, setzt die Begrenzung im IC ein. Dadurch detektiert er auch Subharmonische ($1/3 f_0, 1/5 f_0 \dots$).

Hersteller

Philips Semiconductors,
www.semiconductors.philips.com

Bezugsquelle

FA-Leserservice NE567 (DIL8)

Blockschaltbild

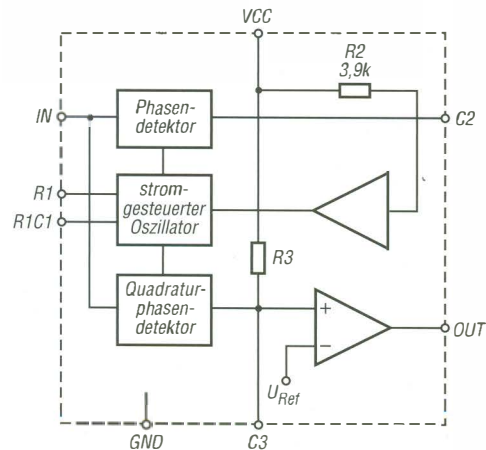


Bild 1:
Blockschaltbild
des NE567/SE567

Anschlussbelegung

- Pin 1: Ausgangsfilterkondensator (C3)
- Pin 2: Tiefpassfilterkondensator (C2)
- Pin 3: Eingang (IN)
- Pin 4: Betriebsspannung (VCC)
- Pin 5: Zeitglied (R1)
- Pin 6: Zeitglied (R1C1)
- Pin 7: Masse (GND)
- Pin 8: Ausgang (OUT)

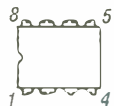


Bild 2: Pinbelegung (DIL8)

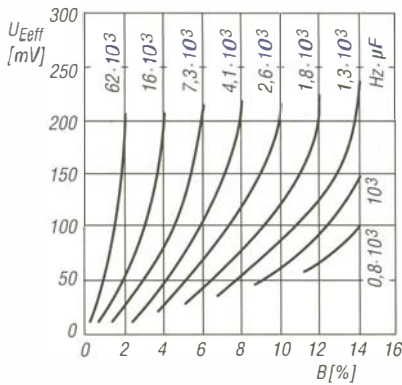


Bild 3: Abhängigkeit der Bandbreite B von der Eingangsspannung U_E bei unterschiedlichen $f_0 C_2$ -Produkten

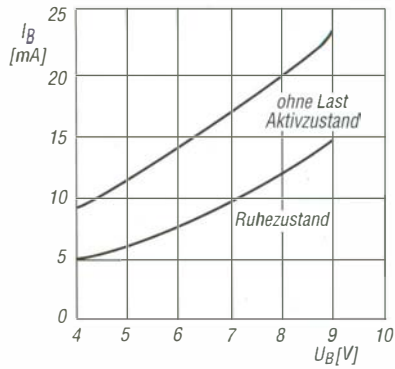


Bild 4: Abhängigkeit des Betriebsstroms I_B von der Betriebsspannung U_B bei unterschiedlichen Betriebszuständen

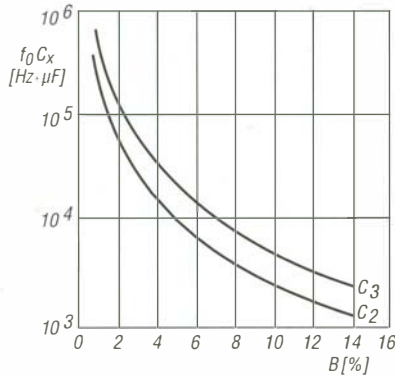


Bild 5: Bemessung der Kondensatoren C_2 und C_3 in Abhängigkeit von der Bandbreite B

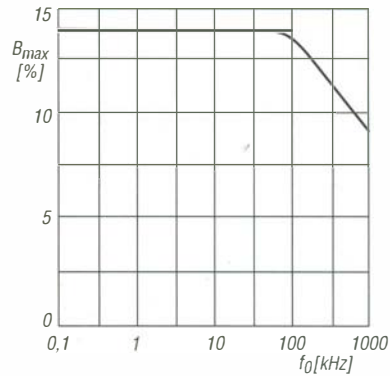


Bild 6: Abhängigkeit der größten Detektorbandbreite $B_{\max}$ in Abhängigkeit von der Mittenfrequenz f_0

Funktionen

Die Mittenfrequenz f_0 ist gemäß

$$f_0 = \frac{1}{1,1 \cdot R_1 \cdot C_1}$$

durch Auswahl des entsprechenden Kondensators C_1 frei einstellbar, wobei für R_1 ein Wert zwischen 2 k Ω und 20 k Ω zu wählen ist.

C_2 bestimmt zusammen mit der Eingangsspannung U_E nach

$$B/\% = 1070 \sqrt{\frac{U_E/\text{V}}{f_0/\text{Hz} \cdot C_2/\mu\text{F}}}$$

die Bandbreite B des Detektors.

Für eine kurze Ansprechzeit sind

$$C_2/\mu\text{F} = \frac{130}{f_0/\text{Hz}}$$

$$C_3/\mu\text{F} = \frac{260}{f_0/\text{Hz}}$$

zu wählen.

Applikationsschaltungen

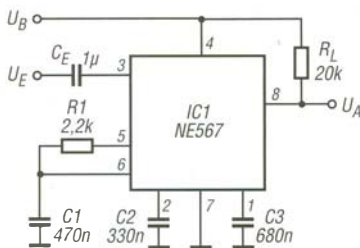


Bild 7: Tondetektorschaltung für 880 Hz mit einer Bandbreite von 14 % (120 Hz) bei $U_{E\text{eff}} = 50$ mV

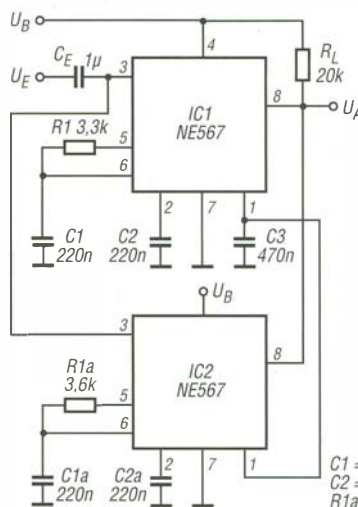


Bild 8: Tondetektorschaltung für 1200 Hz mit einer auf 24 % (290 Hz) vergrößerten Bandbreite bei $U_{E\text{eff}} = 50$ mV

$$C1 = C1a \\ C2 = C2a \\ R1a = 1,12 \cdot R1$$



Sender

Sendeleistung	
HIGH	65 W
LOW	25 W
Modulationsverfahren	variable Reaktanz
FM-Hub*	± 5 kHz ($\pm 2,5$ kHz)
Nebenwellenuntersdrückung	≤ 60 dB
Modulationsverzerrungen	≤ 3 %
Mikrofonimpedanz	600 Ω

*) Klammerwerte gelten für Schmalband-FM

Empfänger

Prinzip	Doppelsuperhet
Zwischenfrequenzen	
1. ZF:	49,95 MHz
2. ZF:	450 kHz
NF-Leistung (@ $k = 5$ %, 8 Ω):	2 W
Impedanz externer Lautsprecher	8 Ω
Empfindlichkeit (12 dB SINAD)*	$\leq 0,18$ μ V (0,22 μ V)
Ansprechschwelle der Rauschsperr	$\leq 0,1$ μ V
Selektivität, -6/-60 dB*	12/30 kHz (10/24 kHz)

*) Klammerwerte gelten für Schmalband-FM

Besonderheiten

- 65 W Sendeleistung ohne Zwangskühlung
- Auswahl verschiedener Funktionen über 41 Menüs
- Abstimmungsschrittweite 2,5/5/6,25/10/12,5/15/20/25/30/50/100 kHz
- TCXO für 2,5 ppm eingebaut
- zweistufige Wahl der Sendeleistung
- gut ablesbares, dimmbares LC-Display
- 1750-Hz-Tonruf
- S-Meter-Squelch
- Squech-Haltedauer wählbar
- automatische Repeater-Offset-Funktion
- automatische Simplex-Prüfung (ASC)
- 200 Speicherkanäle
- Speicher alphanumerisch benennbar, wenn 100 Speicher der 200 benutzt werden
- 5 oder 10 Speichergruppen wählbar
- 1 Speicher für Prioritätskanal
- 1 Speicher für Anrufkanal
- 3 Speicherpaare für Suchlaufeffrequenzen
- CTCSS-/DCS-Coder und -Decoder
- DTMF-Funktionen im Lieferumfang
- DTMF-Coder mit diversen DTMF-Funktionen
- Verringerung von Hub und ZF-Bandbreite für 12,5-kHz-Kanalraaster möglich
- diverse Suchauffunktionen einschl. CTCSS- und DCS-Suchlauf
- N-Buchse zum Anschluss der Antenne
- DTMF-Funktionen
- Mikrofontasten mit Funktionen belegbar
- Änderung des CPU-Takts möglich
- Sendesperre auf belegten Kanälen
- APO-Funktion (Auto Power Off)
- umfangreiches Zubehör über die Fachhändler lieferbar


Allgemeines

FM-Mobiltransceiver für 2 m	
Hersteller:	Kenwood Corp., Japan
Markteinführung:	12/2011
Preis:	239 € (Straßenpreis 02/2012)
Frequenzbereiche:	
RX:	136 ... 174 MHz
TX:	144 ... 146 MHz
Betriebsarten:	FM (F3E, F2D)
Antenne:	50 Ω (N-Buchse)
Betriebsspannung:	13,8 V ± 15 % Minus an Masse
Stromaufnahme:	
Senden	≤ 14 A
Empfang	$\leq 1,0$ A @ 2 W NF-Leistung
Temperaturbereich:	-20 °C ... +60 °C
Frequenzstabilität:	$\pm 2,5$ ppm (-20 °C...+60 °C)
Maße (B x H x T):	160 mm x 43 mm x 126 mm
Masse:	1,13 kg
Lieferumfang:	DTMF-Handmikrofon, Stromversorgungskabel mit Sicherungshalter, Ersatzsicherung 20 A, Befestigungsschiene, Schraubensatz, Mikrofon- bügel, mehrsprachiges Handbuch, Garantiekarte

Zubehör, optional


KMC-30	Handmikrofon
MC-60A	Tischmikrofon
MJ-88	Adapter modular zu 8-polig
PG-2N	Stromversorgungskabel
PG-3B	Entstörfilter
SP-50B	Mobillautsprecher
PS-60	Netzteil
KPG-46U	Programmiersoftware (USB)
MCP-1A	Programmierkabel (USB)

Frontseite

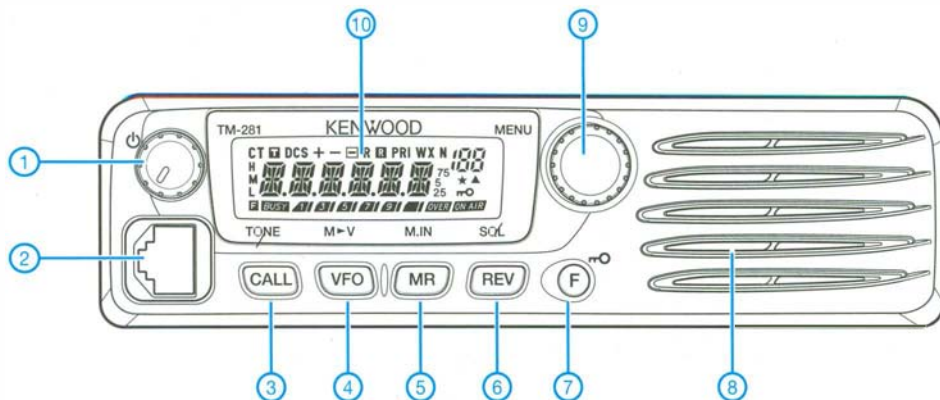


- 1 - Lautstärksteller mit Ein/Aus-Schalter
- 2 - Mikrofonbuchse
- 3 - Call-Taste
- 4 - VFO-Taste
- 5 - Speicheraufruf-Taste
- 6 - REV-Taste
- 7 - Verriegelungs-/Funktionstaste
- 8 - Lautsprecheröffnungen
- 9 - Abstimmknopf bzw. Knopf zur Menüauswahl
- 10 - Display

Display

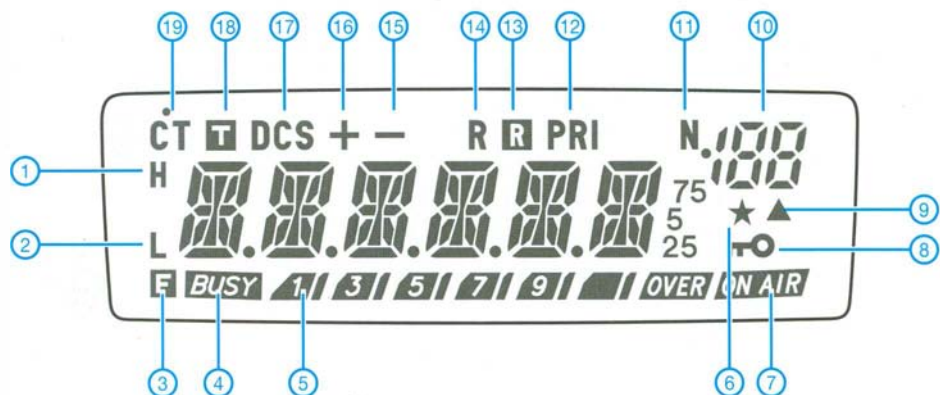


- 1 - Sendeleistung HIGH
- 2 - Sendeleistung LOW
- 3 - F-Taste gedrückt
- 4 - Rauschsperrung geöffnet
- 5 - Balkenanzeige für S-Meter und Sendeleistung
- 6 - Kanalspeicher-Sperrfunktion
- 7 - Sendeanzeige
- 8 - Tastensperrfunktion
- 9 - Daten im angezeigten Kanalspeicher
- 10 - Kanalspeichernummer
- 11 - Schmalband-FM
- 12 - Prioritätssuchlauf
- 13 - Automatische Simplexprüfung
- 14 - Umkehrfunktion
- 15 - Ablagerichtung negativ
- 16 - Ablagerichtung positiv
- 17 - Digital Code Squelch
- 18 - Tonfunktion aktiviert
- 19 - CTCSS

Rückseite

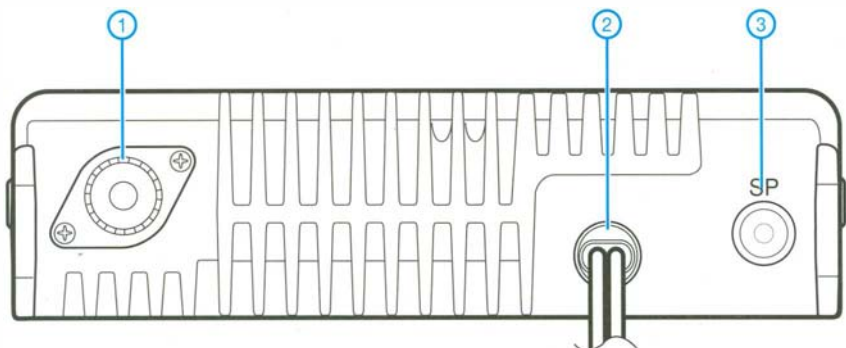


- 1 - Antennenbuchse
- 2 - Stromversorgungskabel
- 3 - Buchse für externen Lautsprecher

DTMF-Mikrofon KC-59

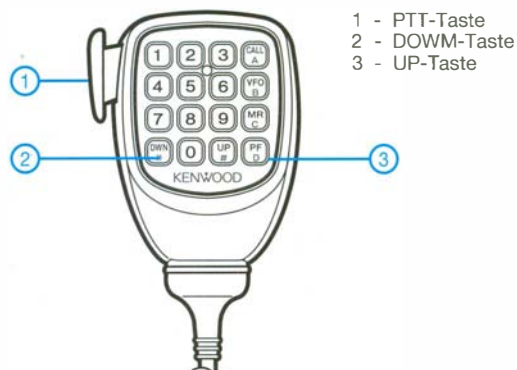

- 1 - PTT-Taste
- 2 - DOWN-Taste
- 3 - UP-Taste

KMC-30

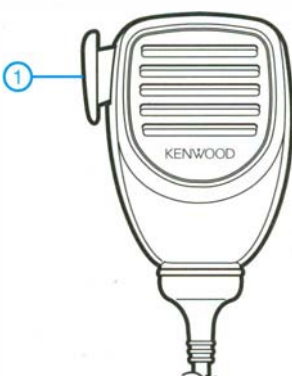

- 1 - PTT-Taste

Linearer 20-W-Treiberverstärker für röhrenbestückte Endstufen (1)

JOSEF HISCH – DJ7AW

In SDR-Projekten erreichen Sendesignale bei einem Zweitton-Übergabepegel von 0 dBm nicht selten hervorragende Intermodulationsabstände von bis zu -80 dBc. Diesen Wert nach Verstärkung bis auf eine Ausgangsleistung von 750 W (PEP) besser als -40 dBc zu halten, ist nicht nur beim Selbstbau eine echte Herausforderung. Eine besondere Rolle spielt dabei die Dimensionierung der Treiberstufe.

Bevor es an die Entwicklung eines Treiberverstärkers geht, ist zunächst die benötigte Leistung zu bestimmen. Wer einen Intermodulationsabstand von -40 dBc bei einer Endstufenleistung von 750 W erreichen möchte, wird eine Röhrendstufe mit einer modernen SSB-Röhre in die engere Wahl ziehen. Deren typische Verstärkung beträgt 16 dB. Das entspricht einer 40-fachen Leistungsverstärkung.

Wert von $s < 2$ aufweisen und die Verstärkung innerhalb dieses Bereichs um maximal 3 dB abweichen. Damit wären die wichtigsten Eckpunkte des Treiberverstärkers bereits definiert.

Als Lösung kommt hier nur ein mehrstufiger Breitbandverstärker in Klasse-A-Betrieb infrage. Die aktiven Bauelemente im Signalweg solcher Verstärker werden in der Mitte des Kennlinienfeldes betrieben



Bild 1:
Musteraufbau
des 20-W-Treiber-
verstärkers mit
2 x BLW76

Foto: DJ7AW

Man benötigt also einen Treiber mit rund 20 W Ausgangsleistung. Welche Linearitätswerte muss dieser Verstärker aufweisen, um das eingangs gesteckte Ziel zu erreichen? In kaskadierten Verstärkern verschlechtert sich der Intermodulationsabstand des Gesamtsystems mit jeder hinzukommenden Stufe. DL2EWN hat diesen Effekt im gleichen Zusammenhang bereits in [1] erläutert.

Wenn Treiber und Endstufe z. B. einen Intermodulationsabstand 3. Ordnung von je -30 dBc aufweisen, so hat das resultierende Signal einen IMA3 von nur -24 dBc. Die aus [2] entnommenen und auch in [1] verwendeten Daten in Tabelle 2 zeigen, dass der Treiber einen um mindestens 15 dB höheren Intermodulationsabstand als die Endstufe haben muss, um deren Werte für das Gesamtsystem einigermaßen zu erhalten. Wenn der Übergabepegel der Senderaufbereitung 0 dBm beträgt, muss der Treiber außerdem eine 20 000-fache Verstärkung (43 dB) aufweisen. Das SWV am Eingang soll im Bereich 1 MHz bis 30 MHz einen

(Bild 2). Der Stromflusswinkel beträgt 360°, der Wirkungsgrad liegt bei etwa 20 %. Für eine HF-Ausgangsleistung von 20 W beträgt die erforderliche Gleichstromleistung 100 W. Sie berechnet sich nach folgender Formel

$$P_V = \frac{P_{HF}}{\eta} = \frac{20 \text{ W}}{0,2} = 100 \text{ W.}$$

In der vorgestellten Schaltung bedeutet das eine Verlustleistung von etwa 50 W

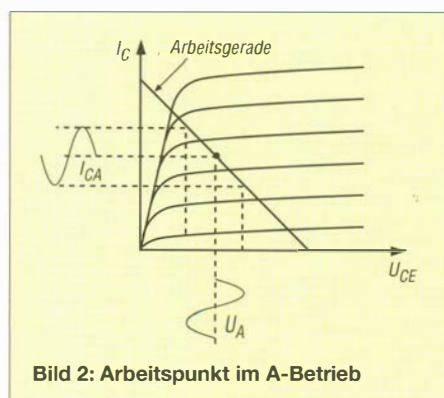


Bild 2: Arbeitspunkt im A-Betrieb

Tabelle 1: Technische Daten des 20-W-Linearverstärkers nach Bild 2

Frequenzbereich:	1...30 MHz
lineare Ausgangsleistung:	≤20 W PEP
Verstärkung:	46 dB
Frequenzgang:	0 ... -1,5 dB
Intermodulationsabstand:	s. Screenshot (Teil 2)
Oberwellenabstand:	1. OW ≥32 dB, 2. OW ≥30 dB, 3. OW ≥42 dB
Eingangsreflexionsdämpfung:	≤20 dB ($s \leq 1,3$)
Stromversorgung:	27 V/5 A und 15 V/1 A

Tabelle 2: Abhängigkeit des IMA-Wertes des Gesamtsystems Treiber- und Endstufe vom IMA der Treiberstufe

IMA-Differenz zwischen Treiber- und Endstufe [dB]	IMA-Verminderung des Gesamtsystems [dB]
0	6,0
5	3,9
10	2,4
15	1,4
20	0,8

pro Endstufentransistor. Ein geeigneter Transistortyp ist der BLW76 von Philips. Dem Gleichstrom-SOAR-Diagramm des Datenblatts zufolge sind bei einer zulässigen Kühlkörpertemperatur von 70 °C noch 2,3 A Kollektorstrom erlaubt (SOAR bedeutet *sicherer Arbeitsbereich*, engl.: *safe operating area*).

Die beste Linearität des Verstärkers wird allerdings bei 2,5 A je Transistor erreicht. Das ergibt eine Gesamtverlustleistung von 135 W, einschließlich Vorstufe kommt man auf 150 W. Da einerseits kein Dauerbetrieb gefordert, andererseits aber eine Zwangsbelüftung vorgesehen ist, kann das als akzeptabel angesehen werden.

Der Kühlkörper muss einen Wärmewiderstand von ≤0,7 K/W aufweisen. Seine Kühlfläche sollte absolut plan sein und frei von Oxidschichten. Als Wärmeleitpaste empfiehlt sich *Arctic Silver 5*. Diese Sorte ist bei [3] erhältlich und stellt einen wesentlich besseren thermischen Kontakt zum Kühlkörper her, als die herkömmliche Wärmeleitpaste.

■ Schaltungsbeschreibung

In Bild 3 ist die Schaltung des dreistufigen Verstärkers zu sehen. Der unmittelbar hinter dem Eingang befindliche Transistor BFQ34 ist ein kapazitätsarmer UHF-Breitbandverstärkertyp. Er ist über Emitter und Kollektor gegengekoppelt, ein minimales Eingangs-SWV lässt sich einstellen. Ich habe ihn mit dem Kühlstutzen nach oben eingebaut, um eine aufwendige Kühlkörperlösung zu umgehen. Der Kühlstutzen muss mit zwei Kontermuttern versehen und mit Wärmeleitpaste aufgefüllt werden.

Um 1 W Ansteuerleistung für die Gegentaktendstufe möglichst linear zu erzeugen, ist für **T5** ein Transistor mit ausreichend hoher zulässiger Verlustleistung notwendig. Der von mir an dieser Stelle eingesetzte BLV32F wurde ursprünglich als Klasse-A-Fernsehverstärker für den UHF-Bereich entwickelt. Er wird in der vorliegenden Anwendung an einer Hilfsspannung von 15 V und mit 900 mA Kollektorstrom betrieben. Es hat sich gezeigt, dass die notwendige Linearität bei nur 12 V Betriebsspannung noch nicht erreicht wird. Anstelle des BLV32F können auch die Ty-


pen BLW32 oder BLW98 zum Einsatz gelangen. Sie sind als gleichwertig anzusehen, haben allerdings eine Kühlstutzenbefestigung (SOT-122). D4 und D6 sind thermisch mit T4 bzw. T5 gekoppelt, um deren Arbeitspunkt bei Temperaturänderungen zu stabilisieren.

Bei L1, L2, L5, L6 und L8 handelt es sich um Drosseln mit einem 6-Loch-Ferritkern, wie sie oft auch zur breitbandigen Entstörung elektronischer Schaltungen benutzt werden. Zwischen dem 1-W-Treiber und der Gegentaktendstufe wurde eine Steckbrückenordnung zur Trennung vorgese-

hen. Damit können beide Stufen unabhängig getestet und betrieben werden.

Die Gegentaktendstufe wird mit einem 9:1-Übertrager angesteuert, da der Realteil der Basisimpedanz des BLW76 sehr niederohmig und darüber hinaus frequenzabhängig ist. Der Transistor BLW76 hat eine relativ hohe Stromverstärkung ($h_{FE} > 50$ bei $U_{CE} = 28 \text{ V}$ und $I_C = 8 \text{ A}$). Auch hier ist wieder eine Strom- und Spannungsgegenkopplung über Emittor bzw. Kollektor notwendig, um gute Linearitätswerte bei gleichmäßiger Verstärkung über den Frequenzbereich von 1 MHz bis 30 MHz zu erreichen.

Bild 3:
Schaltplan der 27-V-Version des 20-W-Linearverstärkers, bestückt mit 2 × BLW76

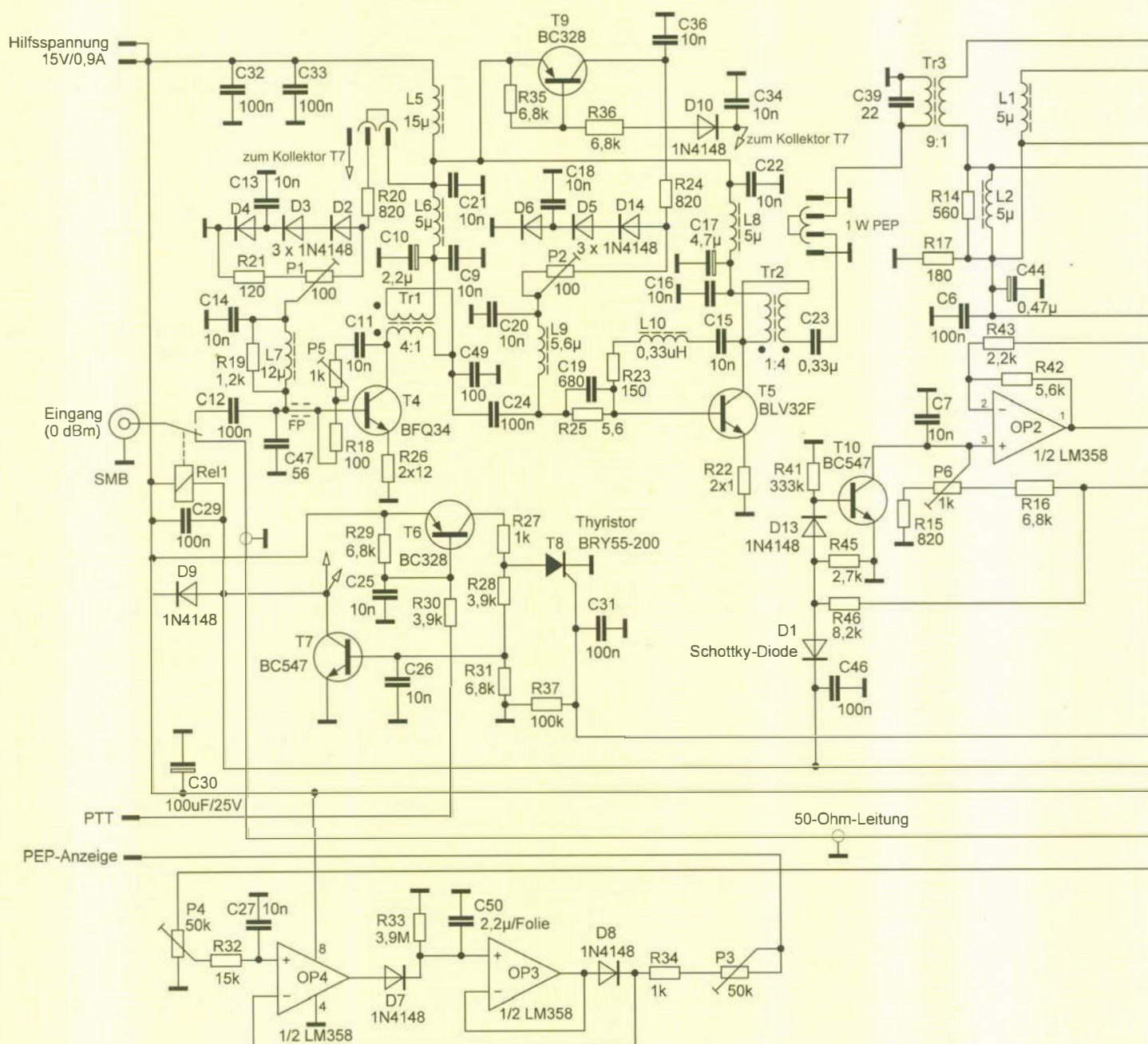

Die Stromaufnahme der Gegentakt-A-Stufe des Treiberverstärkers beträgt 5 A bei einer Betriebsspannung von 27 V. Die in der Stromzuführung liegende Drossel L11 muss für diesen Dauerstrom ausgelegt sein. Beim Musteraufbau habe ich eine entsprechende Stabdrossel verwendet.

Die an dieser Stelle sonst übliche Arbeitspunktstabilisierung über eine temperaturgesteuerte Stromregelung mittels Dioden arbeitet im vorliegenden Fall nicht genau genug. So bewirkt schon der Rückgang des Ruhestromes um nur 500 mA eine deutliche Abnahme der Linearität.

Zur Stabilisierung des Arbeitspunkts der Gegentakt-A-Stufe musste ich deshalb eine vom Emitterstrom gesteuerte Bias-Stromversorgung mit einer Schleifenverstärkung $V > 1$ einsetzen. Erst damit ergab sich eine zufriedenstellende Lösung des Problems.

Der Operationsverstärker OP1 ist über den Emitterfolger BD135 gegengekoppelt und liefert den notwendigen Basisstrom. OP2 ist als Komparator geschaltet. Der Sollstrom wird mit P6 eingestellt. Die Steuergröße kommt aus T2 über R44 und R43 auf den invertierenden Eingang von OP2.

Diese Schnittstelle muss nach dem Aufbau sorgfältig mit einem Oszilloskop überprüft werden. Wenige Millivolt am Emitter von T3 sind im Spektrum des Ausgangssignals als Amplitudenmodulation zu erkennen. Der Ersatz eines „schnelleren“ Emitterfolgers mit hoher Stromverstärkung sollte vermieden werden.

T10 schaltet im Empfangsbetrieb den nichtinvertierenden Eingang von OP2 ab und damit auch die Basisstromversorgung. Beim Senden wird T10 über die Schottky-Diode D1 gesperrt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Anschlüsse der Steuersignale im Schaltplan separat dargestellt. Auf der Platine werden sie über einen 10-poligen Steckverbinder geführt. Dieser ist in Bild 1 unten zu sehen.

■ Sende/Empfangs-Umschaltung

Wenn der PTT-Kontakt an Masse liegt, sind T6 und T7 leitend. Rel1 und Rel2 erhalten Spannung und ziehen an, T9 wird durchgesteuert und versorgt die zu T5 gehörenden Bias-Dioden mit Strom, gleichzeitig wird T10 gesperrt.

Sollte am Reset-Kontakt eine Fehlerspannung anliegen, so wird über Thyristor T8 der Stromweg R27/R28 unterbrochen und die Sendefunktion blockiert.

Die Fehlerspannung kann z.B. aus der rücklaufenden Spannung eines nachgeschalteten Richtkopplers gewonnen werden. Man kann auch einen Verknüpfungspunkt anlegen und Überstrom, Übertemperatur usw. melden.

Die PEP-Halteschaltung mit OP4 und OP3 wurde eingebaut, um Zweitmessungen zu vereinfachen [4]. 20 W ergeben 6,5 V an R34 bei voll aufgedrehtem Einstellwiderstand P4. Die beiden Messtöne sollten dann bei einem Viertel der Eintonleistung ebenfalls 6,5 V am Messinstrument ergeben. Das stimmt jedoch nur bei Tonabständen im NF-Bereich bis 3 kHz.


Im zweiten Teil des Beitrags wird es um Details hinsichtlich der Anfertigung der Breitbandübertrager und der Auswahl der HF-Leistungstransistoren gehen.

(wird fortgesetzt)

dj7aw@dark.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Arnold, H., DL2EWN: Mehr Sendeleistung für den FA-SDR-Transceiver (1). FUNKAMATEUR 59 (2010) H. 12, S. 1300–1301
- [2] Philips Semiconductors: RF transmitting transistors and power amplifier fundamentals. Philips application notes, 23.3.1998, SC19: Power amplifier design, S. 8. www.radio-kits.com.uk → G6ALU's Private Pages → Other PA Solutions → SC19
- [3] Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, Tel. (01 80) 53 12-111, Fax -110; www.conrad.de; Wärmeleitpaste Arctic Silver 5, Bestell-Nr. 150352
- [4] Hirsch, J., DJ7AW: Leistung ist nicht gleich Leistung. CQDL 76 (2004) H. 10, S. 712–715

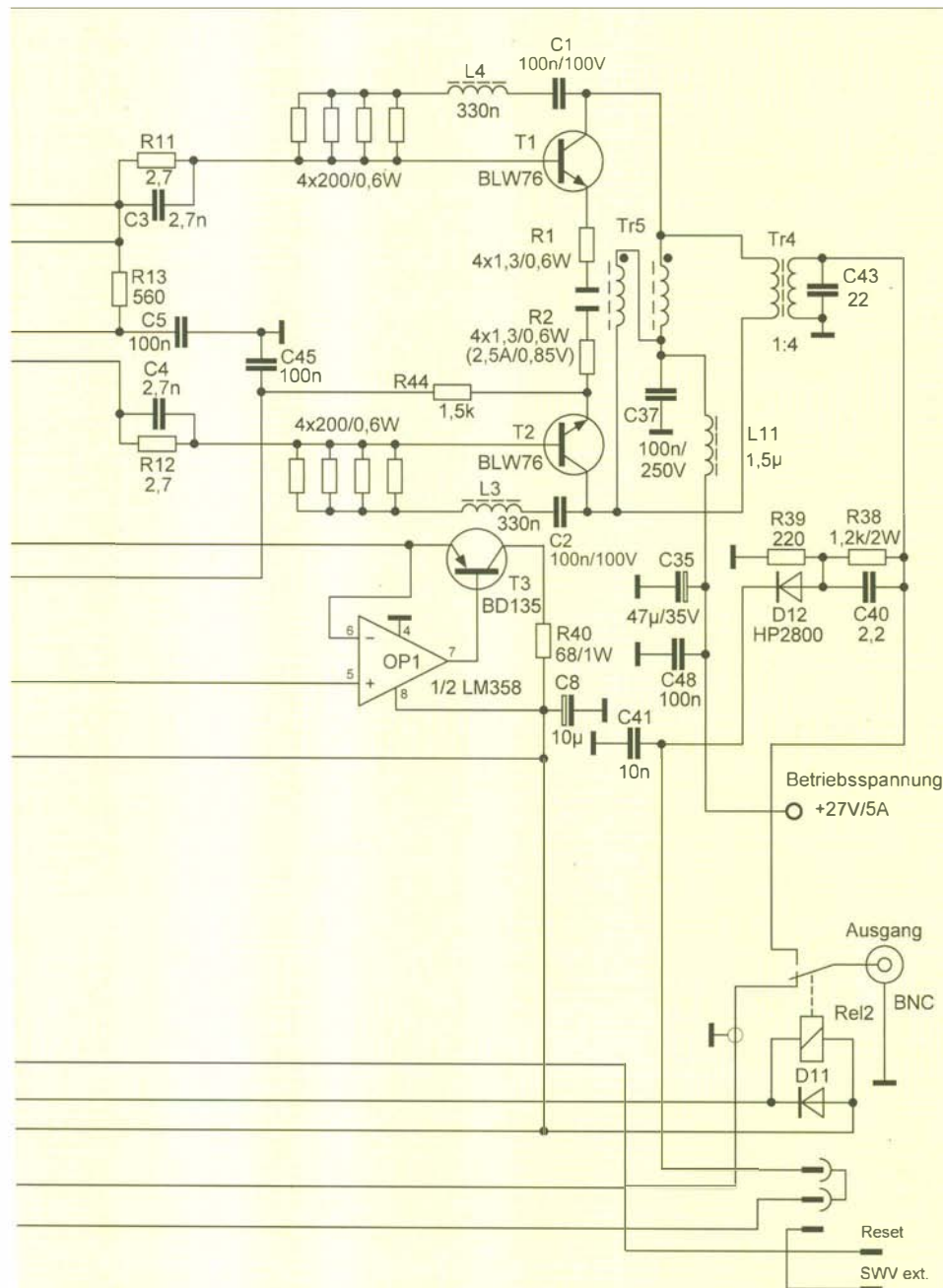

Bemerkungen zur Ausbreitungsprognose im FA

FRANTIŠEK JANDA – OK1HH

In jeder Ausgabe begegnen sie uns im QTC-Teil des FA: die bunten Diagramme zur Vorhersage der KW-Ausbreitung. Was kann der einzelne Funkamateur mit diesen „Farbkleckschen“ und der weißen Berg-und-Tal-Linie in der Praxis anfangen? Wie präzise kann überhaupt ein solcher Blick in die Zukunft sein, und wo sind die Grenzen, die man kennen sollte?

Vor ziemlich vielen Jahren studierte ich intensiv die Ausbreitungsprognosen meines Vorgängers, Dr. Jiří Mrázek, OK IGM. Daraufhin war ich mir sicher: Das will ich künftig auch können. Ob mir das mit Unterstützung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse heute gelingt, können Sie, die Nutzer der Vorhersagen, am besten beurteilen.

Als ich 1978 mit der Zusammenstellung von Ausbreitungsprognosen begann, war ich davon überzeugt, dass die Zukunft immer genauere Vorhersagen bringen würde.



Arbeitsplatz zur Auswertung von Ionosonden-Signalen im Observatorium Průhonice

Eine Zeit lang traf dies tatsächlich zu, doch dann stockte der Fortschritt. Erst vor relativ kurzer Zeit erfuhr ich den Grund hierfür und warum eine weitere Steigerung der Zuverlässigkeit von Ausbreitungsprognosen kaum noch möglich ist.

■ Genauigkeit hat Grenzen

Verantwortlich ist das u. a. von Wetterforschern lange vermutete *deterministische Chaos*, ein Prinzip der Chaostheorie, das erst in jüngster Zeit mithilfe leistungsfähiger Supercomputer simuliert werden kann. Zudem sorgen unerwartete Änderungen von ionosphärischen Parametern oft zu deutlichen Abweichungen von den für die Vorhersagen genutzten Daten.

Funkprognosen basieren teils auf monatlichen statistischen Modellen der Ionosphäre, gewonnen mithilfe von Messungen über einen Zeitraum von mehreren Zyklen – speziell f_0F_2 und MUF, aber ebenso u. a. f_0F_1 , MUF(E_s) oder MOF(E_s). Die verwendeten Formeln dienen u. a. zur Berechnung der Abschwächung, also LUHF.

Der wichtigste Parameter ist der Grad der solaren Aktivität (meist als *Sonnenfleckenzahl* oder *Solarer Flux* angegeben), die sich aber nicht präzise bestimmen lässt. Autoren treffen ihre Vorhersagen auf der Basis eigener Erfahrungen, eigenen Wissens und – so in meinem Fall – eigener Beobachtungen oder stützen sich auf andere Quellen, wie NOAA, Space Weather Prediction Center (www.swpc.noaa.gov), SIDC – Solar Physics Research Department des Royal Observatory in Belgien (www.sidc.oma.be), IPS – Ionospheric Prediction Service (www.ips.gov.au) und die Arbeit von Dr. David H. Hathaway von der Solar Physics Group im NASA Marshall Space Flight Center (<http://solarscience.msfc.nasa.gov/>). Die Berechnung kann außerdem auf in der Vergangenheit gemessenen ionosphärischen Parametern basieren und die solare Aktivität vorhersagen. Dadurch erhalten wir den Wert der effektiven Sonnenfleckenzahl, je nach Quelle entweder *SSNe* oder *T-Index* (IPS) genannt.

■ Was ist zu beachten?

Nutzer von Ausbreitungsvorhersagen sollten folgende Hinweise berücksichtigen:

- Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen Vorhersagen für Funkamateure und denen für professionelle Funkdienste. Während sich die Profis mehr für die Zuverlässigkeit einer Funkverbindung auf einer bestimmten Route zwischen zwei Punkten (Point-to-Point) interessieren, sind für uns eher Bandöffnungen in verschiedenen Richtungen und für ganze Regionen interessant. Daher erscheinen Funkprognosen für Funkamateure oft optimistischer.
- Bis zu einer Abweichung der Realität von der Vorhersage um 15 % gilt eine Funkprognose als zutreffend. Umgekehrt werden Tage mit gestörter Wellenausbreitung – mit jeweiligen Abweichungen von der Vorhersage um 40 % oder mehr – bei der Berechnung nicht berücksichtigt; an solchen Tagen ist die Ausbreitungsvorhersage einfach nicht gültig. Anders ausgedrückt: Funkprognosen sind gültig an



Phasengekoppelte Vertikalantennen für 15 MHz bei der Station WWVH auf der Kauai-Insel, Hawaii, USA
Fotos: OK1DUB (1), NIST (1)

Tagen mit ungestörter oder leicht unruhiger Ionosphäre. Insbesondere im Verlauf von Ionosphärenstürmen mit Phasen zu- bzw. abnehmender Elektronendichte können wir deutlich höhere bzw. niedrigere Werte für MUF und LUHF als vorausgerechnet beobachten.

- Insbesondere die niedrigeren Bänder betreffend sollten wir bedenken, dass die Signalstärke am Empfängereingang im Normalfall deutlich niedriger als vorhergesagt ist. Dies trifft immer dann zu, wenn die Höhe der Sende- und/oder Empfangsantennen über Grund weniger als eine halbe Wellenlänge beträgt.
- Die kalkulierte Signalstärke hat eine leicht verschiedene Bedeutung für die unteren und die oberen KW-Bänder: Für die oberen Bänder ist eher die Wahrscheinlichkeit für eine Öffnung angezeigt; bei einer guten Bandöffnung sind die erzielten Signale im Normalfall stärker als prognostiziert.
- Der Signal-Rausch-Abstand (SNR) ist abhängig von den örtlichen Bedingungen und im Normalfall außerhalb bewohnter Gebiete besser. Umgekehrt ist der SNR-Wert in der Nähe von Maschinen, Netzwerken, TV-Geräten mit Plasmabildschirmen, Schaltnetzteilen oder „Erfindungen“ wie PLC sehr gering.
- Effekte wie die sporadische E-Schicht werden als statistisch bedeutsam betrachtet. Der Einfluss einer sehr hohen MUF(E_s) wird nicht berücksichtigt (dies ist de facto eine Störung, als ob die E_s -Wolke im Weg des Funksignals steht, das die Antenne des Empfängers nicht erreicht).
- Übliche Variationen in einer ruhigen bis unruhigen Ionosphäre übersteigen die Genauigkeit monatlicher Ausbreitungsvorhersagen, wodurch kurzfristige Vorhersagen sehr wichtig sind – u. a. erstellt von Dr. Hartmut Büttig, DL1VDL, für den wöchentlichen Deutschland-Rund-

URLs von Kurzfrist-Vorhersagen

www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/27DO.txt
www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/45DF.txt
www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/daypre.txt
www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/RSGA.txt
<http://sidc.oma.be/products/meu/>
www.ips.gov.au/HF_Systems/6/1/1
www.spaceweather.com/
www.nwra.com/spawx/27do.html
<http://sidc.oma.be/products/meu/>

Glossar

E_s: sporadische E-Schicht der Ionosphäre
 F₁, F₂: Teile der F-Schicht der Ionosphäre
 f₀: Critical frequency, kritische Frequenz
 LUHF: Lowest usable high frequency, niedrigste brauchbare Frequenz im HF-Bereich
 MOF: Maximum observed frequency, höchste beobachtete Frequenz
 MUF: Maximum usable frequency, höchste brauchbare Frequenz

spruch. Eine weitere Kurzzeitvorhersage stammt von der tschechischen Ausbreitungsinteressengruppe um OK1HH und OK1MGW, die am Sonntagmorgen in tschechischer Sprache von 0715 bis 0730 Uhr Ortszeit auf 3773 kHz SSB (±QRM) ausgestrahlt wird; eine Übertragung in CW von DK0DTC erfolgt jeweils am folgenden Montag ab 1930 Uhr Ortszeit auf 3566 kHz. Außerdem sind vergleichbare Vorhersagen per Internet zugänglich, siehe Kasten.

Schlechte Ausbreitungsbedingungen auf KW wirken sich auch auf die Stimmung mancher Hobbykollegen aus. Dabei ist dies eine gute Gelegenheit, die Prozesse auf der Sonne und die Magnetosphäre der Erde sowie deren Abhängigkeiten zu studieren. Das Internet bietet zahllose Daten, Texte, Übersichten und Bilder zu allen erdenklichen Themen „zwischen Himmel und Erde“.

■ Daten früher und heute


Nichts davon war vor 20 Jahren zugänglich, als wir Bücher und wissenschaftliche Aufsätze lasen, die unsere Vorstellungskraft forderten. Darüber hinaus standen lediglich eigene Beobachtungen und kurze Ursigramme – das Erste wurde übrigens 1930 vom Pariser Eiffelturm gesendet – mit solaren Daten zur Verfügung.

Diese wissenschaftlichen Telegramme (heute sind diese u.a. zugänglich unter www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/GEOA.txt und <http://sidc.oma.be/products/meu/>) wurden über zwei französische Sender auf Längst- und Kurzwelle per Funkfern schreiben und in CW ausgestrahlt. Weitere Ausstrahlungen mit Informationen über ionosphärische Messungen sowie geomagnetischen Daten kamen dreimal täglich aus Moskau. Heute strahlen nur noch zwei Sender des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) solche Informationen aus: WWV aus Fort Collins, Colorado (<http://tf.nist.gov/timefreq/stations/tour.html>) und WWVH von der Kauai-Insel, Hawaii (<http://tf.nist.gov/timefreq/stations/wwvhtour.html>).

■ Weitere Informationsquellen

Zurück zur Gegenwart: Für den täglichen Gebrauch besonders empfehlenswert sind die hervorragenden Darstellungen des *Space Weather Monitor* unter www.ionosonde.iap-kborn.de/aktuellz.htm.

Unter den verfügbaren Informationsquellen dürfen wir die Ionosphärensonden nicht vergessen. Eine der besten steht im Norden Deutschlands in Juliusruh (www.ionosonde.iap-kborn.de/ionogram.htm), wo die Werte für MUF und f₀F₂ aber im Normalfall deutlich niedriger als im Süden liegen. Daher verwende ich eher die mir geografisch nahe Ionosonde in Průhonice bei Prag (s. unter <http://digisonda.ufa.cas.cz>).

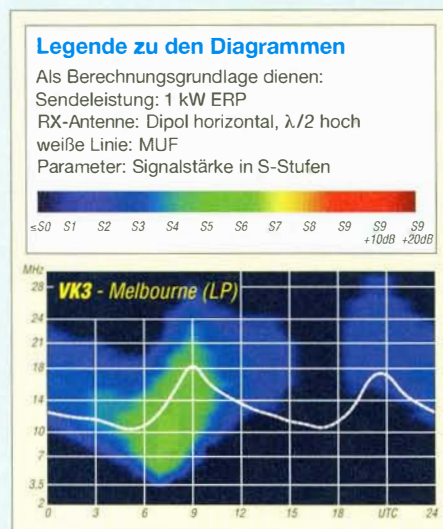

Eines der Vorhersagediagramme, einschließlich der Legende – hier für das Gebiet um Melbourne, Australien, auf dem langen Weg

Monatliche Ausbreitungsvorhersagen bieten also nur Anhaltspunkte für die tatsächlichen Verhältnisse. Doch dienen sie als illustrierter Wegweiser, der zeigt, was wir von der Ionosphäre in den kommenden Wochen erwarten können. Übung, Vorstellungskraft und ein wenig Physik führen uns zum Ziel.

■ Die FA-Diagramme

Kommen wir nun zu den eigentlichen Diagrammen (S. 318 in dieser Ausgabe) und zu dem, was aus ihnen abzulesen ist. Dargestellt werden jeweils die Ausbreitungsmöglichkeiten zu zwölf Gebieten, die etwa gleichmäßig über die Erdkugel verteilt sind. Elfmal ist der kurze Ausbreitungsweg dargestellt, im Fall von Melbourne, Australien, zusätzlich der lange. Der eigene Standort wird bei Kassel angenommen, Locator JO41SH, was man gemeinhin als die „geografische Mitte“ der BRD ansieht. Ferner fußen die Vorhersagen auf der Annahme, dass die Ausbreitung an jedem Tag des Monats gleich ist; zu den Schwachpunkten einer solchen Annahme s. vorn. Unten an der x-Achse ist die Uhrzeit (UTC) eingetragen, und an der vertikalen Achse

(y-Achse) ist die Frequenz in Megahertz ablesbar.

Die weiße Kurve stellt die MUF dar, also die höchste brauchbare Frequenz. Das ist eine wesentliche Rechengröße der Ionosphärenforscher. Verbindungen oberhalb dieser sind möglich, ausführlicher hierzu u. a. in [8].

Mehr noch interessiert uns jedoch, wann ein bestimmtes Gebiet zu erreichen ist und wie stark man selbst bei der Gegenstation und umgekehrt ankommt. Dazu basieren die Berechnungen auf der „Standardausrüstung“ von OM Normalverbraucher. Als Empfangsantenne ist ein in einer Höhe von einer halben Wellenlänge aufgehängter Dipol angenommen (obwohl dieser auf den Lowbands eher selten sein dürfte), und für die Sendeleistung gilt 1 kW ERP. Das können 1 kW am Dipol sein, 300 W an einer Antenne mit 5 dBd Gewinn usw.

Die Signalstärke ist farbig dargestellt, wobei die Legende informiert. Schwarz ist „nix“. Je heller die Farbe dann wird, desto stärker ist das Signal. Oberhalb von etwa S8 wird die Farbe hellrot bis dunkelrot. In nebenstehendem Fallbeispiel sehen wir vormittags einen grünen Fleck. Zwischen 0600 und 0900 UTC sind von 7 bis 14 MHz S6-Signale zu erwarten, gegen 0900 UTC sogar bis 21 MHz hoch, und gegen 0700 UTC könnte evtl. VK3 auf 80 m über den langen Weg gelingen.

Übersetzung: Harald Kuhl, DL1ABJ

Literatur

- [1] Janda, F., OK1HH: Kurzwellenausbreitungsvorhersagen an der Schwelle des dritten Millenniums. FUNKAMATEUR 49 (2000) H. 7, S. 818–819
- [2] Janda, F., OK1HH: Wetterberichte für Funker. FUNKAMATEUR 40 (1991) H. 8, S. 472–473; H. 9, S. 530
- [3] Janda, F., OK1HH: Die Ausbreitung der Funkwellen, ihre Veränderungen und Vorhersage. FUNKAMATEUR 31 (1982) H. 9, S. 455–458, H. 10, S. 503–506
- [4] Janda, F., OK1HH: Kurzwellenausbreitung über ionosphärische Wellenleiter. FUNKAMATEUR 32 (1983) H. 9, S. 447–449
- [5] Janda, F., OK1HH: Von Sonnenwind zum Polarlicht (1–3). FUNKAMATEUR 35 (1986) H. 9, S. 438–440, H. 10, S. 491–492, H. 11, S. 549–551
- [6] Janda, F., OK1HH: Von der Eruption bis zur Super-Aurora. FUNKAMATEUR 38 (1989) H. 7, S. 351
- [7] Heß, W., DL1RXA†: Über die Vorhersagbarkeit des Funkwetters. FUNKAMATEUR 55 (2006) H. 6, S. 723; H. 7, S. 847; H. 8, S. 971; H. 9, S. 1095
- [8] Heß, W., DL1RXA†: Sind Funkverbindungen oberhalb der MUF möglich? FUNKAMATEUR 55 (2006) H. 3, S. 355
- [9] Heß, W., DL1RXA†: Koronale Löcher – die ungeliebten Gäste. FUNKAMATEUR 55 (2006) H. 2, S. 229
- [10] Heß, W., DL1RXA†: Die Sonne und die DX-Bedingungen. FUNKAMATEUR 52 (2003) H. 8, S. 780–782

FA-Ausgaben bis 2001 zurück sind über den FA-Lesserservice oder Online-Shop erhältlich; die Beiträge [2]...[6] stehen auch in Theurich, K., DGOZB (Hrsg.): Funkamateure-Digest, Theuberger Verlag, Berlin 1998

Kompakte Dreielementantenne: Triple-M-Beam für 6 m (2)

KLAUS WARSOW – DG0KW

Der zweite Teil dieses Beitrags erläutert den restlichen Aufbau und zeigt die erreichbaren Ergebnisse. Abschließend werden noch eine Modifikation des Strahlers und die Erweiterung des Triple-M-Beams zu einer Mehrbandantenne beschrieben.

Als 25- Ω -Leitung für den Balun eignet sich ein PTFE-Koaxialkabel, z. B. TF 25, erhältlich u. a. bei [6]. Von ihm werden zweimal vier Windungen auf die Ringkerne aufgebracht. Die Windungszahlen lassen sich einfach mit dem *mini Ringkern-Rechner* [7] für jeden Kern berechnen. X_L sollte dabei auf der tiefsten genutzten Frequenz minimal das Vierfache von 50 Ω betragen.

Gleichzeitig lässt sich mit den Schrauben und zwei zusätzlichen Muttern ein Steg aus Isoliermaterial (Acryl, PVC o. Ä.) anschrauben. Wenn seine Länge der Breite des Innenraums entspricht, verhindert er das seitliche Verrutschen der beiden Dipolanschlüsse innerhalb der Dose. Sollte der Balun den Dipolenden im Wege sein, so sind diese noch etwas zu biegen, wie in Bild 4 zu



Bild 5: Ansicht der gesamten Antennenanlage für 2 m und 70 cm mit einem Triple-M-Beam für 6 m unterhalb der 70-cm-Antennen

Als Ringkern fand für die 6-m-Antenne der FT114-61 von Amidon Verwendung. Die Version mit zwei dieser Kerne trägt 100 W Sendeleistung, die Version mit einem Kern 50 W. Beide Wicklungen werden auf der 12,5- Ω -Seite überkreuz parallel- und auf der 50- Ω -Seite in Serie geschaltet, wie in Bild 9 dargestellt. Bei der Einkernvariante ist darauf zu achten, dass sich die Hauptbestandteile der beiden Wicklungen möglichst weit voneinander entfernt gegenüber auf dem Ringkern befinden.

Als Antennendose eignet sich jeder Feuchtraumabzweigkasten ab einer Größe von 80 mm $\times$ 80 mm, der über eine Dichtung im Deckel verfügt. In einen dünnwandigen Kasten lässt sich die N-Buchse einfacher montieren. Die beiden mittleren Enden des Dipols/Strahlers führt man durch seitliche Kabeldichtungen in die Antennendose. Über längere M3-Schrauben in den 3-mm-Bohrungen an den Dipolenden werden Lötösen befestigt – Federringe und Scheiben nicht vergessen.

erkennen. Auf der Mittellinie der Anschlussdose, die nachher auf dem Boom aufliegt, werden vorne und hinten im Innenraum je ein Loch für Befestigungsschrauben gebohrt. Diese Bohrungen sind so zu setzen, dass der Balun sie nicht verdeckt.

Als Ergänzung zum Beitrag stehen auf www.funkamateurl.de die Stücklisten der beiden in Bild 2 dargestellten Aufbauvarianten für das 6-m-Band zum Herunterladen bereit. Der dort aufgeführte 1-k Ω -Widerstand dient der Ableitung von statischen Aufladungen: Er wird in der Anschlussdose mit dem freibleibenden Mittelanschluss auf der 50- Ω -Seite des Balun oder mit dem Masseanschluss der N-Buchse verbunden. Sein zweiter Anschluss erhält eine Lötöse, die an einer der beiden Schrauben der Dose auf dem Boom zu befestigen ist. Die 12,5- Ω -Seite des Baluns wird in der Antennendose mit den beiden Dipolanschlüssen, die 50- Ω -Seite direkt oder über ein kurzes Koaxialkabel mit der N-Buchse verbunden, wie in Bild 9 dargestellt.

Wer über entsprechende Messmöglichkeiten verfügt, kann die Breitbandigkeit des Baluns durch Kompensation noch verbessern. Durch das beim Anschließen des Koaxialkabels unweigerlich notwendige Entfernen der Abschirmung wird seine Kapazität etwas geringer. Gleichzeitig vergrößert sich durch die Anschlussdrähte die Induktivität.

Die Ursache lässt sich durch zusätzliche Kondensatoren beseitigen, die den Balunanschlüssen parallelgeschaltet werden. Bei den bisher von mir aufgebauten Antennen für das 6-m-Band wurden auf der 50- Ω -Seite 3 pF bis 6 pF und auf der 12,5- Ω -Seite 27 pF bis 33 pF zur Kompensation verwendet. Geeignet sind Scheibenkondensatoren für 500 V.

In Bild 11 ist die Messkurve eines kompensierten 4:1-Baluns im Bereich von 0,1 MHz bis 180 MHz an einem 12,5- Ω -Abschlusswiderstand dargestellt. Der 12,5- Ω -Widerstand ist durch Parallelschaltung von drei 51- Ω - und einem 47- Ω -Widerstand herstellbar. Dabei sollten Widerstände in SMD-Bauformen oder Metallschichtwiderstände mit möglichst kurzen Anschlussdrähten Verwendung finden.

■ Aufbau der Antennen für das 6-m-Band

Die beiden Stücklisten enthalten die je nach gewählter Bauvariante benötigten Materialien. Bis auf die Glasfaserstäbe sollten die aufgeführten Gegenstände in Baumärkten erhältlich sein. Beim Aufbau der Antenne leistet ein großes rechtwinkliges Dreieck mit Schenkellängen von über einem Meter gute Dienste.

Bei der ersten Bauvariante werden für die Querräger zwei Aluminiumrohre von 0,5 m Länge, bei der zweiten Variante drei Rohre von 0,25 m Länge benötigt. Sie sind an jeder Seite überkreuz mit 15 mm tiefen Einschnitten zu versehen. Die später über die Einschnitte geschobenen Schlauchklemmen

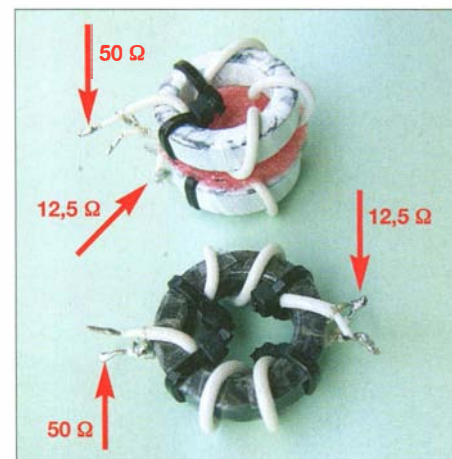


Bild 6: 4:1-Balun (50 Ω :12,5 Ω) auf einem und auf zwei Ferritringkernen FT114-61 für 10 MHz bis 160 MHz

halten die in die Rohre eingeschobenen Glasfaserstäbe fest. Unter die Mitte jedes kurzen Aluminiumrohrs wird ein T-Flachwinkel mit zwei Schlauchklemmen befestigt. Dadurch lassen sich die Querträger später auf dem Boom arretieren.

Die drei m-förmigen Elemente sind mit den in Tabelle 4 angegebenen Abmessungen aus 8 mm oder 10 mm Aluminiumdraht herzustellen. Diesen gibt es für den Blitzschutz als Meterware von der Rolle im Baumarkt oder beim örtlichen Elektriker. Bei Nuxcom [8] sind 10-mm-Aluminiumrohre für leichtere Elemente erhältlich.

Die drei erforderlichen Gesamtlängen werden abgemessen und dann gerichtet. Der Elektriker zeigte mir den verblüffenden Trick dazu. Der Draht wird auf der einen Seite im Schraubstock, auf der anderen Seite in einer Bohrmaschine eingespannt und stramm gehalten. Nach ein paar langsamen Umdrehungen der Bohrmaschine streckt sich der Draht, wird gerade und vor allem härter. Anschließend werden die Elemente an den vorher angezeichneten Stellen gebogen. Der Biegeradius sollte dabei 10 mm nicht unterschreiten.

Nur den Dipol trennt man nach dem Biegen in der Mitte und winkelt die letzten 50 mm um 45° ab. Etwa 5 mm von der Trennstelle entfernt sind je eine 3-mm-Bohrung quer durch den Aluminium-Draht auszuführen. Diese Dipolenden werden später in die Antennendose eingeführt und am Balun abgeschlossen, wie in Bild 4 zu sehen.

Der Boom wird stellenweise mit Ölpapier o. Ä. ausgestopft und mit den beiden Stopfen verschlossen. Dadurch werden mögliche Windgeräusche gedämpft. Alle Maße werden auf der Oberseite des Booms angezeichnet und die beiden Kabelschellen für den Direktor und den Reflektor angeschraubt. Für die Endmontage sind alle Antennenteile vorzubereiten, wie Bild 8 zeigt. Zuerst folgt die Montage der Querträger. Sie sind maßgenau und rechtwink-

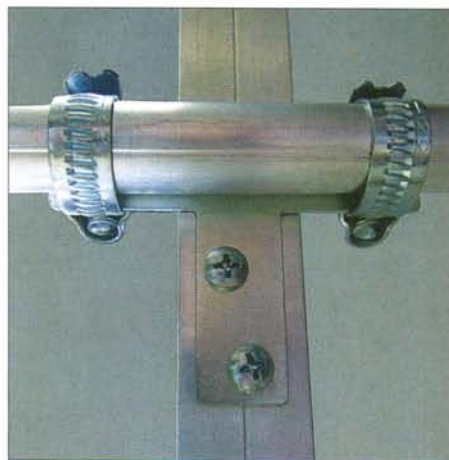


Bild 7: Querträgerhalterung am Boom durch einen angeschraubten T-Flachwinkel und Schlauchklemmen

lig mit dem T-Flachverbinder auf den Boom zu legen, die beiden Bohrungen anzuzeichnen und mit einem 3-mm-Bohrer in die darunter liegende Seite des Booms je ein Loch zu bohren.

Es hat sich bewährt, die beiden Blechschrauben zuerst nur halb in die Löcher zu schrauben, dann ein paar Tropfen Metall- oder Sekundenkleber unter den T-Flachverbinder auf den Boom zu geben und erst dann die Schrauben ganz einzudrehen, wie in Bild 7 zu sehen. Der Kleber erhöht die Stabilität auf Dauer merklich.

Alle drei Elemente der Antennen müssen isoliert auf dem Boom befestigt werden. Dies gewährleisten die beiden Kabelschellen und die Antennendose. Man beginnt mit dem Direktor und dem Reflektor. Beide sind mit der Schelle auf dem Boom zu befestigen. Danach werden unter ständiger Kontrolle der Winkel die Stellen auf

gen. Dabei befestigt man auch die Antennendose mit zwei Blechschrauben von oben auf dem Boom. Eine der beiden Schrauben dient gleichzeitig als Kontaktpunkt für die Lötöse mit dem 1-k Ω -Widerstand.

Wenn es möglich ist, die Antenne von oben auf den Mast zu setzen, wird die Mastschelle im Schwerpunkt der Antenne vor der Antennendose befestigt. Besteht diese Möglichkeit nicht, ist die Mastschelle hinter der Antennendose anzuordnen. Dabei ist auf genügend Bewegungsfreiheit zum Anschrauben des Antennenkabels zu achten.

■ Abstimmen der Antenne

Nach Fertigstellung der Antenne erfolgt ein Test am späteren Standort zur Ermittlung der Frequenz bei Resonanz oder geringstem Stehwellenverhältnis (SWV). Stimmt

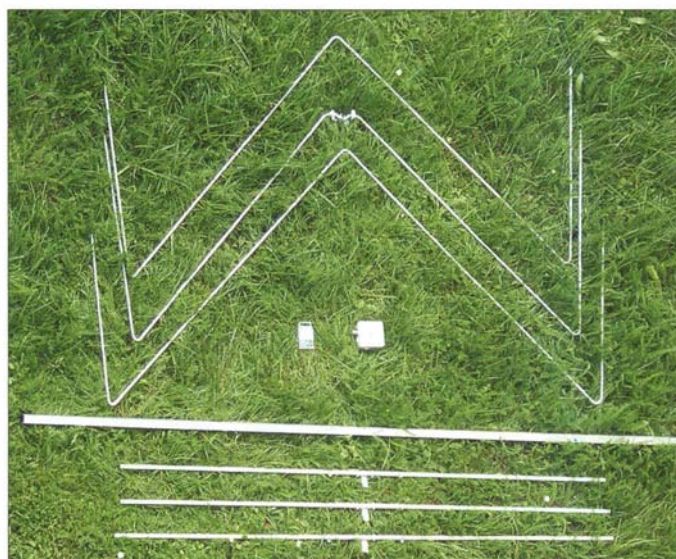


Bild 8: Die vormontierten Bauteile liegen für die Endmontage griffbereit.

den Querträgern markiert, wo die Elemente sie kreuzen. Diese Stellen müssen auf beiden Seiten den gleichen Abstand zum Boom aufweisen.

Ich erprobte verschiedene Arten der Befestigung der Elemente auf den Querträgern: mit Klipsen, Schellen usw. Aber alles erwies sich als zu wackelig. Die notwendige Festigkeit wäre nur mit speziell dafür gefertigten Plastikformteilen zu erreichen. Am einfachsten ist die Befestigung durch einen Kreuzwickel mit einer 1,5 mm dicken Schnur, wie in Bild 12. Alle Elemente wurden mit solchen Kreuzwickeln auf den Querträgern befestigt. Die Wickel sind danach von allen Seiten mit Plastikspray zu sichern. Um pickenden Vögeln die Arbeit zu erschweren, wickelte ich noch zwei Lagen selbstvulkanisierendes Isolierband darüber.

Der Dipol ist mit der vormontierten Antennendose unter Einhaltung der Winkel und der Abstände der Elementeschenkel zueinander auf die gleiche Art zu befesti-

diese bedingt durch die Umgebung der Antenne nicht mit der Berechnung überein, so sind die Antennenelemente zu kürzen. Um die dabei notwendigen Arbeitsschritte zu beschleunigen, ist im Berechnungsprogramm über das Menü *Berechnen* → *Pruning/Optimieren* ein Berechnungsfenster zu öffnen. Dort werden die Antennenlänge (l_s des Dipols) sowie die gemessene und die gewünschte Resonanzfrequenz eingetragen. Dann sind die Längen zu berechnen, um deren Werte die gesamte Drahtlänge des Dipol (l_s), des Direktors (l_D) und des Reflektors (l_R) zu ändern sind. Das Ergebnis der Berechnung zeigt die Größenordnung und die Richtung der nötigen Längenänderung an.

Wie jede Antenne strahlt auch der Beam hauptsächlich aus dem Strombauch heraus, der hier im v-förmigen Teil der Antenne liegt. Daher lassen sich die äußeren Teile der Elemente nach hinten biegen. Das Abstimmen der Antenne auf die gewünschte Resonanzfrequenz geschieht durch sym-

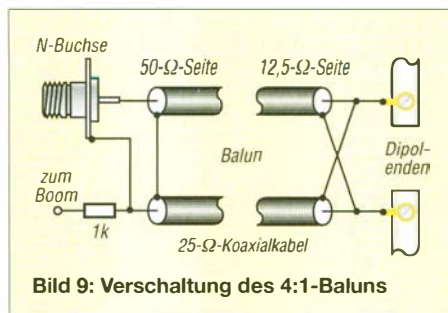


Bild 9: Verschaltung des 4:1-Baluns

metrisches Kürzen der Antennendrähte um die halben errechneten Korrekturwerte an beiden Enden und an allen drei Elementen. Diese Änderung der Drahtlänge sollte nicht in einem Stück, sondern in kleinen Schritten vorgenommen werden.

Anschließend ist erneut die Resonanzfrequenz zu ermitteln. Ein vektorieller Antennenanalysator wie der FA-VA oder ein ähnliches Messgerät leistet dabei gute Dienste. Bei Verwendung eines Stehwellenmessgeräts sind immer mehrere Frequenzen zu prüfen. Nur so ist sichergestellt, dass das niedrigste Stehwellenverhältnis bei der gewünschten Frequenz zu finden ist und zu den beiden Bandenden wieder ansteigt, wie in Bild 10.

Speziell bei KW-Varianten können die Enden der Elemente auch teleskopartig, also aus zwei ineinander verschiebbaren Rohren, ausgeführt sein. Das erleichtert das Abstimmen.

Alle Antennen weisen nur im Resonanzfall eine reelle Impedanz auf, die dann meistens auch nicht gleich $50\ \Omega$ ist. Hat das Antennenkabel nun eine ungünstige Länge, so wirkt es als Viertelwellentransformator. Deshalb sollte das Antennenkabel eine mit dem Programm *Kabellängenberechnung* [9] errechnete Länge besitzen.

Impedanz- und Resonanzmessungen sind möglichst immer direkt am Antennenanschluss durchzuführen. Alternativ ist ein Kabel mit einer Länge von $0,5\lambda \cdot VF$ oder

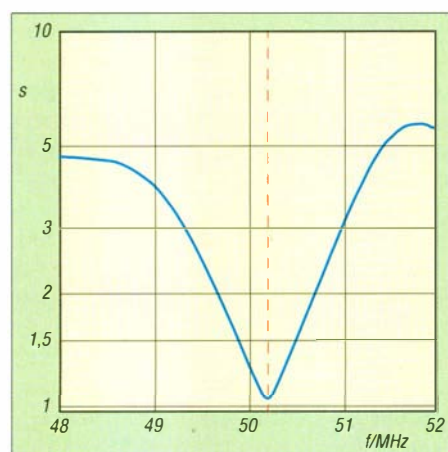


Bild 10: Gemessenes SWV des Beams für 6 m im Bereich von 48 MHz bis 52 MHz mit einem Minimum bei 50,2 MHz

einem Vielfachen davon einsetzbar. Diese Längen werden in den Programmsergebnissen als günstig aufgeführt.

■ Ergebnisse und Erfahrungen mit der Antenne

Der Triple-M-Beam befindet sich nach dem Abstimmen am Mast zwischen den Antennen für das 70-cm- und das 2-m-Band. Wie in Bild 5 zu erkennen ist, wären diese Abstände für eine Standard-Yagi zu gering. In der Mitte des Arbeitsbereichs der Antenne (z. B. 50,2 MHz) sind die erreichten Parameter am besten, wie das horizontale Strahlungsdiagramm in Bild 13 zeigt. Das Vor-Rück-Verhältnis (VRV) erreicht dort ein Maximum von 61 dB. Am Rand des Arbeitsbereiches (z. B. 50 MHz) beträgt das VRV immer noch 22 dB, siehe Bild 14. Das gemessene Stehwellenverhältnis (SWV) von 48 MHz bis 52 MHz ist in Bild 10 dargestellt.

Der gegenüber dem Doppel-M-Beam [1] etwas höhere Gewinn resultiert aus dem etwas kleineren horizontalen Öffnungswinkel und zum großen Teil aus der Verkleinerung des vertikalen Öffnungswinkel um etwa 45° .

Die Aufnahme des Strahlungsdiagramms einer Antenne an ihrem späteren Standort ist meist nicht sehr aussagekräftig, da durch Reflexionen des Messsignals in der Umgebung immer schlechtere Werte messbar sind. Ich habe es aber trotzdem mit einem konstanten Signal aus 6 km Entfernung an einer HB9CV-Antenne versucht. Das Ergebnis ist in Bild 15 zu sehen.

Das dabei ermittelte VRV beträgt immerhin noch 32 dB. Anders ausgedrückt: Das VRV der Antenne ist aufgrund der unzureichenden Messmethode immer besser als die gemessenen 32 dB. Die etwas größere Rückkeule im Bereich von etwa 90° bis 150° ist auf Reflexionen an Hochhäusern in nur 200 m Entfernung zurückzuführen. Darüber hinaus kam es in diesem Bereich zu nadelfeinen Auslöschungen des Messsignals durch die reflektierten Signale. Die Ähnlichkeit zum Diagramm in Bild 13 ist aber noch deutlich erkennbar.

Ich unternahm auch den Versuch, einen günstigeren Abstand des Triple-M-Beams für 6 m zu den Antennen für das 70-cm- und das 2-m-Band zu finden. Dabei überwachte ich die SWV-Kurven des Triple-M-Beams und der 2-m-Antennen. Ab etwa 0,4 m Abstand zueinander wurde im SWV der 6-m-Antenne ein Dip bei 147 MHz sichtbar. Bei den 2-m-Band-Antennen handelt es sich um Exemplare aus amerikanischer Produktion für das dort übliche 2-m-Band von 144 MHz bis 148 MHz. Diese Antennen weisen ihre besten Parameter und eine Resonanz leider erst bei 147 MHz auf.

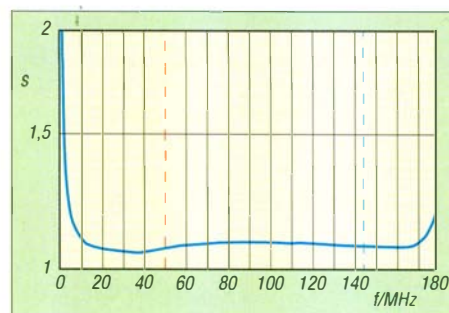


Bild 11: Gemessenes SWV des 4:1-Baluns im Bereich von 0,1 MHz bis 180 MHz; rote Markierung -> 6 m, blaue Markierung -> 2 m

Das SWV der 2-m-Antenne selbst begann sich erst ab einem Abstand von 0,3 m sichtbar zu verändern. Dies ist auf kapazitive Beeinflussung durch die 6-m-Antenne zurückzuführen. Der Vergleichstest mit einer Blechplatte im gleichen Abstand zeigte nahezu identische Auswirkungen.

Eine Überraschung brachte die Annäherung des Triple-M-Beams an die 70-cm-Antennen. Ab einem Abstand von 0,47 m verschob sich das SWV-Minimum in Richtung 50 MHz. Dort nach weiterer Annäherung angekommen, wurden die SWV-Kurven undefinierbar breit. Als Ursache dafür konnte ich eine Eigenresonanz der mechanischen Befestigung der 70-cm-Antennen ausfindig machen. Diese Antennen für Vormastmontage sind am Mast an einem Querträger befestigt. Diese u-förmige Konstruktion besitzt einen Umfang von etwa 3,3 m. Ihre Halbwellenresonanz ließ sich dann auch mit einem Dipmeter knapp unterhalb des 6-m-Bandes nachweisen.

Doch wie lässt sich diese Resonanz beseitigen? Bei mir liegen dazu noch keine Erfahrungen vor. Es ist aber davon auszugehen, dass ein auf den Querträger geschobener Ferritringkern diese Resonanz beseitigt oder wenigstens stark dämpft. Bei der Konzipierung einer neuen Antennenanlage ist also stets darauf zu achten, dass Tragegestelle für Antennen (H-Konfigurationen o. Ä.) keine schädlichen Eigenresonanzen aufweisen.

Die ersten Funkverbindungen mit der neuen Antenne verliefen recht erfreulich. Obwohl der Gewinn der Antenne im Vergleich mit dem Doppel-M-Beam nur eine halbe S-Stufe höher ist, kam es mir gehörmäßig bedeutend größer vor. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Antenne weniger Störungen aus der Um-

Bild 12: Einfache Befestigung der Elemente auf dem Querträger mit einer 1,5 mm dicken Schnur
Fotos: DG0KW



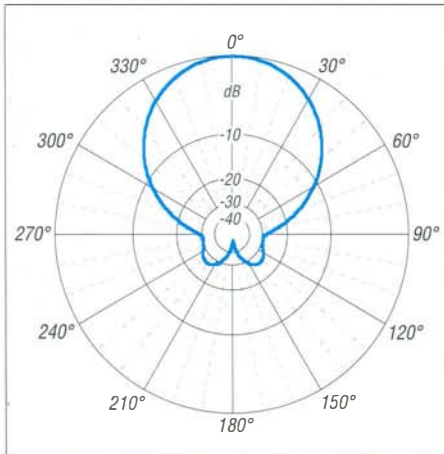


Bild 13: Simuliertes horizontales Strahlungsdiagramm des Triple-M-Beams für 6 m im Freiraum mit VRV = 61 dB (Maximum)

gebung aufnimmt und Signale dadurch einen höheren Signal-Rausch-Abstand haben.

■ Schleifendipol

Um den 4:1-Balun einzusparen, lässt sich der Triple-M-Beam auch mit einem Schleifendipol (Faltdipol) als Strahler versehen. Er wird zuerst als gestreckter Schleifendipol gebogen und dann in die M-Form gebracht. Die Höhe der Schleife beträgt, je nach verwendeter Antennendose, 50 mm bis 60 mm. Zu der bereits ermittelten Länge des Dipols, sie stellt jetzt den geraden Teil des Schleifendipols dar, kommt noch der Biegeradius der Bögen an beiden Enden hinzu.

Der Schleifendipol lässt sich auch aus zwei m-förmigen Einzelteilen zusammensetzen. Diese werden für das 6-m-Band an jedem Ende etwa 60 mm länger als berechnet bemessen und 60 mm von jedem Ende entfernt mit einem Kurzschlussbügel verbunden. Durch das Verschieben des Bügels ist sogar eine Abstimmung des Dipols möglich. Alternativ sind die vier überstehenden Enden des Dipols zu kürzen, was meist besser funktioniert.

Beim Einsatz eines Schleifendipols sind seine Anschlüsse in der Antennendose über einen 1:1-Balun (Mantelwellensperre) mit der N-Buchse zu verbinden. Dieser Balun besitzt einen identischen Ferritringkern und die gleiche Windungszahl wie der bereits beschriebene 4:1-Balun. Es ist lediglich nur ein 50-Ω-Koaxialkabel zu verwenden.

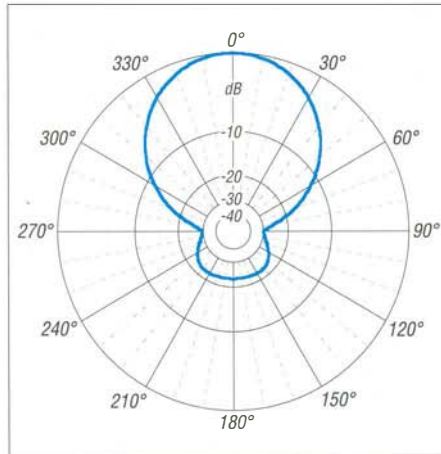


Bild 14: Simuliertes horizontales Strahlungsdiagramm des Triple-M-Beams für 6 m im Freiraum mit VRV = 22 dB

Vor dem Aufbau des Triple-M-Beams mit einem Schleifendipol sollte die Antenne schon mit einem normalen Dipol abgestimmt worden sein. Ein Abgleich des Direktors und des Reflektors ist dann nicht mehr erforderlich. Die Antenne mit Schleifendipol weist eine um etwa 20 % größere Bandbreite auf, erreicht aber nur noch ein maximales Vor-Rück-Verhältnis von 30 dB und ist nicht zur Mehrbandantenne erweiterbar.

■ Mehrbandantenne

Die Erweiterung des Triple-M-Beams zu einer Mehrbandantenne ist ohne Eingriffe in die Antennendose durch zusätzliche strahlungsgekoppelte Elemente möglich. Dabei ist die Antenne für das Band mit der tiefsten Frequenz zu bemessen und mit strahlungsgekoppelten Elementen in V-Form für höhere Bänder zu ergänzen. Ein Triple-M-Beam für 6 m ist so z. B. für das 4-m- und das 2-m-Band erweiterbar. Tabelle 4 zeigt dazu zwei einfache Beispiele. Der Triple-M-Beam für das 6-m-Band besitzt Elemente mit 8 mm Durchmesser. Das v-förmige Zusatzelement aus 5-mm-Draht ist mit Abstandshaltern isoliert vor dem Dipol zu befestigen. Da das Zusatzelement bei einem Verkürzungsfaktor von $VF = 0,97$ länger als erforderlich ist, lässt es sich durch Kürzen auf die gewünschte Resonanzfrequenz abstimmen.

Der Antennengewinn im zusätzlichen Band entspricht bei diesem Beispiel normalerweise nur dem eines Halbwellendipols. Eine Ausnahme stellt die Erweiterung auf das 2-m-Band dar. Die Elemente der 6-m-Antenne befinden sich dort annähernd in einer $1,5\lambda$ -Resonanz. Das Zusatzelement ist hier als Halbwellenkomensationselement dimensioniert und sorgt für eine Anpassung der gesamten Antenne im 2-m-Band. Dadurch ergibt sich mit nur einem zusätzlichen Element ein Gewinn von etwa 3,5 dBd bei einem VRV von rund 6 dB.

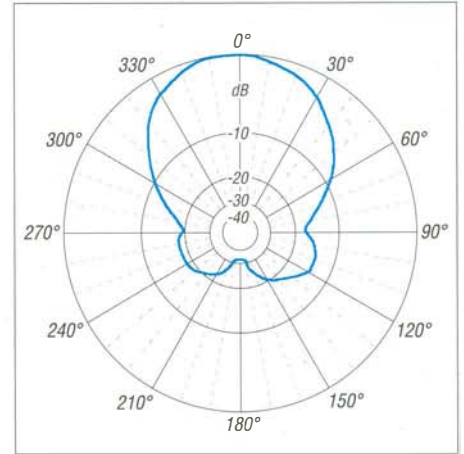


Bild 15: Gemessenes horizontales Strahlungsdiagramm des Triple-M-Beams für 6 m mit VRV = 32 dB

Befinden sich, so wie bei mir, am Antennenmast noch andere 2-m-Antennen, ist von einer Erweiterung des Triple-M-Beams auf das 2-m-Band abzuraten. Die Abstände zwischen den Antennen müssten dann bedeutend größer (> 2 m) sein.

Im 4-m-Band sind mit dieser einfachen Erweiterung schon Crossband-Verbindungen (6 m/4 m) machbar. Die Erweiterung im 4-m-Band zu einer Dreielement- oder Vierelementantenne ist möglich.

Um den Antennengewinn weiter zu steigern, lassen sich mehrere Triple-M-Beams zu einer Gruppe zusammenschalten. Da es sich um Antennen mit einer üblichen Anschlussimpedanz von 50 Ω handelt, sind in der Literatur viele Beispiele zu finden.

■ Fazit

Der Triple-M-Beam kann dank Berechnungsprogramm (Freeware) für alle KW-Bänder bis zum 6-m-Band und höher konzipiert werden. Er weist auch ohne Traps einen geringeren Platzbedarf auf und ist in eine vorhandene Antennenanlage ohne große Beeinflussung der anderen Yagi-Antennen integrierbar. Der hier gemachte Aufbauvorschlag aus simplen Baumarktprodukten stellt eine schnelle Aufbau- und ist durch speziell hergestellte Klemmen, Elementehalterungen und Antennendosen verbesserbar.

Abschließend möchte ich mich bei Peter Piotraschke, DL IKUD, für die Bereitstellung der konstanten Testsignale bedanken.

dg0kw@darc.de

Literatur und Bezugsquellen

- [6] Kabel-Kusch: TF-25. Dorfstr. 63–65, 44143 Dortmund, Tel. (0231) 25 72 41; www.kabel-kusch.de → PTFE-Kabel
- [7] Burmeister, W., DL5SWB: mini Ringkern-Rechner. www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm
- [8] Attila Kocis Kommunikationstechnik, Coburg, Tel. (095 61) 355 18 82; <http://shop.nuxcom.de> → Aluminiumrohre → Rundrohre
- [9] Warsaw, K., DG0KW: Kabellängen-Berechnung. www.dl0hst.de → Software

Tabelle 4: Erweiterung des Triple-M-Beams für 6 m durch Zusatzelemente

Zusatzband [m]	f_{Res} [MHz]	Länge (VF = 0,97) [m]	Abstand zum Dipol [mm]
2	144,3	1,012	40,5
4	70,2	2,126	23,5

Bezugsquellenverzeichnis / Fachhändleranzeigen

Postleitzahlen-Bereich	Händler				Angebot									
	Anschrift	Telefon / Fax	Homepage	E-Mail	Ladeneinbau	Versand	Großhandel	Service-Workshop	Anbau- und Einbauelemente	Antennen	CB-Funkgeräte	CB-Antennen	Wellenplaner	Bausätze
0	Elektronik-Service Dathe , Gartenstraße 2 c. 04651 Bad Lausick	(03 43 45) 2 28 49 / 2 19 74	www.funktechnik-dathe.de	email@funktechnik-dathe.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KCT, Dietmar Lindner , Heilandsberg 4, 06667 Uichteritz	(0 34 43) 30 29 95 / 23 96 45	www.firma-kct.com	info@firma-kct.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LOESCHER-electronic , Stiftstraße 1b. 08118 Hartenstein	(03 76 05) 55 80 / 51 39	www.LOESCHER.com	info@LOESCHER.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Schönherr electronic , Annaberger Straße 327, 09125 Chemnitz	(03 71) 5 38 44-94/-95 / -96	www.schoenherr-electronic.de	info@schoenherr-electronic.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FUNKTECHNIK Händler , Schachtstraße 1, 01728 Bannewitz	(03 51) 40 41 03-2 / 40 41 03-4	www.lokfunk.de	klaus@lokfunk.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Spiderbeam GmbH , Dianaweg 4, 03130 Spremberg	(0 35 63) 98 98 12	www.spiderbeam.com	info@spiderbeam.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HMM SATSHOP BERLIN , Alt-Kaulsdorf 64, 12621 Berlin	(0 30) 56 59 94 91 / 56 59 94 92	www.hmm-satshop.de www.satshop-berlin.de	willkommen@hmm-satshop.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CeCon GmbH , Claire-Waldoff-Straße 1, 10117 Berlin	(0 30) 28 39 56-0 / 28 39 56-30	www.cecon.de	cecon@cecon.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sander electronic , Postfach 350 564, 10214 Berlin	(0 30) 29 49 17 94 / 29 49 17 95	www.sander-electronic.de	info@sander-electronic.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SEGOR-electronics , Kaiserin-Augusta-Allee 94, 10589 Berlin	(0 30) 43 998 43 / 43 998 55	www.segor.de	sales@segor.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	Funktechnik Seipelt , Ulmenstraße 30a, 15366 Hönow	(0 33 42) 30 49 59 / 30 49 58	www.funktechnik-seipelt.de	info@funktechnik-seipelt.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MTC Messtechnik Bernd Colberg , Str. d. Jugend 4-6, 15806 Zossen	(0 33 77) 30 23 31 / 30 27 21	---	tv-colberg@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	QRProject H. Zenker , Molchstraße 15, 12524 Berlin	(0 30) 85 96 13 23 / 85 96 13 24	www.qrproject.de	info@qrproject.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	appello GmbH , Drosselweg 3, 21376 Salzhagen	(0 41 72) 97 91 61 / 97 91 62	www.appellofunk.de	info@appello.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Radio Kölsch , Kreuzbrook 14, 20537 Hamburg	(0 40) 6 53 00 81 / 6 53 00 80	www.shop-koelsch24.com	kontakt@shop-koelsch24.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	reichelt elektronik GmbH & Co. KG , Elektroniking 1, 26452 Sande	(0 44 22) 9 55-0 / 9 55-111	www.reichelt.de	info@reichelt.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HTB Elektronik , Alter Aepel Weg 5, 27619 Schilldorf	(0 47 06) 70 44 / 70 49	www.htb-elektronik.com	htb@bremerhaven-net.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Andy Fleischer , Paschenburgstraße 22, 28211 Bremen	(04 21) 35 30 60 / 37 27 14	www.andyquarz.de	quarze@andyquarz.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oppermann GbR , Postfach 44, 31593 Steyerberg	(0 57 64) 21 49 / 17 07	www.oppermann-electronic.de	oppermann-ele@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	beam-Elektronik GmbH , Postfach 1148, 35001 Marburg	(0 64 21) 96 14-0 / 96 14-23	www.beam-shop.de	info@beam-shop.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Ingenieur-Büro FRIEDRICH , Am Schwarzen Rain 1, 36124 Eichenzell	(0 66 59) 91 94 44 / 91 94 45	www.ibfriedrich.com	CAE@aol.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	höhne , Weg am Kötterberg 3, 44807 Bochum	(02 34) 59 60 26 / 59 41 02	---	hoehne@kamp.net	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Friedrich Kusch , Dorfstraße 63-65, 44143 Dortmund	(02 31) 25 72 41 / 25 23 99	www.KABEL-KUSCH.de	Kusch@Kabel-Kusch.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LÜKOM Komm.- u. Funktechnik , Am Hang 3, 49326 Melle-Neuenkirchen	(0 54 28) 9 27 98 70 / 9 27 98 71	www.luekom.com	info@luekom.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TBF-Funktechnik , Forststraße 104, 47443 Moers	(0 28 41) 9 98 51 30	www.TBF-Funk.de	info@TBF-Funk.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Maas Elektronik , Heppendorfer Str. 22, 50189 Eisdorf-Berrendorf	(0 22 74) 93 87-0 / 93 87-31	www.maas-elektronik.com	info@maas-elektronik.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Radio Map Service , von Ehrenberg-Straße 1, 54550 Daun/Eifel	(0 65 92) 36 64 / 1 02 45	---	travel.dk5pz@web.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SSB-Electronic GmbH , Ostenfeldmark 21, 59557 Lippstadt	(0 29 41) 9 33 85-0 / 9 33 85-120	www.ssb-electronic.de	vertrieb@ssb-electronic.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funktechnik Bernau , Böckenfördeweg 42, 59302 Oelde	(0 25 22) 5 96 39 80	www.funktechnik-bernaue.de	funktechnik@funktechnik-bernaue.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ICOM (Europe) GmbH , Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus	(0 61 96) 7 66 85-0 / 7 66 85-50	www.icomeurope.com	info@icomeurope.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Kenwood Electronics GmbH , Rembrücker Straße 15, 63150 Heusenstamm	(0 61 04) 69 01-0 / 6 39 75	www.kenwood-electronics.de	info@maschlanka.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Communic. Systems Rosenberg , Marienbader Str. 14a, 61273 Wehrheim	(0 60 81) 5 93 93 / 98 02 71	www.gagacom.de - www.vectronics.de - www.palstar.de	gagacom@aol.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DIFONA GmbH , Sprendlinger Landstraße 76, 63069 Offenbach	(0 69) 84 65 84 / 84 64 02	www.difona.de	difona@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SHF-Elektronik , Röntgenstraße 18, 64291 Darmstadt	(0 61 51) 1 36 86 60	www.shf-elektronik.de	contact@shf-elektronik.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GIGA-Tech , Postfach 1160, 68536 Heddeshelm	(0 62 03) 4 41 42 / 4 63 62	www.giga-tech.de	info@giga-tech.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ROSENKRANZ-Elektronik GmbH , Groß-Gerauer Weg 55, 64295 Darmstadt	(0 61 51) 39 98-0 / 39 98-18	www.rosenkrantz-elektronik.de	rosenkrantz@rosenkrantz-elektronik.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SOMMERKAMP Communications GmbH , Hauptstraße 89, 79379 Müllheim	(0 76 31) 740 12 57 / 740 12 59	www.yaesu-deutschland.com	sales@yaesu-deutschland.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SYMEK GmbH , Johannes-Krämer-Straße 34, 70597 Stuttgart	(07 11) 76 78-923 / 76 78-924	www.symek.de	info@symek.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hummelmasten , Industriestraße 14/1, 75417 Mühlacker	(0 70 41) 4 5244 / 86 43 08	www.hummelmasten.de	info@hummelmasten.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WiMo Antennen u. Elektronik GmbH , Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim	(0 72 76) 9 66 80 / 69 78	www.wimo.com	info@wimo.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	HO-Elektronik H. Delfs , Geißgraben 2, 74594 Krefeldberg	(0 79 57) 41 10 70 / 41 10 71	www.hd-elektronik.de	info@hd-elektronik.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Radau Funktechnik , Im Silberbott 16, 79599 Wittlingen bei Lörrach	(0 76 21) 30 72 / 8 96 46	www.radaufunk.com	radau@radaufunk.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pollin ELECTRONIC , Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring	(0 84 03) 920-920 / 920-123	www.pollin.de	pollin@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	boger electronics gmbh , Grundesch 15, 88326 Aulendorf	(0 75 25) 923 82-0 / 923 82-25	www.boger.de oder www.aor.de	info@boger.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Haro-electronic , Peter-Henlein-Straße 5, 89331 Burgau	(0 82 22) 4 10 05-0 / 4 10 05-56	www.haro-electronic.de	info@haro-electronic.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UKW-Berichte , Jahnstraße 7, 91083 Baiersdorf	(0 91 33) 77 98-0 / 77 98-33	www.ukw-berichte.de	info@ukwberichte.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hans Entner Funkelektronik , Landshuter Straße 1, 94339 Leiblfing	(0 94 27) 90 20 86 / 90 20 87	---	Entner-DF9RJ@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Dieter Knauer, Funkelektronik , Birkach, Waldblick 28, 96158 Frensdorf	(0 95 02) 2 12 / 2 48	www.knauer-funk.de	Dieter_Knauer@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KN-Electronic , Bahnhofstraße 12, 98724 Neuhaus/Rwg.	(0 36 79) 72 57 67 / 72 03 03	kn-electronic.de	KNEORP@aol.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Point electronics , Stumpfergasse 41-43, A-1060 Wien	(01) 5 97 08 80-0 / 5 97 08 80-40	www.point.at	mail@point.at	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	Funktechnik Böck , Gumpendorfer Str. 95, A-1060 Wien	(01) 5 97 77 40-0 / 5 97 77 40-12	www.funktechnik.at	aboec@netway.at	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	IGS ELECTRONIC GesmbH , Pfeifferstr. 7, A-4040 Linz	(07 32) 73 31 28 / 73 60 40	www.igs-electronic.at	info@igs-electronic.at	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ALTREDA AG , Max-Högger-Str. 2, CH-8048 Zürich	(044) 4 32 09 00 / 4 32 09 04	www.altreda.ch	info@altreda.ch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Deitron, HB9CWA , Hohlstrasse 612, CH-8048 Zürich	(044) 4 31 77 30 / 4 31 77 40	---	---	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GES-ELECTRONICS, a.s. , Studentská 55a, CZ-32300 Plzeň	(004 20) 37 73 73-111 / -999	www.ges-electronics.com - www.ges.cz	ges@ges.cz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*) in Briefmarken

Fachhändler

Deutschland

Haro electronic ® Gebrauchte Transceiver, Empfänger ...
 • werkstattgeprüft • mit Gewährleistung
 • ständig wechselndes Angebot • Inzahlungnahme
 • Ankauf zu fairen Konditionen • Stationsauflösungen

Peter-Henlein-Str. 5 · 89331 Burgau · Telefon 0 82 22 / 410 05-0 · Fax -56
 Internet www.haro-electronic.de · E-Mail info@haro-electronic.de

Röble Elektronik
 Antennen • Masten • Zubehör • Sonderanfertigungen
86637 Wertingen Dr. Bihler-Weg 3
 Telefon (08272) 4335 Fax (08272) 994507
www.roessle-elektronik.de info@roessle-elektronik.de

SCHÜLEIN ELECTRONIC Tel: 09195-99 33 86
D-91325 Heppstadt 31 Fax: 09195-99 33 41
www.schuelein.com info@schuelein.com

antennas & more ...
 AFU-Antennen (KW, 6 m, VHF, UHF), CB-Funk-Antennen (auch Richtantennen),
 Netzteile, Funkgeräte, Zubehör, Kabel, Stecker, Weltkarten, Funken-Tassen, Quads,
 ECO-Antennen, Konni-Antennen, GB-Antennen, HB9CVs, Wilson, Solarcon etc.
Preisliste kostenlos anfordern! We also speak English.

www.steckmast.de
Jürgen Simon · dh5ab@tecadi.de

nuXcom.de Antennenbaumaterial
Yagi – Antennenbausätze
 Bausätze für 2m, 70cm, + Zubehör
 Tel.: 09561 3551882 www.nuxcom.de 4m, 6m, 10m, 11m, 12m

Netzteile HED RADIO
 von 5 bis 1000 W und 5 bis 48 V
 für Eigenbau, Reparatur, Industrie- u. Medizintechnik
Tel. 09127 / 594866 www.hed-radio.de

Abkürzungen in Kleinanzeigen:
 FP = Festpreis
 NN = Nachnahme
 NP = Neupreis
 NR = Nichtraucher
 VB/VHB = Verhandlungsbasis
 VP = Verkaufspreis
 VS = Verhandlungssache
 SAH = Selbstabholer

Anzeigenschluss für FA 4/2012:
Freitag, der 9. März 2012

www.grahn-spezialantennen.de
 Aktive magnetische Empfangsantennen von Längst- bis Kurzwellen
GRAHN-Spezialantennen
 Stuttgarter Str. 215 · 73230 Kirchheim/Teck
 Telefon (0 70 21) 97 98 50

Die Alternative*

SWLs aufgepasst!

*) Eine echte Alternative, wenn Sie auf eine Außenantenne verzichten müssen

www.DX-WIRE.de
 Antennendrähte und -litzten, Isolatoren, Abspannmateriale,
 GFK-Masten, Mantelwellensperrern,
 Entstörmaterial und Ferrite, Teflon®-Kabel und -Litzen
 Fa. Peter Bogner Antennentechnik (DK1RP), Tulpenstraße 10,
 95195 Rösau · Tel. (09238) 990845 · em@ilp.bogner@gmx.de

Österreich

IGS ELECTRONIC
 Ing. G. Schmidbauer (OE5DI) GesmbH
4040 Linz/Donau, Pfeifferstrasse 7
 Tel. 0732 733128 fax 0732 736040
 email: info@igs-electronic.at www.igs-electronic.at
 Die ganze Amateurfunk Elektronik

Point electronics
Das Funk - Fachgeschäft
 A- 1060 Wien, Stumpergasse 43 Tel. +43 1 597 08 80
 Home Page: www.point.at E-Mail: mail@point.at

Schweiz

Alles für den Amateurfunk! hb9cru@bluewin.ch
www.HB9CRU.ch
 Tel. 076-379 20 50
 Mo-Fr 9:30-14:00 Uhr
 Kein Ladenverkauf!

Tschechien

GES ELECTRONICS
 AMATEURFUNK
 BAUELEMENTE
 RÖHREN
 (00 420) 37 7373 111
ges@ges.cz
www.7388.eu

TS-820, Kenwood-KW-Transceiver, opt. u. techn. o.k., mit Hand- und Tischmikrofon MC-50, Servicemanual u. Ersatzröhren, nur an SAH, VB 220,-; FT-225 RD, Yaesu-2-m-Allmode-Transceiver mit FM-Empfangsaussetzern, aber rep.-bed. oder als Ersatzteilträger mit allen Serviceunterlagen, nur an SAH, VB 90,-; Telereader CWR 685 E mit externem Keyboard KB-685 E und Handbuch, opt. u. techn. o.k., nur an SAH, VB 180,-; TS-120 S, Kenwood-KW-Transceiver, AT-120, rep.-bed. oder als Ersatzteilträger, nur an SAH, VB 50,-; Kenwood Remote VFO-230 zum TS-830 S, ungebraucht und orig.-verpackt, nur an SAH, FP 50,-; Trio External VFO-30, Remote-VFO f. d. 144-MHz-Transceiver TR-7200 G (144-146 MHz), FP 30,-; Yaesu Antennentuner FC-301, 25/250/500 W, 2 Instrumente, 4 Ausgänge, nur an SAH, VB 50,-; Dietrich Kranz, DJ6CB, Nordwölderstr. 1a, 28857 Syke, Tel. (04242) 5749263

Zwei PAs! Drake L4B, 1000,- und ZZ, 1600,-. Tel. (0176) 73904121

Kenwood TS-850SAT mit SSB-Schmalbandfilter und Interface IF-232C, NR, 600,-; AT-200, 110,-. Email johannes.kluck@t-online.de

TS-430S, Mic, alle Manuals, TX: 0-30 MHz, TX/RX neu abgeglichen, Relais geputzt, Supply 14 V/30 A, Emeritron umgebaut, G5RV 36 m, 40 m, 450-Ohm-Leitung, Tuner Vectorics 300 W symmetr. u. Koax; alles neuwertig, VHB 750,-. Ten-Tec Orion 1, VHB 2300,-. Tel. (07231) 6070500

Kenwood TRX TS-130S, 100 W, mit PS-30 und SP-120, sehr gut erhalten. VB 350,-. DF1WE@darf.de oder Tel. (0152) 08966149

Kenwood TS-850SAT, 40 m frequenzerweitert, mit CW-Filter, Handmikro, CAT-Interface, Bedienanleitung (deutsch) und Service-Handbuch (Kopie). Nur SAH, kein Versand. 600,- Festpreis. bittner-mainz@t-online.de

Nachlassverkauf: Kenwood TS-515, sehr guter Zustand, inkl. Manual und Ersatzröhren. Preisangebot erw. gwabbel@web.de, Tel. (07472) 42801

Kenwood-PA TL-922 an SAH Raum Ingolstadt im Auftrag für VHB 700,-. Tel. (08421) 906560, dl8mca@dl8mca.de

Yaesu-PA FL7000 (4 Tasten) geprüft, 1000,-; Micro-Tel Signalgenerator SG811, 0,001-18 GHz, 550,-; HP-Oszillodr. Mod.1980, 2 Kan./100 MHz, 150,-. VHB. DJ9OT, Tel. (09104) 823099, gerdwiegl1942@web.de

Ameritron AL-811H! 08.2011 neu gekauft, mit Restgarantie und Originalrechnung, Topzustand gegen Gebot zu verkaufen. Bitte bei dl9jm@t-online.de melden.

Rohde & Schwarz militärische (BUND) Breitband-100-W-PA VU130 592.0513.02, 100-200 MHz mit 230-V-Netzteil und DC-Wandler (wahrscheinlich Kollektorspannungs-Steuerung/Modulation), sehr guter Zustand, ungebraucht, PA-Transistoren sind OK, UHF-Teil unbestückt. Leider keine Unterlagen. PA 2x MRF317 Gegentakt (MRF317: 100 W 30-200 MHz, 28 V) Treiber MRF315 (MRF315: 45 W 30-200 MHz, 28 V). Mit diversen Baugruppen, 22 kg, für 75,- FP an SAH oder Übergabe in FN. dl7av@gmx.de, Tel. (089) 41176196

Besser hören, mehr hören, weniger Rauschen und „spitze Ohren“ haben Sie mit dem neuen Universal-NF-Filter **ED88 NF** mit ASP, super! ... sagen **DX**-, Contest- u. andere Technikexperten. Das tolle Filter gibts preisgünstig ab Lager bei www.eurofrequency.de, Dierking NF/HF-Technik, Tel. (06701) 200920

IC-910 (2 m/70 cm), BEKO HLV-750; 2M12-Antenne und 23-El für 70 cm plus ERC 51 El-Rotor an Selbstabholer. Preise nach Absprache. dl8akr-100@t-online.de

Kenwood TM-732E mit TSU-7 und Verlängerungskabel für Display, 200,-. DL6ZAT, Tel. (06128) 84448

IC-E92D, neuwertig, mit HM-174 Lautsprecher-Mic, RS-92 Remote-Software inkl. OPC1799 Interface, wurde Mitte 2008 gekauft, keine Kratzer im Display, Garantiesiegel intakt, VHB 570,-. DL6WZ@darf.de

KLEIN ANZEIGEN VERKAUF

Funk & Amateurfunk
 Gebrauchtgeräte An- und Verkauf mit Übergangsgarantie
 Haro-electronic, Tel. (0 82 22) 41005-0

Rollspule 4 µH, 20 µH, 70 µH; **Kugelvariometer** 48 µH, 99 µH, mit Motor 23 µH; **Vakuum-Koaxrelais** für KW und UKW. Bilder unter www.dl9usa.de. Tel. (03563) 97228

Röhren: 616B, 617B, 617BT, 6123B; Liste bitte per E-Mail. **Fassungen** für GU43B, GU50, Loktal, Noval und Mini. Bilder unter www.dl9usa.de. Tel. (03563) 97228

Yaesu FT-902DM, KW, 100W; 10-m-PA BV-2001; Röhre: f. Yaesu FT-767: Orig.-PA-Einbaulüfter zur Ersatzteilgew.; Groundplane A-99; Hafu Stabo SH-8000, 40 K-11 m; Lautspr./Mik.-Set MH-57 f. Hafu VX-7; Einbau-Lautspr. f. IC-756. Tel. (034297) 901825 oder (0174) 7505056

Headset und Stationslautsprecher mit sehr guter Klangwiedergabe, passend für Ihren Transceiver mit Rund- oder RJ-45-Stecker, gibt es preiswert (ab 39,-) und schnell bei www.eurofrequency.de, Dierking NF/HF-Technik, Tel. (06701) 200920

KW-Transceiver FT-840 von Yaesu, unbenutzt, Mike, Kabel, Handb., 420,-. Tel. (06120) 926755

Amateurfunk-Kurzwellenstation Icom IC-720, komplett und gepflegt, Preis 500,- VB. Die Geräte wurden gelegentlich nur als Empfänger benutzt und befinden sich in fast neuwertigem Zustand. Die guten Messwerte von 1987 treffen sicherlich auch heute noch zu. Anlagenbestückung: HF ALL-Band-Transceiver IC-720, Lautspr. IC SP-3, Netzger. IC P15, Micro, HM. heinz-stiepermann@t-online.de, Tel. (02381) 88787

IC-725, 2 Mikrofone (Hand u. Tisch), neuw., NR; SSB-Triode EIMAC 304TH, 1,2 kW out, neu. DJ1YA, Tel. (040) 79141937

Wir liefern das fortschrittlichste SDR-Programm!
HPSDR-Komponenten

Atlas 6-Slot: Busplatine mit 6 Steckplätzen, Spannungsversorgung mit ATX-Stecker für PC-Netzteile
Atlas 3-Slot: Busplatine mit 3 Steckplätzen, für Einbau von Ozy, Mercury, Penelope in Gesamtsystem
Atlas 2-Slot: für Ozy+Janus als hochwertige Soundkarte für SDR1000
Antennenumschalter: für Mercury/Penelope mit oder ohne 6-m-LNA (B=25 dB, Rauschzahl 1,7 dB)
Penelope: Digitaler Steuersender 1-50 MHz, max. 500 mW, mit sagenhaftem IMA, alle Betriebsarten
100-W-PA von 1-50 MHz: mit Tiefpassfiltern, direkt ansteuerbar von Penelope (in Kürze verfügbar)
Auch unbestückte Leiterplatten aus eigener zertifizierter Fertigung sowie Bausätze lieferbar.

Loch Leiterplatten GmbH
 Dipl.-Phys. Gerd Loch (DJ8AY)
 Volmerstraße 14 · 12489 Berlin
 Telefon (030) 6 31 63 83 · Fax 6 31 63 84
 E-Mail info@loch-leiterplatten.de
 Internet www.loch-leiterplatten.de

DIFONA COMMUNICATION

IHR FUNK-KOMPETENZ-CENTER IM HERZEN DEUTSCHLANDS

Für alles eine gute Lösung!

Antennen: Hochleistung auf minimaler Fläche

Es wird wieder Zeit, an die Antenne(n) zu denken! Bei uns finden Sie die optimale Lösung für alle Platzverhältnisse. Z.B. kompakte Beams oder Verticals. Wir beraten Sie gern!

Wo die verfügbare Fläche beschränkt ist, bietet sich immer eine Vertical an. Bei uns finden Sie

zahlreiche bewährte Marken und Modelle - von **hy-gain** bis **Tonna**.

Beispiele:

● **hy-gain AV-640** für 40 bis 6 m, bis 1,5 kW, ca. 8,5 m hoch, 8,5 kg.

HF-P1 nur:

€ 109,-

Unsere **HF-P1** - für Camping, Garten, Hotelbalkon

● **hy-gain AV 18-VS** für 80 bis 10 m, nur 1,8 kg, ca. 6 m hoch.

● **Cushcraft R-6000**, 20 - 6 m, bis 1,5 kW, ca. 5,8 m, nur 5,6 kg.

Mit einem Drehradius von nur 2,7 m und 2,2 m Boomlänge ist der Kompaktbeam MA-5B von Cushcraft eine ebenfalls ideale Lösung bei engen Platzverhältnissen. Bis 1,2 kW, nur 12 kg Gewicht. Elementlänge 5,2 m.

... Und für 2m/70 cm portabel:

Fox-727, unsere Duoband-Yagi mit 3 El. für 2 m und 5 El. für 70 cm.

Edelstahl, leicht. Nur: **€ 45,-**



MA-5B von Cushcraft:
Beam mit Drehradius von nur 2,7 m.

AKTUELL:

Telepost 100-4

Digitales Leistungs- und SWR-Messgerät. Bis 5 kW. Auf Lager!

Heil Headset PS-6 neu, Kapsel für alle aktuellen Transceiver.

Remoterig YAESU

Twin Die High End Lösung für zwei Geräte, z.B. FT 950, 2000, 5000, 9000.

Remote-Tuner

Inklusive Fernspeisung

Alle Tuner im wetterfesten Gehäuse inkl. Fernspeiseweiche MFJ-4117.

MFJ-993 BRT bis 300 W **295,- €**

MFJ-994 BRT für

600 W **369,- €**

MFJ-998 RT für

1500 W: **749,- €**



... und für den Koaxanschluss: HF-Adapter-Kit

mit 40 hochwertigen Adaptern (PL, N, BNC, F, SMA, Cinch, TNC, Mini-UHF), je 2 x Stecker/Buchse, 8 Verb.-Stücke.

bei uns nur:

€ 139,-



Sprendlinger Landstr. 76 63069 Offenbach Tel. 069 - 846584 Fax 069 - 846402 E-Mail: info@difona.de

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9 - 13 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr. Mittwoch: 14.30 - 17.30 Uhr. Samstag geschlossen.

ANTENNEN-ROTATOREN



- Horizontalrotoren
- Vertikalrotoren
- Kombirotor
- Oberlager



...und Rotor-Zubehör:



- Rotor-Interface

- Oberlager,
- Backensätze und Ersatzteile



DREHSYSTEM

Plattformen für Drehanlagen
Für das System benötigt man:
2 Plattformen + 1 Rotor
- jeweils für Standrohr-Durchmesser 50 / 60 / 80 / 90 mm oder variabel.



fordern Sie kostenlos und unverbindlich unsere aktuellen Kataloge an!

KABEL + STECKER

STATIONS-ANTENNEN



...für 6 m, 2 m, 70 cm, 23 cm und 13 cm Yagis, Kreuzyagis und Patchantennen

...für 2 m, 70 cm, 23 cm, 13 cm



SUPERLANGYAGIS



...für 6 m, 2 m, und 70 cm, (23 cm) Langyagis und Kreuzyagis

MONTAGE-MATERIAL

...für den Antennenbau:



- Dachdurchführungen



- Stahl-, Alu- und Glasfaserrohre



KARL GÄRTNER GMBH



...Koaxkabel, Stecker Adapter

PROCOM-ANTENNEN



... mit Online-Shop
UKWBerichte
Telecommunications
Fachversand für Funkzubehör
Jahnstr. 7 * D-91083 Baiersdorf
Tel. 09133 77980 * Fax 09133 779833
Email: info@ukwberichte.com
www.ukw-berichte.de

BEKO – Qualität, die überzeugt

**ROBUST, ZUVERLÄSSIG, LANGLEBIG UND
BEI VIELEN DX-PEDITIONEN BEWÄHRT...**



50-70 MHz NEU

HLV 950* 2550,-

144 – 146 MHz

HLV 400* 1750,-

HLV 1000* NEU 2370,-

HLV 2000* NEU 4270,-

HLV 4000* a. A.

430 – 440 MHz

HLV 250* 1620,-

HLV 550* 2250,-

HLV 1100* 3960,-

HLV 1900* a. A.

1240-1300 MHz

HLV 350* NEU 2570,-

HLV 800* NEU 4270,-

* = P_{OUT} in Watt

BEKO steht für spektral saubere Ausgangssignale, kompakte Bauweise und geringes Gewicht.

Deshalb sind Endstufen von BEKO das ideale Equipment für DX-Peditionen, EME, Conteste, digitale Betriebsarten. So ist WSJT mit Nennleistung möglich, wobei sich insbesondere die neuen 2-m-Modelle HLV 1000 und HLV 2000 durch einen extrem hohen Wirkungsgrad auszeichnen.

Alle Endstufen von BEKO sind übrigens auch an Stromgeneratoren problemlos zu betreiben.

NEU Upgrades der 2-m- und 70-cm-Endstufen!
Jetzt z.B. auch HLV 400 auf HLV 1000 für 950,-.

www.beko-elektronik.de

BEKO ELEKTRONIK · Bernhard Korte
Am Längenmoosgraben 1a · 85221 Dachau
Tel. 08131-27 61 70 · Fax 27 61 72
mail@beko-elektronik.de

KLEIN VERKAUF

Funk & Amateurfunk

Icom IC-271H mit fehlerhaften PA-Zweig (All-mode-Empfänger, Synthesizer und die TX-Ansteuerung sind funktionsfähig). 160,- VHB. benzinger.josef@web.de

2-m-Repeater 19", 230 V, 25 W HF, 12,5 oder 25 kHz, RX/TX CTCSS, CW-Kennung, programmierbar, ohne Duplexer, 1000,- an SAH. hb9bmc@datazug.ch

70-cm-Repeater 19", 230 V, 15 W HF, 12,5 kHz, CTCSS, mit Duplexer, 1000,- an SAH. hb9bmc@datazug.ch

Dantronik 2 m/20-W-FM-PA-Modul (12 V/4 A) mit interner HF-VOX, hat Gebrauchsspuren ist aber sonst einwandfrei. Gegen Gebot zu verk. dtk@darco.de, Tel. (04661) 607780

Rohde & Schwarz Miniportempfänger EB 150 10 kHz-3 GHz, sehr gut erhalten mit Optionen Akkusatzmodul und d-scan (Panoramadarstellung), alle Betriebsarten, min. 1 Hz Frequenzauflösung/Abstimmungsschritte, mit Netzteil, Akkueinschubadapter mit 2x12 V NiMH 3,6 Ah und Originalhandbuch. Daten finden sich im Netz unter EB 200, Unterschied LAN/RS 232 Schnittstellenoption nicht vorhanden. Digitaler ZF-Ausgang und Datenbuchse zur PC-Anbindung sind jedoch eingebaut. Eine zugehörige Messantenne von 10 kHz-3 GHz, HE 200 im Koffer kann gegen Aufpreis mit erworben werden. 3200,- VHB. dk4cd@t-online.de, Tel. (0178) 7045886

Siemens E311b, 16 Stück, Siemens E309, 3 Stück, technisch und optisch in feinem Zustand. Preis Verhandlungssache. Tel. (0228) 311999, Hebbi.Medea@t-online.de

Winradio G305 PD WFM, SDR-Empfänger mit prof. Demodulator WFM, alle Betriebsarten. Software: Advanced Digital Suite, VSC-Digital Bridge, Profi-Demodulator. Zubehör: NT, Adapter, USB-Kabel, opt. und techn. wie neu, alle Unterlagen. NP 1277,- für FP 600,- abzugeben. 03660145248-0001@t-online.de, Tel. (036601) 45248

RTK Service

**NEU! Allband-DDS-VFO
jetzt lieferbar.**

www.rtk-service.de

Kommunikationsempfänger Kenwood R-600, Dreifachsuper (1. ZF 40,455, 2. ZF 10,455 und 3. ZF 455 kHz) Digitalanzeige auf 1 kHz genau, Frequenzbereich: 140 kHz-26,05 MHz, AM, CW, USB/LSB, sehr guter Zustand, Front und Gehäuse sind sauber und nicht verkratzt. 225,- FP. dg0om@gmx.de

Auflösung meiner Sammlung: EKV13, Funkgeräte, R109, Storno Stromversorgungen, Wobbelgenerator X1-48, Oszillographen, Generatoren, versch. Röhren, z. B. GU81, GU50, Bauelemente u. A. Anfragen und Angebote an Tel. (03535) 3326, atti47@web.de

CB UltraForce wegen Umstieg auf KW-Gerät. 1,5 Jahre, von DL-Händler mit Restgarantie, nur Shackbetrieb, 149,- FP; bei Bedarf mit Eco Master Plus, 25,-, DO2PP@gmx.de, Tel. (0172) 8751533

Miracle Whip Antenne, neuwertig, OVP, 99,-; 20-m-QRP-CW TRX Superhet Ten Tec 1320 (BT320 von FA), betriebsbereit 99,-; Standmikro Shure 444, 45,-; Moving Laser rot, 99,-; KW-TRX (nur SAH) TS-520 mit SP-520, 190,-. Tel. (07138) 67591, vchenes@arcor.de

Motor-Mobilantenne Tarheel 75A, 10-80 m, 250 W, 1,8 m Stab, Gehäuse silbermetallisch, neu, 399,-; dazu Controller N2VZ für FT 857/897, autom. Abstimmung bei Bandwechsel, neu, 199,-, DJ8XW, peter.jenus@gmx.de, Tel. (089) 7606850

VHF/UHF-Antennenarray für Sat-Betrieb, 2 m, 70 cm, 23 cm, mit allen Rotoren, Splitters, Mastvorverstärkern, Steuergerät, Computer-Interface, Antennenrohr 12 m, Kippfuß und Winde. Mehr Infos: dl1fp@aol.com

CHIPQUIK SMD-Entlötlöt Vereinfacht das Entlöten von vielen SMD-ICs durch Absenken der Temperatur des Zinns, funktioniert auch bei bleifrei gelöteten ICs RoHS/REACH-konform 18,45 EUR	ARM Cortex M3 MCB2MPM330UME mit Compiler u. JTAG CORTX-M0 LPCP1114 18,44	Propeller PBX32A-D40 8,68 PBX32A-M44 8,68 PBX32A-Q44 8,68	GPS-Bakenuhr Grundbausatz Display beleuchtet Gehäuse unbar. 69,00 16,00 8,45
ARM Cortex M3 Controller-Modul und Starterkit, webbasierte Entwicklungsumgebung kostenlos MBED/LPC1768 58,90 MBED/ST 153,50 MBED/TESTBED 77,35 FTTL232R3V3 23,65 ACDC7510 (SMT) 11,90	GPS-Module NL501ETTL 37,49 NL507ETTL 36,49 NL521ETTL 34,82 NL522ETTL 36,49 NL531EUSB 41,48 NL532EUSB 36,49 NL533ETTL 43,15 NL550ERS 39,82 NL551EUSB 37,49 NL552ETTL 38,15 NL621ETTL 36,49 NL622EUSB 36,49 NL630EUSB 36,49 NL631ETTL 36,49 NL650ERS 36,49 NL651EUSB 41,48 NL652ETTL 39,82	GPS-Antennen ANT-555-SMA 11,54 Antenna GPS 3V, 26dB, VSWR<2,0, Magnetbef., 5m Kabel, MCX ANT-555-MCX 11,54 Antenna GPS 3V, 26dB, VSWR<2,0, Magnetbef., 5m Kabel, MCX GPS-09871 25,47 GeoHelix GPS-Antenne, 8m 18dB, 3V, SMT GPS-08724 45,34 Multi-band GPS/GSM/WiFi Antenne DSO Nano v2 Open Source Ein Kanal-Speicheroszil. 1 MSamples/s, 12Bit Zeitb.: 1µs/div bis 10s/div Empf. 10mV/div ... 10V/div 2,8" Farbdisplay 320x240 Abm.: 95 x 82 x 13mm interner Akku Eing. sp. 60Vpp, DC-gek. über USB aktualisierbar 95,00 EUR	OLIMEX AVR-JTAG-L 38,38 AVR-JTAG-USB 27,37 AVR-PG1B 16,07 AVR-PG2B 16,07 AVR-M16 17,26 AVR-M32 20,82 AVR-H128-C 24,99 AVR-H128-CAN 27,37 AVR-H128A1 29,45 AVR-CAN 32,72 AVR-P20B-10 19,63 AVR-P28B-8 19,63 AVR-P40B-8515 19,63 AVR-P40N-8535 19,63 AVR-P8B-10MHZ 15,99 AVR-P8B-30 30,64 AVR-PX128A1 49,38 AVR-USB-162 22,91 AVR-USB-STK 42,84 AVR-IO-A 27,37 AVR-IO-M16 33,91 AVR-MT-A 38,38 AVR-MT-128 42,84 MAXQ-JTAG 21,72 MAXQ-H2000 24,99 MAXQ-P2000 38,38 MAXQ-2000STK 60,69 LPC-P1114 18,45 LPC-P1343 19,63 LPC-H2103 30,64 LPC-H2106 38,38 LPC-H2124 54,14 LPC-H2129 56,23 LPC-H2138 57,42 LPC-H2148 43,73 LPC-H2214 80,03
VISA MASTER CARD AMERICAN EXPRESS Alle Preise in EUR/Stück inkl. 19% MwSt	Versandkosten Inland Nachnahme 9,80 EUR (bis 4 kg) Vorkasse / Bankinzug / Kreditkarte Kleinanw. 3,35 € / Einzelanw. 4,50 € PAKET 6,50 € Weitere Infos, neue Produkte, online-Bestellung im Internet	Versandkosten Europa und Welt auf Anfrage oder im Internet	Dr.-Ing. Klaus Sander PF 350 564 10214 Berlin Tel: 030-29491794 Fax: 030-29491795 Mail: info@sander-electronic.de

www.bamatech.de

Mechanik für alle Fälle! Wir fertigen nach Zeichnung, Skizze oder Muster Dreh-, Fräs- und Blechteile. Einzelstücke, Serien oder auch komplette Baugruppen.

In unserem gut sortierten Onlineshop finden Sie unter anderem Gehäusebausätze, ein umfangreiches Edelstahl-Normteilprogramm ab M1,6, Edelstahlseile, Zubehör für den Antennenbau und vieles mehr.

Velchenweg 18 • 04849 Bad Dübene • Tel.: 034243 – 71212 • Fax: 034243 – 71213
E-Mail: technik@bamatech.de

**PCBs
Muuuuch Cheaper...**

No-frills policy

17.22 EURO*

5 pcbs, 100 mm x 100 mm

*per piece, incl. URT (23%)

+ shipping costs e. g. Germany 10.89 EURO

www.jackaltac.com



Palstar HF-AUTO Automatischer Antennentuner 160 m bis 6 m



2500 W P.E.P. für drei Antennen
<5 W für Auto-Abstimmung,
kein CL-V-Kabel notwendig.
Auto-Abstimmung für alle TX
zwei Schrittmotoren/Kevlar-
Riemchen, 31 x 16 x 42 cm
(B x H x T), 12,5 kg; siehe auch
www.youtube.com/watch?v=27da06s0a18

AT-500



Antennentuner für
600 W, nur zwei
Bedienelemente,
symm./asymm. An-
passung, geringe
Maße, ca. 27 x 14
x 27 cm (B x H x T)

8-Band-Audioequalizer mit Noise-Gate

www.w2hy.com


EQplus

regelbarer
Kompressor,
regelbarer
Downward-
Expander, optische
Limiter-Anzeige etc.
sofort lieferbar!



DL-1500 Lastwiderstand 1 kW
Dummy-Load für Kurzwellen

PM 2000A / PM 2000AM

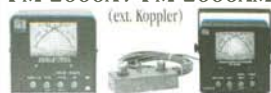

Kreuzzeiger-Wattmeter, echte P.E.P.
& Peak/Hold

AT2KD



mit Differenzial-
Drehkondensator,
6:1 Übersetzungs-
getriebe, nur zwei
Bedienelemente
zur Abstimmung
von 160 m bis 6 m


In allen Tunern ist das
PM-2000-Wattmeter eingebaut

DL2K



DL2K Lüfter
DL5K Lüfter
AT5K Tuner

AT2K

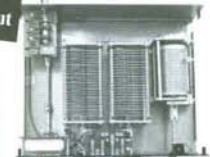

Antennentuner für symmetri-
sche/unsymmetrische Antennen,
160 m bis 6 m, „echte“ P.E.P.-
Anzeige mit Hold-Funktion,
ca. 1,5 Sek.

Besuchen Sie uns unter: www.vectronics.de · www.gagacom.de · www.palstar.de

Markeninhaber: W. Rosenberg VECTRONICS® gaga®

KLEIN ANZEIGEN

VERKAUF

Funk & Amateurfunk

DIE IDEALEN SPREIZER FÜR 2- ODER 4-DRAHT-
SPEISELEITUNGEN, 50 BIS 200 mm LÄNGE!
BEI: www.hiparts.com, TEL. 09683/923020
UND AUCH 09683/454. A. SCHMAHL, DL6SX

kn-electronic.de Bausätze und Bauteile für Funkamateure

Signalgenerator 10–520 MHz, 180,-; SWOB II
10–1200 MHz, 100,-; R&S Zg-Diagraph Smith
300–2400 MHz, 180,-; R&S Impedanzwobbler
10–400 MHz, Yaesu FT-225 RD, defekt, 150,-.
Tel. (08151) 6895

Umschalter für Ihre Mikrofone, Transceiver,
Lautsprecher, Headset, Antennen, preiswert,
passend für Icom, Kenwood, Yaesu, Elecraft
usw., gibts ab Lager bei www.eurofrequency.de, Dierking NF/HF-Technik, Tel. (06701) 200920

Glimmerkondensatoren, ca. 170 Stück, Jahre,
Mica, USA, diverse Werte, 30,- plus Porto. Tel.
(0571) 5084560

Biete an: KW-Vorsatz Grundig von 13–30 m.
VHB. Suche: Röhren OV1 oder OV2 o. A. Tel.
(02066) 7492

Verkaufe HF-Bauteile: Drehkondensatoren div.
Bauformen und Kapazitäten, von 50 pF bis 1500
pF und Plattenabständen von 1,0 mm bis 4,5
mm; Rollspulen 34 und 27 µH; Leistungsschal-
ter bis 3 Ebenen und 9 Kontakten; große Dreh-
knöpfe, Stegspulen und Windungszähler. Wei-
tere Info und Anfragen: Tel. (06362) 3337

AEG-Solarpanel TSG, Typ PQ1040H48D, UN =
18,4 V, PN = 48,0 W, AHP 95,-. Tel. (05131)
4558-60, Fax -61, DF9AI, Garbsen/Hannover

TBB204G (SOIC-14) Mischer-IC für Siemens C5.
4,90 pro Stück zzgl. Briefporto. do1@mpy.de

Nostalgie Loewe-Mehrfachröhren 3NFB/3NFV,
äußerlich gut, Heizfaden o. k. Emission? Gebote
bitte an keller-moembris@t-online.de oder Tel.
(06029) 1633

Vacuum-C, 5–465 pF, 5 kV, Amperex, 145 mm
lang, 95,-. dj4pi@t-online.de

Röhren, neu, EL 504 und EI 508 Stück 6,-;
Magnoval Sockel, Keramik, Stück 2,50. Tel.
(089) 14838314, dietergrosse.tall@t-online.de

Schaltkreise A211, A223, A225, C520, TCA240,
MAA723 je 1,-; 2-fach-Drehkos 10/12 pF je 2,-;
jeweils plus Porto. dl2dsd@gmx.de

IRCs je 1,-, ab 10 St. portofrei. dj6st@darc.de

DDR-Zeitschrift „Radio Fernsehen Elektronik“
abzugeben. 01/83–03/90 ohne 5/83, 5/12/84,
5, 6/85, 5/86, 2, 7/87, 3, 5/89, möglichst kom-
plett und möglichst an SAH. Tel. (0170) 9801794

Exzellente Mikrofone für Ihre Transceiver lie-
fert mit Stecker, rund oder Western, passend
für Yaesu, Icom und Kenwood, Ihr Mikrofon-
spezialist: www.eurofrequency.de, Dierking
NF/HF-Technik, Tel. (06701) 200920

Elektronik/Computer

Weltempfänger Zenith Transoceanic H500
(Rö.-Kofferradio) von 1953 zu verk. select17
@gmx.de

Zwei Multimedia-120-W-Boxen, neu, 15,-.
DG3GAQ@darc.de, Tel. (07403) 311

HP467A POWER AMPLIFIER (Leistungsver-
stärker für Messzwecke, V = x1/x2/x5/x10 u. va-
riabel, Übertragungsbereich 1 Hz...3 MHz,
Leistungsbandbreite 5 Hz...1,5 MHz innerhalb
±0,5 dB, Pout = 1 W an 4 Ω/2 W an 8 Ω/5 W
an 20 Ω, Klirrfaktor ≤0,1% bei Pout = 4 W,
außerdem liefert das Gerät fein einstellbare sta-
bilität. DC-Spannungen von 1/2/4/10 u. 20 V bis
0,5 A, Größe B x H x T 130x160x280) für 58,-;
EMG IMPULSGENERATOR TR-0333 (schneller

Impulsgenerator, besonders für ECL-Logik, in-
terner Triggerelement 10 kHz...300 MHz in 10
Bereichen, externe Triggerung DC...100 MHz,
getriggerter Triggerung, Einzeltriggerung, Aus-
gangssignale: Triggersignal Rechteck positiv,
Ausgangssignal mit einstellbarer Verzögerung
von 1,5 ns...100 µs und einstellbarer Impuls-
dauer von 1,5 ns...100 µs mit folgenden Pola-
ritäten: positiv oder negativ, normal oder inver-
tiert mit Amplituden von 200 mV...2 V, alle Ein-
u. Ausgänge für 50 Ω, zusätzlicher stabiler. DC-
Ausgang -5,2 V/1 A. Abmessungen B x H x T
443x132x354, kompl. m. Doku. für 55,-; GEHA
top-vision Overhead-Projektor SL36 (hochwert.
Projektor, Lampenleistg. 400 W, Objektiv mit
3 Linsen, sofort einsetzbar) für 30,-; ROBO-
TRON Schwingungsmessgerät (komplett im
Gehäuse mit 11013 Integrierverstärker SM10,
11015 Stoßfilter SM20, 11025 Anzeigeteil SM40,
11028 Oszilloskop SM50, 11031 Speiseteil
SM61, techn. Unterl. verfügbar) für 80,-; Fest-
manteltelefonkabel (semi-rigid-coaxial-cable) UT
141 (Durchm. 3,58 mm) in 50 Ω u. größeren
Längen und als Semiflex in Reststücken in 50/
60/75/100 Ω, z. B. für Anpassschaltungen, OM-
Preise. Harmut.Kuhnt@okunet.de, Tel. (035872)
32116

ATX-Board Asus A7V mit CPU AMD Duron
1000 und 3x Handbuch und Treiber-CD werden
mitgeliefert, 15,- FP. dg0om@gmx.de

Mit Qualität und Leistung durchstarten



ALPIN100 MK III
1 kW, KW + 6 m
2499,- inkl. 19% MwSt.



ALPIN200
2 kW, 160 m-10 m
3650,- inkl. 19% MwSt.

Highlights:

- sehr gutes Intermodulationsverhalten
- hohe Dauerlastfestigkeit durch optimierte Lüftung
- hochwertige Komponenten: Vakuum-Relais, Bandschalter, Lüfter usw. nur von Markenherstellern

ADT-200A Digitale Faszination aus der Schweiz

4450,- inkl. 19% MwSt.



Features auf
www.reimesch.de

EXPERT 1K-FA 3213,-

inkl. 19% MwSt.



1 kW
KW +
6 m

EXPERT 2K-FA 5995,-

inkl. 19% MwSt.



2 kW
KW +
6 m

Reimesch Kommunikationssysteme GmbH
Technologiepark Bergisch Gladbach · Friedrich-Ebert-Straße · 51429 Bergisch Gladbach · Telefon 02204/584751 · Fax 02204/584767
kontakt@reimesch.de · www.reimesch.de

Reimesch
Kommunikationssysteme GmbH

**Wir liefern zu
Top-Preisen ...**

Yaesu, Icom, Alinco, Kenwood,
Diamond, Fritz, SGC-Tuner,
LDG-Tuner, MFJ, Daiwa,
Ameritron, Netzteile bis 120 A,
sowie alle Aircell/Aircom-Kabel
und das notwendige Zubehör.

Weitere Artikel auf Anfrage.

Alle aktuellen Preise,
Neuheiten und Verfügbarkeit
finden Sie immer aktuell
auf unserer Webseite:

www.funktechnik-Grenz.de

oder Anruf oder Fax genügt.

**grenz
FUNKTECHNIK**

Inh. Stephan Grenz, DG4ZE
Lahnstraße 15 A · 35091 Cölbe
Tel. 0 64 21-87 11 95 · Fax 0 64 21-87 11 96
Mail: funktechnik-grenz@t-online.de

DIETER KNAUER
FUNKELEKTRONIK

Birkach, Waldmick 28
98158 Frensdorf, OT Birkach
Tel. 0 95 02 / 212
Mo-Fr 9-12 / 15-18 Uhr
Sa nach Vereinbarung

Auswahl • Service • Beratung • Seit 1983

KENWOOD TH-K20E - VHF-Handsprechfunkgerät

Hart im Nehmen, zuverlässig und
leistungsstark! Denn immer kleiner
ist durchaus nicht
immer besser...

Besuchen Sie unsere Website
und erfahren Sie mehr über
dieses extrem robuste Gerät!

NEU

www.knauer-funk.de · info@knauer-funk.de

Michael Berg liefert
auch weiterhin bewährte
Qualität aus Iserlohn.

HFC
www.hf-berg.de
Nachrichtentechnik

Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Produkte
für den Amateurfunk in industrieller Qualität,
mit 30-jähriger Erfahrung im Bereich HF-Technik.

Vorverstärker • Antennenschalter • Balune
Mantelwellensperren • Langdrahtantennen
Koaxialkabel (Aircell 5/7, Aircom Plus, Ecoflex
10/15 ...) • Koaxialverbinder • HF-Adapter u.v.m.

Professionelle Kabelkonfektion. Die bisher gefertigte
Menge an Kabeln beträgt weit über 25 000 Stück!

Sie finden uns auf der eBay-Plattform unter:
hf-mountain-components

E-Mail: mountain-components@t-online.de
Web: www.hf-berg.de
Telefon: (0 23 72) 75 980

HFC-Nachrichtentechnik Michael Berg
Schleidenhofer Weg 33 · 58636 Iserlohn



Where power and intelligence unite

Hildegard.Zenker

Molchstr. 15

12524 Berlin

Tel. 03085961323

Email: Info@QRPproject

http://www.QRPproject.de

QRP Bausätze und Zubehör für den Selbstbau
im Amateurfunk. Alle Bausätze mit ausführ-
licher deutscher Baumap. Alle Baumappen
zur Vorabinformation frei auf der Homepage!

Unterstützung auch für Anfänger durch
Nikolai, DL7NIK und Peter, DL2FI



Auszug aus unserem
Angebot:
Monoband CW
Transceiver Mosquita:
TX 5W, RX Superhet:
ab 71,- Euro

Hobo Allmode Monoband: ab 290,-
Blue Cool Radio CW Transc. 80m-17m ab 305,-
Speaky Allmode 5 Band Transc. ab 174,-
Tramp-8 CW 8 Bänder ab 225,-
Spatz DDS Monoband CW Transc. ab 169,-
ZM4 Z-Match QRP ATU 87,-
DipIt das Dipmeter 149,-

Elecraft, Small Wonder Labs und OHR
Bausätze mit deutscher Baumap. und
Support aus Berlin.

CD mit allen Baumappen und vielen hilfreichen
Tipps und Tricks gegen 10,- Schutzgebühr

**Fernlehrgang
Amateurfunk-Zeugnis**

Ausbildung für alle Klassen durch staatlich
geprüften, seit 45 Jahren bewährten, Fern-
lehrgang. Jetzt mit erweitertem Lehrplan nach
dem neuen Amateurfunkgesetz (AFuG) und
neuer Amateurfunkverordnung (AFuV).
Beginn jederzeit!

GRATIS-Infomappe gleich anfordern!
Lernen mit Geld-zurück-Garantie!

FERNSCHULE WEBER
Techn. Lehrinstitut seit 1959 - Abt. 030
Postfach 21 61 - 26192 Großenkneten
Telefon 0 44 87 / 263 - Telefax 0 44 87 / 264

www.fern-schule-weber.de

**Neu im Programm
Mastvorverstärker LNA-4000**

Normalpreis 169,-

**Einführungs-
preis* 109,-**

Frequenzbereich
25 ... 4000 MHz
Verstärkung 20 dB
• Low noise figure
• High power
• Verlustarmes Mikro-
wellensubstrat
• Mikrostripline N-Buchsen

* Gültig bis 31. März 2012

NEU

DUBUS

TECHNIK XI

Techniques for Amateur Radio on VHF/UHF and Microwaves

DUBUS Technik XI
J. Kraft, DL8HCZ, (Hrsg.), 2012, 386 Seiten, Format
DIN A5
Z-0006 25,-

**Successful Wire
Antennas**
I. Poole, G3YWX, St. Te-
lenius-Lowe, 9M6DXX/
KHOUN, RSGB, 2012,
240 S., 17,5 x 24 cm
R-6771 17,-

**2011 ARRL
PERIODICALS on CD-ROM**
»QST«, »QEX« und
»NCJ« des Jahrgangs
2011 auf einer CD
AC-011 19,95

**The ABCs of Software
Defined Radio**
M. Ewing, AA6E, ARRL,
2012, 64 Seiten,
19 x 23 cm
A-6320 18,-

RadCom 2011
Der Jahrgang 2011 der
Zeitschrift RadCom auf
einer CD-ROM
RC-009 22,90

**Jahrbuch für den
Funkamateureur
2012**

**DARC-Jahrbuch für den
Funkamateureur 2012**
Standardwerk von H.
Schwarz, DK5JI, 668 S.
D-JB12 13,50

**Software für den
Funkamateureur 2012**
VTH-Sonderheft mit DVD,
60 S., Format DIN A4
V-9912 11,-

Wie und wo kann man bestellen?

Senden Sie einen Bestellschein oder
eine formlose Bestellung per Post an:
FUNKAMATEUR-Leserservice
Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Majakowskiring 38, 13156 Berlin

Telefonisch aus dem deutschen Festnetz über die
gebührenfreie Bestell-Hotline (0800) 73 73 800

Telefonisch aus allen anderen Netzen (030) 44 66 94 72
Fax (030) 44 66 94 69 E-Mail shop@funkamateureur.de

Internet www.funkamateureur.de > Online-Shop

Versandpauschale Inland nur 3,90. Bei Zahlung per
Bankinzug ab 50,- Warenwert versandkostenfrei.

Versandpauschale Ausland immer 5,90

Presendungen infolge Wechselkurschwankungen sowie Irrtum u. Zwischenverkauf vorbehalten.



REFLOW-KIT®

Beta LAYOUT

**Löttechnik, Werkzeuge und Hilfsmittel
für SMD- und THT-Bestückung**



€ 129,00



Video
www.reflow-kit.de/video



Anwenderbericht
www.reflow-kit.de/bericht

Reflow-Controller



€ 129,00

Schablonendrucker für kleine SMD-Schablonen



€ 139,00

Lotpaste (bleifrei)



€ 21,40

Pinzettensatz



€ 19,90

www.reflow-kit.de

Beta
LAYOUT

WiNRADiO SDR

Kennen Sie Excalibur?

- Frequenzbereich 9 kHz - 50 MHz
- 16-bit 100 MHz A/D Konverter
- Spektrumanalyzer 50 MHz Breite
- 2 MHz Aufnahme- und Wiedergabe-Bandbreite



Excalibur G 31 DDC: Bandpass-Audiofilter, der Notchfilter und der Noise Blanker sind graphisch einstellbar, flexible Timerfunktion. Die WiNRADiO-Familie WR 303, WR 305, WR 313, mit weiteren Features: Integration von Signaldekodern, IP-Remote Control, visuelle Feldstärkenüberwachung, Frequenzkonverter bis 8,6 GHz.



Fon: + 49 - 2941 - 9 33 85 - 0 Fax: - 120 www.ssb-electronic.de

KW-Mobilstrahler!

Monoband-Mobilantennen mit PL-Anschluss

Fuß mit integrierter Verlängerungsspule, Rute Glasfaser schwarz, Länge ca. 1,3 m, Belastbarkeit 200 W (80 m: 120 W) SSB. Besonderheit: Die Antennen verfügen über ein Teleskopstück zum einfachen Abstimmen, Abzwicken ist nicht erforderlich.

Typ	Band	Preis	Typ	Band	Preis
HF-80FX	80 m	66,00 €	HF-15FX	15 m	57,00 €
HF-40FX	40 m	62,10 €	HF-10FX	10 m	57,10 €
HF-20FX	20 m	58,20 €	HF-6FX	6 m	51,50 €

C-WHIP MONO

Stabile Monobandantennen für einzelne KW-Bänder, bestehend aus Wendelstrahler-Element mit ca. 1,3 m Länge und Gestell. Abstimmstab aus Edelstahl, ca. 1,5 m Länge, Gesamtl. ca. 2,6 m. Belastbarkeit 200 W PEP, wie alle C-WHIPS mit 3/8"-Gewindeanschluss. Durch große Länge Top-Performance und akzeptable Bandbreiten, Abspannen während der Fahrt empfohlen!

Typ	Band	Bandbreite	Preis
C-80	80 m	36 kHz	48,20 €
C-40	40 m	60 kHz	40,80 €
C-30	30 m	100 kHz	40,80 €
C-20	20 m	150 kHz	40,80 €
C-17	17 m	175 kHz	40,80 €
C-15	15 m	200 kHz	40,80 €
C-12	12 m	300 kHz	40,80 €
C-10	10 m	500 kHz	40,80 €

TK-1173A

Breitband-KW-Mobilantenne

1,8-54 MHz, für Tunerbetrieb, Belastbarkeit 500 W, Länge 2,1 m, 3/8"-Anschluss, komplett mit schwerem Fuß mit Feder für Stoßstangenmontage und Anschlusskabel. Zum Betrieb ist ein automatischer Antennentuner erforderlich, der auch hochohmige Antennen anpassen kann **148,00 €**



ATAS-120

Frequenzbereiche: 7-50/144/435 MHz, „eigentlich“ nur für YAESU-Geräte (FT-847, FT-897, FT-857 und FT-100), mit ext. Controller auch für Icom nutzbar, Bandwechsel über Motorantrieb, PL-Anschluss **399,00 €**

Kombiantenne HV-7CX

für Kurzwellen, 6 m, 2 m und 70 cm! Ideal für FT-897/-857/-100/-817, IC-706/-7000, TS-480 usw. Kein Umbau bei Bandwechsel! Gleichzeitig können betrieben werden: 2 m, 6 m, 70 cm, 40/15/10 m (Lieferumfang). Strahler mit Knickgelenk, Länge 1,9 m, 120 W PEP, PL-Anschluss **159,00 €**
HVC-14CX: 20-m/30-m-Resonator (Option) **32,60 €**

Outback: Mobilantennen für KW/2 m / 70 cm

NEU!
Zwei Modelle:
Outback 2000: 9-Band-Ant. für alle KW-Bänder von 80-6 m inkl. WARC!
Outback 1899: nur 80/40/20/15/10 m, lässt sich zusätzlich aber auch auf 2 m und 70 cm abstimmen. Der Bandwechsel wird über eine umsteckbare „Wanderleitung“ gelöst, die Feinabstimmung wird über die teleskopierbare Spitze durchgeführt, Gegengewicht (Auto) erforderlich.

	Outback 2000	Outback 1899
Belastbarkeit	200 W	120 W PEP
Gewicht	530 g	530 g
PL-Stecker	PL-Stecker	PL-Stecker
Preis	79,00 €	59,00 €



Mit Umschaltmöglichkeit der Polarisation. Kurze Bauform, Vormastmontage. Hoher Gewinn gegenüber anderen Antennenformen durch Stockeffekt; auch bei linearer Polarisation sind alle Sekundärelemente aktiv. Für Satellitenfunk auch mit zirkularer Polarisation zu betreiben. Anschlussfertige Phasenleitung erhältlich.

2-m-X-Quad: 146 cm, Gewinn 10,5 dBd.....	128,30 €
70-cm-X-Quad: 127 cm, Gew. 12,8 dBd.....	130,30 €

WiMo-Yagis 2 m ... 70 cm

- Faltdipol mit Teflon-Balun im Anschlusskasten, N-Buchse, kalt verschweißt und zusätzlich ausgeschäumt
- Elemente 8 mm dick aus Alu, hohe Bandbreite, große Leitfähigkeit, geringe Verluste. Mit dem Boom verschraubt, hohe Kontakt-sicherheit auch nach Jahren!
- Kreuzyagis mit Boom aus Rundrohr, kein Unterzug, super Richtdiagramm! Anschlussfertige Phasenleitungen lieferbar.

Modell	Freq.	Ele.	Gew.	Länge	Preis
WY 204	2 m	4	7	1,2	63,00 €
WY 207	2 m	7	10	2,6	74,00 €
WY 208	2 m	8	11,4	3,8	91,30 €
WY 209	2 m	9	12,4	5	106,20 €
WY 214	2 m	14	15	9,9	211,00 €
WX 208	2 m	2x4	7	1,3	98,20 €
WX 214	2 m	2x7	10	2,6	125,20 €
WX 220	2 m	2x10	12,3	4,6	146,70 €
WX 228	2 m	2x14	18	10,0	296,50 €
WY 706	70 cm	6	8	0,75	72,20 €
WY 7010	70 cm	10	11,5	1,6	76,70 €
WY 7018	70 cm	18	14	3,1	100,50 €
WY 7023	70 cm	23	15	4,2	113,90 €
WX 7020	70 cm	2x10	11,5	2	125,20 €
WX 7036	70 cm	2x18	14	3,4	146,70 €
W 3000	Duoband 3+5	5/8	1,4	1,4	129,80 €
18250	0-Netz	5	7	0,6	85,00 €
18251	D-Netz	12	12	1,0	116,00 €

Präzisions-Yagis SHF-Design 23...13 cm

- Faltdipole mit Semirigid-Balun und Teflon-N-Buchse, dicht vergossen!
- Mehrfachreflektor für hohes Vor-/Rückwärtsverhältnis wichtig für SAT und EME!
- Einfacher Aufbau: alle Elemente und Reflektor bereits montiert! Dipol, Reflektor und Unterzug anbauen, fertig!

Modell	Freq.	Ele.	Gew.	Länge	Preis
SHF 2328	23 cm	28	15,4	1,6	130,30 €
SHF 2344	23 cm	44	18,1	3,0	156,00 €
SHF 2367	23 cm	67	19,9	5,1	189,80 €
SHF 1340	13 cm	40	16,6	1,6	133,40 €
SHF 1367	13 cm	67	20,0	3,0	203,00 €

• Elemente Alu, kein Edelstahl: geringere Verluste
• Teflon-Balun wetterfest lackiert und vergossen
• Schrauben, U-Bügel aus Edelstahl!
• ausführliche deutsche Anleitung
• deutsche Produktion, keine Ersatzteilproben
• alle Teile geschraubt, keine Klammern o. Plastik
• Bfack-Reflektor
• gutes Vor- und Rückverhältnis

Intimer und Änderungen vorbehalten. Barpreise inkl. MwSt., zuzüglich Versand.
WiMo Antennen und Elektronik GmbH · Am Gäxwald 14 · 76863 Herxheim
Tel. (0 72 76) 9 66 80 · Fax 96 6811 · e-mail: info@wimo.com · www.wimo.com · www.aceco.de



Als Vertragshändler von

ICOM KENWOOD und YAESU

führen wir deren Sortimente.

**Wir nehmen gebrauchte Geräte unserer Kunden
gern in Zahlung, damit es für Sie einfacher
wird, sich Ihre Wünsche zu erfüllen.**

**Selbstverständlich kaufen wir Ihre Geräte auch an, wenn Sie kein neues
Funkgerät bei uns erwerben. Bitte rufen Sie uns an.**

Bei Bedarf lösen wir ganze Stationen schnell und fair vor Ort auf.

Als Vertragshändler führen wir auch Peter-Henlein-Str. 5, 89331 Burgau Internet: www.haro-electronic.de
Neugeräte von ICOM, Kenwood, Yaesu... Telefon 082 22/410 05-0 Fax -56 e-mail: info@haro-electronic.de

Elli P. staunt und kann
es kaum glauben, dass
man in Deutschland
QSLs zu »böhmischen«
Preisen drucken kann.

**1000 Foto-Hochglanz-
QSL-Karten inklusive
Versand innerhalb
DL gibt es für 89 EUR.
FUNKAMATEUR-
Abonnenten zahlen
sogar nur 84,55 EUR!**

Bitte Katalog 2008 mit Preisliste,
Bestellformular und Muster-
QSL-Karten anfordern.
Gebührenfrei Hotline:
0800-QSL SHOP (775 74 67)
Fax: 030-44 66 94 69
Internet: www.qsl-shop.com



**QSL-Shop
Box 73
10122 Berlin**

**Wo wird Ihre QSL-Sammlung
einmal landen?** Im weltgrößten Archiv
bleiben auch Ihre QSLs für die Zukunft erhalten.



Kontakt:
office@dokufunk.org

**Nachlassverwertung:
Faire Auflösung von
Amateurfunk- und SWL-
Stationen. Kurze Nachricht
genügt. Chiffre 8, PF 73, 10122 Berlin**

Private Urlaubsquartiere finden und anbieten
www.privatvermieter.de

!Neu! Reuter DR50B Receiver!

Volldigitaler Kurzwellen- / UKW-Receiver / Transceiver mit
2x16 Bit Direkt-Digitalisierung und Touchscreen-Bedienung.

7" (18 cm) großes WVGA Weitwinkel-Display!



12 ... 15 V DC Versorgung, 5 W PEP, USB-Fernsteuerung.

RX 1.950,- € RTX 2.500,- € UKW + 200,- €

Burkhard Reuter Konstruktion & Musterbau
Ziegelstraße 54 06862 Dessau-Roßlau
Tel. 034901/67275 Fax 034901/67276
www.Reuter-Elektronik.de

ICOM-Vertragspartner
Funktechnik Seipelt
... die Werkstatt!

Verkauf von Neugeräten:
ICOM • KENWOOD • YAESU etc.
Telefon: 033 42 / 30 49 59
www.funktechnik-seipelt.de

**Fiberglas-
Teleskopmasten**



Lieferbar sind 8 Typen in 5,45 m (Versandlänge nur 1,2 m)

10, 12, 14, 15, 18, 20 und 23 m Höhe

Teleskopmast-Preise ab € **119,-**

Fiberglas-Rohre ab Werk

Ø/Wandst. mm	Meterpreis €
20x3,0	7,97
28x3,5	10,95
35x3,0	13,33
40x4,0	16,12
50x4,0	23,20
50x8,0	35,70

Antennenlätze 50 m: € 27,- 100 m: € 54,-
Kevlar Abspannseil, Zugfestigkeit 485 kg, 100 m € 69,-
Fordern Sie ausführliche Unterlagen direkt vom Hersteller an
(Schutzgebühr € 1,45 in Briefmarken, wird bei Kauf erstattet).

VON DER LEY • Kunststoff-Technik

Laupendahl Weg 19 • D-42579 Heiligenhaus
Telefon: (0 20 54) 8 04 56 • Fax: (0 20 54) 8 04 41

**Funktechnik
Bernau**
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-19 Uhr, Fr 9-17 Uhr, Sa 10-17 Uhr
Böckenfordeweg 42, 59302 Oelde, Tel. 0 25 22 / 5 96 39 80
www.funktechnik-bernau.de

**Anzeigenschluss für Heft 4/12:
Freitag, der 9. März 2012**

**FRIEDRICH
KUSCH**
DORTMUND

Koaxkabel • Batterien • HF-Verbinder

Dorfstr. 63-65 • 44143 Dortmund-Wambel

Postfach 12 03 39 • 44293 Dortmund

Tel. (02 31) 25 72 41 • Fax (02 31) 25 23 99

E-Mail: Kusch@Kabel-Kusch.de

Internet: www.KABEL-KUSCH.de

Ab Lager lieferbar:

Steckverbinder

**in Crimp-Version für H 155
SMA-Stecker und N-Stecker
sowie**

**SMA-Stecker reverse Polarität
SMA-Buchse reverse Polarität**

Zum Verbinden der einzelnen Komponenten
(Antenne, Access Point...) eines W-LAN Netzes
werden üblicherweise die Steckverbinderreihen N,
TNC und SMA eingesetzt, wobei im Zusammenhang
mit den Serien TNC und SMA vermehrt „reverse
polarisierte“ Ausführungen zum Einsatz kommen.
Von Steckverbindern mit einer reversen Polarität
spricht man, wenn z.B. bei einem Standard-
Kabelstecker der Innenleiter nicht als Stift sondern
als Buchse ausgeführt ist.

Ebenfalls im Sortiment:

**Koaxschalter 2-fach,
schwere Ausführung**

– original DAIWA –



Mo.-Fr. 9-16 Uhr; Selbstabholer bitte telef. Voranmeldung.
Keine Verpackungskosten, keine Mindestmengenzuschläge!

**Klick
mal an: SONDERAKTIONEN im Internet
unter www.KABEL-KUSCH.de**

VOGTLANDFUNK

Heppeplatz 8 • 08606 Oelsnitz • Telefon (037421) 23162

Amateurfunkgeräte und Zubehör

TS-590S Kenwood-KW/6-m-Transceiver 1649,-
FT-1900E Yaesu-2-m-Transceiver 145,-
IC-7200 Icom-KW/6-m-Transceiver 890,-
AHT-2VU Duoband-Handfunkgerät 5 und 4,5 W 95,-
AE-5890EU Albrecht 10-m-/11-m-SSB-Transceiver 199,-

www.funktechnik-vogtlandfunk.de

QUARZE

Sonderanfertigung beliebiger Frequenz

1.500 MHz bis	2.999 MHz	36,00 €
3.000 MHz bis	5.999 MHz	26,00 €
6.000 MHz bis	124.999 MHz	21,00 €
125.000 MHz bis	174.999 MHz	24,50 €
175.000 MHz bis	250.000 MHz	28,00 €

HC-6/U; HC-33/U; HC-25/U; HC-18/U und äquivalente.
Aufpreise: 10 ppm 5,25 € Thermatquarze 8,50 €
verkürzte Kappe 4,50 € HC-45/U 10,00 €

Sonderpreise für Funkgerätequarze, ab 15 €/Quarz.

Fordern Sie die Info „Quarze“ (0,55 € Rückporto oder -fax) an.

Zahlung kann erfolgen per Vorkasse (BLZ 250 100 30, Konto
287469304) oder per Bankinzug. Warenwert zzgl. 6,00 €
Inland (9,50 € Ausland) Servicepauschale (inkl. Porto).

Lieferung ca. 3 bis 4 Wochen nach Zahlungseingang. Keine
Mindestbestellmenge! Quarzbestellungen bitte nur schriftlich
(Brief, Postkarte, Fax oder E-Mail). Quarze nach Muster kein Problem,
kein Aufpreis – nur etwas längere Lieferzeit!

**Andy
Fleischer**

Paschenburgstraße 22 • 28211 Bremen
Tel. (0421) 35 30 60 • Fax (04 21) 3727 14
quarze@andyquarze.de • www.andyquarze.de

Registrieren, bestätigen und Anzeigen ins Netz stellen.

Wenn Sie etwas nicht mehr brauchen oder etwas ganz Bestimmtes suchen, sollten Sie es auch einmal auf der Kleinanzeigen-Plattform des FUNKAMATEURS versuchen, die unsere Abonnenten kostenlos nutzen können.

- Vorteile:**
- Bis zu 5 Bilder sind pro Anzeige hochladbar.
 - Die Laufzeit ist automatisch auf 2, 4 oder 6 Wochen begrenzt, kann jedoch beliebig oft verlängert werden.
 - Individuell einstellbare Filter überprüfen jede neue Anzeige und informieren sofort per E-Mail, wenn z. B. ein „7600“ oder „817“ angeboten oder gesucht wird.
 - FUNKAMATEUR-Abonnenten haben die Möglichkeit, erfolglose Anzeigen kostenlos gedruckt in den Anzeigenteil der nächsten Ausgabe übernehmen zu lassen.
 - FUNKAMATEUR-Abonnenten erhalten jeweils für 12 Monate 100 Credits gratis, die für bis zu 100 Anzeigen reichen.
 - FUNKAMATEUR-Leser, die nicht Abonnent sind, und gewerbliche Anbieter können Credits käuflich erwerben. 100 Credits kosten 5,- Euro (inkl. 19 % MwSt.).

KLEIN ANZEIGEN VERKAUF

Elektronik/Computer

UV Eraser Fa. ISEL mit 12-V-Steckernetzgerät und 6 Monaten Vollgarantie. 25,- FP. roth-elektronik@t-online.de, Tel. (0919) 31755

Mechanischer Wechselrichter (Zerhacker) 12 V/220 V, 150 W, Gewicht 12 kg, zu verkaufen. Meyer Tel. (030) 93495169, hans-joachim.meyer@email.de

KLEIN ANZEIGEN ANKAUF

Gebrauchtgeräte An- und Verkauf mit Übergangsgarantie

Suche Bogenfunk-Scanner AOR3000A, gebraucht, und Messgerät Neuwirth FMP21. Tel. (08633) 898213, dk@emmerl.de (gewerblich)

Sammler kauft alte Wehrmachtsfunkgeräte, Amateurfunkgeräte, Empfänger, 12-Kanal-CB-Funkgeräte sowie Teile und Zubehör (auch defekt). Tel. (0173) 4272655

Gut erhaltenen Kenwood TS-950-SDX oder Yaesu FT-1000 Mark V gesucht. Tel. (0152) 27620599

Sammler sucht Original-Antennenzubehör für die russische Panzerfunkstation 10 RT 12/26, z. B. Besenantenne, Halterung. Des Weiteren die Verbindungskabel von den Geräten (Rx und TX) zu der Panzerhaube. Angebote bitte an Tel. (02407) 572947

Suche Unterlagen für Baugruppensystem Funkempfangstechnik BIBB EF21 (ca. 1982 erschienen). DL2HAD@darc.de

Einbau-Messinstrumente Neuberger gesucht! Anzeigegröße 100 mm x 50 mm, Zeigernullpunkt links, Skale egal. dl1akp@web.de

IC-910, gut erhalten, mögl. Nichtrauchergerät und unverbastelt. DL9CW@darc.de

FET-Pa nach DJ9YN gesucht, auch defekt. dj9xb@darc.de, Tel. (06151) 735056

FT-817 oder IC-703: PDA für digitale Betriebsarten: www.mydarc.de/dj9xb

Absetzkitt YSK-90 für Yaesu FT-90R gesucht. kaysser.vds@t-online.de

Icom IC-AT100/500 auch defekt oder in Teilen gesucht sowie IC-PS-35. dg0vo@gmx.com

Prüftelefon ELMEG 93i gesucht. Tel. (0351) 2880749, mb_weitzmann@web.de

Quarz für unteres Seitenband für FT-277E gesucht. se.kandziora@t-online.de

Suche TX des LW-Radars Lichtenstein SN2 FuG220 a. d. Z. vor 1945, ggf. Wrack oder Teile. Bezahlung oder Tausch gegen Teilgeräte des FuG200 Hohentwiel oder des FuG202 Lichtenstein BC. G. Riedl, Tel. (08176) 652, griedl@web.de

miniVNA HF/VHF Antennenanalysator (kein def. Gerät) gesucht. dl2lah@moonbouncing.net

Shure Mikrofon 444 im Originalzustand und o. k. ges. dk2lt@darc.de, Tel. (07731) 26848

Ten-Tec Hercules 2: Suche das Board 81430 (komplett), darf nicht allzu viele Betriebsstunden haben. lx1da@pt.lu, +352-547279

2-m- und/oder 70-cm-Einschub für FT-767GX gesucht. DL7HRM@darc.de

FA-NWT mit SAV, MK2, sauber und fertig aufgebaut im Gehäuse NWTplus gesucht! Dirk@Basting.net, +1-954-765-1978 (USA)

Günstiges CB-Mobilgerät, bequart, AM, zum Umbau für 10-m-Baken-Projekt ges. dl2wb@qsl.net

Kleinrotor für meinen Kurbelmast gesucht, sollte für Rohr-auf-Rohr-Montage geeignet sein. dl5neb@web.de, Tel. (0170) 2628946

Suche eine funktionsbereite, witterungsbeständige magnetische Loop-Antenne für 40–10 m oder 20–10 m, z. B. AMA3-D o. A., 100 W Sendeleistung. Bitte alles möglichst per E-Mail anbieten: R.Schaffer@gmx.net, R. K. Schaffer, Rheinstraße 74, 72768 Reutlingen, Tel. (07121) 9885034

Sammler sucht Radio-Elektronenröhren, Radios vor 1945, Mikrofone aus der Kriegszeit, Röhrenverstärker, ganze Sammlungen. Tel. (0177) 2865111

Yaesu FL-2100Z oder FL227Z – Linearendstufe – und Röhren 572B, gebraucht oder defekt, preisgünstig gesucht. Tel. (0172) 2827283

Weitempfänger Sony ICF-5900 SW, Bj. 1975/80 ges. DK1XM, Tel. (04642) 4308

Suche HESCHO-Einkreis von ca. 1948/49 mit UCL11, UY11 und Keramikchassisplatte, eingelassenen Fassungen, L-Abstimmung, auch Fragmente, über Hinweise sehr dankbar. DL2AZJ, Tel. (036601) 40391, manfred@dl2azj.de

www.ham-spirit.de
Der kostenlose Kleinanzeigenmarkt!

Ihre privaten Kleinanzeigen
veröffentlichen wir im
FUNKAMATEUR zum
Pauschalpreis: Bis zu einer Länge
von 10 Zeilen kostet jede Anzeige
ganze 5 € und wird dafür
40 000-fach gedruckt!

KLEIN ANZEIGEN VERSCHIEDENES

Gebrauchtgeräte An- und Verkauf mit Übergangsgarantie

Haro-electronic, Tel. (0 82 22) 41005-0

IOTA EU-098 Ostseeeinsel Poel, ex IOTA EU098, komfortable Ferienwohnung, 2 bis 4 Personen, 55 m², direkt am Jachthafen, zu vermieten. Sonderkonditionen für Amateure. Anfragen unter Tel. (04294) 670, Whasemann@gmx.de, Info: www.qsl.net/dj9kh

Am Nordseedeich große FeWo (125 m²) Top-Ausst., für 3 Personen, Bad m. Sauna, tolle Küche, alles in ehem. Bauernhaus auf 7000 m² Grundst., fast Alleinlage, Haustiere erlaubt, Nichtraucher, KW und UKW vorhanden, Hausprospekt anfordern! NS 60.–, HS 70.–. Siehe auch www.nordseedeichurlaub.de. Tel. (04865) 1255

Bitte vormerken: Das Oberlausitzer Amateurfunktreffen findet am 8. September 2012 im Sportlerheim Oberoderwitz statt.

Funk- und Rundfunk-Nostalgie

Eine Zeitreise in die faszinierende Welt der Funk- und Rundfunkgeschichte. 140 Themen, 1200 Fotos und Abbildungen, 135 originale Tondokumente und Musik der 20er- bis 50er-Jahre sowie 45 Kurzvideos.
Multimedia-DVD-ROM, Vers. 1.8.0
Preis: 17 € + 2 € Versand
Info: www.rundfunk-nostalgie.de
Gerd Krause, Wagnerstraße 8, 26802 Moormerland, Tel. (0178) 9742601

20. Funk- und Computer-Börse mit HAM-Meeting des OV Freising C04, am 17. März 2012 in Freising-Attaching, Am Sportplatz 3, ab 9 Uhr, Aussteller ab 7.30 Uhr. Tischreservierung (15,-) bei OM Stefan Leuschner, DL2RJ@darc.de oder Tel. (08161) 62891

Verschenke gg. Portierstation Baycom-USCC und SCC-8 PC-Steckkarte. dc3yc@darc.de

IRCs! Wir haben aus der ZD8D-Expedition eine größere Menge gültiger IRCs abzugeben. 20 Stück inkl. Porto 24,- FP. DJ9KH, whasemann@gmx.de, Tel. (04294) 670

Ich (72) suche einen jüngeren Interessenten für meine „Röhren-Bastelkiste“ nostalgisch NF – HF. Einfach mal anrufen, rufe dann zurück: (0177) 6052039, auch Mail: uweonkel@freenet.de

KLEIN ANZEIGEN In letzter Minute

Suche für mein Museum alte Telefonapparate W48, 611 sowie alte Funkgeräte: Bosch KF160, 161, Teleport 7 usw. Karl Helmstetter, DL1NFF, 252, Tel. (09371) 1552



Wir führen das komplette Ten-Tec Programm – auch andere Transceiver, die Empfänger und die KW-Endstufen!



»Eagle« 599 1.798,-
»Eagle« 599AT (ATU eingebaut) 1.998,-

Außerdem liefern wir Produkte u.a. von:



appello GmbH
Drosselweg 3
21376 Salzhäusen
Tel. (041 72) 97 91 61
Fax 97 91 62 · www.appello-funk.de · info@appello.de



FlexRadio Systems Software Defined Radios

Der Einsteiger-SDR-Transceiver ... **FLEX-1500**
160 m bis 6 m
5 W Sendeleistung
ab Lager lieferbar 649,-

... der preiswerte SDR-Transceiver ... **FLEX-3000**
Ideal für den Betrieb am Notebook!
160 bis 6 m, 100 W HF
ATU eingebaut 1.629,-

...oder der High-End-SDR-Transceiver **FLEX-5000A**
160 bis 6 m, 100 W HF
durchgehender Empfänger
Monitor nicht im Lieferumfang 2.749,-

Antennen von IØJXX

6-m-Yagis	
5 Elemente	149,-
6 Elemente	249,-
7 Elemente	289,-
2-m-Yagis	
8 Elemente	109,-
12 Elemente	179,-
16 Elemente	229,-
INRAD International radio	
z.B. Filter für FT-817/857/897:	
300, 500, 2000 und 2500 Hz	je 125,-
2300 und 2900Hz	je 145,-
SSB- und CW-Filter für fast alle Transceiver lieferbar!	

ALPHA KW-Endstufen

NEU!



Neu im Vertrieb:

Alpha Kurzwellen-PAs, weltbekannt durch viele Expeditionen. 1500 W key down ohne Zeitlimit, fernsteuerbar u.v.a.m.

Alpha-8410

5399,00 €

PA-Bausteine für UKW

NEU!



Effiziente MOSFet-Module

für QRO auf UKW, ideal für Selbstbauer, EME, MS usw. ...

Ultralinear dank 48-V-Technik, fertig aufgebaut und abgeglichen, RX/TX-Umschaltung, Kühlkörper und Netzteil dazu, fertig ist die PA.

1 KW, 144 MHz **695,00 €**

220 W, 1296 MHz **538,00 €**

500 W, 432 MHz **1079,00 €**

Schaltnetzteil 48 V/30 A **390,00 €**

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Barpreise inkl. MwSt. zzgl. Versand



WiMo Antennen und Elektronik GmbH
Am Gäxwald 14 · 76863 Herrheim
Tel. (0 72 76) 9 66 80 · Fax (0 72 76) 96 6811
e-mail: info@wimo.com · www.wimo.com

FunCube

Ein SDR- (Software Defined Radio) Empfänger in Bauform eines USB-Sticks, weiterer Empfangsbereich von 64–1700 MHz, USB 2.0, läuft ab Windows2000, aber auch unter MacOS X und Linux.

Erscheint als externe Soundkarte, Empfindlichkeit auf 2 m und 70 cm ca. 0,15 µV, SMA-Buchse.

Die passende Software im Internet runterladen: Linrad, Moetronix SpectraVue, Rocky, MOKGK usw.

Zur Inbetriebnahme ist etwas Eigenarbeit erforderlich, weil man zunächst die aktuelle Firmware von der Seite des Entwicklers herunterladen und installieren muß. Ausführliche englischsprachige Anleitung siehe www.wimo.com

FUNCUBE-SDR: 139,50 €

Passende Konverter für 0–52 MHz, wird in die Antennenleitung eingeschleift, Stromversorgung via USB, SMA-Buchsen müssen noch angelötet werden.

FUNCUBE-CONV 69,00 €

Rotorsteuerung mit USB-Anschluss

NEU!

Das ARS-USB ist ein universelles Rotorinterface für Antennenrotoren fast jeden Herstellers und läuft mit fast jeder Software. 10 Bit Auflösung des Richtungssignals, LC-Display, eigene Steuertasten, Metallgehäuse, Schraubanschlüsse für die Verbindung zum Rotorsteuergest.

Kalibrier und Steuersoftware im Lieferumfang.

ARS-USB, Azimutsteuerung **169,00 €**

ARS-USB-EL, Elevation + Azimutsteuerung **239,00 €**

Downkonverter für 2 m/70 cm

Kleine aber feine Empfangskonverter mit 10m-Ausgang, extrem geringes Eigenrauschen, hoher IP3, hohe Verstärkung, 3fach Helixfilter im Eingang.

Das ideale Frontend für das vorhandene SDR (SDR-IQ, net-SDR o.ä.). 144–148 MHz wird auf 28–32 MHz umgesetzt, 430–440 MHz auf 26–36 MHz, Eingang N-Buchse, Ausgang BNC-Buchse.

DCM-2 154,90 € DCM-70 154,90 €

ACOM-Endstufen

Hochwertige Röhren-Endstufen aus Bulgarien!



ACOM-2000A: vollautomatische Endstufe mit Abstimmung, 2 x 4CX800 (GU74B), 1500 W Dauer, 160–10 m, CAT-Anschluss, Fernsteuereinheit mit Anzeigen, umfangreiche Schutzschaltungen **5345,00 €**

ACOM-1010: 700 W auf 160–10 m, 1 x 4CX800 (GU74B), manuelle Abstimmung, div. Schutzschaltungen u.v.a.m. **1695,00 €**

ACOM-1000: 1000 W auf 160–6 m, 1 x 4CX800 (GU74B), manuelle Abstimmung, div. Schutzschaltungen u.v.a.m. **2398,00 €**

ACOM-1011: 700 W auf 160–10 m, 2 x 4CX250B, manuelle Abstimmung, kurze Aufheizzeit, div. Schutzschaltung. **1575,00 €**

TARHEEL Mobilantennen



Motorabgestimmte Kurzwellenantennen

3 Modelle in verschiedenen Größen und verschiedenen Leistungsklassen, mit Luftspule hoher Güte und flexibler Rute, viel Zubehör lieferbar.

z.B.
Little Tarheel II,
3,5–54 MHz,
200 W PEP

469,00 €



SBS-3

Virtuelles Radar zur Flugzeugortung

Weiterentwickelter Empfänger für Mode-S/ADS-B Bake von Zielflugzeugen, grafische/tabellarische Darstellung am PC, inklusiv 2 unabhängigen Empfängern für 27–980 MHz, Ethernet-Schnittstelle, ideal für abgesetzten Betrieb

565,00 €



NEU!

Magnetfuß- bzw. Wurfantennen im Lieferumfang!

miniVNA PRO


NEU!

Drahtloser Antennenanalyser

Der miniVNA PRO ist die Weiterentwicklung des miniVNA, jetzt mit eingebautem Bluetooth-Modul und eingebautem Li-Ion-Akku, direkt an der Antenne messen, der PC bleibt stehen.

Weitere Neuerungen:
0,1–200 MHz; Z von 1–1000 Ohm; Reflexion, Transmission, Smith-Diagramm, Generatorfunktion; SMA-Anschlüsse; Akkubetriebszeit ca. 4 h; bis 90 dB Dynamikumfang; Bluetooth und USB

379,00 €

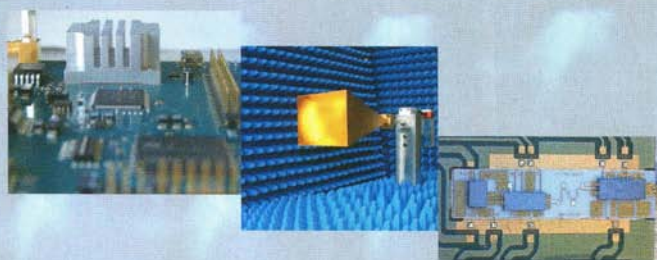

Der Standort Stuttgart als größtes Sony Forschungszentrum außerhalb Japans definiert sich durch sein technologisches Know-how von Weltformat – sei es in den Köpfen unserer Ingenieure oder in millionenfacher Verbreitung in den Sony Produkten.

Innerhalb des Sensing Systems Laboratory erforschen internationale Teams innovative und neue Technologien im Bereich von Millimeterwellen Sensoren. Diese Forschungsergebnisse sind die Basis für zukünftige Produkte.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Praktikant (m/w) oder Werkstudent (m/w) im Bereich der Hochfrequenz- und Millimeterwellentechnik.

In unserem Hochfrequenzlabor mit modernsten Messmitteln bis über 100 GHz erwarten Sie Aufgaben wie z. B.:

- Charakterisierung von Mikrowellenkomponenten und Antennen.
- Unterstützung beim Entwurf von gedruckten Schaltungen und Mikrowellenmodulen.
- Einfache Programmieraufgaben in Matlab/Python zur Erfassung und Verarbeitung von Messdaten.
- Mikrocontrollerprogrammierung.

SONY
make.believe

Wir bieten:

- Fundierte Einarbeitung in das Themengebiet unter Anleitung eines erfahrenen HF-Ingenieurs.
- Die Möglichkeit zur Mitarbeit in einem internationalen und interdisziplinären Team bestehend aus den Bereichen Systemdesign, Hochfrequenztechnik und Signalverarbeitung.
- Die Möglichkeit zur Vertiefung Ihrer theoretischen Kenntnisse in der praktischen angewandten Forschung.

Voraussetzungen für eine Werkstudententätigkeit sind:

- Eine gültige Immatrikulation an einer Hochschule oder Fachhochschule.
- Sie haben erste Vorlesungen/Praktika zur Elektronik, Hochfrequenz- oder Nachrichtentechnik belegt.
- Wünschenswert wären erste Erfahrungen mit HF-Entwurfswerkzeugen wie z. B. ADS.
- Weiterhin erwarten wir gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.


Weiterhin bieten wir immer interessante Themen für Bachelor- und Masterarbeiten in den Bereichen Elektrotechnik, Hochfrequenz- und Millimeterwellentechnik an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie diese über unsere Homepage: <http://www.stuttgart.sony.de/careers>


Sony Deutschland GmbH, Stuttgart Technology Center,
z. H. Frau Denise Biermann, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart
Email STC-Recruiting@eu.sony.com Telefon (0711) 5858 299

SONY
make.believe

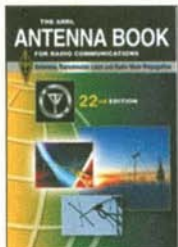
Believe that anything you can imagine, you can make real.



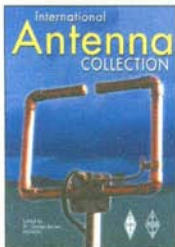
ARRL Antenna Book
Neue 22. Auflage des
ARRL-Standardswerkes,
2011, mit CD-ROM,
20,8 x 27,5 cm
A-6801A 48,-
A-6801 52,-



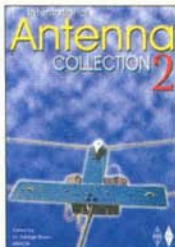
**International Antenna
Collection**
Dr. G. Brown, M5ACN,
Antennenartikel aus der
ganzen Welt, 2003,
248 S., 20 x 27,5 cm
R-9933 17,50



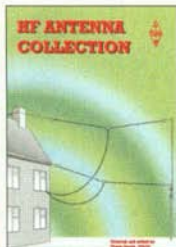**International Antenna
Collection Nr. 2**
Dr. G. Brown, M5ACN,
Antennenartikel aus der
ganzen Welt, 2004,
20 x 27,5 cm
R-6016 17,50



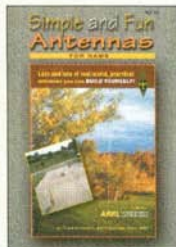
HF Antenna Collection
E. David, G4LOI, Artikel
über Antennen aus der
Radcom (1968-89),
233 S., 18,4 x 24,5 cm
R-9089 29,90




Simple and Fun Antennas
Hutchinson, K8CH,
Straw, N6BV, 2002,
ARRL, 200 S.,
20,5 x 27,5 cm
A-8624 21,90



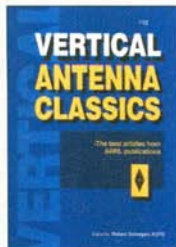
**HF Antennas
For All Locations**
RSGB, L. Moxon, G6XN,
2002, 322 Seiten,
18,5 x 24 cm
R-9151 24,-



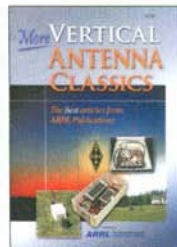
**Vertical Antenna
Classics**
Aus ARRL-Publikationen
1995, 120 S., 20,5 x 27,5
A-5218 11,50



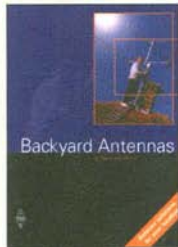
**More Vertical Antenna
Classics**
Beiträge aus QST, QEX
und NCJ, 2006, 160 S.,
21,5 x 28 cm
A-9795 17,-



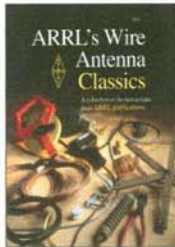Backyard Antennas
P. Dodd, G3LOD,
RSGB, 2000, 200 S.,
17,5 x 24 cm
R-9593 28,90



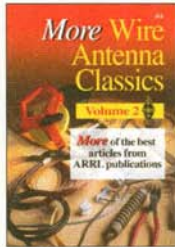
Wire Antenna Classics
Artikel zu Drahtantennen
aus ARRL-Publikationen,
192 S., 20,8 x 27,5 cm
A-7075 14,-




**More Wire
Antenna Classics**
Weitere Artikel dazu aus
ARRL-Publ., 1999, 188 S.
A-7709 14,-



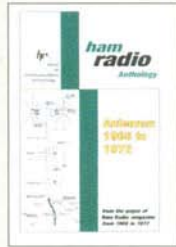
Antenna Topics
P. Hawker, G3VA,
2002, RSGB, 384 S.,
21 x 29,7 cm
R-9895 29,50



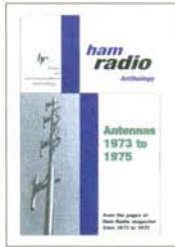
Antennas 1968 to 1972
Antennenartikel aus der
Zeitschrift Ham Radio,
178 S., 16,5 x 24 cm
C-6274 19,50



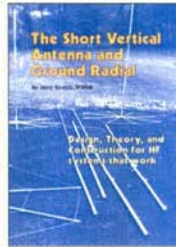
Antennas 1973 to 1975
Antennenartikel aus der
Zeitschrift Ham Radio,
160 S., 16,5 x 24 cm
C-6282 19,50



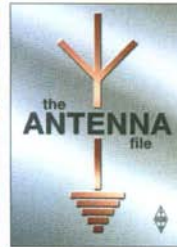
**The Short Vertical
Antenna & Ground Radial**
J. Servick, W2FMI, 2003,
56 S., 15 x 23 cm
C-6223 9,90



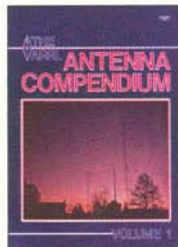
The Antenna File
Hrsg. Mike Dennison,
G3XDV, 288 S.,
21 x 29,7 cm
R-9720 29,90



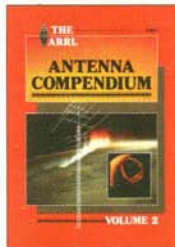
**ARRL Antenna
Compendium Vol. 1**
G. L. Hall, K1TD, 1985,
176 S., 18,5 x 22,7 cm
A-0194 10,50



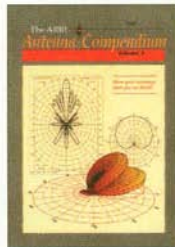
**ARRL Antenna
Compendium Vol. 2**
G. L. Hall, K1TD, 1989,
216 S., 18,5 x 22,7 cm
A-2545 14,50



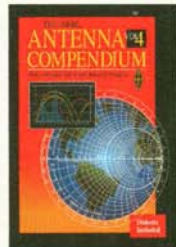
**ARRL Antenna
Compendium Vol. 3**
G. L. Hall, K1TD, 1992,
240 S., 18,5 x 22,7 cm
A-4017 14,50



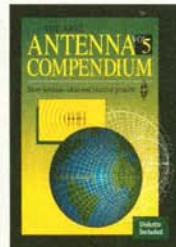
**ARRL Antenna
Compendium Vol. 4**
G. Hall, K1TD, 1995-2007,
224 S., 18,5 x 22,7 cm
A-4912 19,50



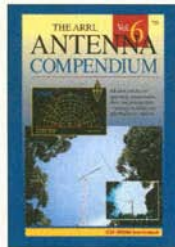
**ARRL Antenna
Compendium Vol. 5**
R. D. Straw, N6BV, 1996,
228 S., 18,5 x 22,7 cm
A-5625 20,50



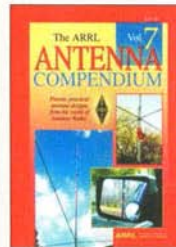
**ARRL Antenna
Compendium Vol. 6**
R. D. Straw, N6BV, 1999,
246 S., 18,5 x 22,7 cm
A-7431 20,50



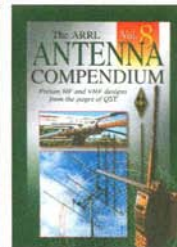**ARRL Antenna
Compendium Vol. 7**
R. D. Straw, N6BV, 2002,
208 S., 18,5 x 22,7 cm
A-8608 23,90



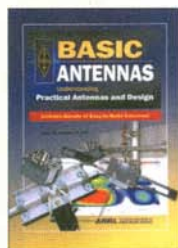
**ARRL Antenna
Compendium Vol. 8**
60 Artikel aus der QST,
224 Seiten, 2010
A-0991 20,-




Basic Antennas
J. R. Hallas, W1ZR, 2008,
Antennen konzipieren und
bauen, 216 Seiten
A-9994 24,90



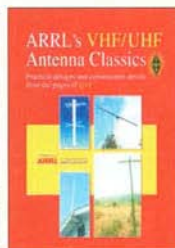**Building Successful HF
Antennas**
P. Dodd, G3LOD, 224
Seiten, 17,5 x 24 cm,
2008
R-6436 19,50



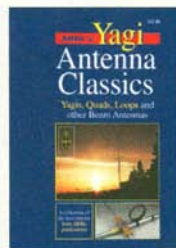
**VHF/UHF Antenna
Classics**
Zusammenstellung von
Artikeln aus der QST
A-9078 14,90




Yagi Antenna Classics
Yagis, Quads, Loops u.a.
Beams, ARRL, 2001,
208 S., 20,8 x 27,5
A-8187 16,90



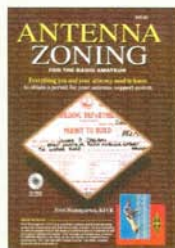Practical Ant. for Novices
RSGB, J. Heyes, G3BDQ,
1992, 58 S.,
18,2 x 24,2
R-9119 9,90



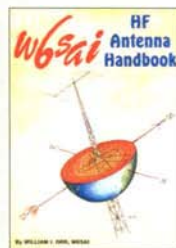
Antenna Zoning
F. Hopengarten, K1VR,
2001, 240 S., 21 x 27,6
cm, mit CD-ROM
A-8217 39,-



**The W6SAI HF Antenna
Handbook**
W.I. Orr, W6SAI, 1996,
ca. 160 S., 21,5 x 28 cm
C-6150 19,50



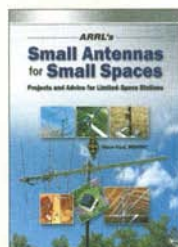
**HF Antennas for
Everyone**
G Read, G1MFG, 2010,
336 S., 24 x 17,5 cm
R-6597 17,90




**Small Antennas for
Small Spaces**
St. Ford, WBBIMY,
(Hrsg.), 128 S., 2011
A-8393 18,50



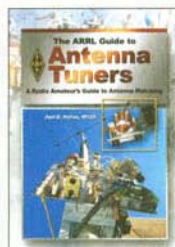
**Antennas for VHF
and above**
I. Poole, G3YWX, RSGB,
2008, 144 S., 17 x 24 cm
R-6450 14,90



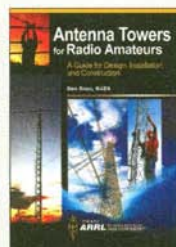**The ARRL Guide to
Antenna Tuners**
J. R. Hallas, W1ZR, 160
S., 2010, 21,5 x 27,5 cm
A-0984 19,-



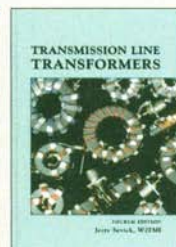
**Antenna Towers for
Radio Amateurs**
D. Daso, K4ZA, 2010,
192 S., 20,5 x 27,5 cm
A-0946 29,-




**Transmission Line
Transformers**
J. Seivick, W2FMI, 4. Aufl.,
2001, Hardcover, 312 S.
N-2185 65,-



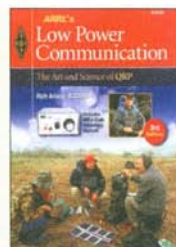**Test Equipment for the
Radio Amateur**
C. Smith, G4MFZH,
4. Auflage, 2011, 256 S.
R-6726 17,-




























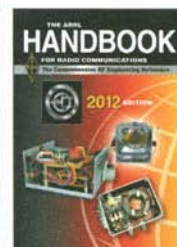**ARRL's Low Power
Communication**
R. Arland, W3OSS,
3. Auflage, 2007, 336 S.
A-1042 19,-



ARRL Handbook 2012
Die neueste Ausgabe ist als
Hard- und Softcover lieferbar!
A-6634 (Hard.) 52,- (Abo 42,-)
A-6672 (Soft.) 46,- (Abo 42,-)

Literatur/englisch/Schaltungsdesign

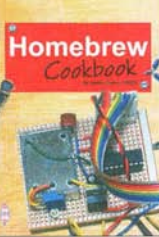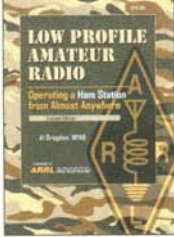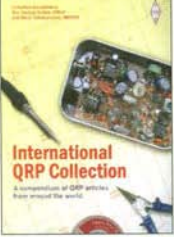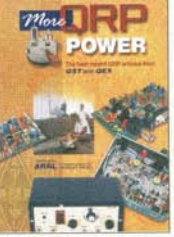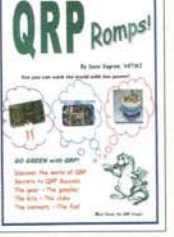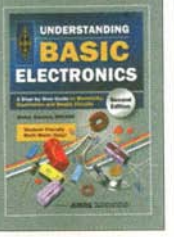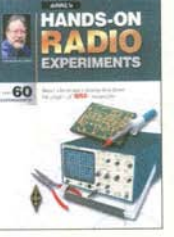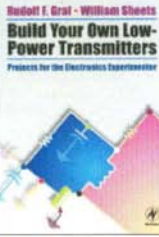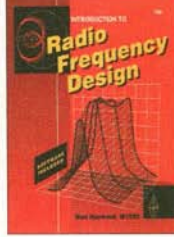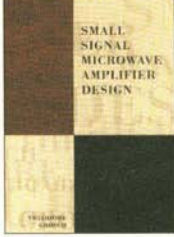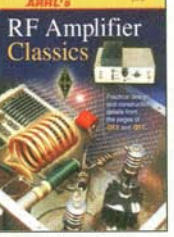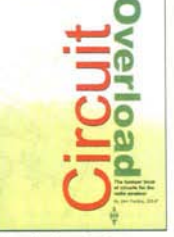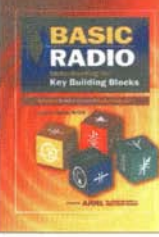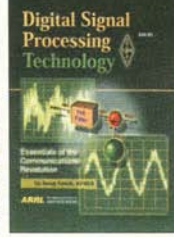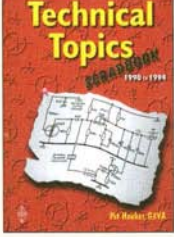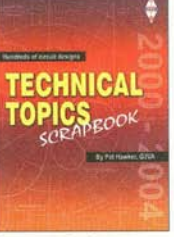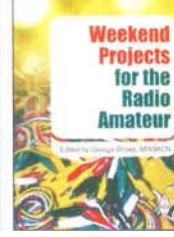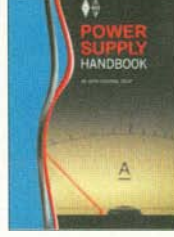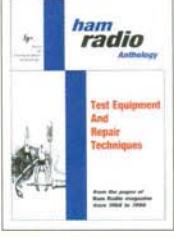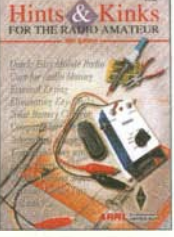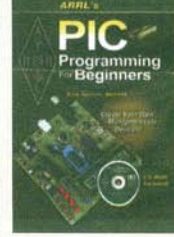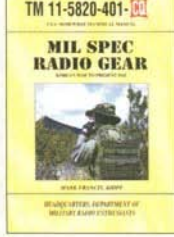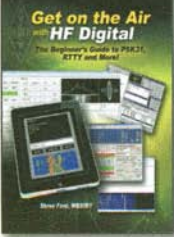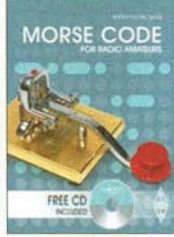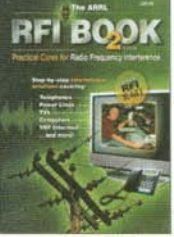
							
Homebrew Cookbook E. Skelton, E19GQ, RSGB, 2010, 208 Seiten, 17,5 x 24 cm R-6573 16,-	QRP Basics G. Dobbs, G3RJV, RSGB, 2003, 208 S., 17,3 x 24,0 cm R-9917 22,90	Low Profile Amateur Radio Al Brogdon, W1AB, 2006, ARRL, ca. 150 S., 13,5 x 21 cm A-9744 19,00	International QRP Collection Dobbs, G3RJV, Telenius-Lowe, 2009, 176 S. R-6559 16,50	More QRP Power QRP-Beiträge aus OST und OEX, 2006, 208 S., 21,5 x 28 cm A-9655 18,-	QRP Roms! D. Ingram, K4TWJ, 88 Seiten, DIN A4 A-0160 14,-	Understanding Basic Electronics W. Banzhaf, WB1ANE, 2. Auflage, 2010, 384 S. A-0823 24,-	Hands-on Radio Experiments H. W. Silver, N0AX, 2008 A-1257 18,-
							
Build Your Own Low Power Transmitters R. Graf, KA8CWL, W. Sheets, K2MQJ, 320 S., 2001 N-2447 39,50	RF Design Basics J. Fielding, Z55JF, RSGB, 2007, 192 S. R-6252 21,50	Radio Frequency Design W. Hayward, W7ZOI, mit DOS-Software auf Diskette, 400 S. A-4920 39,50	Small Signal Microwave Amplifier Design T. Grosch, 1999, 262 S., 15,5 x 23,5 cm N-2061 69,-	Computers in Amateur Radio St. White, G3ZW, 2011, 208 S., mit CD R-6689 19,-	RF Amplifier Classics OST/OEX-Beiträge mit 25 Bauanleitungen für Sendeverstärker von 5 W bis 1,5 kW. 176 S., 2004 A-9310 19,-	Circuit Overload (Schaltungssammlung) J. Fielding, Z55JF, RSGB, 2006, 204 S. R-6202 22,50	Homebrewing Techniques Sammelband mit Selbstbauartikeln aus dem Ham Radio Magazine 1968-1990, 21 x 29,7 cm C-6258 19,50
							
Basic Radio Understanding the Key Building Blocks J. Halls, W1ZR, 2005, 256 Seiten A-9558 29,-	Experimental Methods in RF Design 2. überarbeitete Auflage W. Hayward, W7ZOI u.a., 2009, 512 S., mit CD A-9239 48,-	Digital Signal Processing Technology D. Smith, KF6DX, ARRL, 2001 A-8195 42,-	Technical Topics '85-'89 P. Hawker, G3VA, Nachdruck seiner besten Artikel aus der RadCom, 314 S. R-9208 14,50	Technical Topics '90-'94 P. Hawker, G3VA, Nachdruck seiner besten Artikel aus der RadCom, 314 S. R-9518 23,-	Technical Topics '95-'99 P. Hawker, G3VA, Nachdruck seiner besten Artikel aus der RadCom, 320 S. R-9615 23,-	Technical Topics '00-'04 P. Hawker, G3VA, Nachdruck seiner besten Artikel aus der RadCom, 264 S. R-6059 23,-	Technical Topics: All 50 Years P. Hawker, G3VA, 176 S., 21 x 29,7 cm, mit CD R-6399 17,-
							
RSGB Technical Compendium RadCom-Beiträge von 1999, 288 S., 21 x 29,7 cm R-9712 28,90	Weekend Projects for the Radio Amateur G. Brown, MW5ACN, 224 S., 24 x 17,4 cm R-6412 16,-	Vintage Radio (Beiträge aus der QST) Hrsg. S. Ford, WB8IMY, 192 S., 21 x 27,5, 2004 A-9183 18,90	Power Supply Handbook J. Fielding, Z55JF, RSGB, 2006, 288 S. R-6210 19,-	25 Years of Peter Hart Reviews Sammelband mit Testberichten aus der RadCom, 338 S., 21 x 29,7 cm R-6105 22,80	Test Equipment and Repair Techniques Artikel aus dem Ham Radio Magazine 1968-90, 200 S., 21,5 x 28 cm C-6266 19,50	Hints & Kinks, Vol. 16 Tipps u. Tricks; 16. Auflage des Bestsellers, 2003, 21 x 27,6 cm, 176 S. A-8926 14,90	Hints & Kinks, Vol. 17 Tipps u. Tricks; 17. Auflage des Bestsellers, 2005, 21 x 27,6 cm, 160 S. A-9361 14,90
							
Command - Computers, Microcontrollers and DSP Talbot, G4JNT, 2003, 232 S. R-9941 15,-	PIC BASICS C. Powesland, RSGB, 2006, RSGB, 208 S., 17,3 x 24 cm R-6180 22,50	PIC Programming for Beginners M. Spencer, WA8SME, 1. Auflage, 2010, mit CD A-0892 29,50	Heathkit - Guide to the Amateur Radio Products C. Person, WA7ZZE, CQ Comm., 2. Aufl., 2003, 328 S., 21,5 x 28 cm C-6231 29,-	MIL SPEC RADIO GEAR M. Francis, K1OPF, CO-Communications, 2005, 232 S., 21,5 x 28 cm C-6339 27,-	Get on the Air with HF Digital St. Ford, WB8IMY, ARRL, 2012, 128 Seiten A-6016 22,50	Morse Code for Radio Amateurs R. Cooke, G3LDI, 10. Aufl., 2010, 32 S., m. CD R-6177 9,50	RF Book 2nd Edition Hrsg. von der ARRL, 2007, 346 Seiten, 21 x 27,5 cm A-9892 29,-



Praxisbuch Antennenbau
M. Rüegger, HB9ACC,
2011, 392 Seiten, 16,5 x
23,5 cm, Festeinband
X-9358 29,50



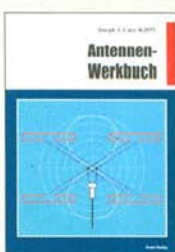
Das neue Magnetantennenbuch
H. Nussbaum, 1. Aufl.
2011, 168 Seiten, 263 Ab-
bildungen, 16,5 x 23 cm
V-8620 19,80



Antennen-Werkbuch
J. Carr, Beam-Verlag,
2011, 238 Seiten, 17,5 x
23,5 cm
B-1606 23,90



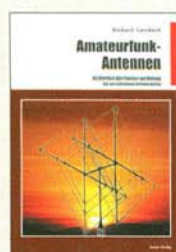
Sloper-Antennen
J. A. Weigl, OE5CWL,
2007, 224 S., 255 Abb.,
1. Aufl., 16,5 x 23 cm
V-8347 18,80



Amateurfunk-Antennen
R. Auerbach, DL1FK,
178 Seiten, aktualisierte
Neuaufgabe
V-0555 21,-



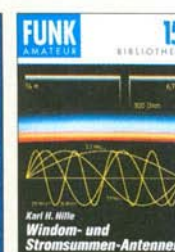Rothammels Antennenbuch
A. Kruschke, DJ0TR,
DARC-Verlag
D-033X 48,60



**Windom- und Strom-
summen-Antennen**
Karl H. Hille, DL1VU,
120 S., 12,0 x 17,5 cm
X-9141 5,-



Antennen für die unteren Bänder 160 - 30 m
P. Villemagne, 128 S.
V-3564 14,80



Der Dipol in Theorie und Praxis
Karl H. Hille, DL1VU,
80 S., 12,0 x 17,5 cm
X-9060 5,-



CQ DL-Spezial UKW-Antennen
DARC-Verlag, 2006
D-9910 7,50




CQ DL-Spezial Antennen international
DARC-Verlag, 2004,
116 S.
D-9901 7,50



**Kurzwellen-
drahtantennen für Funkamateure**
K. Klüß, DF2BC, 146 Seiten,
4. Auflage
V-3364 12,-



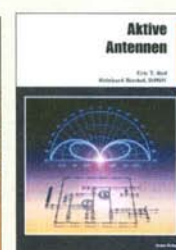Umgebungseinflüsse auf Antennen
J. A. Weigl, OE5CWL,
2007, 256 S., 253 Abb.,
1. Aufl., 16,5 x 23 cm
V-8408 20,-



Aktive Antennen
Eric T. Red und
R. Birchel, DJ9DV, 68 S.
2003
B-0430 9,80




KW-Breitband- und Aktivantennensystem
M. Schulze, 2006, 112 S.
B-0538 16,80



Die HB9CV-Antenne
Erfolg mit einfachen
Richtantennen für KW
und UKW, F. Sichla
V-3920 9,80



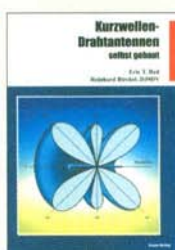Datensammlung für Kurzwellenantennen
W. Nitsche, DJ5DW,
2003, 142 S.
B-0457 18,90



Kurzwellen-Drahtantennen selbst gebaut
E. T. Red, R. Birchel,
DJ9DV, 2003, 134 S.
B-0163 18,90



Wellenausbreitung in der Nachrichtentechnik
Prof. Dr. E. Vogelsang,
2003, 76 S.
B-0465 9,80



FOXY (mit 70-cm-TX)
R. Walter, DL7UNO, 2011,
B. Büchlein mit SMD-bestückter Platine
Z-9452 36,-



**Hochfrequenz-
Transistorpraxis**
F. Sichla, 2008, 278 S.,
309 Abb., 17,5 x 25,5 cm
B-1538 24,-



HF-Bauelemente und -Schaltungen
Carr, 264 S., dt. Ausg. von
RF Components & Circuits
B-0481 29,50



HF-Module in 50-Ohm-Technik
Eric T. Red u. R. Birchel,
DJ9DV, 132 S. 2003
B-0422 18,90



ABC der Schwingkreis-Praxis
F. Sichla, 128 S.,
125 Abb., 16,5 x 23 cm,
V-8453 15,-



Funkempfänger-Schaltungstechnik praxisorientiert
E. T. Red, 2003, 114 S.
B-0341 16,80



HF-Arbeitsbuch Daten, Fakten, HF-Grundsicherungen, 50-Ohm-Technik
E. T. Red, 2005, 212 S.
B-1372 22,80



Leistungsanpassung in der Funktechnik
L. Borucki, 2. erw. Aufl.,
2011, 80 Seiten,
92 Abb.
V-8583 12,80



Interfaces für den Amateurfunk - selbst gebaut
M. Perner, 2005, 88 S.
V-8108 12,80



HF-Technik mit dem NE/SA 602/612
F. Sichla, 142 S.,
198 Abb., 21 x 28 cm
B-0546 19,80



Die wichtigsten Bauelemente für den Funkamateure
F. Sichla, 2011, 124 Seiten
B-1583 15,80



Empfangsprinzipien u. Empfängerschaltungen
F. Sichla, DL7VFS,
136 S., 158 Abb., 2008
V-8422 15,50



Einseitenbandtechnik für den Funkamateure
F. Hillebrand, DJ42T, 110
S., Reprint RPB 117/118
B-049X 15,80




KW-Amateurfunkgeräte aus 50 Jahren
R. Birchel, DJ9DV, 2010,
270 S., 21 x 28 cm
B-1569 29,50



Längstwellenempfang mit dem PC
H. Lutz, beam-Verlag,
2004, 68 S., 17,5 x 25,5
B-0473 9,80



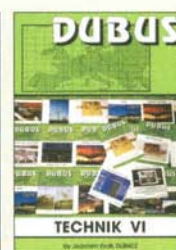Zusatzgeräte fürs Shack - selbst gebaut
Perner, 320 S., 2007, mit
CD (Layouts u. Software)
D-0518 19,90



DUBUS Technik VI
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2004, 394 S.
Z-0001 25,-




DUBUS Technik VII
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2006, 388 S.
Z-0002 25,-



DUBUS Technik VIII
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2009, 388 S.
Z-0003 25,-



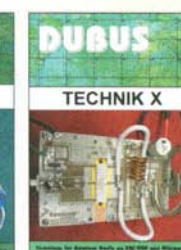DUBUS Technik IX
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2010, 386 S.
Z-0004 25,-




DUBUS Technik X
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2011, 386 S.
Z-0005 25,-



Preise & Daten II
Amateurfunktechnik aus zweiter Hand
H.P. Leitner, K. Theurich
2006, 304 S.
X-9532 5,-



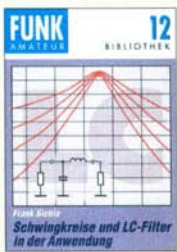
Einfache IC-Empfängerschaltungen
Frank Sicha
F. Sicha, DL7VSE
3. erw. Aufl., 104 Seiten
X-9028 5,-



Schwingkreise und LC-Filter
in der Anwendung
Frank Sicha
F. Sicha, DL7VSE
96 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-9117 5,-



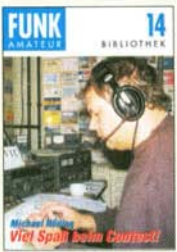Audioverstärker-ICs
von 100 mW bis 100 W
F. Sicha, DL7VSE
96 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-9125 5,-




Viel Spaß beim Contest
M. Höding, DL6MHW
128 S., 12,0 x 17,5 cm,
2003
X-9133 6,-



Aktive Mischer
in der Amateurfunkpraxis
Frank Sicha, DL7VSE
96 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-915X 5,-



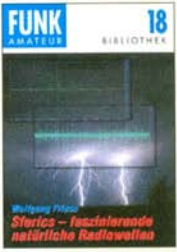Englisch für Funkamateure
Colin R. Hall, GM3JPZ
96 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-9168 5,-



Sferics – faszinierende natürliche Radiowellen
W. Fries, DG9WF, 80 S.,
12,0 x 17,5 cm
X-9176 6,-



Empfangssysteme zum Detektieren von Gewittern
W. Fries, DG9WF, 144 S.,
106 Abb., 64 Tab., 2007
X-9184 7,-




Ortungstechnik im LF-/VLF-Bereich
W. Fries, DG9WF, 128 S.,
96 Abbildungen, 2009
X-9192 9,80




DX-Ratgeber
Fair und erfolgreich im DX-Verkehr
R. Thieme, DL7VEE
2009, 136 S.
X-9204 8,-



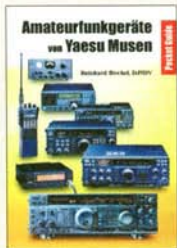
HF-Funkempfänger
Technik & RX-Porträts
T.Red; R. Birchel, DJ9DV,
200 S., DIN A4, 2005
B-0511 25,-



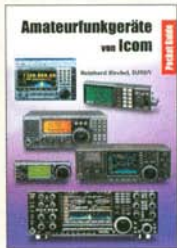Amateurfunkgeräte von Yaesu
R. Birchel, 220 S.,
Taschenbuch, 2003
B-0449 11,80



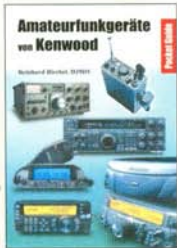Amateurfunkgeräte von Icom
R. Birchel, 254 S.,
Taschenbuch, 2004
B-0503 13,80



Amateurfunkgeräte von Kenwood
R. Birchel, 180 S.,
Taschenbuch, 2006
B-052X 9,80



KW-Amateurfunkgeräte in Röhrentechnik
R. Birchel, DJ9DV, 2003,
374 Seiten
B-0414 36,-



CQDL-Spezial Messen und Entstören
CQDL-Sonderheft, 2005,
104 Seiten, DIN A4
D-9908 7,50



CQDL-Spezial Messen und Entstören II
CQDL-Sonderheft, 2007,
116 Seiten, DIN A4
D-9912 7,50



Messpraxis für Empfänger, Sender u. Antennen
F. Sicha, 2008, 102 S.,
90 Abb., 17,5 x 25,5 cm
B-1514 14,90



HF-Messungen für den Funkamateure Teil 1
H. Nussbaum, DJ1UGA,
ergänzte neue Auflage,
2011, 76 S.
V-8043 9,80



HF-Messungen für den Funkamateure Teil 2
H. Nussbaum, DJ1UGA,
2006, 112 S.
V-5198 12,80



HF-Messungen für den Funkamateure Teil 3
H. Nussbaum, DJ1UGA,
2006, 152 S.
V-8248 14,80



HF-Messungen mit dem NWT – Das neue Buch zum FA-NWT
H. Nussbaum u. R. Müller,
2011, 224 S.
X-9563 18,50



Praxis-Einstieg in die vektorielle Netzwerkanalyse
J. Müller, 2011, 142 S.,
Format 21 x 28 cm,
B-1590 32,-



QRV auf Langwelle
135,7 bis 137,8 kHz
Wensauer, DK1QK; Klüß,
DF2BC, 2006, 104 S.
V-8302 17,80



CQDL-Spezial: SDR & D-STAR
DARC Verlag, 96 S.,
DIN A4, 2008
D-9914 7,50



CQDL-Spezial: Contest Sport im Amateurfunk
DARC Verlag, 100 S.,
DIN A4, 2004
D-9909 7,50



CQDL-Spezial: Satellitenfunk
DARC Verlag, 96 S.,
DIN A4, 2006
D-9911 7,50



CQDL-Spezial: Packet Radio & Co.
DARC Verlag, 80 S.,
DIN A4, 2005
D-9907 7,50




CQDL-Spezial: Shacks in der Natur
DARC Verlag, 96 S.,
DIN A4, 2009
D-9915 7,50



CQDL Spezial: Mikrocontroller
Artikel zum Thema Mikrocontroller, 2011,
112 S., mit CD
D-9916 10,-



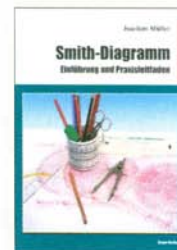CQDL Spezial: Amateurfunk digital
Artikelsammlung, 2011,
100 Seiten, DIN A4
D-9917 7,50



Smith-Diagramm
Einführung und Praxisleitfaden
J. Müller, 2009
B-1552 29,80



Skriptum der 49. UKW-Tagung 2004
Sammelband der Vorträge, 160 Seiten, DIN A4
U-2004 7,-



Skriptum der 52. UKW-Tagung 2007
Sammelband der Vorträge, DIN A4
U-2007 12,-




Skriptum der 53. UKW-Tagung 2008
Sammelband der Vorträge, DIN A4, 140 S.
U-2008 10,-



Skriptum der 54. UKW-Tagung 2009
Sammelband der Vorträge, DIN A4, 180 S.
U-2009 12,-



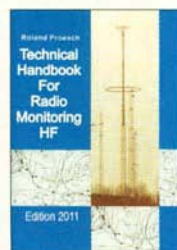Skriptum der 56. UKW-Tagung 2012
Sammelband der Vorträge, DIN A4
U-2011 12,-



Technical Handbook for Radio Monitoring HF
Edition 2011
Proesch, 2011, 508 S.
Z-4104 49,-



Technical Handbook for Radio Monitoring VHF/UHF · Edition 2011
Proesch, 2011, 364 S.
Z-1622 49,-



Afu-Lehrgang für Klasse A - Technik
Moltrecht, DJ4UF,
5. Auflage, 2010, 304 S.
V-3892 17,80



Afu-Lehrgang Betriebstechnik und Vorschriften E. K. W.
Moltrecht, DJ4UF, 148 S.
V-8033 11,-



Afu-Lehrgang Klasse E
Technik für die Novice Licence, Moltrecht, DJ4UF, 2006, 240 Seiten
V-3645 14,80



Fragenkatalog Kl. A + E
Betriebliche Kenntnisse u. Kenntnisse der Vorschriften, 92 S., 2006
Z-0022 6,-



Fragenkatalog Klasse E
Technische Kenntnisse, 50 Seiten, BNetzA, 2006
Z-0023 4,-



Fragenkatalog Klasse A
Technische Kenntnisse, 138 Seiten, BNetzA, 2007
Z-0024 6,-



CQDL-Spezial: Auf die Kurzwelle!
DARC Verlag, 84 S., DIN A4, 2003
D-9906 7,50



DARC-Kurzwellen-DX-Handbuch
E. Stumpf-Siering, DL2VFR, 430 S.
D-0372 18,50




DARC-Jahrbuch für den Funkamateure 2012
Standardwerk von H. Schwarz, DK5JI, 668 S.
D-JB12 13,50




Das Diplom-Handbuch
E. Stumpf-Siering, DL2VFR, 356 S., 2004, DARC-Verlag
D-0410 13,80



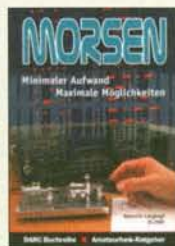Handbuch Amateurfunkpeilen
Peter Gierlach, DF3KT, 2003, 139 S. mit Abb.
D-0364 9,80



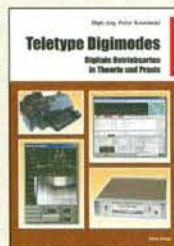Morsen
Minimaler Aufwand - Max. Möglichkeiten, H. Langkopf, DL20BF, 256 S., 2006
D-0461 9,80



Teletype Digimodes
Digitale Betriebsarten in Theorie und Praxis, P. Kaminski, 2008, 148 S., 17,5 x 22,5 cm
B-1521 19,80



Leitfaden zur Amateurfunkgesetzgebung
Chr. Hildebrandt, D01JUR u.a., 215 S., 2008, 4. Aufl., 2011, 266 Seiten
D-0549 8,50



Das BCC-Handbuch für den Contester
S. Schelkshorn, DJ4M2, (Hrsg.), Autorenteam, 4. Aufl., 2011, 266 Seiten
X-BCC4 16,-



Amateurfunk - Mehr als ein Hobby
E. Stumpf-Siering, DL2VFR, 248 S., 2006
D-0488 9,80




Die 100 wichtigsten Formeln für den Funkamateure
F. Sichla, 2011, 134 S.
B-1576 16,80



Grundwissen Elektrotechnik
L. Stiny, 528 Seiten, 2005, Franzis Verlag
F-9285 29,95



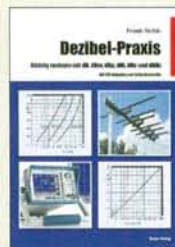Messtechnik in der Praxis
M. Ebner, 1. Auflage, 2007, 232 Seiten,
E-1676 29,80



Dezibel-Praxis
Richtig rechnen mit dB, dBm, dB, dBc und dBHz
Sichla, 2007, 96 S.,
B-0562 12,80



SMD-Praxis für Hobby-Elektroniker
M. Rauhut, 2005, 64 Seiten
B-8116 9,-



Handbuch der analogen Elektronik
B. Kainka, 226 S., 388 Abb., 17,5 x 25 cm
B-0579 24,-




Selbstbauprojekte mit Leuchtdioden
P. Lay, 1. Auflage, 2009, 160 Seiten
F-3797 nur noch 11,-



Solar-Dachanlagen selbst planen und installieren
B. Hanus, 128 Seiten, 114 Abb., 2007
F-1465 14,95



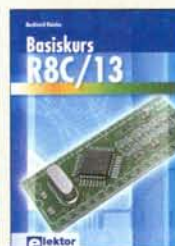Photovoltaik-Anlagen
planen, montieren, prüfen, warten
H.-J. Geist, 1. Auflage, 2007, 160 Seiten,
E-1911 19,90



Basiskurs R8C/13
B. Kainka, 232 S., 17 x 23,5 cm, 2008, mit CD
E-1775 39,80



Elektronikschaltungen mit Transistor-Arrays
F. Sichla, VTH, 2009, 96 S., 130 Abb., 16,5 x 23 cm
V-8507 17,80




Schaltungssimulation mit SPICE
Experimente im virtuellen Elektroniklabor
R. Zierl, 96 S., 2009
V-8521 17,80



Von der Schaltung zum Gerät
Perner u. Sichla, 2006, 168 S., 16,5 x 23,0 cm
V-823X 17,80



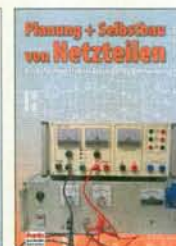Klingende Elektronik
50 erprobte Schaltungen für Anfänger u. Fortgeschrittene
F. Sichla, 2011, 80 S.
V-8590 16,80



Planung + Selbstbau von Netzteilen
B. Kaschner, 2007, 136 S., 159 Abb.
V-8392 17,-



Werkbuch der Messtechnik
H. Bernstein, 408 S., mit CD, 2010
F-0045 49,95



Akkumulatoren Grundlagen und Praxis
W. Geilrich, 2011, 226 Seiten, 16 x 23 cm
Z-0033 34,-



Akkus und Ladetechniken
L. Retzbach, 184 Seiten, Franzis-Verlag, 2009
F-1700 29,95



Das LiPo-Buch
U. Passern, 2008, 56 S., 61 Abb., 16,5 x 23 cm
V-7814 9,90



Arduino
U. Sommer, 264 S., mit CD
F-0342 29,95



Neue professionelle Schaltungstechnik
4 Bücher als Paket, über 1500 S., bisher 119,80
F-2394 29,95



PC-Elektronik Labor
H. Bernstein, Franzis Verlag, 6. Aufl., 2008, 1464 Seiten
F-3154 49,95



Selbstgebaute Detektoren für Strahlungsquellen in der Umwelt
P. Lay, 2011, 159 Seiten
F-0595 19,95



AVR-Mikrocontroller in C programmieren
Dr. G. Spanner, 2010, 190 Seiten, mit CD
F-0199 39,95

Empfangstechnik • BOS • TV • Rundfunk • Röhrentechnik



AVR-Mikrocontroller-Lehrbuch
Walter, 3. überarb. Aufl.
2009, 224 S. m. CD-ROM
S-0011 39,-



Programmiertechniken für AVR-Mikrocontroller
M. Schwab-Schmidt,
2007, 214 Seiten
E-1768 39,80



Funk-Scanner und Abhör-Empfänger
H. Kuhl, 2002,
480 S., 14,5 x 21,0 cm
S-0491 17,90



Antennenpraxis Scanner-Empfang
So hören Sie mehr
Th. Riegler, 136 S.,
179 Abb., 2008, DIN A5
S-6718 14,80



Tipps und Tricks zum Scanner-Empfang
H. Garbe, 2007,
112 S., 14,5 x 21,0 cm
S-6572 12,80



Radiohören auf Kurzwellen
T. Riegler, Siebel-Verlag,
160 Seiten, 2009
S-6855 23,80



Experimente mit kleinen Empfängern an großen Antennen
W. Friese, 2010, 70 S.,
mit CD, 14,5 x 21 cm
H-7522 18,-



Kurzwellenempfang mit SDR und PC
R. Zierl, 2011, 112 Seiten,
14,8 x 21 cm
S-6947 16,80



Radiohören auf Lang- und Mittelwelle
Empfangspraxis, Geräte,
Sender und Programme
Th. Riegler, 2007, 122 S.,
136 Abb.
S-6633 15,-



Fernsehen und Radiohören mit dem PC
Th. Riegler, 2006, 112 S.,
203 Abb., 14,5 x 21 cm
V-8280 14,80



DRM Digital Radio Mondiale
Th. Riegler, 125 S., 14,5
x 21,0 cm, Siebel-Verlag,
2006
S-6504 14,80



BOS-Funk Band 1
Grundlagen, Geräte,
Betriebstechnik, Funk-
verkehr. M. Marten,
5. völlig neubearbeitete
Aufl. 2006, 288 S.
S-9991 15,90



BOS-Funk Band 2
Funkrufnamen, Kanäle,
Karten. M. Marten, 2010
416 S.
S-6916 16,90



Spezial-Frequenzliste Band 1: Grundlagen
M. Marten, 2007, 156 S.
S-6640 15,-



Spezial-Frequenzliste Band 2: 2011/2012
M. Marten, 2011, 544 S.
S-6923 22,80



UKW-Sprechfunk-Handbuch
27 MHz - 275 GHz
M. Marten, 9. Aufl. 2008,
389 S. 14,8 x 21 cm
S-6732 16,90



Sfericsempfang Band 1
W. Friese, 2005,
134 Seiten, 90 Abb.
H-5727 16,-



Sfericsempfang Band 2
W. Friese, 2006,
150 Seiten, 156 Abb.
H-5751 18,-



Sfericsempfang Band 3
W. Friese, 2007, 124 S.
H-5766 15,-



Der neue Antennen-Ratgeber
G. Klawitter, 1. Aufl.,
Siebel-V., 2010, 192 S.
S-6886 22,80



Antennen-Ratgeber - Empfangsantennen für alle Wellenbereiche
G. Klawitter, 6. Aufl.,
Siebel-V., 2005, 188 S.
S-613X 13,90



Flugfunk - Kommunikation und Navigation in der Luftfahrt
M. Marten, 5. aktual.
Auflage, 2009, 384 S.
S-6787 17,90




Seefunk auf UKW, Lang-, Mittel- und Kurzwellen
M. Marten, 2008,
488 S., 14,8 x 21 cm
S-6695 23,50



100 Jahre illustrierte Radiogeschichte
R. Zierl, 2011, 248 S.,
Format DIN A5
S-6954 36,-



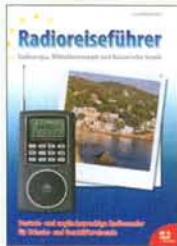Optimaler Rundfunkempfang mit dem Computer
R. Zierl, 2007, 120 S.,
239 Abb.
S-6626 14,50



Radioreiseführer Südeuropa, Mittelmeerraum und Kanaren
G. Klawitter, 2011,
Taschenbuch, 72 Seiten
S-6961 9,90



Piratsender
W.D. Roth, 2004, 288 S.,
Die Story der See- und
Alpensender u. der illegalen
Rundfunkpiraten
S-6377 13,90



Not- u. Katastrophenfunk auf Kurzwellen
Hilfsorganisationen und
ihre Frequenzen
Klein-Arendt, 2006, 216 S.
S-6555 17,80



Wetterbilder und -daten selbst empfangen
Th. Riegler, 2. Auflage,
112 S. mit CD-ROM
V-3998 17,80



Moderne KW-Empfänger
Portable u. stat. Geräte
für den KW-Empfang
R. Zierl, 2007, 152 S.
S-6596 17,50



Digital-Radio - Alles über DAB, DRM und Web-Radio
Th. Riegler, 136 S.,
Siebel-Verlag 2004
S-6385 14,80



Ungestörter Radio- und Fernsehempfang
Th. Riegler, 2010, 144
Seiten, 15,5 x 23 cm
V-8569 19,80



Handbuch Kurzwellenempfänger
Besser bedienen - mehr hören
Riegler, 1. Aufl., Siebel-
Verlag, 2009, 128 S.
S-6770 18,80



Kurzwellenempfang mit dem PC
R. Zierl, 2006, 152 S.,
210 Abb., 14,5 x 21 cm
S-6539 15,80




Funknavigationsverfahren
für private, kommerzielle u.
militärische Anwendungen
Klawitter, 96 S.
S-6563 12,80



Theorie und Praxis der Kurzwellenausbreitung
G. Klawitter, Siebel-Verlag,
2008, 160 S., mit CD
S-6725 23,50



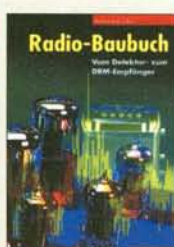Software Defined Radio
B. Kainka, 2008, 174 S.,
14 x 21 cm
E-1928 29,80



Radio-Baubuch
Vom Detektor zum DRM-RX
B. Kainka, 208 S., 2006,
14 x 21 cm
E-1605 32,80



Schaltungen rund um die Audiotechnik
Sammlung von Artikeln
aus dem Elektor, 288 S.
E-1524 34,80



Audioschaltungstechnik
Verstehen - Entwerfen - Bauen
R. Sontmeier, 271 Seiten
E-1540 34,80

FUNKAMATEUR-Leserservice: Bausätze · Messtechnik

Sprach-Sendespeicher (Voice Keyer)

Bausatz nach DH8BQA
(FA 2/2011)



Speichert bis zu 60 Sekunden lange CQ-Rufe. Ideal für Conteste, QRP- und Urlaubseinsatz. Austauschplatte für die Yaesu-Mikrofone MH-31 (FT-817/857/897, FT-950 usw.). Durch Jumper-Feld auch an Kenwood- und Icom-Transceivern nutzbar. **Komplettbausatz** mit Platinen (SMD-Bauteile vorbestückt), PTT-Taster, Electret-Kapsel

BX-184 39,-
BX-184M Imit baugleichem No-Name-Mikrofon zum Umbau, ohne Anschlusskabel 56,50

10-MHz-DCF77-Frequenznormal

Bausatz nach DL1SNG und DL1FAC
(FA 12/2008 bis 2/2009)



DCF77-gesteuertes 10-MHz-Frequenznormal mit Uhrzeitanzeige (UTC, MEZ, LMST=Sternzeit)

Komplettbausatz mit Platinen (SMD-Bauteile vorbestückt), bearbeitetem u. bedrucktem Gehäuse, Aktivantenne sowie Baumappte **BX-176** 269,-

Dynamikkompressor-Bausatz für den FT-817, 857, 897 ...

Wegen der anhaltenden Nachfrage haben wir unseren Bestseller noch einmal aufgelegt.

Adapter für das Yaesu-Originalmikrofon.

Bausatz mit SMD-vorbestückter Platine, einigen diskreten Bauelementen, bearbeitetem Gehäuse, Typenschild und einem konfektionierten RJ45-Anschlusskabel.

BX-8x7

28,50

Netzteile 0-15V/1 A • 0-15 V/2 A



Preisgünstige Netzteile mit Analoginstrumenten für Ausgangsspannung und -strom. Spannung einstellbar 0...15 V (max. 1 oder 2 A). Klemmbuchsen für Kabelschuhe und Bananenstecker.

NG-15-1 (0...15 V/1 A, links) 19,50
NG-15-2 (0...15 V/2 A, rechts) 36,50

Mini-RDS-Radio

Wenn man heute noch ein UKW-Radio selbst baut, dann muss es schon etwas Besonderes sein – wie das RDS 100!

UKW-Radio-Bausatz BE-008

49,95

45-MHz-Zähler mit CMOS-ICs

5-stellige Anzeige, Auflösung 1 kHz, Betriebsspannung +5 V oder +7 bis 18 V, Stromaufnahme max. 65 mA, 13 mm hohe LED-Siebensegment-Anzeigen, 80 x 70 mm

Entwickler DM2CQL
Kompletter Bausatz BX-020
Platine für die 5 LED-Anzeigen einzeln

26,90



2,90

IQ-DDS-Generator

Bausatz nach DL1SNG und DL1FAC (FA 9-12/2009)



High-End-DDS mit IQ-Ausgängen für 10 Hz...165 MHz. 2 Kanäle (0...360° einstellbar), 500-MHz-Takt, USB-Anschluss und viele weitere Features für EME und weitere anspruchsvolle Anwendungen

Komplettbausatz mit Platinen (SMD-Bauteile vorbestückt), bearbeitetem Gehäuse, Grafikdisplay, sowie Baumappte und Software

BX-210 395,-

Feldstärke-Messkoffer

Komplette Messtechnik zur exakten Bestimmung der H- und E-Feldstärke mit Powermeter PWRM-1, 2 Sonden (HFS-1 und EFS-1), BNC-Adapter und 9-V-Batterie im handlichen Koffer



Mit Kalibrierungszertifikat
2 Jahre Garantie

FSMK 399,-

Digitales LC-Meter II mit PIC (Bausatz)

Optimal ausgelegte Messbereiche, einfach aufzubauen und problemlos zu bedienen.

L-Messbereich: 10 nH - 100 mH
C-Messbereich: 0,1 pF - 1 µF
Beschrieben in Funk 8/97 und FA 11
Kompletter Bausatz mit Gehäuse, Platine, programmiertem PIC und deutscher Anleitung.

Das Original von AADE! Unsere Verkaufsröse gehen an den genialen Entwickler! **BA-001** 115,-



USB-Interface für ICOM-Transceiver

Bausatz für ein USB-Interface zur Kopplung von ICOM-Transceivern an einen PC. Als Besonderheit übernimmt es auch die CW-Tastung und die Steuerung der PTT. Bausatz mit SMD-vorbestückter Platine nach FUNKAMATEUR 12/2007, S. 1328

BX-130 22,-



Breitband-HF-Verstärker RFA 403

Bausatz mit Gehäuse für einen Breitbandverstärker für 10 MHz bis 2 GHz. MMIC-bestückt, etwa 19 dB Verstärkung, Ausgangsleistung 1 GHz bei 1-dB-Kompression

typ. +20 dBm (100 mW), BNC-Buchsen. Stromversorgung 12-18 V/10 mA.

Breitbandverstärker BE-003 32,90



SDR-Kits für Einsteiger und Fortgeschrittene

Diese Bausätze basieren auf dem SDR-Einsteiger-Kit, das K. Raban, DM2CQL, im Heft 9/2006 des FUNKAMATEUR veröffentlicht hat. Die Bausätze bestehen jeweils aus der Platine, den ICs, den sonstigen aktiven Bauelementen und allen passiven Bauteilen. Gehäuse-Kits, zu denen auch die jeweils erforderlichen Buchsen und Kabel gehören, sind optional und können als Zubehör erworben werden.



Band/Version	Mittelfrequenz*	Prinzip	TTL-Takt	FUNKAMATEUR	Gehäuse	Bestell-Nr.	Preis
80 m	3,750 MHz	IQ	15,000 MHz	9/2006, S. 1040	1	BX-051	21,50
80 m	3,500 MHz	IQ	14,000 MHz	9/2006, S. 1040	1	BX-051b	21,50
80 m	3,579,5 MHz	IQ	14,318 MHz	9/2006, S. 1040	1	BX-051c	21,50
80 m	3,686,4 MHz	IQ	14,7456 MHz	9/2006, S. 1040	1	BX-051d	21,50
40 m	7,076 MHz	IQ	28,304 MHz	9/2006, S. 1040	1	BX-050	21,50
6 m	50,106 MHz	ZF-IQ	22,0 MHz	-	1	BX-052-50	35,-
6 m	50,200 MHz	ZF-IQ	22,0 MHz	-	1	BX-052-51	35,-
4 m	70,024 MHz	ZF-IQ	22,0 MHz	-	1	BX-052-70	35,-
136 kHz	150 kHz	IQ	15 MHz : 24	7/2007, S. 735	1	BX-057	28,-
9 MHz	9,0 MHz	IQ	36,0 MHz	-	1	BX-053-9	21,50
10,7 MHz	10,7 MHz	IQ	42,8 MHz	-	1	BX-053-10,7	26,50
FT-950/2000	69,450 MHz	ZF-IQ	22,0 MHz	6/2008, S. 642	2	BX-052	38,-

* Empfangs- bzw. Darstellungsbereich je nach Soundkarte: Mittelfrequenz ±24 kHz, ±48 kHz bzw. ±96 kHz

Gehäuse-Kit 1: Weißblechgehäuse, gebohrt, 4 Buchsen und Verbindungskabel **BX-059** 7,50
Gehäuse-Kit 2: Weißblechgehäuse, gebohrt, 5 Buchsen und Verbindungskabel **BX-055** 8,50

Netzwerktester FA-NWT 01-USB

Komplettbausatz für die aktuelle Version mit USB-Schnittstelle:

SMD-bestückte Platine, 400-MHz-Takt serienmäßig, mit allen Bauteilen, Abschirm-Kit, Buchsen und Gehäuse aus Weißblech

BX-060-USB

199,-



Spektrumanalyse-Vorsatz für den FA-NWT

Von R. Müller, DM2CMB, und G. Richter, DL7LA, entwickelte Zusatzbaugruppe für den FA-NWT, sodass sich HF-Spektren zwischen 0,1 und 75 MHz sowie im 2-m-Band mit großem Dynamikumfang und 3 Analysebandbreiten (30, 7 kHz und 300 Hz) darstellen lassen. (Software von A. Lindenau, DL4JAL.)



Baumappte kann im FA-Online-Shop heruntergeladen werden. **Komplettbausatz** mit SMD-bestückter Platine und Weissblechgehäuse **BX-155** 259,-

2. Messdetektor für FA-NWT

Bausatz nach DK3RED (FA 6/08 S. 640)



Bausatz mit AD8307, bearbeitetem Weißblechgehäuse, BNC-Einbaustecker, Anschlusskabel usw. **Komplettbausatz** **BX-151** 28,50

Schaltbares HF-Dämpfungsglied

In 2-dB-Schritten elektrisch umschaltbares Dämpfungsglied. Dämpfung 0...66 dB, bis mindestens 200 MHz geeignet. Direkt vom FA-NWT ansteuerbar = Das ideale Messzubehör.

Bausatz komplett, mit BNC-Buchsen und bearbeitetem Gehäuse **BX-150** 69,-



Reflexionsmesskopf für FA-NWT

Bausatz nach DJ1UGA (FA 12/06 S. 1398)



mit Richtkoppler TDC-10-1, bearbeitetem Weißblechgehäuse, 2 BNC-Einbaubuchsen, 1 BNC-Einbaustecker **Komplettbausatz** **BX-066** 29,80

100-W-Dummyload mit -40 dB-Ausgang

Bausatz für einen bis 150 MHz nutzbaren Abschlusswiderstand, der mit 100 W belastbar ist und für Messzwecke über einen -40 dB-Ausgang (BNC) verfügt. Eingangsseitig hat der Dummyload eine N-Buchse. Komplett, mit bearbeitetem Gehäuse u. Kühlkörper **BX-140** 67,-



Gehäuse und Kabel für FA-NWT

Komplettes Gehäuse, in dem sich alle Baugruppen unterbringen lassen. Pulverbeschichtetes Stahlblech, Front- u. Rückplatte aus Aluminium, bedruckt.

G-NWT (für FA-NWT für RS232 und USB) 38,50

BNC-U-28 (28 cm BNC-Kabel mit 2 Steckern, Kabelltyp RG58/U) 2,90

BNC-CU-28 (28 cm BNC-Kabel mit 2 Steckern, Kabelltyp RG58/CU) 3,60

BNC-CU-100 (1 m BNC-Kabel mit 2 Steckern, Kabelltyp RG58/CU) 4,90



BNC-Dämpfungsglieder bis 2 GHz

Kommerziell gefertigte Dämpfungsglieder für DC bis 2 GHz. BNC-Stecker/-Buchse. Max. Eingangsleistung 1 bzw. 0,5 W. VSWR: 1,1 (@1 GHz). Lieferbar: 3, 6, 10, 20 und 30 dB

ATT-3	12,80	ATT-6	12,80
ATT-10	12,80	ATT-20	12,80
ATT-30	12,80		

BNC-Abschlusswiderstand 50 Ω 0,5 W 9,90

BNC-Abschlusswiderstand 75 Ω 0,5 W 12,50

30-dB-Leistungsdämpfungsglied zum FA-NWT als Bausatz **BX-064** 8,50

Frequenzverdoppler, 50 Ω, passiv, BNC, Input: 10...1000 MHz **FD-2** 49,50



Frequenzerweiterung bis 2,7 GHz

Kompletter Platineinsatz zur Frequenzerweiterung zum FA-NWT nach DM2CMB (FA 11 und 12/2010), unbestückt, 8 einzelne Platinen, alle beidseitig mit Bestückungsdruck

PLS-05 36,-



Breitbandverstärker bis 2,7 GHz

Für Messungen und viele andere Anwendungen. Verstärkung typ. 24 dB, Frequenzbereich 10 bis 2700 MHz, beidseits mit SMA-Buchsen ausgestattet. 35 x 28 x 19 mm. Betriebsspannung 12 V, max. 120 mA.

Nicht RoHS-konforme Surplusware, ungebraucht **ZKL-287** (Listenpreis 149,95 \$) ab Mitte Oktober 65,-

* Wir sind kein Minicircuits-Distributor (www.minicircuits.com)



Breitbandverstärker bis 6 GHz

Für Messungen und viele andere Anwendungen. Verstärkung typ. 13 dB, Frequenzbereich 20 bis 6000 MHz, beidseits mit SMA-Buchsen ausgestattet. 26 x 27 x 15 mm. Betriebsspannung 12 V, max. 50 mA.

Nicht RoHS-konforme Surplusware, ungebraucht **ZKL-6G** (US-Listenpreis 114,95 \$) 55,-

* Wir sind kein Minicircuits-Distributor (www.minicircuits.com)



FiFi-SDR (FA 11/2010)

Superkompakter SDR-Empfänger für 0,1 - 30 MHz, der vom OV Lennestadt entwickelt wurde. Silab Si570-basiert und mit eingebauter Soundkarte!

Speisung und Steuerung vom PC aus über USB. Firmware-Updates ganz einfach via Internet und PC möglich. Kompletter Bausatz mit SMD-bestückter Platine, Gehäuse usw.

FiFi-SDR	BX-222	89,-
FiFi-SDR mit Preselektor	BX-222P	120,-
Preselektor zum Nachrüsten	BX-PRES	31,-

KW-RX 1254

0,1-30 MHz, AM, CW, SSB, Doppelsuper, 15 Speicher, nur fortgeschrittenen Bastlern zu empfehlen. Kompletter Bausatz mit Gehäuse u. englischer Anleitung, s. Beitrag im FA 5/99



BT-1254 195,-

Kurzwellen-RX-Bausatz 1253

9-Band-KW-Empfänger Einfaches FET-Audion für den Frequenzbereich von 1,8 bis 22 MHz. Vorstellung siehe FA 2/99 Bausatz 1253 (komplett mit Gehäuse)




BT-1253 89,-

Aktiv-/Passiv-Antennensystem

0,01 Hz bis 146 MHz. Bausatz. Lieferung ohne Strahler und Antennenfuß!

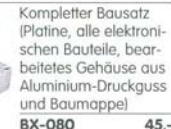Bausatz nach DJ8IL, siehe Ausgaben 12/2009 und 1/2010. Kompletter Bausatz (Platine, alle elektronischen Bauteile, bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Baumappe) BX-080 45,-



Optimierte Aktivantenne für den Portabelbetrieb

Bausatz nach DJ8IL (FA 8/2011) BX-081 29,50

Einband-CW-QRP-TRX

3 WHF, RX mit 4-pol. Ladder-Quarz-Filter (1 kHz). Der VFO überstreicht ein mindestens 50 kHz breites Segment im CW-Bereich. RIT $\pm 1,5$ kHz. Full-BK. Betriebsspannung 12-14 V. Leicht aufzubauen. Aufbau s. u. a. FA 3/1998 und QRP-Report 1/98. Bausätze für 40, 30 und 20 m Lager. Bausatz, komplett mit Gehäuse u. engl. Anleitung T-Kit 1380 (80 m) BT-380 109,- T-Kit 1340 (40 m) BT-340 109,- T-Kit 1330 (30 m) BT-330 109,- T-Kit 1320 (20 m) BT-320 109,-



Sudden Storm II

Der Direktmisch-RX in der Thunfisch-Dose. Quarzgesteuert mit 2 Quarzen (7,030 und 7,040 MHz), ziehbar. Leicht aufzubauen. Siehe FA 11/2010 BZ-010 29,-



Two Tinned Tunas II

Quarzgesteuerter QRPp-CW-Sender in der Thunfisch-Dose für 40 m. Etwa 0,1 W HF, mit 2 Quarzen (7,030 und 7,040 MHz), leicht aufzubauen, s. FA 12/2010 BZ-011 29,-



Automatische Steuerung für Antennenumschalter

Bausatz für die im FA 6 u. 7/2010 beschriebene Steuerung von DH8BQA. Lieferumfang: Platine, Bauteile, progr. Controller und Display, jedoch ohne Gehäuse. BX-162 46,50



FA-SDR-Transceiver für 1,8 bis 30 MHz

Hauptplatine SMD-vorbestückt, mit allen diskreten Bauteilen und Knöpfen. Die Platine muss zusätzlich mit einem »FA-SY 1« (Bestell.-Nr. BX-026) ausgestattet werden. Zum Betrieb sind ein PC mit USB-Anschluss und entsprechende Software erforderlich. Bestell.-Nr. BX-200 135,-



Passendes Gehäuse, bearbeitet und bedruckt

Bestell.-Nr. BX-201 32,-

Leergehäuse wie BX-201, für PAs, Netzteile usw.

Bestell.-Nr. ADG-120 22,-

optionales 1-W-Linear-PA-Modul, (ultralinearer Breitbandverstärker) SMD-vorbestückt.

Bestell.-Nr. BX-202 29,-

»FA-SY N° 1« für 10 bis 160 MHz

Bausatz für einen USB-steuerbaren Universal-Oszillator für Frequenzen von 10 bis 160 MHz. Bausatz nach DLISNG (siehe FA 9/08, S. 953). Herzstück ist ein Silab-IC Si570 in CMOS-Version (± 20 ppm, mit der On-board-Heizung reduzierbar). Größe 36 x 27 x 19 mm, alle SMD-Teile bestückt. Stromversorgung über USB oder/und 12 V extern. FA-SY N° 1 Bausatz komplett BX-026 39,50 FA-SY N° 2 (wie Nr. 1, LVDS bis 215 MHz) BX-027 45,50 FA-SY N° 3 (wie Nr. 1, LVDS bis 810 MHz) BX-028 71,60 FA-SY-Adapter zum Programmieren und Testen der verschiedenen FA-SYs Bausatz: Platine 75 x 41 mm, mit USB-Buchse und Sockel BX-029 3,50



FA-SY-Steuerplatine »FA-SY-SP«



Bausatz nach DG8SAQ (FA 2/10, S. 154) für die Steuerung der »FA-SYs« ohne PC. Damit wird der FA-SY zum Universal-VFO! Platine, 2x16-LC-Display, Drehimpulsgeber, neuer Controller usw.

FA-SY-SP Komplettbaukasten BX-085 36,-

dto., jedoch mit blauem Display BX-085-B 41,-



PicoKeyer-Plus und Tastinterface

2 Bausätze von HamGadgets (NOXAS). PicoKeyer-Plus mit vielen Zusatzfunktionen und Universal-Tast-Interface UKA-2 (s. FA 5/2010, S. 530 f.)



PicoKeyerPlus-K t von NOXAS BZ-005 23,- PicoKeyerPlus-Chip (prog. Controller) BZ-006 14,50 UKA-2 von NOXAS BZ-007 17,-

Portabel-Aktivantenne



LW/MW/KW-Vorverstärker für Hand-scanner usw. nach DJ8IL (FA 8/2011). Komplet mit Platine, Bauteilen, Batterie sowie bearbeitetem Weißblechgehäuse BX-081 29,50

USB/CAT-Transceiver-Interface



Bausatz für das USB/CAT-Interface aus FA 5/2007. Lieferumfang: Platine (SMD vorbestückt), alle diskreten Bauteile, bearbeitetes Gehäuse mit bedruckter Frontplatte, CD mit Baumappe und Software BX-120 139,-

Verschiedene Anschlussleitungen zur Selbstkonfektionierung über den Online-Shop lieferbar:

K-KL35-ST Kabel m. 3,5-mm-Klinkenstecker, Stereo, 0,7 m	0,80
K-KL65-ST Kabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker, Stereo, 0,7 m	1,-
K-CH-ST Kabel mit Cinch-Klinkenstecker, 0,7 m	0,50
K-DIN-ST5M Kabel mit DIN-Stecker, 5-polig, 1 m	0,90
K-DIN-ST6M Kabel mit DIN-Stecker, 6-polig, 2 m	1,40
K-MDIN-ST6M Kabel mit Mini-DIN-Stecker, 6-polig, 0,8 m	0,80
K-SUBD-ST525M Kabel m. Sub-D-Stecker, m., 25-pol., 0,8 m	1,50
K-SUBD-ST9M Kabel mit Sub-D-Stecker, m., 9-pol., 0,8 m	1,20
K-SUBD-ST9W Kabel m. Sub-D-St., w., 9-pol., 0,8 m	1,20
SUB-D-25M Sub-D-Stecker, männl., 25-polig,	0,50
ST-DIN13 DIN-Stecker, männl., 13-polig,	1,40

KW-Antennenumschalter (FA 2/08)

Bausatz für einen ferngesteuerten Antennenumschalter für Sendeleistungen bis 100 W. Komplettbaukasten mit Platine, Relais, Buchsen, bearbeitetem Aluminiumwinkel und Mastgehäuse BX-161 88,50

Wie BX-161 jedoch ohne Buchsen u. Gehäuse BX-160 36,50

Platine PLB-11 24,50

GPS-Empfänger mit Locatoranzeige

Selbstbauprojekt für einen GPS-Empfänger, der u. a. den Locator im Maidenhead-Format anzeigt. Die neue Serie zeigt auch den sog. »Extended Locator« an, der vor allem GHz-Verbindungen eine weitaus genauere QRB-Berechnung ermöglicht, und kann mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgerüstet werden. FA 4/2009, S. 402, entwickelt von Oliver Dröse, DH8BQA



Empfänger (Platine, Display, PIC usw.) BX-044 37,50

Gehäuse komplett bearbeitet BX-045 10,-

GPS-Modul Navilock NL-501ETTL BX-046 40,50

Bluetooth-Modul BTM-222 BX-047 14,90

QRP-Linear-Endstufe (1,8-150 MHz)

Bausatz nach DLSEWN (FA 7-9/2008) für einen besonders intermodulationsarmen 5-W-Linearverstärker, bestehend aus Platine sowie allen erforderlichen aktiven und passiven Bauelementen, jedoch ohne Kühlkörper und Befestigungsmaterial




BX-031 (ohne Kühlkörper) 29,80

FA-SM »StationsManager«



Bausatz für den im FA 3/2010 beschriebenen Sequenzer von DH8BQA. Komplettbaukasten (keine SMD-Teile) mit Platine, allen Bauteilen sowie bearbeitetem und bedrucktem Aluminiumgehäuse BX-182 145,-

„Spandau-Peiler“

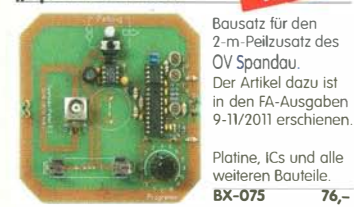

Bausatz für den 2-m-Peilsatz des OV Spandau. Der Artikel dazu ist in den FA-Ausgaben 9-11/2011 erschienen. Platine, ICs und alle weiteren Bauteile. BX-075 76,-

Bluetooth-Adapter für die serielle Schnittstelle

Bausatz nach DH8BQA (FA 4/2011) mit Bluetooth-Modul BTM-222. Komplettbaukasten mit SMD-vorbestückter Platine, Bluetooth-Modul und Steckverbinder BX-132 29,-



30-W-Linear-PA nach DL2EWN

Bausatz (siehe FA 2/2011) mit RD100HHF1, Platine, Ausgangsübertrager T-30A und allen Bauteilen, jedoch ohne Kühlkörper, Buchsen und Gehäuse!

Bausatz (o. Abb. wie beschrieben) BX-032 89,-

Ausgangsübertrager-Bausatz 1:4

Ferrite, Röhrenchen, Kabel usw. T-30A 14,50



Filtergehäuse aus Weißblech mit 2 Löchern für BNC-Buchsen

Typ	Länge	Breite	Höhe	Preis
FG18	37 mm	20 mm	20 mm	2,00
FG28	55 mm	20 mm	20 mm	2,40
FG38	77 mm	20 mm	20 mm	2,80



Mono- und Bidirektionale Koppler 50 Ω

Typ	Frequenz	Kopplung	max. Input
TDC-10-1	1...400 MHz	10,0 dB	1/2 W 23,50
PDC-10-180	1...400 MHz	11,5 dB	2/4 W 18,00
PDC-20-180	0,5...200 MHz	19,2 dB	3/5 W 24,50



R2005200P12

Intermodulations- und rauscharmer Breitbandverstärker (5-200 MHz). Dieses Highend-Modul wurde z. B. anfangs im Hilberling PT-8000 als Vorverstärker verbaut! Ein Datenblatt für dieses interessante Bauteil gibt es auf unserer Website. R2005 38,50



Alu-Design-Gehäuse

Universelles Tubusgehäuse zum Einbau von Platinen. Mit Plastikanten. Abmessungen 100 x 80 x 42 (T x B x H) ADG-80.42.100 16,- Ersatz-Frontplatte einzeln G-FR80-OP 1,95



Aluminium-Kleingehäuse

Universelles Gehäuse aus zwei Halbschalen zum Einbau kleiner Platinen mit 51 mm Breite und bis zu 80 mm Länge. Abmessungen 80 mm x 55 mm x 24 mm (T x B x H) AKG-55.24.80 8,90



1-kW-Antennenkoppler



Bausatz für einen per PC (WinXP oder Win7) ferngesteuerten, symmetrischen KW-Antennenkoppler (1,8 bis 30 MHz) nach DLISNG. Die ausführliche Beschreibung wurde in den FUNKAMATEUR-Ausgaben 1-4/2011 veröffentlicht. Lieferumfang: SMD-vorbestückte Platinen, alle weiteren Bauteile, vorgelötete Spulen, Lüfter, Hochspannungsdurchführungen sowie ein bearbeitetes Kunststoffgehäuse BX-1000 980,-

Abbildung ohne Deckel

Potenzimeter (horizontaler Einbau)

ALPS, zum Einlöten in Platinen.
Achse: ø 6 mm, 17 mm lang

10 k lin	PH-10klin	1,20
100 k lin	PH-100klin	1,20
10 k log	PH-100klog	1,20

Potenzimeter (vertikaler Einbau)

10 k lin	PV-10klin	1,20
100 k lin	PV-100klin	1,20
10 k log	PV-100klog	1,20

Foliendrehkos mit Knopf*

Typ Kapazität
FD-80+240* 80 und 240 pF 20,5 x 20,5 x 17,5 mm
mit Knopf ø 24,5 4,60
FD-60+140 60 und 140 pF 20,2 x 20,2 x 11 mm
ohne Knopf, aber mit 10 mm langer Achse ø 6 mm, für
Spannzangenknöpfe geeignet 2,90 (10 Stück 25,-)

Ideal für Audios, Detektor-Empfänger, QRP-Antennentuner usw.

Drehkondensatoren

Doppeldrehkondensator,
2 x 320 pF + 2 x 12 pF,
36 mm x 28 mm x 52 mm
(B x H x T), 4,5-mm-Achse,
Untersetzung 3:1, Surplusware
DR-320-12 14,-

Luftdrehko, 4 x 14 pF,
14,5 mm (B x H x T),
Achse, mit Unter-
setzung 1,5:1, ausgebaut
DR-14x4 15,-

Weitere Drehkondensatoren finden Sie auf
www.funkamateure.de

Power-Module von Mitsubishi für das 2-m-Band

- Betriebsfrequenzbereich 135 bis 170 MHz
- für FM-Betrieb vorgesehen
- mit externer Gate-Spannung auch für den SSB-Linearbetrieb geeignet
- Eingangs- und Ausgangsimpedanz 50 Ohm
- unempfindlich gegen ausgangssseitige Fehlanpassung
- in vielen Amateurfunkgeräten im Einsatz

Typ	Ub	U _{max}	P _{in}	P _{out}	Stück
RA08H1317M	12,5	13,2	20 mW	>8 W	26,80
RA13H1317M	12,5	17	50 mW	>13 W	38,00
RA30H1317M	12,5	17	50 mW	>30 W	48,80

Lieferung mit englischem Original-Mitsubishi-Datenblatt

Universal-transistoren

BC 547B	0,20
BC 557B	0,20
SC 308C	0,20
SC 308D	0,20
SF 245	0,20
SF 818D	0,20
SF 828D	0,20
SF 829D	0,20
10 Stück	je 1,25

Ge-Dioden

GA104	0,30
AA116	0,80

Ferritperlen zur HF-Dämpfung

ø 4 mm,
4 mm
lang,
5 St. 1,-

MMICs

Typ	Äquivalent	f _{max}	V _{DS}	NF	OIP ₃	P _{out} max
		(GHz)	(dB)	(dB)	(dBm)	(dBm)
ERA-1		8	12,1	5,3	26,0	11,7
ERA-2		6	16	4,7	26,0	12,8
ERA-3		3	22,2	3,8	23,0	12,1
ERA-4		4	13,7	5,5	32,5	17,0
ERA-5		4	19,8	4,5	33,0	18,4
ERA-6		4	11,1	8,4	36,5	18,5
MAR-1	MSA0185	1	15,5	5,5	14,0	1,5
MAR-2	MSA0285	2	12	6,5	17,0	4,5
MAR-3	MSA0385	2	12	6,0	23,0	10,0
MAR-4	MSA0485	1	8	6,5	25,5	12,5
MAR-6	MSA0685	2	16	3,0	14,5	2,0
MAR-7	MSA0785	2	12,5	5,0	19,0	5,5
MAR-8	MSA0885	1	22,5	3,3	27,0	12,5
SGA5289		5	13,5	4,2	31,0	15
EC10788		3,5	20	3,5	37,5	21

Versilberter Kupferdraht

Durchmesser	Länge	Preis
0,5 mm	10 m	1,95
0,8 mm	7 m	1,95
1,0 mm	5 m	1,95
1,5 mm	2 m	1,95
2,0 mm	2 m	4,90

Quarze, div.

38,0 kHz	9,90
467 kHz	7,50
7 600 kHz	9,90
4 000,0 kHz	1,50
8 000,0 kHz	1,50
8 998,5 kHz	4,90
9 000,0 kHz	4,90
9 001,5 kHz	4,90
10 240,0 kHz	3,90
10 245,0 kHz	1,50
10 698,5 kHz	4,90
10 700,0 kHz	3,90
10 701,5 kHz	4,90
14 838,0 kHz	4,95
14 849,0 kHz	4,95
14 852,0 kHz	4,95
14 856,0 kHz	4,95
16 000,0 kHz	1,50
20 945,0 kHz	4,95
21 388,0 kHz	4,95
22 000,0 kHz	4,95
31,3333 MHz*	4,95
38,6666 MHz*	4,95
42,0000 MHz*	4,95
44,8888 MHz*	4,95
45,2222 MHz*	4,95
117,000 MHz**	12,00

* 1/3. Oberton ** 7. OT

GaAs-Fets

ATF 10136	4,30
CF739	1,90
CF750	1,90

KW-Mosfets von Mitsubishi

RD00HHS1	1,40
RD06HHF1	5,50
RD16HHF1	6,70
RD100HHF1	30,80

Band-Quarze

1.800,0 kHz	4,95
1.820,0 kHz	4,95
3.530,0 kHz	4,95
3.540,0 kHz	4,95
3.550,0 kHz	4,95
3.555,0 kHz	4,95
3.560,0 kHz	4,95
3.650,0 kHz	4,95
3.655,0 kHz	4,95
3.670,0 kHz	4,95
7.000,0 kHz	4,95
7.005,0 kHz	4,95
7.015,0 kHz	4,95
7.025,0 kHz	4,95
7.030,0 kHz	4,95
7.035,0 kHz	4,95
7.040,0 kHz	4,95
7.045,0 kHz	4,95
7.050,0 kHz	4,95
7.052,0 kHz	4,95
7.055,0 kHz	4,95
7.070,0 kHz	4,95
10.105,0 kHz	4,95
10.106,0 kHz	4,95
10.115,0 kHz	4,95
10.116,0 kHz	4,95
10.125,0 kHz	4,95
10.135,0 kHz	4,95
10.145,0 kHz	4,95
14.010,0 kHz	4,95
14.040,0 kHz	4,95
14.055,0 kHz	4,95
14.060,0 kHz	4,95
14.252,0 kHz	4,95
14.255,0 kHz	4,95
14.270,0 kHz	4,95
14.300,0 kHz	4,95
14.333,3 kHz	4,95
18.096,0 kHz	4,95
21.060,0 kHz	4,95
21.250,0 kHz	4,95
21.255,0 kHz	4,95
21.270,0 kHz	4,95
21.300,0 kHz	4,95
24.900,0 kHz	4,95
24.910,0 kHz	4,95
28.000,0 kHz	4,95
28.060,0 kHz	4,95
28.500,0 kHz	4,95
50.100 MHz	4,95
50.102 MHz	4,95
50.105 MHz	4,95
50.120 MHz	4,95
50.150 MHz	4,95
50.200 MHz	4,95
HC-18/U, 30 pF Bürde	
ab 50 MHz 3. OT	
Serienresonanz	
Sonderanfertigungen?	

Andy Fleischer fragen!
Fax (0421) 24 43131

Schottky-TTL-ICs

74500	4 NAND-Gatter	0,90
74503	4 NAND OC-Gatter	0,90
74574	2 D-FlipFlops	1,50
745112	2 JK-FlipFlops	1,50
745124	VCO bis 85 MHz	5,40

Filterspulen für 30 bis 250 MHz

Gut abgleichbare VHF-Filterspulen mit Ferritkernen für Selbstbauprojekte. Grundfläche 10 x 10 mm, Rastermaß 2,3 mm, teilweise mit Abschirmkappe (S)

Typ	Induktivität [nH]	abgleichbar [nH]	Wdg.	Güte@Frequenz	Höhe [mm]	Preis (10 Stück)
VHF-110-105	110	85...145	3,5	80@100 MHz	12	1,20 (9,90)
VHF-310-105	310	260...360	8,5	80@100 MHz	12	1,20 (9,90)
VHF-420-105	420	365...470	10,5	80@100 MHz	12	1,20 (9,90)
VHF-150-10	150	95...210	3,5	90@100 MHz	12	0,95 (7,90)
VHF-330-10	330	230...425	6,5	90@80 MHz	12	0,95 (7,90)
VHF-460-10	460	325...570	8,5	80@50 MHz	12	0,95 (7,90)
VHF-540-10	540	405...680	10,5	80@80 MHz	12	0,95 (7,90)

Programmierbare SiLab-XOs Si570

Si570, CMOS, 3,3 V	
10...160 MHz	22,50
Si570, LVDS, 3,3 V	
10...215 MHz	27,-
Si570, LVDS, 3,3 V	
10...810 MHz	48,90
Hex-Adresse 50	

FM-modulierbar

Si571, CMOS, 3,3 V	
10...160 MHz	39,50

Quarzfilter und keramische Filter

7-MHz-Quarzfilter (40-m-Band), monolithisch	
7.008M15A (f _m =7,008 MHz, 15 kHz, 2pol., 2 pF13k)	8,90
7.022M15A (f _m =7,022 MHz, 15 kHz, 2pol., 2 pF13k)	8,90
9-MHz-Quarzfilter, monolithisch	
9MXF24 (2,4 kHz, 8pol., 18 pF II 980Ω)	49,-
9M7A (8 kHz, 2pol., 2 pF II 3 kΩ)	5,90
9M12B (12 kHz, 4pol., 2 pF II 3 kΩ)	8,90
10,7-MHz-Quarzfilter, monolithisch	
MQF 10.7/0003/6 (3 kHz, 6pol.)	39,-
10M7A (8 kHz, 2pol., 2 pF II 3 kΩ)	5,90
10M12B (12 kHz, 4pol., 2 pF II 3 kΩ)	8,90
10M12D (12 kHz, 8pol.)	16,-
10M30A (30 kHz, 2pol., 2 pF II 3 kΩ)	5,90
21,4-MHz-Quarzfilter, monolithisch	
21M12A (12 kHz, 2pol., 2 pF II 1,5 kΩ)	5,90
21M12D (12 kHz, 8pol., 2 pF II 2 kΩ)	19,-
70,2-MHz-Quarzfilter	
MQF 70,2-1600/2 (18 kHz, 1...4 pF II 4,7 kΩ)	19,-
Keramische Filter (Murata)	
CLF455G3	4,20
CFU455D2	3,90
CFW455D	5,10
CDA 5,5 (TV-Ton-ZF) 5,5 MHz	0,55
SFE 7,02 (Murata) 40 m	3,95
SFJ 10,7 (Stettner) 10,7 MHz	0,55

2-m-Rx-Quarze

44.93333 (S20)	6,50
44.95000 (S21)	6,50
44.954166 (S22)	6,50
44.95833 (S23)	6,50
44.96667 (R0)	6,50
44.97500 (R1)	6,50
44.98333 (R2)	6,50
44.9917 (R3)	6,50
45.0000 (R4)	6,50
45.00833 (R5)	6,50
45.01667 (R6)	6,50
45.025 (R7)	6,50
3. OT für 10,7-MHz-ZF	

Oszillatoren

10,0 MHz	1,90
21,12 MHz	3,90
42,8 MHz	5,50
80 MHz	4,80
100 MHz	8,90
TXCO 12,8 MHz	1,95

Mixer

ADE-1	8,90
IE-500	9,-
SBL-1	9,95
SBL-1MH +13dBm	13,50
SRA-1	16,50
SRA-1W	13,-
SRA-2 1-1000 MHz	18,-
TUF-1	9,95
TUF-1H +17 dBm	12,95
CMY 210	4,90

Fets · Mosfets

BF245A	0,80
BF245B	0,80
BF245C	0,80
BF246A	0,80
BF246B	0,80
BF246C	1,40
BF247A	0,80
BF256C	1,20
BF862	1,00
BF907	0,60
BF961	1,00
BF981	1,50
BF992	0,90
BF998	0,90
BF1005	0,90
BF1009	0,50
J112	0,80
J309	1,70
J310	0,40
MPF 102	1,20
PB002	18,00
2N2319	0,60
2N2320	1,50
2N4416	2,80
2N7000	0,70
2SK241	1,80
3N203	4,50
3N2115	4,20
40841	2,60

PIN-Dioden

BA477	0,80
BA482	0,95
MA4P1250	8,20

CMOS-ICs im DIP-Gehäuse

74AC74	Dual-D-Flip-Flop	0,70
74HC74	Dual-D-Flip-Flop	0,70
74HC4017	Dekadischer Johnson-Zähler, 10 Ausgänge	0,65
74HC4060	14-Bit-Binärlöser mit Oszillator	0,65
74HC4066	4 schnelle Analogschalter	0,70
74VLC4066D	4 schnelle Analogschalter (SMD)	3,50
CD4026B	Dekadischer Zähler mit Decoder u. 7-Segment-Ausgängen	0,70

Filterspulen-Bausätze von Neosid

				2,25 mm		
Typ	f	A _L	Q	Ferritmaterial	Preis	
	[MHz]	[nH]		Kern	Kappe	
7F15	5...15	12	60...125	F10b	F10b	1,25
7F15	20...60	5,5	60...110	F40	-	1,25
7V15	50...200	4,5	50...120	F100b	-	1,25

Und wo bestellen?

Bestellkarte, Bestellschein oder formlose Bestellung per Post an:
FUNKAMATEUR-Leserservice
Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Majakowskiring 38, 13156 Berlin
Telefonisch über die (aus dem deutschen Festnetz) gebührenfreie Bestell-Hotline (0800) 73 73 800
Telefon aus allen anderen Netzen (030) 44 66 94 72
Per Fax (030) 44 66 94 69
E-Mail shop@funkamateure.de
Internet www.funkamateure.de
Preisänderungen infolge Wechselkursschwankungen des Dollars sowie Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.



Spezial-ICs

A 225D	FM-ZF (RFT) wie TDA1047	2,80
A 277D	LED-Ansteuerung	3,90
A 281D	AM/FM-ZF (RFT)	2,30
A 4100D	AM-Empfänger wie TDA4100	3,90
AD 1403AN	2,5-V-Referenz	2,50
AD 608AR	Mischer	3,80
AD 831	Mischer bis 400 MHz PLLC20	16,50
AD 8000YRDZ	Ultra-Highspeed-OV, 1,5 GHz	4,30
AD 8307AN	Breitbandlogarithm. 500 MHz	12,50
AD 8307SMD	Breitbandlogarithm. 500 MHz	12,50
AD 8313ARMZ	Breitbandlog. bis 2,5 GHz	24,90
AD 8342ACPZ	aktiver Mischer bis 2,4 GHz	12,50
AD 8361ARM	Detektor, 2,5 GHz	9,50
AD 9951YSVZ	DDS, 14 Bit DAC, 500 MPS	25,50
AD 9958BCPZ	DDS, 2-Kanal, 10 Bit, 500 MPS	31,80
BA 1404	UKW-Stereosender	7,80
BH 1415F	UKW-Stereosender mit PLL	13,80
BH 1416F	UKW-Stereosender mit PLL	13,80
CA 3005	Differenzverstärker (ähnlich CA3028)	1,90
CA 3089	FM-ZF-Verst. m. Demodulator	2,90
CA 3130E	BiMOS-OPV	2,60
CNY 17-2	Optokoppler	0,80
CNY 17-4	Optokoppler	0,80
EL2125CSZ	superrauscharmer OV	8,60
HT9200A	DTMF-Generator	2,40
HT9200B	DTMF-Generator, SOP-14	2,40
ICM 7555	Timer	0,90
ISD1760SY	Sprachspeicher (SMD)	8,60
ISD1760PY	Sprachspeicher (DIL)	8,60
LM11117 DT-1.8	Spannungsregler 1,8 V	1,30
LM11117 DT-3.3	Spannungsregler 3,3 V	1,30
LM 1871N	Fernsteuersender (27/40 MHz)	2,90
LM 1872N	Fernsteuerempfänger dto.	4,30
LM 311N	Komparator	1,00
LM 324N	4-fach OPV	1,20
LM 339N	4-fach Komparator	1,50
LM 358AN	OPV, 2-fach	1,20
LM 393N	2-fach Komparator	1,50
LT 1252	Video-Verstärker	5,95
LTC 1021	10-V-Referenz	2,80
LTC 1799	Oszillator-IC	3,60
MAX 232N	RS-232-Sender/-Empfänger	1,20
MAX 4544CP	Analogschalter	2,35
MAX 4614CP	4-fach Analogschalter	2,90
MAX 4616CP	4-fach Analogschalter	2,90
MC 1350P	ZF-Verstärker	3,40
MC 1458	2-fach OPV	0,80
MC 1496	Modulator/Demodulator	2,90
MC 2830P	NF-AGC/VOX DIL	5,90
MC 2830D	NF-AGC/VOX SMD	5,90
MC 2833P	FM-Sender DIL	6,80
MC 2833D	FM-Sender SMD	6,80
MC 3340P	HF-Dämpfungssteller	4,50
MC 3361P	FM-ZF-Verstärker	2,90
MC 3362P	FM-ZF-Verstärker	5,95
MC 34063A	Schaltregler	2,20
MF 10CCN	Dual-SCF	6,20
MT 8870	DTMF-Decoder	4,30
NE 555N	Timer	0,80
NE 556N	Doppel-Timer	0,90
NE 567	Ton-Decoder mit PLL	1,90
NE 592-8	Videoverstärker (120 MHz)	1,10
NE 592-14	Videoverstärker (120 MHz)	1,10
RF 2420	HF-Dämpfungssteller, digit. gest.	9,50
SA 612	Mischer	2,90
SA 614AN	ZF-Verstärker	4,95
SD 5000	4-fach Analogschalter	2,90
SL 560C	HF-Verstärker, rauscharm	9,80
SL 952	Verstärker für Vorteiler	12,80
SLB 056A	Dimmer	1,90
SO 42E	Mischer (rund, ähnlich TO-100)	2,40
SO 42P	Mischer (DIP-14)	2,40
SSM 2165-1P	NF-Kompressor (DIP-8)	8,60
SSM 2166P	NF-Kompressor (DIP-16)	9,90
SSM 2166S	NF-Kompressor (SMD)	9,20
TA 7358AP	Frontend für VHF-Empfänger	1,20
TA 7796P	5-Kanal-Equalizer	3,90
TCA 440 (RFT)	AM-Empfänger (wie A244D)	4,40
TDA 7000	FM-Empfänger	4,50
TSA 5511	PLL (DIL)	5,50
TSA 6057	PLL (DIL)	9,80
TSA 6060T	PLL (SMD)	9,80
XR 1010CP	Filter-IC	6,50
XR 1015CP	Filter-IC	9,80
XR 215CP	PLL bis 25 MHz	14,90
XR 2206	Funktionsgenerator	7,20
µA 733	Videoverstärker	1,20
µA 747	Operationsverstärker	1,20
ZN 414	AM-Empfänger	2,50
7660 DIL	Spannungswandler	1,10
7660 SMD	Spannungswandler	1,60
7805	Spannungsregler 5 V/1 A	0,40
7812	Spannungsregler 12 V/1 A	0,40
78L05	Spannungsregler 5 V/0,1 A	0,25
78L06	Spannungsregler 5 V/0,1 A	0,25
78L08	Spannungsregler 5 V/0,1 A	0,25
78L09	Spannungsregler 9 V/0,1 A	0,25
78L12	Spannungsregler 12 V/0,1 A	0,25

Digitales Einbauminstrument

3 1/2-stelliges LCD-Display, Anzeigebereich 0...199,9 mV (erweiterbar z.B. 0...19,99 V), Stromversorgung 9...12 V, typ. Stromaufnahme 0,5 mA, für Snap-In-Montage, Einbaulöffnung 54 x 38 mm, Einbautiefe 18 mm. Einbauminstrument muss mit galvanisch getrennter Betriebsspannung versorgt werden.

DEI-35 nur 5,50



N-Flanschstecker- und -buchse

N-Flanschstecker N-ST-FL	2,30
N-Flanbuchse N-BU-FL	1,30

beide mit 4-Loch-Flansch

N-Winkeladapter

Wenn hinter dem Gerät nicht genug Platz ist, könnte dieser Adapter Ihr Problem lösen...

N-WA 4,90



Bluetooth-Adapter Jabra A-210

Universell einsetzbar, mit 2,5-mm-Klinkenstecker



Restexemplare, bei denen der eingebaute Li-Ionen-Akku defekt ist. Bastierlösung: Gehäuse vorsichtig öffnen und einen kleinen 3,7-V-Li-Ionen-Akku „Huckepack“ ansetzen oder eine externe 3,7-V-Gleichspannung zuführen. So „repariert“ immer noch gut für alle möglichen Amateurfunk-Bluetooth-Experimente geeignet. Verkaut ohne Garantie! Nur solange Vorrat!

BTA-210-X Sonderpreis 9,-
Neu im Sortiment: Ersatzakku 3,7 V/160 mAh 6,-
BTA-Akku

TMP-Buchsen u. -Stecker

Ausführungen, wie sie in allen kommerziellen Transceivern eingebaut werden



TMP-V (Buchse vertikal) 1,20
TMP-45 (Buchse 45° geneigt) 1,20
TMP-S (Stecker, crimpbar) 1,50

Mess- und Adapterkabel

Spezialkabel zur Verbindung kommerzieller Transceiver (Zug-Ausgang von FT-950, FT-2000 usw.) mit externen Nachsetzern o. Messgeräten. RG-174, 1 m lang, gecrimpt, BNC-Stecker/TMP-Stecker.

MAK-1 9,50



Ferritstäbe



200 mm x Ø 10 mm, Material 4B 5,90
150 mm x Ø 8 mm, Material 3B 4,90
43 mm x Ø 6 mm 1,95
Wickelkörper für Ferritstäbe mit Ø 8 mm 0,40

Hochlast-Widerstände

Induktivitätsarme mit 100 W belastbare Widerstände für den Selbstbau von Dummy-Loads

50 Ω, 100 W 11,20
100 Ω, 100 W 11,20



Einbauminstrument

Rarität! 100 µA (± 20%), Skaleneinteilung 1...6, Frontplattenausschnitt 35 x 14 mm, tiefe 32,5 mm, seitliches Loch für Beleuchtung, z.B. LED mit Ø 5 mm

INST-100 7,90



HF-Transistoren

BF173	1,30
BF199	0,50
BF224	0,80
BF225	0,50
BF450	0,50
BF979	1,00
BFP196	1,10
BFO69	2,40
BFO90	0,90
BFR91	0,60
BFR92A	0,45
BFR93A	0,30
BFR96TS	1,60
BFT92	0,60
BFW16	2,50
BFW16A	2,50
BFW92A	0,60
BFX89	1,50
BFY90	1,90
2N3553	2,50
2N3632	14,90
2N3866	3,60
2N4427	2,50
2SC1970	8,50
2SC1971	12,50

VCOs

$P_{out} = 10 \text{ dBm}$

Typ	MHz (fu - fo)	fo
POS-25	15 - 25	
POS-50	25 - 50	
POS-75	37,5 - 75	
POS-100	50 - 100	
POS-150	75 - 150	
POS-200	100 - 200	
POS-300	150 - 280	
POS-400	200 - 380	
POS-535	300 - 525	
POS-765	485 - 765	
POS-1060	750 - 1060	
POS-1400	975 - 1400	
POS-2000	1370 - 2000	

*) +7...13 dBm **19,90**

1:1-NF-Übertrager

Hochwertiger P1200 von ETAL. Der geeignete NF-Übertrager für Interfaces zwischen PC-Soundkarte u. Funkgerät, 17 x 17 x 13 mm

P 1200 3,80



Textool-IC-Sockel

24-polige Ausführung, 7,5 mm Reihenabstand

Textool24 3,50
dto. 7,5-15 mm Reihenabst. **Textool24b** 3,90



Platinenhalter - Dritte Hand

Solide Montagehilfe für Ihre Werkstatt zum Bestücken und Prüfen von Leiterplatten. Nutzbreite 250 mm, stufenlos arretierbar.



UM-3, Montagehilfe 19,95

Weitere Informationen auf www.funkamateure.de

Hochspannungs-Durchführungsisolator

Keramischer Isolator, mit dem sich Hochspannung oder HF (max. 5 kV/25 A) durch Gehäuse u.ä. führen lässt. Länge des Bolzens 75 mm, Außen-Ø 24 mm

HV-ISO 18,-



NF-Verstärker

LM 380N	2 W	2,20
LM 384	5 W	3,10
LM 386	1 W	1,95
TBA 820M	2 W	1,20
TDA 7205P	5 W	2,50
TDA 1521A	Stereo, 2 x 6 W, SIL	2,20
TDA 2822M	Stereo, 2 x 1 W, DIL	2,50
TDA 2822D	Stereo, 2 x 1 W, SMD	2,80

Miniaturredrehschalter mit System

Für Leiterplattenmontage. Rastermaß 2,5 mm. Achse 4 mm Ø. Restbestände aus DDR-Produktion. Viele Ausführungen, Einzelteile lieferbar mit denen sich Schalterkonfigurationen realisieren lassen.

Bestell-Nr.	Stufen	Ebenen	Preis
MDS-3-1R	3	1	2,-
MDS-3-2G	3	2	2,25
MDS-3-5G	3	5	3,-
MDS-4-2O	4	2	2,25
MDS-4-3R	4	3	2,50
MDS-5-5O	5	5	3,-
MDS-6-4R	6	4	2,75
MDS-7-2R	7	2	2,25
MDS-8-4R	8	4	2,75
MDS-9-2R	9	2	2,25
MDS-9-3R	9	3	2,50
MDS-10-3R	10	3	2,50
MDS-10-4R	10	4	2,75
MDS-10-5R	10	5	3,-
MDS-10-7R	10	7	3,50
MDS-12-4R	12	4	2,75

R= Kennfarbe rot; G= grün; O=orange/gelb
Gesamtsortiment und lieferbare Einzelteile (z. B. Rastköpfe mit 2 bis 12 Stellungen usw.) unter www.funkamateure.de

Breitbandübertrager von Minicircuits für 50-Ω-Systeme

(Case X65 = DIL 6-polig)

Typ	-3 dB-Bereich	Kopplung	max. Input	Preis
T1-TT	0,1-200 MHz	1:1	0,25 W A	4,50
T2-TT	0,1-200 MHz	1:2	0,25 W A	5,60
T1-5.1	0,1-300 MHz	1:1,5	0,25 W C	4,50
T2.5-6	0,1-100 MHz	12,5	0,25 W C	4,50
T4-1	0,2-350 MHz	1:4	0,25 W A	3,50
T4-6	0,2-200 MHz	1:4	0,25 W C	5,70
T14-1	0,2-150 MHz	1:14	0,25 W D	5,00
T9-1	0,2-200 MHz	1:9	0,25 W C	4,00
T-622	0,1-200 MHz	1:11	0,25 W F	3,30
TT4-1	0,05-200MHz	1:17	0,25 W B	6,00
TT-25.1	0,02-30 MHz	1:25	0,25 W B	9,90
DTM-4.2	0,2-600 MHz	1:4	Metalgehäuse	4,90

Datenblätter siehe www.minicircuits.com

Wir sind kein Minicircuits-Distributor und liefern teilweise Surplusware.

Tiefpassfilter von Mini Circuits 50 Ω

Datenblätter auf www.minicircuits.com

Typ	Durchlassbereich	Sperrbereich	IMHz
	<1 dB	>3 dB	>20 dB
PLP-5	DC...5	6	8...10 10...200
PLP-10.7	DC...11	14	19...24 24...200
PLP-21.4	DC...22	24,5	32...41 41...200
PLP-30	DC...32	35	47...61 61...200
PLP-50	DC...48	55	70...90 90...200
PLP-70	DC...60	67	90...117 117...300
PLP-90	DC...81	90	121...157 157...400
PLP-100	DC...98	108	146...189 189...400
PLP-150	DC...140	155	210...300 300...600
PLP-200	DC...190	210	290...390 390...800
PLP-250	DC...225	250	320...400 400...1200
PLP-300	DC...270	297	410...550 550...1800
PLP-450	DC...400	440	580...750 750...1200
PLP-550	DC...520	570	750...920 920...2000
PLP-600	DC...580	640	840...1120 1120...2000
PLP-750	DC...700	770	1000...1300 1300...2000
PLP-800	DC...720	800	1080...1400 1400...2000
PLP-850	DC...780	850	1100...1400 1400...2000
PLP-1000	DC...900	990	1340...1750 1750...2000
PLP-1200	DC...1000	1200	1620...2100 2100...2500

Typ. VSWR: im Durchlassbereich 1,7; im Sperrbereich 18
Stückpreis 13,90

Keramische Trimmer

Ø 10 mm	Nr.	Preis
4...20 pF (2 Anschlüsse)	10-4/20	0,50
10...40 pF (3 Anschlüsse)	10-10/40	0,50
Ø 7,5 mm		
2,5...5 pF (3 Anschlüsse)	7,5-4	0,50
2,5...6 pF (3 Anschlüsse)	7,5-6	0,50
2,5...7,5 pF (3 Anschlüsse)	7,5-7,5	0,50
3,5...13 pF (3 Anschlüsse)	7,5-13	0,50
4,5...20 pF (3 Anschlüsse)	7,5-20	0,50
6...30 pF (3 Anschlüsse)	7,5-30	0,50

Surplusware, ungebraucht, aber leicht angeschmutzt.

Vorteiler-ICs

MC12079D	SMD	2,8 GHz	1:64/128/256	12,80
MC12080D	SMD	1,1 GHz	1:10/20/40/80	9,-
MC12093D	SMD	1,1 GHz	1:2/2/8	12,-
MC12095D	SMD	2,5 GHz	1:2/4	12,80
U81385	SIL6	1,3 GHz	1:64	2,90
U89185	DIP	1,3 GHz	1:64	5,90
11C90	DIP	600 MHz	1:10/11	21,50
95H90	DIP	300 MHz	1:10/11	16,50



1/1997
DL5NEGs 40-m-QRP-TRX;
DJ1ZB: Ringmischer mit
HCMOS-Schaltern;
KW-Bandpässe; EZNEC
QR-971 1,-



2/1997
40-m-TRX mit 500-Hz-
Quarzfilter; DK4SX: Lei-
stungsfähiger QRP-Emp-
fänger; Betriebstechnik
QR-972 1,-



1/1998
Pixie-TRX; DJ8ES: 2-m-
QRP-CW-TRX; SSB-TRX
White Mountain; TenTec
1320; Up and Outer
QR-981 1,-



3/1998
DK1HE-TRX; Mischen mit
IE-500 oder NE602?;
Multibanddipol; HF-Meß-
brücke; Robuste Elbug
QR-983 1,-



4/1998
DK1HE-6-m-TRX; Serba
90/1, 80-m-CW-TRX; 6-m-
Rundstrahler; MFJ-9420;
FREO-Mite; FT7(B)-Tips
QR-984 1,-



3/1999
Mini-DDS-VFO; SS8/CW-
Allband-DC-TRX; DL9RMs
Mini-TRX; CW-NF-Filter;
1:1-Balun; Gehäusebau
QR-993 1,-



4/1999
80-m-QRPP-CW-TRX; OHR-
500; Klapperrfreie Relais;
80-m-DL9RM-TRX; 2-m-
DX-Antenne; Tonsieb
QR-994 1,-



1/2000
2-m-QRP-SSB/CW-TRX
Hohentwiel (1), DL7SAL-
Magnetic-Loop, Amidon-
Ringkerne; Twin-Koax
QR-001 1,-



2/2000
2-m-QRP-SSB/CW-TRX
Hohentwiel (2), Buggy-
Rhombic-Beam, Mini-
Elbug; SMDs einlöten
QR-002 1,-



3/2000
Breitbandiger SWR-/
Leistungsmesser; LM386
für CW-RX; PIC kontrol-
liert 20-m-DDS-CW-TRX
QR-003 1,-



4/2001
Notch/Bandpaß; Tief-
paßfilter für QRP-TRX;
NB6M-Paddle; MRX-40
für 20/80 m; Solarregler
QR-014 1,-



3/2005
HF-Multimeter; Unsicht-
bare Antenne; Tuner T1;
40-m-Mini-RX mit 2 ICs;
Kleeblatt-Dipol; K2-SSB
QR-053 1,-



4/2005
LeForty2: 40m-SSB-TRX;
Fuchsantenne; FT-817-
Protector; W3DDZ;
Symmetrischer Tuner
QR-054 1,-



1/2006
JUMA-RX1 für 80 u. 40;
CMOS-Zähler m. LCD;
Up-Down-Steuerung für
DDS-Oszillatoren
QR-061 1,-



1/2008
Schaltbares Dämpfungs-
glied, Spiralantenne,
QRP-TRX mit Ladder-Filter,
Halbleiter-Analysator
QR-081 1,-



4/2008
Z-Pol für 30/40 m; K1 mit
Li-Akku; Prüfgenerator
und Quarztaster; 40-m-
CW-TRX »Floh« u.v.m.
QR-084 1,-



1/2009
BCR-spezial; Ständer für
den K1; Eigenbau-Mike;
Büroklammer-Morsetaste;
Tipps und Tricks u.v.m.
QR-091 1,-



2/2009
QRP im Contest; Simpler
ATU mit Ringkern; Delta-
Loop mit 2 Elementen für
2 m; Solarstromversorgung
QR-092 1,-



3/2009
80-m-TRX; Unterdach-Di-
pol; Balun im K2; Kompak-
tes Antennenanpassgerät;
Skalenentwürfe u.v.m.
QR-093 1,-



4/2009
Z-Pol für 30/40 m; K1 mit
Li-Akku; Prüfgenerator
und Quarztaster; 40-m-
CW-TRX »Floh« u.v.m.
QR-094 1,-



1/2010
KNE-MOSFET-PA-Bausatz;
Stufenabschwächer bis
500 MHz; Indoor-Dipole,
Tiny-SDR für 80 m u.v.m.
QR-101 2,50



2/2010
Mehrfachbandanpassung von
Halbwelldipolen, LEDs
statt Kreuzzeigerinstru-
ment, Vertikale Windom ...
QR-102 2,50



3/2010
Ferngespeiste Aktivanten-
tuner, PSK31-TRX für
20 m, Antenne am Baum...
QR-103 2,50



4/2010
ZF-Adapter für den K2,
CW-QRP-TRX für 80 m,
Norton-Verstärker für
Aktivantenne u.v.m.
QR-104 2,50



1/2011
Einfacher Keyer für Padd-
les, FT-817 an einer PA,
30-m-CW-TRX mit nur 72
Bauteilen u.v.m.
QR-111 2,50



2/2011
Baugruppen für 5-Band-
CW-TRX, 2-El-Quad für 15
m, Multiband-Antenne für
den Urlaub u.v.m.
QR-112 2,50



3/2011
CW-Filter zur Empfangs-
verbesserung, Dosen-
antenne nach DL7AHW,
20-m-PSK-TRX u.v.m.
QR-113 2,50



4/2011 (erscheint im März)
1- und 2-V-Transceiver,
Micro-SWV-Meter, Wenig
Platz für Antennen? HF-
Verstärker mit BF1009
QR-114 2,50

Die ersten 50 Ausgaben des QRP-Report auf CD

Ausgaben 1/1997 bis 4/2009 auf CD-ROM

QRP-REPORT

Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft QRP und Selbstbau



50 Hefte als PDF
mit schneller Volltext-Suchfunktion
und komfortablem Inhaltsverzeichnis

Die ersten 50
Ausgaben der
Zeitschrift von
1/1997 bis 4/2009
als PDF, mit
schneller Volltext-
suche und Inhalts-
verzeichnis
QCD-50 14,50

*) Im März 2012
versenden wir inner-
halb Deutschlands
alle Bestellungen,
die diese CD-ROM
beinhalten unabhän-
gig vom Warenwert
portofrei!

Der »QRP-Report« ist die Quartalszeitschrift der DL-QRP-AG

Mitgliederverwaltung

Frank Vogel, DL9VF
Schillerplatz 17
14471 Potsdam
dl9vf@darc.de

Redaktion

Ingo Meyer, DK3RED
dk3red@qrp4fun.de

Bankverbindung der DL-QRP-AG

Konto
BLZ 1120030265
IBAN 100 500 00
DE42 1005 0000 1120 0302 65
BIC BELADEBE

Jahresbeitrag

10,- (Höhere Beträge als Spende möglich)
Im Rahmen ihres Jahresbeitrages erhalten die Mitglieder der DL-QRP-AG pro Jahr vier Ausgaben des »QRP-Reports«.

Bis 31. März 2012 portofrei!*

Bestellschein Unser komplettes Lieferprogramm finden Sie auf www.funkamateurl.de im Online-Shop.
zum Kopieren oder Ausschneiden.

Box 73 Amateurfunkservice GmbH
FUNKAMATEUR-Leserservice
Majakowskiring 38
13156 Berlin
Deutschland

Name, Vorname	Call (falls vorhanden)
Straße, Nr. bzw. Postfach	
PLZ, Ort	
Telefon- bzw. Faxnummer oder E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen	

☐ **Rechnung** (nur für unsere Abonnenten)

☐ **Bankeinzug**

Konto-Nr. _____ BLZ _____

☐ **Nachnahme** nur an Adressen in Deutschland (5,- Zusatzpostgebühren!)

☐ **Kreditkarte** (nur bei Auslandsbestellungen) ☐ Visa ☐ Master-Card ☐ Amex

Karten-Nummer _____ Prüfziffer _____ Gültig bis _____

Datum, Unterschrift

Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule e.V.

Bearbeiter:

Wolfgang Lipps, DL4OAD

Sedanstr. 24, 31177 Harsum

E-Mail: wolfgang.lipps@aatis.de

■ Faserleuchte

Ich sollte eine Schaltung für Kinder im Grundschulalter nennen, die rasch aufzubauen ist, möglichst wenig kostet und einen guten Erinnerungswert hat. Da ich gerade eine größere Menge ausgelöteter blauer Leuchtdioden bekommen hatte, galt es, das restliche Material zu besorgen und in einem Musteraufbau die möglichen Probleme zu studieren. Diese Arbeit übernahm mein Technik-Kurs mit Schülern aus dem 9. Jahrgang.

Es mussten Metall- oder Plastikröhrchen beschafft werden, in die eine 5-mm-LED zumindest mit deren oberer Rundung hineinpasst. Dafür sind Trinkhalme mit ausreichender Festigkeit geeignet, die sich mit einer Schere zuschneiden lassen. Ich habe mich stattdessen für Kabelendhülsen mit der Reichelt-Bestellnummer AEH16-100 entschieden. Die durchbohrte Kugel wurde einer Kette entnommen. Sie kann aus beliebigem Material (Holz, Kunststoff, Metall) bestehen.

Als Fasern habe ich solche aus PMMA, Polymethylmethacrylat, bekannter unter der Bezeichnung Acrylglas bzw. dem Handelsnamen Plexiglas, ausgewählt. PMMA-Fasern weisen eine hohe Transparenz auf, sind biegsam und lassen sich mit Hilfe eines Heißluftgebläses in die gewünschte Form bringen. Außerdem sind sie weitgehend bruchstabil. Mit einem Elektronikseitschneider sind die Fasern gut trennbar. Das an einer Stelle eintretende Licht verlässt die Faser nur am Ende oder an absichtlich



herbeigeführten Kratzern, die man mit einem Teppichmesser herbeiführt. Auch besteht die Möglichkeit, die Faser durch ein zusammengefaltetes Sandpapier zu ziehen, damit sie auf ganzer Länge leuchtet.



Mit geringem finanziellen und zeitlichen Aufwand lässt sich eine solche Faserleuchte mit Kindern herstellen. Foto: DL4OAD

Zunächst werden die z. B. bei Aura (www.aura-shop.de) bestellten Plastikfasern aus PMMA mit den Durchmessern 0,5 mm und/oder 0,75 mm nach eigenen Vorstellungen mit einem Teppichmesser oder einer kräftigen Schere zugeschnitten und durch die mit einem Bohrloch versehenen Holz- oder Metallkugeln gesteckt. Sekundenkleber ist für die Verklebung nicht geeignet, denn er gehört nicht in Kinderhände und macht das Material milchig-trüb.

Mit „Uhu hart“ oder Alleskleber werden die nach unten herausstehenden Fasern verklebt und vor dem Aushärten deren Lage korrigiert. Es wird so viel Kleber aufgebracht, dass die Fasern gleichzeitig in dem Bohrloch fixiert werden und die Kugel auf dem unteren Röhrchen haftet. Der Überstand soll so groß sein, dass die später zu montierende Leuchtdiode nur wenige Millimeter Abstand zu den Fasern einhält.

Jetzt muss der Kleber zwischen den montierten Teilen – Lichtleitfasern, durchbohrte Kugel und Aderendhülse – zunächst aushärten. Diese Zeit wird genutzt, um die Spannungsversorgung

für die Leuchtdiode vorzubereiten. Nimmt man dafür eine 9-V-Batterie, so wird nach der Formel $R_V = (9\text{ V} - U_{LED})/0,02\text{ A}$ der notwendige Widerstand berechnet. Bei einer blauen LED habe ich den Normwert 330 Ω gewählt. Wer eine andere LED-Farbe einsetzen möchte, braucht lediglich diesen Widerstand anzupassen. Die Anschlüsse des Widerstandes werden auf beiden Seiten bis auf 2 mm Länge gekürzt und verzinnt. Die LED-Anschlüsse werden ebenfalls gekürzt und verzinnt. Doch wo ist jetzt der Minuspol? Dieser ist immer noch an dem größeren inneren Aufbau der LED und auch an der seitlichen Abflachung des Gehäuses erkennbar.

Der Widerstand wird an den Pluspol der LED gelötet, an das andere Ende kommt die rote Litze, die zum Batterieclip führt, also an die schwarze LED-Kathode. Ein kurzer Test bestätigt den richtigen Aufbau und die korrekt ausgeführten Lötstellen. In der Zwischenzeit ist der Kleber hart geworden. Nun kann die LED mit dem Röhrchen verklebt werden.

Da ich mit diesem Aufbau noch nicht zufrieden war, habe ich mir ein passendes dünnwandiges Plastikrohr besorgt, dieses mit einer PUK- oder Laubsäge auf die gewünschte Länge geschnitten, mit einer selbstklebenden Folie verschönert und schließlich als Umhüllung für den ganzen Aufbau genutzt. Ein Tropfen UHU-Kleber hält den Aufbau zusammen.


Wolfgang Lipps, DL4OAD

■ Fortbildung bei der Ham Radio 2012

Die Amateurfunkmesse in Friedrichshafen findet diesmal vom 22. bis 24.6.12 statt. Am Freitag wird eine Fortbildung angeboten, die sich primär an Lehrer wendet, jedoch sind auch sonstige Interessenten willkommen. Der diesjährige Schwerpunkt widmet sich der Umweltsensorik. Im Rahmen von fünf Vorträgen, die auf praktischen Anwendungen beruhen, wird dieser Themenbereich erschlossen. Die Bandbreite reicht von Umweltradioaktivität und ihrer Messung über die Datenerhebung mit einem Messsystem bis hin zum Einsatz diverser Sensoren. Am Projektstand können u.a. ein hochwertiger Geigerzähler, ein Digitaloszilloskop und eine Sensor-Universalplatine unter fachkundiger Anleitung aufgebaut werden. Das ausführliche Programm steht in der Mai-Ausgabe des FUNKAMATEUR.

Lagerräumung beim AATIS

Der AATIS e.V. stellt insbesondere für seine Wochenendseminare und sonstige Aktivitäten, wie dem jährlichen Bundeskongress, eine Auswahl an Bausätzen zusammen. So hat sich über die vergangenen Jahre eine größere Zahl an einzelnen Platinen und Bausätzen angesammelt, die von einer Ecke in die nächste geschoben werden. Sie sollen nun äußerst kostengünstig, nämlich unter dem Einkaufspreis, abgegeben werden. Eine Restpostenübersicht wurde im Winter-Rundschreiben 2011/2012 abgedruckt, das beim Bearbeiter bestellt oder von www.aatis.de/content/sites/default/files/Auszug-Restpostenliste-Winter-Rundschreiben-2011.pdf heruntergeladen werden kann. Auf den Seiten 40 bis 42 befinden sich insgesamt 33 Positionen. Wer gerne bastelt, der wird fündig, ebenso wie der Ortsverband, der preisgünstig einkaufen möchte oder muss. Bestellungen gehen an Carsten Böker, DG6OU, via bestellung@aatis.de.

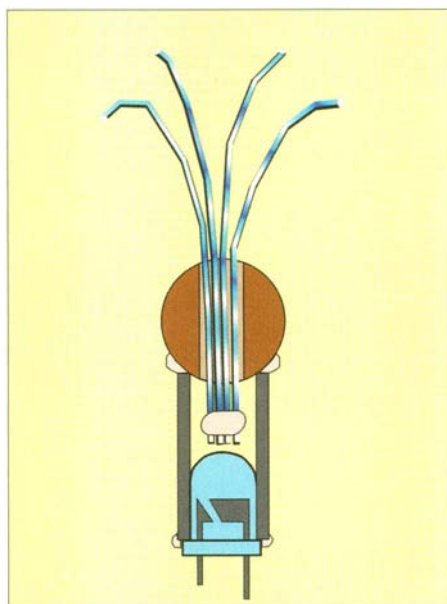

Das Schnittbild zeigt den Aufbau der Faserleuchte, bei der in der Bastelkiste vorhandenes Material eingesetzt werden kann. Lediglich die LED und die PMMA-Fasern müssen gekauft werden.

Grafik: DG2EAF

CB- und Jedermannfunk

Bearbeiter:

Harald Kuhl, DL1ABJ

Postfach 25 43, 37015 Göttingen

E-Mail: cbjf@funkamateure.de

■ Funkhilfe von jedermann

Das Thema Notfunk ist auch im Zusammenhang mit dem Jedermannfunk weiterhin aktuell. Dies ist u. a. an diversen Anfragen erkennbar, die mich in den vergangenen Wochen erreicht haben und nicht nur von Jedermannfunkern kamen, sondern auch von langjährigen Funkamateuren. Dies ist erfreulich, denn die vorbehaltfreie Zusammenarbeit der beiden Funkergruppen bzw. die Nutzung beider Funkwege je nach Bedarf bietet sich mitunter für den Notfunkbetrieb an.



Gut organisierte Notfunkgruppen können sich an örtliche Hilfsdienste wenden, um mit diesen die bestehenden Anforderungen zu klären. Ein weiterer möglicher Ansprechpartner ist der Beauftragte für Katastrophen- oder Bevölkerungsschutz beim jeweiligen Landkreis. Dieser gibt auch Auskunft über dort bereits aktive Notfunkgruppen.

Zwar stehen den Funkamateuren weiterhin die weitaus vielfältigeren technischen Möglichkeiten zur drahtlosen Informationsübertragung zur Verfügung, womit ich u. a. die Bildübertragung sowie den Datenfunk in seiner ganzen Vielfalt meine. Insbesondere die Übertragung von Livebildern beeindruckt die Vertreter professioneller Hilfsdienste, die wir mit unserem Notfunk bei Bedarf unterstützen möchten, immer wieder. Doch für den Sprechfunkverkehr über kurze Distanzen – und dabei geht es beim Notfunk häufig genug – stehen heute auch für Jedermannfunker verschiedene Optionen offen. Dabei denke ich nicht an das Auslaufmodell SRD/LPD-Funk bei 433 MHz, sondern an Freenet auf sechs Kanälen im 2-m-Band (149 MHz) sowie an PMR446 auf acht Kanälen im 70-cm-ISM-Band (446 MHz). Da sich der nur in Deutschland zugelassene Freenet-Funk hauptsächlich an professionelle Nutzer wendet, sind die dafür verfügbaren Handfunkgeräte entsprechend robust gebaut.

■ Handfunkgeräte dominieren

Das Geräteangebot für den europaweit zugelassenen PMR446-Funk ist deutlich größer mit einer entsprechend großen Variation hinsichtlich Ausstattung und Fertigungsqualität. Doch sind auch für PMR446 konzipierte Handfunk-

geräte im Handel erhältlich, die einen robusten Einsatz überstehen und professionellen Anforderungen genügen.

Dies sind oft Modelle, die ursprünglich für den Betriebsfunk entwickelt wurden und nun für den Sprechfunkverkehr auf den PMR446-Kanälen programmiert sind. Fündig wird man u. a. im Geräteangebot von Maas Funk-Elektronik (www.maas-elektronik.com), bei Team Electronic (www.team-electronic.de) sowie vereinzelt bei Stabo (www.stabo.de) und Alan/Albrecht/Midland (www.alan-electronics.de). PMR446-Geräte aus dem Supermarkt verdienen dagegen nur sehr selten das Attribut *robust*.

Eine interessante Alternative zumindest für den Einsatz innerhalb Deutschlands sind sogenannte Dualbandgeräte, die neben den acht PMR446-auch die sechs Freenet-Sprechfunkkanäle bieten. Auch dies sind im Allgemeinen speziell programmierte Betriebsfunkgeräte, wie das TeCom-DB-C oder das TeCom-DualBand, beide im Vertrieb von Team Electronic (s. o.).

Ebenfalls eine Sonderstellung unter den PMR446-Handfunkgeräten nimmt das Modell IC-F4029SDR aus dem Hause Icom ein. Dieses funkt nicht nur analog auf den acht erwähnten Kanälen, sondern bietet darüber hinaus 16 weitere Kanäle für digitalen Sprechfunkverkehr. Zudem ist das Gerät mit 32 Textmeldungen für den stillen Nachrichtenaustausch vorprogrammiert. Vergleichbar dem D-STAR-System für den Amateurfunk, hat Icom mit DMR446 – so die Bezeichnung für diese lizenzfreie Funkanwendung – Neuland betreten. Im Gegensatz zu PMR446 ist DMR446 aber trotz der Einführung vor immerhin sechs Jahren bislang kaum verbreitet, was sich auch im geringen Geräteangebot zeigt. Andererseits kann man sich als Nutzer gerade deswegen recht sicher sein, dass keine absichtlichen Störungen die Kommunikation erschweren.

Auch der 27-MHz-CB-Funk im 11-m-Band lässt sich für den Notfunk einsetzen und bietet einen Vorsprung gegenüber Freenet und PMR446, sobald es um die Überbrückung größerer Entfernungen geht. Hier bringen die Wellenausbreitung auf KW sowie die Möglichkeit der Verwendung externer Antennen hinsichtlich der erzielbaren Reichweite durchaus Vorteile gegenüber dem Jedermannfunk auf 2 m bzw. 70 cm. Angesichts der jetzt wieder häufigen Bandöffnungen für Fernverbindungen kann sich die Reichweite im 11-m-Band aber auch als Nachteil zeigen, wenn etwa Taxifunker aus Osteuropa oder Live-Übertragungen aus irischen

Kirchen die Kanäle mit S9-Signalen „beleben“. Daher – und obwohl ich seit jeher überzeugter KW-Funker bin – sollten sich am Notfunk interessierte Jedermannfunker zunächst eher auf Freenet und PMR446 konzentrieren, während das 11-m-Band bei Bedarf ergänzend zur Überbrückung großer Distanzen einsetzbar ist.

■ Andere Notfunker finden

Abhängig von der örtlichen Funderdichte, findet man am Notfunk interessierte Hobbykollegen auf dem Band und/oder beim Hobbytreffen. Oder man verfolgt geeignete Diskussionsforen im Internet: Unter www.funkforum.de pflegt Wolfgang Fricke (funkmagazin.de) eine Forenliste für Jedermannfunker. In einem solchen Forum könnte man auch selbst eine Anfrage zur Gründung einer örtlichen Notfunkgruppe starten bzw. ein erstes Treffen mit anderen Interessenten organisieren. Bei dieser Gelegenheit wäre dann zu erörtern und realistisch einzuschätzen, was man im Bedarfsfall leisten kann.




Beim Katastrophenschutz arbeiten Bund (www.bbk.bund.de) und Länder zusammen.

Fotos und Screenshot: DL1ABJ

Einen umfassenden Eindruck von den Möglichkeiten des Notfunks und dem damit verbundenen Aufwand vermittelt u. a. die Internetpräsenz der Organisation *Notfunk Deutschland* (www.notfunk-deutschland.de), die sich auf den Amateurfunk konzentriert; dies gilt naturgemäß auch für das DARC-Notfunkreferat (www.darc.de/de/referate/notfunk/). Doch finden dort auch engagierte Jedermannfunker Anregungen.

■ Ballonfunktionsaison startet

Nach mehreren erfolgreichen CB-Ballonflügen im vergangenen Jahr, die teilweise sehr kurzfristig angekündigt wurden, ist nun ein weiteres Projekt für dieses Jahr geplant: Am 10.3. startet gegen 2100 MEZ ein Ballon mit einer CB-Funk-Last an Bord aus dem Odenwald – sofern die dann herrschenden Wetter- und Ausbreitungsbedingungen einen erfolgreichen Verlauf erwarten lassen. Durchsagen laufen während des Fluges auf 11-m-Kanal 23 FM, außerdem sendet die Ballonstation gleichzeitig auf Kanal 24 FM ein APRS-Signal (1200 Baud). Dank eines mitfliegenden GPS-Moduls teilt das bekannte Flugobjekt zudem regelmäßig seine Position mit. Im Forum von www.funkbasis.de stehen weitere Informationen über das Projekt und am Flugtag kann man dort Empfangsmeldungen abgeben.

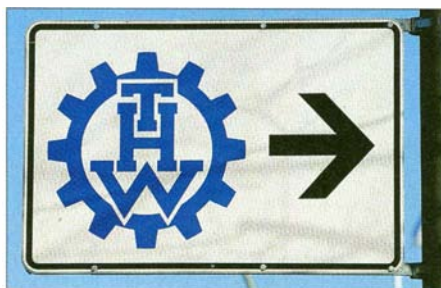

Bei größeren Einsätzen sind die Mitarbeiter von Hilfsdiensten mit ihren Aufgaben ausgelastet. Notfunker können bei Bedarf durch den Aufbau zusätzlicher Kommunikationswege entlasten – die Entscheidung über den Einsatz liegt jederzeit allein bei den Hilfsdiensten.

Englisch für Europa

Liste analoger englischsprachiger Sendungen auf Kurzwelle

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
0000-0100	WHRI – 7590
0000-0100	WYFR – 7360 (GUF)
0000-0500	WWRB – 5050
0000-0900	WEWN – 11 520
0000-1200	WTWW – 5755
0100-0200	BBC London – 198, 5940
0100-0200	China Radio International – 7350, 9410
0100-0200	Voice of America – 1593 (KWT; Sa So -0130)
0100-0700	Radio Habana Cuba – 6000, 6050
0100-1300	WWCR – 4840, 5935
0130-0200	International Radio Serbia – 6190 (Di-Sa)
0130-0330	Sri Lanka BC – 6005, 9770, 15745 (So -0500)
0200-0300	BBC London – 198, 5875, 5940
0200-0300	WHRI – 5920
0200-1000	WWCR – 3215, 5890
0230-0330	Myanma Radio – 9730
0300-0400	BBC London – 198, 5940, 9410
0300-0315	Hrvatski Radio – 3985; 7375 (D)
0300-0355	Channel Africa – 6155 (Mo-Fr)
0300-0400	Radio Oman – 15355
0300-0400	WHRI – 7520
0300-0600	Miraya FM – 9940 (E + A; via UKR)
0300-2100	Radio Bahrain – 6010
0400-0500	BBC London – 198, 9410, 12035
0400-0455	Voice of Turkey – 7240, 9655
0400-0500	Deutsche Welle – 7355, 9490, 9855 (RWA)
0400-0500	WHRI – 9640 (Sa)
0400-0755	Channel Africa – 7230 (Mo-Fr)
0400-0900	WMLK – 9265 (nicht Sa)
0430-2400	Radio Bayrak International – 6150 (En u. a.)
0459-0758	Radio New Zealand Internat. – 11 725
0500-0600	BBC London – 198, 9410, 15 420
0500-0530	Radio Japan – 5975 (GB), 9770 (F)
0500-0600	BBS Thimphu – 6035 (alt 5030)
0500-0600	Deutsche Welle – 6155, 9800, 9835, 11 800 (RWA)
0500-0600	WHRI – 7465 (Mo-Fr -0700)
0500-0700	Radio Habana Cuba – 6010, 6060, 6150
0500-0700	Voice of Nigeria – 15 120
0500-0800	Radio Australia – 15 240
0500-0900	Voice of Russia – 1323
0530-0600	Radio Thailand – 12015
0600-0700	BBC London – 11 760, 15 420
0600-0620	Radio Vatican – 1530, 3975, 6075, 7250
0600-0655	Channel Africa – 15 255 (Mo-Fr)
0600-0700	Deutsche Welle – 12 045 (-0630), 13 780, 17 800 (RWA)
0630-0700	Radio Romania International – 7310
0700-0800	BBC London – 11 760, 15 575, 17 640
0700-0705	Hrvatski Radio – 7370 (Mo-Fr)
0700-1000	WHRI – 7465
0700-0900	China Radio International – 1215, 11 785 (ALB), 17 490
0730-0745	Radio Vatican – 585, 1530, 3975, 6075, 7250, 9645, 15 595 (Mo-Sa)
0730-0830	HCJB Global – 11 750 (AUS)
0800-1400	BBC London – 15 575
0800-0845	Bible Voice BC – 7220 (Sa; So -0830; via Wertachtal)
0800-0850	Trans World Radio – 6105 (D), 7310 (AUT)
0800-0900	KBS World Radio – 9570
0800-0900	Radio HCJB – 3995 (Mo-Sa via Kall)
0800-1100	Radio Australia – 9475, 9590
0900-1000	European Music Radio – 9480 (3. So/Monat; via Göhren)
0900-1000	IRRS Milano – 9510 (Sa; via ROU)
0900-1000	XVRB – The Radio Museum – 6045 (So; D)
0900-1100	China Radio International – 17 490; -1000: 15 270, 17 570
0900-1558	KBC Radio – 6095 (Sa So; D)
0905-0910	Radio Pakistan – 15 725, 17 700
1000-1100	AIR Delhi – 13 710, 15 020, 15 235, 17 510, 17 800, 17 895
1000-1100	Hamburger Lokalradio – 5980 (Di ; via Kall)
1000-1100	Radio Gloria Int. – 6005 (4. So/Monat via Kall)
1000-1100	KNLS Anchor Point – 7355
1000-1200	WWCR – 7465
1000-1230	BSKSA Riyadh – 15 250
1000-1500	Voice of Nigeria – 9690
1000-2200	University Network – 11 775
1000-0100	WWRB – 15 795 (tests)
1030-1100	Voice of Mongolia – 12 085
1030-1130	IRIB Tehran – 21 575, 21 695
1030-1300	IRRS Milano – 9510 (So; via ROU)
1059-1258	Radio New Zealand Internat. – 15 720
1100-1104	Radio Pakistan – 15 725, 17 700

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
1100-1105	Hrvatski Radio – 7370 (Mo-Fr)
1100-1300	China Radio International – 13 665 (ALB), 17 490
1100-1300	Radio Australia – 9475, 9560, 9590
1200-1257	Radio Romania International – 15 430, 15 460, 17 530, 17 765
1200-1300	KNLS Anchor Point – 9615
1200-1300	WHRI – 15 665
1200-1400	China Radio International – 13 670 (1300-), 13 790
1200-2100	WWCR – 15 825
1200-2400	WEWN – 15 610
1200-2400	WTWW – 9480
1230-1300	Bangladesh Betar – 7250
1300-1355	Voice of Korea – 7570, 12 015
1300-1400	Brother Stair – 15 190 (ROU; via IRRS)
1300-1400	Voice of Tajik – 7245
1300-0100	WWCR – 13 845
1330-1425	Voice of Turkey – 12 035
1330-1500	AIR Delhi – 9690, 11 620, 13 710
1400-1500	BBC London – 11 760, 15 420
1400-1430	International Radio Serbia – 9635
1400-1430	Radio Japan – 21 560 (FRA)
1400-1500	Brother Stair – 9460 (D)
1400-1500	China Radio International – 9700, 9795
1400-1500	Radio Oman – 15 140
1430-1700	Radio Australia – 9475, 11 660
1445-1530	HCJB Global – 15 340 (AUS; So 1515-)
1500-1700	BBC London – 9505, 11 830, 15 420
1500-1555	Voice of Korea – 7570, 12 015
1500-1600	BBS Thimphu – 6035 (E mx -1700; alt 5030)
1500-1600	Brother Stair – 13 810 (D)
1500-1600	China Radio International – 9435 (-1700), 9525
1500-1600	KNLS Anchor Point – 9655
1500-1600	Voice of America – 11 840, 13 570 (D)
1500-1600	Voice of Nigeria – 15 120
1500-1600	WHRI – 17 570 (So)
1500-2200	WBCQ – 15 420
1530-1545	All India Radio – 7255, 9575, 9820, 9835
1530-1600	Myanma Radio – 5985
1530-1600	Radio Afghanistan – 7200
1530-1600	Voice of Mongolia – 12 015
1530-1630	IRIB Tehran – 13 785, 15 525
1551-1750	R. New Zealand International – 9765
1600-1630	Voice of Vietnam – 7280, 9730
1600-1655	Voice of Korea – 9990, 11 545
1600-1700	China Radio International – 7255, 9875
1600-1700	KBS World Radio – 9515
1600-1700	Radio Ethiopia – 7235, 9560
1600-1700	Radio Taiwan Internat. – 12055 (FRA)
1600-2100	WMLK – 9265 (nicht Sa)
1630-1700	Sudan Radio Service – 17745 (GB)
1630-1700	Xizang PBS („Holy Tibet“) – 4905, 4920
1700-1800	BBC London – 15 420
1700-1710	Radio Pakistan – 7530, 9470
1700-1715	Hrvatski Radio – 1134, 3985 (Sa, So -1705)
1700-1755	Channel Africa – 15 235 (Mo-Fr)
1700-1800	China Radio International – 6100, 7205, 7255
1700-1800	Radio Taiwan Internat. – 15 690 (FRA)
1700-1800	Voice of Russia – 7330
1700-1800	WYFR – 7385 (MDG)
1700-1900	Radio Australia – 9475
1700-0500	CVC One Africa Radio – 4965 (ZMB)
1715-1730	Radio Vatican – 585, 3975, 6075, 7250, 7290
1745-1900	Bangladesh Betar – 7250
1745-1945	AIR Delhi – 7400, 7410, 7550, 9415, 9445, 11 580, 11 670, 11 935
1751-1950	R. New Zealand International – 11 725
1800-2000	BBC London – 5875, 9430, 12 095
1800-1830	Voice of Vietnam – 5955 (AUT)
1800-1850	Voice of Korea – 7570, 12 015
1800-1855	Polskie Radio – 3955 (GB)
1800-1856	Radio Romania International – 11 955
1800-1859	Radio Canada International – 9770 (GB), 11 845 (ITA), 15 365, 17 790
1800-1900	China Radio International – 6100, 7405
1800-1900	KBS World Radio – 7275
1800-1900	Radio Sana'a – 9780
1800-1900	Radio Taiwan Internat. – 3965 (FRA)
1800-1900	RAE Buenos Aires – 15 345 (Mo-Fr)
1800-1900	Voice of Nigeria – 15 120
1800-1900	Voice of Russia – 7330, 12 060
1800-1957	Radio Nederland – 11 655 (MDG)
1800-2000	WYFR – 7395 (MDG)
1800-2100	Radio Kuwait – 15 540
1830-1900	International Radio Serbia – 6100 (BIH)
1830-1900	Radio Pridnestrovye – 7290 (Mo-Fr)
1900-1930	Voice of Vietnam – 7280, 9730
1900-2000	Bible Voice BC – 6030 (So; w-1915/1930/1945; D)
1900-2000	Deutsche Welle – 7245, 9735 (-1930), 12 070 (RWA)
1900-2000	IRRS Milano – 7290 (via ROU; So 1830-)
1900-2000	Radio HCJB – 3995 (Mo-Sa via Kall)
1900-2000	Radio Thailand – 9680

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
1900-2000	REE Madrid – 9605, 9665 (Mo-Fr)
1900-2000	Voice of Indonesia – 9525 (alt. 11 785, 15 150)
1900-2000	WYFR – 9705 (AFS)
1900-2057	Radio Nederland – 7425 (MDG), 11 615 (-1957 ITA, 2000 RWA)
1900-2100	Voice of Russia – 1215, 7330
1900-2200	Radio Australia – 9500
1905-1910	Hrvatski Radio – 1134, 3985 (Mo-Sa)
1930-2000	Pan American BC – 6040 (So; D)
1930-2025	Voice of Turkey – 6050
1930-2030	IRIB Tehran – 6115, (LTU), 6010, 7320
1930-2030	RTE Radio One – 5820 (AFS)
1951-2050	Radio New Zealand Int. – 15 720
2000-2100	BBC London – 9430, 12 095
2000-2100	Deutsche Welle – 9655, 9735, 12 070 (RWA)
2000-2100	Voice of America – 7470 (SLK), 9480 (D); Mo-Fr
2000-2300	WHRI – 9895
2000-2200	China Radio International – 5960, 7285 (ALB); 7415, 9600
2000-2200	Radio Belarus – 6155, 11 730 (Sa So 2020-)
2030-2045	Radio Thailand – 9535
2030-2056	Radio Romania International – 7380, 9435
2030-2100	Radio Pridnestrovye – 7290 (Mo-Fr)
2030-2100	Voice of Vietnam – 7280, 9730
2045-2230	AIR Delhi – 7550, 9445, 9910, 11 620, 11 670, 11 715
2050-2110	Radio Vatican – 1530, 3975, 6075, 7250
2100-2130	Radio Tirana – 7530 (Mo-Sa)
2100-2155	Voice of Korea – 7570, 12 015
2100-2200	Deutsche Welle – 9655, 11 865, 12 070 (RWA)
2100-2200	Radio Damascus – 9330, 12 085
2100-2200	Voice of Russia – 1215, 7300
2100-2200	WHRI – 9490
2100-2300	WWCR – 7465
2115-2245	Radio Cairo – 6270
2130-2134	Radio Slovenija – 918
2130-2225	Voice of Turkey – 9610
2151-0458	Radio New Zealand Internat. – 15 720
2200-2230	International Radio Serbia – 6100 (BIH)
2200-2230	KBS World Radio – 3955 (via GB)
2200-2300	China Radio International – 558 (GB)
2200-2300	REE Madrid – 6125 (Sa, So)
2200-2300	Voice of Russia – 1215, 7250
2200-2400	China Radio International – 1440 (LUX)
2200-2400	Radio Australia – 9590
2200-2400	WHRI – 9505 (So-Mi)
2200-0400	WWRB – 2390, 5050
2200-1000	University Network – 6090
2230-2300	Radio Pridnestrovye – 7290 (Mo-Fr)
2245-0045	AIR Delhi – 6055, 7305, 9705, 9950, 13 605
2300-2315	TWR Monte Carlo – 1467 (So -2345)
2300-2355	Voice of Turkey – 5960
2300-2356	Radio Romania International – 6015, 7220
2300-2400	Radio Habana Cuba – 5040
2300-0100	China Radio International – 7350
2300-0100	WWCR – 3195 (-0200), 5070
2315-2330	Hrvatski Radio – 1134, 3985; 7375 (D)

Sendungen im DRM-Modus („Kurzwelle digital“)

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
0500-0700	BBC London – 1296, 3955 (GB)
0600-0800	Voice of Russia – 11 635
0630-0700	Radio Romania International – 9600
0700-0800	BBC London – 3955 (GB), 5875 (AUT)
0700-1400	TDP Radio – 6015 (FRA); Mo 0700-0800, Di 0800-0900 etc
0730-0745	Radio Vatican – 1611
0759-1158	Radio New Zealand Internat. – 9870
0800-0900	BBC London – 5790 (GB), 5875 (GB)
0800-1000	Voice of Russia – 7325, 11 635
1100-1130	Radio Japan – 9760 (Fr via GB)
1100-1130	KBS World Radio – 9760 (Sa via GB)
1200-1400	Voice of Russia – 7325
1300-1500	Voice of Russia – 9675
1530-1630	The Disco Palace – 12 115 (FRA)
1600-1900	Voice of Russia – 7300
1745-1945	All India Radio – 9950
1751-1850	Radio New Zealand Internat. – 11 675
1800-1830	Radio Romania International – 7350 (NOR)
1800-1900	Radio Romania International – 9745
1800-2100	Spaceline DRM Mix – 7590 (Sa via ARM)
1900-2100	Voice of Russia – 6040
2045-2230	All India Radio – 9950
2130-2200	Radio Romania International – 6030
2330-2400	Radio Vatican – 1611

Hinweis: Diese Liste enthält Sendungen in englischer Sprache, die für Europa oder angrenzende Zielgebiete bestimmt sind. Soweit eine Station keine Programme nach Europa ausstrahlt, wurden auch Sendungen für andere Gebiete aufgenommen, sofern sie bei uns empfangen werden können.

Hans Weber

BC-DX- Informationen

■ KW aus Deutschland

Die frühere *Deutsche Welle* – der deutsche Auslandssender heißt ab sofort nur noch *DW* und streicht den weltweit bekannten Namen – hat zwar seine deutschsprachigen Hörer aufgegeben, doch sind aus Deutschland nun andere BC-Stationen mit Sendelizenz auf KW aktiv. Diese übertragen ihre Programme mit kleiner Leistung und sind ein reizvolles Ziel für Wellenjäger im In- und Ausland:

Nach einigen Monaten Pause und Arbeiten an der Sendeanlage bei Ingolstadt treibt nun *Radio 6150* sein Vorhaben weiter voran, künftig regelmäßig auf der KW 6150 kHz im 49-m-Band Programme auszustrahlen: Für die Wochenenden sind zunächst Tests mit einem neuen KW-Sender (2,4 kW) geplant. Die Betreiber bitten um Empfangsberichte, in denen Hörer möglichst auch die Modulationsqualität beurteilen sollen. Der regelmäßige Sendebetrieb startet baldmöglichst und die Betreiber bieten Interessenten gegen Gebühr Sendezeit auf 6150 kHz an. Empfangsberichte und Anfragen bitte per E-Mail an qsl@radio6150.de.

Schon deutlich weiter ist *MV Baltic Radio*, das an Sonntagvormittagen ab 0900 oder 1000 UTC auf 9480 kHz (1 kW; Träger & oberes Seitenband) eigene Programme bzw. Übernahmen von anderen Stationen ausstrahlt. Darunter sendet *European Music Radio* (EMR; E-Mail: emrsw@sky.com) und *Radio Gloria* (E-Mail: radiogloria@aol.com). Empfangsberichte erreichen *MV Baltic Radio* per E-Mail (info@mvbalticradio.de) oder über diese Postanschrift: Seestraße 17, 19089 Göhren (für eine QSL-Karte bitte Rückporto beilegen).

■ Rockmusik aus Irland

Zenith Classic Rock (www.zenithclassicrock.com) sendet derzeit an Wochenenden auf der MW 1584 kHz aus Waterford in der Republik Irland. Die Station hatte wie schon zuvor eine Kurzzeitlizenz beantragt und ist noch bis zum 4.3.12 aktiv, bevor man wieder eine Sende-pause einlegt. Kontakt per Webformular (s.o.) oder Briefpost an: Total Broadcast, Zenith Classic Rock, Waterford Business Park, Cork Road, Waterford, Republik Irland. Zusätzlich zu den unregelmäßigen Sendungen über Antenne überträgt die Station ihr Programm rund um die Uhr per Internet. Mittelfristig erhofft man sich eine Dauerlizenz für Ausstrahlungen auf MW, UKW und im DAB-Band.

■ SWR beendet Winterpause

Scandinavian Weekend Radio (SWR), eine private finnische KW-Station, sendet jetzt wieder an jedem ersten Wochenende eines Monats ein Musikprogramm auf 5980, 6170, 11 690 und 11 720 kHz. Der Empfang gelingt im deutschsprachigen Raum vormittags vor allem auf den 11-MHz-Frequenzen, sofern diese nicht von Gleichkanalstörungen betroffen sind. Einen exakten Sendeplan veröffentlicht SWR jeweils unter www.swradio.net/schedule.htm im Internet. Empfangsberichte erreichen die Station

per E-Mail (info@swradio.net) oder über diese Anschrift: SWR, P.O. Box 99, 34801 Virrat, Finnland; für eine QSL-Karte bitte Rückporto beilegen und geduldig sein.

■ Dschibuti zurück auf KW

Nach einigen Monaten Sendepause hat *Radio-diffusion Télévision de Djibouti* (RTD) seine KW 4780 kHz im 60-m-Tropenband reaktiviert. Der offizielle Programmplan verspricht Sendungen von 0300 bis 2100 UTC, doch scheint man sich noch in einer Testphase mit unregelmäßiger Sendeaktivität zu befinden. Anschrift für Empfangsberichte: RTD, Radio Djibouti, B.P. 97, Dschibuti.


■ Informatives vom BDXC

Eine für Wellenjäger nützliche Übersicht der Radiolandschaft Großbritanniens gibt der *British DX Club* (BDXC) mit seiner Broschüre *Radio Stations in the United Kingdom* heraus. Die aktuelle 23. Ausgabe ist nun erschienen und informiert auf 76 Seiten (Englisch) über die dortigen Inlandssender auf Lang- und Mittelwelle sowie auf UKW. Nach einer kurzen Einführung folgen im ersten Teil der Publikation nach Frequenzen geordnete Listen der MW- und UKW-Stationen. Jeder Frequenzeintrag nennt die Sendeleistung, den Stationsnamen, das primäre Zielgebiet, den Sendestandort sowie gegebenenfalls genutzte Parallelfrequenzen. In den Anmerkungen in der letzten Spalte stehen weitere Hinweise zur Station, darunter zum Programm oder zur Organisationsform. Die UKW-Stationenliste bietet außerdem Angaben zur Polarisation der Sendeantenne.

Sammler vom Empfangsbestätigungen finden im ausführlichen Anschriftenteil (BBC-Stationen, Privatsender, Bürgerfunk, Veranstaltungsfunk) für jede der aufgenommenen Stationen die Postanschrift, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und gegebenenfalls die Internetadresse. Außerdem werden beim jeweiligen Stationseintrag sämtliche zugehörigen Sendefrequenzen nochmals übersichtlich aufgeführt. Am Schluss des Datenteils dokumentiert die Broschüre die in Großbritannien derzeit aktiven DAB-Multiplexe (Region, Kanal, Frequenz, Reichweite national/regional/lokal, übertragene Programme). Das letzte Kapitel widmet sich der Radiolandschaft in der benachbarten Republik Irland und listet die dort auf MW und/oder UKW aktiven Sender. Darunter befinden sich auch einige geplante bzw. nur unregelmäßig aktive Stationen, insbesondere auf MW. Auch der Anschriftenteil ist wie zuvor beschrieben aufgebaut. Der Anhang gibt Tipps zum Versenden



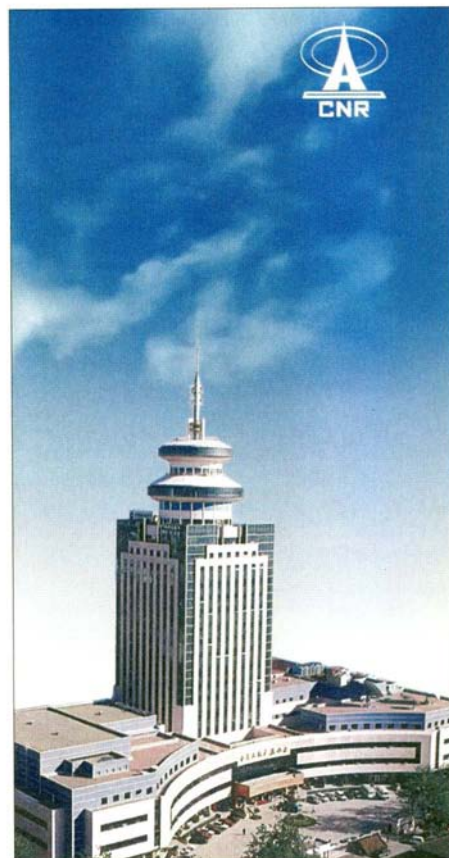Zenith Classic Radio sendet vorübergehend an Wochenenden auf 1584 kHz und permanent per Internet. Screenshot: HKU



Auch auf KW ist China eine Macht: Neben dem Auslandsdienst, *Radio China International*, sendet auch der chinesische Inlandsdienst (CNR – *China National Radio*) auf zahlreichen Kurzwellen. QSL: Li

von Empfangsberichten und berichtet kurz über die Piratensenderszene in Großbritannien sowie Irland. Zu beziehen ist die Broschüre für 7 € (inkl. Versand) bei: British DX Club, 10 Hemdean Hill, Caversham, Reading, RG4 7SB, Großbritannien (E-Mail: bdxc@bdxc.org.uk). Darüber hinaus bietet der BDXC unter www.bdx.org.uk (Mausklick auf *Articles Index Page*) eine ganze Reihe von PDF-Dokumenten mit aktuellen und zuverlässigen Informationen für BC-DXer zum kostenlosen Herunterladen an. Einige sind auch für Wellenjäger außerhalb Großbritanniens interessant: *Afghanistan on Shortwave*, *External Services on Medium Wave*, *Middle East on Shortwave* sowie *South Asia on Shortwave*. Der Aufbau ist jeweils ähnlich, hier gezeigt am Beispiel der KW-BC-Übersicht Mittlerer Osten: In Länderkapitel unterteilt, informiert diese PDF-Publikation jeweils über die von dort aktiven KW-Stationen, inklusive technischer Details, Sendepläne und Kontaktmöglichkeiten. Dazu gehören auch die kompletten Frequenzpläne von Relaisstationen in der Region, wie die *BBC East Mediterranean Relay Station* (Zypern), die *IBB Relay Station Kuwait* oder die *BBC Eastern Relay Station* (Oman). Außerdem findet man hier die Sendepläne von Oppositionssendern, die sich per KW aus dem Ausland an Hörer im Mittleren Osten wenden. Dazu gehören auch die wenigen in der Region noch auf KW aktiven Untergrundsender (*Clandestine*) mit ihrem im Nordirak vermuteten Senderstandort.

Die Berichte und Illustrationen stammen von Michael Lindner (Li) und Harald Kuhl (HKU).

Ausbreitung März 2012

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. František Janda, OK1HH

CZ-251 65 Ondřejov 266, Tschechische Rep.

Die Sonne präsentierte Ende Januar mit zwei langen Protonen-Flares ihre Fähigkeit, das sich nähernde Sonnenfleckenmaximum auch mit einem richtigen Gipfel ausstatten zu können. Beide Flares, der M8,7/2b am 23.1.12 um 0359 UTC und der X1,8/1f am 27.1.12 um 1837 UTC, gingen von der Fleckengruppe 11402 aus. Die erste CME verursachte einen Mögel-Dellinger-Effekt (MDE) in Ostasien und Australien, und die zweite CME „schaltete“ die Kurzwellenausbreitung im Ostpazifik aus. Hoch-energetischer Protonenfluss führte zu starker Dämpfung im Bereich der Polarkappen (Polarkappenabsorption) zwischen dem 23.1. und 30.1.12. Die Funkwege zur US-Westküste und in den Westpazifik waren blockiert. Radioaurora trat in Mitteleuropa zwar nicht auf, aber es fehlte nicht viel dazu.

Die Vorhersagen für den März basieren auf: SWPC $R = 82,5 \pm 8$, IPS $R = 79,7$ und SIDC R

$= 106$ mit der klassischen Methode und $R = 91$ durch die kombinierte Methode. Für unseren Bedarf gilt die Sonnenfleckenzahl $R = 89$ resp. Solarflux $SF = 136$ s.f.u.

Die Entwicklung der Ausbreitungsbedingungen im Januar verlief überwiegend ruhig, wobei es einige sehr gute Tage gab. Der Meteorstrom der Quadrantiden erreichte die Erdionosphäre „pünktlich wie die Schweizer Bahn“. Das Maximum mit ZHR = 77 war am 4.1.12 gegen 0600 UTC. Die damit verbundene höhere E_s -Aktivität war schon am gleichen Tag etwas spürbar, aber deutlicher zwischen dem 5.1. und 6.1.12. Den geomagnetischen Störungen am 22.1. und 24.1.12 folgte eine markante Verschlechterung der Ausbreitungsbedingungen ab dem 25.1.12.

Im Rahmen der quasi-periodischen Schwankung der Sonnenaktivität rechnete man ursprünglich mit einem schnelleren Anstieg bereits im März, das ist aber aus heutiger Sicht ziemlich unwahrscheinlich. Leider hat sich die in der Februarvorhersage geschriebene Beobachtung, wonach die Sonne eine Art Winterschlaf einlegte, bis jetzt bestätigt.

Trotzdem wird die Intensität der Röntgenstrahlung vor allem in der zweiten Hälfte des Monats zur Öffnung aller KW-Bänder einschließlich

des 10-m-Bands für DX-Verbindungen führen. Dies betrifft zeitweise auch das 6-m-Band. Das 15-m-Band wird oft lange in den Abendstunden geöffnet sein, und das 20-m-Band wird bis zum Morgen durchgehend geöffnet bleiben. Ab dem Sommerende auf der Südhemisphäre der Erde sind die dortigen mittleren und höheren Breiten wieder leichter erreichbar, sowohl auf den kürzeren Bändern dank höherer MUF als auch auf den unteren Bändern infolge geringerer Dämpfung und geringerer atmosphärischer Störungen.

Traditionell schließen wir mit den Indizes der Aktivität für den Januar 2012: der Durchschnitt des Solarfluxes 133,2 s.f.u., die Sonnenfleckenzahl $R = 58,3$ und der geomagnetische Index aus dem Observatorium Wingst $A = 7,8$. Für den Juli 2011 errechnet man $R_{12} = 57,3$.

Legende zu den Diagrammen


Als Berechnungsgrundlage dienen:

Sendeleistung: 1 kW ERP

RX-Antenne: Dipol horizontal, $\lambda/2$ hoch

weiße Linie: MUF

Parameter: Signalstärke in S-Stufen

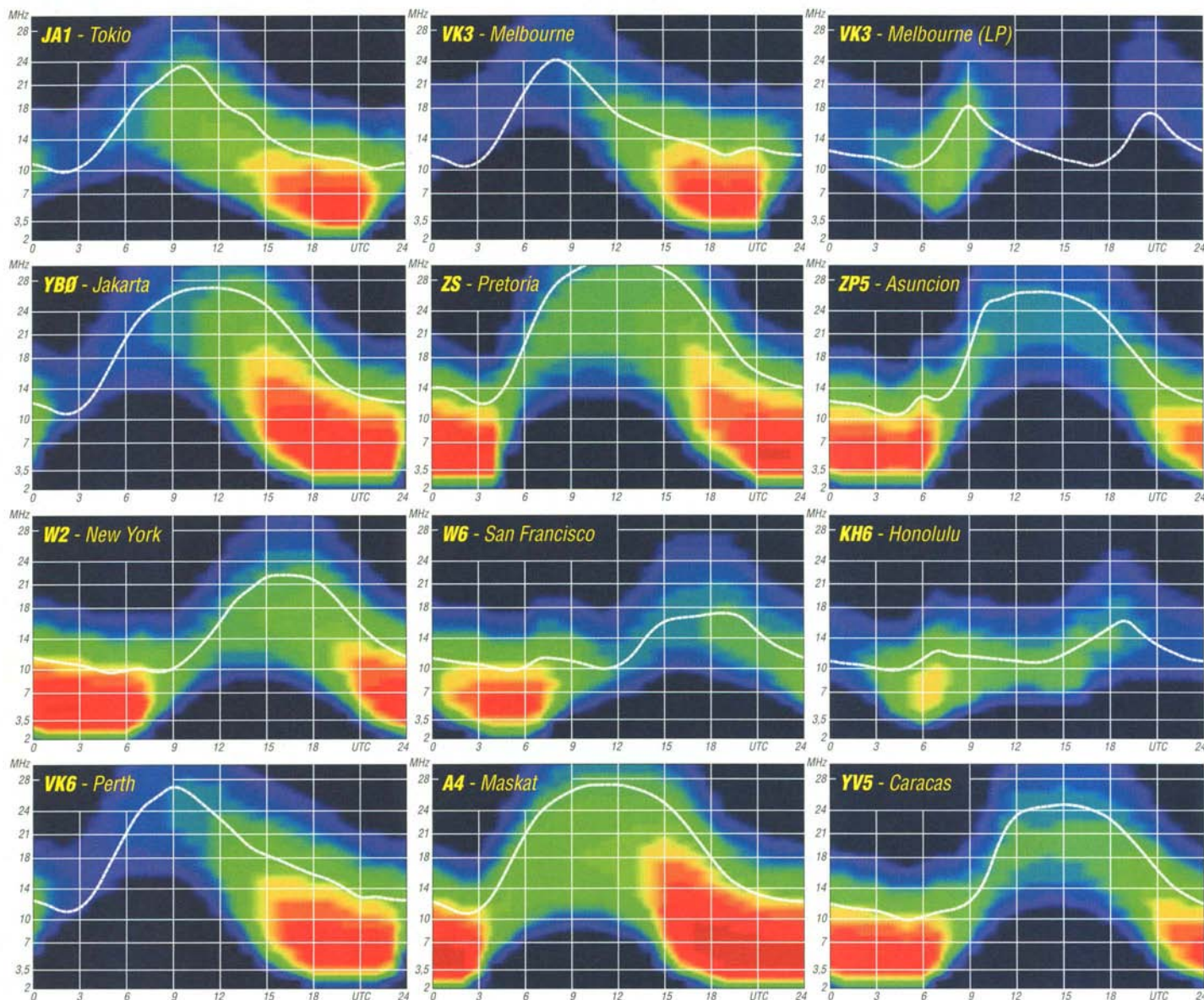

TL0CW – Einmann-DXpedition in die Zentralafrikanische Republik

Auf der Suche nach neuen Zielen für eine Funkaktivität fragte ich aktive DXer nach deren Fehllisten für 160 m. Bernd, DF3CB, an der Spitze in Deutschland, meldete mir die Zentralafrikanische Republik (TL) als das einzige ihm noch fehlende DXCC-Gebiet auf dem schwarzen Kontinent. Wenn Bernd TL auf dem Topband noch nicht gearbeitet hat, dann konnte ich davon ausgehen, dass es noch etliche weitere DXer auf 160 m suchen! Meine Nachforschungen ergaben, dass Chris, TL0A, der einzige aktive Funkamateur in der Zentralafrikanischen Republik ist. Er hat ein sehr gutes Signal auf den oberen Bändern, macht allerdings kein CW und schon gar nicht Betrieb auf 80 m und 160 m. Die letzte 160-m-Aktivierung fand vor etwa 14 Jahren durch Alex, TL5A, PA3DZN, statt.

In einem Artikel in der „Zeit Online“ fand ich eine Statistik, in der die Städte mit der höchsten Lebensqualität aufgeführt sind: Zürich, Genf, Vancouver usw. Der Vollständigkeit halber wurden auch die 50 schlimmsten Städte genannt. Bagdad führt die Liste der Finsternis an, gefolgt von Bangui (Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik mit 684 190 Einwohnern).

Ich schickte einen Lizenzantrag an das dortige Telekommunikationsministerium, von dem relativ schnell eine Antwort eintraf. Ja, ich bekomme eine Lizenz, wenn ich zufrüh 80 000 Zentralafrikanische Franc (etwa 183 €) auf die Nationale Bank überweise. Meine Sparda-Bank um die Ecke teilte mir mit, dass die Bearbeitungsgebühren für eine solche Transaktion fast so hoch sind, wie der zu überweisende Betrag... Jan, DJ8NK, war vor etwa einem Jahr zu Besuch bei Chris und hatte dabei TL erstmals in RTTY aktiviert. Über ihn kam ich mit Chris per E-Mail in Kontakt. Er arbeitet für den französischen AREVA-Konzern (auf dem Gebiet der Herstellung, des Verkaufs usw. von Energieerzeugungsanlagen tätig) und lebt etwa 1000 km östlich von Bangui. Chris war so nett und streckte mir die Gebühren für die Lizenzurkunde bereitwillig vor. Schon am folgenden Tag erhielt ich eine E-Mail aus Bangui mit der Funkgenehmigung im Anhang.

Ich überlegte, was ich an Equipment mitnehmen soll. Mit oder ohne Endstufe? Denn als größtes Problem für eine One-Man-DXpedition erweist sich die Limitierung des Reisegepäcks. Dabei muss für jedes Extra-Kilo bezahlt werden. Die Preise lagen, abhängig von der Fluglinie, zwischen 30 € und 50 € pro Kilo! Als Sportgepäck werden lediglich Skier anerkannt... Im Falle von Zentralafrika gilt das sogenannte „Piece-Concept“, bei dem man zwei Koffer à 23 kg mitnehmen kann. Immerhin, das ist schon eine ganze Menge. Allerdings musste ich die Angelruten mitnehmen und hatte somit ein drittes Gepäckstück. Die Genehmigung für dessen Mitnahme zu erhalten, erwies sich als recht umständlich. Etliche E-Mails waren notwendig, bis ich den richtigen Ansprechpartner bei Ethiopian Airlines ausfindig machte. Doch der Aufwand hatte sich gelohnt und ich bekam ein o.k.!

Der Flug am 23.10.11 über Rom nach Addis Abeba verlief ruhig, außer, dass man mir in Rom


offerierte, dass mein Gepäck leider nicht angekommen sei und erst später nachgesendet wird... Toll, das wars! Ohne Funkstation nach Bangui. Dort musste ich demnach nicht zur Gepäckausgabe, kam in dem kleinen Flughafen aber notgedrungen daran vorbei und entdeckte meine blaue Angeltasche. Wie ist das denn möglich? Aber gut, wenn die da ist, dann trudelt ja vielleicht auch noch der Rest ein. Tatsächlich, alle drei Teile kamen komplett an. Die Information in Rom war, gelinde gesagt, falsch!

Mit Chris war abgestimmt, dass mich der Fahrer von AREVA bei der Ankunft in Empfang nimmt und zum Hotel bringt – es war jedoch niemand da. Ich musste allein durch die Kontrollen und, was viel stressiger ist, durch die Horde der Taxifahrer, die mir schon das Gepäck vom Wagen reißen wollten. Jeder mochte mich befördern, und die Spanne der genannten Fahrpreise zeigte mir, dass sie in mir einen zahlungskräftigen Kunden vermuteten. Nach etwa 20 min kam der Moment, wo ich den am seriösesten aussehenden Fahrer ansprach „Combien?“. Die Antwort lautete „dix Dollar“ und ich erwiderte „Allez!“. Tatsächlich brachte er mich zum Oubangui-Hotel, direkt am Fluss. Gott sei Dank war es mitten am Tag. In der Nacht wäre mir in dieser Situation etwas mulmig gewesen.

■ Aufbau


Ein großes zwölfstöckiges Gebäude, direkt am Ufer des Oubangui-River. Das Hotel steht leider funkmäßig falsch herum, denn die Balkone schauen in Richtung Süden. Nach Norden gibt es kaum Fenster und noch dazu einen etwa 200 m hohen Hügel in etwa 300 m Entfernung. Die insgesamt 75 kg Gepäck mussten zu Fuß in den 12. Stock, denn der Fahrstuhl war außer Betrieb. Hohe Luftfeuchtigkeit und 30 °C schafften mich und den Gepäckträger, der mir beim Tragen half. Es war noch hell und ich mochte wenigstens noch die 160-m-Antenne aufspannen. Der Manager stellte mir den Hauselektriker zur Seite. Vor Sonnenuntergang gelang es uns, einen 160-m-Sloper aus 40 m Höhe in Richtung Norden zu spannen.

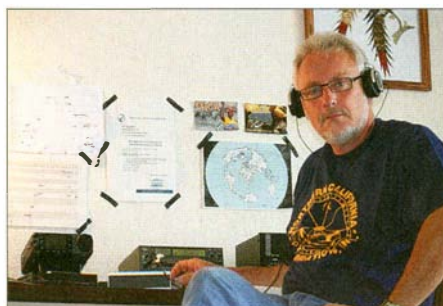Hunger meldete sich. Der Ruf der Hotel-Küche war allerdings nicht besonders gut. Ich beschränkte mich daher auf etwas Pommes und ein Bier. Ich ging hoch, baute die Station auf und 30 m ist offen. Doch 30 h ohne Schlaf und all der Stress forderten ihren Tribut. Ich war nicht mehr in der Lage, Pile-Ups zu fahren, ohne ständig in einen Sekundenschlaf zu verfallen. Ich musste



Rudi, TL0CW, an der Station

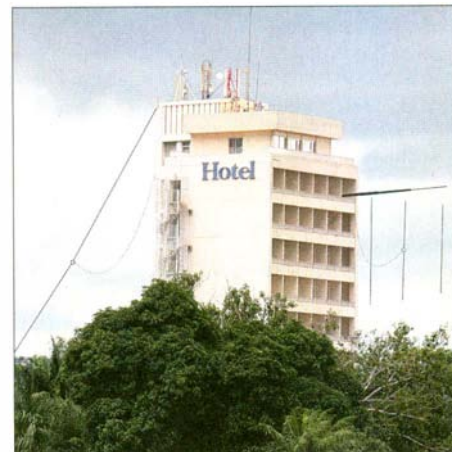kurz schlafen, wenigstens eine halbe Stunde... Den Transceiver ließ ich laufen und um Mitternacht weckten mich Signale auf 160 m. Ich rief „CQ“ und es antwortete eine Station nach der anderen. Die Bedingungen waren ausgezeichnet und im Verlauf der Nacht ging es sogar bis weit an die Westküste der USA. Solche tolle Bedingungen! Das kann doch nicht der Normalfall sein, wunderte ich mich.



Das Hotel in Bangui mit dem Sloper (links) und dem Drahtbeam (rechts, schematisch dargestellt); mehr zum Drahtbeam in FA 4/2011, S. 414–415

Internet gab es nur zeitweise, es war sehr langsam und auch nur in der Lobby verfügbar. In ersten E-Mails wurden mir starke Signale in den USA und Japan bestätigt. Einen wesentlichen Grund dafür lieferte mir Bernd, DF3CB. Denn zeitgleich zu meinem Betrieb auf 160 m gab es eine sehr starke Aurora, was zu diesen außergewöhnlichen Ausbreitungsbedingungen (positive Phase der Störung) geführt haben muss. Ähnliches hatte ich vor 20 Jahren im Kongo erlebt. An den folgenden Tagen normalisierten sich die Bedingungen auf 160 m wieder.

Von diesem Tag an hatten jedoch sämtliche Signale aus Europa auf allen Bändern das markante Pol-Flattern, wie wir es normalerweise von den W6-Stationen her kennen. Ein Pile-Up mit Hunderten von Stationen mit einem solchen Sound ist schon ein irres Erlebnis...

■ Funkbetrieb

Die Hitze im Zimmer war unerträglich, doch ich durfte das Fenster nachts nicht offen lassen. Bei Windstille waren Moskitos unterwegs und die Malaria-Gefahr am Fluss durfte man nicht unterschätzen. Dass die Klimaanlage nicht funktionierte, erwähne ich nur der Vollständigkeit halber. Gleiches galt für TV und Telefon. Nichts ging mehr, denn die guten Tage des ehemaligen Luxushotels sind leider schon lange, lange her. Viel problematischer erwies sich die schlechte Stromversorgung. Hier gab es jede Minute regelmäßig einen kurzen Ausfall. Diese haben sich wahrscheinlich in Form eines kurzen Chirp auf meinem Signal bemerkbar gemacht. Damit konnte ich allerdings leben, solange die Geräte keinen Schaden nahmen. Aber es blieb nicht nur bei den kurzen Ausfällen. Immer wieder fiel der Strom für einige Minuten und manchmal sogar für eine Stunde aus. Hoffentlich überstehen mein IC-735 und die mitgenommene ACOM-1010 die häufigen, plötzlichen Stromausfälle unbeschadet, dachte ich.

Fotos: DK7PE

Nach zwei Tagen und einigen Stunden Schlaf kommt endlich so etwas wie Routine auf. Die Antennen hängen und ich habe auch ein passables Restaurant mit guter Küche gefunden. Die französischen Fremdenlegionäre, die den Flughafen bewachen, und auch einige UN-Mitarbeiter speisten dort. Eine Einladung zum Essen beim deutschen Botschaftsvertreter, Herrn Weinstabel und seiner Frau, tat ein Übriges.

Sightseeing gibt es in Bangui nicht und die protzigen Betonmonumente aus Kaiser Bokassa-Zeiten musste ich mir nicht ansehen. Es genügte, wenn ich sie im Vorbeifahren bewundern konnte. Für mich blieben die spektakulären Sonnenuntergänge, das Gewimmel in den Straßen und die Menschen die wahren Attraktionen.

Es ist übrigens nicht ratsam, als Ausländer in Bangui herumzulaufen, und wenn, dann nur in den Hauptstraßen und ohne Wertgegenstände. Nachts geht man auf keinen Fall auf die Straße und Taxis nimmt man nur, wenn sie vorher vom Hotel oder Restaurant in Augenschein genommen wurden. Mal eben nachts ein Taxi an einer der unbeleuchteten Straße anzuhalten, wäre mehr als leichtsinnig!


Sämtliche Bänder waren inzwischen offen und ich konnte, wie in alten Zeiten, alle Frequenzen wie eine Orgelpfeife abklappern. Schon bald meldeten die ersten DL-Stationen „Full House auf neun Bändern“. Die „European Wall“ ist allerdings undurchdringlicher denn je, und ich weiß, dahinter sind unzählige Japaner und Amerikaner, die vergeblich rufen. Bei Signalen aus Europa von S9 + 30 dB hatten sie nicht die geringste Chance. „please QRX EU“ ermöglichte ein oder zwei QSOs und dann kamen schon die ersten Zwischenrufe „when EU?“. Mir kam es so vor, als war das früher nicht ganz so schwierig. Ich musste also eine elegantere Möglichkeit finden, um den leisen Stationen eine Chance zu geben.

Ich wollte den langen Weg in Richtung JA und an die Westküste probieren. Warum sollte er nicht funktionieren? Er ist zwar dreimal so lang, aber dazwischen sind nur Unmengen Wasser... Da der Balkon eh nach Süden schaut, konnte ich meinen Drahtbeam exakt in Richtung Japan



Ziemliches Gewusel auf einer der Hauptstraßen

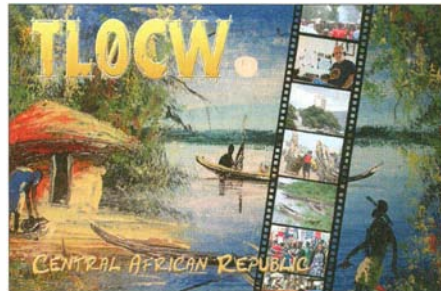(30 m via Long Path) und später nach W6/W7 hängen. Die Signale aus Europa waren danach durch das Hotelgebäude um gefühlte 50 dB gedämpft. Sorry EU! Und siehe da, die ersten leisen JA-Signale kamen über den Südpazifik hereingeflattert. Sie wurden lauter und einige lagen sogar weit über S9. Am Nachmittag dann



das gleiche mit den W6- und W7-ern über den langen Weg. Hier waren die Signale auch sehr gut, doch es blieb eine richtige Menge an QSOs aus. Ein Station, dann die nächste, dazwischen immer wieder Pausen.

Einen Tag später installierte ich den Drahtbeam wieder Richtung Norden und stürzte mich in das Gewühl aus europäischen Stationen. Auf diese Weise ließen sich problemlos hohe QSO-Raten erzielen. Nach einer Woche Betrieb hatte ich insgesamt 6100 Verbindungen im Log. Das war fast so viel, wie zu meinen Bestzeiten vor knapp 30 Jahren, z.B. in Burkina Faso (XT2CW).

Es war der 2.11.11 morgens und das Pile-Up auf 80 m schwand im allmählich ansteigenden

Sonnenrauschen. Die letzte Station stand im Log, nun mussten die Antennen runter. Der Zugang zum Dach ist nur dem Elektriker möglich, ich wagte mich ohnehin nicht auf das dünne Wellblechgebilde. Die Antennen und das Koaxialkabel wurden ordentlich aufgewickelt, die Station mit Luftpolsterfolie wieder in den Koffer gepackt und gegen Mittag stand ich abreisefähig Richtung Flughafen.

Dort wartete allerdings noch eine kleine Herausforderung auf mich, denn hier mussten Jan, DJ8NK, und Paul, F6EXV, bei ihrer Ausreise vor einem Jahr einen Teil ihrer Geräte zurücklassen. Erst Monate später bekamen sie ihre Station über Umwege wieder zurück. Diesen Stress musste ich nicht haben!

Zufällig befand sich auf dem Flug nach Addis Abeba eine Landsfrau, Dorothee Becker, Leiterin von Africa Discovery Voyages in Bangui. Ich hatte sie einige Tage vorher durch den Deutschen Botschaftsvertreter kennengelernt. Frau Becker lebt seit etwa 30 Jahren in Bangui. Sie kennt jeden und jeder kennt sie. Sogar die unzähligen Polizisten und Straßenposten in der Hauptstadt haben größten Respekt vor Madame. Mit Stolz und einem verschmitzten Lächeln im Gesicht erzählte sie mir auf der Fahrt zum Flughafen, dass sie bei den Polizisten den Spitznamen „Madame Bangui“ hat. Ich war davon überzeugt, mit ihr würde sich niemand anlegen, denn sie kennt die meisten Minister persönlich...

Dass ich auf dem Flug nach Addis Abeba nicht registriert war, obwohl es sich um einen gebuchten Flug handelte, dass ich zu viel Gepäck hatte, obwohl das ausdrücklich nur per Sondergenehmigung erlaubt war, dass die Sicherheitskontrolle sonderbare Kabel und Geräte in meinem Koffer entdeckten, war nach Intervention durch Madame Bangui plötzlich kein Problem mehr. Sie hatte für alles eine Erklärung und ich stand nur staunend daneben. Mit einem freundlichen Lächeln entschuldigte man sich sogar noch für die Unannehmlichkeiten. Mit ihr an der Seite fühlte ich mich bestens aufgehoben und trat schließlich den Rückflug nach Deutschland an.

Rudi Klos, DK7PE

IOTA-Jahresrückblick 2011 (2)

■ Juli

Ein mehrköpfiges malayisches Team aktivierte als 9M8RC Satang, **OC-165**, und bot somit vielen Funkamateuren eine gute Möglichkeit, diese seltene IOTA zu loggen. – Sergey, US0IW, beabsichtigte Funkbetrieb von **AS-069** im Ochotskischen Meer. Mit einem weltweiten Bestätigungsgrad von nur 3,7 % steht diese Insel auf Platz 13 der IOTA Most Wanted List. Doch leider musste er diese Aktivierung kurzfristig absagen.

Rick, K6VVA, und Mike, K9AJ, waren nach anfänglichen Schwierigkeiten für drei Tage von der „New One“ Barrier, **NA-242**, meistens in CW auf 20 m in Europa aufzunehmen. Während dieser Öffnungen wurde konsequent nach EU-Rufzeichen gesucht. Der Plan, die sehr gesuchte IOTA-Gruppe **NA-172** in Alaska zu aktivieren, musste leider fallengelassen werden und ist nun für den Sommer 2012 avisiert. – In der Bering-

See wurde die dritte „New One“ des Jahres mit St.-Matthew, **NA-232**, bezwungen.



Die drei Teammitglieder des RRC auf der viertägigen Überfahrt nach NA-232 Foto: VP8DEU

Die selbst gestellte QSO-Marke von 3000 Verbindungen konnte man überbieten, sodass es etliche Stationen aus Europa ins Logbuch dieser

kostenintensiven IOTA-Aktivität fanden. Die Ankündigung, anschließend die einmalig 1998 aktivierte Nome-County-Gruppe, **NA-210**, zu befunken, musste man aufgrund eines heranziehenden Sturmtiefs abblasen. – Ein Team der Grupo DX Caracas aktivierte mithilfe der venezolanischen Marine unter YW5LR kurzfristig für fünf Tage Los Roques, **SA-035**.

Eine US-amerikanische Gruppe funkte vier Tage unter dem Rufzeichen W4T von Tangier, **NA-083**, an der Ostküste. – Zum IOTA-Contest waren wie gewohnt zahlreiche Inseln in der Luft (<http://iotacontest.com/contest/iota/2011/finalScore.php>).

■ August

Saint Marcouf, **EU-081**, im Ärmelkanal gelegen, wurde unter TM5SM durch ein französisches Team für fünf Tage aktiviert und damit aus der Liste der gesuchten EU-Inseln verbannt. – Oleg, UA1PBA (auch R1ANF), und Evgenij, UA4RX, waren an Bord des Forschungs- und Transportschiffes „Mikhail Somov“ mit Ziel zur

Wrangel-Insel, **AS-027**, auf der Nordostpassage unterwegs. Bei einem Zwischenstopp von nur 6 h konnten die beiden auf Vize, **AS-055**, immerhin 572 Stationen loggen. Ihr Ziel, die nur von Eisbären bewohnte Wrangel-Insel zu aktivieren, scheiterte jedoch an der fehlenden Transportmöglichkeit (Hubschrauber).

IOTA-Pionier Simon, IZ7ATN, aktivierte im Al-leingang Lamu, **AF-040**, an der Küste Kenias. – Chuck, KL7OH, musste seine geplante Inselaktivität nach Sarichef, **NA-152**, leider absagen,



AB5EB und K0AP: Nächtliche Funkaktivitäten von NA-089
Foto: AD6D

da die Holzhütte so stark vom Wetter erodiert war. – Orlando, PT2OP, und Fred, PY2XB, setzten ihren Plan in die Tat um und funkten vom unbewohnten Bailique, **SA-045**, in der Amapa-Gruppe (PQ8). – Wie üblich stand das dritte Wochenende weltweit im Zeichen des Leuchtturms und damit einhergehend mit diversen IOTA-Aktivitäten.

■ September

Die einmalig 2000 aktivierte Gruppe der Küsteninseln von Osttimor, **OC-232**, wurde durch ein fünfköpfiges Team unter 4W6A auf Atauro [1] aktiviert. Zum Schluss standen mehr als 41 000 QSOs zu Buche, sodass diese Gruppe über die 20%-Marke der Bestätigungsliste klettern dürfte. – Der dritte Anlauf auf die rare Western-Sahara-Südgruppe (Bestätigungsgrad weltweit nur 11,2 %), **AF-068**, durch ein italienisches Team war endlich von Erfolg gekrönt. Es konnten mehrere Tausend Kontakte getätigt werden. – Rick, K6VVA, übertraf sich selbst – als K6VVA/KL7 vom Eiland Revillagigedo (Alaska), **NA-041**, absolvierte er bereits seine vierte Insel-DXpedition. Wie üblich hatte er auch ein Ohr für die EU-Inseljäger. – Überraschend präsentierte sich Weltenbummler Dan, JA1PBV, als YB8/WK1S von der Kai-Gruppe, **OC-221**, und als YB0/WK1S von Seribu, **OC-177**. – Andy, P29CS, war auch bis Ende jenes Monats sporadisch auf den oberen Bändern von Lihir, **OC-069**, QRV.

■ Oktober

Mit der Aktivität von Rockall, **EU-189**, setzte eine belgische Crew das IOTA-Highlight. Nach der Erstaktivierung durch MS0IRC/p im Jahr 2005 und einem Fehlversuch 2009 durch die o.g. belgische Crew, gelang es am 1.10.11 den Felsen zu bezwingen und unter MM0RAL/p innerhalb von knapp 16 h mit 1012 Stationen vom wohl ungemütlichsten Platz Europas Rapporte auszutauschen. Welche Auswirkungen diese belgische Aktivität auf die Rockall-Planungen um Teamführer Col, MM0NDX, hat, bleibt abzuwarten. – Die DXpedition nach Jarvis, **OC-081**,

wurde erneut um ein Jahr verschoben, damit bleiben die 1990 durch das AH3C/KH5J-Team und 1983 durch AD1S/KH5 geführten IOTA-DXpeditionen die einzigen anerkannten für diese Inselgruppe.

Das Team von VK7DI verschob erneut seine für Herbst angekündigte Aktivierung für Deal Eiland, **OC-195**, auf April 2012. – David, BA4DW, begab sich erneut auf IOTA-Tour, diesmal aktivierte er Weizhou, **AS-139**, im Golf von Tonking. – Daniel, DL5YWM, zog es erneut nach Mittelamerika – er funkte einige Tage von San Andres, **NA-033**. Eine in Aussicht gestellte Aktivierung von Providencia, **NA-049**, ließ sich nicht realisieren. – Eine für das Frühjahr angekündigte IOTA-DXpedition zur Louisiana-Ost-Gruppe, **NA-089**, wurde durch Roy, AB5EB, Dragan, K0AP, und Hector, AD6D, nach Half Moon Eiland nachgeholt. Sie produzierten gute Signale, auch in Europa, und schlossen ihr Logbuch mit 3700 Verbindungen. Damit dürften etliche DL-IOTA-DXer zum Zuge gekommen sein, die im Jahr 2003 die Eintagesaktivität von KB5GL/5 verpasst hatten. – Ein US-amerikanisches Team brachte für mehrere Tage unter dem Rufzeichen K4L St. George, **NA-085**, an der Ostküste in die Luft.

■ November

Ohne Vorankündigung konnte man Mohamad, HZ1MD, für einige Tage zum zweiten Mal von Farasan, **AS-193**, arbeiten. – Relativ kurzfristig wurde durch ein zwölfköpfiges saudiarabisches Team (7Z7AA) die „New One“ Jabal Al

IOTA-DXpeditionär Cesär, CE3LYC. Bereits im Frühjahr legte er seine Planung für die „New One“ Pupuya, **SA-095**, in Chile offen. Zusammen mit Christian, CA3TAM, und Juan, CE5PHI, eroberte er den Felsen und konnte als CE4A im Zelt unter dem Geschrei von Seevögeln und umgeben von Millionen von Fliegen 2500 QSO loggen. – Manuel, XE2HUQ, Tono, XE2HVF, und Saul, XE2HQI, funkten unter XF1C von der raren Nordostgruppe, **NA-165**, in Baja California Sur, mit mäßiger Aktivität zu den Europazeiten. – Etwas besser lief es bei der zweiten DXpedition dieser Gruppe auf Santa Margarita, **NA-078**. Als XF1M ließ sich das Dreimann-Team mit leisem Signal am Beam „lesen“; leider konnte nicht jede DL-Station ein QSO verbuchen. – Eine dreiköpfige australische Crew meldete sich unter VK7ZX von King, **OC-233**. Bei 3500 Kontakten mit 120 DXCC-Gebieten schloss man die Logs.

■ Dezember

Eine deutsche Crew aktivierte erfolgreich für mehrere Tage unter 9L0W Banana, **AF-037**. – Aus dem antarktischen Sommer funkten u.a. 8J1RL, KC4AAA, KC4AAC, OR4TN, I10MZ sowie RI1ANA. – Mitglieder des Radio Club Ushuaia ließen sich als LT5X von Grande, **SA-008**, hören.


■ Fazit

2011 ging es in Sachen IOTA weiter voran, die ansteigende Sonnenaktivität trägt zu etlichen Unternehmungen, besonders auf dem 10-m-

Das zwölfköpfige saudiarabische Team (7Z7AA), das die „New One“ Jabal Al Lith, **AS-191**, im Roten Meer aktivierte
Foto: 7Z7AA



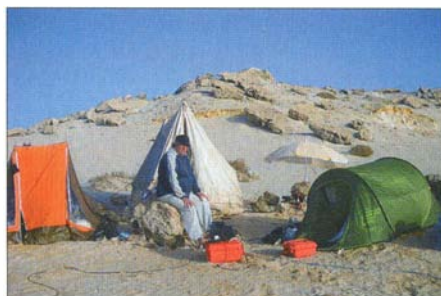Lith, **AS-191**, im Roten Meer aktiviert. Es kamen 17 500 QSOs ins Log. Damit dürfte diese Inselgruppe vermutlich jenseits der 15%-Marke der Most Wanted List liegen. – Ein nächstes Highlight initiierte der bekannte



Ein Morgen auf Herne, **AF-068**

Foto: IZ7ATN

und 15-m-Band, bei. Es wurden fünf IOTA-DXpeditionen zu „New One“-Inselgruppen (AS-191, NA-232, NA-242, SA-095, SA-097) auf die Beine gestellt. Eine erfolgreiche Aktivität von Rockall, EU-189, und einige Inselgruppen der Most Wanted List (weniger als 1,5 % Bestätigungsgrad) wurden mehr oder weniger erfolgreich in die Luft gebracht. Dazu gesellten sich Hunderte von Inselaktivitäten von IOTA-Gruppen, deren Schwierigkeitsgrad man als „normal“ bezeichnen würde. Doch das Beste ist, viele DL-Stationen sind mittendrin.

Mario Borstel, DL5ME

Literatur

- [1] Telenius-Lowe, S., 9M6DXX, G4JVG, 4W6AA: DXpedition nach Timor-Leste: 4W6A funkt von der Insel Atauro. FUNKAMATEUR 60 (2011) H. 12, S. 1256

DX-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Rolf Thieme, DL7VEE

Boschpolder Str. 25, 12683 Berlin

E-Mail: rolf@dl7vee.de

URL: www.dl7vee.de

Frequenzen in kHz, alle Zeiten in UTC
Berichtszeitraum: 4. 1. bis 3. 2. 12

Conds

Bei einem Flux um 130 waren die Bänder gut brauchbar, allerdings konnte man einen leichten Abfall auf 10 m nicht übersehen. Dank zunehmender Tagstunden blieben die höherfrequenten Bänder länger offen. Die Lowbands zeigten sich recht brauchbar. Man musste je-




Einige Antennensysteme des unter Funkamateuren berühmten Überhorizontradars auf Zypem
Foto: F. Dietz

doch ständig das 160-m-Band beobachten, um gute Tage mitzubekommen. So ging es am 24. und 25. 1. 12 nach einer Aurora ziemlich gut.

DXpeditionen – Rückblick

Anfang Januar war JA1PBV zum Abschluss seines Afrika-Aufenthaltes noch als **TY2SI** in der Luft. – Deutsche Operateure sorgten für viel Betrieb aus Namibia (**V5**). – Bei der lang erwarteten Malpelo-DXpedition **HK0NA** befanden sich **HK6F**, **HK1N**, **HK1MW** und **HK1T** mithilfe der kolumbianischen Marine bereits zum Jahreswechsel auf dem Felsen und begannen mit dem Aufbau zweier Stationen mit zahlreichen Antennen. Es wurden einige Test-QSOs unter eigenem Rufzeichen gefah-

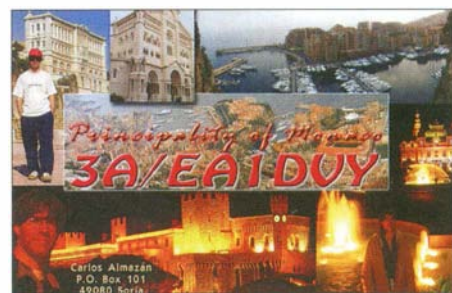

ren, die möglicherweise auch für Malpelo zählen. Ab 10. 1. 12 benutzte man dann das Rufzeichen **HK0NA**. Weitere 16 Top-Operateure trafen ab 21. 1. 12 für noch reichlich zwei Wochen ein. So wurden schließlich bis zu zehn Stationen von 160 m bis 6 m von zwei Standorten betrieben. Die QSL geht über N200. Aufgrund diverser Probleme mit den Fluglinien im Pazifik mussten **HA5AO** und **HA5UK**

anstatt der geplanten DXpedition nach **T2**, **T30** und **T33** umdisponieren und sind als **C21HA** von Nauru QRV geworden. Es war meistens nur eine Station QRV; die Signale blieben hierzulande recht leise. – Am späten Abend des 13. 1. 12 startete die Multi-OP-DXpedition **PJ4C** von Bonaire gleich mit sechs Stationen. Guter Betrieb ließ viele Europäer ihre Lücken von 160 m bis 10 m auffüllen. Ein neuer RTTY-Weltrekord ist mit 19 680 Verbindungen gefallen. Insgesamt stehen stolze 84 400 QSOs mit 50 % Europaanteil im Log; die QSLs gibt es von **F9IE**. – Die fünf OPs von **VP6T** waren auf dem Weg nach Pitcairn einige Stunden als **TX6T** von Tahiti in der Luft. Am 21. 1. 12 begann dann **VP6T** auf mehreren Bändern mit bemerkenswert guten Signalen. 80 m und besonders 160 m waren von EU recht schwierig. Die belgische DXpedition **TN2T** hatte ebenfalls super dicke Pile-Ups. Einige Tage ging es sogar auf 160 m, aber auch in RTTY waren neue Bandpunkt machbar. Angenehm empfand ich, dass nicht alle paar Minuten QSY gemacht wurde. – **UA4WHX** meldete sich als **4W0VB** von Osttimor.

Von der amerikanischen Gruppe auf **T32** gab es etliche Clustermeldungen, allein die Signale blieben in DL meist schwach. – **VK0TH** annonciert sich oft selbst, fährt einige QSOs mit lauten Stationen und macht dann schnell QSY/RTT. Der Bedarf an Macquarie, besonders in digitalen Modi, ist weiterhin sehr hoch. – Die kleine HA-Gruppe um **HA0NAR** schrumpfte auf zwei Personen. Ab 27. 1. 12 gab es Funkbetrieb als **FW0NAR**. – Die deutsche Crew in El Salvador (**YS**) wurde am 30. 1. 12 QRV. – Schließlich bereicherten drei Italiener als **TO4M** von Mayotte das DX-Geschehen auf den Bändern.

Kurzinformationen

Japanische Funkamateure haben ein neues RTTY-Segment auf 80 m bekommen: 3599 bis 3610 kHz. – In Kuba erhält jetzt die 3. Lizenzklasse einen beschränkten Zugang auf 80 m und 40 m. Dies betrifft mehr als 2000 CL-Rufzeichen. – **A35CT** und **A35A** haben Tonga langfristig verlassen. – **UV5EVJ** (ex **5X1VJ**) arbeitet jetzt im Auftrag der UNO bis zum 9. 5. 12 in **9Q**. – Laut einer Umfrage von **DX-World.net** wurden **ST0R**, **TX7M**, **T32C**, **VP8ORK** und **9N7MD** als **fünf besten DXpeditionen** im Jahr 2011 gekürt.


VK0TH von Macquarie beschwerte sich im Internet über die schlechte Disziplin bei den Anrufern aus JA und EU. Zahlreiche Zwischenrufer verlängern das QSO-Loggen ungemein. Trevor meint, dass er dafür nicht seine Freizeit opfern sollte. – Ab Ende März gibt es mit **LA9JKA** wieder Aktivität von Jan Mayen. Svein funkt als **JX7JKA** und hat viel Erfahrung im DX-Geschäft. – Am 23. 1. 12 begann in Genf die 12. World Communication Conference. Dabei gab es Betrieb von **4U1WRC**.

Vorschau

Afrika: **G3XAX** ist als **C56XA** vom 27. 2. bis 15. 3. 12 aktiv. QSL via **G3SWH**. – Auch **F5RAV/C56** will sich vom 27. 2. bis 2. 3. 12 aus Gambia melden. – Ab 23. 3. (bis 6. 4. 12) ist **DL7BC** als **FH/DL7BC** sowie **TO7BC** von Mayotte in der Luft. Speziell ist die Teilnahme

am WPX (SSB) mit 100 W und Spiderbeam vorgesehen. – **IK2GZU** hält sich vom 4. 3. bis 4. 4. 12 in Tansania auf und funkt in seiner Freizeit als **5H3MB**. – Für den 28. 2. bis 12. 3. 12 planen **EA5BYP** und **EA5KM** Betrieb als **3C6A** und **3C0E**. – Von São Tomé wollen **K0KKO** und **K0GUV** im Zeitraum vom 16. bis 23. 3. 12 auf KW und 6 m QRV werden.

Amerika: Noch bis zum 6. 3. 12 sollte **HR/F2JD** aus Honduras zu hören sein. – Zwischen dem 27. 2. und 10. 3. 12 melden sich **DL2RNS**, **DL7JOM** und **DM2XO** als **VP2MSN**, **VP2MOM** und **VP2MXO** von Montserrat. – **DL2AYK** ist aus Belize als **V31YK** vom 26. 2. bis 11. 3. 12 in der Luft. Günter plant CW, SSB und Digimodes von 80 m bis 10 m. **N7MSU** ist etwa zum gleichen Zeitraum als **V31SU** in der Luft. – Guantanamo Bay (**KG4**) ist von Ende Februar bis Mitte März das Ziel einzelner US-

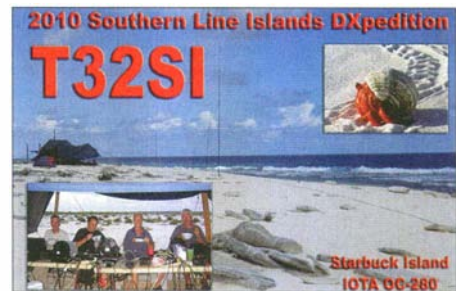

Funkamateure. – **PJ7PT** lautet das Rufzeichen von **SP9PT**, **SP2EBG**, **SP2GKS**, **SP3GEM** und **SP3HLM** aus Sint Maarten. Vom 5. bis 18. 3. 12 wird in CW, SSB und RTTY gefunkt; QSL via **SP9PT**. – Babs und Lot sind als **V21FS** und **V21ZG** im Zeitraum vom 5. bis 31. 3. 12 aktiv. Wie gewohnt gibt es Betrieb in SSB, PSK und RTTY von 160 m bis 6 m. QSL via **DL7AFS**. – **PJ2/DK5ON** funkt vom 15. bis 30. 3. 12 von Curacao.

Asien: Nepal wird vom 29. 2. bis 9. 3. 12 durch **JA8BMK** als **9N7FOX** aktiviert.


Europa: **LA2XNA** und **LA8HGA** planen vom 16. bis 20. 3. 12 einen Besuch auf Swalbard unter **JW2XNA** und **JW8HGA**.

Bandmeldungen im Berichtszeitraum

160 m			
HK0NA	18330453	HK0NA	141601835
PJ4C	18260500	I10MZ	143331730
TN2T	18262245	17 m	
80 m			
CE1/K7CA	3503 0600	3V8SS	18081 0910
HK0NA	3524 0458	4W0VB	18102 1050
HK0NA	3775 0620	HK0NA	181301403
PJ4C	3786 0620	TN2T	18132 0830
ST2AR	3522 0405	15 m	
TR8CA	3510 0520	9N1AA	21242 0920
		C21HA	21001 0800
		CM3RPN	21082 1445
		HK0NA	212741304
40 m			
CP4BT	7012 0400	XU7HAU	212451200
HK0NA	7024 0737	12 m	
TY2SI	7041 2115	5N7M	248901130
V5/DJ2HD	7167 0600	A92GE	249100730
30 m			
4W0VB	10106 1915	HK0NA	24942 1429
5N7M	101432015	HS0ZBS	24891 0820
HK0NA	10142 0712	PJ7TM	24986 1530
V5/DL1ZU	101042220	T6MO	24908 0840
VP6T	101390815	VP5/K3PIN	24935 1535
20 m			
9J2RI	14195 1815	3DA0NJ	28420 0920
DP1POL	14210 2100	9Q0HQ/7	28010 0715
		HK0NA	28024 1338



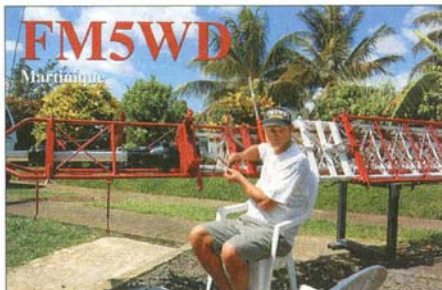Ozeanien: JA1NLX ist als 3D2YA auf OC-156, Fidschi. Er plant vom 15. bis 31.3.12 vor allem Funkbetrieb in CW, doch auch etwas SSB und RTTY. – Die bereits zu einem frühe-



ren Zeitpunkt angekündigte Johnston-Atoll-Aktivität (KH3) von Susan, W7KFI, wird durch nicht beeinflussbare Faktoren erst ab Ende Februar stattfinden können.

DL7DF ist mit seinen Mitstreitern DL4WK, DL7UFR, DL5CW, DK7LX, DK1BT, DL7KL, DL7UFN, SP3CYY und SP3DOI vom 7. bis zum 24.3.12 als A35YZ von Tonga aktiv. Sie versuchen, ein noch kürzeres Rufzeichen zu erhalten. Die Technik ist mit fünf Transceivern, Endstufen, Beams und Vertikals gut bestückt. DF3CB fungiert als Pilotstation (mehr auf <http://dl7df.com/a35yz/>). – Die für März vorgesehene Clipperton-Aktivierung wurde wegen logistischer Probleme auf 2013 verschoben. – Von Chatham will ZL7/VO1AU vom 8. bis 13.3.12 erscheinen.

Ausblick: Für September/Okttober 2012 annonciert YT1AD eine neue Conway-DXpedition unter 3D2C.

Digital-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Jochen Berns, DL1YBL
Heyerhoffstr. 42, 45770 Marl
E-Mail: dl1ybl@db0ur.de

Jürgen Engelhardt, DL9HQH
Azaleenstr. 31, 06122 Halle
Packet-Radio: DL9HQH@DB0ZWI
E-Mail: dl9hqh@gmx.de

Digital Voice

■ Turbo in Wien und Umgebung

Ende Januar ging die MOTOTRBO-Relaisfunkchase Bisamberg–Harzberg–Wienerberg in Betrieb. MOTOTRBO ist eine digitale Sprach- und Datensendeart ähnlich wie D-STAR mit dem Unterschied, zwei unabhängige Gespräche auf derselben QRG führen zu können. Diese Funktion wird als Zeitschlitz bezeichnet, den der Benutzer wie einen freien Kanal wählen kann, mit dem Vorteil, dass die QRG die gleiche bleibt. Geeignete Geräte werden von mehreren Herstellern angeboten und basieren auf dem DMR-Standard (Digital Mobile Radio). Vorteil ist, dass die DMR-Geräte nicht nur für die digitale Sendeart vorbereitet sind, sie gewährleisten auch analogen FM-Betrieb.

Zur Vorgeschichte: Andy, OE1BAD, hatte Ende Oktober 2012 den MOTOTRBO-Repeater OE1XQU auf 438,825 (–7,6 MHz) zum Testen zur Verfügung gestellt. Mit tatkräftiger Unterstützung von Michael, OE1MMU, wurde auch gleich die Relaisstelle mit etlichen QSOs in Betrieb genommen. Einige OMs haben dann den am Wienerberg installierten Repeater in der neuen MOTOTRBO-Sendeart immer wieder bezüglich seiner Verbindungsqualität getestet. Im Herbst 2011 sprang dann der Funke von Gerhard, OE3DNW, auf Kurt, OE1KBC, über und rasch entstand der Entschluss, eine gekoppelte Senderkette Bisamberg–Harzberg–Wienerberg zu errichten. Entgegen kamen uns dabei das bereits funktionsfähige HAMNET

am Laaerberg, Wienerberg und Bisamberg. So wurde die Vernetzung auf der HAMNET-Basis realisiert.

Doch nicht genug, wir wollten zudem mit den internationalen MOTOTRBO-Repeater in DL, HB9, EA und den USA vernetzt sein, um samstags um 1700 UTC am MOTOTRBO-Net teilzunehmen. Via Internet-Brücke wurde rasch der Kontakt zum DL-Server hergestellt. Dank



Norbert, OE1NDB (l.), und Kurt, OE1KBC, bei der Installation der Technik von OE1XQU am Wienerberg
Foto: OE1KBC

an Jochen, DL1YBL, der seinen Server als Schnittstelle für OE (Alpen-Master) zur Verfügung stellte. In der Zeit von November 2011 bis Ende Januar 2012 sind einige Funkamateure dazu gekommen, sodass wir bereits bei 21 MOTOTRBO-Aktivisten angelangt sind – Tendenz steigend.

Wer bei diesem ausbaufähigen Projekt mitmachen will, bekommt bei OE3OLU (oe3olu@amsr.at) eine ID, die Voraussetzung für die Teilnahme am internationalen MOTOTRBO-Netz ist. Fragen an oe1kbc@chello.at.

Kurt, OE1KBC

Packet-Radio

■ Digipeater

DB0HRF (Gr. Feldberg/Taunus)

Der im November durch einen Defekt außer Betrieb genommene 70-cm-Userzugang kann seit Ende Januar erneut genutzt werden. Eine angedachte Abschaltung des Digipeaters ist momentan erst einmal vom Tisch und aus-

gefallene Linkverbindungen sollen über I-GATE weitergeführt werden.

DB0IUZ (Bochum)

Der Umzug des Digipeaters konnte wie geplant in den ersten Wochen des neuen Jahres abgeschlossen werden. Anfängliche Probleme mit dem Sender des 1k2-Zuganges von DB0WTS ließen sich inzwischen beheben, sodass auch der 1k2-Zugang auf 438,325 MHz (–7,6 MHz) wieder in Betrieb ist.

■ HansaLink – Relaisvernetzung über HAMNET

Eine interessante Nutzung des HAMNET ist die Kopplung von Amateurfunk-Relaisstellen. Getestet wird dies zurzeit im Norden von Deutschland. Da die Idee dieses Vorhabens in Bremen bzw. Osnabrück geboren wurde und beide Städte längs der BAB1 liegen, erhielt das Projekt den Namen HansaLink. Momentan sind die Repeater DB0OBK (Osnabrück), DB0DAM (Dammer Berge), DB0SHG (Süntelturm) und DB0ELR (Emsland) miteinander per HAMNET verbunden. Über unterschiedliche Roger-Beeps kann der Nutzer erkennen, über welchen Repeater sein QSO-Partner in das Netz einsteigt. Durch diese Kopplung von Relaisfunkstellen über das HAMNET will man versuchen, den Relaisbetrieb wieder etwas attraktiver zu gestalten, da nun die Reichweiten und die Anzahl der Nutzer erhöht wurden. Weitere Informationen zum Projekt HansaLink stehen auf www.amateurfunk-osnabrueck.de.

■ 28. IPRT-Fachtagung

Am 28.3.12 findet zum 28. Mal die Internationale Packet-Radio-Tagung in Darmstadt, im Hans-Busch-Institut, statt. Bei dieser Zusammenkunft werden technische Aspekte aus allen Bereichen der digitalen Datenübertragung im Amateurfunk behandelt. Der Charakter dieser Veranstaltung ist nicht nur auf Packet-Radio beschränkt. So geht es u.a. um Sender- und Empfängertechnik, Modulationsverfahren, Netzwerkinfrastruktur, Netzwerksoftware, Funknetzplanung, Netzwerkdienste sowie Benutzeranwendungen, digitalisierte Multimediaübertragung, digitale Multimediavernetzung und um kommerzielle Entwicklungen. Über das Tagungsprogramm kann man sich auf www.iprt.de informieren. Dort findet man auch Hinweise zur Anfahrt bzw. Ansprechpartner für eventuelle Fragen.

Sendeparameter Bisamberg–Harzberg–Wienerberg

Funktion	QTH	Rufz.	QRG [MHz]	ID	Koordinaten	Synops
Master	Bisamberg	OE1XAR	438,500 (–7,6)	232100	48° 18,65' / 16° 23,36'	OE1KBC, OE1NDB
Peer	Harzberg	OE3XDB	438,475 (–7,6)	232101	47° 58,37' / 16° 16,08'	OE3DNW, OE3GRU
Peer	Wienerberg	OE1XQU	438,825 (–7,6)	232102	48° 10,13' / 16° 20,91'	OE1BAD, OE1KBC

QSL-Telegramm

THE QSL ROUTES MONTHLY SHEET 3 · 12

DL9WVW-DL5KZA-SM5CAK-SM5DQC © QSL-ROUTES BERLIN

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
3A2MG	F9JS	9J2RI	Z56RI
3B8/HB9ARY	HB9ARY	9M6DXX	M0URX
3B8FA (>1/2)	N15DX*	9N1AA (>10/11)	N4AA
3B8GY	SP2JMB	9Q0HQ7	UV5EVJ
3B9/0E4AAC	0E4AAC	A31GQ	ZL2GQ
3C0E	EA5BYV	A3110	ZL310
3C6A	EA5BYV	A31YL	ZL31Q
3G7PM	CE7LL	A45WV (>1/12)	EA5ZD
3V8SS (1)	LX1NO*	A52JF	G4SGX
3W3X	E21EIC	A52SV	J42PSV
3Z0WOSP	SP5ZRW	A6/DF2BO	DF2BO
3Z20WOSP	SP5YOW	A61AD	N1DG*
3Z5R	SP5ADX	A61C	W4JS*
4J0AUM	RU3SD	A61E	EB7DX*
4J0DX	RU3SD	A61Q	EA7FTR
4J1S	RU3SD	A61XX	EA5ZD
4J56V	RU3SD	A65BD	G5LP
4J57V	RU3SD	A65BI	SM5DJZ*
4J60AA	RU3SD	A65BP	UA6MF
4J9M	DL7EDH*	AA8LL/4	AA8LL
4K0BO	DL4WK	AH0J	JA1NVF
4K1AZ1	RU3SD	AH2AQ (now)	EA5FL
4K1V	RU3SD	A05ANT	EA5FL
4K49V	RU3SD	A0XTH	JE1LET*
4K50V	RU3SD	A02DX	VK2DX
4K51V	RU3SD	A05PAS	VK5PAS
4K52V	RU3SD	A08NSB	M0URX
4K53V	RU3SD	BV20HQ	BM2JCC
4K60AA	RU3SD	C21HA	HA5UK
4K60F	RU3SD	C56XA	G3SWH
4K70DWZ	RU3SD	CSLT	FSRAV*
4K7DZW	RU3SD	CSYK (>1/12)	ON3TZ
4K7Z	RU3SD	C6A/NORB	NORB
4K80ADR	RU3SD	C6ABB	N2RFA
4KPTZ	RU3SD	C6AKM (>1/12)	N5KM
4L4ZA	D1JCW	C6AKQ	N4BP*
4L50 (1)	N3SL	C6ALC	K2KJ1
4M8G	YV8CQ	C6ANM (1)	W421YO
4S7BRG	LZ3H1	C6APX	K4CPX
4S7BUB	JA3BUN	C6AZZ	K4110*
4W0VB	UA4WHX	CE7/K2LZQ	K2LZQ
5B4/M0MPG	M0MPG	CE8/DJ8QP	DJ8QP
5B4/RN3QO	RN3QO	CE9/VP	CE3VPM
5B4AIZ	G3SWH	CM2RVA	EB7DX*
5N1KWO	NOUN	CM3RPN	EB7DX*
5N4EAM	IK2IQD*	CM8AKD	EA7FTR
5N6/YL2SW	YL2SW	CM8CAD	EA7TV
5N7M	OM3CGN	EN7PSK	CN2JF
5P12EU	OZ0J	CN8QN	EA7FTR
5P21	OZ1B1	CN8SG	EA7FTR
5Q4B	OZ5E*	CN8YR	EA7FTR
5Q7A	OZ1DJ	CN8YZ	EA7FTR
5V7V	I1FOH	CN8ZG	EA7FTR
5W1SA	JA1DXA	C08LY	EA7ADH*
6V7T	FSRAV*	C08WZ	EA7TV
6W7SK	F6BLP	CR2A (1)	OH2BH
6Y5/0E3GEA	0E3GEA	CR2V	HB9CRV
7P8GF	Z56AYU	CR2W (1)	HB9CRV
7Q7BP	G3MYC	CR2X (1)	OH2BH
7Z1SJ	EA7FTR	CR6K (1)	CT1IL*
8P5Y	K9CS	CS2C (1)	OK1RF
8P9CS	K9CS	CS2M	CT1FJL
8P9VX	K9CS	CT7/LA9HC	LA9HC
8P9WH	K9CS	CT7/OH2HOD	OH2HOD
8Q7HU	CX3AN	CT7/OH2ME	OH2ME
9A/EW6MR	RU3SD	CT7/OH2OT	OH2OT
9A/PA4J	PA4J*	CT7ACG	G3VCO
9A0V	9A6DR	CT7AEQ	CT1ARR
9A201A	9A1A	CT8/CT3FN	HB9CRV
9A205K	9A5K	CT9/CT5KAO	CT5KAO
9A55AX	9A5AX	CT9/FSVMH	FSVMH
9A7T (1)	9A2EU	CT9/GW0ANA	GW0ANA
9G1YK	PA3ERA	CU2JT	EA5G3HZ
9H3CC	DL4OK	CV1T (>1/12)	IK2DUW
9J2BO	G3TEV*	D2EB	IZ3ETU*

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager	DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
D2PZ	BG6JPZ	FO/V3EGG	VA3EGG*	KH0/HB9BCK	HB9BCK	SN51SDA	SP7PSW
D2QR	RW6HS*	FPW6HGF	W6HGF	KH0/JA4JWD	JA4JWD	SN51SEW	SP7SEW
D2QV (1)	UT0EA	FR/F8APV	F8APV	KH0/WY2X	JF1CDX	SN7Q (1)	SP7GIO
DB50EFA	DL8DWL	FR5FC	EA7FTR	KH0K	JE4SMQ	SO5A (1)	SP7PPA
DLOSITISA	DK4FB	FS/F8PDR	F8PDR	KH0UY	J03FRH	SO9DX	RU3SD
DL50LINDAU	DLICBQ	FW0NAR	HA0NAR	KH2/J56RRR	J56RRR	SV9/UA3FDX	RU3SD
DL5M	DL1FY	FW0R	HA0NAR	KH2/N2NL	W2YC	SX1912K	SZ2RCP
DM100MGY	DM8AE	FY/F4ACR	F5KDR	KH2/NA1AA	JL3SF	T6BP	9A6AA
DM50K5J	DL2VM	FY/F6CKD	F6CKD	KH6/VE7AHA	VE7AHA	T6JM	CT1FKN
DN0UKW	DO9PL	G3P (1)	LOTW	KH6/W8XG1	JA1XGI	T6KK	KE7KUS
DQ0STRATEX	DK4REX	G5W (1)	G3BJ	KL7/N1TX	N1TX	T88JU	JA1RJU*
DQ12HSB	DF7AA	GB0PLB	MW0RHD	KP2/N1ZZ	N1ZZ	T88KF	J2RCJ
DR6K	DF6RK	GB0SRW	G0BPX	KP2B (>1/12)	NP3O*	T88RF	JH1WGP
DR950RZ	DL5HAQ	GB1LBC	G4USW	KP4LH	KP4UNO	T88WG	JA0EIK
DU3/NQOM	NQOM	GB1OL	MM5DWW	KT3Q6	DF8DX	T88XH	JA0EIK
DU7/PA0HIP	PA0HIP	GB2LBC	MX0WRC	LN50 (1)	LA5O	T88ZO	JA1ST
DV1/J07KMB	J07KMB	GB2OL	GM0WED	LQ2F (1)	AC7DX*	T8OG	JL3TSG
E51BKV	F4BKV	GB2RNLJ	G4YHP	LS1D (1)	LW9EOC	T9WR3SR	RU3SD
E74WN	EA5KB	GB4OL	GM0IFM*	LU/DJ8QP	DJ8QP	TC91BIZ	TA2EY
E7DX (1)	E7TE	GB4SEN (1)	G4AMT	LX/DL2JRM	DL2JRM	TL8PRV	IN3EYI
EA5/ON4LO	ON4LO	GB5LBC	G4USW	LX71 (1)	LX2A	TM10E	FSKTU
EA6/SP4MEM	SP4MEM	GB5SLB	M6KAA	LZ109F	LZ1YE	TM2B	F8C1L
EA7/PE1DMH	PE1DMH	GB80PW	G3XFD	LZ133OF	LZ1KZX	TM2CW	F8DFO
EA8/DB5FP	DB5FP	GD8HXE	G8HXE	LZ1818MOG	LZ1KCP	TM2T	F6KDF
EA8/DL1EEC	DL1EEC	GJ2A (1)	GJ3DVC	LZ40YE	LZ1YIE	TM57M	F-11734
EA8/DL3SBA/p	DL3SBA	GJ8HXE	G8HXE	LZ40YG	LZ1YG	TM5FTT	F6KPO
EA8/DL6RO	DL6RO	GR8HXE	G8HXE	LZ55KSB	LZ2KSB	TM6GXR	F4SGU
EA8/LA8EKA	LA8EKA	GJ8HXE	G8HXE	M50 (1)	G3LET	TM7OTRS	F6KHX
EA8/PA3LEO	PA3LEO	GW70 (1)	GW3SQX*	M13W	G4FAL	TM8AAW	F8DVB
EA1AAV	EA1AAV	GW8HXE	G8HXE	MJ0AWR	K2WR	TM9AAW	F8DVB
EDIC	EA1AJV	H40FK	DG1FK	MN0VFW	MN0VFW	TM2T	M0URX
ED1JJ	EA1JJ	H40FN	H40FN	MU3W	G4FAL	TO3J	JA1HGY
ED1R (1)	EA4RCH	H44XB	W1XB	MWR6AF	R6AF	TO4M	IK5CRH
ED3CXV	EA3CXV	HA7MALOM	HA7SW	MW3W	G4FAL	TP20CE	F5LGF
ED4A	EA4TV	HB0/DK5EZ	DK5EZ	N2Y	K1N1U	TR8CA	F6CBC
ED5J	EA4NEB	HB0/F6CTF	F6CTF	N4F	K4NEB	T18FC	EA3GKW
ED71VN	EA71VN	HB0/HB9CVQ	HB9CVQ	N5M	K5PVR	TW0F	HA0NAR
ED7R	HB0/HB9LCW	HB0/HB9LCW	HB9LCW	NH01 (1)	JQ2GYU	TX6T	G3TXX
ED7TV	EA7TV	HC2/AL10	DH1TW	NH02 (>1/1)	JJ2VLY*	TY2S1	JA1PBV
ED8K (12)	EA8AJ0	HC2/W7SE	W7SE	NP2/NOTG	NOTG*	U4MIR	RU6HS*
ED9NA	EA9GW	HC2SL	EA5KB	NP2/1NSB	NOTG*	UA1ZEY/mm	RU6HS*
ED9GCA	EA9PY	HC2SV	HC2SV	NP3 (>1/12)	NP3O*	UA3FDX	RU3SD
EE1B	EA1YB	HF0WOSJ	SP2KFL	NQ2A (>1/12)	NP3O*	UC2WAY	RU3SD
EE1GQ	EA1GQ	HF15RSKJ	SPK1J	NQ4/am	K4PK	UF6VG	R3DO
EE5J	EA5YJ	HF1K	SP1KZ	OD5PL	HB9CRV	UK80M	4Z5OG*
EE5R	EA5HKP	HF35APAS	SPY1I	OG300J	OH30J	UN5J	W3HKN*
EF2F	EA2DNR	HF3A (1)	SP3PIY	OG73X	OH8L	UN9PQ	IK2QPR
EF8X (1)	EA8AY	HF5WOSJ	SP5PMD	OH0R	OH0R	UP2L (1)	UA9AB
EI1EDB	EA1HNP	HF70TWARDY	SP8M1	OH0TA	OH0TA	UT1E16KC	US61KN
EI2DGP	EA2DGP	HF8N	SP8BRQ	OJ1ABOA	OH2FPF	UT5C	UX7CQ
EG8FBN	EA8NQ	HF8W	SP8GW1	OK2W1	OK2W1	U07J (1)	U0U0M
EI1ILB	EA1UU	HF9M	SP9KTL	OK5T (1)	OK1VSL	UW41 (1)	US1XA
EI3FPM	EA3HP	HG1B	HA1XY	OK5W (1)	OK1AEZ	UW5U (1)	UY2UA
EA3FCY	HG1G	HA1Y1	HA1Y1	OK5Z (1)	OK2Z1*	V25AA	AA9A
LOTW	HG1S (1)	HA1KSA	HA1KSA	OK7K (1)	OK1BN	V25DH	VA3EGG*
HG2W	HG2W	HA2QW	HA2QW	OK8ELB	IN3ELB	V25WY	W40WY
HG3IPA	HG3IPA	HA31PA	HA31PA	OL0W (1)	OK1DSZ	V26WT	W2BWL
HG3M	HA3MY	HA3MY	HA3MY	OL7M (1)	OK1YM	V31GW	DK9GG
HG3R	HA3NU	OM7M (1)	OM3PA	OM7M (1)	OM3PA	V31JZp	NN7A*
HG5W	HA5KHC	ON200SA	ON4QSA	ON200SA	ON4QSA	V31RR	AA4X
HG7SNOW	HA7FL	ON9CLW	ON9CLW	ON9CLW	ON9CLW	V31RU	DO5ALU*
HG7T (1)	HA7TM	OH4L	ON4LDK	OH4L	ON4LDK	V31SG	K0UUL
HG8C	HA8EK	OT7K	ON4AOI	OT7K	ON4AOI	V31TF	DG7RO
HG8W	HA8ZO	OU2I	OU2I	OU2I	OU2I	V31YN	DJ4KW
HI/AA2AP	AA2AP	OX/K8GU	K8GU	OX/K8GU	K8GU	V5D15AO	DJ5AO
HI3/N9JF	N9JF	OX30A	OZ1FAO	OX30A	OZ1FAO	V51W	DF3GY
HK0NA	N200	P33W (1)	UA3DX	P33W (1)	UA3DX	VB30	VE3AT
HL0A	HL2UVH	P40YL	AI6YL	HL2UVH	P40YL	VK5CP9	VK5CP
HP3AK	W4JS*	P49V	AI6V*	HP3AK	W4JS*	VP2/GM0LVI	GM0LVI
HP3TA	K6GUH*	P49X	W0YK	HP3TA	K6GUH*	VP8/EA1CYK	EA1LS
HR1/K2LCT	K2LCT	PA63PSK	PA2LP	HR1/K2LCT	K2LCT	VP8DNT	JH1AT
HS/F2JD	F2JD	PA6AT	PA3F0E	HS/F2JD	F2JD	VP8DNT	LOTW
HS9/NEXZ	NEXZ	PH6SKCC	PA3CLO	HS9/NEXZ	NEXZ	VP9HE	W2AF
HSOZDY	SM3CVM	PH4W (1)	PA8F	HSOZDY	SM3CVM	VP9NNJ	K1EJF
HSOZJQ	ZB2JK*	PH9RS	PD9RAY	HSOZJQ	ZB2JK*	VR2SF	DJ3HF
HSOZJF8	ON4AFU	PH2/AA9A	AA9A	HSOZJF8	ON4AFU	VU3BPZ	I1HYW
HSOZJM	HB9JBN	PJ2T (1)	W3HKN*	HSOZJM	HB9JBN	VX2EVN	VE2EVN
HU2DX	DH7WW	PJ4B	PA8A	HU2DX	DH7WW	WA2USA4	WA2USA
I801ZOU1M	I20UIM*	PJ4C	PJ1E	I801ZOU1M	I20UIM*	WP3A (>1/12)	NP3O*
I81A	IK1HUS	PJ4M	DJ7JC	I81A	IK1HUS	XRV1	CE1VCZ
ID8/I20UIM	I20UIM*	PJ7/F8PDR	F8PDR	ID8/I20UIM	I20UIM*	XT2RIA	K3QF
IG9/I20UIM	I20UIM*	PP5/KH0WF	JH1AT	IG9/I20UIM	I20UIM*	XU7AEP	UA9YPS*
IK3HHX	IK3HHX	PR21	IK7JWX	IK3HHX	IK3HHX	XU7AEQ	UA9YAB*
IK4	I24MS	PS5F	PP5F	IK4	I24MS	XU7AFU	ON4AFU
IK6LN	IK6LN	PV2PC	PV2PC	IK6LN	IK6LN	XU7ATM	F8ATM
IL7/I20UIM	I20UIM*	PY7ZBK	PY7ZBK	IL7/I20UIM	I20UIM*	XU7HJI	JAT7HJ
IP1/I20UIM	I20UIM*	PZ5RO	PZ5RO	IP1/I20UIM	I20UIM*	XW0ZJZ	E21EIC
IQ3LE	I23DBA	R10DDX	R10DDX	IQ3LE	I23DBA	XW4XR	E21EIC
IQ8RBP	I21CCE	R1BMS	R1BMS	IQ8RBP	I21CCE	YK1K5ZE	IK5ZVE
IR2T	IQ2MG	R9XC9	R9XC9	IR2T	IQ2MG	Y9N9U	T14SU*
J28AA	K2PF	RC1X	RC1X	J28AA	K2PF	Y0/K8CO	K8CO
J38AVO	K8EAB	RC4L/UC2WAY	RC4L/UC2WAY	J38AVO	K8EAB	Y33/W2CXJ	IW2CXJ
J38EA	W3FF	RK1PWA	RK1PWA	J38EA	W3FF	YV5DTJ	YV5AJ
J38FF	W3FF	RZ3EC	RZ3EC	J38FF	W3FF	Z21BB	W3HKN*
J38FR	KE4TG	RW3SR1	RW3SR1	J38FR	KE4TG	ZF2GQ (>1/12)	W3GQ
J38UN	N7UN	RZ1CWC/p	RZ1CWC/p	J38UN	N7UN	ZF2GT (>1/12)	W3HGT
J38VG	KC4VG	RZ1CXO/p	RZ1CXO/p	J38VG	KC4VG	ZF2JS (>1/12)	N4BFR
J38ZT	W7ZT	S540DKR	S540DKR	J38ZT	W7ZT	ZF2KO (>1/12)	N4EWT
J7/SN2012WW	SP9KRT	SC7IPA	SC7IPA	J7/SN2012WW	SP9KRT	ZF2TE (>1/12)	W7TAE
J79XB	VE2XB	SE2T	SE2T	J79XB	VE2XB	ZK2C	DL7IAN
J71RF	VE7YBH	SI9AM	SI9AM	J71RF	VE7YBH	ZL3FRI	JA3FRI
JW6VJA	LA6VJA	SK30A	SK30A	JW6VJA	LA6VJA	ZP6DLBI	DLBI
K0RMK4	K0RMK	SNOKURA	SNOKURA	K0RMK4	K0RMK	ZP9EH	K5WW
K3N (12/11-1/12)	N3YIM	SNOWOSP	SNOWOSP	K3N (12/11-1/12)	N3YIM	ZY78AA	PT2AA
K3Y (12/11-1/12)	K6PV/p	SN2M (1)	SN2M (1)	K3Y (12/11-1/12)	K6PV/p	Z7EGL	PR7AYE
K4USV	K11ED	SN4DWZ	SN4DWZ	K4USV	K11ED	SP2XF	
K4DL	WB4DNL	SN51ATY	SN51ATY	K4DL	WB4DNL	SP4KS	
K4JR	K4JTLB	SN51BTY	SN51BTY	K4JR	K4JTLB	SP7ATY	
K4KL	KN4KL	SN51LTL	SN51LTL	K4KL	KN4KL	SQ7BTY	
K4WV	W4WV	SN51OTA	SN51OTA	K4WV	W4WV	SQ5LTL	
						SQ7OTA	

* nur direkt
(1) WWDCXW160m1273 de DL5KZA
QSL-ROUTES@funkamateure.de

STEMPEL GEFÄLLIG?

Ø 22 Ø 15 Ø 10

ACTIVITY GROUP AGCW-DL

12,- 10,- 14,-

Automatikstempel mit Logo und Mitglieds-Nr.

AGCW-DL*, DIG*, RTC*, DL-ORP-AG, GDXF*, QSL VERIFIED BY CALL

*) mit Mitglieds-Nr.

FUNKAMATEUR-Leserservice

Majakowskiring 38 · 13156 Berlin · Fax (030) 44 66 94 69

Versandkosten 3 EUR · OV-Sammelbestellungen sinnvoll!

QSL-Splitter

Im Berichtszeitraum gab es u. a. die folgenden **direkten** QSL-Eingänge: 3D2EG, 3XY1D, 4U1UN, 5N7M, 5Z4HW, FS/DM2XO, OJ0X, PJ2/N0YY, PJ4J, PJ7NK, V73NS, YJ0VK sowie **übers Büro** (meist über Manager): 3W7TK, 5V7CC, 9H3TK, 9H3QX, 9K2F, AH0F, BD5BAJ, BG7LHY, CU2JT, EA9/DF4SA, HB0/DL2JRM, HG2011E, MJ/DL3SEM, P29VHX, PJ2/PA7JWC, TA2KK, V5/DJ4SO, V63WW, XV4YY, YV200D und ZA/HA5X.

Neuer QSL-Bearbeiter: Patrice „Pat“, **3B8FA**, war für eine lange Zeit inaktiv und ist nun wieder QRV. Er hat Buzz, N15DX, als seinen QSL-Manager ausgewählt. Pat hat gerade erst damit begonnen, mit Hilfe eines Computers die Logs zu digitalisieren. So kann Buzz momentan Kontakte mit 3B8FA erst ab 23.1.12 bestätigen. Eine neue QSL-Karte ist in Druck.

QSL-Status: Bill, VK4FW, teilte mit, dass die QSL-Karten von **3D2T** und **T2T** noch in Druck waren, jedoch ab Anfang Februar vorliegen sollten.

Adresswechsel: QSL-Manager Zik, DK8ZZ, VE3ZIK, YT3ZZ, informierte, dass er ab dem 1.3.12 eine neue Anschrift hat. Sie lautete Zrinko Zibert, Rothweg 1, 55494 Erbach, Deutschland. Zu beachten ist, dass Zik QSL-Manager für folgende Stationen ist: **A65DLH**, **V55DLH**, **VE3ZIK**, **YT3ZZ**, **9A1CKL** (nur direkt, doch auch übers QSL-Büro), **9A/VE3ZIK**, **S5/VE3ZIK**, **E7/VE3ZIK** und **YU/DK8ZZ**.

Peri, **E44PM/HB9IQB**, hat angeboten, QSL-Karten für seine DXpedition nach Palästina im Dezember 2011 an der Ham Radio 2012 in Friedrichshafen abzugeben. Dazu ist auf www.sdx.ch/de/hamradio_e44pm ein OQRS (Online QSL Request System) eingerichtet, in das Sie ihre QSO-Daten eingeben können. Die Karten werden dann vor der Messe bereitgestellt und können am Stand der Swiss DX Foundation (SDXF) am Freitag, Samstag und Sonntagvormittag abgeholt werden.

QSL-Status: Bill, N7OU, berichtete Ende Januar: „Sämtliche Logdaten für **E51MAN** und **E51NOU** wurden inzwischen zum LoTW hochgeladen. Sollten irgendwelche Probleme auftreten, informieren Sie mich bitte per E-Mail. QSL-Karten für beide Rufzeichen gehen inzwischen raus, es kann allerdings auch mal sechs bis acht Wochen dauern, bis ich auf den jeweils aktuellen Stand bin.“

Rene, NP3O, wird als neuer QSL-Manager für **KP2B**, **NP3X**, **NQ2A** und **WP3A** aktiv sein. Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf QRZ.com.


Dennis, K7BV, macht darauf aufmerksam, dass er etliche QSL-Karten für eine **PV0F**-Aktivität während des Novembers 2011 erhalten hat. Er ist sich jedoch sicher, dass es eine solche nicht gegeben hat. Allerdings sei anzumerken, dass **P40F** extrem aktiv (R5GA) war, vor allem im CQ WWDX-Contest. Unklar bleibt, ob der fehlende „Punkt“ beim Absender oder beim Empfänger auf der Strecke blieb.

QSL via **RU3SD**: Vladimir, UA5DX (ex UA3FDX), fungierte für eine ganze Anzahl von DX-Stationen als QSL-Manager. Die nachfolgend aufgeführten wurden nunmehr von RU3SD übernommen: 4J0AUM, 4J0DX, 4J0DX, 4J1S, 4J56V, 4J57V, 4J60AA, 4K1AZI, 4K1V, 4K49V, 4K50V, 4K51V, 4K52V, 4K53V, 4K60AA, 4K60F, 4K70DWZ, 4K7DWZ, 4K7Z, 4K80ADR, 4KP7Z, 9A/EW6MR, ES5FDX, EU5F, EU5ROPE, EU5RUB, EU6MM, EU940OR, EV3DP, EV5V, EV5ZK, EV60BR, EV60GO, EV60OG (OP EW8ZZ), EV65ZK, EV6DX, EV6ZK, EV7DP, EV8DP, EV9P, EW6MR, EW8ZZ, RC1X, RC4L/UC2WAY, RW3SR, RW3SR/1, SO9DX, SV9/UA3FDX, T9/RW3SR, UA3FDX sowie auch UC2WAY.

Bitte keine GS! Mike, **UK8OM**, bittet darum, bei Direktsendungen nach Usbekistan keine Greenstamps beizulegen, die werden regelmäßig entwendet. Wenn jemand eine Direkt-QSL aus Usbekistan wünscht, dann sollten IRCs benutzt werden.

Tnx für die QSL-Karten via **DG0ZB**, **DJ1TO**, **DL5ME**, **DL7VEE** und **DL9RCF**.

Rufzeichen	Adresse
DA0NJ	Nico Coetzee, P.O. Box 226, Panata Ranch, Manzini M200
3DA0WT	Roy Singh, Box 424, Matsapha
4U1WRC	IARC, Box 6, CH-1211 Geneva 20
4Z5OG	Vitaly Barsky, 18-30 Rehovot Harosh, 84751 Beer Sheva
5Z4JC	John Cassar, Box 7, Garissa 70100
6W1QL	Box 11106, Dakar, Senegal
9M4CNY	1286 J Taman Ara Indah, Sungai Ara, 11900 Penang Isl.
A71AM	Saif Al-Khayarin, P.O. Box 100227, Duhkan
A71FJ	Jameel Al-Ansari, Box 5766, Doha
A92IO	Dave Court, Box 31183, Budaiya
A14U	Jeffrey R. Folk, 233 North St., Lewisville, NC 27023
AU2LOH	Lothal Expedition, ADS-N.N. Zala AA-26, Shastrinagar, Nanamava, Main Road, Rajkot 360004
C91PM	Paulo Machado, Av. Martires de Mueda, 550 - Flat 152/20, Maputo NA
CE2/CX1EK	Luis Matho, 2303 Nordok Place, Alexandria VA 22306, USA
DL7EDH	Alexander Spielmann, P.O. Box 400005, 12631 Berlin
DU7/KD0JJO	Theodore C. Patterson, National Highway-Curvada, San Remigio, Cebu
EA7ADH	Francisco de la Serna Martinez, P.O. Box 175, E-41710 Ultera, Sevilla
EB7DX	David Lianez Fernandez, Box 163, E-21080 Huelva
EK7DX	Karen Karapetyan, Abovyan 26A, Apt. 5, Yerevan 0001
ET3BN	Peter Haferkorn, Box 150194, Addis Abeba
F5RAV	Luc Thibaudat, 15 rue de Moiscourt, F-27140 Gisors
FG8AR	Olivier Jeremie, Desbonnes, Chemin de la Princesse, F-97118 Saint-Francois
FK8IF	Claude Aranc, Box 3956, F-98836 Noumea
FK8KA	ARANC, Box 3040, F-98846 Noumea
F0SJV	William Counen, Box 3080, F-98714 Papeete
FR1GZ	Yvon Kong Kaye, 6 Bis Chemin Cap Bernard, F-97417 La Montagne
FR1LB	Sorleat Thibaut, 9 Chemin Candassamy, F-97432 Ligne des Bambous
FR4NT	Cyril Tourbot, 21 Bis Chemin Lebreton, F-97411 Bois de Nefles
G3TXF	Nigel Cawthorne, Falcons, St. George's Avenue, Weybridge, Surrey, KT13 0BS
HC5AI	Pablo Villavicencio Zambrano, Box 0101-1300, Cuenca
HZ1HN	Hani Ahmad Al-Zahrani, Box 10214, Kames Moshet 61961
I1HYW	Giovanni Varetto, Via Pancalieri 2, I-12030 Casalgrasso - CN
I20UIM	Noro Rossi Alessio, Via Praticello No. 2, I-03010 Piglio - FR
I23ETU	Carlo Larosi, Via Catullo 25, I-35036 Montegrotto Terme - PD
J8SK	Kumar Persaud, P.O. Box 606, Villa VCO100, St. Vincent
JA0EKI	Kiyoshi Nakadaira, 909-7, Kiribayashi, Iida, Nagano, 399-2565
JA1DXA	Katsu Ono, 15-10, Gamokotobuki, Koshigaya, Saitama, 343-0836
JA1HGY	Nao Mashita, 8-2-4-2A, Akasaka, Minato, Tokyo, 107-0052
JA1IST	Kazu Naguro, 2620-1-711, Niijyo-Fukui, Itoshima, Fukuoka, 819-1631
JA1NVF	Katsumi Yoshinuma, 17-6, Wakamiya-dai, Yokosuka City, Kanagawa, 239-0820
JA1RJU	Kazuo Ogasawara, 4-13-12, Kamirenjaku, Mitaka, Tokyo, 181-0012
JA3BUN	Ohta Yasuhisa, 13-6, Karatodai, 4 Chome Kita-ku, Kobe City, 651-1332
JA9APS	Narumi Kawai, 1-10-14, Suwanokawara, Toyama, 930-0088
JE1LET	Masahiko Otokozawa, 985-7, Kuno, Odawara, 250-0055
JH1WGP	Takeshi Ooki, 944-1, Ueno, Tsukuba-City, Ibaraki, 305-0002
JJ2RCJ	Kan Yokota, 121, Kawanari, Shinmachi, Fuji, 416-0955
JJ2VLY	Mihoko Sakurai, Box 1, Suyama, Susono City, Shizuoka, 410-1299
K4IIO	George B. Berrich jr., Apt 412, 44 Yacht Club Dr., North Palm Beach, FL 33408
KA3CTQ	Dan Rhodes, 618 Seminole Dr., Erie, PA 16505
KG6UH	Louis N. Anciaux, Apdto 0426-00417, David, Chiriqui, Rep de Panama
KH0NA	Reynaldo P. Laguatan, P.O. Box 52, Tinian, MP-96652-0052
KM1CC	Marconi Cape Cod RC, Cape Cod National Seashore, 99 Marconi Site Road, Wellfleet, MA 02667
N0TG	William R. Rowe jr., 3017 Coventry Lane, Waxahachie, TX 75165
N1DG	Donald R. Greenbaum, 27 Pill Hill Ln., Duxbury, MA 02332
N4BP	Robert D. Patten, 2841 NW 112 Terr., Plantation, FL 33323
NN7A	Arthur M. Phillips III, P.O. Box 73, Eckert, CO 81418
NP3O	Rene Fonseca, HC 00867 Box 15593, Fajardo, PR 00738-9707
ON3TZ	Eddy Generet, Box 86, B-4800 Verviers
OZ5EV	Jorgen Vibaek, Box 83, DK-4600 Koge
PP8/YW6MOTO	P.O. Box 004, 1211-Cua, Edo., Miranda, Venezuela
SM5DJZ	Jan Hallenberg, Edeby Andersberg 30, SE-741 91 Knivsta
TC50TRAC	Box 76, Gencosman Bursa, I6105
TI4SU	Bengt Halden, Box 234, 4400 Ciudad Que Sada
V53WHK	Namibian ARC, 36 Simpson Street, P.O. Box 5300, Aussspanplatz, Windhoek 9000
VA3EGG	Darren G. Hager, 2250 Bostock Crescent, Mississauga, ON, L5J 3T1
ZB2JK	John M. King, P.O. Box 1148, Gibraltar

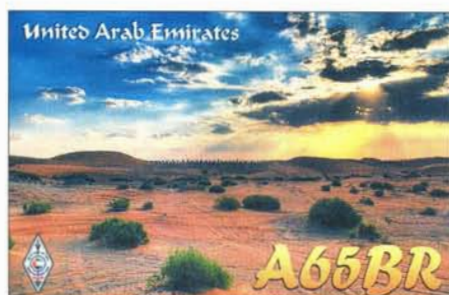

Sat-QTC

Bearbeiter:

Thomas Frey, HB9SKA
Holzgasse 2, 5242 Birr, Schweiz
E-Mail: hb9ska@amsat.org

■ AO-71 (AubieSat-1) ohne Antennen?

Nach dem Start von AubieSat-1, nun AO-71, konnten ihn viele Stationen rund um die Welt, trotz des recht schwachen CW-Signals auf 437.473 MHz, empfangen. Da der Satellit auch keine Kommandos erhalten hat, wird angenommen, dass sich die Antennen nicht komplett entfaltet haben.

■ FUNcube – Details für Start und Zeitfenster festgelegt

Mit ISIS Launch Services BV, beheimatet in Delft (Niederlande), wurde ein Vertrag für den Start des FUNcube-1 (CubeSat) abgeschlossen. Der sieht vor, dass FUNcube-1, der in den vergangenen zwei Jahren von einem Team von Funkamateuren und weiteren Spezialisten (AMSAT-UK) entwickelt und gebaut wurde, mit weiteren Satelliten im 3. Quartal 2012 mit einer Dnepr-Rakete starten soll. Der Abflug ist vom Startplatz in Yasny vorgesehen, der im Süden von Russland, nahe der Grenze zu Kasachstan, liegt. Der Satellit muss bis Ende Juli 2012 fertiggestellt sein, damit man ihn von den Niederlanden nach Russland liefern kann.

Quelle: Southgate AR News

■ Gründung von AMSAT-Francophone

Eine neue Amateurfunk-Satellitenorganisation – AMSAT-Francophone – wurde im De-



zember 2011 gegründet. Nach der Auflösung von AMSAT-France dachten sich einige der Mitglieder, die vor 16 Jahren die AMSAT-France gründeten, es sei notwendig, eine Struktur für die französischen Amateur-Space-Aktivitäten zu haben

und gründeten AMSAT-Francophone. Deren Ziele sind: die Entwicklung von Amateurfunk-Satelliten, nützlicher Technologie und Systemen für die Konstruktion und/oder Benutzung von Amateurfunk-Satelliten sowie die Beteiligung an nationalen und internationalen Kollaborationen von nicht kommerziellen Weltraumprojekten. Die Internetadresse lautet www.amsat-f.org.

■ FO-29 wieder aktiv

Masa, JN1GKZ, berichtete, dass am 23.12.11 ein Kommando-Test mit dem 15 Jahre alten FO-29 erfolgreich verlaufen ist. Die Kontrollstation versetzte FO-29 in eine temporäre, aber stabile Konfiguration für weitere Tests und Wiederherstellungsarbeiten. Laut JE9PEL ist FO-29 seit der Aktivierung durch die Kommandostation am 3.1.12 wieder kontinuierlich eingeschaltet.

■ ARISSat-1/RadioSkaf-V schweigt

Der Amateurfunksatellit ARISSat-1 verstummte am 4.1.12 vor dem Eintauchen in die Erdatmosphäre. Die vorhergesagte Stelle befand sich über dem südlichen Atlantik, westlich von Angola. Eine letzte Telemetrie mit sehr hohen Temperaturen, bis zu 88 °C, wurde noch am

gleichen Tag um 0602 UTC in Japan aufgenommen. Mike, DK3WN, berichtete, dass JA0CAW um 0559 UTC Telemetriesignale und eine aufgezeichnete Sprachmitteilung von Yuri Gagarin empfangen hat. Konstantin, RN3ZF, hörte um 0842 UTC noch leise und verstümmelte Sprachmeldungen, danach war dann endgültig Schluss.

■ Neuer Fahrplan für AO-27

Im Dezember wurde ein RAID-Laufwerk auf dem Server ausgewechselt, damit ist die Website www.ao27.org wieder online. Schließlich wurde auch ein neuer Fahrplan von AO-27 hochgeladen.

■ UO-11 28 Jahre im Orbit

UO-11 befindet sich nun beinahe 28 Jahre im Orbit und funktioniert immer noch. Während der zehntägigen Sendeperioden wurde über exzellente Signale und decodierte Telemetrie u. a. von Rolf, HB9TSO, und Francesco, IT9JRU, berichtet. Für die Berechnung eines Fahrplans kommt die letzte Abschaltung des Senders gegen 1500 UTC am 28.12.11 infrage; der Zyklus beträgt 10,35 Tage.

■ ATV-Bake für Columbus-Modul

Bei einem Meeting Ende November 2011, abgehalten bei der ESA ESTEC, wurde vorgeschlagen, das ATV-Projekt um eine ATV-Bake auszuweiten. Das würde eine Erweiterung der Schulaktivitäten und Experimente für Funkamateure bedeuten. Die Columbus-Direktoren baten Kayser-Italia eine Studie zu erstellen, ob eine ATV-Bake, bei gleichen Kosten wie budgetiert, in das Projekt integriert werden könnte.

CW-QTC

■ AGCW-Mitgliederversammlung zum CW-Treffen in Erbenhausen

Wie bereits angekündigt findet auch in diesem Jahr die AGCW-Mitgliederversammlung anlässlich des CW-Treffens am 22.4.12 statt. Der Versammlungsort ist das Berghotel „Eisenacher Haus“, Frankenheimer Str. 84, 98634 Erbenhausen. Die Mitgliederversammlung beginnt am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Jedwede Anträge sind bis zum 22.3.12 beim Vorstand schriftlich einzureichen. Es sind alle AGCW-Mitglieder eingeladen. Die Tagesordnung sowie Einladung zur Versammlung sind auf unserer Website www.agcw.de unter *Aktuelles* nachzulesen.

Anreise: Aus Süden – A7 bis Bad Brückenau. Von Norden und aus Westen – A7 bis Hünfeld/Schlitz. Aus Osten – A4 bis Eisenach oder A71 bis Meiningen Nord.

Wolfgang Borschel, DK2DO

■ Deutscher Telegrafie-Pokal (DTP) zum AGCW-Treffen

Es ist schon Tradition, dass alljährlich der DTP zum AGCW-Treffen zusammen mit dem HF-Referat (Schnelltelegrafie) ausgetragen wird. Längst sind nicht nur die Wettkampfdisziplinen Geben und Hören von Text und Zahlen, son-

dern auch eine Bewertung durch die Ham-Software *RufzXP* und *Morserunner* gewünscht. Die Preisverleihung in sämtlichen Teilnehmer-Altersgruppen findet wie immer am Samstagabend zum CW-Treffen statt.

Viele Jahre hat Hein Langkopf, DL2OBF, diesen Wettkampf betreut. Bei ihm bedanken wir uns für die anhaltend gute Zusammenarbeit. Nun hat Andre Schoch, DL4UNY, die



Nachfolge angetreten. Übrigens stehen erneut viele interessante Preise für die Wettkampfauszeichnung zur Verfügung.

Wolfgang Borschel, DK2DO

■ CW-Treffen der AGCW

Im CW-QTC des FA 2/12 hatten wir auf das „Große CW-Treffen“ vom 20. bis 22.4.12 hingewiesen. Das Treffen beginnt am Freitagabend in geselliger Runde im Restaurant des Berghotels „Eisenacher Haus“ in 98634 Erben-

hausen. Anfahrt und Hotelbeschreibung entnehmen Sie bitte www.agcw.de.

In diesem Jahr möchten wir uns vor allem den CW-Contesteinsteigern widmen. Für sie wird erstmalig ein Betriebstechnik-Übungsplatz installiert. Die Übungen verfolgen das Ziel, die vorhandene Scheu vor CW-Contesten abzubauen sowie den Einstieg in die übliche Betriebsabwicklung zu vereinfachen. Die aufgebaute Technik wird im Tagungsraum „Bergstübchen“ bereitstehen.

Master für die Betriebsabwicklung an diesem Übungsplatz sind Corny, DF6FR, und Eddi, DK3UZ. Zur Übungspraxis schließen Master und Contesteinsteiger ihre mitgebrachten Tasten an die aufgebaute Technik an. Vorteil ist, dass man den CW-Betrieb unterbrechen kann, um über den Tisch Fragen zu stellen, was beim Funkbetrieb kaum möglich wäre. Das Verfahren wird erst in einer Gruppenunterweisung besprochen und anschließend wahlweise einzeln oder gemeinsam geübt. Mit diesem Programm möchten wir am Sonntagmorgen (22.4.) gegen 9 Uhr beginnen.

Der Morsetasten-Selbstbauwettbewerb zur Ham Radio 2011 wurde von der AGCW intensiv auch dadurch unterstützt, dass wir in der Bewertungsjury vertreten waren. Die Gewinner der Plätze 1 (DL3FF) und 2 (DJ3TU) konnten wir nach Erbenhausen einladen, um dort im Referat ihre Morsetasten-Siegermodelle vorzustellen.

Wolfgang Borschel, DK2DO

QRP-QTC

Bearbeiter:
Peter Zenker, DL2FI
Molchstr. 15, 12524 Berlin
E-Mail: dl2fi@dl-qrp-ag.de

■ Amateurfunk in den Jahreszeiten

Wir Funkamateure haben es richtig gut, unser Hobby ist äußerst flexibel den verschiedenen Jahreszeiten angepasst. Wenn z.B. der Briefmarkensammler bei schönstem Sonnenschein im Frühjahr, Sommer oder Herbst in der muffigen Stube über seinen Alben hockt, können wir unsere selbst gebauten Funkgeräte und Antennen schnappen, um sie draußen in der freien Natur auf ihre Praxistauglichkeit zu testen. Wir haben sogar jede Menge verschiedene Anreize erfunden, die uns tausend Gründe für solche Aktivitäten liefern. Unter SOTA klettern wir beladen mit Akku und Funkgerät auf die Berge, unter DLFF (Flora und Fauna) erobern wir Naturschutzgebiete. Wer es nicht so mit Ameisen und anderen Krabbeltieren hat, der treibt sich urbaner in alten Schlössern oder Ruinen herum, wo er mittels Antenne vom Bergfried zum Burggraben Punkte für eines der vielen Burgdiplome verteilt. Wunderbare Beschäftigung, die einem funkenden Großvater sogar noch die Gelegenheit bietet, sich rührend um den Enkel zu kümmern, den er zu seinen Abenteuern mitnimmt.

Zeitweilig blieben das aber Träume am Kamin, denn Russlandhoch „Dieter“ hatte uns lange eisig im Griff und nur einige wenige ganz harte Burschen konnten es nicht lassen. Felix macht es uns als DP1POL vor, der kann eh nicht anders, er hockt ja beruflich auf der Neumayer-Station in der Antarktis.

Holger, DF1QR, und Mario, DC7CCC, vom OV D23, auch Freunde des Chaos Computer Clubs, haben es jedoch aus eigenem Antrieb gewagt und eine Eis-Expedition gestartet. Mitten auf der Eisfläche des Dümmer-See (zweitgrößter Binnensee in Niedersachsen) bauten sie zwei Stationen auf, um in SSB und CW mit 50 W bzw. 5 W so lange HF in die Luft zu bringen, wie die von unten vom Eis kriechende Kälte es erlaubte. Funkamateure haben eben doch Fantasie, es gibt immer noch neue Ideen. Demnächst wollen die beiden während der Ebbe aus dem Schlick des Wattenmeeres Funkbetrieb machen. Wir anderen, denen es trotz langer Unterhosen keinen Spaß macht, sich außerhalb der Wohnung herumzutreiben, nutzen die Kälte sinnvollerweise, um uns auf die warmen Tage vorzubereiten. Es gibt so viel zu bauen, dass der Winter ruhig noch ein paar Tage andauern kann.

Ich beschäftige mich zurzeit immer noch mit dem SOLF-Projekt. Meine 50 Bastler, die ich während sie ihren Traumtransceiver bauen betreue, halten mich ziemlich in Atem. Während einige mit Baugruppe 16 von 21 beschäftigt sind, arbeiten andere noch an Baugruppe 5. Das sorgt für geistige Regsamkeit und hält mich jung. Andere benutzen Sudoku, um ihr Hirn zu trainieren, ich springe mehrmals am Tag zwischen den Funktionen von HF-Mischern, Trägergeneratoren, VCOs und Quarzfiltern hin und her. Zwischendurch geht es auch

einmal um den NF-Verstärker, das Thema Stromversorgung sowie die Prozessorsteuerung haben zum Glück inzwischen alle hinter sich gebracht. Viele sind so weit, dass sie schon die ersten Signale auf den Bändern hören können. Die meisten Teilnehmer gaben inzwischen zu erkennen, dass diese Art des gemeinsamen Bastelns unter Nutzung der Möglichkeiten des Internets nicht nur eine große Hilfe ist, sondern auch richtig Spaß macht.

Im *QRPforum* las ich, dass auch andere die kalte Jahreszeit aktiv nutzen. Da gibt es eine Gruppe, die sich sehr intensiv mit Aktivanten beschäftigt, es wird an Stromversorgungen

natürlich hoch willkommen. Bitte setzt euch bei Interesse mit Helmut in Verbindung. Ihr erreicht ihn per E-Mail (dl2avh@dark.de).

Gleich eine Woche später, am 9.6.12, findet ein weiteres Treffen der DL-QRP-AG in Werl (Westfalen) statt. Diese Veranstaltung soll die Nachfolge des Ruhr-Treffens antreten. Wir schließen uns mit diesem Meeting dem DARC-Ortsverband Werl an, der zum gleichen Zeitpunkt seine bekannten „Werler Antennentage“ veranstaltet. Wenn es das Wetter zulässt, läuft das Geschehen komplett auf der großen Wiese ab, wo man dann die Eigenbaugeräte live an der Antenne testen kann. Da die Werler An-



Holger, DF1QR,
an seiner Funkstation
auf dem Eis des
Dümmer-Sees
Foto: DC7CCC

für Funkgerät und Laptop bei Portabelbetrieb gebastelt. Und die Telegrafisten diskutieren mal wieder über linke und rechte Daumen und wie man diese am besten einsetzt, um damit ihre Lieblingstaste zu Höchstleistungen zu treiben. Außenstehende können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie vielfältig unser Hobby ist und warum wir es so gerne ausüben. Sicher, ein bisschen verrückt sind wir schon, dass lässt sich nicht leugnen, aber das ist schließlich eine Grundvoraussetzung für jedes ernsthafte Hobby.

■ QRP-Treffen

Es ist zwar noch etwas hin, aber da viele langfristig planen, sei jetzt schon darauf hingewiesen. Im diesjährigen Frühjahr und Sommer gibt es erneut wieder Möglichkeiten, sich als Neuling über QRP und Selbstbau zu informieren oder andere QRPer und „Löter“ zu treffen. Auf eine lange Tradition kann das Silberthal-Treffen der DL-QRP-AG zurückblicken. Schon seit vielen Jahren organisieren Helmut, DL2AVH, und Gero, DL4ALJ, in Silberthal bei Jena dieses beliebte Meeting. Wie immer gibt es einige erlesene Vorträge und wie immer wird das Zusammensitzen und Diskutieren nicht zu kurz kommen.

Wie gewohnt ist das Silberthal-Treffen sehr stark praxisorientiert. Es findet am Samstag, dem 2.6.12, statt und ist offen für alle interessierten Funkamateure. Jeder Teilnehmer kann zum Gelingen beitragen, wenn er aus seinem Fundus irgendetwas selbst gebautes mitbringt und in Silberthal vorstellt. Es braucht niemand großen Aufwand betreiben. Ein kurzer erklärender Text, um was es sich handelt, das Produkt und fertig. Wenn viele Leute etwas mitbringen, bekommen viele Leute Anregungen. Wer einen kurzen Vortrag halten möchte, ist

tennentage parallel laufen, dürften Antennenfragen sicher auch bei uns einen Schwerpunkt bilden.

Das bedeutet aber keinesfalls, dass nicht über andere Selbstbauprojekte geredet wird. Bei beiden Treffen geht selbstverständlich auch der Solf-Transceiver an die Antenne. Allein dieser Umstand sollte für jene, die ihn noch nicht kennen, ein Grund sein, sich einen der beiden Termine fest vorzumerken. Details zu beiden Veranstaltungen findet ihr aktuell wie immer auf www.qrpforum.de. „Internet-Phobiker“ mit Fragen dürfen mich aber gerne auch anrufen: Tel. (0 30) 85 96 13 23.

■ Elecraft KX3

So etwas habe ich noch nie erlebt: Die Elecraft-Fanggemeinde schlägt zu. Kaum war der voraussichtliche Start der Auslieferung bekannt, hagelte es Bestellungen. Und das für ein Gerät, von dem bisher nur einige YouTube-Filme existieren, in denen einige US-amerikanische Top-Funkamateure zeigen, was sie mit dem Gerät so alles anstellen. Der Vertrauensvorschuss, den Elecraft genießt, scheint unermesslich zu sein. Offensichtlich gehen extrem viele Leute genau wie ich davon aus, dass das Elecraft-Team nach den Wahnsinnsfolgen von K2 und K3 mit dem neuen KX3 ein drittes Mal die Amateurfunkwelt umkrempeln wird. Wenn ihr dieses QTC vorliegen habt, bin ich voraussichtlich mit dem Praxistest des ersten KX3 in Deutschland beschäftigt. Von meinen dabei gesammelten Erfahrungen mit dem Teil berichte ich dann wie gewohnt zeitnah im *QRPforum*. Sicher kommt dann auch der Zeitpunkt, eine Zusammenfassung für den FUNK-AMATEUR zu verfassen. Packen wirs an, es gibt viel zu tun, bevor die Tage länger und wärmer werden!

SOTA-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Harald Schönwitz, DL2HSC
Försterweg 8, 09437 Börnichen
E-Mail: dl2hsc@darc.de



■ SOTA Australien

Seit dem 1.2.12 können Berge des australischen Bundesstaates Victoria (VK3) für SOTA gearbeitet werden. In acht Regionen wurden durch Wayne, VK3WAM, 609 Gipfel erfasst. Der im Nationalpark „Alpine National Park“ gelegene Mount Bogong ist mit 1986 m ü. NN die höchste Erhebung Victorias und damit der höchste Punkt in der SOTA-Bergliste (VK3/VE-001). Der populäre 8 km lange Weg mit Startpunkt Mountain Creek, genannt „Staircase Spur“, ist in vier Stunden zu erwandern. Teilweise ist der Track sehr steil, gute Kondition ist erforderlich. Für den Rückweg sollte man die gleiche Zeit einplanen, sodass aus der Besteigung ein Tagestrip wird. Das ganze Jahr über können plötzliche Wetterumschwünge eintreten, die Ausrüstung muss entsprechend geplant sein. Aktivierungen der neuen Assoziation haben bis zum 6.2.12 noch nicht stattgefunden.

Ian, VK5CZ, will im Laufe des Februars nach Melbourne fliegen, um mit Wayne an der Erstellung eines VK5-Referenzhandbuchs zu arbeiten. Seine Tätigkeit als Weinbauer sowie der kalte und nasse Sommer in Australien haben ihn bisher an einer intensiveren SOTA-Arbeit gehindert. Die Koordinaten der neuen australischen Berge für Google Earth stehen zum Herunterladen auf www.summits.org.uk im Dateiverzeichnis und in der Yahoo-Gruppe unter groups.yahoo.com/group/Summits/files/Maps/summits.kmz bereit.



Winterwanderung 2011 in Thüringen Foto: DJ3AX

■ Bergwettbewerbe

Sächsischer Bergwettbewerb 2011: Bernd, DL2DXA, hat die Auswertung des Wettbewerbs bereits fertiggestellt. 81 Teilnehmer haben ihre Logs eingesandt.

In der Kategorie 2 m und 70 cm belegte Michael, DL3VTA, den ersten Platz und gewann damit die Trophäe. Tilo, DH1FM, erreichte in der Kategorie 23 cm bis 1,5 m die höchste Punktzahl. In der SHF-Kategorie nahmen 38 Funkamateure teil, elf mehr als im Jahr 2010. In der VHF-/UHF-Kategorie war ein Teilnehmer weniger als 2010 am Start. Besonders erfreulich ist die hohe Anzahl XYs, die

im vergangenen Jahr zum Mikrofon griffen. Mit Conny, DO2JUE, konnte eine Teilnehmerin aus dem Distrikt Y den ersten Platz belegen. Die begehrten Teilnahme-Urkunden zeigen diesmal als Motiv den Windberg bei Freital. Die kompletten Ergebnislisten sind im Sächsischen Bergkurier Nr. 19 (www.dl2to.de/sbw/sc/SBW_kurier.htm) nachzulesen.

GMA: Nachdem lange Zeit nichts mehr vom General Mountain Award zu hören war, haben sich einige OMs erneut Gedanken um einen Neuanfang gemacht. Wer mitdiskutieren will, kann dies im Forum bei www.cqgma.eu tun. Der neue GMA soll allgemein zur Belebung von Bergfunkaktivitäten beitragen. Einfache Regeln und die Einbeziehung auch nicht allzu exponierter Gipfel könnten einige „Stubenhocker“ unter den Funkamateuren zur Teilnahme animieren. Da es damit auch wieder Berge vor der Haustür gibt, sind lange Fahrten, wie sie teilweise zu den in Deutschland verbliebenen SOTA-Bergen notwendig sind, nicht mehr erforderlich. Im Unterschied zum SBW wird es jedoch weiterhin notwendig sein, die Gipfel mit Muskelkraft zu erklimmen.

■ SOTA-Nachrichten

HB9: Das Schweizer Referenzhandbuch wurde am 1.2.12 in der neuen Version 1.8 veröffentlicht. Folgende Änderungen beinhaltet diese Ausgabe: Wegen zu geringer Schartenhöhe (weniger als 150 m) wurden gestrichen: **HB9/AR-001, AR-009, BL-002, BL-010, BL-016, GR-239, SO-002, SO-017.** **HB9/BL-011** wurde als ungültig erklärt, weil er zur Region **HB9/SO** gehört (neu **HB9/SO-018**). **GR-052, GR-296, GR-298 und GR-299** sind jetzt **TI-005, GR-042, GR-060** sowie **GR-080**. Neu dazugekommen sind **GR-345, SG-064, SO-019, TG-007 und TG-008**. Aus **VD-040** ist **NE-007** und aus **VS-121** ist **VS-054** geworden. Diese Änderungen ergaben sich aus Doppelvergaben bzw. falscher Regionszuordnung. Alle Höhenangaben, Namen und Koordinaten wurden geprüft und korrigiert.

S5: Vom 4. bis 8.2.12 fanden die Winter-Aktivitätstage in Slowenien statt. **S56LXN, S58R, S57X, S53AAN** und weitere OMs waren bereits am ersten Tag aktiv. Sowohl auf Kurzwelle in CW als auch auf 2 m in FM wurde gearbeitet. Weitere Informationen dazu auf www.sota.si.

DL/DM: Am gleichen Wochenende fand die SOTA-Winterwanderung in den deutschen Mittelgebirgen statt. In **SOTAawach** wurden **DK1HW** vom Köterberg (**DM/NW-135**), **DK9ES** vom Händler (**DM/NW-188**) und **DL1DLF** von der Hohen Warte (**DM/RP-019**) gemeldet. Vom Singener Berg (**DM/TH-379**) arbeiteten **DJ3AX** und **DK5WN**; ausführlicher Bericht im nächsten QTC.

■ Bergfunk-Termine

Die Verleihung der Sächsischen Bergfunk-Trophäe findet am 17.3.12 zum Sächsischen Bergfunkertreffen statt. Dafür sind in der Gaststätte zur „Schönen Höhe“ ab 11 Uhr Plätze reserviert. Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis Anfang März bei Bernd, DL2DXA, anmelden (dl2dxa@darc.de). Die Schöne Höhe ist ein Berg zwischen Radeberg und Pirna bei Dürrröhrsdorf-Dittersbach (**JO61XA**).

Diplome

■ Kurzzeitdiplom 800 Jahre Anhalt

Im Jahr 2012 feiert das Bundesland Sachsen-Anhalt das 800-jährige Jubiläum von Anhalt. Aus diesem Anlass gibt der Deutsche Amateur Radio Club e.V., Ortsverband W22 (ZAB-Dessau), ein Jubiläumsdiplom für Funkverbindungen mit Ortsverbänden und Funkamateuren, die sich auf dem ehemaligen Gebiet Anhalts befinden (www.darc.de/uploads/media/Diplomausschreibung_Anhalt_800.pdf), heraus. Die Diplombedingungen gelten für den Zeitraum vom 1.1. bis 31.12.12.

Sämtliche Bänder und Sendarten außer Echo-Link sind zugelassen. Zur gleichen Zeit wird jeweils nur ein Rufzeichen gewertet. UKW-



Das Diplom ist 297 mm × 210 mm groß und vierfarbig auf etwa 200 g/m² schweren Karton gedruckt. Der Erwerb als PDF-Version zum Selbstausdrucken ist möglich (siehe auch www.darc.de/w/).

Das Diplom zeigt auf einer historischen Karte zehn ausgewählte Persönlichkeiten, die Anhalt geprägt oder dort längere Zeit gewirkt haben. Auf der Rückseite befinden sich Erläuterungen zur Geschichte Anhalts und den abgebildeten Persönlichkeiten.

Verbindungen werden mit dem Faktor 2 multipliziert. Stationen in Europa (außer DL) vervielfachen ihre Punkte ebenfalls mit dem Faktor 2. Stationen außerhalb Europas vermehren ihre Punkte mit dem Faktor 3.

Für einen Diplomantrag müssen wenigstens 800 Punkte erarbeitet werden. Diese werden folgendermaßen vergeben:

Die Sonderstation **DM800ANH** bringt 200 Punkte. Die nachfolgenden Klubstationen **DA0MA, DD0DRK, DF0DES, DK0ZAB, DK0LG, DK0NID, DK0GYB** und **DR5Y** sorgen für 100 Punkte. Stationen mit den DOKs **W07, W18, W22, W23, W33** erzielen 50 Punkte.

Stationen, die ihren Standort ständig oder zeitweise auf dem Gebiet Anhalts vermelden: 25 Punkte. Der exakte Standort muss als Ortsname oder als Locator vermerkt sein. Grundlage bildet die beigelegte QSL-Karte.

Zu den Gebühren: Die Papierversion schlägt mit 5 € oder auch 3 IRCs zu Buche; die PDF-Version wünscht 2 € bzw. 1 IRC.

Der Diplomantrag geht als Logbuchauszug an folgende Anschrift: Thomas Schmidt, DM2TO, Rietzmecker Str. 4, 06846 Dessau-Roßlau (info@dr5y.de). Die Diplomgebühren können auf folgendes Konto überwiesen werden: Thomas Schmidt – Anhalt-Diplom, BLZ 20090500, Konto-Nr. 9316299.

Thomas Schmidt, DM2TO

IOTA-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Mario Borstel, DL5ME
PSF 113527, 39034 Magdeburg
E-Mail: dl5me@darf.de

Inselaktivitäten

Europa: Peter, G3PHO, plant vom 8. bis 15.3.12 unter 9H3C im Ferienstil von Gozo, EU-023 (LH-0046), zu funkeln. – Magne, LA2XNA, und Jon, LA8HGA, sind vom 16. bis 20.3.12 als JW2XNA und JW8HGA von Spitzbergen, EU-026 (LH-0125), in der Luft. – Stefan, DL7AOS, ist vom 10. bis 23.3.12 unter SP5K von Römö, EU-125, mit Vertikal und Endstufe QRV. QSL via Heimatrufzeichen. – Ric, DL2VFR, und weitere DL-OPs sind vom



Polnische Crew unter EJ0PL auf Blasket, EU-007
Foto: EJ0PL-Team

16. bis 18.3.12 als DM50IOTA von Fehmarn, EU-128 (LH-0637), zu hören. – Ein mehrköpfiges deutsches Team wird vom 21. bis 28.3.12 unter DA0HEL von Helgoland, EU-127 (LH-0518), und Düne, EU-127 (LH-2130), aktiv. QSL via DF6QC.

Afrika: Matt, K0KKO, und Ed, K0GUV, aktivieren vom 16. bis 23.3.12 unter S92DX, S9CW und S9SX das Eiland Rolas, AF-023 (LH-1622). Näheres auf www.k0kko.net/pb. – Hartwig, DL7BC, will vom 20.3. bis 6.4.12 mit vorangestelltem FH-Präfix von Mayotte, AF-027 (LH-0376), funkeln. Ab 23.3.12 ist er unter TO7BC zu hören, Teilnahme am WPX SSB-Contest ist geplant. Weitere Informationen gibt es auf www.qslnet.de/dl7bc. – Elmo, EA5BYP, und Javier, EA5KM, planen im Februar und März als 3C0E von Annobon, AF-039, und unter 3C6A von Bioko, AF-010, zu funkeln. – Stephane, F5UOW, ist vom 26.3. bis 9.4.12 als TO2R von Reunion, AF-016, in der Luft.

Antarktis: Adrian, EA1CYK/p, war Mitte Januar meistens am Wochenende auf dem 15-m-Band von der spanischen Antarktisbasis auf Deception (Süd-Shetland), AN-010, zu finden.

Asien: Peter, DC0KK, funkt noch bis 11.3.12 unter 4S7KKG aus Sri Lanka, AS-003. – Jacek, SP5APW, ist vom 7. bis 12.3.12 als 3W4JK von Phu Quoc, AS-128, im Ferienstil zu hören.

Nordamerika: Tom, AA9A, ist vom 3. bis 17.3.12 als PJ7/AA9A in seiner Freizeit von Sint Maarten, NA-105 (LH-0711), aktiv. – Al, F5VHJ, meldet sich vom 2. bis 4.3.12 unter TO5A von Martinique NA-107 (LH-1041). Die Teilnahme am ARRL-SSB-Contest ist geplant. – Ein sechsköpfiges polnisches Team funkt vom 5. bis 18.3.12 unter PJ7PT in CW, SSB

und RTTY von Sint Maarten, NA-105, QSL via SP9PT. Weitere Informationen auf www.pj7pt.com.



Bob, G3PJT, meldet sich mit vorangestelltem VP9-Präfix während seines Urlaubs vom 8. bis 15.3.12 von Bermuda, NA-005. – John, W5JON, und seine XYL Cathy, W5HAM, sind vom 28.2. bis 28.3.12 nochmals als V47JA und V47HAM von St. Kitts, NA-104, zu hören. – Harry, AC8G, funkt vom 1. bis 5.3.12 unter J37K erneut von Grenada, NA-024 (LH-0718). Er bevorzugt Direkt-QSL via Heimatrufzeichen. – Bert, DL2RNS, Olaf, DL7JOM, und Rudi, DM2XO, aktivieren unter den Rufzeichen VP2MSN, VP2MOM und VP2MXO Montserrat, NA-103 (LH-1475), in allen Sendarten.

Babs, DL7AFS, und Lot, DJ7ZG, bringen unter V21FS und V21ZG erneut Antigua, NA-100 (LH-1118), in die Luft. Weitere Informationen auf www.qsl.net/dl7afs. – Die für März unter TX5Q angekündigte DXpedition nach Clipperton, NA-011, ist aus logistischen und finanziellen Gründen auf das Jahr 2013 verschoben worden. Mehr Informationen auf www.cordell.org/CI. – Die durch den Russian Robinson Club Anfang Januar angekündigte Aktivierung der Bethel-Inselgruppe (New One NA-240) durch KL7RRC, ist leider Opfer extremer Witterung geworden. – Rick, K6VVA, war wie geplant einige Tage im Januar von Vashon in der Washington-State-Nordgruppe, NA-065, QRV geworden. Er konnte 2012 Stationen loggen, davon etwa 800 aus Europa und immerhin 165 Stationen aus Deutschland. – Bodo, DF8DX (ex DL3OCH), war Mitte Januar für zwei Tage unter KT3Q/6 von Santa Catalina, NA-066, zu hören.

Ozeanien: Ein neunköpfiges Team unter Federführung von Sigi, DL7DF, funkt vom 7. bis 24.3.12 unter A35YZ von Tonga, OC-049. Alle Bänder und Sendarten stehen auf der Agenda. QSL via DL7DF. Näheres auf www.dl7df.com/a35yz. – Aki, JA1NLX, ist erneut auf



Tour und kündigt vom 15. bis 21.3.12 Betrieb als 3D2YA von Yangeta, OC-156, an. Vorgehen sind 100 W und Vertikaldipol. – Masayoshi, JI1DSO, geht vom 29.2. bis 6.3.12

unter AH0/AE6YW von Saipan, OC-086 (LH-1333), in die Luft. – Dave, VO1AU, aktiviert vom 8. bis 13.3.12 als ZL7/VO1AU Chatham, OC-038 (LH-1627). QSL via VO1MX.

Jan, DJ8NK, Uwe, DJ9HX, Werner, DJ9KH, Hawa, DK9KX, Hans, DL6JGN, Ron, PA3EWP, und Leszek, SP3DOI, planen vom 28.3. bis 10.4.12 unter E51M Funkbetrieb vom Manihiki-Atoll, OC-014. Alle Bänder und Sendarten sollen bedient werden. QSL via DJ8NK. Näheres unter manihiki2012.de. – Scott, VK7HVK, war Anfang Januar von Bruny, OC-233, auch in Europa zu arbeiten.

Südamerika: Andreas, DK5ON, funkt vom 12. bis 30.3.12 unter PJ2/DK5ON in SSB, CW, PSK und RTTY von Curacao, SA-099 (LH-0942). – Ein uruguayisches Team plant im März unter CV5A die Aktivierung von Flores, SA-030 (LH-0528). QSL nur direkt über CX2ABC. – Helmut, DF7ZS, ist vom 21. bis 27.3.12 voraussichtlich als P40S von Aruba, SA-036 (LH-0033), zu hören.

IOTA-Contest 2011 (Auswertung)

Die vorläufige Endabrechnung (Stichtag 25.1.12) des IOTA-Contestes 2011 lag leider erst sehr spät im Januar 2012 vor. Erneut haben sich viele DL-Stationen in den unterschiedlichsten Klassen bzw. Kategorien beteiligt.

IOTA-Contest 2011 (Auszug)

Rufzeichen	IOTA	Insel	QSOs
IM0/DL2RMC	EU-041	Maddalena	1184
DK8OL	EU-042	Sylt	626
OZ/DF2SD	EU-125	Fanö	622
OZ/DL2JRM	EU-125	Römö	609
DL6MHW	EU-057	Rügen	596
MM/DL5SE	EU-123	Arran	539
OZ7VEA (DL7VEA)	EU-030	Bornholm	334
DM5JBN/p	EU-129	Usedom	296
OH0/DL1SVA	EU-002	Aland	286
EI/DK2AT	EU-115	Irland	253
DL5KUD	EU-057	Rügen	242
DF6QC	EU-127	Helgoland	226
OZ/DK4MX	EU-172	Fyn	150
OZ/DO2XX	EU-125	Römö	135
OZ/DG5LAC	EU-172	Bjorno	126
SV5/DJ4MH	EU-001	Kos	82
DB1BAC/p	EU-047	Wangerooge	77
MJ/DL3SEM	EU-013	Jersey	65
DL2DHS	EU-057	Rügen	56
LA/DL1DXA	EU-076	Lofoten	33

Einen Auszug von DL in der Klasse *Single OP IOTA-DXpedition/Fixed* zeigt die Tabelle (gemischte Wertungskategorien!).

In der Klasse *IOTA-Expedition (Insel) – Kategorie Low Power 12 h, CW* – konnte Tom, DL2RMC, mit 1186 QSOs und 767 136 Punkten den 1. Platz für sich verbuchen. Stefan, DK8OL, tat es ihm gleich. In der Klasse *IOTA-Feststation (Insel) – Kategorie High Power 12 h, SSB* – erreichte er Platz 1. Axel, DL7VEA, machte das Trio der Erstplatzierten Einmannstationen mit dem Sieg in der Klasse *IOTA-Expedition (Insel) – Kategorie „Low Power“ 12 h, SSB* – komplett. Gratulation! Alle Angaben ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit.

IOTA-Information

Roger, G3KMA, und Martin, G3ZAY, sind für ihre jahrelange Arbeit für das IOTA-Programm mit dem YASME Excellence Award der YASME-Foundation ausgezeichnet worden.


UKW-QTC

Aktuelles, Aurora, MS, EME:
Dipl.-Ing. Bernd J. Mischewski, DF2ZC
Auf dem Scheid 36, 53547 Breitscheid
E-Mail: BerndDF2ZC@gmail.com

Magic Band, Topliste, Conteste:
Dipl.-Ing. Peter John, DL7YS
Am Fort 6, 13591 Berlin
E-Mail: dl7yspeter@gmx.de
Packet-Radio: DL7YS@DB0BLO

■ Statusbericht: Sonnenaktivität im Zyklus 24

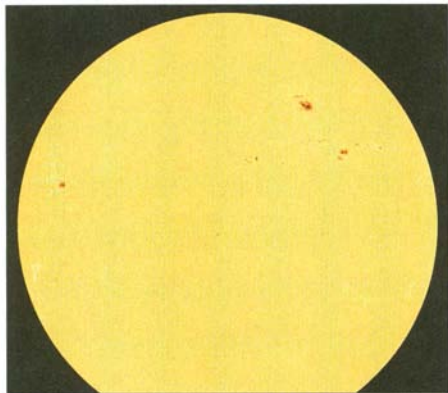Der Januar 2012 zeigte weiterhin ein „für die Jahreszeit“ – also den Zyklusfortschritt – zu kühles Zentralgestirn. Die Sonnenflecken-



Die Sonne am 23.1.12: Die Sonnenfleckengruppe 1402 (oben rechts) war Ursache für einen der bisher stärksten Ausbrüche des recht ereignisarmen Sonnenfleckenzklus 24.

Quelle: Spaceweather.com

relativzahl R betrug nur 58,3. Sie ergibt sich zu $R = k \cdot (10 \cdot G + F)$, wobei G für die Anzahl der Fleckengruppen und F für die Gesamtzahl der Flecken steht. K bezeichnet einen Korrekturfaktor, um Atmosphäreinflüsse usw. bei der Beobachtung zu berücksichtigen. Mit diesem Wert erreicht R bzw. SSN (Sun Spot Number) nicht einmal die Hälfte der durchschnittlichen Aktivität im 37. Monat eines Zyklus, was durchaus auffällig ist.

Seit November des vergangenen Jahres wird sogar ein annähernd lineares Nachlassen der Aktivität verzeichnet. Betrug der R-Wert im November noch 97, so erreichte er im Dezember 2011 gerade noch 73. Zwischen dem 15. und 17.1.12 gab es allerdings sogar ein lokales Maximum mit einem SSN-Wert von immerhin um die 90. Einige Tage später, am 23.1.12, um 0359 UTC, explodierte in Sonnenflecken-




Deutlich zu sehen: der unmittelbar nach Eintreffen der CME einsetzende geomagnetische Sturm am 24.1.12
Grafik: www.irf.se

gruppe 1402 sogar ein M9-Klasse-Flare, eines der stärksten des aktuellen Zyklus. Unmittelbar darauf folgte ein substanzieller Materieauswurf (CME; Coronal Mass Ejection) Richtung Erde. Selbst die Boulevard-Medien berichteten diesmal davon, mit den dort üblichen Weltuntergangsszenarien. Leider war dieses Medienecho dann auch schon die auffälligste Folge der CME.

Um 1500 UTC am 24.1.12 traf die elektrisch geladene Wolke auf die Erde und erzeugte so gleich einen geomagnetischen Sturm. Damit sich wirklich starke Auroras entwickeln können – und genau darauf hatte die UKW-Gemeinde gehofft – muss das interplanetarische magnetische Feld allerdings eine Südkomponente aufweisen, was einer gewissen Feldschwächung entspricht. Dem war jedoch nicht so: Das Feld blieb vorrangig nordorientiert, also gestärkt. Deshalb waren die Auswirkungen der CME (Geschwindigkeit in Erdnähe: 723 km/s) eher gering. Es reichte nur für einen kleineren Magnetsturm, obwohl der Puls beim Eintreffen zunächst viel mehr versprach. Lediglich der Server des Magnetometers Kiruna (Nordschweden, [www.irf.se/Observatory/?link\[Magnetometers\]=Data](http://www.irf.se/Observatory/?link[Magnetometers]=Data)) wurde Opfer der CME: Er brach wohl unter der Last der Userzugriffe zusammen.

Doch immerhin zwei Tage zuvor registrierte Olli, DH8BQA (JO73CF), SK4MPI in den Spitzen mit 59A+20 dB, allerdings war die Aktivität auf 2 m nicht gerade berauschend (daher funkte er anfangs auf 6 m, sonst wäre sicher noch mehr gegangen in den 3,5 h der Öffnung). Ins 2-m-Log gelangten jedoch u.a. ab 1830 UTC GM4ILS (IO87IP, 1206 km), RA1WZ (KO47DT, 1022 km), ES7RU (KO28SI, 910 km), ES3RF (KO29IF, 932 km) sowie GM4VVX (IO78TA, 1279 km).

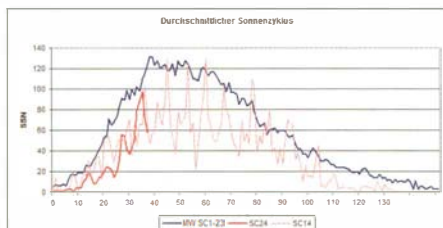

Die Grafik zeigt im Vergleich den Verlauf der gemittelten Sonnenfleckenzyklen 1 bis 23, den aktuellen Sonnenfleckenzklus 24 und den recht mäßigen Zyklus 14: für den Funkamateure eher demotivierend.
Grafik: DH7FB

Relativ nahe am Maximum des an sich aktivitätsarmen aktuellen Sonnenfleckenzklus 24 sieht dessen weiterer Verlauf wenig vielversprechend aus. Die jetzt vorhandenen Sonnenflecken sind viel zu inaktiv. Zweifelsohne dürfte es noch weitere Wellen gesteigerter Aktivität geben. Ob noch Großereignisse wie mehrtägige Magnetstürme mit Radio-Aurora auf 144 MHz bis nach z.B. Bulgarien auftreten werden? Schwer zu sagen. Sollte man die mittelfristigen Perspektiven aber im Stile eines Wetterberichts kommentieren, so hieße es weiterhin kurz und trocken: „Für die Jahreszeit zu kühl.“

■ EME und MS bei 4U1ITU

Um ein sehr gesuchtes DXCC-Gebiet zu aktivieren, muss man noch nicht einmal be-



Chris, PA2CHR, war vor fünf Jahren das letzte Mal auf 2 m mittels Meteorscatter von 4U1ITU QRV. Hier die 10-Element-DK7ZB-Yagi-Antenne auf dem Dach des ITU-Gebäudes.
Foto: PA2CHR

sonders weit fahren: 4U1ITU, die Station des ITU-Hauptquartiers in Genf, zählt als eigenes DXCC-Gebiet. Während 4U1ITU auf der Kurzwelle ziemlich regelmäßig aktiviert wird, stellt es auf 144 MHz und höher jedoch ein sehr gesuchtes Funkland dar.

Nachdem 4U1ITU 2007 auf 144 MHz letztmalig per Meteorscatter und im Jahr 2000 das letzte Mal per EME befunkt wurde, ist nun für die Zeit vom 23. bis 25.3.12 eine kombinierte MS/EME-Aktivität auf 144 MHz vorgesehen. Chris, PA2CHR, Johan, PA3FPQ, Jurgen, PE1LWT, und René, PE1L, wollen mit zwei 8-Element-Kreuz-Yagi-Antennen und entsprechender Ausrüstung vom ITU-Gebäude in Genf Funkbetrieb durchführen. Die Arbeitsfrequenz für EME (JT65) lautet 144,134 MHz, in MS wird man während der mondlosen Zeiten auf 144,370 MHz mit QSY-Frequenz rufen. Da sich der Standort von 4U1ITU mitten in der Stadt befindet, ist höchstwahrscheinlich mit entsprechenden Störungen durch Man-made Noise zu rechnen.

Gleichwohl kann man in Genf aber erfolgreich UKW-DX betreiben: PA2CHR war im Jahr 2007 das letzte Mal von 4U1ITU QRV recht erfolgreich und im Jahr 2000 gemeinsam mit PE1LWT sogar per EME. Damals war aber noch ausschließlich CW das Maß aller Dinge. Im WSJT-Mode JT65 sollte via Mond dieses Mal ein Vielfaches der damaligen QSO-Zahl gelingen.

Eventuell ist auch Tropo-Betrieb auf 70 cm vorgesehen, vielleicht sogar auf 6 m. Auf jeden Fall wird man aber auch auf 2 m Tropo-Betrieb durchführen. Letzte Informationen sind auf www.emelogger.com/4u1itu eingestellt.

■ Ergebnisse des MS-Sprint-Contests von MMonVHF

Jedes Jahr zum Perseidenmaximum führt das UKW-DX-Portal MMonVHF (Make More Miles on VHF) den MS-Sprint-Contest auf 2 m durch. Im vergangenen Jahr lief er vom 12.8., 0000 UTC, bis 13.8.11, 2400 UTC.

Per Meteorscatter galt es dann, so viele QSOs wie möglich zu machen. Jeder überbrückte km zählt einen Punkt: die Summe der gearbeiteten Distanzen ergibt das Endergebnis. Es existieren zwei Kategorien: QRP für Stationen bis zu

maximal 1,5 kW ERP-Strahlungsleistung, QRO für mehr als 1,5 kW ERP. In der QRP-Sektion siegte 2011 ON6NL (JO21UE) mit insgesamt 78 370 Punkten bei 59 QSOs. Platz 2 belegte UT5U (KO50DD) mit 50 QSOs und 69 257 Punkten. Platz 3 gehört RK1AA/1

FA-Topliste 1/12

Der Einsendeschluss für die nächste Topliste ist der 29. 2. 12. Bitte senden Sie die Anzahl der gearbeiteten Mittelfelder auf den Bändern oberhalb 30 MHz an die im Kopf des QTC angegebene Adresse des Sachbearbeiters (DL7YS). Dazu die Angaben Anzahl DXCC-Gebiete, ODX sowie den Vermerk ob mit oder ohne digitale Sendearten gearbeitet wurde. Es müssen keine QSL-Karten eingesandt werden.

(KO68LA). Dafür reichten 42 Verbindungen zu 59 976 Punkten.

RX1AS (KO48VR) fuhr in der QRO-Sektion mit 187 QSOs und 265 994 Punkten den Sieg ein. HB9FAP, auf Platz 2, loggte 122 QSOs mit 162 333 Punkten. Auf Platz 3 folgt UT2UB (KO40US) mit 78 Verbindungen und 106 314 Punkten.

Wenig überraschend ist, dass in der kompletten Ergebnisliste kein einziges HSCW-QSO auftaucht: Die unbestreitbaren Vorteile des WSJT-Modes FSK441 haben der jahrzehntelang klassischen Meteorscatter-Modulation den Garaus gemacht. Wenigstens finden sich noch zwei Stationen, die während des ergiebigsten der jährlichen Meteoritenströme auch SSB-Kontakte tätigen konnten. Das wiederum ist sehr bedauerlich, eignen sich doch Reflexionen von bis zu mehreren Minuten Dauer ausgesprochen gut für un verabredete SSB-QSOs auf der Random-Frequenz 144,200 MHz. Vielleicht hatte es dieses Mal nur daran gelegen, dass die Perseiden 2011 im Vergleich zu anderen Schauern in ihrer Intensität eher unterdurchschnittlich ausfielen.

■ AGCW VHF/UHF-Contest

Der nächste AGCW-Contest findet am 17. 3. 12 auf den VHF- und UHF-Bändern statt: von 1400 UTC bis 1700 UTC auf 2 m und von 1700 UTC bis 1800 UTC auf 70 cm. Die Ausschreibung kann auf <http://agcw.de> in der Rubrik *Conteste* nachgesehen werden.

■ SHF-Treffen in Rosenfeld-Brittheim

Das Treffen der SHF-Freunde aus Süddeutschland und des angrenzenden Auslands findet in diesem Jahr bereits am 14. April statt. Dann sind die Räume des Bürgerhauses in 72348 Rosenfeld-Brittheim, Hauptstraße 19, wieder für das Treffen der Freunde der hohen Frequenzen reserviert. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr.

Wie jedes Jahr kann diverse Funktechnik getestet und gemessen werden. Dazu stehen verschiedene hochwertige Messgeräte zur Verfügung. Beim Flohmarkt, der sich auf das Thema Mikrowellen konzentriert, kann man sicher das eine oder andere Schnäppchen machen. Standgebühren werden keine erhoben, die Tische bitte selbst mitbringen. Für Kinder und Jugendliche gibt es betreute Bastelaktionen. Nicht zu vergessen, der Gedankenaustausch der Freunde der schnellen Wellen kommt bei diesem Meeting selbstverständlich auch nicht zu kurz.

Im Freigelände können Antennen ab 1296 MHz untersucht werden. Es lassen sich jedoch nur Antennen mit einer Befestigungsmöglichkeit an einem Mast (Schele o.ä.) vermessen. Interessante Referate gibt es am Nachmittag im Vortragsraum im Obergeschoß des Bürgerhauses.

Für die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen, Getränken und einem warmen Mittagessen ist wieder bestens gesorgt. Ausführliche Informationen, einen Anfahrtsplan sowie das aktuelle Vortragsprogramm finden sich auf www.shf-treff.de.

Alle interessierten SHF-Funkamateure sind herzlich willkommen, selbstverständlich auch solche, die nicht aus dem „Süden“ stammen.

Horst Weise, DL4SBK

■ Zehn Jahre Mikrowellentreffen

Was 1992 in Heelweg/Westendorf (Niederlande) im Kleinen begann, entwickelte sich zu einem, fast möchte man sagen, „Kassenschlager“. Doch in Westendorf klingelt nichts in der Kasse, außer in der freiwilligen Spendenbox. Denn allein die Besucher sind die Nutznießer dieser Veranstaltung. In diesem Jubiläumsjahr gab es am 14. 1. 12 12 Messplätze mit 16 daran tätigen OMs, die die mitgebrachten Gerätschaften der angereisten Funkamateure durchgemessen und, je nach Wunsch, auch noch abgeglichen haben.

Alles ist von Privat für Privat organisiert – von Funkamateuren für Funkamateure! Eene, PA3CEG, Gerard, PA0BAT, John, PA7JB, und Frans, PE1FOT, organisieren dieses Mikrowellentreffen. Eine Bindung damit an irgendeinen Verein lehnen sie ab.

Hier gibt es kein Tagungsprogramm, Vorträge oder dergleichen. Nach Heelweg/Westendorf fährt man (nicht nur) als Mikrowellen-Funkamateur, um seine selbst gebauten oder gekauften Geräte von Profis an Industrie-Messplätzen prüfen zu lassen.



Großer Andrang gepaart mit gespannter Aufmerksamkeit bei den beliebten Messplätzen



Klein aber fein – der Flohmarkt in Heelweg/Westendorf
Fotos: DH8AG

Ergebnisse des AGCW VHF/UHF-Contests vom 1. 1. 12

Platz	Rufz.	Locator	QSOs	Punkte
VHF bis 5 W				
1.	DL8YE	JO32TC	30	7598
2.	DF7DJ	JO31TO	24	4208
3.	DF1DN/p	JO41KL	21	4204

10 Logs

VHF bis 25 W				
1.	DL2YDS	JO32RG	42	10935
2.	OK1OPT	JN69NX	33	10252
3.	DK9VZ	JO40FD	40	9527
4.	DL31AS	JN49EJ	38	9381
5.	DK5JM	JO43QS	26	8250

23 Logs

VHF > 25 W				
1.	HB9CLN	JN47CE	48	18652
2.	DL6WT	JN39VV	62	17356
3.	DL2OM	JO30SN	66	17081
4.	DF0UKW	JN49HN	57	13625
5.	DH8BQA	JO73CE	35	13441

31 Logs

UHF QRP				
1.	DL8YE	JO32TC	71339	
2.	DJ9IE/p	JO41KL	61037	
3.	DL6EKJ	JN49CP	6422	

3 Logs

UHF bis 25 W				
1.	DF4PD	JO30LN	7963	
2.	DK4EF	JN49KV	5752	

6 Logs

UHF > 25 W				
1.	DL2OM	JO30SN	183060	
2.	DK9TF	JO31NF	142620	
3.	DL8QS	JO43KH	102249	

5 Logs

Was dort an Messgeräten „aufgefahren“ wird, davon kann der normale Funkamateur nur träumen. Der grob geschätzte Wert aller Messgeräte zusammen dürfte wenigstens eine halbe Million Euro betragen! Etwa die Hälfte der Messgeräte ist Privateigentum, die andere bringen einige OMs von ihrer Arbeitsstätte mit. Neben dem Messen bleibt natürlich auch Zeit zum Kennenlernen und für Gespräche; entweder im kleinen Saal vom „Cafe Zaal de Vos“, im benachbarten gemütlichen Bar-Raum oder im Wintergarten-Restaurant (Inhaber ist Gert, PB0HCV). Außerdem bietet ein kleiner Flohmarkt SHF- und Mikrowellen-Spezialteile. Die familiäre Atmosphäre prägen dieses Jahr etwa 180 Besucher.

Wer nicht in Heelweg/Westendorf war, der versäute (nur ausgangsweise!): Spektrumanalysator bis 325 GHz, Vektor-Netzwerkanalysator bis 40 GHz, Video-Messgerät, Rauschmessplatz bis 47 GHz, ATV-Messplätze (23 cm, 13 cm, 3 cm), Powermeter bis 76 GHz, Frequenzzähler bis 24 GHz mit Rubidiumstabilität, Leistungsmesser bis 250 W und bis 2,5 GHz.

Eine ganz besondere Freundlichkeit soll hier noch hervorgehoben werden: Die überwiegende Mehrheit der niederländischen Funkfreunde sprechen Deutsch. Hartelijk bedankt OMs!

Beim Heelweg-Mikrowellentreffen unserer niederländischen Nachbarn und Funkfreunde lebt noch echter Ham-Spirit. Viel Erfolg auch für die nächsten zehn Jahre! Ausführliche Informationen sowie ein Video zu diesem Treffen findet man auf www.PAmicrowaves.nl.

Gerfried Palme, DH8AG



DL-QTC

■ DJ9KR mit IARU-Reg. 1 Medaille geehrt

Das IARU-Region 1 Executive Committee zeichnet Ulrich Bihlmayer, DJ9KR, für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit beim IARU-Monitoring-Service (IARU-MS) mit der IARU-Region 1 Medaille aus. DJ9KR trat diesem Service im Jahr 1975 bei und ist derzeit Koordinator der DARC-Bandwacht sowie stellvertretender Vorsitzender der IARU-Region 1 MS-Arbeitsgruppe.

Sein Engagement bei der Identifizierung illegaler Aussendungen auf den primären Amateurfunkbändern in Zusammenarbeit mit den Funkkontrollstellen der Bundesnetzagentur ist beispielhaft. Die Übergabe der Medaille findet auf der Ham Radio 2012 (22. bis 24.6.12) in Friedrichshafen statt.

Quelle: www.iaru-r1.org → News/Bulletins

■ Kursteilnehmer bestanden Prüfung

Der Klasse-E-Ausbildungslehrgang des OV Bad Homburg (F11) fand mit der Prüfung am 7.2.12 in der BNetzA-Außenstelle in Eschborn sein erfolgreiches Ende. Alle sieben Probanden bestanden die Prüfung, einer sogar gleich für die Klasse A. Die jüngste Teilnehmerin war Larissa mit 14 Jahren, der jüngste Teilnehmer Sebastian mit ebenfalls 14 Jahren. Besonders freut sich die YL-Referentin Christiane, DL4CR, über den Erfolg ihrer Tochter Larissa. Sie ist nun die jüngste YL in Hessen. Wir freuen uns sehr über den gelungenen Abschluss und gratulieren allen frisch lizenzierten Funkamateuren.

Der Lehrplan orientierte sich an der Literatur von Eckard Moltrecht. Über eine Mailingliste und Skype-Konferenzen konnten sich die Teilnehmer zusätzlich treffen und helfen lassen.



V.l.n.r.: Klaus Müller, DL2FP, Sebastian Gross, Dietmar Eufinger-Damm, Peter Diezmann, Larissa Zeman, Martin Böhnke (A), Klaus Woyczehowski, DL9WO, Stephan Stürznickel, Simon Ney

Foto: DD7DKA

Weitere Informationen sind auf www.fox11.de zu finden. Kontakt per E-Mail über Daniel Keil, DD7DKA (kontakt@fox11.de).

Daniel Keil, DD7DKA

■ Amateurfunkprüfung zur Ham Radio

Am 23.6.12, 13 Uhr, findet erneut eine Amateurfunkprüfung auf der Messe Friedrichshafen in der Messehalle, Raum Rom, statt. Prüfungsklassen sind A und E (keine Wiederholungsprüfungen!) Die Prüfungsgebühr ist entsprechend der Amateurfunkverordnung. Sie ist bis

spätestens zwei Stunden vor Beginn der Prüfung am Stand der Bundesnetzagentur zu entrichten. Die Anmeldung zur Prüfung kann entweder direkt am Messestand der Bundesnetzagentur, postalisch bei der Bundesnetzagentur, Außenstelle Köln, DLZ 10, Aktienstr. 1–7, 45473 Mülheim, oder per Fax (0208) 450 71 80, erfolgen.

Das Anmeldeformular für die Zulassung zur Amateurfunkprüfung ist auf der Website der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de/amateurfunk erhältlich. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 50 begrenzt. Die Teilnehmer bekommen das Prüfungsergebnis nach der Prüfung mitgeteilt, jedoch kann sich diese Mitteilung auf Grund der möglichen hohen Teilnehmerzahlen bis nach 18 Uhr verzögern. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Christine Simon-Wolski (0208) 4 50 72 84.

Detlef Jahn, Sachbearbeiter

■ Amateurfunktagung München

Die Amateurfunktagung München findet vom 10. bis 11.3.12 ab 9 Uhr bzw. 9.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Hochschule in der Lothstr. 64, in 80335 München, Hörsaal R 1.049. Auf dem Vortragsprogramm stehen u.a. Themen wie „Breitband-Richtkoppler für den Bereich 100 kHz bis 100 MHz“, „Grundlagen zur IQ-Signalverarbeitung“ oder „APRS-I-Gate mit dem Arduino-Mikrocontroller“. Als Referent konnte der Nobelpreisträger und zugleich Entwickler der Software WSJT und WSPR, Joe Taylor, K1JT, gewonnen werden. Er wird über den Fortschritt der Kommunikation mit schwachen Signalen referieren (10.3., 17 Uhr). Das Rahmenprogramm bietet u.a. die Vorstellung von Selbstbauprojekten, DXCC-Checkpoint, Prüfung für die US-Lizenz (www.mydarc.de/dj0qn) und Elektrobasteln für Kinder. Zudem stehen diverse Messplätze zur Verfügung. Ein gemütliches Treffen beginnt am Samstagabend um 18.30 Uhr im „Löwenbräukeller“, Runde Stube, Nymphenburger Str. 2, 80335 München.

Für einen Bauwettbewerb werden Morsetasten mit Generator gesucht, der die Hubbewegung zur Stromerzeugung nutzt und einen Telegrafie-Sender mit Strom versorgt. Es sind zwei Wettbewerbsklassen vorgesehen: VHF und Kurzwele. Zum Funktionsnachweis ist ein Text mit 160 Zeichen in einen Nebenraum zu übermitteln. Der Wettbewerb wird am 11.3.12 öffentlich ausgetragen. Anmeldungen nimmt Peter Baier, DJ3YB, per E-Mail entgegen (dj3yb@darc.de).

Ausführliche Informationen finden Sie auf www.amateurfunktagung.de.

■ Vergleich zwischen DARC e.V. und Helga Gautsche, DO1FIB

Am 4.2.12 hat der DARC-Vorstand in seinem Blog (www.darc.de/vorstand/blog) auf der DARC-Website eine Stellungnahme zum Vergleich zwischen dem DARC e.V. und Helga Gautsche, DO1FIB, veröffentlicht. Darin geht der Vorstand auf die genaueren Hintergründe der Trennung zwischen der ehemaligen Geschäftsführerin und dem DARC e.V. ein. In seiner Stellungnahme schreibt der Vorstand: „Da es in Deutschland unter anderem aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes übliche

Praxis ist, während laufender Prozesse keine internen Informationen zu veröffentlichen, kann der Vorstand erst jetzt ausführlich über die Angelegenheit berichten.“

Quelle: DL-RS des DARC e.V. Nr. 6/12

■ ARDF-Einsteigerseminar

Zu einem Fuchsjagd-Seminar lädt das ARDF-Referat des Distriktes Hessen in die Jugendherberge in Melsungen ein. Es findet von Freitag, den 23.3., bis Sonntag, den 25.3.12. statt und wendet sich sowohl an Anfänger im Amateurfunkpeilen als auch an all diejenigen, die ihre bisherige Fuchsjagdpraxis verfeinern bzw. präzisieren wollen.

Das Seminar besteht aus theoretischen Teilen und vielen praktischen Übungen, die sich auch spontan an die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmer anpassen lassen. Ein Team von erfahrenen ARDF-Referenten unterstützt den Referenten, Klaus Müller, DL2FP, bei diesem Seminar. Anmeldeschluss ist der 4.3.12.

In den Seminarkosten enthalten sind die Übernachtungen und Vollverpflegung in der Jugendherberge sowie eine umfangreiche Seminar-mappe. Einzelheiten gibt es auf www.darc.de/distrikte/ffardf-in-hessen-neu, von wo aus auch die Anmeldungen erfolgen können.



Afu-Welt

■ Amateurfunkdienst erhält den Bereich von 472 kHz bis 479 kHz

Am Vormittag des 14.2.12 haben die Delegierten der World Radio Conference den Agendapunkt 1.23 (Amateurfunkzuweisung von 472 bis 479 kHz) formal durchgebracht. Die erste Lesung des überarbeiteten Textes war bereits um 9.45 Uhr beendet, wie IARU-Region 1-Präsident Hans Blondeel Timmerman, PB2T, aus Genf berichtet. Mit der geplanten Unterzeichnung der Final Acts der WRC-12 durch die nationalen Vertreter am 17.2.12 sollte die Zuweisung dann formelle Gültigkeit erhalten.

Mehr zum Thema und was es für DL bedeutet, darüber informiert Ulrich Müller, DK4VW, im FA 4/12. DK4VW ist HF-Manager der IARU-Region 1 und war offizielles Mitglied der deutschen Delegation bei der WRC-12.

Quelle: hamnews.ch

■ 5 MHz in den USA: Neue Vorschriften

Zum 5.3.12 treten in den USA neue Vorschriften für den Amateurfunkbetrieb in Kraft. Die von der FCC bereits am 18.11.11 angekündigten und nunmehr veröffentlichten neuen Bedingungen sehen vor allem einen Austausch des alten Frequenzkanals 5368 kHz (5366,5 kHz USB) mit dem neuen Kanal 5358,5 kHz (5357 kHz USB) vor, neben der Telefonie (J3E, mit 2,8 kHz Bandbreite) ist neu auch Telegrafie (A1A, 150 Hz Bandbreite), Datenfunk (J2D – Pactor III mit 2,8 kHz Bandbreite) und Datenfunk (J2B – PSK31 mit 60 Hz Bandbreite) erlaubt. Außerdem hat die FCC die maximale Sendeleistung von 50 W auf 100 W PEP an einem Dipol erhöht.

Quelle: hamnews.ch

OE-QTC

Bearbeiter:

Ing. Claus Stehlik, OE6CLD
Murfeldsiedlung 39, 8111 Judendorf
E-Mail: oe6cld@oevsv.at

■ Radiobörse in Breitenfurt bei Wien

Zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst, pilgern schon seit langer Zeit weit mehr als 100 rundfunkhistorisch begeisterte Interessenten aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland zur Radiobörse nach Breitenfurt bei Wien.

Dort hat sich unter Gleichgesinnten ein Markt, aber auch eine Informationsbörse gebildet, die zu einem wahren Fixpunkt für alle geworden ist, deren sammlerisches Interesse der technischen Entwicklung der österreichischen Radioindustrie gilt.

Der Bogen der Angebote ist weit gespannt: Er reicht vom simplen Detektorempfänger aus den 20er-Jahren bis zum letzten, im Inland gebauten Stereoreceiver. Einschlägige Literatur sowie Ersatzteile und ähnliches sind hier ebenfalls zu finden.

Die erste diesjährige Radiobörse findet nunmehr am Sonntag, den 15.4.12, von 9 bis 12 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulgasse 1, 2384 Breitenfurt statt (Achtung, neuer Stand-

ort!). Die Veranstalter freuen sich wie immer auf zahlreiche Besucher.

■ Hafelekarhütte Innsbruck auf 2269 m

Die Hafelekarhütte des ÖVSV-LV Tirol befindet sich in der Nähe der Bergstation Hafelekar der Nordkettenbahn hoch über Innsbruck direkt am Grat der Nordkette in der Nachbarschaft der auf Initiative des österreichischen Nobelpreisträgers Victor Franz Hess eingerichteten Messstation zur Beobachtung der von ihm entdeckten kosmischen Strahlung.


Die Hütte ist einfach aber zweckmäßig eingerichtet, hat drei Schlafplätze, eine Kochnische und eine Essecke und ist mit fest installierten



Die Hafelekarhütte des ÖVSV-LV Tirol

Fotos: OE7DGI

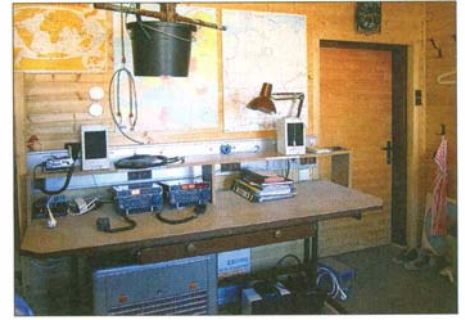von innen manuell drehbaren 2-m und 70-cm-Antennen sowie Aufhängevorrichtungen und



Stationstisch in der Hafelekarhütte des ÖVSV-LV Tirol; oben links die Antennendrehvorrichtung für die VHF/UHF-Antennen

externen Kabelanschlüssen für mitgebrachte Drahtantennen, einem 12-V-Netzteil sowie einem großzügigen Funktisch ausgestattet. Die Beheizung erfolgt elektrisch. Sanitäre Anlagen findet man zu den Betriebszeiten in der Bergstation.

Die Hütte kann von ÖVSV-Mitgliedern und Mitgliedern der Schwestervereine des LV-OE7 Innsbruck tageweise gemietet werden. Kosten: 12 €/Tag zuzüglich Stromkosten von 0,60 €/kWh; ÖVSV-Mitglieder aus OE7 zahlen eine ermäßigte Miete von 8 €/Tag.

Der Schlüssel kann bei Guzzi, OE7GB, oder dem Hüttenwart (Hans Gaigg, OE7DGI, Mobil (0676) 571 24 72, E-Mail oe7dgi@oevsv.at) nach vorheriger Vereinbarung unter Tel. (05 12) 57 49 15 abgeholt werden.

HB9-QTC

Bearbeiter:

Dr. Markus Schleutermann, HB9AZT
Büelstr. 24, 8317 Tagelswangen
E-Mail: hb9azt@bluewin.ch

■ Öffentliches Antennenseminar

Max Rüegger, HB9ACC, der Autor des Praxisbuchs „Antennenbau“, will im März 2012 an der ETH Zürich an drei Abenden sein Seminar „Antennenbau in der Praxis“ halten. Die Teilnahme steht allen Interessierten gegen einen Beitrag von Fr. 10 offen.

Der erste Vortrag wird sich u. a. mit Materialkunde, Instrumenten für den Antennenbau und weiteren Themen rund um die Antenne befassen. Am zweiten Abend werden die Grundregeln des Antennenbaus sowie Dipole und Langdrahtantennen vorgestellt, während der dritte Vortrag auf weitere Antennentypen (vertikale Antennen, verkürzte Antennen, Yagi-Antennen) eingeht. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Meldung Anfang Februar waren noch 113 Plätze verfügbar. Eine Anmeldung ist bis Anfang März auf www.amiv.ethz.ch/events/anmeldung/?event=152 möglich.

■ Reger Zuwachs von D-STAR-Relais

Trotz mühsamer Bedienung, vergleichsweise schlechter Audioqualität und konkurrierender Digitalfunksysteme hat D-STAR in HB9 Auftrieb: So erhält die Region Winterthur einen eigenen D-STAR-Repeater. Es nutzt das Rufzeichen HB9W-B und arbeitet auf 439,4875 MHz. Die Relaisstelle befindet sich zurzeit in Aadorf

(TG) im Testbetrieb. Das ehemalige D-STAR-Relais Kyburg im 2-m-Band wird vom provisorischen Standort Sirnach nach Oberheid (Gemeinde Braunau) bei Wil (SG) verlegt. Es arbeitet auf 145,5875 MHz und ist auf den XReflektor aufgeschaltet. In der Region Basel ist HB9EAS_B in Pfeffingen (BL) mit dem XReflektor-Server verbunden. Es arbeitet auf 439,5375 MHz (Eingang -7,6 MHz).

Auch die Region Thun hat ein neues D-STAR-Relais: Die „Funkfreunde Belp Gürbetal“ haben das Berner Stadtreis auf der Falkenfluh auf 1045 m ü. NN installiert. Der Repeater mit dem neuen Rufzeichen HB9BG_B arbeitet auf der alten Stadtberner Frequenz von 438,325 MHz. Die Falkenfluh befindet sich auf der nördlichen Seite des Aaretals und gehört zur Gemeinde Oberdiessbach.

■ Neuer Frequenzzuweisungsplan

Das BAKOM hat die neuste Version des nationalen Frequenzzuweisungsplans veröffentlicht. Interessant ist die darin enthaltene Kernaussage, dass die Lang-, Mittel- und Kurzwellenfrequenzen für Rundfunkzwecke für die Schweiz nicht mehr von Belang seien. Sonderbarerweise sind aber die Frequenzen der stillgelegten Mittelwellensender im Plan immer noch aufgeführt, während die Kurzwellenfrequenzen des vor Jahren stillgelegten „Schweizer Radio International“ im Plan nicht mehr enthalten sind.

Das bedeutet offenbar, dass Mittelwellensender bei Bedarf schneller aktiviert werden könnten, während die Wiederaufnahme von KW-Sendungen schwieriger sein dürfte, da diese Frequenzen für die Schweiz nicht mehr reserviert sind. Der Plan kann auf www.bakom.admin.ch/

themen/frequenzen/00652/00653/index.html?lang=de eingesehen werden.

■ Entscheid direkt vor Ort

In einem Rekursfall gegen ein bescheidenes, von der Gemeinde bewilligtes Antennenprojekt eines Funkamateurs, ordnete das Baurekursgericht des Kantons Zürich einen Augenschein an. Anlässlich dessen zog sich das Gericht zurück und eröffnete anschließend den Rekurrenten, dass der Rekurs abgelehnt werde. Dies bewog die Rekurrenten in Anbetracht der angedrohten Kosten von Fr. 5000 für ein Urteil zu einem schleunigen Rückzug.

Im vorliegenden Fall hatte die Gemeinde dem Antennenprojekt zugestimmt und bejahte dessen befriedigende Gesamtwirkung. Die kantonale NISV-Fachstelle hatte ebenfalls die Einhaltung der maßgebenden Grenzwerte bejaht. Die Anwohner machten geltend, dass die Antenne auch im Empfangsfall zu Schlaflosigkeit führe und sich ungenügend einordne.

Das Gericht stellte klar, dass der Bauentscheid der Gemeinde zu schützen sei, da keine fehlerhafte Ermessensausübung durch die Gemeinde vorliege und die Anlage der NISV entspreche. Dieser Fall zeigt, dass Antennenbauprojekte so zu gestalten sind, dass sie von der Gemeinde nicht von vornherein wegen mangelnder Einordnung abgelehnt werden; die NISV erweist sich trotz des damit verbundenen bürokratischem Aufwands als Schutz unserer Antennen.



ILT Schule HB9CWA
Die Schweizerische Amateurfunkschule
www.ilt.ch Verschiedene HB9- und HB3-Kurse im Angebot!

März 2012

3. 3.

2000/2359 UTC **Open Ukraine RTTY Championship** (1 u. 2)

3. – 4. 3.

5. **Gießener Afu- und DL-QRP-Treffen** ab 14 Uhr (Sonntag ab 9 Uhr) in Gießen-Kleinlinden im Bürgerhaus mit Flohmarkt und Vorträgen. Mehr auf www.darc.de/distrikte/f/07.

0000/2400 UTC **ARRL International DX Contest** (SSB)

1400/1400 UTC **Reg.-1 V/U/SHF-Wettbewerb** (CW/SSB)

4. 3.

0800/1159 UTC **Open Ukraine RTTY Championship** (3)

1100/1700 UTC **DARC 10-m-Digital-Contest** (Digi)

6. 3.

1800/2200 UTC **NAC/LYAC 144 MHz** (CW/SSB/FM)

1900/2100 UTC **YL-Party** (CW)

6. – 10. 3.

CeBIT 2012 in Hannover. Weltweite Messe zu digitalen Technologien. Ausführlich auf www.cebit.de.

8. 3.

1800/2200 UTC **NAC 28 MHz** (CW/SSB/FM)

10. 3.

37. **Nationaler Radioflohmarkt der VERON** im Autotron in Rosmalen ('s Hertogenbosch) von 9 bis 15.30 Uhr. Mehr auf www.radiovlooiemarkt.nl bzw. in FA 1/12, S. 112.

1200/1700 UTC **DIG-QSO-Party** (SSB)

1400/2000 UTC **AGCW-DL QRP-Contest** (CW)

10. – 11. 3.

Amateurfunktagung in der Hochschule München (Hörsaal R 1.049), Lothstr. 64, 80335 München. Mehr auf S. 332 sowie www.amateurfunktagung.de.

11. 3.

0000/0400 UTC **North American Sprint** (RTTY)

0700/1100 UTC **DIG-QSO-Party** (SSB)

0700/1100 UTC **UBA Spring Contest** (CW)

13. 3.

1800/2200 UTC **NAC/LYAC 432 MHz** (CW/SSB/FM)

14. 3.

1900/2100 UTC **YL-Aktivitäts-Party** (Fonie)

15. 3.

1800/2200 UTC **NAC/LYAC 50 MHz** (CW/SSB)

1900/2100 UTC **YL-Aktivitäts-Party UKW** (Fonie)

17. 3.

20. **Funk- und Computerbörse** mit Ham-Meeting des OV Freising (C04) von 9 bis 14 Uhr in der Sporthalle Attaching. Ausführlich www.darc.de/c04.

Afu-Flohmarkt von 9 bis 13 Uhr im Athletenhäusle in Ludwigsgurg-Ossweil (Walter-Flex-Str. 75). Mehr auf www.darc.de/p06.

1300/1830 UTC **Meckl.-Vorpom.-Cont.** (CW/Fonie/Digi)

1400/1759 UTC **AGCW-DL VHF/UHF-Contest** (CW)

17. – 18. 3.

1200/1200 UTC **DARC HF-SSTV-Wettbewerb** (SSTV)

1200/1200 UTC **Russian DX Contest** (CW/SSB)

17. – 19. 3.

0200/0300 UTC **BARTG HF-Contest** (RTTY)

18. 3.

0800/1100 UTC **OK/OM-VHF-Contest** (CW/SSB)

0800/1100 UTC **DUR-Aktivitätscont.** >1 GHz (CW/SSB/FM)

20. 3.

1800/2200 UTC **NAC/LYAC 1,3 GHz** (CW/SSB)

23. – 25. 3.

Fuchsjagd-Seminar des ARDF-Referats des Distrikts Hessen in der Jugendherberge in Melsungen. Mehr auf www.darc.de/distrikte/f/ardf-in-hessen-neu bzw. S. 332.

24. 3.

31. **Bergheimer Funkflohmarkt** von 9 bis 14 Uhr. Infos auf flohmarkt.ov-g20.de.

24. – 25. 3.

0000/2359 UTC **CQ WW WPX Contest** (SSB)

26. 3.

1800/1900 UTC **DIG-PA Contest** (All)

27. 3.

1700/2100 UTC **NAC Mikrowellen** (CW/SSB)

28. 3.

28. **IPRT – Fachtagung für digitale Datenübertragung** im Amateurfunk im Hans-Busch-Institut, Darmstadt. Mehr auf S. 323 und auf www.iprt.de.

Quellen: DL-DX RTTY Contest Group, DARC-Contestkalender, WA7BNM Contest Calendar. Sämtliche Angaben ohne Gewähr!

Inserentenverzeichnis

Andy Fleischer; Bremen	299
appello GmbH; Salzhausen	300
BaMaTech; Bad Döben	294
BEKO-Elektronik; Dachau	294
Beta LAYOUT; Aarbergen	298
boger electronics gmbh	295
Communication Systems Rosenberg	296
Dieter Knauer; Funkelektronik	297
DIFONA Communications GmbH; Offenbach	293
Fernschule Weber	297
Funktechnik-Bernau; Oelde	299
Funktechnik Grenz	297
Funktechnik Seipelt	299
GRAHN-Spezialantennen; Kirchheim/Teck	292
Haro-electronic; Burgau	299
Heinz Bolli AG; Niederterfen	295
HFC-Nachrichtentechnik; Iserlohn	297
ICOM (Europe) GmbH	4. US
ILT Schule HB9CWA	333
Jackalt Ltd.; Irland	294
KN-Electronic; K. Nathan	296
Kusch; Dortmund	299
Loch Leiterplatten GmbH; Berlin	292
maas funk-elektronik; Elsdorf-Berrendorf	3. US
QRPproject	297
QSL collection; Wien	299
Reichelt Elektronik	229
Reimesch GmbH; Bergisch Gladbach	296
Reuter-Elektronik; Dessau-Roßlau	299
RTK-Service; Hohenstein-Ernstthal	294
Sander electronic; Berlin	294
Schaeffer AG; Berlin	257
Segor electronics; Berlin	295
SOMMERKAMP GmbH; Mülheim	2. US
Sony Deutschland GmbH; Stuttgart	301
SSB-Electronic GmbH; Lippstadt	298
UKW Berichte Telecommunications	293
Vogtlandfunk; Dölsnitz	299
von der Ley; Kunststoff-Technik	299
WiMo GmbH; Herxheim	298/301

Der Inland-Abonnement-Auflage dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der ELV Elektronik AG, Leer, bei. Einem Teil der Abonnement-Auflage liegt ein Flyer der Amateurfunktagung München bei. Wir bitten um Ihre freundliche Beachtung.

Vorschau Heft 4/12

T32C-DXpedition nach Kiritimati

Im Herbst 2011 aktivierten 38 OPs die im Zentralpazifik gelegene Weihnachtsinsel in der Republik Kiribati als T32C. Binnen 22 Tagen wurde eine neue Rekordmarke mit 213 169 QSOs erreicht. Wie es die, aufgrund eines Ausrüstungsverlusts kurz vor Aufbruch in den Pazifik, fast zum Scheitern verurteilte DXpedition zu diesem Erfolg gebracht hat, beschreibt dieser Beitrag. Foto: G3NUG



DK7ZB-Yagi für 50 MHz von Konni

Für die etwa ab Mai beginnende E_s-Saison gilt es bald, Vorbereitungen zu treffen. Mit 8,8 dBd Gewinn ist die kommerziell gefertigte, 4,50 m lange Fünfelement-Yagi im DK7ZB-Design schon DX-tauglich und stellt einen guten Kompromiss zwischen Größe und Leistungsfähigkeit dar. Foto: DK7ZB

... und außerdem:


- **WX3in1: ein neuer Stern am APRS-Himmel**
- **Contest-Freeware von ARCOMM**
- **Der Seefunk im Gefolge des Titanic-Untergangs**
- **Winkeldipole selbst gebaut**
- **ATtiny10 für Einsteiger**

erscheint am 27.3.2012



Originelles Rufzeichenschild

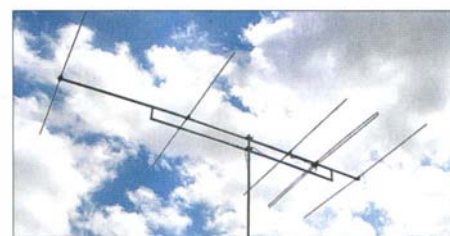Auf einschlägigen Messen und Tagungen sieht man kaum einen gestandenen Funkamateure, der nicht stolz sein Rufzeichen zu erkennen gibt. Die Entwickler-Crew des Fichten-Fielddays wartet nun mit einer besonders originellen Selbstbauvariante auf: ein animiertes Namensschild mit dem Display eines angestrichenen Mobiltelefons. Foto: DH8GHH



Redaktionsschluss FA 4/12: 12.3.2012
Vorankündigungen ohne Gewähr