


# INFORMATICA

ANO 1 - Nº 9 - ABRIL / 84 - Cr\$ 1.200,00

ELETRÔNICA DIGITAL



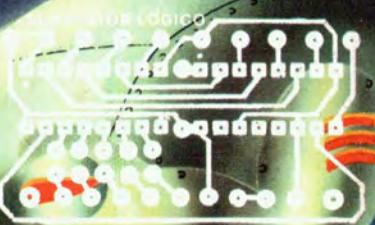**GRÁTIS:**  
Placa para  
Montar o  
Subtrator Lógico



IONIZADOR

BILUX

Curso Basic - Parte 8  
Curso de eletrônica digital - parte 9  
Programa - Calendário Juliano

MANAUS, SANTAREM, BOA VISTA, ALTAMIRA, MACAPÁ, RIO BRANCO, PORTO VELHO, JIPARANÁ E VILHENA (VIA AÉREA): Cr\$ 1.600,00

# ATENÇÃO

VOCÊ que fabrica ou vende componentes, ferramentas, equipamentos ou qualquer produto ligado à área da

**ELETRÔNICA:**

**ANUNCIE EM**

**INFORMÁTICA**  
ELETRÔNICA DIGITAL

**VEÍCULO EFICIENTE, QUE ATINGE DIRETAMENTE O CONSUMIDOR DO SEU PRODUTO**

(011) 217.2257 (DIRETO)  
fones (011) 206.4351 (DIRETO)  
(011) 223.2037 (CONTATOS)

**consulte-nos**

## EXPEDIENTE

### EDITOR E DIRETOR

Bártole Fittipaldi

### DIRETOR TÉCNICO

Paulo César Maldonado (MYC)

### CAPA E ARTES

Flávio Machado

### REDATORA

Aline Maldonado

### REVISÃO DE TEXTOS

Claude de Castro

### REEMBOLSO POSTAL

Pedro Fittipaldi (011) 206-4351

### COMPOSIÇÃO

Vera Lucia Rodrigues da Silva

### FOTOLITOS

Fototraço e

Procor Reproduções Ltda.

### ASSINATURAS

Francisco Sanches (011) 217-2257

### DEPARTAMENTO COMERCIAL

Cláudio P. Medeiros (011) 217-2257

### SUPERVISÃO EDITORIAL

Prof. M. Di Tullio

### PUBLICIDADE

Publi-Fitti - Fone: (011) 217-2257

Kaprom - Fone: (011) 223-2037

### IMPRESSÃO

Cantrais Impr. Brasileiras Ltda.

### DISTRIBUIÇÃO NACIONAL

Abril S/A - Cultural e Industrial

### DISTRIBUIÇÃO EM PORTUGAL (Lisboa/Porto/ Faro/Funchal)

Electroliber Ltda.

### INFORMÁTICA ELETRÔNICA DIGITAL®

Publicação Mensal

INPI Nº 022168

Copyright by

BÁRTOLO FITTIPALDI —

### EDITOR

Rua Santa Virgínia, 403 — Tatuapé  
CEP 03084 — São Paulo — SP

TODOS OS DIREITOS  
RESERVADOS

# INFORMATICA

ELETRÔNICA DIGITAL

## ÍNDICE

Conversa com o leitor . . . . .	2
Curso de Eletrônica Digital (Parte 9) . . . . .	4
Subtrator Lógico . . . . .	8
Curso de Basic — 8a Parte . . . . .	22
Programa Calendário Juliano . . . . .	27
Bilux . . . . .	30
Ficha técnica — Circuito integrado do mês CD4011 . . . . .	41
Microcomputadores a serviço do tráfego . . . . .	47
Video Novas tendências . . . . .	48
Aplicações para os circuitos integrados digitais: Interface CMOS x TRIAC . . . . .	52
Ionizador . . . . .	63
Cartas . . . . .	71
Microcomputador de pulso . . . . .	76

É proibida a reprodução do todo ou de parte do texto, artes ou fotos deste volume, bem como a industrialização ou comercialização dos projetos nele contidos. Todos os projetos foram montados em laboratório, apresentando desempenho satisfatório, porém INFORMATICA ELETRÔNICA DIGITAL não se responsabiliza pelo seu funcionamento ou não funcionamento de qualquer deles, bem como não se obriga a qualquer tipo de assistência técnica às montagens realizadas pelos leitores. Todo o cuidado possível foi observado por INFORMATICA ELETRÔNICA DIGITAL no sentido de não infringir patentes ou direitos de terceiros, no entanto, se erros ou lapsos ocorrerem nesse sentido, obrigamo-nos a publicar, tão cedo quanto possível, a necessária retificação ou correção.

Para os leitores distantes das grandes capitais, gostaríamos de fazer a seguinte pergunta:

“Até que ponto a falta de componentes tem dificultado o seu progresso técnico?”

Escrevam-nos fornecendo detalhes, para que possamos viabilizar algum tipo de ajuda. Isto nos tem causado grande preocupação, pois, já temos recebido cartas comentando esse tipo de problema.

Temos sido parabenizados pela publicação dos cursos de Eletrônica Digital e Basic.

Conforme afirmam nossos leitores, trata-se de informações técnicas valiosas, principalmente, nas cidades comercialmente menos evoluídas, onde a escassez de comunicados técnicos é um problema consideravelmente crítico.

Eventualmente, poderão existir variadas modalidades de problemas, os quais poderíamos tentar minimizá-los e não o fazemos, exatamente por ignorá-los. Portanto, estejam onde estiverem, escrevam-nos.

Fazemos questão desse intercâmbio amistoso, porque temos a certeza de que ele é valioso para vocês e muito mais para nós.

Aos que habitualmente nos escrevem, um grande abraço.

Uma vez que compartilhamos dos mesmos ideais, sugerimos aproveitar a revista Informática como elo de comunicação entre vocês, 50.000 leitores e nós, uma pequena equipe a serviço da eletrônica e seus vários setores de atividade.

Myc Maldonado

---

## CONVERSA COM O LEITOR

---

Há 8 meses, iniciamos este trabalho de Divulgação Técnica Cultural, enfrentando uma discreta dificuldade, quanto à nacionalização técnica e financeira de nossos projetos, devido à restrição de importação e suas respectivas consequências.

Entretanto, contamos com o apoio, a colaboração e o incentivo de nossos leitores, o que tem constituído motivo de grande lisonja.

Logicamente, sem a participação expressiva do nosso público não teríamos alcançado tanto êxito; afinal, não havendo estímulo, não há propósito de realização de um trabalho.

Temos elaborado a revista Informática com redobrada atenção, a fim de evitarmos eventuais erros, mesmo porque, temos uma certa tendência ao "perfeccionismo". Estamos à disposição, para aceitar críticas, da mesma forma que temos acolhido os elogios.

Entretanto, apesar do grande número de cartas recebidas mensalmente, muitos de vocês ainda estão "incógnitos".


Interessante, seria saber das suas aspirações técnicas e profissionais. Apreciamos conhecer os temas que mais lhes agradam. Vocês estariam tirando proveito de nossas montagens como muitos de nossos leitores?

Seria a Informática uma revista tão inexpressiva que não os estimula a nos escrever?

Logicamente, conhecendo suas preferências, poderemos "canalizar" nosso trabalho no sentido de satisfazê-los da melhor forma possível.

# **CURSO DE ELETROÔNICA DIGITAL**

9ª PARTE

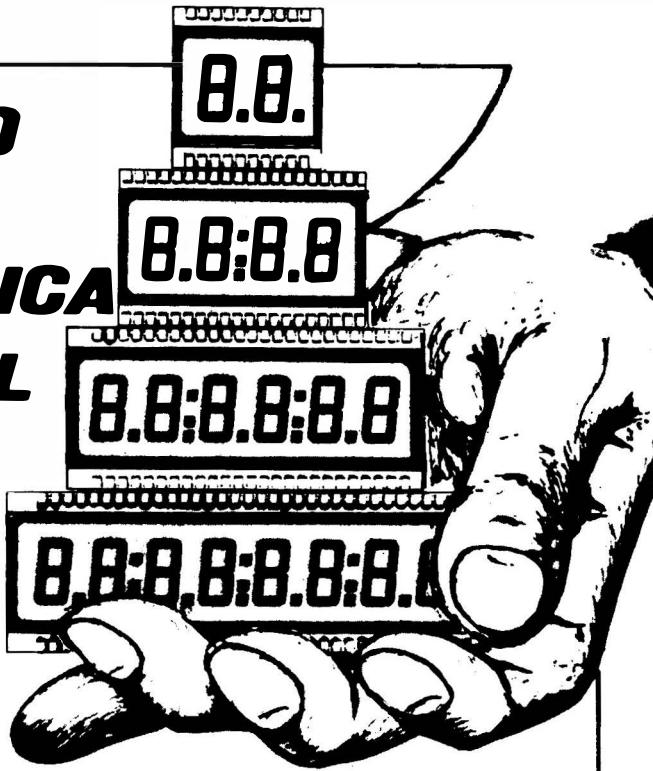

## **Características Elétricas Estáticas**

São dados fornecidos pelo fabricante, que tratam dos limites máximos, típicos e mínimos, que um determinado circuito integrado pode operar em condições estáticas.

Condição estática é uma modalidade de trabalho, isenta de pulsos e freqüên-

cias. Baseia-se, exclusivamente, em lógica 0 e 1.

### **a- IIL – CORRENTE DE MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO**

É a corrente máxima, consumida pelo circuito integrado em repouso.

**b) PD – POTÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO**

É a potência máxima, dissipada pelo circuito integrado em repouso.

**c) VOL/VOH – VOLTAGEM DE SAÍDA**

Está dividida em duas partes:

- Baixo: a especificação nos diz qual é a tensão mínima de saída para o nível baixo (VOL).
- Alto: a especificação nos diz qual é a tensão máxima de saída que o fabricante garante (VOH).

**d) VNL/VNH – IMUNIDADE A RUÍDO**

É a faixa de tensão mínima, aceita pelo circuito integrado, interpretada como ruído.

**e) IDN – CORRENTE DE SAÍDA CANAL N**


É a corrente mínima que um circuito integrado pode fornecer, através da sua estrutura de saída N.

**f) IDP – CORRENTE DE SAÍDA CANAL P**

É a corrente mínima que um circuito integrado pode fornecer, através de sua estrutura de saída P.

**g) Ii – CORRENTE DE ENTRADA**

É a corrente que um dos pinos de um circuito integrado pode consumir de outros circuitos.

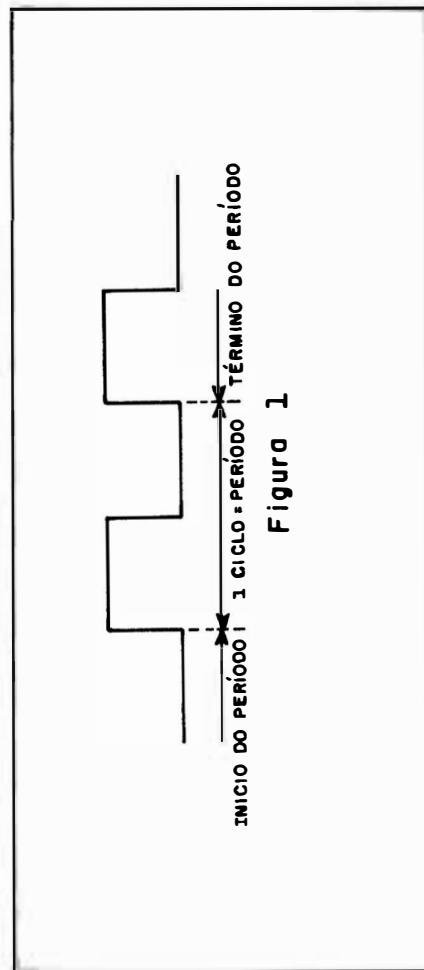

**Figura 1**

## **PERÍODO**

É o tempo necessário para completar um ciclo. Em sistemas digitais, essa “quantidade” de tempo é expressa em segundos. Trata-se de tempo consideravelmente pequeno, razão pela qual utilizamos os submúltiplos dos segundos. São eles:

Milissegundos	= mS	= $10^{-3}$ seg	= 0,001 seg
Microsegundos	= $\mu$ S	= $10^{-6}$ seg	= 0,000001 seg
Nanosegundos	= nS	= $10^{-9}$ seg	= 0,000000001 seg
Picossegundos	= pS	= $10^{-12}$ seg	= 0,000000000001 seg

Ciclo é o tempo gasto para realizar uma determinada tarefa. Em circuitos digitais, consideramos o início de um ciclo a partir do momento que é gerado um sinal. O término desse mesmo ciclo coincide com o exato momento em que começa a se repetir. Vejam a figura 1.

O período pode ser convertido em freqüência e vice-versa.

$$F = \frac{1}{T} \text{ onde } F = \text{freqüência}$$

$$T = \text{período}$$

### FREQUÊNCIA

É o número de ciclos por segundo. É a quantidade de períodos executados no espaço de tempo de 1 segundo.

A unidade padrão de freqüência é o Hertz (Hz) e de maneira análoga à anterior. Utilizamos seus submúltiplos da seguinte forma:

1 Hz = 1 ciclo por segundo

KHz =  $10^3$  Hz = Kilohertz

MHz =  $10^6$  Hz = Megahertz

GHz =  $10^9$  Hz = Gigahertz

THz =  $10^{12}$  Hz = Terahertz

Dizemos que a freqüência da rede elétrica domiciliar é de 60 Hz, porque a cada segundo ocorrem 60 ciclos iguais. Entretanto, sua forma de onda é senoidal, ao passo que, em circuitos digitais

as ondas são quadradas, provenientes das variações bruscas dos níveis lógicos 0 e 1.

Período e freqüência são inversamente proporcionais, ou seja:

$$F = \frac{1}{T} \text{ e } T = \frac{1}{F}$$

Exemplificando com o caso da rede elétrica domiciliar temos:

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{60} = 16,66 \text{ mS.}$$

(Figura 2).

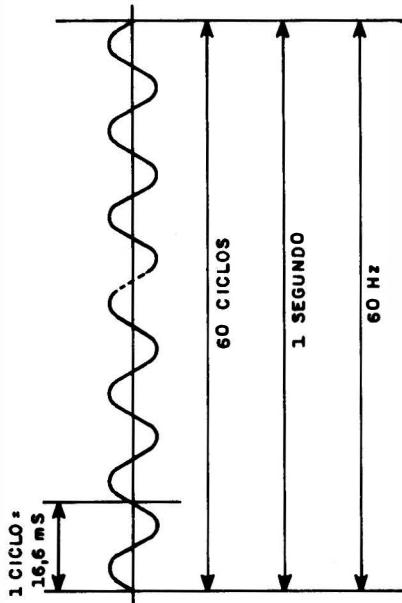


Figura 2



- 1- Qual o período das seguintes freqüências:
- a- 1 KHz
  - b- 1 GHz
  - c- 849 Hz
  - d- 1000 Hz
- 2- Qual a freqüência dos seguintes períodos:
- 1- 16,66 ms

- b- 1 ps  
c- 10 us  
d- 850 ms

- d- 1,17 Hz  
c- 100 KHz  
b- 1 KHz  
a- 60,2 ms

(2)

- d- 1 ms  
c- 1,17 ms  
b- 1 ns  
a- 1 ms

(1)

REPOSTAS



## COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA !

NO MAIS COMPLETO CURSO DE ELETROÔNICA DIGITAL E MICRO-PROCESSADORES VOCÊ VAI APRENDER A MONTAR, PROGRAMAR E OPERAR UM COMPUTADOR.

MAIS DE 160 APOSTILAS LHE ENSINARÃO COMO FUNCIONAM OS REVOLUCIONÁRIOS CHIPS 8080, 8085, Z80, AS COMPACTAS "MEMÓRIAS" E COMO SÃO PROGRAMADOS OS MODERNOS COMPUTADORES.

VOCÊ RECEBERÁ KITS QUE LHE PERMITIRÃO MONTAR DIVERSOS APARELHOS CULMINANDO COM UM MODERNO MICRO-COMPUTADOR.

### CURSO POR CORRESPONDÊNCIA

CEMI - CENTRO DE ESTUDOS DE MICROELETRÔNICA E INFORMÁTICA  
Av. Paes de Barros, 411 - cj. 26 - fone (011) 93-0619  
Caixa Postal 13219 - CEP 01000 - São Paulo - SP

Nome ..... CEP ..... Cidade ..... Estado ..... INF. K

Endereço ..... Bairro ..... CEP ..... Cidade ..... Estado ..... INF. K

Bairro ..... CEP ..... Cidade ..... Estado ..... INF. K

CEP ..... Cidade ..... Estado ..... INF. K

**NÃO PERCA TEMPO! SOLICITE INFORMAÇÕES AINDA HOJE!**

**GRÁTIS**



# Subtrator Lógico

## APRESENTAÇÃO

Devido ao sucesso da publicação do artigo Somador Lógico, decidimos complementar o seu raciocínio, desenvolvendo o Subtrator Lógico.

Dessa forma, nossos leitores estarão conquistando bons conhecimentos sobre a soma e a subtração lógica, importantíssima parte da eletrônica digital. Trata-se de um projeto interessante e de fácil compreensão, mesmo porque, os princípios de soma binária foram, intensamente, explorados no artigo "Somador Lógico".

O circuito utiliza apenas 2 circuitos integrados, não possui clocks, opera estaticamente, bem como, proporciona uma montagem simples e compacta a um preço convidativo.

### CIRCUITO INTEGRADO 4008

O circuito integrado 4008 é formado por 4 estágios de somadores completos de alta velocidade.

As entradas do 4008 incluem 4 conjuntos de bits de soma da entrada "A" (A1, A2, A3, A4), bem como os 4 con-

juntos da entrada B (B1, B2, B3, B4). O 4008 é dotado de entrada carry in e saída carry out, possibilitando sua utilização em "cascata".

As saídas também incluem os 4 bits de soma (S1, S2, S3 e S4).

Seu diagrama em bloco e pinagem estão na figura 1.

### CIRCUITO INTEGRADO 4009

Trata-se de um CMOS dotado de 6 inversores. Apesar de suas características de alta corrente de saída, é utilizado apenas como inversor lógico. Seu diagrama, em bloco e pinagem, estão na figura 2.

### SUBTRAÇÃO LÓGICA PELO MÉTODO DE COMPLEMENTO DE 2

Normalmente, circuitos digitais não possuem capacidade de subtração, multiplicação e divisão.

Circuitos lógicos só conhecem a adição, razão pela qual, utilizamos certos artifícios para poder realizar as outras operações aritméticas.

Um caso típico é a subtração, realizável pelo método do complemento de 2 do subtraendo que, basicamente, consiste na soma e inversões binárias.

Vejamos suas regras:

- 1- isolamos o minuendo;
- 2- invertemos todos os bits do subtraendo, gerando o seu complemento de 1;
- 3- somamos 1 ao "complemento de 1" do subtraendo, gerando o seu complemento de 2;
- 4- somamos o minuendo (item 1) ao complemento de 2 do subtraendo. Assim obtemos o resultado (diferença).

Tomemos como exemplo  $9 - 3 = 6$ :

Convertendo em binário temos:

$9 = 1001$  = minuendo

$6 = 0110$  = subtraendo

Aplicando as regras temos:

- a- Isolamos o minuendo para usá-lo posteriormente:

$1001$  = minuendo

- b- Tomamos o subtraendo e invertemos seus bits, gerando o "complemento de 1" do subtraendo:

subtraendo = 0110

Complemento do 1 do subtraendo = 1001.

- c- Somamos 1 ao complemento de 1 do subtraendo e obtemos o seu complemento de 2.

Compl. de 1 do subtraendo = 1001

Compl. de 2 do subtraendo = 1001

$\begin{array}{r} 1 \\ + \\ 1010 \\ \hline \end{array}$

- d- Somamos o minuendo (1001) ao "complemento de 2" do subtraendo e obtemos o resultado:

$\begin{array}{r} 1001 \text{ minuendo} \\ 1010 \text{ compl. de 2 do subtraendo} \\ \hline \end{array}$

$\boxed{1} \ 0011 \text{ resultado} = \boxed{3}$   
↓  
vai 1 = overflow

Notem que sempre existirá o "vai 1" do quarto para o quinto estágio. Caso contrário, o número encontrado não

TABELA VERDADE

A <sub>i</sub>	B <sub>i</sub>	C <sub>i</sub>	C <sub>o</sub>	Soma
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

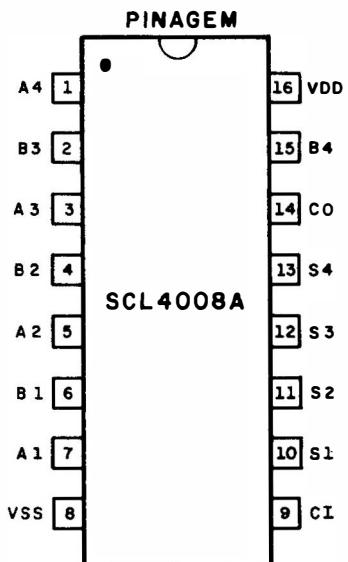


DIAGRAMA EM BLOCO

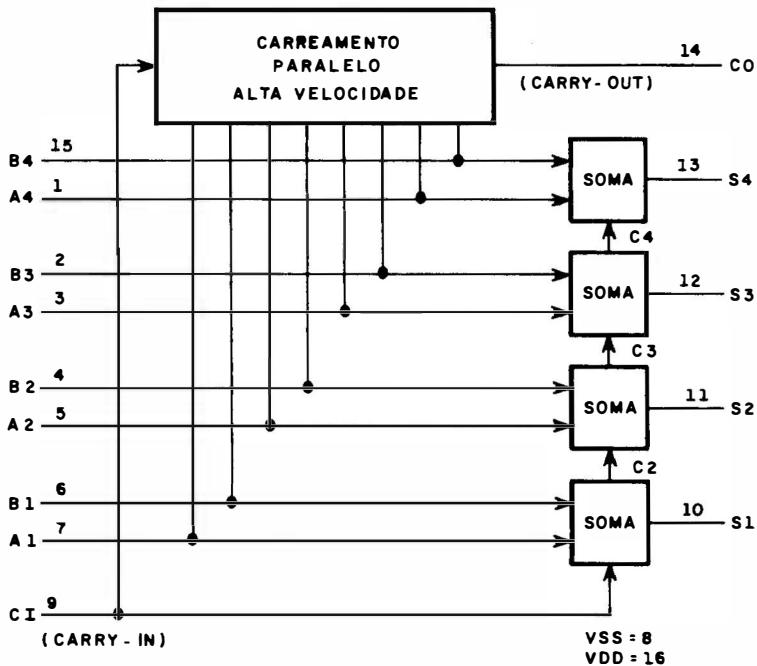


DIAGRAMA EM BLOCO E PINAGEM DO CD4008A  
Figura 1

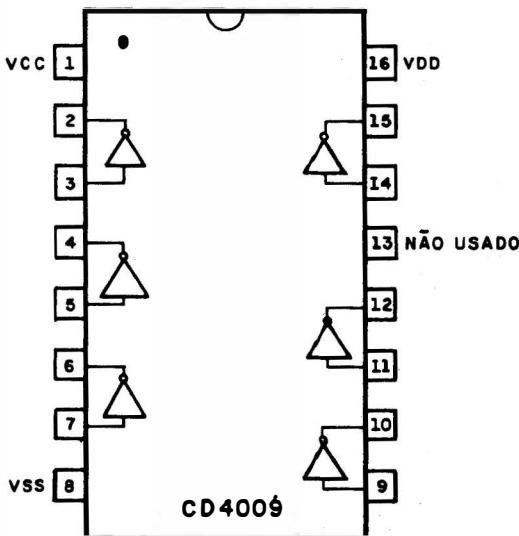


DIAGRAMA EM BLOCO E PINAGEM DO CD4009

Figura 2

estará correto e deverá ser efetuada a devida correção, executando o complemento de 2 do resultado.

Exemplo:

Subtraímos  $6 - 9 = -3$

- 1- 0110 → minuendo
- 2- 0110 → complemento de 1 do subtraendo
- 3-  $0110 + 1 = 0111 =$  complemento de 2 do subtraendo
- 4-  $0110 + 0111 = (0) 1101 =$  soma do complemento de 2 do subtraendo + minuendo.

Notem que não houve "overflow" do quarto para o quinto estágio, o que

nos indica que o número é negativo.

Resta-nos, apenas corrigir o resultado, executando o complemento de 2 do resultado.


$1101 \rightarrow$  resultado anterior (errado)

$1101 \rightarrow 0010 \rightarrow$  complemento de 1 do resultado

$0010 + 1 \rightarrow 0011 =$  complemento de 2 do resultado  
 resultado =  $-0011 (-3)$ .


## O CIRCUITO

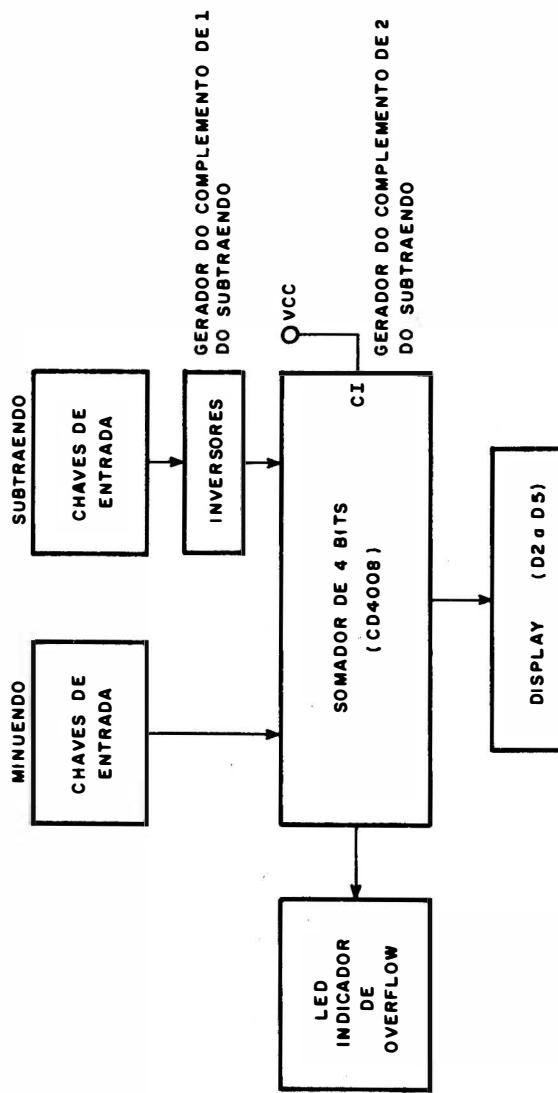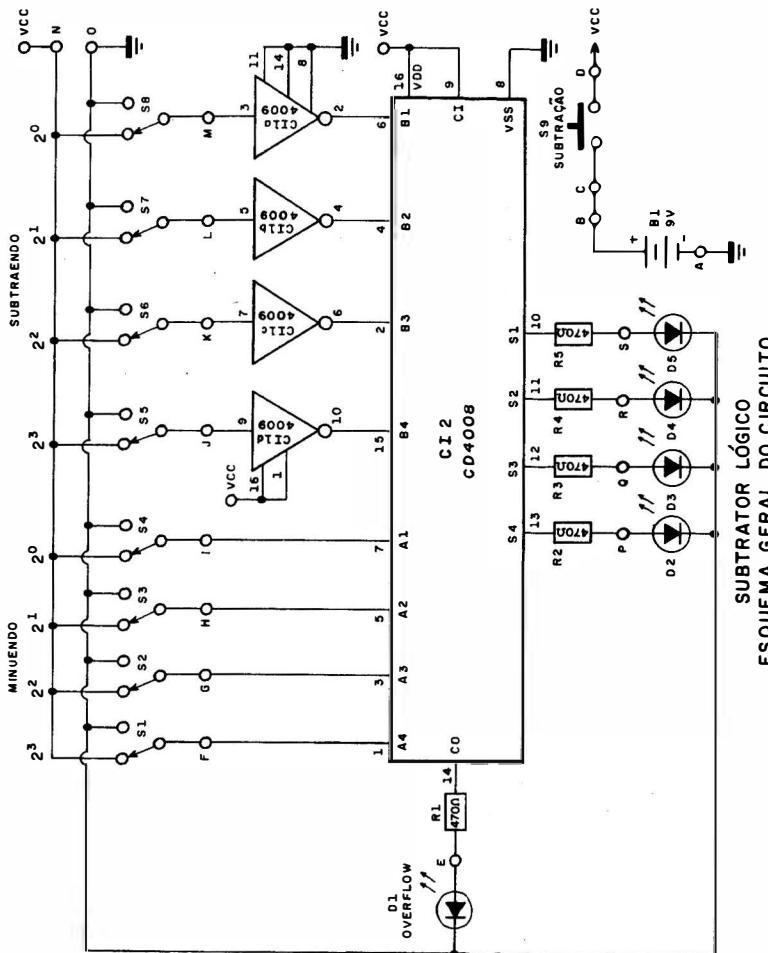O diagrama, em bloco geral do circuito, está na figura 3, e o seu esquema

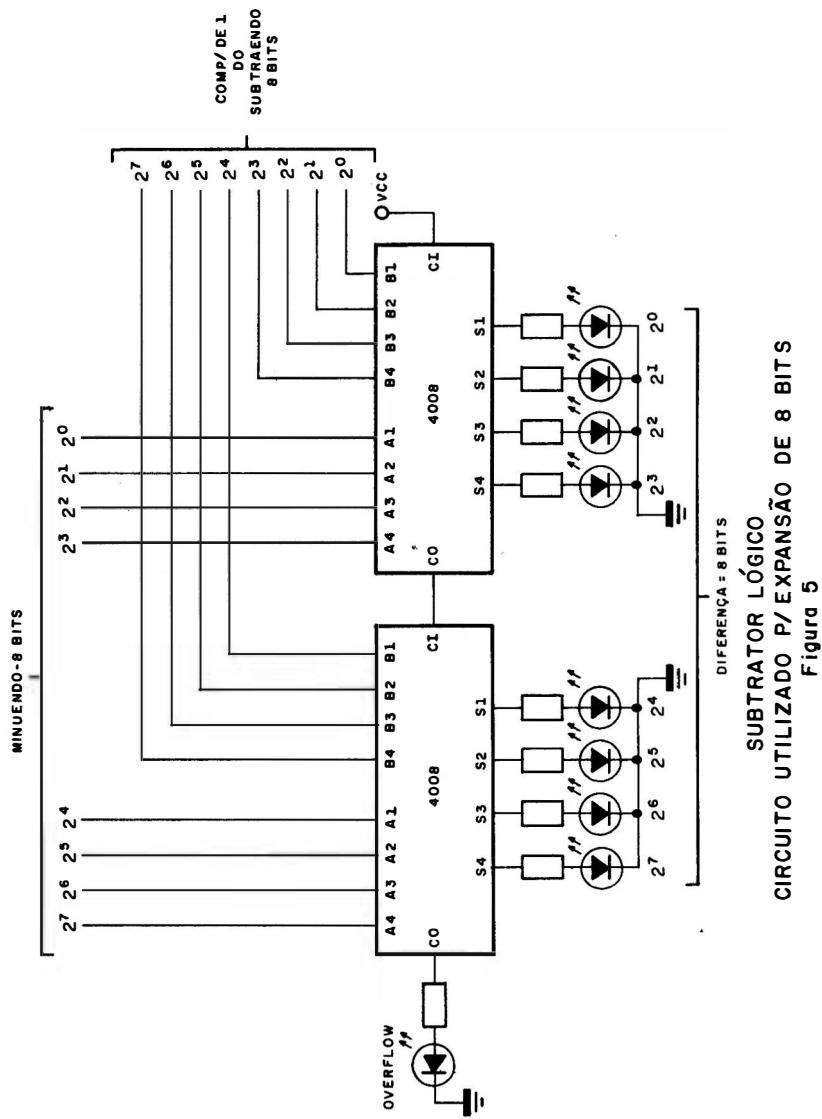


**DIAGRAMA EM BLOCO GERAL DO CIRCUITO**

**Figura 3**



**SUBTRATOR LÓGICO**  
**ESQUEMA GERAL DO CIRCUITO**  
**Figura 4**



geral na figura 4.

Está dividido em 7 partes:

### 1- Circuito de chaves de entrada do minuendo.

É formado pelas chaves S1, S2, S3 e S4. Seus pesos binários são:

$$S1 = 2^3$$

$$S2 = 2^2$$

$$S3 = 2^1$$

$$S4 = 2^0$$

Através delas, podemos introduzir valores no circuito somador.

Existem detalhes importantes que merecem toda a nossa atenção, tais como: o bit mais significativo do minuendo (MSB) é o  $2^3$  (chave S1), ao passo que o bit menos significativo do minuendo (LSB) é o  $2^0$  (chave S4).

O valor do minuendo é sempre maior do que o do subtraendo. Caso contrário, precisamos corrigir o resultado, realizando o seu complemento de 2.

Notem que as chaves S1 a S4 estão ligadas às entradas "A" (A4, A3, A2, A1) do circuito somador. Esses valores serão adicionados aos valores das entradas "B" que correspondem ao subtraendo complementado, gerando a "diferença" nas saídas S.

### 2- Circuito de chaves de entrada do subtraendo

É formado pelas chaves S5, S6, S7 e S8. Seus valores binários são:

$$S5 \rightarrow 2^3 \rightarrow \text{MSB}$$

$$S6 \rightarrow 2^2$$

$$S7 \rightarrow 2^1$$

$$S8 \rightarrow 2^0 \rightarrow \text{LSB}$$

Notem que a posição dos bits LSB e MSB correspondem às chaves S5 e S8, respectivamente. Estas possuem 1 polo x 2 posições, da mesma forma que as chaves de entrada do minuendo. Isto nos permite selecionar lógica 0 ou 1, correspondente ao valor desejado a ser subtraído. Não é necessário entrar com o valor do complemento de 2 do subtraendo, uma vez que os circuitos o realizam automaticamente.

### 3- Gerador do complemento de 1 do subtraendo

Especificamente, inverte todos os bits dos valores do subtraendo, provenientes das chaves S5 a S8.

Exemplo: Se tivermos as chaves S5 a S8 selecionadas com 1001, teremos como resultado 0110.

Este circuito é formado pelas portas Cl 1a, Cl 1b, Cl 1c e Cl 1d; pinos 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9 e 10, respectivamente.

Observem que as saídas dessas portas, transportadoras do valor do complemento de 1 do subtraendo, estão ligadas nas entradas "B" (B1, B2, B3 e B4) do circuito somador.

### 4- Somador

É composto por Cl 2. Trata-se de um somador completo de 4 bits. Possui 4 bits na entrada A, 4 bits na entrada B e 4 bits na saída soma. Também possui 1 na entrada carry, bem como, um na saída carry, pinos 9 e 14, respectivamente. Possui 3 funções específicas:

- soma o minuendo com o complemento de 1 do subtraendo;
- soma internamente "1" ao com-

plemento de 1 do subtraendo, gerando, assim o seu complemento de 2;

- coloca nas saídas S1, S2, S3 e S4, o respectivo resultado.

#### 5- Display binário

Corresponde aos leds D2, D3, D4 e D5. Quando acesos estão com nível 1 e quando apagados a nível 0. Estes, mostram o resultado da diferença, correspondente às chaves "minuendo e subtraendo".

O led D2 é o MSB ao passo que D5 é o LSB.

Os resistores R2 a R5 limitam a corrente dos leds.

Não é muito comum ligar leds, diretamente às saídas CMOS; entretanto, utilizamos esse tipo de configuração por se tratar de um circuito estático, desprovido de clocks. As saídas não estão sendo utilizadas por outros circuitos lógicos, assim, mesmo que os leds "puxem" um pouco mais de corrente, não comprometem o desempenho do circuito.

Além disso, o CD 400B possui uma saída com corrente, ligeiramente maior que os demais circuitos CMOS.

#### 6- Led de overflow

Corresponde à saída "vai um". Vai a nível 1, toda vez que o número resultante adicionado for maior que 15.

Se a subtração for positiva, o bit de overflow acende; caso contrário, apaga, ocasião em que devemos realizar o complemento de 2 do resul-

tado, para obtermos a diferença procurada.

#### 7- Alimentação

A alimentação do circuito é realizada através de uma bateria de 9 volts. Há consumo, apenas durante o acionamento de S9 que corresponde ao resultado da subtração.

### FUNCIONAMENTO

Para entendermos o funcionamento do Subtrator Lógico, suponham a seguinte subtração  $14 - 4 = \text{diferença } 10$ .

Minuendo = 1110

Chaves S4 → 0  
S3 → 1  
S2 → 1  
S1 → 1 } chaves

A1 → 0  
A2 → 1  
A3 → 1  
A4 → 1 } entradas

Subtraendo = 0100

Chaves S8 → 0  
S7 → 0  
S6 → 1  
S5 → 0 } chaves

"complemento de 1" do subtraendo na saída de CI 1 e entrada de CI 2.

B1 → 1  
B2 → 1  
B3 → 0  
B4 → 1

Soma interna de + "1" através do bit carry in (pino 9 de CI 2 a nível 1) mais o minuendo e mais o complemento de 1 do subtraendo; totalizando o valor do resultado através dos leds seguintes:

D5 – 0

D4 – 1

D3 – 0

D2 – 1

D1 – "1" overflow (resultado correto)

Resumo:

Minuendo  $\rightarrow$  1110

Subtraendo  $\rightarrow$  0100

Compl. 1 subtraendo  $\rightarrow$  1011

minuendo + compl. de 1 do subtraendo + 1 (carry in = 1) =


1110 minuendo

+ 1011 compl. 1 do subtraendo


1 1010 = (10<sub>10</sub>)

overflow


# SUBTRATOR LÓGICO

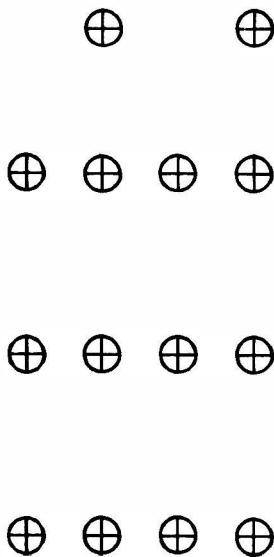

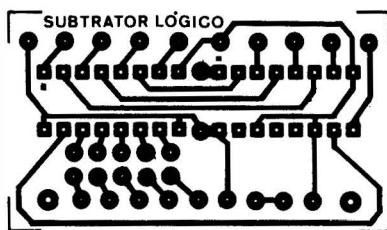
SUBTRATOR LÓGICO  
FURAÇÃO DO PAINEL FRONTAL  
Figura 6



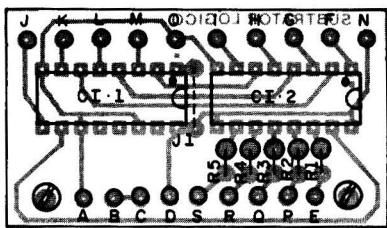
CIRCUITO IMPRESSO LADO DO COBRE  
Figura 7



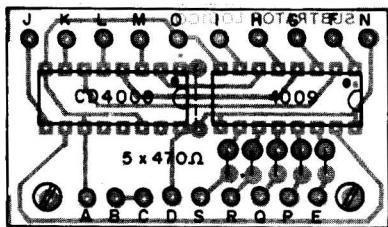CIRCUITO IMPRESSO  
LADO DOS COMPONENTES IDENTIFICADOS POR NOME  
Figura 8



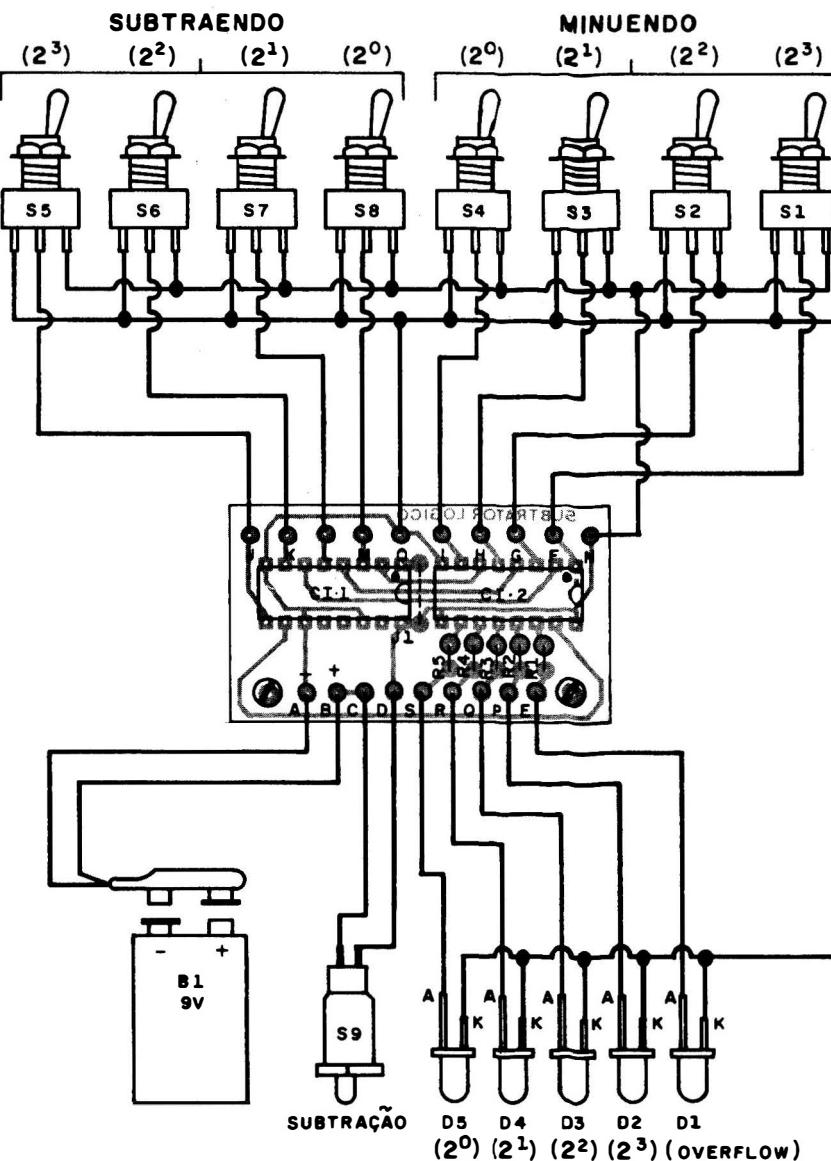CIRCUITO IMPRESSO  
LADO DOS COMPONENTES IDENTIFICADOS POR VALOR  
Figura 9



CIRCUITO IMPRESSO LADO DOS COMPONENTES

DISTRIBUIÇÃO EXTERNA

Figura 10

## EXPANSÃO DO SUBTRATOR LÓGICO

Para somarmos mais de 4 bits, é necessário aumentar a capacidade do sistema. A figura 5 detalha a alteração necessária para um subtrator de 8 bits, capaz de subtrair no máximo 256 - 256.

Observem que as entradas A de ambos os circuitos 4008 recebem os 8 bits do minuendo.

Já, as entradas B recebem os bits referentes ao complemento de 1 do subtraendo. Obtemos isto, colocando inversores posteriores às chaves do subtraendo.

Na saída, obtemos o resultado da diferença, através dos 8 leds + 1 de overflow.

### MONTAGEM

- 1- A caixa utilizada é plástica, padronizada, código PB 202, medindo 9,5 x 4,5 x 8,5 cm.
- 2- Executem a furação da caixa conforme detalhes da figura 6.
- 3- A figura 7 mostra sua placa de circuito impresso.
- 4- Sobre ela distribuam e soldem os componentes conforme explicam as figuras 8 e 9.
- 5- Interliguem os componentes externos à placa de circuito impresso conforme detalha a figura 10.
- 6- O aspecto geral da montagem se encontra no cabeçalho deste artigo.
- 7- Se possível, demarquem as funções das chaves e leds com letra set ou método similar.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Subtrator Lógico é bastante simples, entretanto, utiliza princípios empregados em microprocessadores, daí a grande importância do seu estudo na prática e teoria.

A sua imaginação poderá levá-lo a aplicar este circuito em outras áreas ligadas à informática.

Dêem-lhe a importância que ele merece, mesmo porque, ele reúne conhecimentos indispensáveis para o aperfeiçoamento das técnicas digitais.

### LISTA DE MATERIAL

#### CIRCUITOS INTEGRADOS

um circuito integrado 4009  
um circuito integrado 4008

#### SEMICONDUTORES

5 leds FLV 110

#### RESISTORES

5 resistores  $470\Omega$  1/4 watt

#### CHAVES

8 chaves H-H tipo alavanca  
uma chave tipo push button 1na.

#### DIVERSOS

uma placa de circuito impresso  
uma caixa padronizada (ver texto)  
5 suportes para led  
uma bateria de 9 volts  
um clip para bateria  
fios, solda, 2 parafusos, letra set opcional, etc.

# OFERTA DOBRADA

## Duas máquinas pelo preço de uma!



13.500 SÓ  
(ATÉ 30/05/84)

Após esta  
data o preço sofrerá  
um pequeno reajuste.

## Ninguém dá mais do que a Sonora!

Nós, da Sonora, queremos deixar 2 pessoas felizes: você e alguém que você mais gosta. Por isso estamos lhe oferecendo 2 máquinas fotográficas pelo preço de uma. Ambas com FILME COLORIDO GRÁTIS. Preencha o cupom abaixo e remeta para a Sonora, R. Américo Brasiliense, 1827 C. Postal, 76 - CEP 01000 - S. Paulo. Se preferir solicite esta oferta pelo tel.: (011) 246-5892

Peça já pelo  
Reembolso Postal!

1 Recorte e preencha  
o cupom ao lado com letra  
bem legível

2 Coloque dentro de um  
envelope comum selado

3 Envie para  
SONORA  
R. Américo Brasiliense, 1827  
C. Postal 76 - CEP 01000 SP

SONORA  
R. Américo Brasiliense, 1827  
C. Postal 76 - CEP 01000 - São Paulo - SP

## GRÁTIS

1 Filme Colorido para a AUTOSTAR

## GRÁTIS

Flash Magicube para sua LOVE

OFERTA  
DOBRADA

## CERTIFICADO DE BOA COMPRA

■ SIM! Quero receber esta oferta dobrada: uma Máquina Fotográfica LOVE e uma Autostar por apenas Cr\$ 13.500,00 Entendo que vou receber as duas máquinas com filme colorido GRÁTIS e um flash Magicube de graça para fotografar à noite com a minha LOVE.

Nome \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_

CEP \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Est.: \_\_\_\_\_



SISTEMA  
SONORA


R. Américo Brasiliense, 1827 - Sto. Amaro  
Caixa Postal 76 - CEP 01000 - São Paulo - SP



NÃO MANDE DINHEIRO AGORA

Você só paga quando as  
máquinas estiverem em suas mãos.  
**LOVE**  
A máquina do amor!

# Curso de Basic

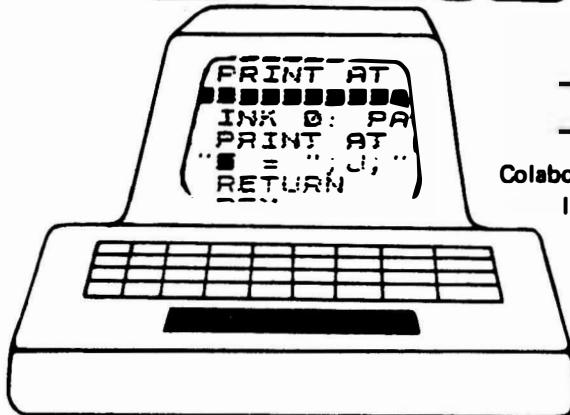

## --- PARTE -8 ---

Colaboração do Departamento de  
Informática da Filcres

(Laercio Civali)

Vamos resumir rapidamente, o que foi visto na aula anterior.

### Instrução PRINT:

Esta instrução, imprime, na tela, uma string ou conteúdo de uma variável. Suas extensões são:

- PRINT TAB → Tabula na coluna especificada.
- PRINT AT → Executa a impressão nas coordenadas especificadas.
- (,) → Executa o próximo “print” imediatamente seguinte à posição anterior.
- (,) → Tabula a tela em duas zonas com 16 caracteres cada.

### Instrução CLS:

Executa uma limpeza na tela (Clear Screen).

### Instrução SCROLL:

Executa um deslocamento na tela, de baixo para cima. Introduz uma linha na linha de posição 22, deslocando todas elas uma posição para cima. A primeira (linha), desaparece da tela. Apresentamos nesta aula, as instruções de desvio e subrotina, executadas dentro de um programa em linguagem Basic.

Estas instruções são: GOTO, GOSUB, RETURN e CONT.

Um programa executado em linguagem Basic, permite ao usuário (programador), construir alguns desvios para outras linhas do programa, quer sejam, desvios condicionais ou incondicionais. Desvios condicionais são aqueles que executam o desvio, dependendo de uma certa condição.

Já, os desvios incondicionais, são os

ta: REM.

Na linha 20, a instrução CLS, limpa a tela.

Na linha 30, aparece a instrução de desvio incondicional, GOTO 50. Isto significa que o programa toma o comando na linha 50, a partir daquele momento.

Uma vez desviado para a linha 50, a

```
10 REM ESTE PROGRAMA EXTRAI A RAIZ QUADRADA
DE 1 NUMERO
20 CLS
30 GOTO 50
40 PRINT"ENTRE COM OUTRO NUMERO"
50 PRINT"DIGITE O NUMERO"
60 INPUT N
70 IF N<0 THEN GOTO 40
80 LET RAIZ = SQR N
90 PRINT "A RAIZ QUADRADA DE ";N;" E' ";RAIZ
100 GOTO 40
```

executados, sem a necessidade de uma condição, em outras palavras, o desvio é simplesmente elaborado para outra linha do programa.

A instrução (ou comando), que permite executar um desvio incondicional, é "GOTO".

Vejamos o que ela faz, pelo exemplo que segue:

Acompanhe a explicação do programa anterior:

A linha 10, apresenta uma instrução de comentário do que o programa execu-

instrução PRINT, "printa" (imprime) na tela a string "DIGITE O NÚMERO".

Na linha 60, a instrução INPUT N, aguarda você digitar o número para extrair a raiz quadrada. Este, será atribuído à variável "N".

Na linha 70, ele exclui os números menores que 0, isso porque, não existe solução real para extração de números negativos.

Se você digitar um número negativo, aparece nesta linha (70), o que chama-

mos de desvio condicional "GOTO 40".

O desvio é condicional porque depende da condição: o valor de "N" está sendo comparado pelas instruções IF e THEN.

Na linha 80, o valor da raíz extraída, será calculado e atribuído à variável "RAIZ", através da função "SQR" que já existe pronta no Micro (CP200 ou similar).

Para conseguir a função "SQR", digite: SHIFT <ENTER> e pressione a letra "H".

Ao invés de proceder conforme instruções acima, você digita a palavra "SQR" letra a letra, a raiz não será extraída, mesmo porque esta função já se encontra disponível.

O valor calculado, será apresentado na linha 90.

Na linha 100, outro desvio incondicional, retoma o comando do programa, para a linha 40, solicitando outro número para um novo cálculo.

Eventualmente, você poderia inventar uma linha, por exemplo: um desvio para CLS na linha 20, para que a tela permaneça sempre limpa, à medida que novos cálculos sejam apresentados. Se isso não for feito, num determinado instante o programa será interrompido por falta de espaço na tela. Para tanto digite RUN e <ENTER> e recomece.

#### Instrução CONT:

Esta instrução tem por finalidade "dar continuidade" a execução do programa, exatamente no ponto onde ele foi interrompido pela tecla "BREAK".

Caso o programa anterior estivesse sendo executado, e você pressionasse a tecla "BREAK", naturalmente, ele seria interrompido na linha por onde estivesse passando naquele exato momento.

Vamos supor que estivesse parado na linha 80. Para retomar o programa, sem perda de variáveis, você teria que digitar CONT e <ENTER>. Esta, tem a mesma função do comando GOTO 80 e <ENTER>.

Como já vimos anteriormente, o comando "RUN", elabora um programa, desde a primeira linha até a última, executando os desvios condicionais e incondicionais.

Antes da execução do programa, o comando "RUN", zera as variáveis numéricas e anula as alfanuméricas.

Caso você queira eliminar a perda das variáveis, poderá fazê-lo utilizando o comando "GOTO", fornecendo-lhe o argumento da primeira linha do programa.

Exemplo:

GOTO 10 <ENTER>

O programa também será executado normalmente.

Outro detalhe é com referência ao comando "RUN" que, eventualmente, poderá ser usado como instrução de programa.

Veja um exemplo:

100 RUN

Se o programa formado por uma única linha (100) for executado, entrará num loop eterno, até que seja pressio-

nada a tecla "BREAK" ou o Micro desligado.

Veremos nas próximas lições, nos comandos SAVE e LOAD a especifica utilidade do comando "RUN" como instrução.

instruções GOSUB e RETURN.

As linhas 30 e 50, estabelecem um loop de 1 a 10 que permitirá à linha 40 desviar para a subrotina das linhas 1000 até 1500.

Sempre que o programa for desviado para a linha 1000, através do GOSUB da linha 40, será impresso na tela a mensagem:

ESTA É A SUBROTINA 1

VOU RETORNAR À LINHA 50

#### Instruções: GOSUB e RETURN

Com essas duas instruções, o compu-

```
10 REM PROGRAMA EXEMPLO DE SUBROTINA
20 CLS
30 FOR I = 1 TO 10
40 GOSUB 1000
50 NEXT I
60 STOP
1000 PRINT "ESTA E' A SUBROTINA ";I
1100 PRINT "VOU RETORNAR 'A LINHA 50"
1200 FOR J = 1 TO 300
1300 NEXT J
1400 CLS
1500 RETURN
```

tador fica mais poderoso e versátil, quanto ao conjunto de instruções de desvio.

A instrução GOSUB "diz" ao computador para executar um desvio em direção a uma subrotina do programa. A vantagem da construção de subrotinas no programa está na sua utilização sempre que necessário, sem "abarrotar" o programa de rotinas repetitivas. O programa a seguir, exemplifica as

em seguida:

ESTA É A SUBROTINA 2

VOU RETORNAR À LINHA 50

e assim por diante, até terminar o loop. A instrução RETURN da linha 1500, "diz" ao computador para retornar (partir do GOSUB).

Logo, a próxima linha é 50 NEXT I, fechando o loop para a próxima sub-

rotina.

Num programa, você pode colocar uma infinidade de instruções GOSUB, desde que no final da subrotina tenha a instrução RETURN.

Note, no programa anterior, na linha 60, a instrução STOP, evita que no término do loop, o computador não execute a subrotina que começa na

próxima linha (1000).

Se você eliminar a linha 60 do programa, deverá ocorrer um erro de código 7 na linha 1500, indicando um RETURN sem GOSUB.

Sempre que o computador encontrar uma instrução de GOSUB, ele gravará numa área da memória (STACK do GOSUB), a linha de onde partiu, para poder retornar à linha seguinte, quando solicitado por RETURN.

A instrução GOSUB, para o iniciante, pode parecer e confundir-se com a instrução GOTO.

Entretanto, existe uma diferença fundamental: tratam-se dos desvios à subrotina pré-estabelecidas, ao longo do programa, que permitem ao programador, acessá-las quantas vezes quiser em qualquer ponto do programa.

Com um pouco de experiência, você distinguirá a diferença GOSUB e GOTO, bem como, poderá tornar seus programas mais eficientes.

Vale comentar que, programas em linguagem de máquina, são construídos, basicamente, por subrotinas, ou pacotes de subrotinas (prontas) para determinados fins.

Sempre que necessário, elas serão chamadas por uma instrução de chamada de subrotina, e executadas.

Por tornar-se difícil conseguir interpretar um programa em linguagem de máquina, visto que é montado quase que totalmente em chamadas de subrotinas que por sua vez, chamam outras subrotinas.

Na próxima aula, continuaremos com novas instruções e dicas de programação.

**INFORMATICA**  
ELETRONICA DIGITAL

Revista  
eficiente  
para a sua  
publicidade,  
telefone para  
223-2037

**Kaprom**  
PROPAGANDA

# PROGRAMA CALENDÁRIO JULIANO

O programa que apresentamos nesta Informática, converte a data do nosso calendário atual, para o calendário Juliano.

Este, consiste em expressar os dias do ano, numa ordem seqüencial crescente, desde o primeiro dia de janeiro (dia 1) até o último do ano (dia 365, 366 para o ano bissexto).

Exemplo:

Primeiro de janeiro	→ Dia 1
31 de janeiro	→ Dia 31
Primeiro de fevereiro	→ Dia 32
Primeiro de março	→ Dia 60
Primeiro de março	→ Dia 61 (para ano bissexto)
31 de dezembro	→ Dia 365
31 de dezembro	→ Dia 366 (para ano bissexto)

E assim por diante.

A fórmula matemática que possibilita esta conversão, é:

$$V = (M - 1) * 31 + D + C$$

onde:

M é o valor do mês

D é o valor do dia

V é o valor final de conversão

C é uma constante que depende do valor do mês, da seguinte forma:

C = 0 se JAN ou FEV

C = -3 se MAR ou ABR

C = -4 se MAI ou JUN

C = -5 se JUL ou AGO ou SET

C = -6 se OUT ou NOV

C = -7 se DEZ

Quando se tratar de ano bissexto, o valor de "V" final deve ser incrementado de 1. Isso ocorre na linha 110 do programa.

A data deve ser digitada na forma `<DD/MM/AA>`.

Não obedecendo essa formalidade, o computador pedirá para digitar novamente.

Se você entrar com valores fora da faixa (1 a 31) para o dia ou (1 a 12) para o mês, uma mensagem de data inválida será mostrada, solicitando uma digitação dentro dos padrões exigidos.

Os valores do mês e ano, devem ser precedidos pelo caracter barra (/).

A verificação da data na forma `<DD/MM/AA>`, é feita na linha 30. Se você pretende, depois de digitado o programa, salvá-lo via cassete, digite RUN 300 e `<ENTER>`.

Este programa está na linguagem Basic e funciona nos micros CP200, TK82C, TK83, TK85 e similares com SLOW.

OBS.: Se seu micro não possuir a função SLOW, substitua as linhas 230 e 240 por uma só, com PAUSE 300 e a linha 150 altere para 150 INPUT K\$. Nas linhas onde existe T\$ (TO), notem que a função "TO", já existe pronta no micro. Não digite T e depois O, pois ele não aceitará.

Para conseguir "TO" pressione SHIFT e 4.

Digite corretamente os operadores relacionais <= , < > e >.

Você certamente encontrará uma utilidade para este programa, ao mesmo tempo que aprende Basic e pratica programação. Divirta-se!

```
1 REM *** CALENDARIO JULIANO ***
2 REM ****
3 REM *           LAERCIO CIVALI *
4 REM *           23/02/94 *
5 REM ****
6 CLS
7 SLOW
9 PRINT TAB 7;"CALENDARIO JULIANO"
10 PRINT "DIGITE DATA NA FORMA <DD/MM/AA>"
20 INPUT T$
30 IF T$(3 TO 3)<>"/" OR T$(6 TO 6)<>"/"
THEN GOTO 10
40 LET D=VAL T$(1 TO 2)
45 IF D<=0 OR D>31 THEN GOTO 200
50 LET M=VAL T$(4 TO 5)
55 IF M<=0 OR M>12 THEN GOTO 200
60 LET A=VAL T$(7 TO 8)
70 IF M=1 OR M=2 THEN LET C=0
75 IF M=3 OR M=4 THEN LET C=-3
80 IF M=5 OR M=6 THEN LET C=-4
85 IF M=7 OR M=8 OR M=9 THEN LET C=-5
90 IF M=10 OR M=11 THEN LET C=-6
95 IF M=12 THEN LET C=-7
100 LET V=(M-1)*31+D+C
110 IF A/4=INT (A/4) AND M>=3 THEN LET V=V+1
120 PRINT AT 10,10;"DATA ";T$
130 PRINT AT 12,7;"DATA CONVERTIDA --> ";V
140 PRINT AT 20,7;"PRESSIONE <ENTER>"
150 IF INKEY$="" THEN GOTO 150
160 RUN
200 CLS
210 PRINT "DATA --> ";T$
220 PRINT ,,"DATA INVALIDA. DIGITE NOVAMENTE"
230 FOR J=1 TO 100
240 NEXT J
250 GOTO 5
300 SAVE "CALENDARIO"
310 RUN
```

# CERTIFICADO DE CLIENTE PREFERENCIAL



## Características técnicas

- CPU com microprocessador Z80 de 2 MHz — Memória principal de 48 KB — Vídeo de 12.
- 16 linhas com 64 colunas.
- 16 linhas com 32 colunas.
- Modo gráfico com 48 x 128 pontos — Teclado alfanumérico e numérico reduzido — De 1 a 4 unidades de disco flexível de 5 1/4" — Interfaces: paralela e serial (RS 232C) — Conexão de cassete de áudio — Impresora de 100 CPS — Linguagem Basic residente em ROM de 16 KB.



NÃO FIQUE POR FORA! ENTRE NA ERA DA INFORMÁTICA ATRAVÉS DOS PRODUTOS PROLÓGICA. ENVIE O CUPOM ABAIXO E TORNE-SE MAIS UM CLIENTE PREFERENCIAL FILCRES.

NOME ..... ENDEREÇO ..... CEP .....  
CIDADE ..... ESTADO ..... TEL. ....



## Características técnicas

- Interpretador de Linguagem BASIC residente em ROM de 8 Kbytes.
- Microprocessador Z80 A de 3,6 MHz.
- Memória RAM de 16 Kbytes.
- Teclado com 40 teclas contendo 154 funções, inclusive matemáticas e científicas. Tecla para cada comando ou função da linguagem BASIC.
- Funções SLOW, RESET e BELL.
- Até dois JOY STICK para você jogar com o CP 200.
- Dimensões: Alt. 7 cm — Larg. 40 cm — Prof. 21 cm.

Kapem

POSSUI MICRO COMPUTADOR  SIM  NÃO  
QUAL: ..... IMPRESSORA: .....  
UNIDADE DE DISCO: ..... SISTEMA  
OPERACIONAL: ..... ÁREA DE  
UTILIZAÇÃO: .....  
"VOCÊ SABIA QUE O CP 500 DA PROLÓGICA É O  
MICRO COMPUTADOR UTILIZADO NO PROJETO  
CIRANDA DA EMBRATEL E QUE JÁ FORAM ENTRE-  
GUES MAIS DE 2.200 UNIDADES?  SIM  NÃO



# filcres


Filcres Importação e Representações Ltda.

Rua Aurora, 165 — CEP 01209 — São Paulo — SP  
Telex 1131298 FILG BR — PBX 223-7388 — Ramais 2, 4,  
12, 18, 19 — Direto: 223-1446, 222-3458, 220-5794 e  
220-9113 — Reembolso — Ramal 17  
Direto: 222-0016 — 220-7718

SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA (Disketes,  
formulários, fitas impressoras, componentes especí-  
ficos). SOFTWARE APlicATIVO.

VISITE NOSSO SHOW ROOM, OU SOLICITE A  
VISITA DE NOSSO REPRESENTANTE.

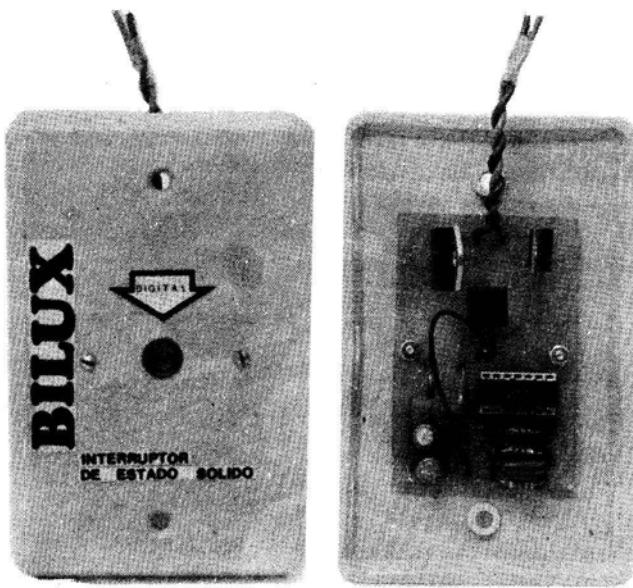DISKETES DYSAN-BOM PREÇO - CONSULTEM-NOS.



# BILUX

## APRESENTAÇÃO

Inegavelmente, a minuteria publicada na Informática nº 2, fez enorme sucesso por esse Brasil afora. O Bilux é um projeto tecnicamente similar, de excelente desempenho, que além de inédito reúne uma série de interessantes vantagens.

Trata-se de um interruptor (liga/desliga) digital, excitado por apenas um ponto de toque, destinado ao controle de lâmpadas incandescentes de 110 ou 220 V.

Se, ao circuito do Bilux, acrescentarmos um dissipador, bem como, aumen-

tarmos sua área; poderemos controlar cargas até 2.500 watts.

O estudo do Bilux nos permitirá entender a expressiva técnica dos controles por "toque".

Logicamente, vocês poderão instalá-lo em sua própria residência e comprovar o quanto é perfeito o seu desempenho.

## CONTROLE POR TOQUE

(Princípios de funcionamento)

Existem diversas categorias de circuitos controlados por toque. Dentre as mais usadas temos:

### 1- Sistemas de rádio freqüência:

São dispositivos, normalmente, sintonizados numa freqüência fixa. Por ocasião de um eventual contato do corpo humano numa antena, o respectivo circuito sai de sintonia e consequentemente comuta um relê.

Este não foi o processo utilizado na execução do Bilux, devido a sua instabilidade. Além disso, a presença de bobinas comprometeriam o espaço da unidade.


### 2- Sistemas capacitivos

Este foi o adequado processo que viabilizou o projeto do Bilux. É baseado nos princípios de capacitância do próprio corpo humano. Esta capacitância, conduz uma pequena corrente alternada a partir do solo, em direção ao circuito que o corpo humano tocar. Essa corrente é processada pelo circuito, qualificando-o para ligar ou desligar uma determinada carga.
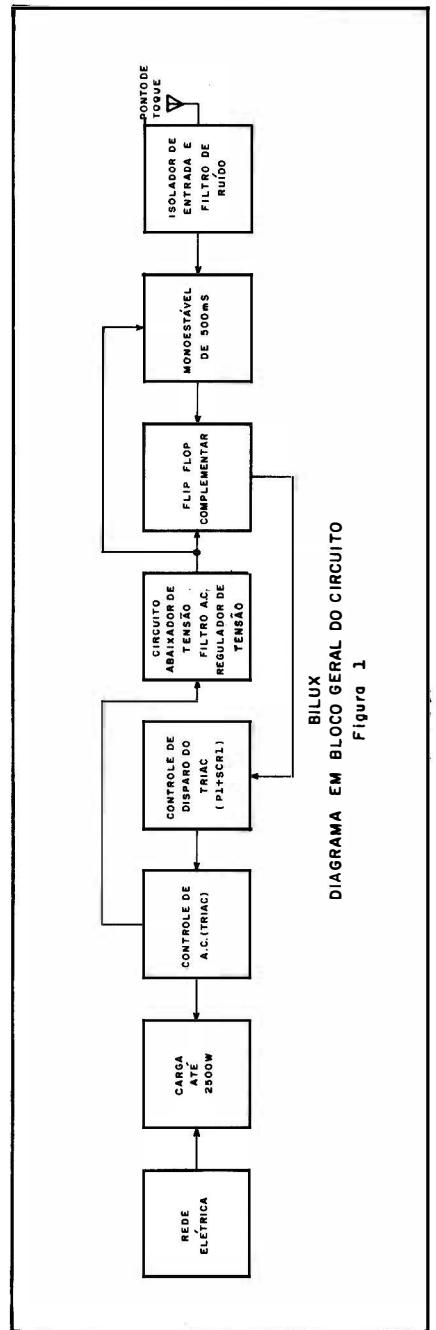
## O BILUX E SUAS VANTAGENS

O Bilux foi idealizado com o objetivo de substituir com vantagem, um interruptor convencional de lâmpadas incandescentes.

- 1- Não possui peças móveis, sujeitas ao desgaste mecânico, o que lhe confere uma ilimitada durabilidade.
- 2- Controla altas potências com um "suave" toque de dedos.
- 3- Instalação imediata. Basta retirar o antigo interruptor e instalar o Bilux. Projetos similares, geralmente, requerem 3 fios, o que os torna quase impraticáveis, mesmo porque, as



BILUX  
DIAGRAMA EM BLOCO GERAL DO CIRCUITO  
Figura 1

instalações, normalmente encontradas, são dotadas de apenas 1 par de fios.

- 4- A compactação do 8ilux permitiu-nos embutí-lo na própria caixa do interruptor convencional.
- 5- Proporciona economia de luz e lâmpadas, uma vez que o seu circuito funciona com 12 volts, subtraídos da própria rede de 110 ou 220 V. Dessa forma a lâmpada funciona abaixo dos seus limites nominais, diminuindo o consumo de potência. Para uma lâmpada de 100 W, o consumo seria, aproximadamente 90 W. Portanto, para cada 8ilux instalado "embolse" 10 W. Conseqüentemente, a lâmpada, operando abaixo da tensão nominal, tem sua durabilidade aumentada.

## O CIRCUITO

O diagrama, em bloco geral do circuito, está na figura 1. A figura 2 mostra o seu esquema geral. Está dividido em 8 partes:

### 1- Rede elétrica

O 8ilux funciona em 110 ou 220 volts – 60 Hz.

Notem que, variando apenas um dos resistores, vocês poderão adaptar o circuito para operar em 220 Volts.

### 2- Carga

A carga, controlada pelo circuito do 8ilux, pode ser uma lâmpada incandescente ou qualquer outra carga resistiva. Sua potência depende do tipo de Triac utilizado.

Para potências de pequeno vulto,

vocês poderão utilizar um mini-triac (encapsulamento TO-220) com dissipador.

Sem dissipador, vocês poderão utilizar um Triac de 25 ampères (encapsulamento TO-218), o que lhes permitirá reduzir o tamanho do circuito.

### 3- Controle de AC

Este é o primeiro estágio, propriamente integrante do circuito. Trata-se de um Triac que varia de acordo com a potência a ser controlada.

Com o objetivo de reduzir as dimensões do circuito, bem como, evitar dissipadores térmicos, selecionamos o TIC 2638 até 25 ampères. Utilizamos outros tipos de Triacs, durante nossos testes, entretanto, apenas este preencheu as necessidades técnicas no 8ilux.


Nota: Observem que apesar do circuito elétrico residencial "puxar" 100 watts, o Triac por nós utilizado controla até 2.500 watts. Logicamente, este foi o artifício utilizado para eliminarmos o dissipador térmico. OK?

### 4- Controle de disparo

Normalmente, Triacs de média e alta potência necessitam de 50 mA como corrente de disparo.

Isto nos impossibilita de disparar Triacs, diretamente, por um circuito lógico, razão pela qual utilizamos o SCR 1 para disparar o gate do Triac (alta corrente), a partir de uma baixa corrente proveniente dos circuitos lógicos.

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

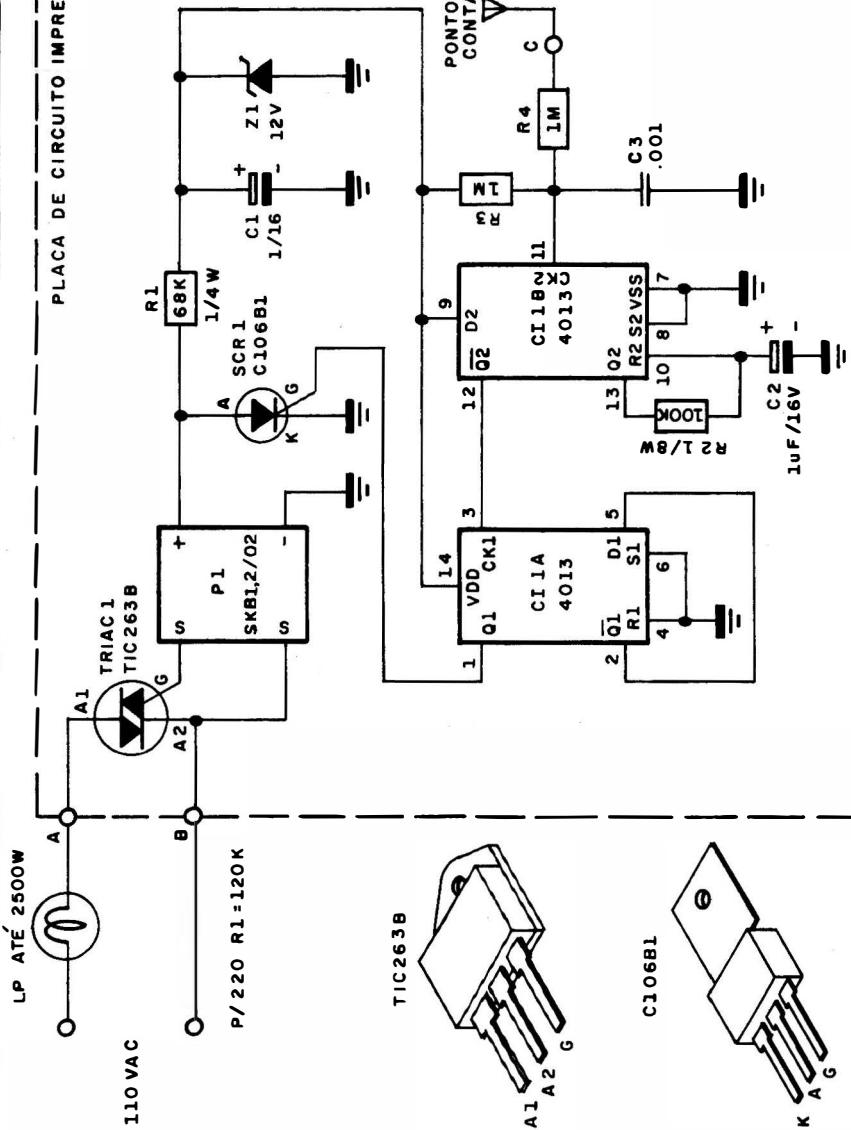

**BILUX**  
**ESQUEMA GERAL DO CIRCUITO**

Figura 2

Podemos dizer que o SCR trabalha como um acoplador entre o Triac e o circuito digital, processando o "casamento" de suas respectivas correntes.

A ponte retificadora tem 2 finalidades:

- gerar corrente contínua para alimentar os circuitos digitais;
- gerar corrente contínua para polarizar o SCR.

#### 5- Circuito abaixador de tensão, filtro AC e regulador de tensão

O resistor R1 reduz a alta tensão de corrente contínua fornecida pela ponte P1, com o objetivo de alimentar os circuitos CMOS.

O capacitor C1 funciona como filtro AC, uma vez que a tensão fornecida por P1 é pulsante. Através dele, a tensão torna-se pura e contínua.

Finalmente, o regulador de tensão Z1; formado pelo diodo zener de 12 volts, "nunca" deixa ultrapassar a sua tensão (12 V) sobre o circuito integrado CMOS.

#### 6- Flip Flop complementar

É formado pelo CMOS 4013. Seu diagrama, em bloco e pinagem, está na figura 3.

É formado por 2 flip flops tipo "data", dotado de entradas diretas set e reset.

Como flip flop complementar, utilizamos um dos flip flops do 4013.

Flip flop complementar é todo multivibrador biesável, capaz de se auto complementar, a cada pulso em sua entrada.

Exemplo: Um flip flop resetado, passa a setado, posteriormente a um pulso na sua entrada clock. Outro pulso reseta-o, o próximo seta-o e assim sucessivamente.

Executa-se um flip flop complementar a partir de um "data". Para tanto, basta conectarmos a saída Q à entrada D (data).

Observem pino 5 com 2 de Cl 1a. As entradas set a reset (pinos 4 e 6) de Cl 1a não são utilizadas, razão pela qual estão conectadas à terra. A principal finalidade do flip flop complementar é ligar ou desligar o SCR 1 que, consequentemente, ligará ou desligará a carga via Triac.

O SCR dispara, sempre que o flip flop estiver setado = nível 1 (gate). Este, tem um efeito de "latch" (tranca), ou seja, sempre que disparado altera seu estado e se mantém até que seja redisprado.


#### 7- Monoestável de 500 mS.

É formado pela outra metade do 4013. O flip flop data foi utilizado numa configuração especial, com o objetivo de transformá-lo em multivibrador monoestável.

Para tanto, observem o circuito RC (resistor R2 + capacitor C2) ligado de tal forma que, sempre que um pulso for aplicado no seu pino 11 (flip flop) seta-o e decorrido 500 mS reseta-o.

O circuito RC, juntamente com o flip flop, funciona da seguinte forma:

Inicialmente, um pulso positivo é aplicado na entrada do flip flop (Cl 1b, pino 11), ocasião em que,

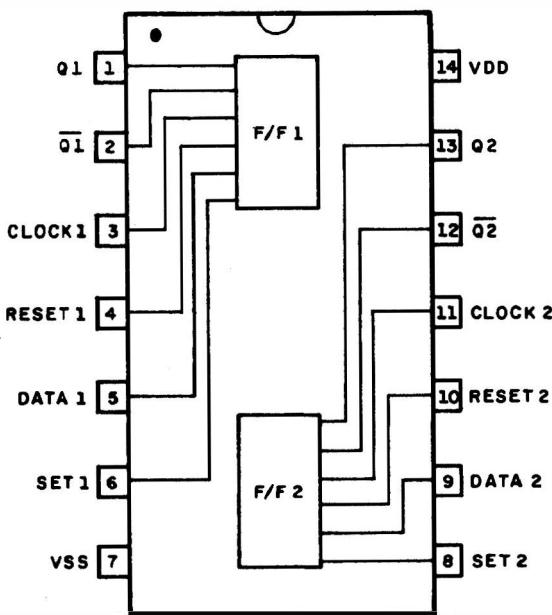

**DIAGRAMA EM BLOCO E PINAGEM DO CD4013**  
**Figura 3**

imediatamente, a saída Q2, pino 13 vai a nível 1.

Este, carrega, lentamente o capacitor C2, através do resistor R2.

Quando o pólo positivo do capacitor atinge nível 1, reseta o flip flop, através do seu pino 10.

O tempo que o capacitor demora para carregar é o mesmo tempo que o flip flop permanece ligado.

Observem que não utilizamos a saída Q2 para interligar o flip flop complementar (Cl 1a), porque sua saída tem nível lógico, totalmente comprometido pelos componentes

R2 e C2.

A função do monoestável é "fornece-nos" um intervalo de tempo para que possamos retirar o dedo do ponto de toque.

Caso contrário, Cl 1a ficaria ligando e desligando numa freqüência de 60 Hz (freqüência da rede), enquanto o ponto de toque permanecesse "tocado/pressionado".


Ao retirarmos o dedo, o flip flop poderia estar tanto setado como resetado, o que não é o propósito do Bilux.

8- Isolador de entrada e filtro de ruído  
É formado pelos resistores R3, R4 e C3.

O resistor R3 mantém nível 1, na  
entrada clock de Cl 1b, pino 11.  
Caso contrário, sua entrada clock fi-  
caria, continuamente, disparada por  
pulsos transitórios.

O resistor R4 funciona como isola-  
dor entre o corpo humano e o cir-  
cuito, impedindo que ocorram cho-  
ques eventuais.

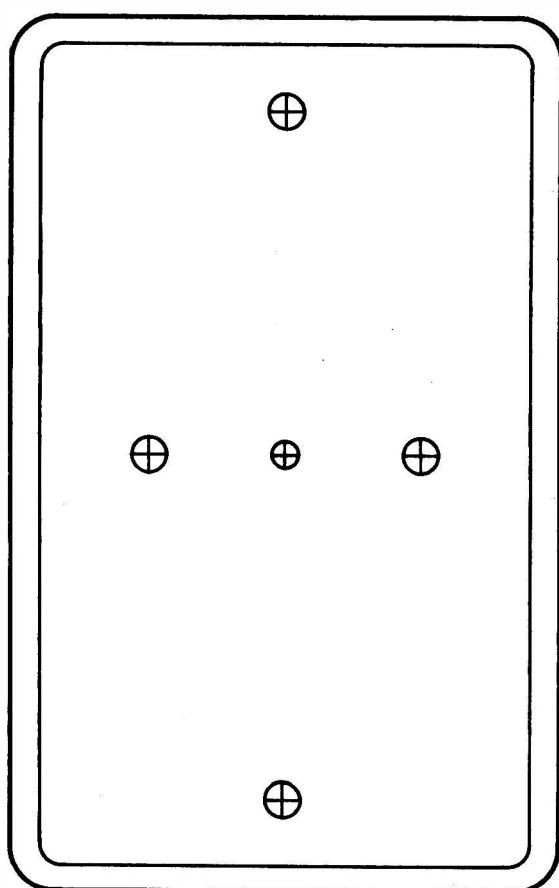Em ambientes excessivamente úmi-  
dos, a corrente que circula no corpo  
humano é muito maior do que a  
dos ambientes secos; razão pela



**BILUX**  
**FURAÇÃO DO PAINEL FRONTAL**  
**Figura 4**

qual, não recomendamos a instalação do Bilux em banheiros, cozinhas, saunas, etc.


O capacitor C3 elimina pulsos espúrios, que, eventualmente, poderiam disparar "acidentalmente" o Bilux.

### MONTAGEM


- 1- Para a montagem do Bilux, utilizamos um espelho Pial (parafuso alto), liso e isento de furos.
- 2- Executem a furação do espelho Pial, conforme determinações da figura 4 (tamanho natural).
- 3- A placa de circuito impresso está na figura 5.
- 4- Sobre ela, distribuam e soldem, cuidadosamente, a totalidade dos componentes, conforme figuras 6 e 7.
- 5- Soldem 1 par de fio 2 x 22 nos pontos A e B do circuito. Posteriormente,

te, será ligado ao par de fios da rede. Figura 8.

- 6- Soldem o fio, referente ao ponto C do circuito, à extremidade da "tachina metálica" que corresponde, exatamente ao ponto de toque. Figura 8.
- 7- Os dois furos laterais do circuito impresso são destinados a sua fixação no espelho Pial, através de 2 mini parafusos com porca. O furo central permite a passagem da haste da tachinha, no centro da placa de circuito impresso.
- 8- Para personalizar seu Bilux, basta demarcá-lo com letra set ou outro método similar.
- 9- Instale-o diretamente na rede elétrica, substituindo o seu interruptor convencional.
- 10- O aspecto geral da montagem está no cabeçalho deste artigo.

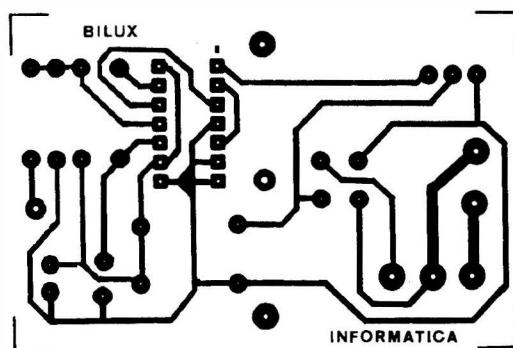


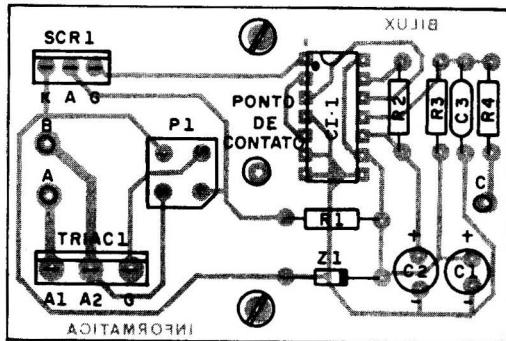**CIRCUITO IMPRESSO LADO DO COBRE**  
**Figura 5**



**CIRCUITO IMPRESSO LADO DOS COMPONENTES  
IDENTIFICADOS POR NOME**


**Figura 6**

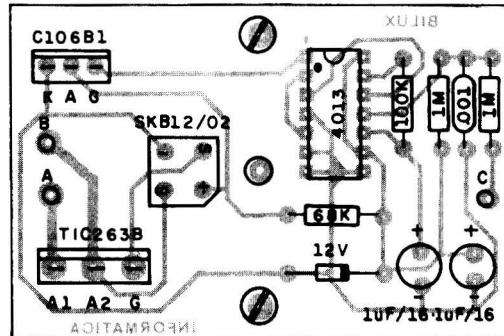

**CIRCUITO IMPRESSO LADO DOS COMPONENTES  
IDENTIFICADOS POR VALOR**

**Figura 7**

LÂMPADA 100V  
110/220V

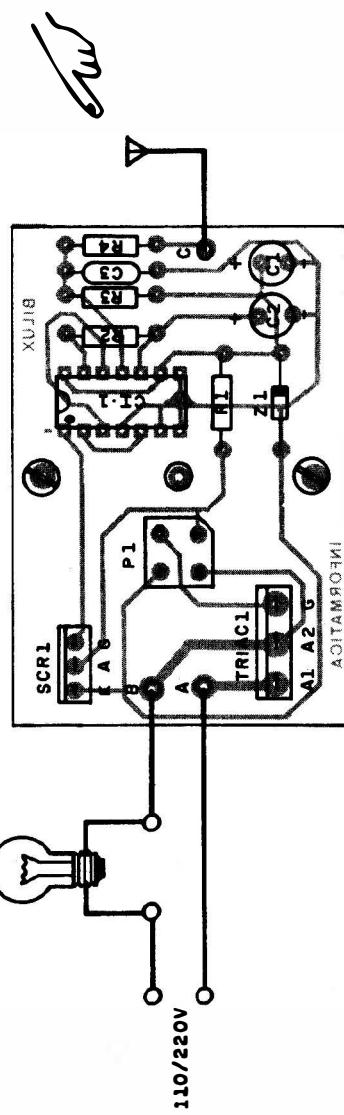

## CIRCUITO IMPRESSO LADO DOS COMPONENTES DISTRIBUIÇÃO EXTERNA

Figura 8

## INSTALAÇÃO, TESTES E RECOMENDAÇÕES FINAIS

Antes da instalação do Bilux, procedam da seguinte maneira:

- 1- Conectem um pedaço de fio no ponto C do circuito.
- 2- Ao ligarem o Bilux à rede, façam-no atentando para os seguintes detalhes:

Rede 220 volts

lâmpada 220 v/100 w

resistor R1 = 120 K

Rede 110 volts

lâmpada 110 v/100 w

resistor R1 = 68 K

- 3- Ao encostarem o dedo no fio, ligado ao ponto C, o Bilux acenderá a sua respectiva lâmpada.

- 4- Aguardem alguns minutos para observarem o comportamento do circuito. Se tudo estiver correto, nada

de excepcional deverá ocorrer, a não ser, a lâmpada permanecer acesa.

- 5- Encostem novamente o dedo no fio (ponto C), por um breve período, e o Bilux apagará a sua respectiva lâmpada.
- 6- Instalem o Bilux, retirando o antigo interruptor da parede. Liguem os fios do interruptor convencional aos pontos A e B do circuito do Bilux. Soldem o fio do ponto C à extremidade da haste da tachinha.  
Nota: Utilizem um CD 4013 da RCA, uma vez que nossos testes foram executados tendo como base suas características internas.

## LISTA DE MATERIAL

### SEMICONDUTORES

- um CI CD 4013 (RCA)
- um triac TIC 236 B
- um SCR C106 B 1
- uma ponte retificadora SKB 1,2/02
- um diodo zener 12 v 1/2 w

### CAPACITORES


- um  $.001\mu F$
- dois  $1\mu F/16 v$

### RESISTORES (de 1/4 watt)

- dois  $1M\Omega$
- um  $220K$
- um  $68K$  (110 v) ou  $120K$  (220 v)
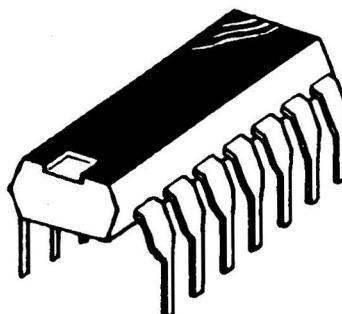
### DIVERSOS

- uma placa de circuito impresso
- um espelho cego "Pial"
- parafusos, porcas, fios, tachinha de latão, solda, etc.



9

## Ficha Técnica

### CIRCUITO INTEGRADO DO MES

Trata-se da nona de uma série de Fichas Técnicas, publicadas em ordem seqüencial numérica, incluindo a totalidade dos Circuitos Integrados da série CMOS.

É um apêndice suplementar, que possibilita a confecção do seu próprio "Arquivo".

Esta é uma forma de evitarmos altos custos em literaturas a respeito, uma vez que na maioria das vezes são de procedência importada a preços realmente proibitivos.

Além disso, tivemos o cuidado de confeccionar o lay-out dessas Fichas Técnicas, de maneira que sua apresentação fosse clara e objetiva. Didaticamente falando, elas contêm exatamente aquilo que vocês precisam saber!!!

Toda Ficha Técnica obedecerá a seguinte ordem de raciocínio:

- 1 — Descrição Geral.
- 2 — Diagrama de Pinagem.
- 3 — Diagrama Lógico.
- 4 — Limites Máximos Absolutos.
- 5 — Características Elétricas Estáticas.
- 6 — Características Elétricas Dinâmicas.


## • DESCRIÇÃO

O circuito integrado CD 4011 é um CMOS de 4 portas tipo NAND (Quad 2 input nand gate).

Notem que a sua pinagem é idêntica ao CD 4001, com exceção da função lógica:

CD 4011 = função nand e CD 4001 = função nor.

## • DIAGRAMA DE PINAGEM E LÓGICO

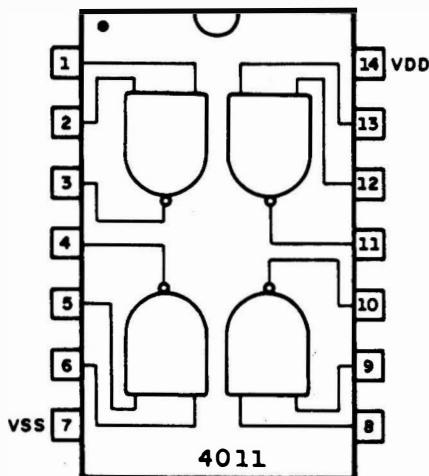

## DIAGRAMA EM BLOCO E PINAGEM

### Figura

## • LIMITES MÁXIMOS ABSOLUTOS

**Faixa de temperatura de armazenagem → 65°C a +150°C**

Faixa de temperatura de operação C, D e F → -55°C a +125°C

Faixa de temperatura de operação E → -40°C a +85°C

Voltagem de alimentação (VDD-VSS)  $\rightarrow$  +18 volts, -0.5 volts

Potência dissipada por dispositivo  $\Rightarrow 300 \text{ mW}$

## ● CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS ESTÁTICAS

Características	Símbolo	Condições de Teste	V <sub>DD</sub> Volts	Limites						Unidades	
				-55°C; C,D, F, -40°C: E		+25°C			+125°C; C, D,F,+85°C: E		
				Min.	Máx.	Min.	Tip.	Máx.	Min.	Máx.	
Corrente Quiecente do dispositivo	I <sub>L</sub>		5 10 15	— 0.05 —	— 0.10 —	— — —	.001 .001 .003	0.05 0.10 —	— — —	3 6 —	μA
Potência quiecente do dispositivo	P <sub>D</sub>		5 10 15	— 0.25 —	— 1.00 —	— — —	.005 .010 .045	0.25 1.00 —	— — —	15 60 —	μW
Voltagem de saída: nível baixo	V <sub>OL</sub>	I <sub>O</sub> = 0	5 10 15	— 0.01 —	0.01 — —	— — 0	— — —	0.01 0.01 —	— — —	0.05 0.05 —	Volt
Voltagem de saída nível alto	V <sub>OH</sub>	I <sub>O</sub> = 0	5 10 15	4.99 9.99 —	— 9.99 —	4.99 — 15	— — —	— — —	4.95 9.95 —	— — —	Volt
Imunidade a ruído (todas entradas)	V <sub>NL</sub>	I <sub>O</sub> = 0	5 10 15	1.5 3.0 —	— 3.0 —	1.5 3.0 —	2.25 4.50 6.75	— — —	1.4 2.9 —	— — —	Volt
	V <sub>NH</sub>	I <sub>O</sub> = 0	5 10 15	1.4 2.9 —	— 3.0 —	1.5 3.0 —	2.25 4.50 6.75	— — —	1.5 3.0 —	— — —	Volt
Corrente de saída canal N	I <sub>DN</sub>	V <sub>O</sub> = 0.4 V <sub>O</sub> = 0.5 V <sub>O</sub> = 1.5	5 10 15	0.62 1.1 —	— 0.9 —	0.5 0.9 —	1.6 3.5 9.0	— — —	0.35 0.65 —	— — —	mA
Corrente de saída canal P	I <sub>DP</sub>	V <sub>O</sub> = 2.5 V <sub>O</sub> = 9.5 V <sub>O</sub> = 13.5	5 10 15	-0.62 -0.62 —	— -0.5 —	-0.5 -0.5 —	-3.0 -2.3 -8.0	— — —	-0.35 -0.35 —	— — —	mA
Corrente de entrada	I <sub>i</sub>			—	—	—	10	—	—	—	pA

## ● CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DINÂMICAS

Características	Símbolo	V <sub>DD</sub> Volts	Limites			Unidade
			Min.	Tip.	Máx.	
Tempo da propagação do atraso	t <sub>PHL</sub>	5	—	60	120	ns
		10	—	30	45	
	t <sub>PLH</sub>	15	—	20	—	
		5	—	50	120	
Tempo de transição	t <sub>THL</sub>	10	—	25	45	ns
		15	—	20	—	
	t <sub>TLH</sub>	5	—	70	125	
		10	—	40	70	
		15	—	20	—	
Capacitância de Entrada	C <sub>i</sub>		—	5	—	pF



## FICHA TÉCNICA

## CIRCUITO INTEGRADO DO MÊS

### COMO UTILIZAR AS TABELAS

A tabela contém dados técnicos do Circuito Integrado, divididos em três partes distintas:

#### ► LIMITES MÁXIMOS ABSOLUTOS

São condições individuais do Circuito Integrado, quanto ao limite e tolerância de suas especificações técnicas. Devem ser obedecidas pelo usuário, rigorosamente.

##### ★ FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM

É a temperatura mínima e máxima que o circuito integrado pode tolerar em condição de desligado ou armazenado. No caso do CD 4000, a faixa está entre  $-65^{\circ}\text{C}$  a  $+150^{\circ}\text{C}$ .

##### ★ FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

É a temperatura mínima e máxima que o circuito integrado tolera em condições de funcionamento a nível crítico. Variados são os grupos de circuitos integrados e suas respectivas siglas. Elas estão anotadas no final do código do CI. São elas C, D, F e E. Por exemplo:

CD 4000 C  $\rightarrow -55^{\circ}\text{C}$  a  $+125^{\circ}\text{C}$   
CD 4000 E  $\rightarrow -40^{\circ}\text{C}$  a  $+85^{\circ}\text{C}$

##### ★ VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO

É simplesmente a tensão máxima que o circuito integrado pode suportar.

##### ★ POTÊNCIA DISSIPADA POR DISPOSITIVO

É a máxima potência que um circuito integrado pode dissipar, através da totalidade do seu invólucro.

## ► CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS ESTÁTICAS

São dados que tratam dos limites máximos, típicos e mínimos que um determinado circuito integrado pode operar em condições estáticas.

Condição estática é uma modalidade de trabalho isenta de pulsos e frequências. Baseia-se, exclusivamente, em lógica 0 e 1.

### ★ IL – CORRENTE DE MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

É a corrente máxima consumida pelo circuito integrado em repouso.

### ★ PD – POTÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

É a potência máxima dissipada pelo circuito integrado em repouso.

### ★ VOL/VOH – VOLTAGEM DE SAÍDA

Está dividida em duas partes:

Baixo: a especificação nos diz qual é tensão mínima de saída para o nível baixo.

Alto: a especificação nos diz qual é a tensão máxima de saída que o fabricante garante.

### ★ VNL/VNH – IMUNIDADE A RUÍDO

É a faixa de tensão mínima, aceita pelo circuito integrado, interpretado como ruído.

### ★ IDN – CORRENTE DE SAÍDA CANAL N

É a corrente mínima que um circuito integrado pode fornecer, através da sua estrutura de saída N.



★ **IDP – CORRENTE DE SAÍDA CANAL P**

É a corrente mínima que um circuito integrado pode fornecer através de sua estrutura de saída P.

★ **II – CORRENTE DE ENTRADA**

É a corrente que um dos pinos de um circuito integrado pode consumir de outros circuitos.

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DINÂMICAS

São características do circuito integrado ativo, ou seja, em plena atividade de suas funções.

★ **TPHL – TEMPO DE PROPAGAÇÃO DO ATRASO**

É a quantidade de tempo que uma determinada saída demora para responder ao estímulo de entrada.

★ **tTHL/tTLH – TEMPO DE TRANSIÇÃO**

É a quantidade máxima de tempo que um sinal demora para mudar de nível lógico 0 para 1 ou 1 para 0.

Variação de 0 para 1 → tTLH.

Variação de 1 para 0 → tTHL.

★ **CI – CAPACITÂNCIA DE ENTRADA**

É a capacidade oferecida por um dos pinos de entrada de um determinado circuito integrado.

DESTAQUE ESTA FOLHA DA REVISTA

passe cola aqui

dobre aqui



COLAR SELO

**Bártolo Fittipaldi**

Rua Santa Virgínia, 403 - Tatuapé -  
- São Paulo - SP

CEP: **0 3 0 8 4**

Departamento de Assinaturas

CEP

Endereço: ..... Cidade: ..... Estado: .....

Remetente: .....



# INFORMÁTICA

ELETRÔNICA DIGITAL

## A REVISTA/CURSO QUE ENSINA A TEORIA E A PRÁTICA DA - INFORMÁTICA - Eletrônica Digital - EM LIÇÕES SIMPLES E OBJETIVAS, COMO VOCÊ PEDIU!

Durante 12 meses, ou durante 6 meses, segundo a sua opção, você estará livre dos aumentos que forçosamente ocorrem no preço dos exemplares vendidos em bancas. "Forçosamente", por quê? Porque vivemos, ainda, as agruras da "espiral inflacionária"! Mais ou menos a cada 2 meses, o preço do exemplar avulso sobe cerca de 20%. Faça o cálculo e veja, na realidade, quanto você ganha ao fazer a sua assinatura! E mais: você garante o seu exemplar (exemplar de assinante é sagrado!); gasta, somente, o selo de remessa do cupom preenchido e o numerário (cheque ou vale postal) correspondente ao preço da sua assinatura! As despesas de Correio na remessa da sua revista, *correm por nossa conta* (mais vantagem!).



Você recebe 12 exemplares, e paga apenas Cr\$ 14.400,00 (assinatura por um ano)

Ou recebe 6 exemplares, e paga apenas Cr\$ 7.200,00 (assinatura por seis meses)

# receba em sua casa

FAÇA HOJE MESMO SUA  
ASSINATURA!

**SIM**

Quero receber **INFORMÁTICA - ELETRÔNICA DIGITAL**.

Minha opção é:  por 1 ano ou  por 6 meses.

(assine com "X", por favor)

VÁLIDO ATÉ 23-04-84

Receberá em meu endereço,  12 exemplares, mensais e sucessivos, mediante um só pagamento de Cr\$ 14.400,00 ou  6 exemplares, mensais e sucessivos, mediante um só pagamento de Cr\$ 7.200,00. Sua assinatura terá início a partir do nº 10

Preencha o cupom, assine e coloque-o no Correio, juntamente com um cheque, *nominal e cruzado* a favor de BÁRTOLO FITTIPALDI.

NOME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENDERECO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP

Data

Se você preferir, mande "vale postal" em vez de cheque, a favor de BÁRTOLO FITTIPALDI, APT/PENHA DE FRANÇA - São Paulo - SP Código 403229

Assinatura .....  
por favor, assine aqui



CARO LEITOR



# Não deixe a sua coleção de **INFORMATICA** — ELETRÔNICA DIGITAL® — incompleta!

Se você quer complementar a sua coleção de **INFORMATICA**, peça os números atrasados, pelo reembolso postal, a **BÁRTOLO FITTIPALDI** — EDITOR — Rua Santa Virgínia, 403 — Tatuapé — CEP 03084 — São Paulo — SP.

**Não mande dinheiro agora!** Você receberá um aviso do Correio, para retirar seu pedido na agência mais próxima de sua residência, ocasião em que efetuará o pagamento.

Obs.: As despesas postais correrão por sua conta.

**A Bártolo Fittipaldi** - Setor de Números Atrasados

Gostaria de receber através do **Reembolso Postal**, ao preço da última edição em bancas, as seguintes publicações:

Por favor, assinale com um "X" o(s) quadrinho(s) correspondente(s) ao(s) número(s) (atrasados), que você deseja adquirir.

Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5	Nº 6	Nº 7
------	------	------	------	------	------	------

Nº 8	Nº 9	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
------	------	----	----	----	----	----

Depois de preencher este cupom, coloque-o no Correio.

NOME

PREENCHA EM LETRA DE FORMA OU À MÁQUINA.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENDERECO

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP

Data

Assinatura .....  
por favor, assine aqui

DESTAQUE ESTA FOLHA DA REVISTA

passe cole aqui

dobra aqui



COLAR SELO

passe cole aqui

**Bártolo Fittipaldi**

Rua Santa Virginia, 403 — Tatuapé —  
- São Paulo - SP

CEP:

0 3 0 8 4

Departamento de reembolso

dobra aqui

CEP:

..... Cidade ..... Estado: .....  
Endereço: .....  
Remetente: .....

cole aqui

cole aqui

cole aqui



É notória a concorrência competitiva entre a Alemanha, Estados Unidos e Japão. Tão logo perceberam as vantagens da microeletrônica, adotaram essa nova tecnologia precisamente segura, econômica, versátil, expandível e altamente confiável; reduzindo custos e abrindo campo para os mais variados setores de aplicação.

A Alemanha, por exemplo, tem se empenhado no teste de cabines controladas por computador, efetuando alteração de desvios e simultânea sinalização ferroviária, viabilizada por uma rede de cabos ópticos.

Ao informarmos os novos desenvolvimentos da tecnologia alemã, inegavelmente havemos de parabenizar a Siemens, sempre presente e atuante nesse ramo de atividade.

As modernas cabines são dotadas de quadros visualmente sinalizadores, que permitem ao operador, localizar a posição dos trens. A partir disso, um teclado possibilita programar desvios, bem como, as devidas sinalizações.

Microcomputadores, substituindo relês eletromecânicos, completam a eficiência do sistema, fornecendo avisos e diagnósticos de prováveis erros, assegurando aos seus passageiros alto nível de confiabilidade. Graças à microeletrônica, o sistema ocupa um espaço incrivelmente menor.

## CURSOS DINÂMICOS

Curso Dinâmico significa rapidez, sintetização. Com um mínimo de tempo, você adquire informações importantes para o aprendizado. Elaborados por pessoas ligadas diretamente ao assunto que vão lhe transmitir somente o que é necessário.

### TV CORES - CONSERTOS

Este é um curso de facilidade incrível, com todos os problemas que ocorre na TV e as respectivas peças que provocam tais problemas.

Cr\$ 3.200,00 mais despesas postais

### TV BRANCO E PRETO - CONSERTOS

Igualmente ao TV a cores, você sabendo o defeito, imediatamente saberá quais as peças que devem ser trocadas.

Cr\$ 3.200,00 mais despesas postais

### SILK-SCREEN

Com técnicas especiais para você produzir circuitos impressos, adesivos, camisetas, chaveiros e muito mais com muitas ilustrações.

Cr\$ 2.800,00 mais despesas postais

### FOTOGRAFIA

Aprenda fotografar e revelar por apenas:

Cr\$ 1.800,00 mais despesas postal

Peca o seu curso pelo reembolso.

minimo de Cr\$ 6.000,00 ganha grátis:

AUTOMÓVEIS Guia Prático de Pequenos Consertos.

### PETIT EDITORA LTDA.

CAIXA POSTAL 8414 - SP - 01000

Av. Brig. Luiz Antonio, 383 - S. Paulo.

### SONOPROBE

O Sonoprobe é um analisador lógico com indicação visual e sonora dos níveis. Possui elevada precisão e sua indicação sonora pode ser ouvida a alguns metros de distância.

Especificações técnicas:

Alimentação: 4,5 a 18V CC - 12 a 55 mA.

Impedância de entrada: 200kΩ.

Precisão: melhor que 2%.

Indicações: luminosa - H vermelho, L verde

sonora - H agudo, L grave

Famílias lógicas: MOS, CMOS, TTL, DTL, RTL.

DIGITAL

Cr\$ 52.000

### GRANDE NOVIDADE

MICRO CURSO DIGITAL 1  
COM LABORATÓRIO

Cr\$ 60.000,00

Validade 31/05/84

Pagamentos com Vale Postal (endereçar para a Agência Pinheiros - Código 405108) ou cheque visado gozam desconto de 10%.

Solicite também nossos catálogos sem compromisso.

Nome \_\_\_\_\_

Ender. \_\_\_\_\_

CEP \_\_\_\_\_

Cidade. \_\_\_\_\_

Estado \_\_\_\_\_


Enviar: \_\_\_\_\_

CENTRO DE DIVULGAÇÃO TÉCNICO  
ELETRÔNICO PINHEIROS

Vendas pelo reembolso aéreo e postal

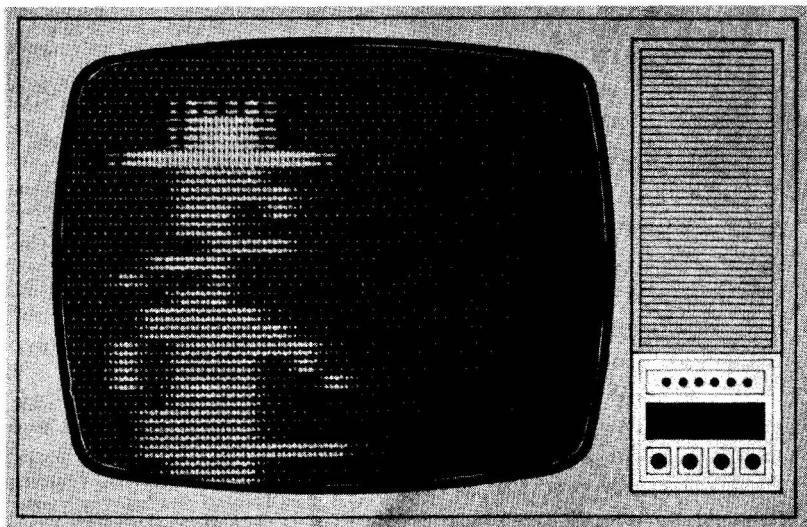Caixa Postal 11205 - CEP 01000 - SP - Fone: 8133784





# Vídeo Novas Tendências

Com a popularização crescente dos videogames, video cassetes e terminais de vídeo nos computadores pessoais, a televisão comum passou a desempenhar um dos papéis mais nobres, como elemento dos mais sofisticados da eletrônica moderna.

Os laboratórios de todo o mundo passaram a trabalhar, visando reduzir ao máximo o volume, o peso e a comple-

xidade dos circuitos de controle dos antigos tubos de imagem. Os japoneses obtiveram os melhores resultados, através das telas comerciais do tamanho de um maço de cigarros, reunindo características de alto desempenho, linearidade e clareza de imagem. Os ingleses também não ficaram atrás, e a Sinclair lançou, recentemente, um minitelevisor com um vídeo de 5 cm, que, segun-

do afirmam os fabricantes, é o mais barato, mais leve e menor televisor comercial fabricado em todo o mundo. Telas ainda menores são produzidas para finalidades específicas. Logicamente, os velhos tubos de imagem, enormes e pesados, tornaram-se obsoletos.

Paralelamente, com a miniaturização, outras pesquisas continuam e novas técnicas de obtenção de imagem são conseguidas e aperfeiçoadas a cada ano que passa. Com o desenvolvimento da técnica digital, a implementação de videos com displays de LED e cristal líquido tornou-se viável.

Os displays de LED, por serem muito caros, não têm muita aceitação, razão pela qual, apesar de sua maior durabilidade e robustez, não se tem dado ênfase às pesquisas em torno de sua utilização.

A história do CRT de cristal líquido tomou vulto, quando o mercado, altamente competitivo dos produtores de "mostradores de cristal líquido" para relógios, obrigou inúmeros fabricantes a saírem do mercado, ou elaborarem novas técnicas, ou ainda, providenciarem nova gama de utilização para seus produtos. Surgiu então, por volta de 1979, o primeiro display comercial de alta resolução, produzido pela Miltron — Bradley.

Era composto por um arranjo de 16 por 16 elementos. A partir de então, a resolução foi crescendo cada vez mais até chegar, atualmente, nos 220 por 240 elementos. O uso mais comum dos CRT's de cristal líquido tem sido nos terminais de video de microcomputa-

dores e video-games (Figura 1).

Outro uso, muito importante, tem sido na fabricação de osciloscópios, como o Voyager, que tem uma resolução de 128 por 256 elementos. Detalhes na figura 2.


Na última Feira de Eletrônica, realizada na Alemanha, em setembro de 1983, foram apresentados protótipos de televisores comerciais utilizando cristal líquido, demonstrando um futuro promissor quanto à nitidez, substituindo com vantagem a imagem obtida pelo CRT comum.

Outra das técnicas, desenvolvidas para a obtenção de imagem, é a dos CRT's de plasma. Entretanto, a necessidade de manipulação, com altíssimas tensões, dificultam o projeto dos circuitos dos controles, tornando-os pouco comerciais.

A técnica recente, mais perfeita de produção de imagem, é a dos videos a laser. Ainda estão em fase de laboratório, mas um dos seus protótipos foi exibido, com sucesso, em julho último, na Inglaterra, a pioneira dessa técnica. Os japoneses, também, já têm o seu protótipo, mas a comercialização inicial caberá aos ingleses.

Por volta do final de 85, estará disponível, no mercado internacional, a TV a laser, a que mais se aproxima da perfeição em termos de imagem e cor.

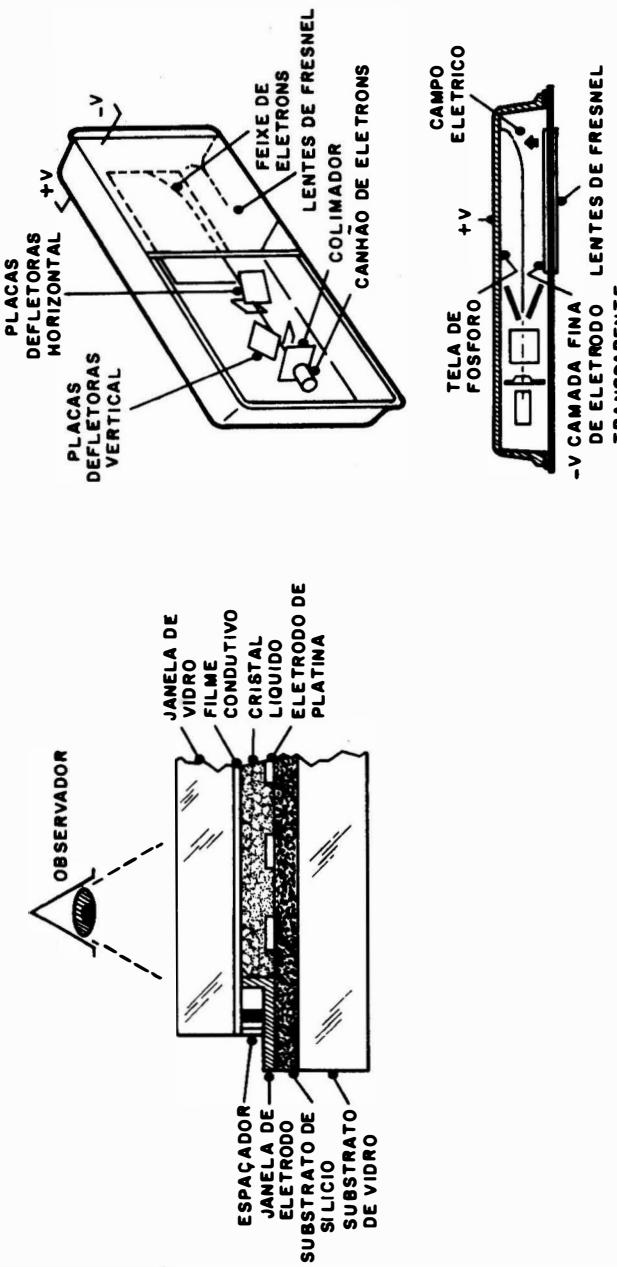
O sucesso para a nova televisão a laser é totalmente garantido, uma vez que reúne os requisitos mais importantes, tais como, facilidade de operação, leveza, adequadas condições técnicas e, principalmente, dispensa o uso de tubo de imagem ou qualquer outra coisa



**CONSTRUÇÃO DO VÍDEO DE CRISTAL LÍQUIDO**  
**Figura 1**

parecida. Uma simples folha de papel serve de tela e o tamanho da imagem obtida varia desde alguns centímetros até vários metros. É, provavelmente, o sistema mais perfeito e versátil que se poderia obter no atual estágio da tecnologia. Oferece uma imagem tão nítida e brilhante que parece estarmos

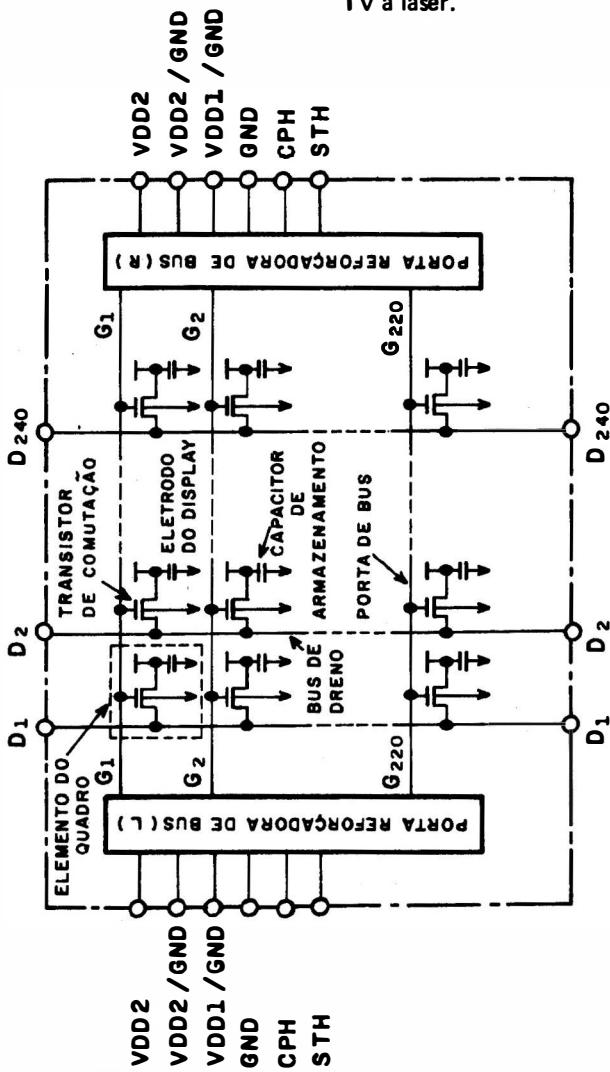diante de uma cena viva. Além disso, através dessa técnica ficará mais fácil a construção de vídeos tridimensionais, a partir de recursos holográficos. Vimos, assim, que as novas tendências para o futuro dos vídeos, concentram-se mais em torno dos displays de cristal líquido e da nova e promissora TV a laser.



ARRANJO DOS ELEMENTOS NUM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO  
Figura 2



# APLICAÇÕES PARA OS CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITAIS

## INTERFACE CMOS X TRIAC

### INTRODUÇÃO

Este é o último de uma série de artigos que vinham sendo publicados, mensalmente, desde o segundo número da Informática. Com o objetivo de diversificar nossa programação, estamos cedendo lugar à publicação de variados temas a nível prático e informativo, fornecendo "dicas" importantes, o que permitirá selecionar sua utilização em vantajosas modalidades de projetos.

### APRESENTAÇÃO

Neste artigo, desenvolvemos um circuito padrão, capaz de controlar "altas" correntes, através de comando realizado por circuitos CMOS.

Trata-se de um circuito inédito, interessante e de grande durabilidade, uma vez que não utiliza peças móveis.

### INTERFACE

Chamamos de interface a todo dispositivo capaz de intermediar sinais de duas diferentes origens, estabelecendo entre elas uma imediata "compatibilização".

Podemos chamar de interface um ponto onde se verifica uma transição entre meios, níveis de potência, modos de operação, etc.

Ainda, podemos chamar de interface a um limite comum entre dois ou mais itens.

Finalmente, podemos chamar de interface a um meio de ligação entre dois elementos lógicos de um computador.

Nosso artigo enfoca um circuito capaz de adaptar as características de um circuito CMOS às características de um Triac.

### VANTAGENS DO CMOS

- 1- Baixo consumo.

2- Vasta gama de tensão.

3- Alta imunidade a ruídos.

Outra importante característica dos CMOS é o seu considerável nível de integração numa única pastilha, possibilitando sua utilização em equipamentos operados pela rede elétrica.

Nesse caso, podemos ligá-los através de circuitos "abaixadores" de tensão como os resistores, evitando o uso de transformadores.

Na tecnologia CMOS o consumo total de um circuito integrado está abaixo de 1 mA, ao passo que, na TTL o mesmo consumo estaria na casa dos 25 mA.

O problema começa a existir, a partir do

momento que "interfaceamos" circuitos CMOS a estágios de alta potência e média voltagem (110/220V), tais como, lâmpadas, aquecedores, motores, etc. Nesse caso, duas alternativas podem ser estudadas:

1. a utilização de um relé,
2. a utilização de um Triac.

Altas correntes, na ordem de dezenas de mA são necessárias para manter um relé energizado, eliminando a possibilidade de utilização de um pequeno resistor para queda de tensão.

A segunda alternativa é mais atraente, porque enquadra-se dentro dos pré-requisitos para utilização de pequenos resistores.

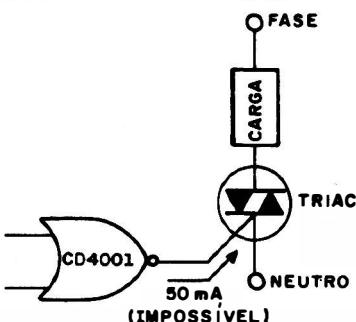


Figura 1

## DISPARO DE TRIACS

Poder-se-á utilizar CMOS para disparar Triacs, entretanto, deveremos observar quais as regras básicas necessárias para esse procedimento.

Triacs são dispositivos bidirecionais, disparados tanto no semicírculo positivo, como no negativo da rede elétrica (60 Hz). Observamos ainda, que o seu disparo po-

de ser realizado através do seu gate, com polaridades negativas ou positivas de corrente.

Triacs são mais sensíveis (consumem menores correntes) quando disparados por correntes negativas.

A corrente de gate pode ser estática (DC) ou dinâmica (pulsos).

No caso do disparo por pulsos, o Triac manter-se-á conduzindo até o término do

semiciclo da rede elétrica.

Vejam tabela 1 que os relaciona até 25 A.

A corrente necessária para o disparo de um Triac depende de suas especificações técnicas, bem como, da temperatura ambiente.

Podemos deduzir como regra básica que a Normalmente, a série CMOS não supre corrente necessária é, proporcionalmente, um Triac com uma corrente de 50 mA, maior de acordo com a corrente que irá mesmo porque, sua corrente máxima nunca ultrapassa a casa dos 10 mA. Valores

Por exemplo, Triacs de 25 A necessitam acima deste, logicamente, danificariam o de 50 mA ou mais para serem disparados, componente. Vejam figura 1. Por esta razão, Triacs de 3 A necessitam zão, utilizamos um transistor "aumentador" de corrente CMOS, para torná-lo

Geralmente, os fabricantes especificam o compatível ao Triac. A figura 2 mostra máximo de corrente garantida para disparar um circuito driver simples, utilizando um determinado Triac. Às vezes, pode transistor para elevar a corrente.

acontecer de precisarem menos corrente, O valor de R é calculado de maneira que mas, nunca, mais do que a especificada não ultrapasse 1 mA. Esta precaução se pelo fabricante. A tensão de disparo está faz necessária quando "penduramos" ou na casa dos 2,5 volts, mas, eventualmente, tres circuitos lógicos à saída do CMOS.

poderão existir triacs que disparem com Caso contrário, notem que estaremos alterando os níveis lógicos 0 e 1. Praticamente, podemos considerar a corrente A figura 3 mostra um circuito CMOS, onde

disparo = 50 mA e tensão = 2,4 volts, terligado a um Triac, através de um resistor para toda série de Triac "Texas" um dos tor de queda de tensão. Está dividido em

mais difundidos em termos de Brasil. 5 partes:

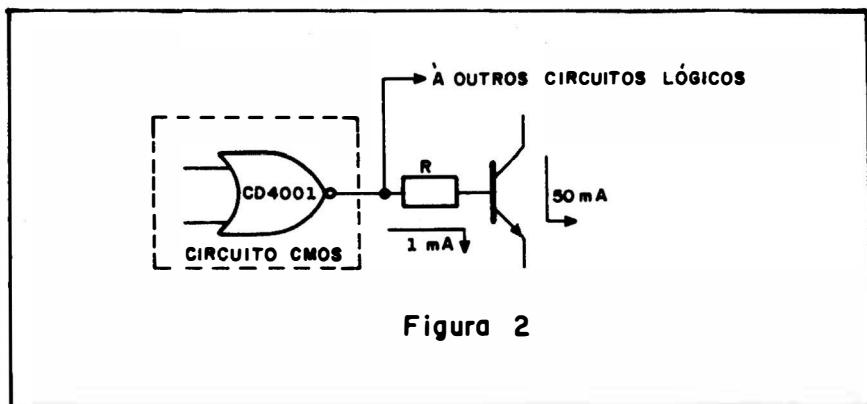


Figura 2

a- Estágio de Controle CMOS

Através dele, comandamos o Triac pelos níveis CMOS 0 e 1, na entrada da porta lógica, podendo substituí-la por um circuito (CMOS) qualquer.

b- Amplificador de Corrente

É formada pelo transistor BC 549 e o resistor de  $220\Omega$ , limitador da corrente do gate em, aproximadamente 50 mA.

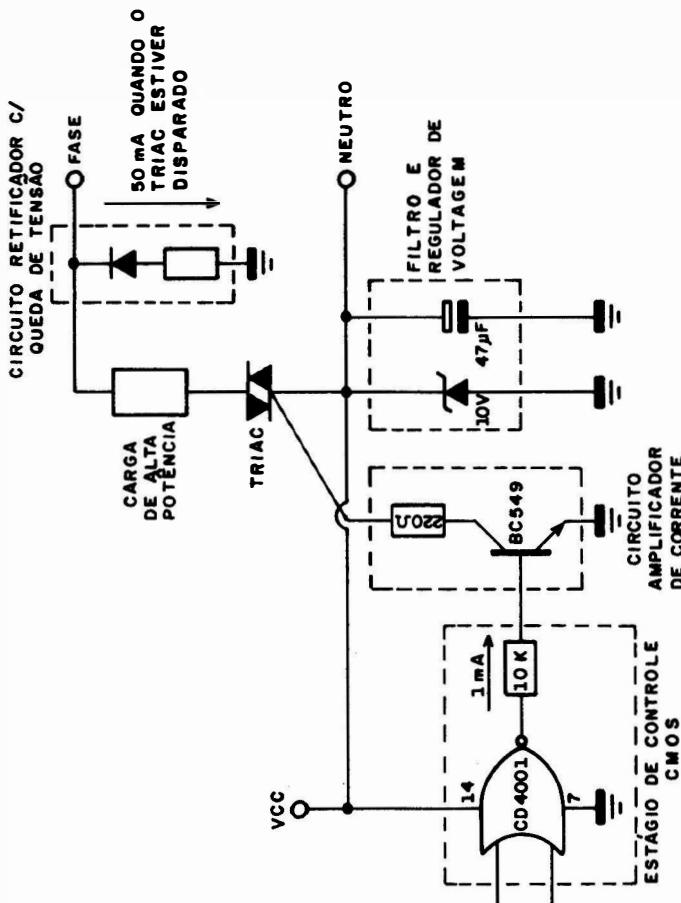


Figura 3

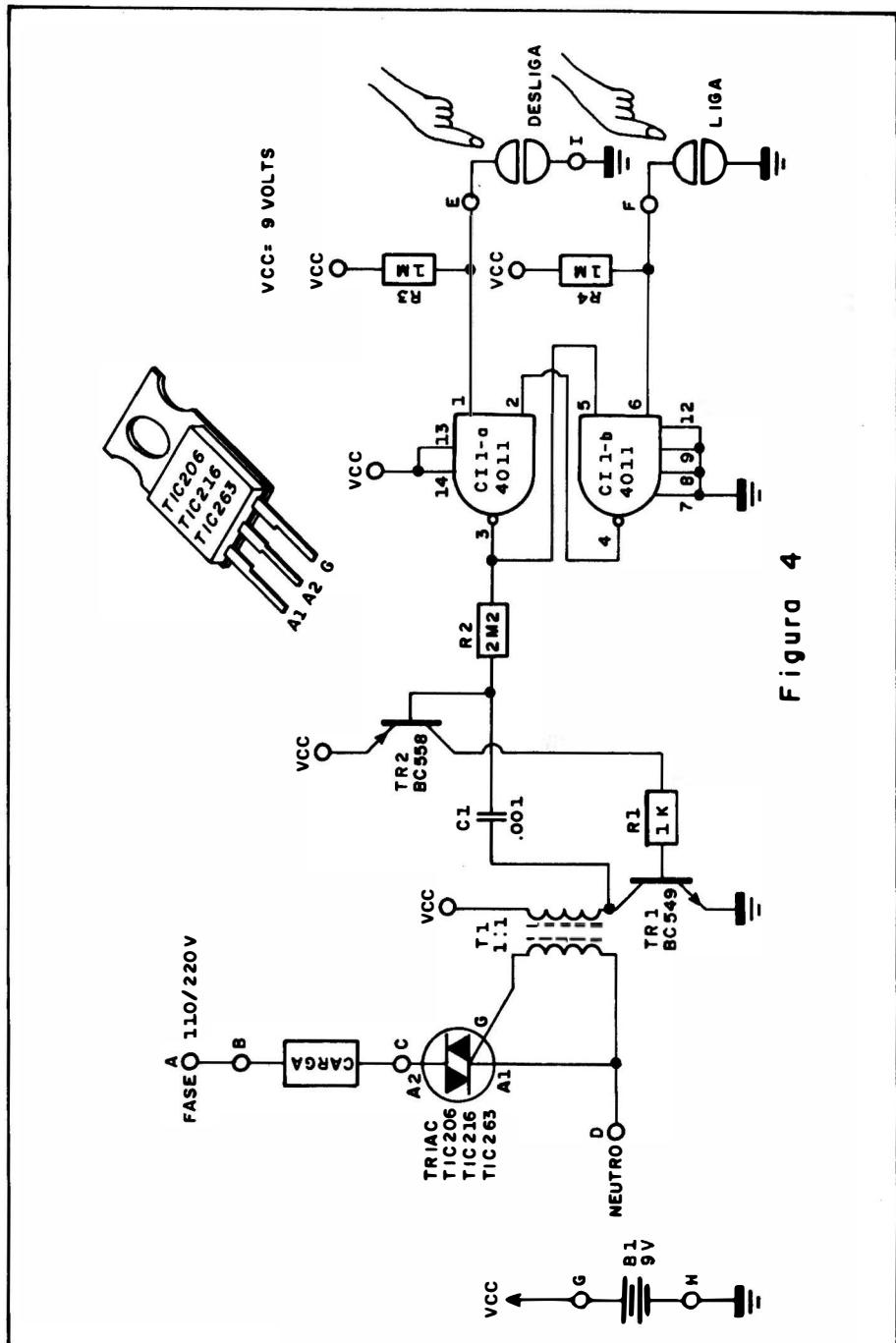


Figura 4

Ao saturarmos o transistor, através do quanto carregamos um capacitor, pre-estágio de controle CMOS, este alimen- parando-o para um novo disparo após ta o gate do Triac com uma corrente 8,3 mS (tempo de um semi-ciclo da rede negativa e o dispara. Assim permanece- de 60 Hz).

rá, até que lhe seja retirado o comando Notem que uma pequena corrente de manutenção (2 mA) é necessária para alimentar o circuito da figura 4.

#### c- Filtro e Regulador de Voltagem

Mantém a tensão que alimenta o oscilador, trabalhando numa freqüência CMOS, filtrada e regulada com 10 de 4 kHz, estipulada por C1 e R2. Esta tem a peculiaridade de disparar o Triac, alternadamente, diminuindo a corrente

#### d- Circuito Retificador com Queda de média (2 mA) e mantendo as correntes de pico em 50 mA.

É formado por um diodo retificador capaz de gerar uma tensão de nível negativa que realiza o terra do circuito. O resistor R é calculado para 50 mA, conforme a tensão da rede utilizada.

O resistor R2 consome apenas 10  $\mu$ A do CMOS a ele acoplado (porta 4011, pino 3). Notem que um nível 1 no pino 3 do CMOS desliga o Triac, ao passo que, em nível 0, liga-o.

#### e- Triac e Carga de Alta Potência

Estão ligados em série com a fase e nados.

com o neutro da rede elétrica. As duas portas lógicas (4011) comandam A escolha do Triac deve ser realizada de acordo com a carga e a rede elétrica. Vejam tabela 1.

Notem o inconveniente do resistor estar na casa dos 5 W, totalmente fora dos nossos propósitos. Por esta razão, utilizamos as técnicas de Triacs disparados por pulsos.

Nesse momento, as oscilações em TR1 e TR2 abastecem o gate de pulsos alter-

As duas portas lógicas (4011) comandam o Triac através dos pontos de contato existentes na placa de circuito impresso de comando (E e F).

Portanto, este circuito é um interruptor de “alta potência” controlado por “baixa potência”.

## APLICAÇÃO PRÁTICA

### TRIACS DISPARADOS POR PULSOS

Esta técnica especifica que uma vez disparado o Triac, este possui um efeito de “tranca” que o mantém auto-disparado, até que um semi-ciclo da rede elétrica se complete.

Este processo nos permite disparar um Triac com uma corrente inicial de 50 mA, como, a introdução de ruídos provenien-

Controle de alta potência isolado da rede: Normalmente, dispomos de fonte de alimentação adequada para alimentar os

circuitos CMOS, passando a ser desinteressados deles. Isolamos os circuitos digitais do Triac, a

través de resistores de queda de tensão. Isolamos os circuitos digitais do Triac, a

tes da rede elétrica.

O circuito sugerido na figura 4 reúne, inteligentemente, todas essas características e pode ser considerado como um interface para isolar CMOS de Triacs.

Substituimos as convencionais chaves liga/desliga por contatos de toque, possibilitando o acionamento do circuito com um "simples encostar de dedos".

Através dos resistores R3 e R4, podemos


ajustar a sensibilidade do ponto de toque

do circuito impresso. Quanto maior for o valor do resistor, maior será a sua respectiva sensibilidade.

As figuras 5 e 6 detalham o circuito impresso que possibilita a prática dessa montagem.

As figuras 7 e 8 detalham a distribuição dos componentes.

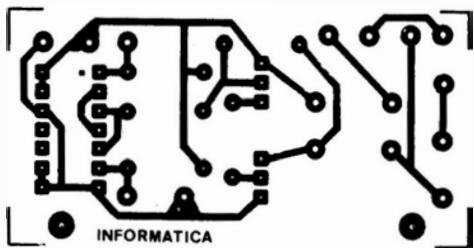A figura 9 mostra como interligar os componentes externos à placa.



CIRCUITO IMPRESSO - LADO DO COBRE

Figura 5



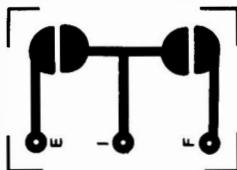


Figura 6

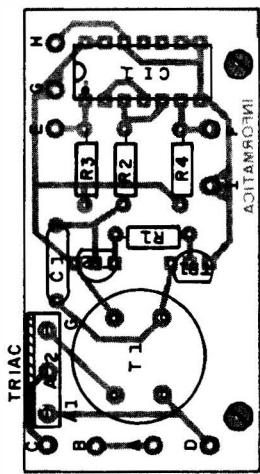

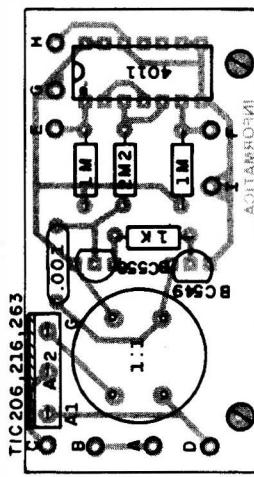CIRCUITO IMPRESSO - LADO DOS COMPONENTES IDENTIFICADOS POR NOME  
Figura 7




CIRCUITO IMPRESSO - LADO DOS COMPONENTES IDENTIFICADOS POR NOME  
Figura 8

● TIRISTORES - TRIAC'S

IT	VDRM	CÓDIGO	ITSM	IGT (máx.)		VGT (máx.)	VTM	
				A	mA		V (máx.)	ITM (A)
3	100	TIC 206 A	20	5	2	2,2	4,2	
3	200	TIC 206 B	20	5	2	2,2	4,2	
3	300	TIC 206 C	20	5	2	2,2	4,2	
3	400	TIC 206 D	20	5	2	2,2	4,2	
3	500	TIC 206 E	20	5	2	2,2	4,2	
3	600	TIC 206 M	20	5	2	2,2	4,2	
3	700	TIC 206 S	20	5	2	2,2	4,2	
3	800	TIC 206 N	20	5	2	2,2	4,2	
6	100	TIC 216 A	60	5	2,2	1,7	8,4	
6	200	TIC 216 B	60	5	2,2	1,7	8,4	
6	300	TIC 216 C	60	5	2,2	1,7	8,4	
6	400	TIC 216 D	60	5	2,2	1,7	8,4	
6	500	TIC 216 E	60	5	2,2	1,7	8,4	
6	600	TIC 216 M	60	5	2,2	1,7	8,4	
6	700	TIC 216 S	60	5	2,2	1,7	8,4	
6	800	TIC 216 N	60	5	2,2	1,7	8,4	
8	100	TIC 226 A	70	50	2,5	2,1	12	
8	200	TIC 226 B	70	50	2,5	2,1	12	
8	300	TIC 226 C	70	50	2,5	2,1	12	
8	400	TIC 226 D	70	50	2,5	2,1	12	
8	500	TIC 226 E	70	50	2,5	2,1	12	
8	600	TIC 226 M	70	50	2,5	2,1	12	
8	700	TIC 226 S	70	50	2,5	2,1	12	
8	800	TIC 226 N	70	50	2,5	2,1	12	
12	100	TIC 236 A	100	50	2,5	2,1	17	
12	200	TIC 236 B	100	50	2,5	2,1	17	
12	300	TIC 236 C	100	50	2,5	2,1	17	
12	400	TIC 236 D	100	50	2,5	2,1	17	
12	500	TIC 236 E	100	50	2,5	2,1	17	
12	600	TIC 236 M	100	50	2,5	2,1	17	
12	700	TIC 236 S	100	50	2,5	2,1	17	
12	800	TIC 236 N	100	50	2,5	2,1	17	
16	100	TIC 246 A	125	50	2,5	1,7	22,5	
16	200	TIC 246 B	125	50	2,5	1,7	22,5	
16	300	TIC 246 C	125	50	2,5	1,7	22,5	
16	400	TIC 246 D	125	50	2,5	1,7	22,5	
16	500	TIC 246 E	125	50	2,5	1,7	22,5	
16	600	TIC 246 M	125	50	2,5	1,7	22,5	
16	700	TIC 246 S	125	50	2,5	1,7	22,5	
16	800	TIC 246 N	125	50	2,5	1,7	22,5	
20	100	TIC 253 A	150	50	2,5	1,7	28,2	
20	200	TIC 253 B	150	50	2,5	1,7	28,2	
20	300	TIC 253 C	150	50	2,5	1,7	28,2	
20	400	TIC 253 D	150	50	2,5	1,7	28,2	
20	500	TIC 253 E	150	50	2,5	1,7	28,2	
20	600	TIC 253 M	150	50	2,5	1,7	28,2	
20	700	TIC 253 S	150	50	2,5	1,7	28,2	
20	800	TIC 253 N	150	50	2,5	1,7	28,2	
25	100	TIC 263 A	175	50	2,5	1,7	35,2	
25	200	TIC 263 B	175	50	2,5	1,7	35,2	
25	300	TIC 263 C	175	50	2,5	1,7	35,2	
25	400	TIC 263 D	175	50	2,5	1,7	35,2	
25	500	TIC 263 E	175	50	2,5	1,7	35,2	
25	600	TIC 263 M	175	50	2,5	1,7	35,2	
25	700	TIC 263 S	175	20	2,5	1,7	35,2	
25	800	TIC 263 N	175	50	2,5	1,7	35,2	

TABELA 1

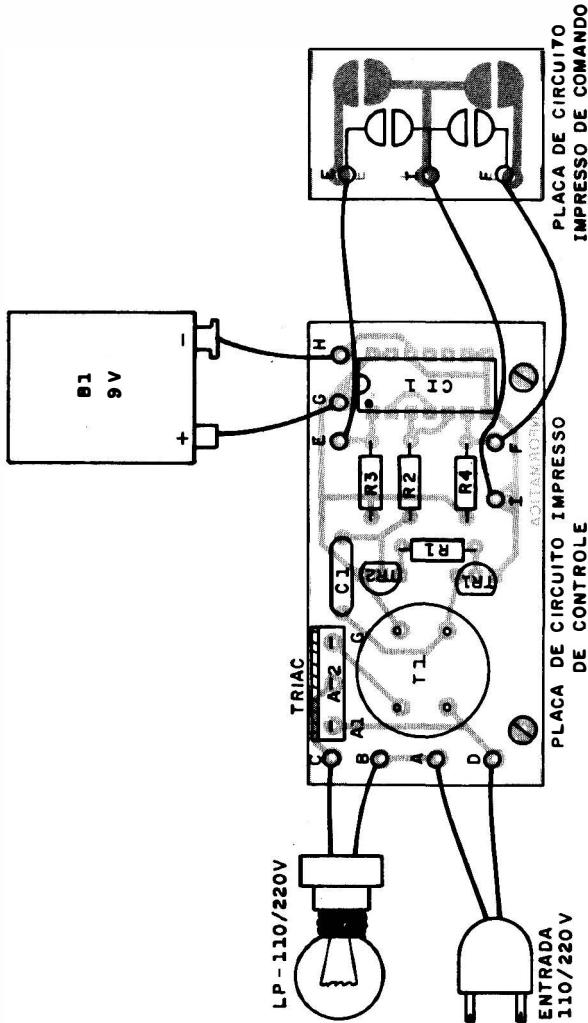

**CIRCUITO IMPRESSO - LADO DOS COMPONENTES -**

**DISTRIBUIÇÃO EXTERNA**

**Figura 9**

Realizamos testes, com enorme sucesso, com os principais Triacs da Texas, tais como: TIC 206, TIC 216 e TIC 263.

Para tensões de 220 V substituam apenas o Triac. O circuito permanece nas mesmas modalidades.

O transformador T1 é de pulsos 1:1. Se preferirem, podem confeccioná-lo em sua

própria bancada, enrolando como primário 10 espiras de fio 28 num núcleo de ferrite de 1 cm de diâmetro por 3,2 cm de comprimento.

Como secundário, enrolem 10 espiras do mesmo fio. Isolem as espiras do primário e secundário com uma camada de fita isolante.

## PLANTÃO DE DÚVIDAS!

A Aliança Latino-Americana de Ensino (ALAE), escola de cursos por correspondência dedicada principalmente à Informática deu um passo à frente no ensino técnico por correspondência no Brasil, quando instituiu, em seu Departamento de Assistência Pedagógica, um plantão de dúvidas permanente.

Pois é, agora todos os alunos da ALAE podem solucionar todas as suas dúvidas a qualquer momento, por carta, pessoalmente ou por telefone, pois os professores estão à disposição "permanentemente" para a resolução de todos os problemas que possam surgir, inclusive sobre a parte prática.

### UMA ESCOLA POR CORRESPONDÊNCIA COM PLANTÃO DE DÚVIDAS

Espelhando-se no sucesso obtido pelos cursos por correspondência nos Estados Unidos, onde a denominada "Universidade Aberta" produz os mais excelentes resultados elevando o nível de instrução do povo, a Aliança Latino-Americana de Ensino — ALAE — vem promovendo cursos técnicos de alto nível, inovando totalmente o panorama brasileiro dos cursos destinados à auto-instrução.

A ALAE promove também cursos de Linguagem Basic e de Microprocessadores, atingindo plenamente os objetivos do ensino através do dinamismo com que seus fascículos são elaborados e da efetiva aplicação dos mais modernos recursos didáticos.

Os cursos são fartamente ilustrados, favorecendo amplamente a visualização da matéria por parte do aluno. Além dos módulos instrutivos e demonstrativos, cada fascículo é acompanhado por módulos especialmente criados para a memorização.

Toda a parte prática dos cursos é processada nos laboratórios e computadores da Entidade, mas a maior novidade que a ALAE nos traz é seu Departamento de Assistência Pedagógica.


Além de assessorar os alunos no que tange à manutenção dos cursos, provas, pesquisas, avaliações, material didático, etc., possui ainda um plantão de dúvidas permanente, que funciona tanto para o atendimento por correspondência, quanto para o atendimento pessoal e também para os chamados telefônicos.

Atendendo às necessidades imperiosas e urgentes de especialização e formação de profissionais, a ALAE vem desmistificar o preconceito de que no Brasil contamos com a baixa eficácia dos cursos por correspondência, especialmente na área técnica, pois em outras áreas esse preconceito já deixou de existir, haja visto os excelentes resultados obtidos pelos cursos administrativos existentes.

Já era tempo de imitarmos o bom exemplo das sociedades estrangeiras, nas quais a pessoa que quiser estudar em casa poderá fazê-lo sem sombra de dúvidas, porque lá as escolas por correspondência merecem a mesma credibilidade das escolas comuns.

É esse o exemplo seguido pela ALAE, que pretende, ainda no início de 84, lançar novos cursos de Informática, até então, inexistentes por correspondência.

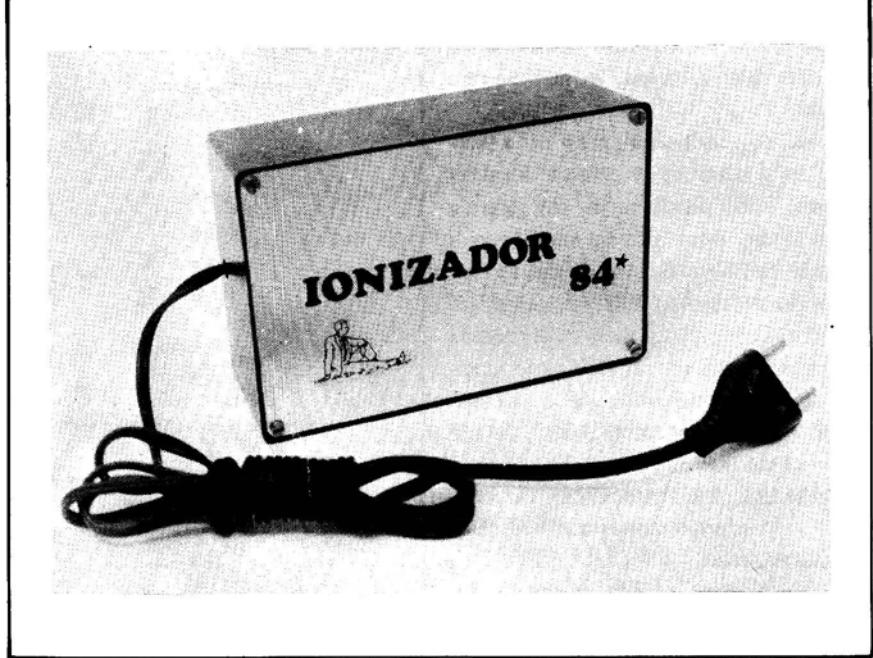A ALAE fica situada em São Paulo, à Av. Rebouças, 1.238 — Tel.: 282-0033



# IONIZADOR

## APRESENTAÇÃO

É sabido que a poluição é, diariamente, progressiva, bem como, seus males afetam as condições físicas, especialmente, das pessoas mais idosas. Temperatura, umidade e pressão atmosférica são fatores altamente influenciáveis na vida de qualquer ser humano.

Esta é a razão pela qual, especialmente nesta última década, cientistas do mundo todo têm desenvolvido estudos e teses sobre a quantidade de íons na atmosfera.

Os íons carregam, positivamente ou

negativamente, as moléculas dos gases, e sua concentração depende da localização e das condições atmosféricas. Baseados em suas pesquisas, os cientistas acreditam que um número elevado de íons negativos, causam um efeito altamente positivo no corpo humano.

A média de concentração de íons positivos e negativos é normalmente pequena: 400 a 1500 íons por cm<sup>3</sup> de ar. A concentração de íons negativos nas reservas florestais é consideravelmente alta.

Em contra partida, a atmosfera que precede uma chuva forte ou tempesta-

de é associada a uma grande concentração de íons positivos. Esta é a razão pela qual dizemos "atmosfera carregada".

Entretanto, passada a chuva ou a tempestade, a situação se inverte: íons negativos são produzidos em grande quantidade, bem como, verifica-se a elevada proliferação das moléculas de oxigênio triatômico ( $O_3$  = ozônio).

Cientistas, que pesquisam os efeitos de diferentes concentrações e polaridade iônica, têm concluído que o excesso de íons negativos contribuem para a melhora de insônia, irritabilidade, cansaço, fadiga, etc.; mesmo porque, eles produzem efeitos benéficos nas células metabólicas.

Por todas essas razões, a divulgação dos ionizadores de ar tem tomado grandes proporções, especialmente nas grandes e poluídas metrópoles.


## O CIRCUITO

Vocês poderão constatar a veracidade dessas informações, bem como, os efeitos dos íons negativos, construindo seu próprio gerador de íons.

O esquema geral do circuito está na figura 1.

Trata-se de um circuito multiplicador de uma determinada tensão comercial, que a partir desta, é capaz de elevá-la até quase 8 mil volts, com o propósito de carregar, negativamente (ionizar) o ar circulante ao redor da ponta de uma agulha, estrategicamente, ligada a uma etapa de alta tensão.

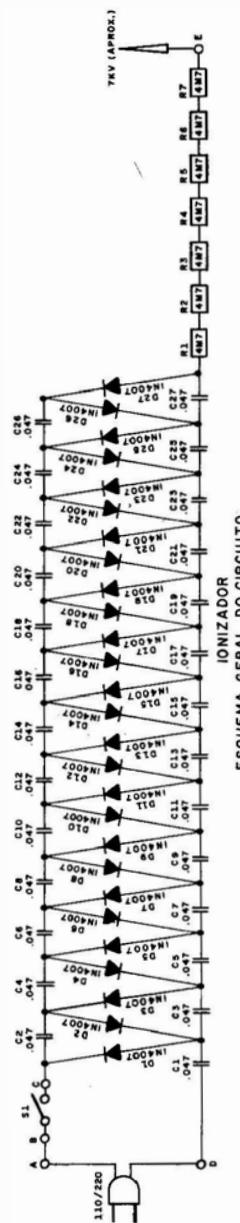O princípio de ionização é bastante simples e realizável, através de um intenso campo elétrico (negativo), pre-



IONIZADOR  
ESQUEMA GERAL DO CIRCUITO  
Figura 1

sente na ponta de uma agulha.

Os elétrons circulantes na ponta da agulha se "rasparam" nas moléculas de ar (ao seu redor) e as transformam em íons negativos. Estes, são repelidos pela carga negativa da agulha e outras moléculas vão ocupando seu lugar de maneira contínua e sucessiva.

Esse processo forma uma "espécie de vento" de íons negativos, emanado da ponta da agulha.

Os resistores, em série com a agulha, limitam a sua corrente, evitando que um "encostar" de dedos acidental provoque um choque elétrico de consideráveis proporções.

Já os capacitores e diodos, são responsáveis pela multiplicação de tensão. Trata-se de capacitores de  $.047\mu F$ , ao passo que os diodos são os conhecidos IN 4007.

## MONTAGEM

- 1- A caixa utilizada é padronizada, medindo 14,5 cm x 5,5 cm x 9,75 cm. Sua base é plástica e sua tampa de alumínio.
- 2- Executem um furo de  $\pm 1$  cm de diâmetro na sua lateral direita, para dar passagem à agulha que tem sua base soldada diretamente na placa de circuito impresso. Um outro furo na sua lateral esquerda deve ser executado para a passagem do cordão de força (Figura 2).
- 3- A placa de circuito impresso está na figura 3.
- 4- Sobre ela, distribuam e soldem a totalidade dos componentes conforme figuras 4 e 5.

5- Posteriormente, dobrém a agulha, a fim de que ela possa ultrapassar o furo localizado na lateral direita da caixa. O furo da esquerda destina-se à passagem do cordão de força. Figura 6. A chave S1 é opcional. Se não a utilizarem curtocircuite os pontos 8 e C do circuito.

- 6- Fixem a placa de circuito impresso à base da caixa. Os furos coincidão, mesmo porque, foram projetados para isso.
- 7- O aspecto geral da montagem está no cabeçalho deste artigo.

## OPERAÇÃO E TESTES


Lembrem-se que uma agulha ou alfinete de uns 3 ou 4 cm de comprimento foi soldada no ponto E da placa de circuito impresso.

A parte do alfinete ou agulha que deverá ser posta em contato com o ar é a ponta e não a cabeça.


Enquanto a unidade estiver sendo testada, não a deixe encostar em nada, inclusive em sua bancada. Dependure-a, através do cordão de força, até constatar o seu funcionamento.

Liguem a unidade à rede elétrica 110 ou 220 V. Apaguem as luzes, aguardem, até os olhos se habituarem na escuridão e, se visualizarem uma faixa de alta tensão em algum ponto do circuito, desliguem a unidade e imediatamente arredondem os pontos de solda que, eventualmente, estiverem ponteados.

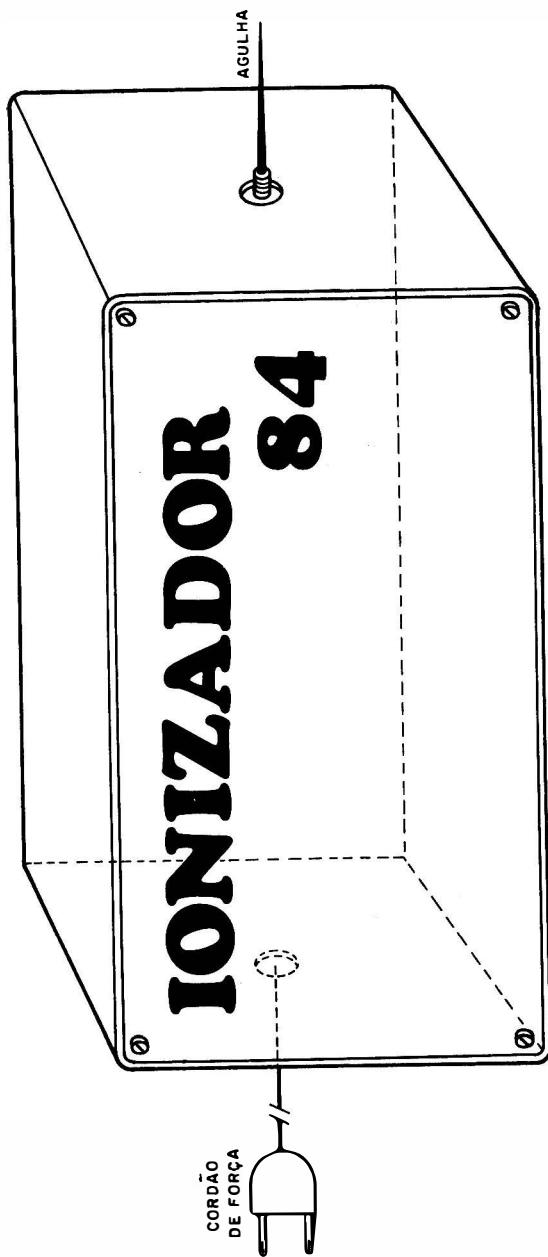Além da faísca, vocês, também, poderão se guiar pelo leve chiado proveniente do vazamento de alta tensão.



IONIZADOR  
FURAÇÃO DA CAIXA  
Figura 2

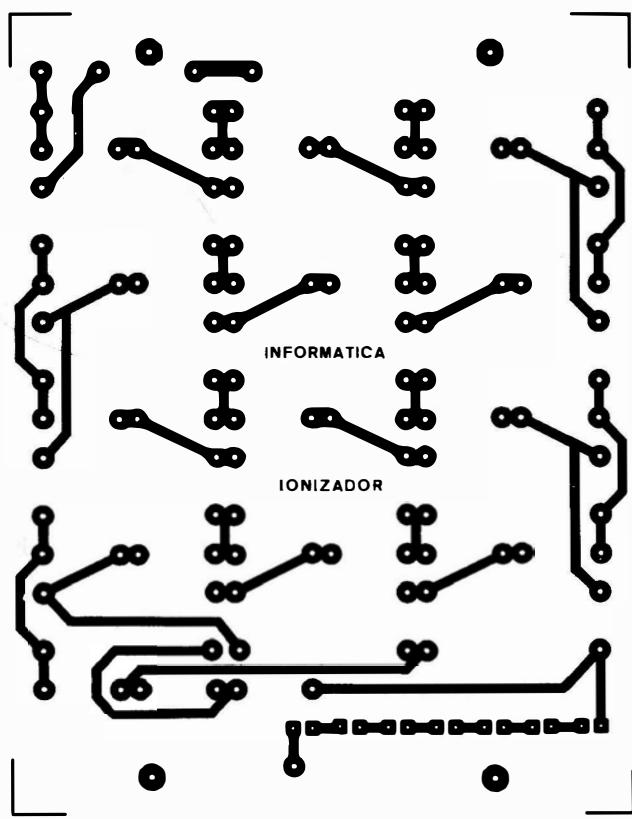

CIRCUITO IMPRESSO LADO DO COBRE  
Figura 3

Quanto menor for o vazamento, maior será o rendimento do aparelho, mesmo porque, maior será a sua voltagem de saída.

Agora, com o dorso da mão molhada, aproxime-a da ponta da agulha e sentirão um “ventinho” leve e constante. Isto significa que as moléculas ioniza-

das de ar estão se deslocando.


**Se tudo correr conforme descrito, basta acondicionar a unidade na caixa.**

Nossa caixa possui espaçadores para evitar que o circuito impresso pouse no seu fundo.

Caso utilizem outra embalagem, tomem as mesmas precauções.

## CIRCUITO IMPRESSO LADO DOS COMPONENTES

**Figura 4** IDENTIFICADOS POR NOME

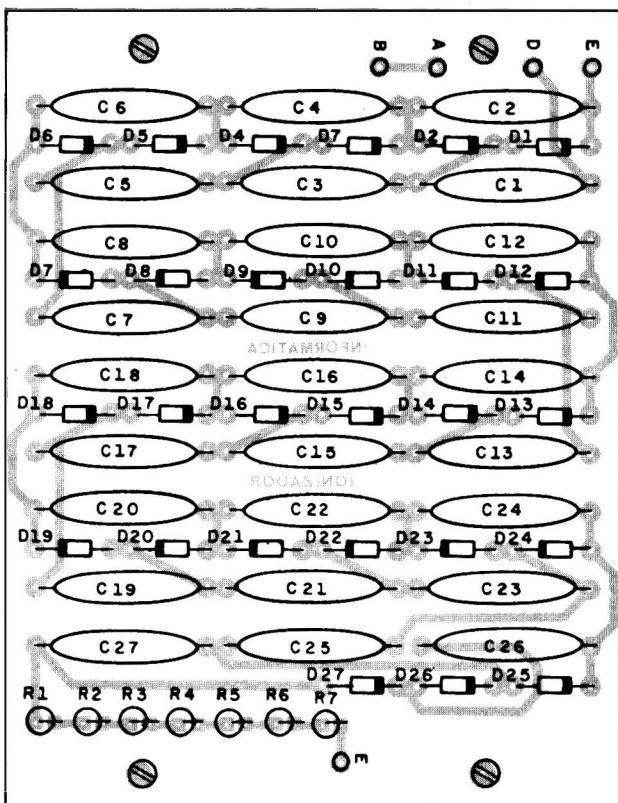

## PRECAUÇÕES

Conforme dissemos, o circuito está protegido no estágio de saída por um conjunto de resistores. Entretanto, o estágio que os precede é dotado de alta corrente e torna-se perigoso manusear a unidade ligada à rede.


Mesmo com o ionizador desligado, os

capacitores acumulam elevadas tensões. Por esta razão, recomendamos curtos-circuitá-los com um pedaço de fio.

Próximo a objetos metálicos, bem como, localizado em ambientes demasia-damente úmidos, o ionizador perde um pouco da sua eficiência.


Boa sorte!

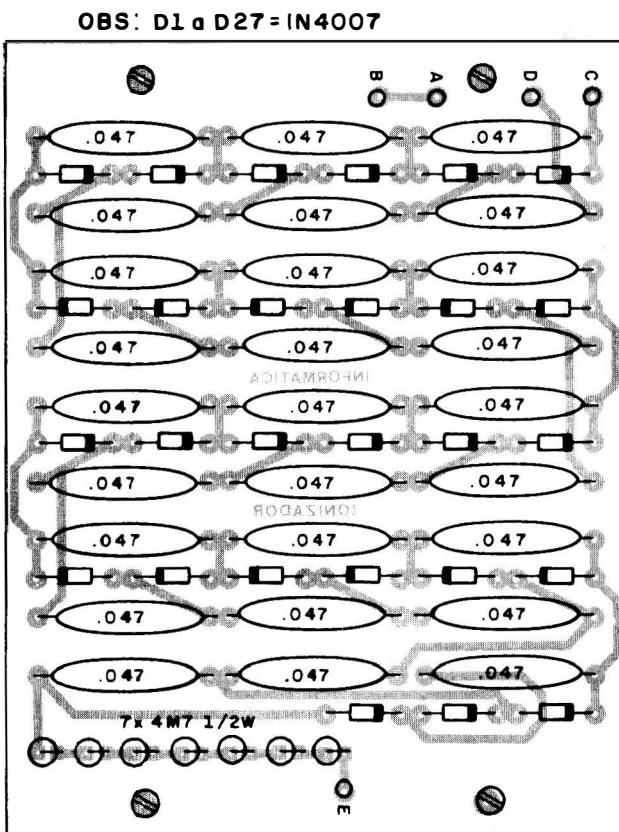CIRCUITO IMPRESSO LADO DOS COMPONENTES IDENTIFICADOS POR VALOR  
Figura 5



**CIRCUITO IMPRESSO LADO DOS COMPONENTES DISTRIBUIÇÃO EXTERNA**

Figura 6

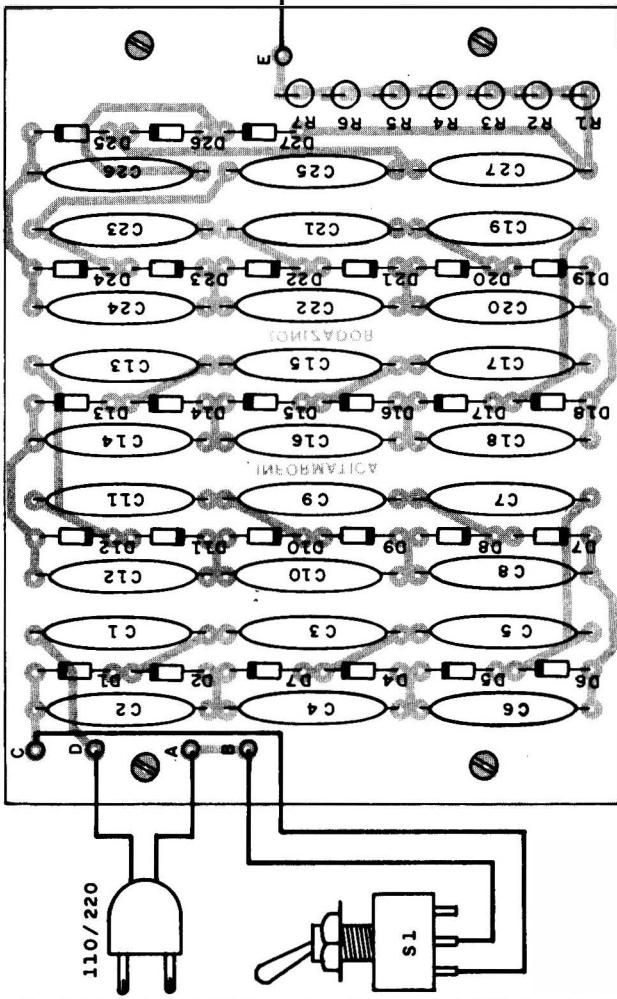

**LISTA DE MATERIAL**

**RESISTORES**

sete resistores de 4,7 ohms. 1/4 watt

**CAPACITORES**

vinte e sete capacitores de poliéster metalizado de .047 $\mu$ F

**SEMICONDUTORES**

vinte e sete diodos IN 4007

**DIVERSOS**

uma placa de circuito impresso (texto)

uma caixa padronizada (texto)

uma agulha ou alfinete longo

um cordão de força

uma chave H-H liga/desliga (opcional)

fio, parafusos, solda, letra set (opcional), etc.

# CARTAS

A INFORMÁTICA – Eletrônica Digital  
Rua Santa Virginia, 403  
TATUAPÉ  
São Paulo – SP

0 3 0 8 4

- SUGESTÕES
- INTERCÂMBIO
- AGRADECIMENTOS
- BATE-PAPO
- DÚVIDAS

A quantidade de cartas recebidas é bastante grande.

Nosso espaço é relativamente limitado e na medida do possível, tentaremos responder uma boa parte delas.

Gostaríamos de solicitar aos caros amigos e leitores que antes de formularem suas cartas, procurem solucionar suas dúvidas através da seção "errata", contida na Informática posterior a sua dúvida.

Eventualmente, cometemos erros técnicos, gráficos e redacionais. Retratamo-nos, mas gostaríamos que compreendessem que existe um intervalo de 30 dias entre a publicação de uma Informática e outra. Isto não nos permite chegar até vocês antes do prazo previsto.

Fica combinado: a "errata" solucionará e esclarecerá eventuais erros, enquanto através da descontraída "cartas" nós desenvolveremos um gostoso bate-papo.

# CARTAS

*Venho acompanhando a revista desde o começo e tem tido muita utilidade p/mim, especialmente o curso de Basic que vocês vêm publicando. Estou querendo comprar um microcomputador mod. TK82-C usado, mas, aqui em minha cidade, está sendo muito difícil achar. Por isso, gostaria através de seu intermédio que meu endereço fosse publicado p/aqueles que estiverem interessados em vender um.*

*Almir Renato de Souza Almeida – Rua Geraldo Coutinho de Aguiar, nº 25 – CEP 37550 – Pouso Alegre – MG.*

Agradecemos sua gentil carta, prezado Almir. Estamos publicando-a, esperando que algum leitor possa lhe auxiliar na compra do seu TK 82-C (usado). Se nada conseguir, procure entrar em contato com o José Carlos Valle da Dataroad, Rua Onze de Junho, 1223 – Vila Mariana – São Paulo. Tenho a impressão de que ele poderá conseguir um micro usado para você.

Um grande abraço.

*Olá caro Myc! Tudo bem?*

*Quem lhe escreve é alguém que admira esse engenhoso e magnífico trabalho, que cada vez mais está despertando o interesse por esta que já e a porta para o futuro, ou mais que isto, o FUTURO, HOJE.*

*Curto, demasiadamente todas as revistas, ou melhor toda "FAMÍLIA DA EDITORA BÁRTOLO FITTIPALDI" e desde que passei a integrar-me a esta "FAMÍLIA", nunca mais a deixei.*

*Embora não entenda nada de Informática, colecionarei a revista, pois brevemente, se Deus quiser, farei um curso de Eletrônica, e sei que ainda usufruirei da mesma, afinal, não se perde por esperar.*

*Myc, nem espero que vocês façam tremendo sucesso com esse maravilhoso trabalho, pois desde o primeiro exemplar, já o fez.*

*É isso aí, pessoal; é disso que nosso país precisa, de algo que construa no PRESENTE, o seu FUTURO.*

*Para terminar, gostaria de enviar-lhes uma sugestão, que é uma maneira de arquivar as FICHAS TÉCNICAS.*

*Queria que vocês "bolassem" uma capa-dura, ou algo assim, para organizar as mesmas.*

*Ó pessoal, é apenas uma sugestão, OK.*

*Ultimamente tenho trocado correspondência com toda turma de leitores e, fico satisfeito por contar com esse espaço que nos proporciona um contato com os leitores e também a possibilidade de um VERDADEIRO AMIGO.*

*Saiba é um imenso prazer em fazer parte dessa turma.*

*Escreverei mais vezes, Myc.*

# CARTAS

*"Sem curto-circuito", vai meu abraço a você.*

*Edhson de Oliveira – São Paulo – SP.*

Caro Edhson, sua carta é, realmente, a de um amigo.

Cartas assim excitam a potencialidade do nosso trabalho. Redobram nossas energias e revigoram nossos propósitos.

Magnífico você pretender um verdadeiro amigo através da Informática. Assim, fica provado que os "eletrônicos", também percebem o lado "sensível" das coisas.

Em quase 20 anos nesse ramo, tenho reencontrado os mesmos amigos. Da mesma forma, que recebo eventuais favores, também os faço independente de recompensa. Presenciamos, juntos, o sucesso de inúmeras carreiras.

É como se fossemos centenas de abelhas, empenhadas na construção de uma grande colméia, baseadas em mútua colaboração.

Para mim, a Informática tem possibilitado o crescimento desse círculo de relacionamento, um dos responsáveis pelo sucesso do meu trabalho.

Portanto, eu é que agradeço sua amizade. Um grande abraço.

*Com imenso prazer me congratulo através desta, ao mesmo tempo querendo elogiar, aos três excelentes exemplares de INFORMÁTICA ELETRÔNICA DIGITAL (IED), dos quais montei excelentes projetos, nos quais tive muito sucesso.*

*Quero divulgar através da IED, o C. F. C. (Curitiba Informatic Club), visando alienar sócios de toda parte do país, dando aos hobbystas e praticantes mais uma oportunidade de convívio entre amigos.*

*Aos interessados:*

*C. F. C. – Curitib Informatic Club*

*Palmir Bitto Niehues – Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 2852 – Curitiba – PR.*

*Termino essa missiva, desejando-lhe felicidades, e esperando a divulgação do nome de meu clube.*

Acuso o recebimento de sua carta, prezado Almir. Uma vez que nosso objetivo é entrelaçar amigos, bem como, divulgar Eletrônica em seus vários aspectos, não vejo inconveniente em publicar seu endereço.

Que tipo de trabalho desenvolve essa sociedade?

Possivelmente, vocês poderiam compor alguma matéria de real interesse técnico, em favor dos nossos leitores. Após seleção, eventualmente, poderíamos publicá-la.

Ignoramos o aspecto comercial desse tipo de sociedade. Entretanto, nos obri-

# CARTAS

gamos a prestar qualquer tipo de colaboração, desde que, "eletronicamente", algo seja concretizado.

Um grande abraço.

*Escrevo esta, para parabenizar a toda equipe de INFORMÁTICA ELETRÔNICA DIGITAL, que indubitavelmente vem atingindo inúmeros principiantes, hobbystas e inclusive profissionais da área da Eletrônica.*

*Aproveito a oportunidade a fim de saber como adaptar a DIGITRANCA (IED, nº 4) numa porta substituindo uma fechadura comum, e se posso repetir algum dígito num mesmo código (ex.: 4151).*

*Agradeço antecipadamente por uma resposta.*

*Alexandre Vellozo dos Reis – Nova Friburgo – RJ.*

Agradecemos o recebimento de sua preciosa carta.

Para adaptar a Digitranca a uma porta, você deverá substituir a fechadura comum por uma elétrica, encontrada nas lojas de ferragens.

A força eletromotriz, necessária para acionar a bobina, poderá ser conseguida por um relê ou triac.

O sinal ativador do relê ou triac deverá ser extraído do ponto X e W do circuito: X é o pólo negativo e W o positivo.

Optando pela utilização de um relê, ligue a bobina nos pontos X e W e retire o led do circuito.

Um grande abraço e boa sorte!

*Desde a sua primeira revista, ou seja, "DIVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA" e, posteriormente, "BÉ-A-BÁ DA ELETRÔNICA", que as venho acompanhando, adquirindo todos os números. Recentemente muito me agradou o lançamento de "INFORMÁTICA – ELETRÔNICA DIGITAL", a qual já passou a fazer parte definitivamente do meu acervo.*

*2. Quanto à linguagem utilizada nas três publicações, gostei bastante porque além de acessível, a abordagem dos assuntos é muito clara. Estão de parabéns.*

*3. Entretanto, gostaria de fazer uma ressalva: No último número de "INFORMÁTICA", foi apresentada uma interessante "MINUTERIA ELETRÔNICA", porém para funcionamento apenas em 110 volts. Acho que desta vez vocês esqueceram-se de que essa revista é vendida no país todo, e até mesmo em outros países e existem cidades cujas redes de energia elétrica são de 220 volts.*

*4. Em vista do exposto, como leitor interessado no assunto, gostaria de fazer alguns pedidos:*

# CARTAS

- a) Que os projetos publicados em qualquer das três revistas, quando para funcionarem com C.A. local, tivessem a explicação detalhada tanto para funcionamento em 110 volts como para 220 volts.
- b) Quanto a minuteria apresentada em "INFORMÁTICA Nº 2", que alterações circuitais devo fazer para funcionamento em 220 volts; e nesta voltagem a minuteria alteraria suas especificações técnicas, ou seja, capacidade, tempo, etc.? Se sim quais seriam?
- c) Ainda na mesma voltagem (220 volts), o que devo fazer para que a minuteria possa controlar diversas lâmpadas (Ex.: ± 500 watts)? E para controlar lâmpadas fluorescentes?

5. Finalmente, me desculpando pela quantidade de perguntas e pedidos, agradecemos antecipadamente a sua atenção, e justifico o pedido constante do item "a", esclarecendo que, ao comprar cada número de cada revista, entendo que o leitor tem o direito de executar os projetos ali apresentados, sob pena de estar adquirindo algo que não pode usar.

Cláudio Pinheiro de Abreu – Brasília – DF.

Prezado Cláudio, saudações a Brasília. Agradecemos sua preciosa carta.


Já nos redimimos do nosso erro, quanto às modificações necessárias para a execução de minuterias em 220 V, através da seção "errata".

Infelizmente, a minuteria sugerida pela Informática não foi projetada para suportar cargas superiores a 60 watts, mesmo porque, a miniaturização do circuito impossibilita o uso de dissipadores térmicos.

Como a repercussão da minuteria superou as expectativas, assim que for possível, publicaremos um circuito similar, capaz de controlar maiores cargas. Os transientes característicos das lâmpadas fluorescentes não nos permitem utilizar essa minuteria para controlá-las. Nesse caso, a idoneidade do SCR fica imediatamente comprometida.

Cláudio, você me pareceu um tanto quanto categórico no final de sua carta. Nosso trabalho visa complementá-lo no ramo da eletrônica digital. Jamais tivemos a intenção de publicar "algo" que nossos leitores não pudessem utilizar. Se você tem acompanhado a Informática desde o início, pôde perceber que nossos propósitos são tanto técnicos, quanto honestos.

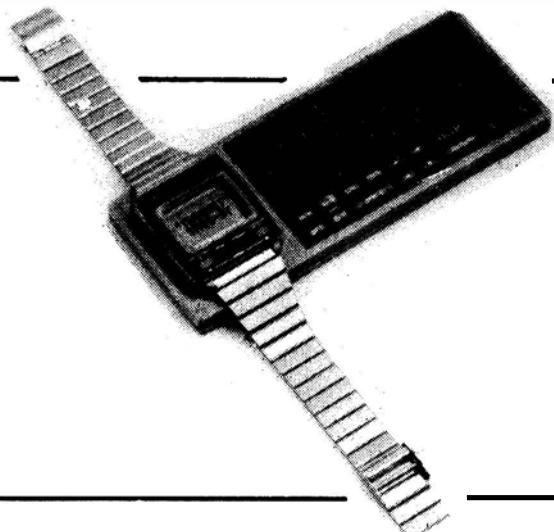Espero ter podido ajudá-lo, ao mesmo tempo, gostaria de contar com sua compreensão e amizade. Continue conosco.



# Microcomputador de Pulso

A Seiko acaba de lançar, no mercado, um além de possuir um display de cristal líquido com capacidade para 2 mil caracteres, microcomputador que funciona com o quido com capacidade para 2 mil caracteres, tem funções de tempo, calendário, Devido à política adotada pelo governo, cronógrafo e alarme, podendo ainda garantir relação às importações, a Seiko do dar elementos gráficos.

Brasil se viu afastada do mercado nacional de equipamentos de informática. Por indução eletromagnética, sem fio, esse motivo, ela não se interessa em divulgar nem publicar os progressos ou avanços da matriz japonesa nesse setor. Como consequência, saímos prejudicados, tela para o micro.

pois, é do conhecimento de uma minoria, que a Hattori Seiko Company do Japão vai comercializar o sistema de computador, cujo equipamento tem 2 Kbytes de memória RAM e usa o relógio de pulso para o seu funcionamento.

Esse sistema tem os seguintes elementos: correspondem ao) o microcomputador o relógio UC-2100, o controlador UC-2200 e o teclado UC-2100. O relógio, até hoje.

Por comunica com o relógio e é tão prático e pequeno que pode ser levado no bolso. Colocando-se o relógio sobre o teclado o seu visor servirá de

controlador que possui uma pequena impressora térmica, podendo ser interligado a computadores maiores. Estes três elementos representam (ou configuram, ou

mais singular e extravagante que já surgiu

**KITS  
PELO  
REEMBOLSO**

**SENSACIONAIS  
OFERTAS!**

VALIDADE: 30 DIAS



Medidor de Níveis  
Lógicos (lista de  
material está na  
revista nº1 da  
Informática Eletrô-  
nica Digital.

Com caixa Cr\$ 7.800,00

CÓDIGO  
K0101

METRÔ  
NÔMICO  
DIGITAL  
(lista de  
material -  
revista nº2)

Com caixa

Cr\$ 11.500,00



CÓDIGO  
K0202



CÓDIGO  
K0503

MICRO SENHA (lista  
de material - revista nº4)

CÓDIGO  
K0401

Cr\$ 14.700,00

UNIDADE DE CONTROLE  
(DIGITRANCA-lista de  
material - revista nº4)

CÓDIGO  
K0402

Cr\$ 16.200,00




DETECTOR DE  
CHAVE DE IGNição  
(lista de material,  
revista nº3)

CÓDIGO  
K0302

Cr\$ 22.000,00

CÓDIGO  
K0201  
MINUTERIA  
DIGITAL (lista de  
material - revis-  
ta nº2)

Cr\$ 7.800,00

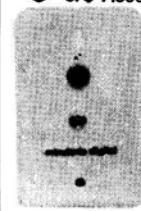

**FOTO  
TIMER**

FOTOTIMER  
(lista de material-  
revista nº6)

CÓDIGO  
K0601


Cr\$ 19.900,00

AUDILUX  
(lista de material-  
revista nº6)

CÓDIGO  
K0602

Cr\$ 13.200,00

**AUDILUX**

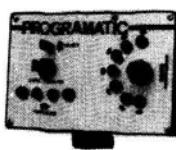

PROGRAMATIC  
(lista de material-  
revista nº6)


CÓDIGO  
K0603

Cr\$ 39.700,00

DIGIVOX (lista de  
material - revista nº5)

CÓDIGO  
K0502

Cr\$ 23.000,00

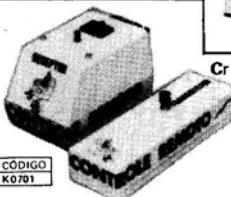

CONTROLE  
REMOTO  
(lista de ma-  
terial - revis-  
ta nº7)

CÓDIGO  
K0701

Cr\$ 37.000,00

ALVO PLAY  
(lista de material-  
revista nº7)

CÓDIGO  
K0702

Cr\$ 25.200,00



SQMADOR  
LÓGICO  
(lista de material-  
revista nº7)

CÓDIGO  
K0703

Cr\$ 13.200,00



# DIGIKIT\*CETEISA\*DIGIKIT




EM SENSACIONAL PROMOÇÃO CONJUNTA DIGIKIT / CETEISA, TRAZEMOS PARA VOCÊ ESTA INCRÍVEL LINHA DE PRODUTOS PARA SUPRIR TODAS AS SUAS CARÊNCIAS DE BANCADA. PRODUTOS DE PRIMEIRA LINHA COM PREÇOS TOTALMENTE DESINDEXADOS; OBSERVE A LISTA E FAÇA IMEDIATAMENTE O SEU PEDIDO ATRAVÉS DO CUPOM DA DIGIKIT SEMPRE LEMBRANDO QUE O PEDIDO MÍNIMO ACEITO É DE Cr\$ 4.000,00.

CÓDIGO	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO
DC - 001	Sugador de solda Mod. SS-15 .....	Cr\$ 4.900,00
DC - 002	Injetor de sinais IS-2 .....	Cr\$ 6.100,00
DC - 003	Suporte p/placa Circ. Impres. SP-1 .....	Cr\$ 4.500,00
DC - 004	Suporte p/ferro soldar SF-50-A .....	Cr\$ 2.900,00
DC - 005	Caneta p/Circ. Impres. recar. 50-A .....	Cr\$ 3.300,00
DC - 006	Tinta p/caneta NP-6 .....	Cr\$ 900,00
DC - 007	Perfurador p/placa PP-3-A .....	Cr\$ 7.400,00
DC - 008	Cortador de placa CCI-30 .....	Cr\$ 3.700,00
DC - 009	Extrator de Circ. Int. 14/16 ECI-16 .....	Cr\$ 3.600,00
DC - 010	Ponta de sold. Circ. Integ. PD-16 .....	Cr\$ 3.600,00
DC - 013	Laboratório p/conf. Circ. Impr. caixa Papelão CK-4 .....	Cr\$ 13.300,00
DC - 014	Idem em caixa de madeira e acresc. do suporte de placa CK-1 .....	Cr\$ 18.300,00
DC - 016	Alicate de corte especial p/elet. corte Zero AC-12 .....	Cr\$ 2.500,00
DC - 017	Bico p/sugador de solda SS-15 .....	Cr\$ 900,00

## CAIXAS PARA MONTAGEM

CÓDIGO	MEDIDAS	PREÇO
PB - 201	8 x 7 x 4 cm .....	Cr\$ 1.050,00
PB - 202	9 x 7 x 5 cm .....	Cr\$ 1.300,00
PB - 203	9 x 8,5 x 4,5 cm .....	Cr\$ 1.450,00
PB - 112	12 x 8,5 x 5 cm .....	Cr\$ 1.700,00
PB - 114	14,5 x 9,5 x 5,5 cm .....	Cr\$ 1.950,00
PB - 119	19 x 11 x 6 cm .....	Cr\$ 3.600,00
PB - 209	P/Fonte .....	Cr\$ 6.270,00
DE - 018	Ferro de solda nº 00 - 110 V - 24 W .....	Cr\$ 3.500,00
DE - 019	Ferro de solda nº 08 - 110/220 Volts - 35 Watts .....	Cr\$ 4.700,00
DE - 020	Ponta para ferro solda nº 00 .....	Cr\$ 450,00
DE - 021	Ponta para ferro solda nº 08 .....	Cr\$ 850,00

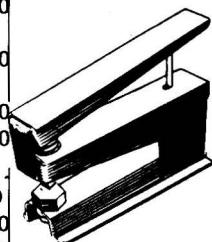

CASO SINTA A NECESSIDADE DE PRODUTOS QUE NÃO CONSTAM EM NOSSA LINHA, ANEXE AO CUPOM UM BILHETE COM SUAS SUGESTÕES PARA QUE, NUM FUTURO PRÓXIMO, POSSAMOS ATENDÊ-LO DE MANNERIA MAIS PERFEITA AINDA.

CÓDIGO  
K0802



Cr\$ 11.900,00

REFLEX (lista de material revista nº 8)



VISOTRON (lista de material revista nº 8)

CÓDIGO  
K0801

Cr\$ 31.200,00


PULSE TEST (lista de material revista nº 8)



Cr\$ 14.300,00


CÓDIGO  
K0803

Cr\$ 19.800,00

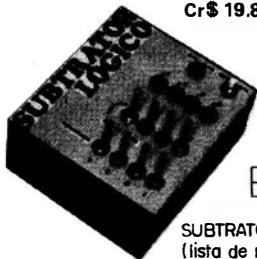

CÓDIGO  
K0901

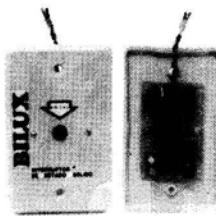SUBTRATOR LOGICO  
(lista de material, revista nº 9)



Cr\$ 14.000,00

BILUX (lista de material, revista nº 9)

CÓDIGO  
K0902

Cr\$ 32.500,00



IONIZADOR (lista de material, revista nº 9)

CÓDIGO  
K0903

Solicito enviar-me pelo reembolso os seguintes itens

Quant.	Código	KIT	Preço
		VALOR TOTAL	

MAIS DESPESAS DE POSTAGENS E  
EMBALAGENS



Assinatura

MANDE O CUPOM HOJE MESMO!

Preencha e envie  
para



*Bártolo Fittipaldi*  
R. SANTA VIRGINIA, 403 CEP: 03084  
Tatuapé - São Paulo - SP Fone: 217.2257



DESTAQUE ESTA FOLHA DA REVISTA

passe cola aqui

dobre aqui



COLAR SELO

**Bártolo Fittipaldi**

Rua Santa Virgínia, 403 — Tatuapé —  
- São Paulo - SP

inbreve  
passe cola aqui  
dobre aqui

dobre aqui  
passe cola aqui

Departamento de kits

CEP:

0 3 0 8 4

dobre aqui

CEP

..... Remetente: .....

..... Endereço: .....

..... Cidade: .....

..... Estado: .....

colar aqui

# ATENÇÃO: CHEGOU O "VAREJÃO" DIGIKIT



## comunicado muito IMPORTANTE

ATENÇÃO, LEITORES DE INFORMÁTICA E HOBBYSTAS INTERESSADOS EM ELETRÔNICA GERAL E ELETRÔNICA DIGITAL:

- FINALMENTE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DE TODOS O SENSACIONAL SISTEMA DO "VAREJÃO" DIGIKIT! A PARTIR DE AGORA VOCÊ (RESIDENTE EM QUALQUER PARTE DO BRASIL) PODE ADQUIRIR, COM GRANDE FACILIDADE E TODAS AS GARANTIAS, AS PEÇAS, COMPONENTES E IMPLIMENTOS ELETRÔNICOS QUE QUISER (VOCÊ É QUEM FAZ A LISTA DE COMPRA!), RECEBENDO, CONFORTAVELMENTE, NA AGÊNCIA DOS CORREIOS MAIS PRÓXIMA DA SUA RESIDÊNCIA, A ENCOMENDA FEITA!
- LEMBRE-SE: O "VAREJÃO" E DIGIKIT (UMA EMPRESA ASSOCIADA DO GRUPO FITTIPALDI), O QUE LHE DÁ A TRÍPLA GARANTIA:
  - RÁPIDO ATENDIMENTO.
  - COMPONENTES PRÉ-TESTADOS, DE ALTA QUALIDADE.
  - PREÇO ACCESSÍVEL.
- SOLICITE, AINDA HOJE, O SEU CATÁLOGO DO "VAREJÃO" DIGIKIT (INTEIRAMENTE GRÁTIS, E SEM COMPROMISSOS...), MANDANDO UMA CARTINHA PARA O ENDEREÇO INDICADO... SÃO MAIS DE 150 ITENS DIFERENTES, À SUA DISPOSIÇÃO!

ATENÇÃO: NOVO ENDEREÇO!

É IMPORTANTE ANOTAR  
ASSIM NO ENVELOPE:

AO "VAREJÃO" DIGIKIT  
CAIXA POSTAL N° 44825  
CEP 03653 – SÃO PAULO – SP


VOCÊ É QUEM FAZ A SUA LISTA DE COMPRA! Integrados, transistores, transformadores, microfones, relés, diodos, capacitores, resistores, potenciômetros, LEDs, foto-transistores, alto-falantes, lâmpadas, "plugues", "jaques", chaves, instrumentos (miliampérmetros), caixas para montagens, etc. TUDO, ENFIM, QUE VOCÊ PRECISA E QUER PARA A REALIZAÇÃO DAS SUAS MONTAGENS ELETRÔNICAS (publicadas em INFORMÁTICA, DCE, BÉ-A-BÁ, em outras revistas, ou de "sua" própria autoria...), o VAREJÃO DIGIKIT TEM (E ENVIA DIRETAMENTE A VOCÊ, EM QUALQUER PONTO DO BRASIL, PELO REEMBOLSO POSTAL!).

ATENÇÃO: VALIDADE DE  
TODAS AS OFERTAS: 30 DIAS!

## CONJUNTOS DE COMPONENTES

CONJUNTO nº 1 — FM — VHF SUPER-REGENERATIVO. Permite a Recuperação de FM (Música), Som dos canais de TV, Polícia, Aviação, Guarda-Costeira, Rádio Amador (2 metros) e Serviços Públicos. Composto de: 1 transistador de RF, 4 transistores de uso geral, 2 diodos, 1 alto-falante, 10 resistores, 1 potencíometro, 1 trim-pot, 4 capacitores eletrolíticos, 6 capacitores cerâmicos, 1 trimmer, 1 suporte de pilha, fio esmaltado para bobinas, cabinho, solda, placa de circuito impresso e manual de montagem.

Cr\$ 7.600,00  
Montado Cr\$ 9.600,00

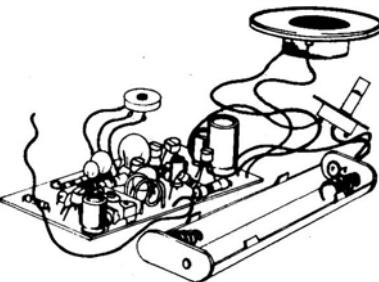

## ALICATE — PINÇA 3ª Mão

Cr\$ 2.600,00



## FERRO DE SOLDAR PROFISSIONAL

Fabricados segundo normas internacionais de qualidade

- Resistência blindado.
- Tubo de aço inoxidável.
- Corpo de ABS e Nylon.
- Ponta soldadora de cobre eletrolítico, revestido galvanicamente para maior durabilidade.
- Ideal para trabalhos em série, pois conserva sem retoque todo sua vida.

- DOIS MODELOS:
  - MICRO - 12 watts - indicado para micro-soldadoras, pequenos circuitos impressos ou qualquer soldadura que requeira grande precisão.
  - MÉDIO - 30 - watts - indicado para soldadoras em geral, reparações, montagens, arames diversos e circuitos impressos.
- Estes dois modelos possibilitam ao profissional, dispor a cada momento de um soldador ideal para cada tipo de solda.

FAÇA A PROVA E COMPROVE A QUALIDADE E O RENDIMENTO DESTES SOLDADORES.

12 W — Cr\$ 6.000,00

30W — Cr\$ 6.500,00



## Tricépide — Ferramenta Auxiliar

Coloca e retira com facilidade tudo que é difícil, onde as mãos não alcançam. Garra de aço inoxidável. De grande utilidade no ramo eletro-eletrônico.

Cr\$ 2.400,00

## Mini Furadeira para

### Círculo Impresso

Corpo metálico cromado, com interruptor incorporado, fio com Plug P2, leve, prático, potente funciona com 12 Volts c.c. ideal para o Hobbista que se dedica ao modelismo, trabalhos manuais, gravações em metais, confecção de circuitos impressos e etc...

Cr\$ 10.000,00



Injetor de sinais - para localização de defeitos em aparelhos sonoros como: rádio a pilha, TV, amplificador, gravador, vitrola, auto-rádio, etc... (funciona com uma pilha pequena).

Cr\$ 5.750,00




## PEDIDOS PELO REEMBOLSO POSTAL

### PUBLIKIT

Rua: Major Ângelo Zonchi, 311 — Tel.: 217-5115 — Penha de França  
C.E.P. 03633 — São Paulo - SP

Não mande dinheiro agora, aguarde o aviso de chegada do correio e pague somente ao receber a encomenda na agência do correio mais próxima de seu endereço.

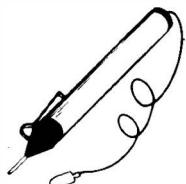NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NOS PREÇOS AS DESPESAS DE PORTE E EMBALAGEM






# MAIS SUCESSO PARA VOCÊ!

## CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
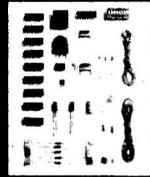
### CURSO DE ELETROÔNICA DIGITAL E MICROPROCESSADORES

São mais de 140 apostilas com informações completas e sempre atualizadas. Tudo sobre os mais revolucionários CHIPS. E você recebe, além de uma sólida formação teórica, KITS elaborados para o seu desenvolvimento prático. Garanta agora o seu futuro.





CEDM-20 - KIT de Ferramentas.  
CEDM-78 - KIT Fonte de Alimentação 5V/1A. CEDM-35 KIT Placa Experimental.  
CEDM-74 - KIT de Componentes.  
CEDM-80 - MICROCOMPUTADOR Z80 ASSEMBLER.


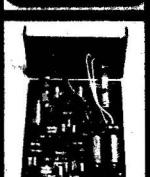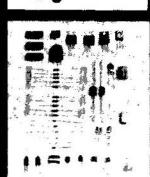
### CURSO DE ELETROÔNICA E ÁUDIO

Métodos novos e inéditos de ensino garantem um aprendizado prático muito melhor. Em cada nova lição, apostilas ilustradas ensinam tudo sobre Amplificadores, Caixas Acústicas, Equalizadores, Toca discos, Sintonizadores AM/FM, Gravadores e Toca Fitas, Cípsulas e Fonoacopladores, Microfones, Sonorização, Instrumentação de Medidores em Áudio, Técnicas de Gravação e também de Reparação em Áudio.



CEDM-1 - KIT de Ferramentas. CEDM-2 - KIT Fonte de Alimentação + 15V/1A. CEDM-3 - KIT Placa Experimental.  
CEDM-4 - KIT de Componentes. CEDM-5 - KIT Pre-amplificador Estéreo. CEDM-6 - KIT Amplificador Estéreo 40W.

Você mesmo pode desenvolver um ritmo próprio de estudo. A linguagem simplificada dos CURSOS CEDM permite aprendizado fácil. Para esclarecer qualquer dúvida, o CEDM coloca à sua disposição uma equipe de professores sempre muito bem aconselhado. Além disso, você recebe KITS preparados para os seus exercícios práticos.

Agil, moderno e perfeitamente adequado à nossa realidade, os CURSOS CEDM por correspondência garantem condições ideais para o seu aperfeiçoamento profissional.

### GRÁTIS

Você também pode ganhar um MICROCOMPUTADOR.

Telefone (0432) 23-9674 ou coloque hoje mesmo no Correio o cupom CEDM.

Em poucos dias você receberá nossos catálogos de apresentação.

**CEDM**

Avenida São Paulo, 718 - Fone (0432) 23-9674.  
CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - Londrina - PR

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO POR CORRESPONDÊNCIA

Solicito o mais rápido possível informações sem compromisso sobre o CURSO de...

Nome .....  
Rua .....  
Cidade .....  
Bairro .....  
CEP .....  
Inf. 9



KIT CEDM Z80  
BASIC Científico  
KIT CEDM Z80  
BASIC Simples.  
Gabarito de Fluxograma  
E 4. KIT CEDM SOFTWARE  
Fitas Cassete com Programas.

# O Universo dos Computadores

**MICRODIGITAL**

**Polymax**



**PROLOGICA**  
microcomputadores

**ZIROK**

**INSTRUM**



Dactari, Polymax,  
Unitron, Elebra,  
Prologica, Apple II,  
Savage, Microcraft,  
CMA...

Venham  
conhecer  
nossa show  
room e participar  
ativamente das  
mais recentes e  
revolucionárias  
tecnologias a respeito  
dos microcomputadores.  
Além de fazer amigos,  
eventualmente, poderão  
descobrir o que um  
Microcomputador  
poderá fazer por vocês  
ou pela sua Empresa.

Trata-se de uma  
perfeita e balanceada  
estrutura para  
representar à altura, as

principais Empresas de  
Computadores tais  
como: Sysdata, Zirok,  
Flexidisk, Microdigital,

**ELGIN**

**ELEBRA**

**unitron**

**Sysdata**



**PHILIPS**

**EXATO**  
O MICROCOMPUTADOR DA CCE.

**CMA**

**MICROCRAFT**

**PRO ELETRONICA COMERCIAL LTDA.**  
**RUA SANTA IFIGENIA, 568 · TEL. 2219055 · TELEX (011) 34901-POEC**




# EL

DESENHO 1891

Caixa Postal 6997 - CEP 01051 - São Paulo - SP

# ELETROÔNICA, RÁDIO e TELEVISÃO

203

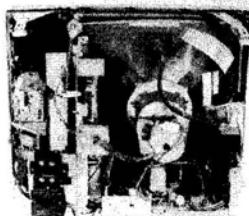


Receptor de televisão

Kit 6



Multímetro de mesa de categoria profissional

Kit 3

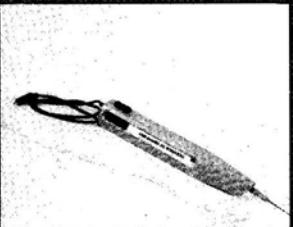


Gerador de sinais de rádio freqüência (RF)

Kit 5


EQUIPAMENTOS

# GRÁTIS

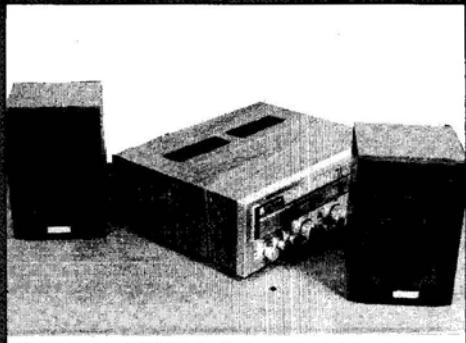

Sintonizador AM/FM, Estéreo, transistorizado, de 4 faixas

Kit 4

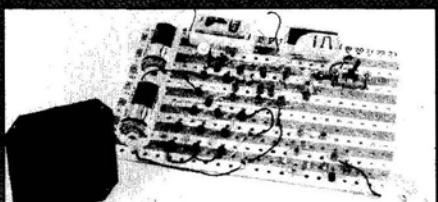

Conjunto básico de eletrônica

Kit 1



Jogo completo de ferramentas

Kit 2

O curso que lhe interessa precisa de uma boa garantia!

As ESCOLAS INTERNACIONAIS, pioneiras em cursos por correspondência em todo o mundo desde 1891, investem permanentemente em novos métodos e técnicas, mantendo cursos 100% atualizados e vinculados ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia modernas. Por isso garantem a formação de profissionais competentes e altamente remunerados.

Curso preparado pelos mais conceituados engenheiros de indústrias internacionais de grande porte, especialmente para o ensino à distância.

Peca informações sobre nossos cursos de Engenharia. Diversas modalidades especificamente para o ensino à distância. Material atualizado de procedência dos Estados Unidos.

Não espere o amanhã!

Venha beneficiar-se já destas e outras vantagens exclusivas que estão à sua disposição. Junte-se aos milhares de técnicos bem sucedidos que estudaram nas ESCOLAS INTERNACIONAIS.

Adquira a confiança e a certeza de um futuro promissor, solicitando GRÁTIS o catálogo completo ilustrado. Preencha o cupom anexo e remeta-o ainda hoje às **Escolas Internacionais**.

■ - ESCOLAS INTERNACIONAIS

Caixa Postal 6997 - CEP 01051 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 803-4499



Enviem-me grátis e sem compromisso, o magnífico catálogo completo é ilustrado fotograficamente a cores, do curso de ELETROÔNICA, RÁDIO e TELEVISÃO.

Nome.....

Rua.....nº.....

CEP.....Cidade.....Est.....

# Escolas Internacionais

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS AVANÇADOS  
Caixa Postal 6997 - CEP 01051 - São Paulo - SP

53

# TOQUE

# VIOLÃO

EM  
POUCO  
TEMPO



Dois métodos à sua escolha:  
Método Revolucionário/Método Aprenda Ouvindo

Você não precisa conhecer música (notas musicais). Em pouco tempo, você tocará músicas de Roberto Carlos, Chico Buarque, Jorge Ben, Fagner e outros autores famosos. Solará ou se acompanhará cantando os maiores sucessos de todos os tempos através do extraordinário ÁLBUM DE MÚSICAS, que você receberá gratuitamente junto com seu curso. Vá desde já se



preparando para ser o mais solicitado nas festas, rodas de amigos e principalmente... sexo oposto.

#### COMO É O CURSO

Método Revolucionário — Curso apostilado, totalmente explicado por ilustrações. O aluno vê o que deve fazer, aprendendo rápida e facilmente. Como num sonho, você logo estará tocando e descobrindo a felicidade de entregar as pessoas e ser admirado por elas.

Método Aprenda Ouvindo — Além das lições impressas, você recebe as aulas gravadas em fitas cassete. É o professor ao seu lado, dizendo-lhe como fazer! Estudo prático e completo: escalas, acordes, cifras, dedilhados, compassos, acompanhamento, solo, etc.

Um Departamento com professores especializados, à sua disposição, para esclarecimento de dúvidas, mesmo após a conclusão do curso.

#### GARANTIA

Examine seu curso por 10 dias. Se não lhe agradar, devolvemos seu dinheiro.

**Não mande dinheiro**  
Envie cupom ou carta ao Canadian Post  
Caixa Postal 5522  
CEP 01051 - São Paulo - SP.

preço 25683



**Método Revolucionário:** Único e exclusivo Álbum de Músicas de sucesso; 1 palheta; 1 dedeira; carteira de estudante; belíssimo diploma colorido.

**Método Aprenda Ouvindo:** 3 Álbuns de Músicas de sucesso; 1 palheta; 1 dedeira; 1 estojo portacassetes; carteira de estudante; magnífico diploma colorido.

# Grátis!



Envie-me pelo reembolso postal o método indicado abaixo. Pagarei apenas ao receber-lo.

#### Método Revolucionário:

- Cr\$7.500,00 por envio, em 2 remessas
- Cr\$12.600,00 pelo curso completo em 1 só vez

#### Método Aprenda Ouvindo:

- Cr\$14.900,00 por envio, em 2 remessas
- Cr\$24.800,00 pelo curso completo em 1 só vez

Nome.....

Rua..... Cidade..... n°.....  
CEP..... Est.....

inf. 9

Faça tudo  
através do

# SILK SCREEN



#### FILT

- CAMISETAS
- FLÂMULAS
- CHAVEIROS
- CARTAZES
- ETIQUETAS
- PANFLETOS
- EMBALAGENS
- DECALCOMANIAS



#### CONSULTAS

Um departamento a seu dispor, para esclarecer suas dúvidas, mesmo após concluir o curso.

#### GARANTIA

Examine o curso durante 5 dias. Devolvemos seu dinheiro, caso ele não lhe agrade.

#### NÃO MANDE DINHEIRO

Envie cupom ou carta ao Canadian Post  
Caixa Postal 5522

CEP 01051 - São Paulo - SP

Brindes, displays, convites, placas indicativas, decalques, adesivos e dezenas de outros artigos de grande procura são feitos através do Silk-Screen, o mais moderno sistema de impressão. Através de nosso prático curso por correspondência, você aprenderá, na prática, a fazer todos os artigos acima citados e muitos outros que sua imaginação criará. Nossa curso é prático, eficiente e completo. Desde as primeiras lições você já começará a fazer serviços cada vez mais difíceis, até tornar-se um profissional requisitado e bem remunerado.

Envie sua matrícula ainda hoje, para começar a ganhar dinheiro amanhã!

# GRÁTIS!

Material necessário para você fazer suas primeiras experiências: • Tintas (5 cores); • Quadro; • Tela de nylon; • Puxador; • Moldes. E mais: • Carteira de estudante; • Magnífico diploma colorido.

Envie-me pelo reembolso o curso de Silk-Screen. Pagarei apenas ao receber-lo, conforme o plano:

- Cr\$ 11.300,00 p/envio, em 2 remessas mensais
- Cr\$ 18.800,00 pelo curso completo em 1 só vez

Nome.....

Rua..... Cidade..... n°.....  
CEP..... Est.....

inf. 9

# Um Revolucionário Método de Ensino de ELETRÔNICA BENEFICIANDO A TODO BRASIL.

A Eletrônica tornou possível os maiores progressos e confortos que a humanidade conhece.

Os Profissionais verdadeiramente bem formados e altamente capacitados são as pessoas mais procuradas e melhor pagas. É a profissão na qual tanto homens quanto mulheres modernas encontram um futuro seguro, já que em qualquer que seja a atividade humana — em toda Empresa, Indústria, Transporte, Lazer, Investigação, Saúde, Comunicação, Ciências Espaciais, Educação, etc. tudo isto é muito mais só é possível graças ao avanço da ELETRÔNICA.

Todos nós sabemos que a sólida capacitação em Eletrônica é uma das tarefas mais importantes, úteis e necessárias para a defesa, superação e bem-estar de um país, não só no presente como também no futuro.

## CURSOS EXCLUSIVOS

Estes Cursos permitem o aprendizado de RÁDIO - ÁUDIO - TELEVISÃO - VIDEOCASSETES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ETC, com BOLSAS DE ESTUDO, NA QUALIDADE DE PRÊMIOS AOS GRADUADOS, para se aperfeiçoarem em Eletrônica Superior: TELECOMUNICAÇÕES - ELETRÔNICA DIGITAL - ELETROMEDICINA - INSTRUMENTAL - MICROPROCESSADORES - COMPUTADORES, ETC. E ainda, Treinamento tanto dentro do Brasil como no Exterior, sendo que os Graduados são permanentemente assessorados e orientados na nova Profissão, através de uma entidade criada especialmente para beneficiar a todos os estudantes e Graduados.

## QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?

- São muitos os benefícios, dentre os quais destacamos alguns:
- 1) Entrega GRATUITA a todos os alunos de "Manuais, Circulares Técnicas e Cursos SIEMENS - RCA - MOTOROLA - PHILIPS - GENERAL ELECTRIC - TEXAS - SHARP - SANYO - HITACHI - HASA - CEPA, etc."
  - 2) Prêmios Estimulos permanentes aos bons estudantes, apoiando-os com Cursos Especiais (Por Frequência ou Livre) — desde Microcursos Humanísticos para o pleno ÉXITO PESSOAL E TRIUNFO PERMANENTE, até Cursos Técnicos em EMPRESAS ELETRO-ELETRÔNICAS — tudo GRÁTIS e com almoço incluído.
  - 3) Associação Automática, ao inscrever-se como estudante, a um CLUBE ESPECIAL que apoia e estimula a formação Técnico-Cultural dos alunos através de Literatura adequada, Revistas, Microcursos, etc.
  - 4) PRÊMIOS AOS GRADUADOS que desejam continuar estudando e aperfeiçoando-se em ELETRÔNICA, consistindo em BOLSAS DE ESTUDO, tanto no Brasil como nos famosos CURSOS SUPERIORES DO CEPA de Buenos Aires. (Este Treinamento GRÁTIS no Exterior, é o mais importante e completo que se conhece na América Latina, e o aluno recebe um DIPLOMA EM ELETRÔNICA SUPERIOR).
  - 5) OS FORMADOS PELO CEPA receberão um SUPER KIT GIGANTE, composto de 10 Equipamentos Experimentais e Instrumental Eletrônico; tudo GRATUITAMENTE para os Graduados Superiores.
  - 6) A Programação mais moderna que se conhece em Eletrônica possui Lições; Textos; Manuais; Pastas; Milhares de Ilustrações e Fotografias; o mais completo Material Bibliográfico; atendimento de Professores especializados de Nível Universitário; orientação aos estudantes e permanente assessoramento Técnico-Profissional aos Graduados.
  - 7) GARANTIA REGISTRADA EM CARTÓRIO EM NOME DO ALUNO.  
Se uma vez formado e graduado, o estudante não ficar plenamente satisfeito com todo Sistema Educacional, qualquer que seja o motivo, sem perguntas nem perda de tempo, dentro de 15 dias após a data do Certificado de Estudo, você receberá um CHEQUE NO VALOR EM DOBRO DO QUE FOI PAGO EM TODO O CURSO, logo após a devolução de todo material enviado e entregue pela Escola.  
Esta Garantia "SEGURAMENTE GARANTIDO COM SUCESSO", é exclusiva no Brasil e tem todo o peso da Lei a favor do Aluno-Graduado.

Apresentamos a seguir, os Cursos, Programações, Benefícios e Matrícula para você se inscrever neste REVOLUCIONÁRIO MÉTODO DE ENSINO.



# Instituto Nacional CIÊNCIA



CURSO

## C-1

### Construtor de Equipamentos Eletro-Eletrônicos



#### DURAÇÃO = REMESSAS :

Máximo 12 meses.

Todo aluno que paga suas prestações mensais adiantadas e estuda de acordo com as remessas de Textos etc., pode concluir o Curso antes do tempo previsto.

Você receberá 12 Remessas de 8 Lições e 6 Cadernos de Exercícios e Testes em cada Remessa. (O Instituto se reserva o direito de aumentar a quantidade de Textos para manter o aluno melhor capacitado e atualizado.)

#### PROGRAMA

Fundamentos de Eletricidade .....	30	Lições
Fundamentos de Matemática (Teste – Opcional) .....	10	"
Tecnologia dos Componentes Eletro-Eletrônicos .....	06	"
Semicondutores .....	05	"
Elementos de Montagens e Manutenção .....	04	"
48 Equipamentos Eletrônicos Básicos .....	24	"
Industrialização de Equipamentos Eletrônicos .....	08	"
Fabricação de Circuitos Impressos .....	02	"
Desenho de Painéis de Equipamentos Eletrônicos .....	02	"
Comercialização de Equipamentos Eletro-Eletrônicos .....	03	"
Comportamento para o Seguro Sucesso Profissional .....	02	"
		96 Lições

96 LIÇÕES E MAIS 72 CADERNOS DE EXERCÍCIOS E TESTES.



#### CERTIFICADO

DE ESTUDO

#### E GARANTIA:

Sendo aprovado no Curso, você recebe um CERTIFICADO DE ESTUDO e tem direito, dentro dos 15 dias após o recebimento do mesmo, de requisitar os seus direitos no caso de ficar insatisfeito com o Curso, seja pelo atendimento, textos, etc., utilizando a GARANTIA em seu nome, acompanhada da devolução de tudo o que foi entregue por nosso Instituto e pelas Empresas que nos apóiam.

## CC-2

## Técnico em Construção e Conserto de Aparelhos Eletrônicos



## BENEFÍCIOS:

Todo aluno que compra com nossas Pautas Educacionais e Formativas, estará extremamente bem capacitado e formado para trabalhar em forma independente ou vinculado a Empresas, com ótimo salário e participação nos lucros das mesmas. Você poderá construir equipamentos, bem como, fazer sua manutenção. Seu campo de trabalho será muito amplo, ficando capacitado em Consertos de Brinquedos Eletrônicos, Rádios, Amplificadores, Gravadores, TV (Preto e Branco, Colorida), Videocassetes, etc.

Você pode ter a sua própria OFICINA TÉCNICA.

Os Profissionais muito bem formados não sofrem nenhum tipo de Crise, pois, é justamente neste período que se tem mais trabalho.

Neste Curso, a quantidade de Materiais Didáticos é bem maior.

Oferecemos Textos do famoso Centro de Ensino — "CEPA", de Buenos Aires, e ainda, Manuais Técnicos de importantes Empresas Eletro-Eletrônicas, que apoiam a Ação Educacional do CEPA.

Um Professor de Nível Universitário é designado para lhe atender e conjuntamente com a mesa de Assessores Pedagógicos, você terá resposta a todas as suas perguntas referentes aos estudos. Além disso, você será acompanhado até o recebimento de seu Título de "TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS".

## Parte dos textos com os quais você vai estudar



## OBJETIVO:

Oferecer o melhor ensino técnico que se conhece em Curso à Distância com finalidade de prepará-lo solidamente para trabalhar em Construção e Conserto de Aparelhos Eletro-Eletrônicos, onde você mesmo fabricará seus próprios Circuitos Impressos; Painéis de Instrumentos e Equipamentos; Caixas Acústicas; Amplificadores; Rádios; Alarms; Brinquedos Eletrônicos de fácil comercialização; Aparelhos Especiais, etc. Mesmo durante seus estudos você pode começar a fabricar e comercializar uma infinidade de Equipamentos Eletrônicos com importantes ganhos.



## REMESSAS:

Você receberá 18 Remessas de 12 Lições e 10 Cadernos de Exercícios e Testes em cada Remessa. (O Instituto se reserva o direito de aumentar a quantidade de Textos ou acrescentar Temas, etc., para manter o aluno melhor capacitado.)

## P R O G R A M A

Fundamentos de Eletricidade .....	30 Lições
Fundamentos de Matemática (Teste Opcional) .....	10 "
Tecnologia dos Componentes Eletro-Eletrônicos .....	10 "
Calielectro (CEPA) .....	04 "
Curso Programado de Transistores (CEPA) .....	26 "
Elementos de Montagem e Manutenção .....	06 "
Projetos Eletrônicos (CEPA) .....	10 "
Semicondutores .....	04 "
Instrumental (CEPA) .....	05 "
Construção de 50 Equipamentos Eletrônicos Básicos .....	25 "
Industrialização de Equipamentos Eletrônicos .....	08 "
Fabricação de Circuitos Impressos .....	02 "
Desenho e Fabricação de Painéis Modernos .....	03 "
Rádios Transistorizados .....	10 "
TV Geral (CEPA) .....	15 "
TV à Cores (CEPA) .....	32 "
Videocassetas .....	06 "
Ajuste de Rádios, FM, TV e Audio com Instrumental (CEPA) .....	04 "
Comportamento para o Seguro Sucesso Profissional .....	06 "

216 Lições

MAIS 180 CADERNOS DE EXERCÍCIOS E TESTES.

## MAIS 12 MANUAIS E PASTAS TÉCNICAS:

"CEPA — PHILIPS — RCA — MOTÔROLA — TEXAS — HITACHI — JVC — SONY — SHARP — SANYO — TOSHIBA — MITSUBISHI". Contendo toda informação técnica necessária e seus próprios Circuitos e Planos etc. Com infinidade de informações sigilosas.

**GARANTIA EXCLUSIVA**

# **GARANTIA**

## **SEGURO DE ENSINO GARANTIDO COM SUCESSO**

O presente documento assegura a alta qualidade do ensino e o cumprimento de todos os benefícios, garantindo ao Graduado que se manifeste, caso não esteja totalmente satisfeito, seja qual for sua discordância: de atenção, textos, manuais, professores, não cumprimento das promessas e benefícios. O Instituto Nacional CIÊNCIA se compromete a devolver-lhe todo o valor aplicado para estudar a presente carreira, reembolsando-o ainda outro tanto, ou seja 100% + 100% do total gasto para estudar, a título de indenização e correção monetária, totalizando um reembolso do dobro do valor do curso, efetuado em moeda corrente do país e dentro de 48 horas após haver apresentado o formulário de devolução garantida ao

**Instituto Nacional  
CIÊNCIA**

**CURSOS  
GARANTIDOS  
COM  
FINAL FELIZ**

AMBOS OS CURSOS COM SUCESSO ASSEGURADO: →

"SE VOCÊ NÃO GANHAR DINHEIRO ANTES DE TERMINAR SEUS ESTUDOS, E FICAR INSATISFEITO COM O ENSINO, SEJA POR MOTIVOS DIVERSOS COMO ATENDIMENTO, TEXTOS, QUALIDADE DO MATERIAL DIDÁTICO, ETC. BASTARÁ SOMENTE A SUA SOLICITAÇÃO PARA QUE O INSTITUTO LHE DEVOLVA (DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS APÓS FORMADO - DATA DE SEU TÍTULO), O DOBRO DO QUE VOCÊ PAGOU PARA ESTUDAR".

(A GARANTIA SERÁ ENTREGUE EM SEU NOME, REGISTRADA EM CARTÓRIO. É UMA GARANTIA COM TODO RESPALDO DA LEI)

**C-1  
CC-2**

**VALIOSO**

## **INTERCÂMBIO TECNOLÓGICO**

Mantemos Intercâmbio Cultural e Tecnológico com importantíssimos Centros de Estudo do Exterior, como o famoso Centro de ENSINO "CEPA" de Buenos Aires, ou as Escolas ACEG (Anglo-Continental Educational Group) de Londres - Inglaterra.

Em nossos CURSOS SUPERIORES DE ELETRO-ELÉTRONICA, os alunos recebem material Didático e Tecnológico do CEPA, através do Intercâmbio Cultural, e ao graduar-se recebem também reconhecidos TÍTULOS ou DIPLOMAS do EXTERIOR.


Através do CEPA de Buenos Aires, nosso Instituto conta com o apoio e colaboração das mais importantes empresas Eletro-Elétronicas do Mundo. Os alunos de Eletrônica receberão GRATUITAMENTE uma infinidade de informação sigilosa e técnica das mais importantes firmas.

Nossos alunos e graduados deverão ter conhecimento, sem nenhum segredo, e dominar a técnica profissional com a segurança dos que sabem da verdade e sem nenhuma dúvida.

O INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIA tem os Cursos mais modernos, dinâmicos e de melhor formação profissional, cursos especialmente preparados para a mais segura capacitação técnica com todas as GARANTIAS.



**NÃO PERCA ESTA OFERTA ÚNICA!**

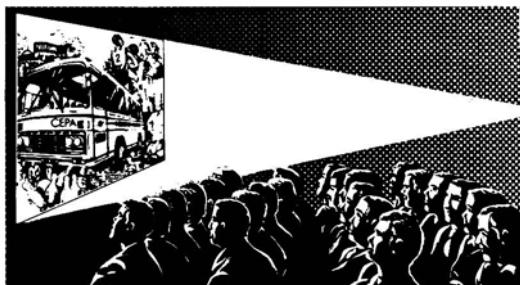

# FUTURA CLUB

Associação Automática,  
ao inscrever-se como estudante.

C-1 – CC-2

Todo aluno nosso é automaticamente SÓCIO ATIVO do FUTURA CLUB, com todas as vantagens de um clube que apóia e se dedica aos estudantes, dando-lhe informações suplementares, conferências e palestras culturais e técnicas, etc. TOTALMENTE GRÁTIS.

Os graduados são convidados mensalmente a participarem de Cursos Extras com apoio audio-visual. Em todos os casos estes Cursos são preparados por Engenheiros ou Físicos de importantes Empresas Brasileiras do Ramo Eletro-Eletrônico.

**Todos os Micro-Cursos são sempre GRATUITOS PARA NOSSOS GRADUADOS.**


Todos os Micro-Cursos são sempre GRATUITOS e para NOSSOS GRADUADOS.  
Com nossos CURSOS, você se forma Profissionalmente com todas as GARANTIAS e depois de graduado torna-se SÓCIO-VITALICIO do CLUB, tendo direito de participar de Palestras, Micro-Cursos, Orientação Técnica, Conferências Culturais e Classes Audio-Visuais sob a responsabilidade de Professores, Engenheiros e Físicos mais destacados do Ramo Elétrônico.



## **BENEFÍCIOS: CURSOS EXCLUSIVOS**

- ◆ Prêmios Estímulos permanentes aos bons estudantes, apoiando-os com Cursos Especiais (Por Frequência ou Livre) — desde Microcursos Humanísticos para o pleno ÉXITO PESSOAL E TRIUNFO PERMANENTE, até Cursos Técnicos em EMPRESAS ELETRO-ELETRÔNICAS — tudo GRÁTIS e com almoço incluído.
  - ◆ PRÊMIOS AOS GRADUADOS que desejam continuar estudando e aperfeiçoando-se em ELETRO-ELETRÔNICA, consistindo em BOLSAS DE ESTUDO, tanto no Brasil como nos famosos CURSOS SUPERIORES DO CEPA de Buenos Aires. (Este Treinamento GRÁTIS no Exterior, é o mais importante e completo que se conhece na América Latina, e o aluno recebe um DIPLOMA EM ELETRO-ELETRÔNICA SUPERIOR).
  - ◆ OS FORMADOS PELO CEPA receberão um SUPERKIT GIGANTE, composto de 10 Equipamentos Experimentais e Instrumental Eletrônico; tudo GRATUITAMENTE 

# **KIT GIGANTE**

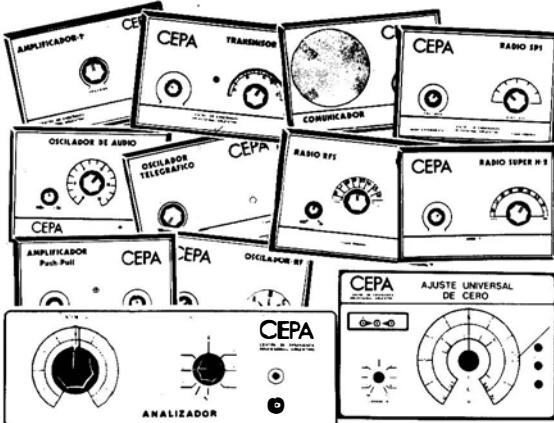

## **PARA OS GRADUADOS:**

Todo aluno formado no C1 - CC2 ganhará uma BOLSA DE ESTUDO de Aperfeiçoamento Técnico.

A importância deste Curso está no Sistema de Pontos e Sorteios para os alunos. Portanto, o aluno poderá ganhar um CURSO LIVRE (Por Correspondência), como poderá ganhar um CURSO COM TREINAMENTO EM EMPRESA ELETRO-ELETRÔNICA, ou um CURSO DO CEPA COM TREINAMENTO EM BUENOS AIRES, recebendo neste caso UM SUPER KIT GIGANTE E UM DIPLOMA DE FI ELETRÔNICA SUPERIOR.

**ESTUDAR NO INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIA  
É SEU MELHOR INVESTIMENTO!**

## A PARTIR DE HOJE SEU FUTURO DEPENDE DE VOCÊ

Lembre-se de que você começa a estudar um Curso Moderno com SUCESSO GARANTIDO.

Nós nos responsabilizamos plenamente por sua formação Técnico-Profissional, portanto, você tem que cumprir com toda a nossa Programação, estudando com pleno desejo de triunfar, fazendo tudo com amor, entusiasmo, empenho e dedicação. Esta é uma oportunidade exclusiva... Saiba aproveitá-la, para um futuro cheio de SATISFAÇÕES, ABUNDÂNCIA, PROGRESSO E SUCESSO PROFISSIONAL.



## FORMAS DE PAGAMENTO

### CURSO C-1

#### CONSTRUTOR DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS

6 Primeiros Pagamentos Mensais de Cr\$ 8.000,00

6 Restantes Pagamentos Mensais de Cr\$ 10.500,00

TOTAL 12 mensalidades

### CURSO CC-2

#### TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO E CONserto DE APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS

6 Primeiros Pagamentos Mensais de Cr\$ 11.500,00

6 Pagamentos Mensais Seguintes de Cr\$ 15.000,00

6 Restantes Pagamentos de Cr\$ 18.000,00

TOTAL 18 mensalidades

→ PREENCHA HOJE MESMO!

CURSOS C-1 - CC-2 SÓ PELO CORREIO

(PREENCHER COM LETRA DE FORMA)

## MATRÍCULA

VÁLIDO ATÉ 30-04-84

NOME COMPLETO:

--	--

ENDEREÇO-RUA:

Nº

BAIRRO - VILA:

--	--

C E P:

C I D A D E :

E S T A D O :

--	--

I D A D E :

R. G. N º:

C. I. C. N º:

F O N E :

--	--

A N O S :

E S C O L A R I D A D E :

assine com um "X"

ESTA MATRÍCULA É PARA O CURSO DE:  C-1  CC-2 Para o qual em

anexo estou remetendo a importância de Cr\$ ..... Em cheque nº: .....

c/Banco: ..... ou Vale Postal nº: ..... (Solicitar ao Correio de origem que envie seu Vale Postal para a Agência Vila Nova Concessão - nº 400.521 - São Paulo), pois do contrário, seu Material de Estudo levará muito mais tempo para ser remetido. Em total acordo em estudar com Responsabilidade, Entusiasmo e Dedicação, a Programação estabelecida, solicito a incorporação como aluno.'

Atenciosamente



Instituto Nacional  
**CIÊNCIA**

R. DOMINGOS LEME, 289

Inscrições pelo Correio:

**CAIXA POSTAL 19.119**  
CEP: 04699 - SÃO PAULO - BRASIL

ASSINATURA

TODO PAGAMENTO DEVE SER FEITO PARA  
O INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIA.  
(NÃO TRABALHAMOS COM O SISTEMA DE  
REEMBOLSO POSTAL)

DIVIRTA-SE COM A  
ELETRÔNICA




Se você quer comple-  
tar a sua coleção de  
DIVIRTA-SE COM A  
ELETRÔNICA, peça  
os números atrasados,  
pelo reembolso pos-  
tal, a BÁRTOLO FIT-  
TIPALDI – EDITOR  
– Rua Santa Virgínia,  
403 – Tatuapé –

CEP 03084

São Paulo – SP.

DIVIRTA-SE COM A  
ELETRÔNICA

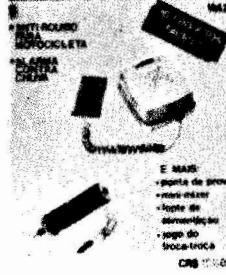

CRG 1.000

DIVIRTA-SE COM A

RESERVE DESDE JÁ, NO SEU JOR-  
NALEIRO, O PRÓXIMO NÚMERO DE  
**DIVIRTA-SE COM A  
ELETRÔNICA**  
projetos fáceis, jogos, utilidades, pas-  
satemplos, curiosidades, dicas, infor-  
mações... NA LINGUAGEM QUE VOCÊ  
ENTENDE!

Solicite os números atrasados

RESERVE  
DESDE JÁ, NO  
SEU JORNALEIRO.




Se você quer completar  
as suas coleções, peça  
os números atrasados pe-  
lo reembolso postal, a  
BARTOLO FITTIPALDI-  
DI-EDITOR - Rua San-  
ta Virgínia, 403 - Tatuá-  
pé - CEP 03084 -

- São Paulo - SP.

DIVIRTA-SE COM A

**Química**

ANO 1 - Nº 2 - 0,50 MILR

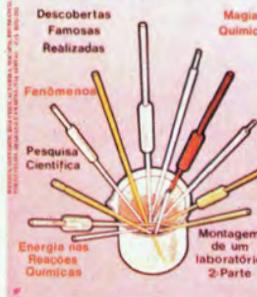

EDIÇÕES  
BARTOLO FITTIPALDI

Todos  
os meses  
nas  
bancas...

