

**SUPER-BRINDE**  
Tabela de equivalência  
para 9 mil transistores

ESTADO DE RONDÔNIA (VIA AÉREA) Cr\$ 1.850 COD. 1106

# NOVA ELETROONICA

ANO VIII - N° 86 - ABRIL/1984 - Cr\$ 1.400



***Eletromecânicos:  
a importância  
dos componentes  
"periféricos"***

**Nestor:**  
**programa monitor**  
**e aplicativos**

**Instrumentos**  
**de medida para**  
**a eletrônica**

# Pra quem quer encher o carro de som, não de alto-falantes.

Agora, você não precisa mais lotar o seu carro de alto-falantes, para ter uma sonorização realmente perfeita.

Chegou Triaxial Novik, o primeiro sistema de alta fidelidade para automóveis.

Com ele, você já tem tudo: woofer para os

graves, midrange para os médios, tweeter para os agudos, e um som muito bem equilibrado. Como se fosse uma caixa acústica para o seu carro.

Além disso, Triaxial Novik custa bem menos do que comprar alto-falantes separados.

E na hora da instalação, você não precisa ficar abrindo uma porção de buracos no interior do seu carro.

Antes de encher o seu carro de alto-falantes, pense duas vezes e faça como os americanos: peça Triaxial. E exija Novik.

Potência: 100W

Peso do ímã: 570g  
(20 onças)

Resposta de freqüência: 60 a 20.000Hz

Novik S.A.

Indústria e Comércio  
Av. Sarg. Lourival Alves  
de Souza, 133 - CEP 04674  
Telex (011) 24420 - Tel.:  
247-1566 - São Paulo - SP



Alta Fidelidade  
**NOVIK**

A maior potência em alto-falantes.

# NOVA ELETROÚNICA

## PRÁTICA

- Nestor — 3.<sup>a</sup> parte 10


O programa que vai dar vida ao seu micro e os primeiros passos de programação

## REPORTAGEM ESPECIAL

- Componentes eletromecânicos e sua indústria 22
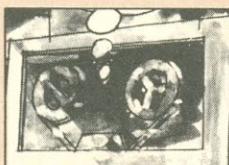
## ENGENHARIA

- No limiar da 5.<sup>a</sup> geração de computadores 28



Os japoneses estão avançando nesse sentido e prometem torná-la realidade até 1990. Saiba o que foram as 4 primeiras gerações e prepare-se para a quinta.

## Prancheta do projetista

- nacional 32  
internacional 34

## PRINCIPIANTE

- Curso de corrente alternada — 10.<sup>a</sup> lição 36  
Curso de TVPB & TVC — 21.<sup>a</sup> lição 41

## TELECOMUNICAÇÕES

- Radar: concepção e projeto — 3.<sup>a</sup> parte 44  
A deteção do alvo

## VÍDEO

- TV-Consultoria 48  
Dúvidas gerais sobre TV em cores

## CAPA



O Brasil também dispõe de uma indústria de eletromecânicos de porte razoável. Considerados às vezes como componentes de "segundo escalão", eles são aqui apresentados com a devida importância. E ponha seu Nestor para funcionar com a última parte básica da série.

## ÁUDIO

- Anatomia de um estúdio de gravação — conclusão 54  
Sonorização de grandes ambientes — II — 1.<sup>a</sup> parte 62  
Discos 68

## BANCADA

- Antenas para TV e FM — 2.<sup>a</sup> parte 70  
Instrumentos de medida na eletrônica — parte 1 76



Histórico da instrumentação e das grandezas elétricas e a necessidade de medi-las. Nesta parte inicial, tudo sobre os multímetros e seus tipos.

## BYTE

- Arquitetura RISC acelera VLSI 84

## PY/PX

- Posto de escuta 92

## SECÕES

- Cartas 4  
Notas nacionais 6  
Notas internacionais 8  
Observatório 86  
Classificados 94

## CARTA DO EDITOR

### Editor e Diretor Responsável

Leonardo Bellonzi

### Diretor Administrativo

Paolo Scacchetti

### Assistente de Diretoria

Ana Maria Cintra Barbosa

### Editor Técnico

Júlio Barsali

### Redação

Cleide Sanchez Rodriguez

José Américo Dias

José Roberto S. Caetano

José Rubens Palma

Elisabeth Ng (secretária)

Sonia A. da Silva (produtora editorial)

Telma R. Matheus (preparadora de texto)

### Arte

Ethel Santaella Lopes (diretora)

Aristocles C. de M. Lima (chefe de arte)

Francisco Ferrari Filho (diagamador)

assistentes:

Roberto Augusto Vieira

Sebastião Nogueira

Sueli Andreato Jaschke

Darly de Oliveira

Marli Aparecida Rosa (desenhista)

### Repórter Fotográfico

Plínio Borges

### Produção Gráfica

Vagner Vizioli

### Publicidade

Jorge Farah (gerente nacional)

Rosangela N. R. Leite (assistente)

Tânia de Souza

Reinaldo Lopes

### Comercial

Rodolfo A. Lotta (gerente)

### Assinaturas

Vera Lúcia M. de Jesus

### Colaboradores

Adolfo L. Júnior

Álvaro A. L. Domingues

Apollon Fanzeres

Cláudio César Dias Baptista

João Antônio Zuffo

Márcia Hirsh

Paulo Nubile

### Correspondentes

Guido Forgnoni (Nova Iorque)

Mário Magrone (Milão)

Brian Dance (Grã-Bretanha)

**COMPOSIÇÃO** — Ponto Editorial Ltda./**FOTOLITO** —

Priscor Ltda./**IMPRESSÃO** — Cia. Litográfica Ypiranga.

**DISTRIBUIÇÃO** — Abril S.A. Cultural e Ind.

**NOVA ELETRÔNICA** é uma publicação de propriedade da **EDITELE** — Editora Técnica Eletrônica Ltda. — Redação, Administração e Publicidade: Rua Casa do Ator, 1060 — Telefones: 542-0602 (Assinaturas); 531-5468 (Administração); 532-1655 (Publicidade); 240-6810 e 240-8305 (Redação) — CEP 04546 — Vila Olímpia. CAIXA POSTAL 30.141 — 01000 S. PAULO, SP. REGISTRO N° 9.949-77 — P. 153.

**TIRAGEM DESTA EDIÇÃO:** 40.000 EXEMPLARES.

Todos os direitos reservados; proíbe-se a reprodução parcial ou total dos textos e ilustrações desta publicação, assim como traduções e adaptações, sob pena das sanções estabelecidas em lei. Os artigos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores. É vedado o emprego dos circuitos em caráter industrial ou comercial, salvo com expressa autorização escrita dos Editores, sendo apenas permitido para aplicações didáticas ou dilettantes. Não assumimos nenhuma responsabilidade pelo uso de circuitos descritos e se os mesmos fazem parte de patentes. Em virtude de variações de qualidade e condições dos componentes, os Editores não se responsabilizam pelo não funcionamento ou desempenho deficiente dos dispositivos montados pelos leitores. Não se obriga a Revista, nem seus Editores, a nenhum tipo de assistência técnica nem comercial: **NÚMEROS ATRASADOS:** preço da última edição à venda. **ASSINATURAS:** os pedidos devem ser acompanhados de cheque visado pagável em SÃO PAULO, em nome da **EDITELE** — Editora Técnica Eletrônica Ltda.

**A** revista Nova Eletrônica ouviu doze empresas fabricantes do que convencionamos chamar de "eletromecânicos" (relés, conectores, potenciômetros, capacitores variáveis, ferites e cristais osciladores), com o objetivo de oferecer um painel desse setor. Com diferentes graus de solidez, já que os produtos diferem muito entre si, a indústria brasileira desses componentes não consegue dar conta plenamente das necessidades nacionais. A indústria eletro-eletrônica ainda importa boa parte do que precisa, segundo o GEICOM, e os fabricantes de eletromecânicos defendem-se alegando que poderiam substituir grande parte das importações através de simples adaptações em suas próprias estruturas ou nos equipamentos em que os componentes seriam utilizados.

Na prática, porém, a situação não está muito clara, a começar pela falta de controle sobre o que é produzido aqui e o que é importado, por parte dos órgãos de classe e do governo. Muitos dos eletromecânicos ainda são incluídos em estatísticas mistas, juntamente com produtos totalmente diferentes. Outra vertente do mesmo problema está na resistência do grande consumidor potencial de eletromecânicos — a indústria eletro-eletrônica — em utilizar o produto nacional, pelo fato de obter o similar importado a um custo mais baixo.

Por outro lado, em termos conjunturais, o setor vem tendo algumas vantagens. É o caso dos potenciômetros, por exemplo, que a crise econômica e a consequente restrição às importações têm beneficiado quanto à produção.

De todo modo, nossa reportagem tornou possível verificar que, apesar de eventuais lacu-

nas, a indústria nacional de eletromecânicos apresenta uma vasta gama de produtos. E, em alguns casos, como o dos relês, chega a exportar quantidades consideráveis.

As empresas, em geral, vêm procurando diversificar sua produção, a fim de ampliar seu mercado e atingir também os setores de informática, telecomunicações e instrumentação. Pode-se dizer que esses setores ainda estão crescendo e poderão vir a ser grandes consumidores de eletromecânicos, ao lado do maior cliente atual: a indústria de entretenimento.

A série do micro Nestor chega ao seu terceiro e último artigo — "último" em termos, pois consideramos essa apenas como uma série básica, de apresentação, montagem e utilização prática. Poderemos, mais adiante, abordar aplicações mais complexas do computador e o uso de interfaces.

Por enquanto, porém, estamos cumprindo o prometido há dois meses e apresentando o programa monitor do Nestor — a "alma" do micro, aquilo que o faz funcionar — juntamente com vários testes práticos e programas-exemplo. Começando pelos testes, estruturados num sistema gráfico passo a passo, como nos manuais de certas calculadoras, o montador vai aprendendo a manipular seu Nestor, através do teclado e do visor. Os programas, depois, oferecem a complementação do aprendizado, com exemplos mais complexos.

Estamos oferecendo ainda, este mês, a primeira parte de uma inédita tabela de equivalência de transistores. Inclui milhares de modelos americanos, europeus e japoneses, além de uma prática mini-ficha de identificação, que informa o tipo básico e a área de aplicação de cada componente.

LANÇAMENTO SIMULTÂNEO  
BRASIL/USA

# Agora, programar virou brincadeira!



## Chegou o Volume 2! “BASIC PARA CRIANÇAS” (\*)


Michael P. Zabinski

No mesmo estilo leve e descontraído do volume 1, o Dr. M. P. Zabinski continua o seu excelente curso de BASIC para jovens. Neste livro ele introduz novos conceitos e desenvolve os já apresentados no volume anterior. Entre os novos tópicos estão o uso das sub-rotinas, a animação de figuras na tela, as operações lógicas, o acesso direto à memória (PEEK e POKE) e vários outros conceitos avançados de programação.

Tudo muito bem explicado e acompanhado de dicas, exercícios, brincadeiras e desafios que estimulam os jovens a praticar os novos conhecimentos e assim dominar uma técnica indispensável aos homens do futuro. O livro se baseia na linguagem BASIC Nível II do TRS-80, uma das mais populares em todo o mundo.

Seus exercícios podem ser executados por micros nacionais como o CP 300, CP 500, D 8000, DGT 100, e compatíveis.

(\*) Título da "Howard W. Sams"

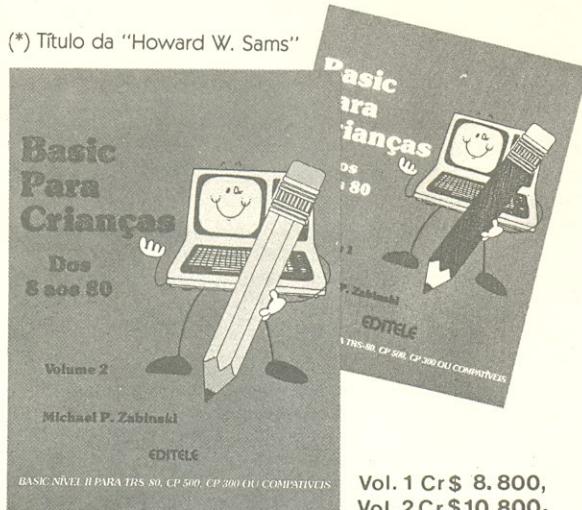

ADQUIRA-OS NA SUA LIVRARIA DE CONFIANÇA OU  
SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Em anexo estou remetendo a importância de Cr\$ \_\_\_\_\_ em Cheque N° \_\_\_\_\_ c/Banco \_\_\_\_\_ ou Vale Postal N° \_\_\_\_\_ (enviar à Agência Central SP) para pagamento de \_\_\_\_\_ livro/s “BASIC PARA CRIANÇAS” VOL. 1 E/OU VOL. 2 (assinalo) que me sera/ão remetido/s pelo correio.

Cheque ou Vale Postal, pagável em São Paulo, a favor de: EDITELE Editora Técnica Eletrônica Ltda.  
Caixa Postal 30.141 — 01000 — São Paulo — SP

Nome Principal \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

(Se não quiser destacar esta folha pode enviar xerox ou carta com os dados completos)

PREÇO VÁLIDO POR  
TEMPO LIMITADO



MAIS UM LANÇAMENTO  
**EDITELE**  
Divisão Livros

## Ponto decimal no DPM

Estive notando que muitos leitores fizeram observações a respeito do ponto flutuante no DPM versão 83. Pensando um pouco, achei que seria possível o controle do ponto através de uma chave de vários pólos, a mesma que controla as escalas (...)

Quero aproveitar e perguntar se é praxe da editora informar e oferecer nova assinatura quando já está no fim; a minha deve terminar em dois meses e eu não sei se envio o talão da revista ou se aguardo algum comunicado (...)

**José Corção**  
Curitiba — PR

É perfeitamente possível, José. Aproveitamos para dar a dica aos demais leitores: basta substituir a chave comutadora de escalas por outra de dois pólos e mesmo número de posições; ao segundo pôlo irão conectados os pontos decimais correspondentes a cada escala e, no ponto comum, um resistor de 470 ohms ligado à terra. Assim, à medida que a chave comuta as escalas, chaveia também os pontos decimais; lembrem-se apenas de que nesse caso, o ponto decimal não é automático, ou seja, não é chaveado pelo próprio sinal de entrada, como acontece nos instrumentos profissionais.

Todo assinante é avisado do vencimento da assinatura logo após o envio do penúltimo número da assinatura corrente, através de carta. Isso dá tempo mais que suficiente ao leitor de renová-la, sem problemas. Aguarde.

## Nestor

Com referência ao artigo publicado no nº 84 da NE, intitulado *Nestor*, posso as seguintes dúvidas:

O texto diz que os endereços das portas de saída formadas pelos integrados C16, C17 e C18 são 02H e 01H respectivamente; no entanto, a habilitação de C16 é dada pelo pino 11 de C17 que, por sua vez, tem uma das entradas ligada ao sinal IOWR (pino 1 de C16) e a outra entrada ligada à linha A0 da barra de endereços do Z-80. Portanto, todos os endereços de portas de saída com o bit menos significativo igual a 1, num total de 128 endereços, habilitarão, pela sua entrada

de clock, a porta formada por C16, não se verificando isso para o endereço 02H, que possui o bit menos significante (A0) igual a 0. C17 e C18, pelo diagrama, serão habilitados simultaneamente a C16, pois o sinal de habilitação, pino 6 de C17, é formado da mesma maneira que o sinal de habilitação de C16 (pino 11 de C17). Formulou, então, as seguintes questões:

1. Estaria o endereço da porta de saída formada por C16 errado (02H)?
2. No caso de não estar errado o endereço acima, a entrada, pino 13 de C17 não deveria estar ligada à linha A1 do Z-80?
3. Não há um péssimo aproveitamento do campo de endereçamento para portas de entrada e saída de dados?

Finalizando, gostaria de sugerir à redação a inclusão, nos próximos números da revista, de artigos versando sobre software e hardware de microprocessadores, com amplificações práticas; por exemplo: interfaces para portas de entrada e saída de dados (paralela/serial), com software adequado para gerenciar a transferência de dados; transferência de dados entre periféricos e memória através de DMA também com um exemplo de software; interfaces de drive de disco etc.

**José G. S. Duarte**  
Rio de Janeiro — RJ

Suas observações estão corretas, José. Por um erro de revisão no desenho, o pino 13 de C17 ficou ligado a A0 e não a A1, como deveria. Além dessa, há outras duas pequenas erratas no esquema do Nestor, que aparecem nesta 3ª parte da matéria. Nenhuma delas, porém, irá prejudicar a montagem, pois a placa de circuito impresso publicada no nº 85 está feita e revisada.

No que se refere ao aproveitamento da área de endereçamento, foi considerado o mais adequado possível no caso, dadas as condições de utilização e custo final do projeto.

Suas sugestões sobre aplicações práticas de microprocessadores foram anotadas e serão consideradas para as próximas montagens da NE. Gratos pelas boas idéias.

## Críticas (construtivas)

Toda crítica, quando realizada com o intuito de ajudar a melhorar alguma

coisa, deve ser bem-vinda e é por isso que lhes escrevo. Já coleciono esta revista há quase dois anos e só continuo a colecioná-la por considerá-la a melhor revista especializada em eletrônica que eu conheço. E olhem que já tive em mãos exemplares de todas as outras revistas do ramo.

Sou aluno do curso de Engenharia da UERJ e, apesar de ainda estar no 3º período, tenho feito inúmeros projetos para uso particular e que funcionaram perfeitamente. E é justamente devido aos meus projetos que tenho grande interesse pela atual linha adotada pela redação da NE em relação à seção Antologia. É uma ótima seção, mas gostaria de dar algumas sugestões que, tenho certeza, atenderão aos anseios de muitos outros aficionados por eletrônica como eu:

- tornar a Antologia mensal;
- publicar na seção características de componentes bastante comuns, como, por exemplo, o BC548, TIP41, IN914, BY127 etc.;
- não esquecer de acrescentar, nas publicações referentes aos transistores, os gráficos de VBE × IB e VCE × IC, além de gráficos referentes ao hfe (ganho em corrente CA), pois os maravilhosos artigos sobre o 2N2222, 2N3055, BD135 e BDI36 pecaram nesse aspecto. Nem todos têm acesso a manuais de fabricantes, por isso peço essa ajuda à NE (...)

Não se esqueçam dos transistores PNP, pois os NPN não são os únicos filhos de Deus. De resto, só desejo agradecer as muitas ajudas já prestadas por esta revista aos meus projetos.

**Fernando B. A. Aguiar**  
Rio de Janeiro — RJ


Estamos realmente procurando incrementar a Antologia, Fernando, pois a consideramos praticamente uma seção de utilidade pública, especialmente para os leitores mais afastados dos grandes centros, onde a dificuldade de conseguir informações técnicas sobre componentes multiplica-se várias vezes. O que tem nos ajudado muito são os leitores que, como você, enviam suas sugestões sobre os componentes que gostariam de ver "retratados" na seção. Continue em contato, mandando suas impressões; estamos fazendo o possível para tornar a seção mensal, o que deverá se concretizar em breve — incluindo os transistores PNP, é claro.

# Os Kits de Micro Chegaram!
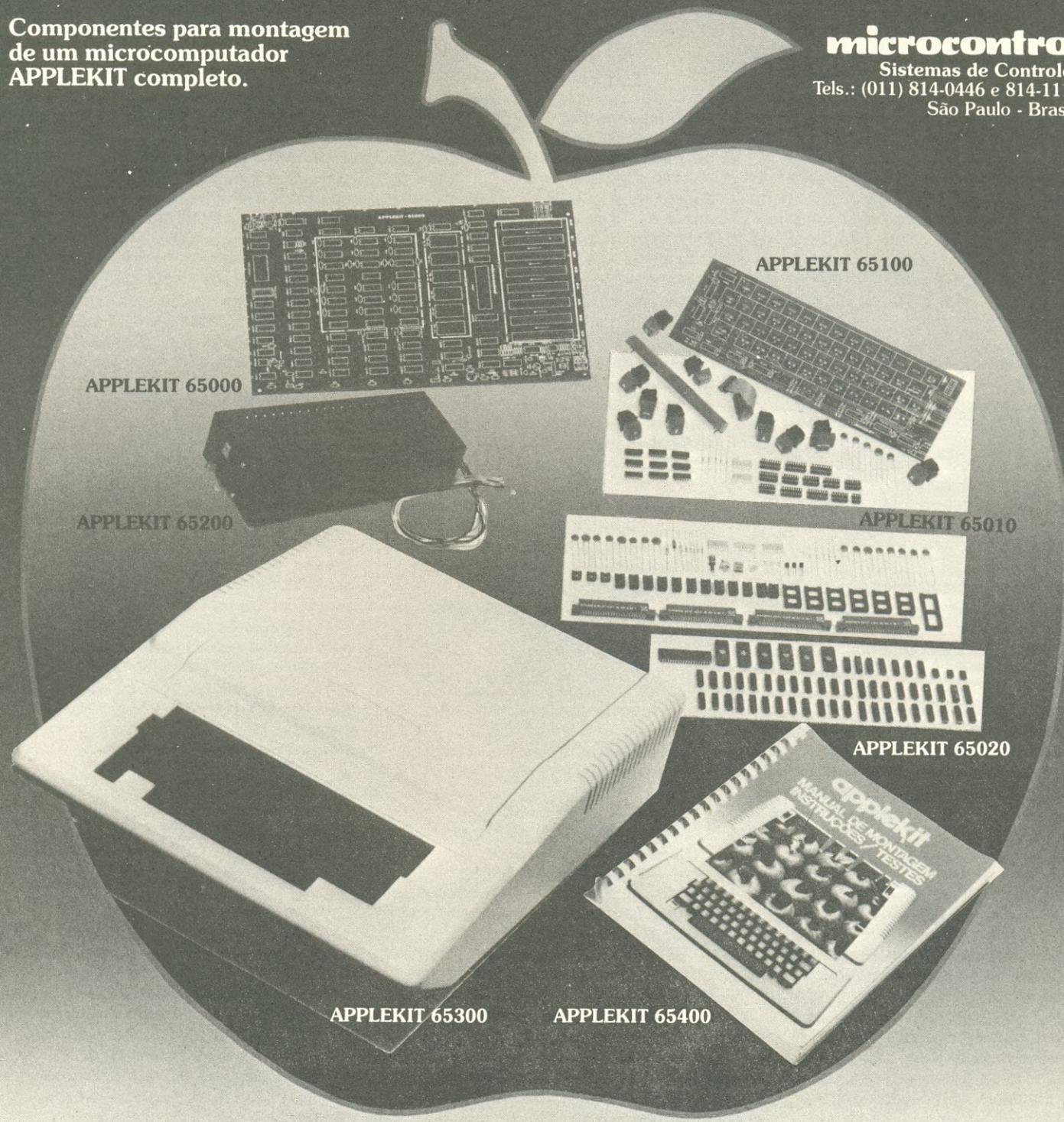
## APPLEKIT - Kit de microcomputador tipo Apple®

Componentes para montagem  
de um microcomputador  
APPLEKIT completo.

**microcontrol**  
Sistemas de Controles  
Tels.: (011) 814-0446 e 814-1110  
São Paulo - Brasil.



**APPLEKIT 65000** Placa de circuito impresso. **APPLEKIT 65010** Conjunto de soquetes, conectores, resistores e capacitores. **APPLEKIT 65020** Conjunto de semicondutores, TTL's, LSI e memórias (As memórias EPROM são fornecidas com gravação). **APPLEKIT 65100** Conjunto de teclado alfanumérico com 52 teclas e componentes, circuito impresso. **APPLEKIT 65200** Fonte de alimentação tipo chaveado. **APPLEKIT 65300** Caixa de microcomputador em poliuretano. **APPLEKIT 65400** Manual de montagem e teste de micro.

APPLEKIT é 100% compatível com os cartões periféricos da MICROCRAFT.

® Apple é marca registrada de Apple Inc.

**CURSOS****Siemens-Icotron**

**Componentes eletrônicos** — estudo sobre resistores, capacitores e outros semicondutores e suas aplicações em projeto. Período: 16 a 19/04. Horário: das 8 às 17 h.

**Técnicas de comando em baixa tensão** — classificação e normas técnicas, tipos, grandezas e características, dimensionamento perante diversos regimes de operação e de utilização. Período: 17 a 20/04. Horário: das 18:30 às 22:30 h; e 15 e 16/05, das 8 às 17 h.

**Eletrônica digital** — estudo sobre os principais aspectos básicos da eletrônica digital. Período: 7 a 11/05. Horário: das 8 às 17 h.

**Automação e Comando Industrial** — estudo sobre os principais aspectos básicos da automação industrial. Período: 28/05 a 01/06. Horário: das 8 às 17 h.

**Dispositivos de proteção e seletividade em baixa tensão** — aspectos principais dos dispositivos, como tipos, grandezas e características. Período: 08 a 11/05, ou 29 e 30/05. Horário: das 8 às 17 h.

A Siemens, além destes cursos de aperfeiçoamento para técnicos, engenheiros e estudantes, fornece outros para grupos fechados em empresas. Informações e inscrições poderão ser obtidas com Elcy ou Aparecida, pelo telefone 833.2527 — Caixa Postal 1375 — CEP 01000 — SP.

**ABACE**

**Robótica, automação e controle de processos CAD/CAM**. Período: 27 de abril.

**Sistemas de controle de energia** — seminário referente a microprocessadores para administração energética e controle de processos. Período: 31/08.

**Estrutura de microprocessadores — hardware e aplicações** — redes de micros, sistemas operacionais etc. Período: 27 a 28/09.

Informações podem ser solicitadas na própria ABACE, pelo tel. 285.2490 — SP.

**Universidade Federal de Minas Gerais**

**Microprocessador Z-80** — estudo sobre o funcionamento e a programação de microcomputadores baseados no μp Z-80. Período: 07 a 19/05. Horário: 2<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup> feira, das 19 às 22:30h; sábado das 8 às 12 h. Local: Deptº de Engº Eletrônica da UFMG.

Inscrições e maiores informações podem ser obtidas na Fundação Christiano Ottoni da UFMG, tel. (031) 222.4341.

**Amplificadores operacionais** — estudo sobre a utilização dos amplificadores operacionais. Período: 23 a 28/04. Horário: 2<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup> feira, das 19 às 22 h e aos sábados das 8 às 12:30 h. Local: Deptº de Engº da UFMG.

**Engenharia de potência** — estudo sobre os componentes eletrônicos de potência e suas aplicações.

Inscrições e maiores informações podem ser obtidas na FUNDEP — Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG pelo telefone (031) 441.1299 c/ Rogério.

**Lançada interface para operação em RTTY**

Dois radioamadores brasileiros, PY2EMI-Renato Strauss e PY2AIM-Sinésio Amorim, desenvolveram uma interface que permite aos possuidores de microcomputadores operarem na modalidade RTTY.

Abreviação de *Radioteletype*, o RTTY utiliza, normalmente, uma teleimpressora, conversor e transceptor. O desenvolvimento da eletrônica, porém, possibilitou que alguns países desenvolvessem computadores para uso específico em RTTY, substituindo, dessa forma, as teleimpressoras: e também das interfaces — através das quais torna-se possível o uso de micros comuns.

Além de radioamadores, Renato e Sinésio têm formação em engenharia eletrônica, o que lhes permite compatibilizar o desenvolvimento tecnológico com o

radioamadorismo. A interface foi lançada oficialmente no Micro Festival de Informática, realizado de 21 a 24 de março no Anhembi, pela empresa Rensi Eletrônica Digital Ltda., da qual Renato e Sinésio são sócios.

A importância deste lançamento, segundo Homero de Paula Lima Júnior-PY2CME, um dos grandes incentivadores do RTTY no Brasil, se deve principalmente ao fato da interface operar com os micros nacionais mais acessíveis ao consumidor em termos de custo, por isso mesmo bastante populares. "E além do mais, o Rensi RSTY-01 nada fica a dever aos importados", afirma Homero.

O uso do micro em substituição à teleimpressora foi possível pelo fato da interface possuir todos os padrões de comunicação em RTTY e ASCII e permitir a compatibilização de velocidades diferentes.

Além da Rensi RSTY-01, os radioamadores desenvolveram também o programa específico, sem o qual não seria possível trabalhar em RTTY. O pacote está sendo comercializado a Cr\$ 220 mil.

**Características** — A RSTY-01 é do tamanho de uma expansão, compatível com os micros de 16 kbyte de RAM; TU com saída TTL (caso contrário, precisa ser adaptado, o que é feito pela própria empresa fabricante).

Os desenhos próprios para teleimpressora não se ajustam aos microcomputadores, mas o pessoal já está entrando em contato com colegas dos Estados Unidos para conseguir figuras especiais nessa modalidade, conforme informações de Homero.

**Desenvolvida memória NMOS brasileira**

Jader Alves de Lima Filho, professor da Universidade de Campinas (Unicamp), desenvolveu um protótipo de uma memória dinâmica NMOS, a qual foi objeto de sua tese de doutorado defendida no final de março na própria Unicamp. Entre as características da memória RAM, está a capacidade de armazenar até 1.024 bits, entrada serial, tempo de acesso de 450 nanosegundos e tempo de ciclo de 700 nanosegundos.

Segundo Lima Filho, o desenvolvimento do projeto experimental que durou cerca de um ano e meio, permitiu que fossem testados os módulos

los separadamente, isto é, unidade de controle, interfaces de entrada e saída etc, mas não a integração de todos eles numa única pastilha.

"É importante que as pessoas não pensem que o circuito está pronto para industrialização. Não foi isso que fiz, pois para um desenvolvimento desse nível no país são necessárias muito mais coisas", afirma Lima Filho. A importância, na opinião do professor, está no fato do integrado ter sido desenvolvido em uma universidade e que futuramente este projeto possa vir a ser aproveitado pelas indústrias. "Significa ampliar um pouco mais o campo de projetos no país", conclui.

### Brasil produzirá eletrônica militar

A Engetrônica, empresa recentemente constituída e que possui 60% de capital da Engesa — Engenheiros

Especializados S/A, e 40% da Philips, atuará numa área ainda inexplorada no Brasil e que representa um promissor mercado: a eletrônica militar. A empresa absorveu toda a seção militar — equipamentos e laboratórios — da antiga Inbelsa, a divisão de telecomunicações da Philips desativada há dois anos.

Segundo Jurandir Brito de Freitas, diretor de novos empreendimentos da Engetrônica, as atividades da empresa abrangerá desde a produção de avionica (aparelhagem de comunicação e navegação para aviões, tanto de transmissão como de comunicações de estações terrestres); equipamentos na linha civil e militar, como transceptores em duas versões — portáteis ou veiculares em HF ou FM e VHF/SSB; equipamentos de controle de tiros dos tanques, compostos por giroelétrico da torre e elevação de canhão, associados ao computador de tiro e ao optrônico.

Afirma Brito de Freitas que os tiros de canhão serão calculados pelos computadores. O desenvolvimento de optrônico envolve alta tecnologia, pois é um equipamento ótico acoplado a um intensificador de imagem noturna e a ele é integrado ainda um telêmetro a laser.

Ainda na linha militar serão produzidos equipamentos de controle de tiro anti-aéreo, aos quais serão integrados radares de busca e rastreamento, computadores de tiro, telêmetros a laser e painéis de controle.

Na linha civil, que inclusive já está em operação, possui inversores estáticos de potência, estabilizadores de rede, sistema de controle de corrente e tensão e choppers para tróleibus.

"O objetivo do grupo é integrar todo o sistema, já que a Engesa é uma tradicional fabricante de tanques e não tem quem produza tais equipamentos", afirma Brito Freitas; "esse é o motivo da verticalização", conclui.●

## TRANSFORME SUA BATERIA EM 110 OU 220 VCA

Trata-se de um gerador eletrônico "Solid State" sem contatos móveis chamado inversor que gera de qualquer bateria (CC) adequada, a necessária corrente alternada, quando usado em um veículo ou quando a rede comercial falhar.

Exemplos de utilização:

- **USO DE APARELHOS DE TVs, VÍDEO CASSETE, VÍDEO CÂMARA** em automóveis, ônibus ou outro veículo, sem necessidade de ligações complicadas.
- **USO EM MICROCOMPUTADORES** (e computadores) para estes não perderem a memória com a falha da rede comercial. O inversor se liga em microsegundos, sem o computador "perceber" a falha de energia e comuta da mesma maneira o computador de volta a rede, carregando automaticamente as baterias.
- **ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**, usando a mesma iluminação de sempre, quando a rede falhar, sem necessidade de "faróis" ou montagem de novos circuitos.
- **CAIXAS REGISTRADORAS ELETRÔNICAS**
- **BALANÇAS ELETRÔNICAS**.
- As mais diversificadas utilizações onde **não pode faltar energia elétrica**.
- Fabricamos tipos de onda quadrada com características iguais a onda senoidal, e de onda senoidal pura, com mais de 50 modelos diferentes.
- Garantimos o que fabricamos.
- Fabricamos inversores de 150W até 10KVA.

## CIRCUITO IMPRESSO PROFISSIONAL

- **MATERIAL PARA CIRCUITO IMPRESSO** para fabricação a partir da obra de arte até o acabamento da placa. TEMOS PARA PRONTA ENTREGA TODO MATERIAL.
- **A NOSSA EMULSAO** fotosensibilizadora para placas de circuito impresso trabalha em luz do dia, e é de facilímo manuseio. Não tem cheiro, não prejudica a pele e não é tóxica.
- Despachamos para todo Brasil, via reembolso aéreo.
- Manufaturamos também a curto prazo placas de circuito impresso, furadas, prateadas ou zincadas.
- Montamos placas de circuito impresso completas. Entregamos testadas.

**R OMIMPEX S. A.**

RUA ANHAIA, 164 / 166 — CEP 01130 — FONE: 223-6699 — SÃO PAULO — SP

### Série de micros 16000 lançada em CMOS

Enriquecendo a família de microprocessadores de 32 bits, foi lançado um CI construído em CMOS 3  $\mu\text{m}$ , com uma faixa de temperatura operacional entre -55 e +125°C.

A primeira pastilha, construída com caudade N processo de duplo polisilício, é a 16CO32, que tem um duto de dados de 16 bits. A 32CO32, com um duto de dados de 32 bits, deve sair nos próximos meses.

As especificações preliminares das duas pastilhas, fornecidas pela National Semiconductor (Santa Clara, CA, EUA), indicam uma máxima potência de dissipação de 400 mW quando operando com uma fonte de 5 volts de alimentação. Os  $\mu\text{Ps}$  podem endereçar diretamente 16 Megabytes. O 16CO32 é encapsulado numa carcaça de 48 pinos e o 32CO32 será colocado numa cápsula do tipo portadora de pastilha de 68 pinos.

(Fonte: *Electronic Design*, 20 de setembro de 1983)

### Manufatura automática testada pelo NBS

O Bureau de Padrões Nacionais (NBS) dos EUA e a Marinha americana estão desenvolvendo uma pesquisa ambiciosa nas técnicas de manufaturas automáticas, principalmente robótica. A atividade principal será comandada pelo NBS e a Marinha fornecerá os fundos. Os objetivos do programa são simples: estudar novas técnicas de medida para melhorar o controle de qualidade; examinar e desenvolver interfaces padrões entre sistemas de dados e máquinas incompatíveis diretamente; e transferir, eventualmente, técnicas avançadas a indústria americana. O projeto está sendo iniciado com recursos de pesquisa que simulam uma pequena máquina totalmente automatizada.

(Fonte: *Electronic Design*, 7 de julho de 1983)

### Japoneses desenvolvem superminis de GaAs

Enquanto os fabricantes americanos preocupam-se com aplicações militares para os circuitos de computadores super-rápidos em arseniato de gálio (GaAs), as firmas japonesas

estão investindo para desenvolver superminicomputadores com finalidades comerciais. Prevê-se que esses superminis japoneses serão cerca de 50 vezes mais rápidos que os mais famosos utilizados atualmente, tais como a máquina VAX da Digital Equipment e a série MV da Data General. Essa é a essência de uma publicação denominada Gigabits Memory, distribuída pela Mackintosh International, uma empresa britânica especialista em consultoria de pesquisa avançada em eletrônica. A publicação diz que as empresas de semicondutores japoneses têm 500 pesquisadores trabalhando no desenvolvimento de pastilhas de arseniato de gálio, como, por exemplo, numa memória de acesso direto de 1kbit estática e multiplicadores digitais de 16 x 16 bits. A Mackintosh afirma também que existem muitos problemas, como o alto custo de materiais e o baixo rendimento de fabricação, que ainda não foram resolvidos.

(Fonte: *Electronics*, 30 de junho de 1983)

### Novos multiplicadores digitais no mercado

Com a crescente demanda de circuitos integrados multiplicadores digitais utilizados em processamento de sinais, computadores, terminais gráficos e telecomunicações, a concorrência no setor está aumentando. Muitos CIs melhorados advêm de novos fornecedores que estão começando a operar na área. A Advanced Micro Devices (Sunnyvale, CA, EUA) tem um novo multiplicador digital bipolar 16 x 16 bits, o AM 29516/17, que aceita relógio de 90 nanosegundos e dissipada 1,5 W. A Synertec (Santa Clara, CA, EUA) está lançando uma unidade MOS canal N 16 x 16 bits BY-66016 que também multiplica em 90 nanosegundos e requer 1,5 W. Entretanto, o maior fabricante de CIs multiplicadores digitais, a TRW LSI Products Division (La Jolla, CA, EUA) também não está parado — deverá lançar um multiplicador integrado que parece ser o mais rápido produzido até agora. Uma pastilha bipolar de 45 nanosegundos, chamada de MPY-016K, que abriga 15 mil transistores em uma pastilha de 4,7 mm x 4,5 mm e necessita somente de 4 W de alimentação.

(Fonte: *Electronics*, 30 de junho de 1983)

### Lançada a maior MAD com porta-dual

Uma memória de acesso direto — MAD com porta-dual, com capacidade de 1024 x 8 bits é a maior memória desse tipo disponível em uma única pastilha. A SY21D1, produzida pela Synertec (Santa Clara, Califórnia, EUA) tem tempo de acesso de 100 ns e é fabricada por um processo de porta de silício N com dupla camada de silício policristalino. O CI é fornecido numa carcaça de 48 pinos, permitindo acesso independente à matriz para leitura ou escrita assíncrona. A descrição do circuito está incluída no catálogo de 1983 da Synertec, que está lançando também um avançado controlador de gráficos e um conjunto varredura de feixes (SY 66450 e SY 66550) que permitem operar com gráficos mapeados a bits.

(Fonte: *Electronic Design*, 7 de julho de 1983)

### Transistor de potência com litografia TEC-MOS

Visando obter os primeiros transistores bipolares de potência com desempenho robusto e ausência de avalanche secundária, comumente presente nos transistores bipolares com difusão simples, foi adaptada ao processo bipolar planar a litografia de linhas finas empregada na construção dos TEC-MOS de potência.

Usando esta tecnologia, a RCA Solid State Division (Somerville, NJ, EUA) desenvolveu uma família de transistores bipolares de uso geral com uma área segura de operação na polarização direta bastante ampla. A litografia de linhas finas produz um transistor celular com milhares de emissores individuais. Em alguns casos, são produzidas também bases individuais e resistores de balanceamento de emissores. Os primeiros dispositivos, colocados em carcaça TO-220 e TO-3, têm 400 volts de  $V_{CEO}$ ,

\*Professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  
Coordenador do Laboratório de Subsistemas Integráveis da Poli.  
Autor de várias obras sobre microeletrônica.

operando com  $I_C$  de 5 a 15 A.  
(Fonte: *Electronic Design*, 7 de julho de 1983)

### Resist permite melhorar Cls

Um material resist positivo, para fabricação de linhas submicrométricas em Cls, permite eliminar o efeito de variações de processamento não previstas, aumentando deste modo o rendimento dos dispositivos. Este material — projetado para corrosão e plasma, implantação iônica e processos de moagem iônica — adere muito bem em torno dos substratos comumente utilizados, incluindo metais. Além disso, suporta soluções de corrosão processadas a temperatura de 150 graus, mantendo as configurações de máscaras. Criado pela Eastman Kodak (Rochester, NY, EUA), o chamado material 820 é imune a variações no tempo de exposição e à intensidade luminosa. Também é imune a atividades químicas do revelador e ao tempo de revelação. O resist pode ser usado com imagem reduzida em equipamentos de litografia pula e repete (o revelador Kodak 933 torna-se necessário) bem como pode ser utilizado com equipamento de varredura por projeções (nesse caso, é necessário o revelador 936).

(Fonte: *Electronic Design*, 1 de setembro de 1983)

### Banda passante de 200 MHz em operacionais

Três circuitos operacionais híbridos têm faixa passante de 3 dB para pequenos sinais situados entre 70 e 200 megahertz, sendo os mais rápidos amplificadores operacionais agora existentes. Estes integrados híbridos são o CLC-200, 210 e 220, oferecidos pela Colinear (Loveland, Colorado, EUA), todos encapsulados em carcaças de 12 pinos, tipo TO-8. O circuito mais rápido do grupo, o CLC-220, tem banda passante de menos 3 dB para 200 MHz e uma freqüência de máxima potência de 50 MHz. Este circuito fornece saída de  $\pm 10$  volts, 25 mA, utilizando apenas 30 mA de corrente quiescente.

O CLC-200, que pode ser considerado um dispositivo de uso geral, tem faixa passante de 3 dB em 100 MHz, operando com um ganho em malha fe-

chada de  $\pm 10$  volts em 100 ohms, na freqüência de máxima potência de 25 MHz. A faixa passante do CLC-210 é de 75 MHz e sua saída de  $\pm 30$  V em 60 ohms, a 10 megahertz.

A Colinear também está oferecendo um amplificador linear CC que tem impedância de entrada de 50 ohms e impedância de saída de 50 ohms com faixa de -3 dB em um gigahertz. (Fonte: *Electronic Design*, 1 de setembro de 1983)

### MALREs mais densas em cápsulas de plástico

O lançamento de Memórias Apenas de Leitura Reprogramável — MALRE (EPROM) por seus maiores fabricantes ocorreu praticamente de modo simultâneo. A Advanced Micro Devices (Sunnyvale, CA, EUA) anunciou o lançamento de sua MALRE 256 kbits, denominada Am 2756, apenas três meses após a introdução do primeiro desses Cls pela Intel (Santa Clara, CA, EUA). A MALRE da AMD está estruturada em 32 k  $\times$  8 bits, podendo substituir pino-a-pino o integrado da Intel. A tensão de programação é a mesma (12,5 V), potência dissipada idêntica e o tempo de programação é de 5 minutos. O Cl da AMD tem também 170 ns de tempo de acesso, 130 mW de potência de espera e fusíveis de silício policristalino para redundância. A empresa atribui a diminuição do tempo de acesso, de 200 ns para 170 ns aos menores níveis de sinais internos obtidos com a otimização da tecnologia de processo. São fornecidas versões de 170, 200, 250, 300 e 400 ns de tempo de acesso.

Por sua vez, a Intel anunciou a disponibilidade de MALREs de 32 kbits e 64 kbits, encapsuladas em plástico, denominadas pela empresa de MALREs de produção. Considerando um aumento de demanda de 200% nas MALREs unitárias, a Intel gastou dois anos desenvolvendo um processo de injeção-modelamento que, combinado com a montagem automática, permite o aumento da produção dessas memórias por um fator de 10. O fabricante observa que, embora tais subsistemas só possam ser programados uma vez, o encapsulamento plástico resulta em custos mais baixos e produção mais elevada. Os próximos lançamentos plásticos anunciados serão para 128 kbits e 256 kbits.

(Fonte: EDN, 18 de agosto de 1983) ●

## SOQUETES PARA CIRCUITO INTEGRADO

- De 06 a 64 Pinos
- Aplicações profissionais
- Especificações norma MIL
- Solda placa, com pinos torneados
- Wire-Wrap dourado
- Contato com 0,30 microns de ouro
- Entrega imediata

## FIO PARA WIRE-WRAP

- Ótima qualidade
- Revestimento de Teflon
- 10 cores disponíveis
- Nas bitolas AWG 30, 28 e 26
- Entrega imediata

M.B - Com. Ind. de Prod.  
Eletrotécnicos Ltda.  
Rua: Teodoro Sampaio, 2.780  
- Cj 203  
Fone: 815-2304 -  
Tlx: (011) 33268

NESTOR, A BASE DE TODOS  
OS COMPUTADORES — CONCLUSÃO

# Software e operação



Grave o programa monitor — publicado aqui integralmente — na EPROM de seu micro, faça os primeiros testes de funcionamento e utilize os programas aplicativos sugeridos

**L**evando em conta que, a essa altura, todos os montadores devem estar com o *hardware* de seus Nestores devidamente acertado, vamos prosseguir (e concluir) com a apresentação do programa monitor, os testes com o micro ligado, operação básica do mesmo e, por fim, alguns pequenos aplicativos, como o princípio de um relógio digital e o Jogo da Forca.

Gostaríamos apenas de relembrar, antes de continuar, que o Nestor é, basicamente, um pequeno sistema de desenvolvimento para o microprocessador Z-80, de baixo custo, servindo como ferramenta para *hardware* e *software* de vários tipos de microprocessadores — devido à sua compatibilidade de *software* com o 8080, NSC-800, NEO-780 e o 8085, da Intel.

**O programa monitor** — Como sabemos, todo computador exige um sistema operacional que possa servir de interface entre o homem e a máquina, a fim de proporcionar um bom entendimento de parte a parte. Os sistemas operacionais podem ser classificados em diversos tipos, de acordo com sua capacidade e o tipo de máquina a que é destinado.

O chamado “programa monitor”, que não passa de um sistema operacional de pequeno porte, deve ser concebido em perfeita “sintonia” com o projeto do *hardware* — donde se conclui que, para cada *hardware*, existe um sistema operacional específico.

Encontramos hoje, nos diversos tipos de microcomputadores existentes, soluções dos mais variados tipos. Vê-se, por exemplo, computadores com uma estrutura física bastante simplificada, mas com um *software* poderosíssimo — ou vice-versa. As considerações de projeto mais importantes em qualquer caso, porém, são basicamente a velocidade de operação do sistema e seu custo.

No caso específico do Nestor, o projeto do sistema (tanto *hardware* como *software*) foi feito visando construir um sistema de baixo custo, de maneira a viabilizá-lo como montagem experimental. Em outras palavras, temos um *hardware* relativamente “pobre”, compensado, por outro lado, por um programa monitor bem estruturado, como veremos em seguida.

Nosso programa possui um total de

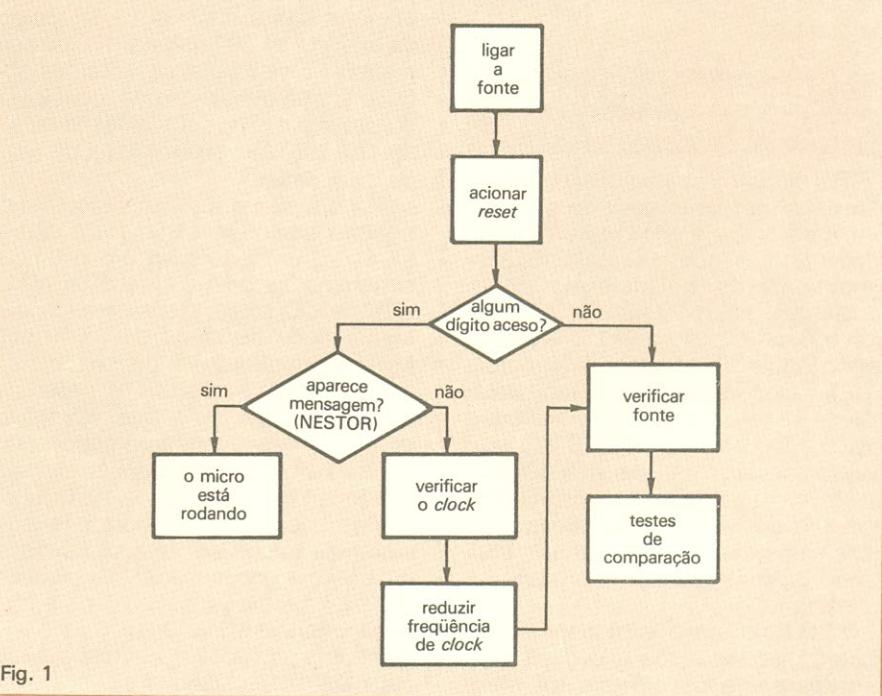


Fig. 1

Fluxograma para a seqüência de testes do Nestor.

## Endereços do programa monitor

Tabela 1

- 0000 - *Programa principal (PP1)*: inicialização, mensagem de *reset*
- 0090 - *Varredura (VARR)*: leitura de teclas e varredura dos dígitos
- 009C - *Restauração (REST)*: varredura dos dígitos (catodos)
- 00A9 - *Tempo (TEMPO)*: tempo de varredura
- 00BD - *Ajuste de coluna (AJCOL)*: ajuste do valor da coluna introduzido pela tecla
- 00D8 - *Ajuste tecla (AJTEC)*: correção valor da linha da tecla
- 00F0 - *Alterar comando (ALTCOM)*: recebe flag de comando
- 00F5 - *Permissão (ROTPER)*: apaga o *display* e libera o campo de endereços
- 010F - *Campo endereços (ROTCP)*: entrada de dados, seqüencialmente, no campo de endereços do visor
- 011E - *Leitura (ROTLT)*: mostra valor do dado respectivo do endereço visado
- 012F - *Campo dados (ROTCD)*: permite alteração do dado
- 0140 - *Atualização (ATUAL)*: rotina que permite alteração de valores (endereços e dados)
- 0152 - *Decodificação (DECOD)*: prepara caractere para decodificação
- 0161 - *Ajuste endereço memória (RAME)*: atualiza par DE que fica como indicador de memória
- 016E - *Display (DISPLAY)*: prepara buffer de visor p/ formatação
- 0186 - *Formatação (FORMAT)*: formata valor para 7 segmentos
- 019F - *Próximo (ROTPR)*: incrementa valor do endereço presente no *display*
- 01AF - *Último (ROTUL)*: decrementa valor do endereço presente no *display*
- 01C8 - *Rodar (ROTRD)*: inicialização p/ partida do endereço colocado
- 01E2 - *Exame registradores (ROTER)*: inicializa seqüência dos registradores a serem mostrados no visor
- 01EA - *Inicialização (INICIAL)*: formata *display* para a modalidade de exame de registradores
- 01F4 - *Seleção de registradores (SELREG)*: seleciona o registrador seguinte a ser mostrado
- 0205 - *Alteração registradores (ALTREG)*: rotina de alteração do conteúdo do registrador armado
- 021E - *Saída (ROTS)*: saída com valor do registrador armado
- 02F1 - *Interrupção vetorizada (RIV)*: recebe o endereço colocado como vetor
- 0C00 - Área de pilha do Ex. Registradores
- 0BE4 - Área de pilha do usuário (monitor)
- 0800 a 0BFF - Área de RAM

835 bytes (ou 343 H), contendo um programa principal, 24 sub-rotinas e tabelas de formatos e saltos. Devido à sua extensão, preferimos não esquematizá-lo em diagramas de blocos (seriam necessários mais de vinte deles). Estamos, portanto, publicando somente a listagem com os mnemônicos em *Assembler* e os respectivos códigos de máquina. Veja, na Tabela 1, os endereços principais do programa monitor, seguidos de suas respectivas funções; a forma de se utilizar essa biblioteca de software será vista na parte relativa aos programas, no final desta matéria.

De posse do programa monitor, já gravado em EPROM, estamos prontos para empreender a seqüência de testes dinâmicos, já prometida na 2<sup>a</sup> parte da série. Aconselhamos que seja seguida à risca, para garantir o perfeito funcionamento do micro.


**Novos testes de hardware** — Antes de mais nada, é preciso ter uma

EPROM 2716 gravada com o programa apresentado e conferir cuidadosamente essa gravação — lembre-se que não é perda de tempo, pois esses cuidados evitam muita dor de cabeça depois.

Feita essa checagem, instale a memória na placa, em sua posição correta; se todos os demais componentes estiverem montados e conferidos, basta ligar a fonte e acionar o *reset* do micro (o que deve ser feito com a micro-chave instalada no extremo esquerdo da placa). Ele deverá funcionar imediatamente, o que poderá ser constatado com o surgimento da palavra "Nestor" em seu visor.

Para facilitar ainda mais essa etapa, montamos o fluxograma da figura 1, que prevê todas as possibilidades de operação ou problemas com o computador. Ele só é válido, porém, caso tenham sido efetuados os testes passivos da edição passada — considerando, assim, placa e Cls como já testados e idôneos.

Se, por acaso, você chegar até o

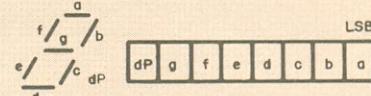

0 - COH	A - 88	L - C7
1 - F9	B - 83	N - C8
2 - A4	C - C6	O - C0
3 - B0	D - A1	P - 8C
4 - 99	E - 86	Q - 98
5 - 92	F - 8E	R - CE
6 - 82	G - 82	S - 92
7 - F8	H - 89	T - 87
8 - 80	I - F9	U - C1
9 - 90	J - E1	

Fig. 2

Formato da palavra do display e códigos dos caracteres mais usados.

bloco "testes de comparação", será necessário efetuar algumas verificações em pontos estratégicos do circuito. As Tabelas 2 e 3 servirão de apoio nesse caso, pois trazem os tipos de formas de onda encontrados em tais pontos, **após o acionamento do reset**.

Há um outro bloco, no fluxograma, que diz: "diminuir a freqüência de *clock*". Para isso, basta acrescentar, em paralelo com o cristal, um capacitor da ordem de algumas centenas de picofarads. Essa redução da freqüência poderá tornar-se necessária no caso de você estar usando (mesmo sem saber) memórias mais lentas que as previstas.

Dedique também uma certa atenção à forma de onda do *clock*, que deverá estar perfeitamente quadrado; nesse caso, a única modificação a fazer é a substituição de C115 (74LS04) por outro. Esse tipo de problema, tudo, é bastante raro.

Com relação à fonte, não basta que ela esteja fornecendo os 5 volts prescritos, já que podem surgir ruídos devido ao chaveamento do *display* e das memórias, que, por L.di/dt, podem produzir ruídos (pulsos breves) de cerca de 20% de Vcc; além disso, tais pulsos dificilmente são captados por osciloscópios comuns. Esse problema deverá variar de montador para montador, devido às diferenças entre Cls do mesmo tipo e a pequenas variações no traçado da placa.

Para todos os casos, porém, a solução é a mesma: ligar, soldando diretamente através de fios, o +5 V e o terra da fonte aos pinos correspondentes da CPU, sem desfazer a ligação original; em seguida, basta verificar se a operação foi alterada em alguma coisa.

Consideraremos essas informações

## Sinais da CPU

Tabela 2

PINOS DA CPU	FUNÇÃO	NÍVEIS LÓGICOS
30 a 40, 1 a 5	A0 a A15	pulsados
7 a 10, 12 a 15	D0 a D7	pulsados
6	clock	pulsados
19,20, 21,22,27	M1,MREQ,IORQ, RD,WR	pulsados
16,17,24 25,26	WAIT,INT,NMI, RESET,BUSREQ	nível alto

sobre o *hardware* como suficientes para a montagem do Nestor, sem tropeços. Estamos, no entanto, à disposição de todos os montadores para sanar eventuais dúvidas através de carta.

**Operação: primeiros passos** — Vamos dar início à seção de operação, explicando detalhadamente a função de cada tecla do micro, onde adotaremos a seguinte notação:

DISPLAY — 1 2 3 4      5 6

campo de endereços      campo de dados

TECLADO — P

Tecla RS (*reset*) — como você deve ter notado, não foi previsto espaço no teclado para essa função; ela foi propositalmente separada, sendo realizada por uma micro-chave de pressão colocada pouca acima da entrada da fonte e fixada na placa. A razão de isolá-la foi evitar que, acidentalmente, provoque a interrupção de um programa que esteja sendo rodado.

Esse é o único comando por *hardware* e é responsável pela inicialização do programa monitor, pois coloca o registrador PC (contador de programa) em 0000. Quando acionado, faz aparecer no visor a mensagem de *reset* — "Nestor" — indicando que o micro já foi inicializado. O *reset* não altera o conteúdo das memórias, embora o conteúdo dos registradores (exceto o do PC) da CPU não seja garantido pelo fabricante.

Tecla P (permissão) — tem como função a abertura do campo de endereços, que são os quatro primeiros dígitos do visor, da esquerda para a direita.

Ao ser pressionada, essa tecla faz com que o *display* apague totalmente, indicando permissão para a entrada dos algarismos em hexadecimal. Ao serem teclados, os algarismos vão en-

trando nesse campo da direita para a esquerda e podem ser carregados indefinidamente, sempre "empurrando" os outros algarismos no mesmo sentido. Isso evita ter que pressionar a tecla de permissão novamente ao ocorrer um erro de digitação, bastando apenas colocar o valor correto em seguida.

O endereço mostrado no visor servirá em três processos diferentes: listagem e modificação do dado dessa locação, como endereço de partida para rodar e como vetor de interrup-

ção — correspondentes às teclas que veremos a seguir.

Tecla L (leitura) — tem a função de mostrar, no 5º e 6º dígitos do visor (campo de dados), o valor em hexadecimal da locação mostrada no campo de endereços. Ao ser pressionada, além de apresentar esse conteúdo, permite a substituição direta do mesmo, a exemplo do que ocorre com o campo de endereços, ou seja, com os algarismos entrando no mesmo sentido; permite também fazer correções diretamente, como já visto.

É importante notar que o valor mostrado no *display*, tenha sido alterado ou não, já é o conteúdo real da locação respectiva, não necessitando de um comando posterior para confirmação, como acontece em outros micros.

Tecla +1 (próximo) — incrementa de uma locação o valor indicado no campo de endereços, mostrando o conteúdo no campo de dados, que é operado exatamente como foi descrito acima.

Tecla -1 (último) — decrementa de uma locação o valor indicado no campo de endereços.

Tecla R (rodar) — faz com que o processador rode o programa que começa na locação apresentada pelo campo de endereços. Em outras palavras, para essa operação é necessária a colocação prévia de um endereço válido, através da tecla de permissão. A execução do programa é imediata, ou seja, a partir do momento em que a tecla "R" é acionada.







Tecla ER (exame de registradores) — tem como objetivo a leitura e alteração do conteúdo dos registradores. Quando acionada, então, faz surgir no visor o termo A = XX, onde XX é o conteúdo do registrador A. Se for pressionada, a seguir, a tecla +1, aparecerá o conteúdo de B, e assim por diante.

Se for acionada uma tecla hexadecimal, o valor entrará no campo de dados da direita para a esquerda, alterando o conteúdo do registrador. Nota-se que esta função é menos operacional, embora seja bastante didática. Num dos exemplos que vêm a seguir, você verá como utilizá-la.

Tecla IV (interrupção vetorizada) — como se pode ver pelo esquema do Nestor, publicado na 1ª parte, existe a opção de liberação do *NMI* para uso externo. A função dessa tecla, então, é a de colocar um endereço válido — que servirá como vetor — quando houver uma transição de 1 para 0 no *NMI*. Em outras palavras, quando isso ocorrer, o programa partirá da locação escolhida como vetor. A operação é simples, bastando colocar o endereço através da tecla de permissão e, a seguir, acionar esta tecla.

## Sinais em alguns Cls

Tabela 3

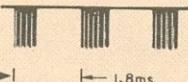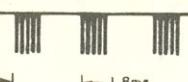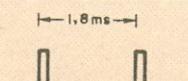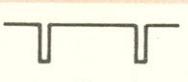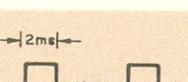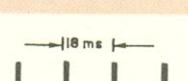CL	PINO	FORMA DE ONDA (aproximada)
2	20	
3,4	8	
3,4	10	
7,8	4,13	
6	9	
6	2,5,7, 10,12,15	
9,10	1,4,10,13	

Todas as formas de onda para *clock* de 3,58 MHz

\*\*\*\*\*

PROGRAMA MONITOR NESTOR  
NOVA ELETRONICA  
SAO PAULO S.P. 01/84 MSCS/JRP

\*\*\*\*\*

PROGRAMA PRINCIPAL

END. INSTR. LABEL MNEMONICO

0000 31000C PP1 LD SP,0C00H  
0003 C5 PUSH BC  
0004 D5 PUSH DE  
0005 E5 PUSH HL  
0006 F5 PUSH RF  
0007 21E60B LD HL,FLAG  
0008 3619 LD (HL),19  
000C 215C00 LD HL,MENS  
000F 11E70B LD DE,BUFDIS  
0012 010600 LD BC,000H  
0015 ED80 LDIR  
0017 31E40B INICIO LD SP,0BE4H  
0018 21E70B LD HL,BUFDIS  
001D 0600 LD B,0H  
001F 1E06 LD E,0H  
0021 3E01 LD A,0H  
0023 CD9000 NE1 CALL VARR  
0026 79 LD A,C  
0027 87 ADD A,A  
0028 1D DEC E  
0029 C22300 JP NZ,NE1  
002C 78 LD A,B  
002D FE00 CP 0OH  
002F CR1700 JP Z,INICIO  
0032 21E70B NE2 LD HL,BUFDIS  
0035 CD9C00 CALL REST  
0038 7A LD A,D  
0039 D303 OUT PDIG  
003B DB01 IN A,PTEC  
003D FE00 CP 0OH  
003F C23200 JP NZ,NE2  
0042 CDBD00 CALL AJCOL  
0045 CDBB00 CALL AJTEC  
0048 FE13 CP 13H  
004A CR7700 JP Z,NE3  
004D FE10 CP 10H  
004F DR8300 JP C,NE4  
0052 CDF000 NE5 CALL ALTCOM  
0055 21E60B NE6 LD HL,FLAG  
0058 76 LD A,(HL)  
0059 C36900 JP RECCOM  
005C C8 DEFB  
005D 86 DEFB  
005E 92 DEFB  
005F 87 DEFB  
0060 C0 DEFB  
0061 CE DEFB  
0062 00 NOOP  
0063 00 NOOP  
0064 00 NOOP  
0065 00 NOOP

\*\*\*\*\*

PONTO DE ENTRADA DE INTERRUPCAO NMI

0066 C3F20B JP RIV  
0069 212003 RECCOM LD HL,TABCOM  
006C 85 RD A,L  
006D 6F LD L,A  
006E 7E LD A,(HL)  
006F 4F LD C,A

0070 3E0A LD A,0AH  
0072 85 ADD A,L  
0073 6F LD L,A  
0074 6E LD L,(HL)  
0075 61 LD H,C  
0076 E9 JP (HL)  
0077 21E60B NE3 LD HL,FLAG  
0078 7E LD A,(HL)  
007B FE15 CP 15H  
007D CRP401 JP Z,SELREG  
0080 C35200 JP NES  
0083 21E60B NE4 LD HL,FLAG  
0086 7E LD A,(HL)  
0087 FE15 CP 15H  
0089 CR0502 JP Z,ALTREG  
008C 00 NOOP  
008D C35500 JP NEG

\*\*\*\*\*

ROTINA DE VARREDURA

0090 4F VARR LD C,A  
0091 CDA900 CALL TEMPO  
0094 DB01 IN A,TECLADO  
0096 FE00 CP 0OH  
0098 C8 RET Z  
0099 47 LD B,A  
009A 51 LD D,C  
009B C9 RET

\*\*\*\*\*

ROTINA DE RESTAURACAO

009C 0E06 REST LD C,06H  
009E 3E01 LD A,01H  
00A0 CDA900 NE7 CALL TEMPO  
00A3 87 ADD A,A  
00A4 0D DEC C  
00A5 C8 RET Z  
00A6 C3A000 JP NE7

\*\*\*\*\*

ROTINA DE TEMPO

00A9 F5 TEMPO PUSH RF  
00AA D303 OUT PDIG  
00AC 7E LD A,(HL)  
00AD D301 OUT PSEG  
00AF D9 EXX  
00B0 110001 LD DE,ATRASO  
00B3 1B LOOP1 DEC DE  
00B4 7A LD A,D  
00B5 B3 OR E  
00B6 C2B300 JP NZ,LOOP1  
00B9 D9 EXX  
00BA 23 INC HL  
00BB F1 POP RF  
00BC C9 RET

\*\*\*\*\*

ROTINA DE AJUSTE DE COLUNA

00BD 0E00 AJCOL LD C,00H  
00BF 3E01 LD A,01H  
00C1 BA CP D  
00C2 CRD600 JP Z,NE8  
00C5 87 ADD A,A  
00C6 0E08 LD C,08H  
00C8 BA CP D

\*\*\*\*\*

ROTINA DE AJUSTE DE TECLA

00D6 51 NE8 LD D,C  
00D7 C9 RET

00D8 1E08 AJTEC LD E,08H  
00DA 0E00 LD C,00H  
00DC 3E01 LD A,01H  
00DE B8 NE10 CP B  
00DF CREB00 JP Z,NE9  
00E2 0C INC C  
00E3 87 ADD A,A  
00E4 1D DEC E  
00E5 C2DE00 JP NZ,NE10  
00E8 C31700 JP INICIO  
00EB 79 LD A,C  
00EC 82 ADD A,D  
00ED 47 LD B,A  
00EE 00 NOOP  
00EF C9 RET

\*\*\*\*\*

ROTINA DE ALTERAR COMANDO

00F0 21E60B ALTCOM LD HL,FLAG  
00F3 70 LD (HL),B  
00F4 C9 RET

\*\*\*\*\*

ROTINA DE PERMISSAO

00F5 0E06 ROTPER LD C,06H  
00F7 21E60B LD HL,FLAG  
00FA 3617 LD (HL),17  
00FC 23 INC HL  
00FD 36FF NE11 LD (HL),FFH  
00FF 23 INC HL  
0100 0D DEC C  
0101 C2FD00 JP NZ,NE11  
0104 3600 LD (HL),0OH  
0106 23 INC HL  
0107 3600 LD (HL),0OH  
0109 23 INC HL  
010A 3600 LD (HL),0OH  
010C C31700 JP INICIO

\*\*\*\*\*

ROTINA DE CAMPO DE ENDERECONS

010F 21EE0B ROTCP LD HL,PBE  
0112 78 LD A,B  
0113 ED6F RLD  
0115 23 INC HL  
0116 ED6F RLD  
0118 CD5201 CALL DECOD  
011B C31700 JP INICIO

\*\*\*\*\*

ROTINA DE LEITURA

011E CD4001 ROTLT CALL ATUAL  
0121 21E60B LD HL,FLAG  
0124 3618 LD (HL),18  
0126 21EF0B LD HL,PRE  
0129 CD5201 CALL DECOD  
012C C31700 JP INICIO

\*\*\*\*\*

ROTINA DE CAMPO DE DADOS

012F CD4001 ROTCD CALL ATUAL  
0132 78 LD A,B  
0133 ED6F RLD  
0135 7E LD A,(HL)

0136 12	LD	(DE),A	018C 1A	LD	A,(DE)	01EF 23	INC	HL
0137 21EF08	LD	HL,PRE	018D D1	POP	DE	01F0 36FF	LD	(HL),FFH
013A CD5201	CALL	DECOD	018E C9	RET		01F2 23	INC	HL
013D C31700	JP	INICIO				01F3 C9	RET	

\*\*\*\*\* ROTINA DE ATUALIZACAO \*\*\*\*\*

0140 21EE0B	ATUAL	LD	HL,PBE
0143 5E		LD	E,(HL)
0144 23		INC	HL
0145 56		LD	D,(HL)
0146 1A		LD	A,(DE)
0147 2B		DEC	HL
0148 2B		DEC	HL
0149 77		LD	(HL),A
014A E5		PUSH	HL
014B 21E60B		LD	HL,FLAG
014E 3618		LD	(HL),18H
0150 E1		POP	HL
0151 C9		RET	

\*\*\*\*\* ROTINA DE DECODIFICACAO \*\*\*\*\*

TABELA DE FORMATS ALFA

018F C0	DEFB
0190 F9	DEFB
0190 A4	DEFB
0191 A4	DEFB
0192 B0	DEFB
0193 99	DEFB
0194 92	DEFB
0195 82	DEFB
0196 F8	DEFB
0197 80	DEFB
0198 90	DEFB
0199 88	DEFB
019A 83	DEFB
019B C6	DEFB
019C A1	DEFB
019D 86	DEFB
019E 8E	DEFB

\*\*\*\*\* ROTINA DE SELECAO DE REGISTRADORES \*\*\*\*\*

01F4 110403	SELREG	LD	DE,TABREG	
01F7 21E50B		LD	HL,MENCON	
01FA 34		INC	(HL)	
01FB 34		INC	(HL)	
01FC 7B		LD	A,E	
01FD 86		ADD	A,(HL)	
01FE 57		NE12	LD	E,A
01FF 1A		LD	A,(DE)	
0200 6F		LD	L,A	
0201 13		INC	DE	
0202 1A		LD	A,(DE)	
0203 67		LD	H,A	
0204 E9		JP	(HL)	

\*\*\*\*\* ROTINA DE ALTERACAO DE REGISTRADORES \*\*\*\*\*

0205 21E50B	ALTREG	LD	HL,MENCON
0208 111B03		LD	DE,TABALT
020B 7B		LD	A,E
020C 86		ADD	A,(HL)
020D C3FE01		JP	NE12

\*\*\*\*\* REGISTRADOR A \*\*\*\*\*

0210 CD0E01	REGA	CALL	INICIAL
0213 3688		LD	(HL),88H
0215 23		INC	HL
0216 3687		LD	(HL),B7H
0218 21F90B		LD	HL,MENA
021B C31E02		JP	ROTS A

\*\*\*\*\* ROTINA DE SAIDA \*\*\*\*\*

021E 01EB0B	ROTS A	LD	BC,BYTE5
0221 CD6E01		CALL	DISPLAY
0224 C31700		JP	INICIO

\*\*\*\*\* ROTINA DE AJUSTE MEMORIA DE ENDERECO \*\*\*\*\*

0161 21EE0B	RAME	LD	HL,PBE
0164 73		LD	(HL),E
0165 23		INC	HL
0166 72		LD	(HL),D
0167 2B		DEC	HL
0168 2B		DEC	HL
0169 1A		LD	A,(DE)
016A 77		LD	(HL),A
016B C9		RET	
016C FF LOC.	NAO USADA		
016D FF LOC.	NAO USADA		

\*\*\*\*\* ROTINA DE ULTIMO \*\*\*\*\*

01AF CD4001	ROTUL	CALL	ATUAL
01B2 1B		DEC	DE
01B3 CD6101		CALL	RAME
01B6 21EP02		LD	HL,PRE
01B9 CD5201		CALL	DECOD
01BC C31700		JP	INICIO
01BF RTE 01C7	- NAO USADAS		

0205 21E50B	ALTREG	LD	HL,MENCON
0208 111B03		LD	DE,TABALT
020B 7B		LD	A,E
020C 86		ADD	A,(HL)
020D C3FE01		JP	NE12

\*\*\*\*\* ROTINA DE SAIDA \*\*\*\*\*

021E 01EB0B	ROTS A	LD	BC,BYTE5
0221 CD6E01		CALL	DISPLAY
0224 C31700		JP	INICIO

\*\*\*\*\* ROTINA DE DISPLAY \*\*\*\*\*

016E 7E	DIS-	LD	A,(HL)
016F E5	PLAY	PUSH	HL
0170 21F00B		LD	HL,ROT
0173 77		LD	(HL),A
0174 AF		XOR	A
0175 ED6F		RLD	
0177 CD8601		CALL	FORMAT
0178 02		LD	(BC),A
017B 03		INC	BC
017C AF		XOR	A
017D ED6F		RLD	
017F CD8601		CALL	FORMAT
0182 02		LD	(BC),A
0183 03		INC	BC
0184 E1		POP	HL
0185 C9		RET	

\*\*\*\*\* ROTINA DE FORMATAÇÃO \*\*\*\*\*

0186 D5	FORMAT	PUSH	DE
0187 118F01		LD	DE,INTD
018A 83		ADD	A,E
018B 5F		LD	E,A

ROTINA DE INICIALIZACAO

01EA 21E70B	INICIAL	LD	HL,BUFDISP
01ED 36FF		LD	(HL),FFH

\*\*\*\*\* ALTERA REGISTRADOR A \*\*\*\*\*

0227 21F90B	ALTA	LD	HL,MENA
022A 7B		LD	A,B
022B ED6F		RLD	
022D C31E02		JP	ROTS A

\*\*\*\*\* REGISTRADOR B \*\*\*\*\*

0230 CD0E01	REGB	CALL	INICIAL
0233 3683		LD	(HL),83H
0235 23		INC	HL
0236 3687		LD	(HL),B7H
0238 21FF0B		LD	HL,MENB
023B C31E02		JP	ROTS B

\*\*\*\*\* ALTERA REGISTRADOR B \*\*\*\*\*

023E 21FF0B	ALTB	LD	HL,MENB
0241 7B		LD	A,B
0242 ED6F		RLD	
0244 C31E02		JP	ROTS B

\*\*\*\*\*  
REGISTRADOR C  
\*\*\*\*\*

```
0247 CDER01 REGC CALL INICIAL
024A 36C6 LD (HL),C6H
024C 23 INC HL
024D 36B7 LD (HL),B7H
024F 21FE0B LD HL,MENL
0252 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
ALTERA REGISTRADOR C  
\*\*\*\*\*

```
0255 21FE0B ALTC LD HL,MENL
0258 78 LD A,B
0259 ED6F RLD
025B C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
REGISTRADOR D  
\*\*\*\*\*

```
025E CDER01 REGD CALL INICIAL
0261 36A1 LD (HL),A1H
0263 23 INC HL
0264 36B7 LD (HL),B7H
0266 21FD0B LD HL,MEND
0269 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
ALTERA REGISTRADOR D  
\*\*\*\*\*

```
026C 21FD0B ALTD LD HL,MENL
026F 78 LD A,B
027A ED6F RLD
0272 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
REGISTRADOR E  
\*\*\*\*\*

```
0275 CDER01 REGE CALL INICIAL
0278 3686 LD (HL),86H
027A 23 INC HL
027B 36B7 LD (HL),B7H
027D 21FC0B LD HL,MENL
0280 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
ALTERA REGISTRADOR E  
\*\*\*\*\*

```
0283 21FC0B ALTE LD HL,MENE
0286 78 LD A,B
0287 ED6F RLD
0289 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
REGISTRADOR H  
\*\*\*\*\*

```
028C CDER01 REGH CALL INICIAL
028F 3689 LD (HL),89H
0291 23 INC HL
0292 36B7 LD (HL),B7
0294 21FB0B LD HL,MENH
0297 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
ALTERA REGISTRADOR H  
\*\*\*\*\*

```
029A 21FB0B ALTH LD HL,MENH
029D 78 LD A,B
029E ED6F RLD
02A0 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
REGISTRADOR L  
\*\*\*\*\*

```
02A3 CDER01 REGL CALL INICIAL
02A6 36C7 LD (HL),C7H
02A8 23 INC HL
02A9 36B7 LD (HL),B7H
02AB 21FA0B LD HL,MENL
02AE C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
ALTERA REGISTRADOR L  
\*\*\*\*\*

```
02B1 21FA0B ALTL LD HL,MENL
02B4 78 LD A,B
02B5 ED6F RLD
02B7 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
REGISTRADOR F  
\*\*\*\*\*

```
02BA CDER01 REGF CALL INICIAL
02BD 368E LD (HL),SEH
02BF 23 INC HL
02C0 36B7 LD (HL),B7H
02C2 21FB0B LD HL,MENF
02C5 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
ALTERA REGISTRADOR F  
\*\*\*\*\*

```
02C8 21FB0B ALTF LD HL,MENF
02CB 78 LD A,B
02CC ED6F RLD
02CE C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
REGISTRADOR I  
\*\*\*\*\*

```
02D1 ED57 REGI LD A,I
02D3 21F70B LD HL,MENI
02D6 77 LD (HL),A
02D7 CDER01 CALL INICIAL
02DA 36F9 LD (HL),F9H
02DC 23 INC HL
02DD 36B7 LD (HL),B7H
02DF 21F70B LD HL,MENI
02E2 C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
ALTERA REGISTRADOR I  
\*\*\*\*\*

```
02E5 21F70B ALTI LD HL,MENI
02E8 78 LD A,B
02E9 ED6F RLD
02EB 7E LD A,(HL)
02EC ED47 LD I,A
02EE C31E02 JP ROTSA
```

\*\*\*\*\*  
ROTINA PARA O VETOR DE INTERRUPCAO  
\*\*\*\*\*

```
02F1 01F20B RIV LD BC,0BF2H
02F4 3EC3 LD A,C3H
02F6 02 LD (BC),A
02F7 03 INC BC
02F8 21EE0B LD HL,PBE
02FB 7E LD A,(HL)
02FC 02 LD (BC),A
02FD 03 INC BC
02FE 23 INC HL
02FF 7E LD A,(HL)
```

```
0300 02 LD (BC),A
0301 C31700 JP INICIO
```

\*\*\*\*\*  
TABELA DE SELECAO DE REGISTRADORES  
\*\*\*\*\*

0304 10	DEFB
0305 02	DEFB
0306 30	DEFB
0307 02	DEFB
0308 47	DEFB
0309 02	DEFB
030A 5E	DEFB
030B 02	DEFB
030C 75	DEFB
030D 02	DEFB
030E 8C	DEFB
030F 02	DEFB
0310 A3	DEFB
0311 02	DEFB
0312 BA	DEFB
0313 02	DEFB
0314 D1	DEFB
0315 02	DEFB
0316 18	DEFB
0317 03	DEFB
0318 C3E201	JP ROTER

\*\*\*\*\*  
TABELA DE ALTERACAO DE REGISTRADORES  
\*\*\*\*\*

031B 27	DEFB
031C 02	DEFB
031D 3E	DEFB
031E 02	DEFB
031F 55	DEFB
0320 02	DEFB
0321 6C	DEFB
0322 02	DEFB
0323 83	DEFB
0324 02	DEFB
0325 9A	DEFB
0326 02	DEFB
0327 B1	DEFB
0328 02	DEFB
0329 C8	DEFB
032A 02	DEFB
032B E5	DEFB
032C 02	DEFB

\*\*\*\*\*  
TABELA DE SELECAO DE COMANDOS  
\*\*\*\*\*

0330 00	DEFB
0331 01	DEFB
0332 01	DEFB
0333 01	DEFB
0334 01	DEFB
0335 01	DEFB
0336 02	DEFB
0337 01	DEFB
0338 01	DEFB
0339 00	DEFB
033A F5	DEFB
033B 1E	DEFB
033C AF	DEFB
033D 9F	DEFB
033E C8	DEFB
033F E2	DEFB
0340 F1	DEFB
0341 0F	DEFB
0342 2F	DEFB
0343 17	DEFB

## Alguns testes práticos

O primeiro teste do sistema deve ser, de preferência, o menor programa possível, como a instrução HLT, que deixa o micro na condição de *halt*:

TECLA	DISPLAY	OBSERVAÇÕES
[RS]	NEST OR	
[P]		
[0800]	0800	
[L]	0800 XX	XX indica valor anterior
[76]	0800 76	76 é o código de máquina da instrução HLT
[R]	....	acendem apenas os pontos decimais

Outro programa curto: o retorno à rotina de *reset*, utilizando somente a instrução *jump* incondicional:

TECLA	DISPLAY	OBSERVAÇÕES
[RS]	NEST OR	
[P]		
[0800]	0800	
[L]	0800 XX	
[C3]	0800 C3	1º byte da instrução
[+1]	0801 XX	
[00]	0801 00	parte baixa do endereço do salto
[+1]	0802 XX	
[00]	0802 00	parte alta do endereço do salto
[-1]	0800 C3	colocação de endereço para partida
[R]	NEST OR	retorno à mensagem de <i>reset</i>

Programa para o uso de exame de registradores. Carrega o registrador HL com 1234H, examina os conteúdos e faz a retificação:

TECLA	DISPLAY	OBSERVAÇÕES
[RS]	NEST OR	
[P]		
[0800]	0800	
[L21]	0800 21	coloca 1º byte da instrução LD HL, dddd
[+134]	0801 34	byte menos significativo
[+112]	0802 12	byte mais significativo
[+1C3]	0803 C3	salta p/ início programa JP end
[+100]	0804 00	
[+100]	0805 00	
[P08002]	NEST OR	roda o programa
[ER]	A = XX	
[+1+1+1]	H = 12	passa por A, B, C, D e E
[+1]	L = 34	
Um programa para teste de IV; ao ser acionado o NMI ( <i>hardware</i> ), faz o processador ficar em HLT*:		
TECLA	DISPLAY	OBSERVAÇÕES
[RS]	NEST OR	
[P]		
[0900]	0900	
[IV]	0900	coloca o vetor em 0900
[P]		
[0900]	0900	
[L]	0900 XX	
[76]	0900 76	coloca o HLT
[RS]	NEST OR	
aciona NMI ( <i>hardware</i> )		coloca o pino 17 da CPU no nível lógico 0

Após essa seqüência de testes, você já poderá começar a fazer seus programas, pois o Nestor já está funcionando perfeitamente.

## Programas aplicativos

Com o traquejo conferido pelos 4 programas de teste já sugeridos, você tem condições agora de passar a um nível mais ambicioso; tente, então, mais estes quatro programas, reunidos em grau crescente de complexidade. As indicações referentes às teclas e ao *display* foram eliminadas, pois devem ser desnecessárias daqui para a frente.

Nos três primeiros programas, incluímos comentários detalhados, principalmente com relação à utilização das sub-rotinas da biblioteca de software existente no programa monitor. Quanto à utilização do visor, a figura 2 apresenta a palavra dos segmentos, juntamente com as formatizações mais importantes. Sua aplicação prática será vista com mais clareza nos próprios programas.

### 1. Escrever uma palavra de seis dígitos no visor

endereço	instrução	label	mnemônico	comentários
cód.máq.				
0800	211008	início	LD HL,	utiliza o par HL como indicador no endereço inicial da tabela de caracteres a serem mostrados
0803	CD9C00		CALL REST	chama a rotina de restauração mandando p/ o <i>display</i> os 6 caracteres, a partir do endereço apontado por HL
0806	C30008		JP INÍCIO	salta para o início, para manter a informação no visor
0810	C8	tabela	DFB	N para escolher
0811	86	de	DFB	E a frase, é preciso utilizar os
0812	92	carac-	DFB	S cídio utilizar os
0813	87	teres	DFB	T códigos da fi-
0814	C0		DFB	O gura 2
0815	CE		DFB	R

### 2. Circulação de palavras

Este programa faz circular, por tempo indefinido, no *display*, uma frase da direita para a esquerda.

endereço	instrução	label	mnemônico	comentários
cód.máq.				
0800	012008	início	LD BC, BMD	endereço inicial buffer mensagem do <i>display</i>

endereço	instrução	label	mnemônico	comentários
cód.máq.				
0803	1620	L2	LD D, TEMPO	fixa tempo (velocidade avanço visor)
0805	03		INC BC	avança buffer da mensagem
0806	79		LD A,C	carrega A c/ final do buffer
0807	FE36		CP 36H	compara c/ final da mensagem
0809	CA0008		JP Z,INÍCIO	recicla, se chegou ao final
080C	60	L1	LD H,B	carrega HL com indicador do buffer p/ utilizar rotina de restauração
080D	69		LD L,C	
080E	C5		PUSH BC	salva par BC
080F	CD9C00		CALL REST	chama rotina p/ <i>display</i>
0812	C1		POP BC	restaura BC
08013	15		DEC D	decrementa a constante de tempo
0814	C20C08		JP NZ,L1	não sendo zero, continua na mensagem
0817	C30308		JP L2	sendo zero, evolu de 1 dígito
0820	FF	tabela	DFB	
	FF	de	DFB	
	FF	carac-	DFB	
	FF	teres	DFB	
	FF		DFB	
	FF		DFB	
86			DFB	E
C1			DFB	U
	FF		DFB	
	FF		DFB	
92			DFB	S
CO			DFB	O
C1			DFB	U
	FF		DFB	
	FF		DFB	
C8			DFB	N
86			DFB	E
92			DFB	S
87			DFB	T
CO			DFB	O
CE			DFB	R
	FF		DFB	
	FF		DFB	
083A	FF		DFB	
	FF		DFB	

**Observações:** As seis palavras iniciais não determinam dígito algum, para que o visor comece apagado. Para mudar a frase, basta usar a tabela de códigos da figura 2. Para mudar a extensão da mensagem, basta alterar a locação 0808 com o comprimento da nova mensagem. Para mudar a velocidade, é só alterar a locação 0804 com o tempo desejado.

### 3. Contador de 0 a 9 (no 6º dígito)

endereço	instrução	label	mnemônico	comentários
cód.máq.				
0800	210009	início	LD HL, MBD	coloca HL como indicador do buffer do display
0803	36FF	A1	LD (HL), FF	apaga o dígito
0805	23		INC HL	ajusta próximo dígito
0806	7D		LD A, L	verifica se todo o
0807	FE06		CP 06H	visor foi apagado
0809	C20308		JP NZ,A1	retorna, se não apagou
080C	210609	A2	LD HL, MENCON	se apagou,arma memória de contagem
080F	3600		LD (HL), 00	zera essa memória
0811	210609	A4	LD HL, MENCON	arma memória de contagem
0814	34		INC (HL)	incrementa memória de contagem
0815	1620		LD D, TEMPO	tempo que determina velocidade contagem
0817	7E		LD A,(HL)	carrega acumulador c/a contagem
0818	FE0A		CP 0AH	verifica se contagem chegou a 10
081A	CA0C08		JP Z,A2	salta se é 10, p/zerar contador e reciclar
081D	CD8601		CALL FORMAT	formata o conteúdo de A em 7 segmentos
0820	210509		LD HL,DIG6	HL é indicador do último dígito do visor
0823	77		LD (HL), A	dá o valor formattado a esse dígito
0824	210009	A3	LD HL, MENBUF	HL é indicador do buffer do display
0827	CD9C00		CALL REST	contagem no último dígito e o restante apagado
082A	15		DEC D	decrementa tempo
082B	C22408		JP NZ,A3	se não acabou, a contagem não evolui
082E	C31108		JP A4	se acabou, incrementa o dígito

**Observações:** Para alterar o tempo, basta mudar o valor do registrador D na locação 0816. Como sugestão para o leitor, se o programa for ampliado, é possível implementar um relógio digital; basta continuar a mesma análise para os demais dígitos do visor.

### 4. Jogo da forca

Neste caso, devido à extensão do programa, dispensamos os comentários. Para jogar, deve-se rodar o programa a partir de 0800, que fará circular no display o título "jogo da forca"; com isso, o jogo já foi inicializado. A palavra oculta deve ser introduzida com o auxílio dos códigos mostrados na figura 2, os quais devem ser teclados de acordo com os caracteres desejados.

Em outras palavras, a cada duas teclas acionadas, aparecerá o caractere correspondente no display, até que tenham sido completados os 6 dígitos. A palavra introduzida permanece por mais uns 3 segundos e depois se apaga.

Nas tentativas obedece-se o mesmo processo, entrando com os códigos correspondentes. No caso de acerto, na posição onde deveria estar o caractere ele surge e permanece. Em caso de erro, o visor mostrará a mensagem "erro n.º X", até o máximo de 7 erros; nesse limite, o jogo termina com a mensagem "perdeu". Boas jogadas.

endereço	instrução cod. máq.	label	mnemônico
0800	010009	início	LD BC,EIT
0803	1620	A4	LD DE,20
0805	03		INC BC
0806	79		LD A,C
0807	FE16		CP 16H
0809	CA0008		JP Z,INÍCIO
080C	IE06	A3	LD E,06H
080F	3E01		LD A,01H
0810	60		LD H,B
0811	69		LD L,C
0812	CDA900	A2	CALL TEMPO
0815	08		EX AF
0816	DB01		IN, TECLADO
0818	FE00		CP 00H
081A	C22A08		JP NZ,A1
081D	08		EX AF
081E	87		ADD A,A
081F	1D		DEC E
0820	C21208		JP NZ,A2
0823	15		DEC D
0824	C20C08		JNZ, A3
0827	C30308		JP, A4
082A	08	A1	EX AF
082B	214909		LD HL,MENCON 1
082E	3600		LD(HL), 00
0830	215609		LD HL, MENCON 2
0833	3600		LD (HL), 00
0835	215909		LD HL, MENE
0838	3600		LD (HL), 00
083A	D9		EXX
083B	215009		LD HL, PONT
083E	D9		EXX
083F	214A09		LD HL, ZM
0842	36FF	A5	LD (HL), FF
0844	23		INC HL
0845	7D		LD A, L
0846	FE56		CP 56H
0848	C24208		JP NZ,A5
084B	215009	A6	LD HL, A6
084E	CD7009		CALL RIP
0851	78		LD A, B

endereço	instrução cód.máq.	label	mnemônico	endereço	instrução cód.máq.	label	mnemônico
0852	FE00		CP 00H	08DE	79		LD A, C
0854	CA4B08		JP Z, A6	08DF	C3D208		JP A13
0857	215009	A7	LD HL, DIG 1	08E2	7B	A12	LD A, E
085A	CD9C00		CALL REST	08E3	FE00		CP 00
085D	7A		LD A, D	08E5	CA9009		JP Z, ERROU
085E	D303		OUT, PDIG	08E8	C39308		JP A9
0860	DB01		IN A, 01	08EB a 08EF não são usadas			
0862	FE00		CP 00H	08F0	215709	A13	LD HL TAB
0864	C25708		JP NZ, A7	08F3	78		LD A, B
0867	CDBD00		CALL AJCOL	08F4	ED6F		RLD
086A	CDD800		CALL AJTEC	08F6	7E		LD A, (HL)
086D	215609		LD HL, MENCON	08F7	D9		EXX
0870	7E		LD A, (HL)	08F8	77		LD (HL), A
0871	CB47		BIT 0, A	08F9	23		INC HL
0873	C2F008		JP NZ, A13	08FA	D9		EXX
0876	215709		LD HL, MET	08FB	C37A08		JP, A14
0879	70		LD (HL), B	08FE e 08FF não são usadas			
087A	215609	A14	LD HL, MENCON	0970	0600	RIP	LD D, 00
087D	34		INC (HL)	0972	1E06		LD E, 06
087E	7E		LD A, (HL)	0974	3E01		LD A, 01
087F	FEOC		CP OCH	0976	CD9000	A15	CALL VARR
0881	C24B08		JP NZ, A6	0979	79		LD A, C
0884	116000		LD DE, TEMPO	097A	87		ADD A, A
0887	215009	A8	LD HL, BUF	097B	1D		DEC E
088A	CD9C00		CALL REST	097C	C27609		JP NZ, A15
088D	B		DEC DE	097F	C9		RET
088E	7A		OR E	0980	4F	ACERTOU	LD C, A
088F	B3		JP NZ, A8	0981	7D		LD A, L
0893	214A09	A9	LD HL, BUFT	0982	E5		PUSH HL
0896	CD7009		CALL RIP	0983	D606		SUB 06
0899	78		LD A, B	0985	6F		LD L, A
089A	FE00		CP 00	0986	71		LD (HL), C
089C	CA9308		JP Z, A9	0987	E1		POP HL
089F	214A09	A10	LD HL, MET	0988	23		INC HL
08A2	CD9C00		CALL REST	0989	79		LD A, C
08A5	7A		LD A, D	098A	1E01		LD E, 01
08A6	D303		OUT PDIG	098C	C3D708		JP, A16
08A8	DB01		IN A, 01	098F não é usado			
08AA	FE00		CP 00	0990	215909	ERROU	LD HL, MENCON
08AC	C29F08		JP NZ, A10	0993	34		INC (HL)
08AF	CDBD00		CALL AJCOL	0994	7E		LD A, (HL)
08B2	CDD800		CALL AJTEC	0995	216009		LD HL, TFE
08B5	214909		LD HL, MENCON	0998	85		ADD A, L
08B8	CB46		BIT 0, (HL)	0999	6F		LD L, A
08BA	C2C508		JP NZ, A11	099A	7E		LD A, (HL)
08BD	34		INC (HL)	099B	215A09		LD HL, BUFE
08BE	215809		LD HL, MET	099E	3686		LD (HL), COD
08C1	70		LD (HL), B	09A0	23		INC HL
08C2	C39308		JP A9	09A1	36CE		LD (HL), COD
08C5	34	A11	INC (HL)	09A3	23		INC HL
08C6	78		LD A, B	09A4	36CE		LD (HL), CEH
08C7	215809		LD HL, MET	09A6	23		INC HL
08CA	ED6F		RLD	09A7	36C0		LD (HL), COH
08CC	7E		LD A, (HL)	09A9	23		INC HL
08CD	1E00		LD E, 00	09AA	36FF		LD (HL), FFH
08CF	215009		LD HL, MENE	09AC	23		INC HL
08D2	BE	A13	CP (HL)	09AD	77		LD (HL), A
08D3	CA8009		JP Z, ACERTOU	09AE	116000		LD DE, TEMPO
08D6	23		INC HL	09B1	215A09	A16	LD HL, MENE
08D7	4F	A16	LD C, A	09B4	CD9C00		CALL REST
08D8	7D		LD A, L	09B7	1B		DEC DE
08D9	FE56		CP 56H	09B8	7A		LD A, D
08DB	CAE208		JP Z, A12	09B9	B3		OR E

endereço	instrução cód.máq.	label	mnemônico
09BA	C2B109		JP NZ, A16
09BD	215909		LD HL, NDV
09C0	7E		LD A, (HL)
09C1	FE07		CP 07H
09C3	CAD009		JP Z, PERDEU
09C6	C39308		JP, A9
09D0	012009	PERDEU	LD BC, MDP
09D3	1620	A18	LD D, TEMPO
09D5	03		INC BC
09D6	79		LD A, C

endereço	instrução cód.máq.	label	mnemônico
09D7	FE32		CP 32H
09D9	CAD009		JP Z, PERDEU
09DC	60	A17	LD H, B
09DD	69		LD L, C
09DE	C5		PUSH BC
09DF	CD9C00		CALL REST
09E2	C1		POP BC
09E3	15		DEC D
09E4	C2DC09		JP NZ, A17
09E7	C3D309		JP, A18

### Tabelas de mensagens

#### "jogo da força"

endereço	cód. máq.
0900	FF
0901	FF
0902	FF
0903	FF
0904	FF
0905	FF
0906	E1
0907	C0
0908	82
0909	C0
090A	FF
090B	FF
090C	A1
090D	88
090E	FF
090F	FF
0910	8E
0911	C0
0912	CE
0913	C6
0914	88
0915	a
091A	FF

#### "perdeu"

endereço	cód. máq.
0920	FF
0921	FF
0922	FF
0923	FF
0924	FF
0925	FF
0926	C7
0927	86
0928	FF
0929	FF
092A	A1
092B	88
092C	C8
092D	C6
092E	86
092F	
a	FF
0934	

#### "erro"

endereço	cód. máq.
0961	F9
0962	A4
0963	B0
0964	99
0965	92
0966	82
0967	F8

**Conclusão** — Este foi um trabalho feito com muito empenho. Acreditamos que todos os leitores — tenham ou não montado seu próprio micro — usufruíram alguma coisa dele, algo que poderá ser de grande utilidade numa sociedade cada vez mais informatizada.

Nosso objetivo foi o de transmitir informações àqueles que gostariam de aprender realmente a "mexer" em

microcomputadores e sem gastar muita verba com isso. Deixamos isso claro quando anunciamos que o Nestor é um micro dirigido a quem quer aprender a projetar sistemas e não apenas operá-los — ou seja, foi projetado especificamente para os estudantes, profissionais ou autodidatas de eletrônica.

Assim, com o Nestor e um curso de Assembler (ou mesmo um bom livro

que trate desse tema), qualquer monitor poderá ter em pouco tempo um bom conhecimento dessa área. Sem falar no mercado de trabalho em informática, que ainda resiste à crise e pode oferecer boas oportunidades, esse pequeno micro pode significar mais um passo no domínio da tecnologia por brasileiros e para brasileiros — um importante fator de independência industrial e de pesquisa.

ACABAMOS DE RECEBER!  
**IC MASTER 1984**

A obra mais completa sobre circuitos integrados - a edição de 1984 do IC MASTER oferece: 2 vols. encadernados, mais de 5000 pgs. apresentando mais de 150 fabricantes e abordando os seguintes assuntos: MICROPROCESSADORES, MICROCOMPUTADORES, CIRCUITOS DIGITAIS, SISTEMAS DE DESENVOLVIMENTO, MEMÓRIAS, INTERFACE, LINEARES, CIRCUITOS ESPECIAIS, etc. Cr\$ 260.000,00

**PROGRAMAS USUAIS EM BASIC,  
 PARA SISTEMAS COMPATÍVEIS COM O TRS-80**

por Lon Pyle/Mary Borchers/Karl Koessel

Este livro é uma coleção de 74 programas práticos em linguagem de programação BASIC especificamente para o Radio Shack TRS-80 Modelo I (ou similar). Os programas executam uma série de rotinas práticas comuns nos campos de finanças, matemática, estatística, ciência e negócios. Cr\$ 8.000,00

THYRISTOR DC DRIVES — Sen .....	Cr\$ 106.980,00
MULTIDIMENSIONAL DIGITAL SIGNAL PROCESSING — Dudgeon/Mersereau .....	Cr\$ 87.940,00
MICROPROCESSORS IN INSTRUMENTS AND CONTROL — Bibbero .....	Cr\$ 64.140,00
TRANSDUCERS — THEORY & APPLICATIONS — Allocca/Stuart .....	Cr\$ 54.620,00
DIGITAL PLL FREQUENCY SYNTHESIZERS — THEORY AND DESIGN — Rohde .....	Cr\$ 118.880,00
HIGH FREQUENCY CIRCUIT DESIGN — Hardy .....	Cr\$ 59.380,00
MATHEMATICS APPLIED TO ELECTRONICS — 2ND EDITION — Harter/Beitzel .....	Cr\$ 59.380,00
WAVES AND FIELDS IN OPTOELECTRONICS — Haus .....	Cr\$ 68.900,00
TELEMETRY COMPUTER SYSTEMS — AN INTRODUCTION — Strock .....	Cr\$ 118.880,00
MINICOMPUTERS IN INDUSTRIAL CONTROL — AN INTRODUCTION — Harrison .....	Cr\$ 95.080,00

FAÇA-NOS UMA VISITA: DOBRAMOS A ÁREA DE NOSSA LOJA E AUMENTAMOS ASSIM OS LIVROS EXPOSTOS.

PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO

**ATENDIMENTO PELO REEMBOLSO POSTAL.** Só aceitamos acima de Cr\$ 3.000,00. Pedidos inferiores devem vir acompanhados de cheque nominal ou vale postal. O porte do correio varia atualmente entre Cr\$ 300,00 e Cr\$ 500,00 por pacote (dependendo do valor e peso) e será cobrado juntamente com o valor da mercadoria ao retirá-lo no correio.  
**REEMBOLSO AÉREO VARIG.** Só aceitamos pedidos acima de Cr\$ 10.000,00. Este serviço só é possível para as cidades servidas por esta companhia. As despesas de despacho variam entre Cr\$ 5.000,00 e Cr\$ 10.000,00, dependendo da distância, peso e valor do pacote.

CP/M TECHNIQUES — Barbier .....	Cr\$ 47.480,00
PROGRAMMING IN C FOR THE MICROCOMPUTER USER — Traister .....	Cr\$ 40.340,00
INDUSTRIAL APPLICATIONS FOR MICROPROCESSORS — Steckhahn/Otter .....	Cr\$ 61.760,00
PRACTICAL HARDWARE DETAILS FOR 8080, 8085, Z80 AND 6800 MICROPROCESSORS SYSTEMS — Coffron .....	Cr\$ 61.760,00
UNDERSTANDING DC POWER SUPPLIES — Davis .....	Cr\$ 30.820,00
MICROCOMPUTER SOFTWARE DESIGN — HOW TO DEVELOP COMPLEX APPLICATION PROGRAMS — Campbell .....	Cr\$ 30.820,00
M6805 HMOS M146805 CMOS FAMILY: MICROCOMPUTER/MICROPROCESSOR USER'S MANUAL — Gibbs/Perry .....	Cr\$ 42.720,00
MICROCOMPUTER DISK TECHNIQUES — Swanson .....	Cr\$ 18.950,00
HANDBOOK OF OPERATIONAL AMPLIFIER CIRCUIT DESIGN — Stout/Kaufman .....	Cr\$ 37.960,00
	Cr\$ 94.010,00

ACABARAM DE CHEGAR EM NOSSO ESTOQUE!

10.000 TRANSISTORES — CARACTERÍSTICAS Y EQUIVALENCIAS — F. Estrada .....	Cr\$ 12.500,00
TRANSISTORES EQUIVALENCIAS — 9º edição — De Muiderkring .....	Cr\$ 10.500,00
MANUAL DE EQUIVALENCIAS MUNDIAIS DE CIRCUITOS INTEGRADOS — 2 TOMOS — García Perez .....	Cr\$ 52.000,00
SEMICONDUCTOR HANDBOOK — 2 TOMOS — De Muiderkring .....	Cr\$ 9.500,00
TOMO 1 — Transistores — 2º edição .....	Cr\$ 9.500,00
TOMO 2 — Diodos, Diodos Zener, Tiristores, Varicaps, Diodos de Túnel — 2º edição .....	Cr\$ 9.500,00
TABLAS UNIVERSALES TOWERS PARA SELEÇÃO DE TRANSISTORES — Towers .....	Cr\$ 13.800,00
DIODOS EQUIVALENCIAS — 4º edição — De Muiderkring .....	Cr\$ 10.800,00

## Videocassete

Agora ao seu alcance!



Fique por dentro do que há de mais avançado em videogravadores, câmeras, TV e monitores. A teoria, funcionamento, conversão para PAL-M e manutenção dos equipamentos VHS e BETA, nos sistemas NTSC e PAL-M, levadas até sua casa, para você aprender nas horas vagas, no ritmo de estudo que escolher. Para aumentar seus conhecimentos ou entrar nesse lucrativo campo, basta enviar o cupom abaixo.

*Não querendo recortar, copie em papel a parte.*

**À FERA Eletrônica Ltda.**  
 Caixa Postal, 17018 - CEP 80.000 - Curitiba - PR


SIM, desejo receber maiores informações sobre o Curso de Videocassete.

Nome \_\_\_\_\_

End. \_\_\_\_\_

CEP \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

## MONTE O SEU PRÓPRIO NESTOR II

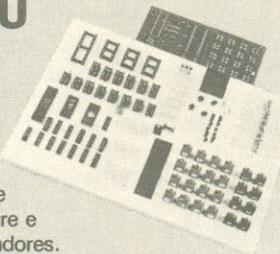

Nestor II é um kit de microcomputador de baixo custo para estudo, ensino e desenvolvimento de software e hardware de microcomputadores. Além de ser didático, pode ser utilizado para realizar os seus próprios protótipos, para desenvolvimento em áreas específicas.

**Características**

- microprocessador Z-80A de 4 MHz
- nova placa de circuito impresso com furos metalizados e dimensões reduzidas (19,5 x 17 cm)
- teclas com feedback tátil
- visor de LEDs, vermelho
- possibilidade de utilização de até 8 kbytes de EPROM e 2 kbytes de RAM na própria placa
- possibilidades de expansão de memória e interfaces
- manual detalhado de montagem, testes e utilização

**O KIT COMPLETO É DIVIDIDO EM 3 PARTES:**

**NESTOR KIT 1** Placa de circuito impresso, teclado, manual completo e EPROM gravada com programa monitor.

**NESTOR KIT 2** Conjunto de soquetes, conectores, resistores, capacitores, transistores e cristal de quartzo.

**NESTOR KIT 3** Conjunto de semicondutores TTL, CPU, memória 2k RAM e display de LED.



Rua Dr. Dalmia Pinheiro Franco, 971  
 Tel: (011) 246.1220 — Telex: 01131004  
 J. Prudâncio — 04378 — São Paulo - SP

# Desempenho no setor de eletromecânicos

Nossa indústria de componentes eletromecânicos ainda não é capaz de atender todas as necessidades do mercado nacional, obrigando o país a importar parte considerável do que consome

**A**revista *Nova Eletrônica* ouviu doze empresas fabricantes de componentes eletromecânicos com o objetivo de oferecer um painel do que é feito no Brasil pelo setor. As empresas foram selecionadas em função de seu peso no mercado, de sua capacidade tecnológica e da própria disposição em prestar informações à imprensa. Quanto aos produtos, o critério foi o técnico, com a escolha recaindo sobre aqueles de maior difusão no mercado nacional: relês, potenciômetros, capacitores variáveis, conectores, ferrites e cristais osciladores.

Numa avaliação ainda parcial do setor, foi possível constatar que um de seus maiores problemas é a falta de uma política de substituição de importações organizada, seja pelas entidades industriais de classe, seja da parte dos órgãos governamentais. Os esforços existentes dão-se a partir de iniciativas isoladas de empresas consumidoras pressionadas pela política de restrição às importações, ou de fabricantes que procuram ampliar a sua faixa de produtos para fazer frente à crise.

O resultado disso, como admitem alguns técnicos do próprio GEICOM — Grupo Interministerial de Componentes e Materiais, é muita coisa ser ainda importada na área de eletromecânicos, sem que haja sequer estatísticas precisas do volume dessas transações. A própria produção nacional é também difícil de ser avaliada — ou porque as fabricantes preferem manter segredo sobre o seu real peso no mercado, ou ainda porque os eletromecânicos costumam ser arrolados

indistintamente com componentes de outros tipos nas avaliações que são feitas.

O mais grave, contudo, é que, em muitos casos, importações dispendiosas poderiam ser evitadas simplesmente através de adaptações nos produtos fabricados no Brasil — isso para ficar apenas em um exemplo e não entrar na discussão sobre as “caixas pretas”, importações ilegais e necessidade de uma política racional de normas técnicas.

## Nos relês, a rivalidade entre dois concorrentes

Numa mesma avenida, no município de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, estão instaladas as unidades industriais de duas líderes da produção nacional de relês eletrônicos: a Schrack e a Christian-Zettler. Ambas atuam no mercado brasileiro de relês desde o começo dos anos 70 — um período não muito longo, mas o bastante para alimentar um indisfarçável

sentimento de rivalidade entre os seus funcionários de primeiro escalão. Trata-se, contudo, muito mais de uma herança do passado das duas empresas, relacionada com as suas origens e a acirrada concorrência dos primeiros anos, quando ambas lutavam para se afirmar no mercado brasileiro. Pois, hoje, as disputas concorrenenciais parecem ter cedido lugar a uma situação de relativo equilíbrio, com a Schrack priorizando a produção de relês para a aplicação industrial, e a Christian-Zettler especializando-se no atendimento dos setores de telecomunicações e controle de processos.

A Metaltex é outra importante fabricante brasileira de relês eletrônicos, sediada na Vila Olímpia, em São Paulo. Iniciou em 1958 as suas atividades nesse segmento industrial, tendo ocupado posição de liderança por um período de quase quinze anos, até ser desbanhada pela Schrack e a Christian-Zettler. Controladas por capital estrangeiro (austriaco e suíço, respectivamente), essas duas empresas dispunham de maior solidez financeira e de avançada tecnologia europeia para a fabricação de relês.

**Schrack** — Embora caracterizandose como uma fornecedora voltada preferencialmente para o setor industrial (painéis elétricos, em particular), a Schrack mantém uma ampla linha de relês eletrônicos distribuídos em dois grupos básicos: o de relês de sinal (correntes baixas no contato) e os de potência. Os modelos mais difundidos do primeiro grupo são o tipo *reed* e o ZK/miniatuра, sendo que entre os de potência podem ser citados o mini-



Tarcísio, da Christian-Zettler.

relé ZF e os modelos RP e RA, com correntes de 5 a 15 A ou, em casos especiais, de até 40 A.

Do total de sua produção, que pode atingir até 700 mil unidades por mês, a Schrack exporta de 25% a 30% para os Estados Unidos e países da Europa.

A empresa também tem procurado diversificar a sua participação no mercado brasileiro, através do lançamento de novos modelos, como o de um relé sólido/auxiliar para aplicações variadas e de um fotoelétrico, para iluminação pública, dotado de comando



Enio, da Metaltex: esperança num "reed".

eletrônico (os modelos convencionais existentes no mercado são acionados por via térmica ou magnética).

**Christian-Zettler** — Com uma capacidade instalada de aproximadamente 200 mil relés/mês, a Christian-Zettler também apresenta uma postura agressiva em relação ao mercado externo, destinando pelo menos 25% do que produz para vendas nos Estados Unidos e Alemanha Ocidental, principalmente. Sua linha de produção inclui uma dezena de diferentes tipos de relês eletrônicos, onde se destacam o micro-relé com dois contatos reversíveis; o relé de baixo perfil com um ou dois contatos reversíveis para 1 A ou um contato reversível para 3 A; o miniatura de potência, com um ou dois contatos reversíveis; e, finalmente, o miniatura modelo CZ-10, que apresenta até seis contatos reversíveis, podendo adaptar-se às várias aplicações, de 10 mA a 7,5 A.

Tarcísio Rabelo, gerente comercial da Zettler, apregoa como grande feito da empresa, em 83, o fato dela ter ampliado suas vendas no último semestre de 83 e nos dois primeiros meses de 84, apesar da crise econômica que o país atravessa. "Isso se deveu aos pedidos dos setores de telecomunicações e de controle de processos, que continuam crescendo apesar de tudo, mas também à nossa capacidade de exportar", diz ele.

O ano de 83 também trouxe outros fatos novos para a história da Zettler, além dos resultados econômicos. Em janeiro de 1983, a ACE — Acessórios

Elétricos Ltda adquiriu o seu controle acionário, desvinculando a empresa da Alois-Zettler, o grupo suíço que até então detinha a maior parte de seu capital.


**Metaltex** — Para fazer frente à recessão econômica e às suas poderosas concorrentes, a Metaltex — empresa totalmente nacional desde a sua criação, em 1958 — deposita suas esperanças em um micro-relé por ela desenvolvido no período de 80 a 82. Dedicado principalmente à telefonia e à informática, esse micro-relé, como explica Enio Lewinski, diretor técnico da empresa, "já foi homologado pelas principais empresas de telefonia do país, incluída a Telebrás. Construído nas modalidades *normal* ou *selado hermeticamente*, ou ainda *selado hermeticamente com gás inerte*, o novo relé fabricado pela Metaltex possui dois contatos reversíveis para 2 A resistivos e a mesma pinagem de um circuito impresso de 16 pinos. Uma de suas vantagens complementares", afirma Lewinski, "é que ele pode substituir na maioria dos casos o relé tipo *reed*, cuja fabricação no Brasil depende inevitavelmente da importação de ampolas".

Além do micro, a Metaltex fabrica outros doze tipos de relês para diferentes aplicações, perfazendo um total de 50 mil unidades/mês. Entre eles, estão os industriais de encaixe; o *reed* (com ampola importada); o subminiatura e o de perfil extra-chato para circuito impresso; o relé para RF e os relês coaxiais para comutação de antenas e canais de radiofrequência.
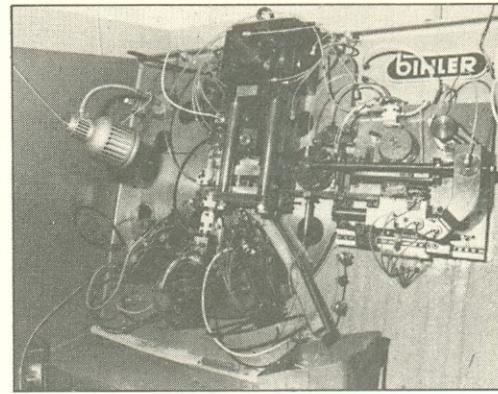
## Um mercado promissor para os conectores

"Trata-se de um mercado difícil de se avaliar, tal a diversidade das aplicações dos conectores, especialmente se considerarmos os da família eletrônica". Embora cuidadoso em sua apreciação do mercado brasileiro, Luiz Lucas Roberto Castelo Branco, gerente comercial da Conexel, reconhece a sua enorme potencialidade. E não podia ser de outro modo, já que a Conexel, originariamente uma fabricante de conectores para eletrotécnica do município paulista de Diadema, acaba de fechar um contrato para a comercialização exclusiva no Brasil de "euroconectores", fabricados pela Ericsson.

Os euroconectores — assim denominados pelo fato de obedecerem a normas técnicas DIN, da Alemanha Ocidental — já vinham sendo fabricados pela Ericsson desde o começo do ano passado, destinando-se, contudo,




Celis: tecnologia e planos otimistas.

apenas ao seu consumo interno no setor de telefonia. Os modelos que estão sendo agora apresentados ao mercado são o normal e o invertido, nas versões macho e fêmea. Sua corrente máxima é de 1A, enquanto os seus contatos, confeccionados em bronze fosforoso, podem variar de um número mínimo de 8 a um máximo de 96.

Juntamente com os euroconectores, a Conexel está comercializando um conector miniatura, macho e fêmea, com até 21 contatos e que pode ser utilizado combinadamente com o euroconector, ampliando sua faixa de uso. Segundo Guilherme Kuchler, engenheiro de campo da Conexel, "o sistema de conectores que está sendo comercializado, para circuito impresso, foi desenvolvido com o objetivo de atender prioritariamente ao mercado da informática e telecomunicações, na construção de racks."

**AMP** — Com a sustentação de um conglomerado norte-americano — o *AMP Incorporated Harrisburg* — que possui dezenas de filiais espalhadas pelo mundo, a AMP é, entre as fabricantes de conectores, a que apresenta a maior quantidade de tipos e modelos, tanto para aplicações elétricas como eletrônicas. Embora com duas unidades industriais no Brasil — Bragança Paulista e Itatiba (ambas em São Paulo) — as atividades da empresa geram suspeitas entre os seus con-

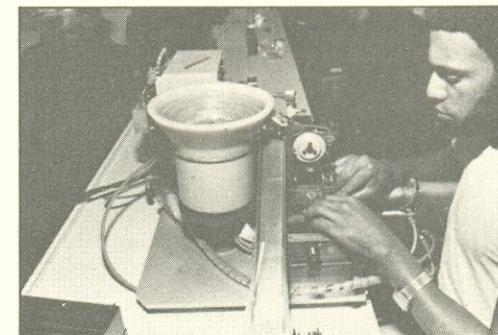

Os fabricantes de conectores têm ampliado sua capacidade produtiva

correntes, que acusam-na de fabricar no Brasil apenas uma parte de seus conectores, importando componentes para simplesmente montar o restante em território nacional.

Entre os seus produtos de maior destaque, estão os conectores para circuito impresso (Cl). São esses os seus principais modelos: *EDGE* — para a ligação de cabos a placas de Cl, com duas filas de 25 contatos cada (bronze fosforoso), passo de 2,54 e resistência máxima de contato de 15 mΩ; *MTEIS* — para a ligação de cabos ao Cl, com terminação em massa, contatos confeccionados em bronze fosforoso (até 20 unidades), passo de 2,54 e corrente máxima de 3,5 A; *Modu* — para sistemas de conexões múltiplas cabo/placas de Cl, nas versões macho e fêmea, com até 50 vias de contatos confeccionados em latão, passo 2,5 (fila simples e dupla) e corrente máxima de 3 A; *Novo Latch* (fêmea) — para cabos planos e que através de um conector macho realiza a ligação cabo/placa de Cl; possui até 60 vias de contatos de latão, passo 2,54 × 2,54 e corrente máxima de 1 A. Para



José Carlos: agressividade no mercado.

o setor de entretenimento (eletrodomésticos), a AMP apresenta, entre outros, o modelo *Combo-Line*, para a ligação cabo-a-cabo, e cabo/placa de Cl. Sua linha de produtos é constituída ainda pelos modelos *ADW*, de tipo míni, para emendar fios FE-100; o *BNC*, para cabos coaxiais flexíveis; e, finalmente, o *Tel Splice*, para emendas em cabos telefônicos com isolamento plástico.

**Celis** — Controlada pelo mesmo grupo austríaco que é proprietário da Schrack, a Celis dedica-se à fabricação de elementos de interligação eletrônica, além de máquinas aplicativas para esses produtos e estamparia de precisão. Sua linha de produção de conectores é especializada no atendimento dos setores de informática e de telecomunicações. Isso, além de garantir-lhe uma boa performance fi-

nanceira nesses tempos de recessão, tem encorajado a empresa a fazer planos otimistas para o futuro, tanto no que se refere à expansão de sua capacidade instalada como no lançamento de novos produtos no mercado. Segundo José Carlos Pereira da Cunha, da Schrack, e que também responde pelo departamento comercial da Celis, "a expansão da informática e da telecomunicação levou-nos a iniciar estudos para lançar no Brasil alguns modelos de euroconectores, além de outros tipos de conectores para placas de Cl".

No momento, a Celis dispõe, entre outros, dos seguintes modelos: *KRE multipolar* (tipo borne) — para intercabeamento entre elementos eletrotécnicos e a placa de Cl, com passos de 5 e 10 mm, até 10 contatos, e corrente máxima de 10 A; trapezoidal — fabricado segundo o padrão mundial RS 232 de transmissão serial, para uso específico em informática e telecomunicações (com até 25 contatos); circular — igualmente destinado à aplicação profissional e em equipamentos de áudio sofisticados (até 8 contatos e corrente máxima de 5 A); *jumper* — para codificação NA ou NF conjugada com barras de pinos, em aplicações profissionais (dois contatos apenas e resistência de contato menor ou igual a 5 mΩ).

## Alta produção de potenciômetros

Das fabricantes nacionais de potenciômetros, a Ibrape — subsidiária do Grupo Philips — é a que apresenta a maior variedade de tipos — e um volume de produção elevado que lhe assegura posição de liderança absoluta no mercado brasileiro: 40 milhões de unidades por ano. Os potenciômetros da Ibrape destinam-se ao consumo da própria Philips, e o restante vai para o mercado interno nacional, atendendo às indústrias do setor de entretenimento e também do profissional (informática, telecomunicações e instrumentação).

Duas outras fabricantes — a Alps, de origem japonesa, e a DAU, controlada por capital brasileiro — também desempenham papel de destaque na produção de potenciômetros, embora ofereçam uma menor quantidade de tipos e concentrem os seus esforços produtivos no atendimento de clientes do setor de entretenimento. Da mesma forma que a Ibrape, Alps e DAU registram poucas vendas para o exterior, mas os reflexos da crise econômica na indústria eletro-eletrônica está começando a motivá-las para a busca de novos mercados, através da

diversificação de seus produtos e da exportação.

**IBRAPE** — Também importante produtora de outros componentes do setor de ativos e passivos, o que lhe proporciona facilidades em seu relacionamento com o mercado, a Ibrape apresenta quatro tipos diferentes de potenciômetros: rotativos, deslizantes, multivoltas e de ajuste. No primeiro caso, os potenciômetros rotativos podem ser encontrados nas versões *simples* (com bucha ou com fixação por lingueta de torção), ou na versão *tandem/estéreo* (também com bucha). Em ambos os modelos, os eixos são construídos em plástico ou metal, o diâmetro é de 23 mm (há também uma linha de 16 mm) e os tipos de curva podem ser lineares ou logarítmicas ou logarítmicas invertidas.

Os deslizantes são apresentados também em versão simples ou tandem, com fixação frontal, curvas lineares, logarítmicas ou logarítmicas invertidas, em três modelos de percursos diferenciados: 40, 60 e 25 mm.

Os multivoltas são também oferecidos em três modelos — sempre com curvas lineares — de 20, 10 ou 40 voltas. Os de ajuste — conhecidos como trimpots — são fabricados à base de carbono, com diâmetros de 10 ou 14 mm, na forma vertical ou horizontal, com tolerância de ± 20% e ângulo de rotação de 260° ou 230°.

**DAU** — Com uma unidade industrial em São Paulo, encaminhando a instalação de outras duas no município paulista de Jacareí e em Manaus, a DAU opera, basicamente, com dois tipos de potenciômetros: o cermete de ajuste e o de fio bobinado. O material básico empregado na fabricação do cermete é o filme metálico, que é depositado sobre uma base cerâmica (alumina), que lhe proporciona variação de resistência. É apresentado nos



Bender: ênfase no mercado profissional.

modelos aberto ou com proteção, com tolerâncias de  $\pm 10\%$  ou  $\pm 20\%$ , ângulo de rotação de  $250^\circ$ , curvas lineares e ajuste do eixo nos dois lados.

O potenciômetro de fio bobinado possui terminais para montagem em circuito impresso, ligação a conectores padronizados e soldagem em cabos. Seu elemento resistivo constitui-se de um fio condutor, com uma determinada resistência, que é bobinado sobre uma base isolante. Possui seção única e uma só volta e é acoplado a um eixo cuja ponta de alumínio ou de plástico pode ser confeccionada em vários tamanhos. A variação de sua resistência é linear.

**ALPS** — Há dez anos no mercado brasileiro, a Alps possui duas unidades industriais: uma em São Paulo e outra em Curitiba, onde são fabricados dois tipos de potenciômetros — rotativos e deslizantes. Os rotativos, com diâmetro de 16 ou 24 mm, são fabricados nas versões simples ou tandem, com eixo metálico simples ou duplo, ou com dois eixos concêntricos, e curvas lineares ou logarítmicas.

A Alps oferece quatro modelos de potenciômetros deslizantes, dois deles na versão simples (com percursos de 45 ou 60 mm), e os outros, na versão dupla (percursos de 20 e 30 mm), dispondo de duas pistas. Suas alavancas são metálicas ou de plástico e o tipo de curva, linear ou logarítmica.

## Fabricantes tentam se ajustar à crise

Também os fabricantes de capacitores variáveis estão procurando ajustar as suas diretrizes de produção ao período de crise vivido pela economia brasileira, e que tem provocado uma significativa redução das encomendas de componentes por parte de seus clientes tradicionais, em particular os fabricantes de rádio, TV e som. Theodoro Bender, diretor da DAU, empresa paulista que há dez anos atua no setor, dá a receita: "Vamos explorar a capacidade tecnológica acumulada pela DAU para aumentar nossa produção dirigida ao mercado profissional, que continua expandindo".

Atualmente, a DAU oferece ao mercado brasileiro um tipo de capacitor variável com dielétrico de teflon ou prolipropileno, nas versões tradicional e profissional. Nesta última, o dielétrico é sempre de teflon e as partes metálicas são revestidas com uma camada de ouro, de acordo com as exigências da aplicação para a qual é destinada: montagem em circuito impresso para uso profissional (informática,

controle de processos e instrumentação).

Quanto à capacidade (nominal), os capacitores produzidos pela DAU distribuem-se na faixa de 1,5/5,5 pF a 14/115 pF, na versão standard. Na profissional, onde há menor quantidade de modelos disponíveis, são oferecidos capacitores com 2/18, 2/9 e 2/18 ou 3/25, 4/40 e 5/60 pF (esses últimos com diâmetro de 9 mm).

Dois outros fabricantes de capacitores variáveis, ouvidos pela Nova Eletrônica — Alps e Metaltex — têm a sua produção concentrada em áreas específicas de aplicação. A Alps fabrica dois tipos de capacitores com ajuste, sendo um deles destinado a aplicações em AM e o outro em AM/FM. No primeiro caso, a empresa pode fornecer modelos com capacidades de 266 pF x 2, 170 pF x 2 e 126 pF x 2. Para a aplicação conjunta AM/FM, as capacidades possíveis são: 140 pF + 82 pF + 20 pF x 2, 266 pF x 2 + 20 pF x 2, e ainda 126 pF x 2 + 20 pF x 2.

A Metaltex, de seu lado, enfatiza a produção de capacitores variáveis para transmissores em geral, além de osciladores de RF, equipamentos médicos e radares. Tendo em conta a natureza específica da aplicação, a Metaltex pode oferecer modelos com capacidades variando de 5 até 250 pF.

## As dificuldades para a produção de ferrites


"Embora possa parecer simples, a produção de ferrites no Brasil ainda enfrenta dificuldades, porque envolve altos investimentos de capital, em particular na compra de equipamentos no exterior, como fornos e prensas". Mário Dutra, gerente comercial da R. Sontag — empresa sediada em São Paulo e atuando desde 1956 no setor — assinala que esses problemas de produção "são responsáveis em grande parte pelo fato de o Brasil ainda depender da importação desse produto".

**R. Sontag** — É conhecida no mercado nacional como fabricante de ferite doce de alta freqüência, ferite duro não orientado (sinterizado e aglomerado em plástico) e de pó de ferro aglomerado. Além de produzir esses tipos de ferrites, a empresa utiliza o seu próprio produto para fabricar núcleos para bastões de antena, núcleos balum, anéis para micromotores e pequenas bobinas. Chega mesmo, em alguns casos, como no de bastões de antena e balum, a dominar o mercado nacional.

A R. Sontag produz ferite doce de alta freqüência nas três versões exis-

tentes no mercado: com óxi-ferro, zinco e níquel; óxi-ferro, cobre e zinco; e pó de ferro aglomerado. As aplicações básicas desse ferrite dão-se na fabricação de núcleos para bobinas de RF, antenas e baluns (para casamento de impedâncias).

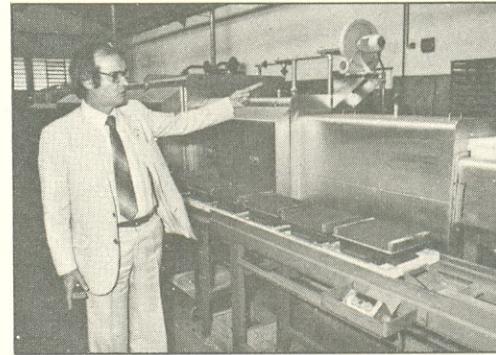No setor de ferrite duro não orientado, produzido com óxi-ferro e bário ou estrônio, a R. Sontag oferece apenas o tipo não orientado ou isotrópico. Trata-se de um ferrite destinado, basicamente, a aplicações em corretores



Dutra: as dificuldades nacionais para a produção de ferrites.

para deflexão em TV, anéis para micromotores e elementos de chaveamento para teclados de equipamentos periféricos (informática).

**IBRAPE** — Ao contrário da Sontag, que prioriza o ferrite doce de alta freqüência, a Ibrape atua no segmento de baixa freqüência, destinado a aplicações mais sofisticadas, como deflexão de TV, transformadores de saída horizontal e núcleos de bobinas para uso em filtros de telecomunicações.

Quanto ao ferrite duro, a Ibrape produz tanto o tipo orientado (anisotrópico) como o não orientado (isotrópico). No primeiro, a característica mais importante é a existência de um direcionamento magnético preferencial. Entre suas aplicações mais comuns, destacam-se os ímãs para alto-falantes, segmentos para motores de ventiladores, limpadores de pára-brisas, e alguns equipamentos do setor de instrumentação.

## Cristais: apenas duas fabricantes no mercado

ABC-Xtal e Rádio Cristais são as duas únicas fabricantes nacionais de cristal eletrônico para osciladores. Ambas estão instaladas no Rio de Janeiro e fornecem uma boa parte dos osciladores de cristal consumidos pela indústria eletro-eletrônica brasileira — juntas, elas são capazes de produzir cerca de 500 mil unidades anual-

mente. A Xtal, responsável por 60% dessa produção, também é fornecedora de cristal cultivado — insumo básico para a confecção de osciladores — tanto do mercado brasileiro, constituído por ela própria e pela Rádio Cristais, como do mercado latino-americano e europeu (ela é uma das raras indústrias do mundo a produzir esse insumo).

A produção de osciladores de cristal, como explica Jorge Correa, da ABC-Xtal, "depende fundamentalmente desse material, que é obtido mediante um sistema de autoclaves — sob alta pressão e alta temperatura — que provoca o crescimento orientado da barra de cristal com as características desejadas".

Uma vez obtido o material cultivado, as lascas são cortadas por meio de uma serra especial de diamante, controlada por aparelhos de raio X. Em seguida, o material passa por um processo de lapidação e polimento, que o prepara para a fase seguinte, onde ele é submetido ao ajuste "fino" na freqüência desejada. Essa adequação envolve o uso de uma máquina de vácuo, através da qual é feita a deposição metálica dos eletrodos sobre a lâmina de cristal.

A ABC-Xtal destina a sua produção de cristais osciladores para a indústria de entretenimento em geral (TV, som e rádio), mas também atende outros segmentos, como a indústria de relógios, telefones, informática e telecomunicações. Fabrica osciladores na faixa de freqüência de 1 a 10 MHz, apresentando temperaturas variáveis de trabalho de -55 a +105°. As tolerâncias de ajuste a temperaturas referências podem ir de 10 ppm até a 1.000 ppm.

A Rádio Cristais dedica a sua produção prioritariamente para a indústria de telecomunicações e de informática. Seus osciladores são acompanhados de terminais para soldagem em circuito impresso ou de pinos para a aplicação em soquetes. A faixa de freqüência desses osciladores abrange de 10 kHz até 180 MHz e a sua temperatura de trabalho (variável) pode chegar até 90°. As tolerâncias de ajuste a temperatura referência situam-se na faixa de 50 a 100 ppm. Em casos especiais, contudo, podem alcançar até 5 ppm.

## Como são fabricados os ferrites

- Ferrite (definição geral) — É o resultado da combinação físico-química de óxido de ferro ( $Fe_2O_3$ ) com outros óxidos metálicos, entre eles o NiO, o  $MnO_2$ , o ZnO e o BaO. Devidamente misturados em proporções adequadas ao tipo do ferrite que se quer fabricar, esses elementos são moídos, calcinados e moldados em formas desejadas. São submetidos ainda a um processo de sinterização, em fornos especiais, onde adquirem suas características eletromagnéticas. Os ferrites são comumente empregados na fabricação de núcleos para bobinas, choques, filtros; núcleos para ajuste e calibração de indutância de bobinas; baluns (para casamento de impedâncias); bastões de antenas etc.

- Ferrite Doce (ou mole) — É obtido a partir da mistura de óxi-ferro, manganes e zinco. Esses elementos são misturados, moídos, calcinados e, finalmente, moldados na forma desejada por pressão ou extrusão.

Uma vez submetido ao processo de moldagem, o material vai para um for-

no com temperatura aproximada de 1300°, onde adquire suas características eletromagnéticas. Segue-se a isso algumas operações de usinagem (refiltra, rosca etc.), que dão as características finais ao produto.

- Ferrite Duro Sinterizado (não orientado) — O processo é semelhante ao do ferrite doce: as matérias-primas básicas são misturadas, moídas, calcinadas e moldadas por pressão. A sinterização, contudo, é feita em um forno com temperatura mais baixa, em torno de 1050°C.

- Ferrite Duro aglomerado em plástico (não orientado) — Na fabricação desse produto, parte-se do ferrite de bário em pó já com as características de um ímã permanente. Esse material é misturado com plástico e, numa etapa seguinte, moldado sob pressão.

- Pó de ferro aglomerado — A matéria-prima utilizada neste caso são as micro-esferas de ferro metálico eletrolítico de alta pureza. As micro-esferas são misturadas a resinas especiais, moldadas sob pressão e "curadas" em estufas.

## Empresas fabricantes

### ABC-Xtal

Avenida Brasil, 20201 — Coelho Neto — CEP 21.150 — Rio de Janeiro/RJ — fone: (021) 359-2757.

### Alps do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Rua Bartolomeu Bueno, 298 — Vila Anastácio — CEP 05093 — São Paulo/SP — fone: (011) 261-0144.

### AMP do Brasil Conectores Elétricos e Eletrônicos Ltda.

Rua Ado Benatti, 53 — Lapa — CEP 05037 — São Paulo/SP — fone: (011) 864-3311.

### Celis Elementos Elétricos Ltda.

Rua Mirangaba, 131 — Jardim Itapecerica — CEP 06850 — Itapecerica da Serra/SP — fone: (011) 459-3155.

### Christian-Zettler Eletrônica Ltda.

Avenida Eduardo R. Daher, 155 — CEP 06850 — Itapecerica da Serra/SP — fone: (011) 495-2917.

### Conexel Conexões Elétricas Ltda.

Avenida Piraporinha, 1550 — CEP 09900 — Diadema/SP — fone: (011) 445-1322.

### DAU do Brasil Componentes Elétronicos Ltda.

Rua João de Sousa Dias, 972 — Campo Belo — CEP 04618 — São Paulo/SP — fone: (011) 532-1150.

### Ibrape Eletrônica Ltda.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1735 — Itaim-Bibi — CEP 01451 — São Paulo/SP — fone: (011) 211-2600.

### Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda.

Avenida Dr. Cardoso de Mello, 699 — Vila Olímpia — CEP 04548 — São Paulo/SP — fone: (011) 240-2120.

### R. Sontag Ltda.


Avenida Nossa Senhora do Sabará, 235/243 — Santo Amaro — CEP 04685 — São Paulo/SP — fone: (011) 523-6722

### Rádio Cristais do Brasil S/A

Av. Brasil, 5966 — Bonsucesso — CEP 21.040 — Rio de Janeiro/RJ — fone: (021) 270-8643.
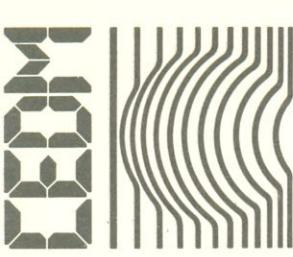
### Schrack Equipamentos Elétricos do Brasil S.A.

Avenida Eduardo R. Daher, 1135 — Itapecerica da Serra/SP — CEP 06850 — fone: (011) 495-2944.



# MAIS SUCESSO PARA VOCÊ!

Comece uma nova fase na sua vida profissional.  
Os CURSOS CEDM levam até você o mais moderno ensino  
técnico programado e desenvolvido no País.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

## CURSO DE ELETROÔNICA DIGITAL E MICROPROCESSADORES


São mais de 140 apostilas com informações completas e sempre atualizadas. Tudo sobre os mais revolucionário CHIPS. E você recebe, além de uma sólida formação teórica, KITS elaborados para o seu desenvolvimento prático. Garanta agora o seu futuro.



**CEDM-20 - KIT**  
de Ferramentas.  
**CEDM-78 - KIT**  
Fonte de Alimentação  
5v/1A. **CEDM-35 KIT**  
Placa Experimental  
**CEDM-74 - KIT**  
de Componentes.  
**CEDM-80**  
MICROCOMPUTADOR  
Z80 ASSEMBLER.
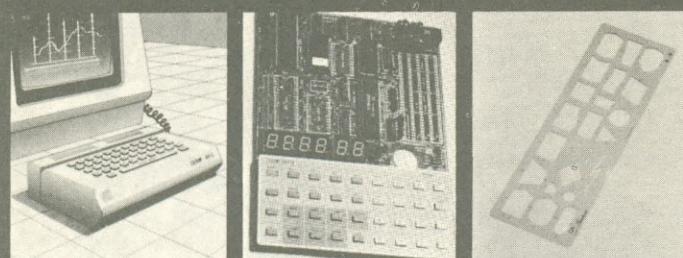
## CURSO DE PROGRAMAÇÃO EM BASIC


Este CURSO, especialmente programado, oferece os fundamentos de Linguagem de Programação que domina o universo dos microcomputadores. Dinâmico e abrangente, ensina desde o BASIC básico até o BASIC mais avançado, incluindo noções básicas sobre Manipulação de Arquivos, Técnicas de Programação, Sistemas de Processamento de Dados, Teleprocessamento, Multiprogramação e Técnicas em Linguagem de Máquina, que proporcionam um grande conhecimento em toda a área de Processamento de Dados.



**KIT CEDM Z80**  
BASIC Científico.  
**KIT CEDM Z80**  
BASIC Simples.  
Gabarito de Fluxograma  
E-4. **KIT CEDM SOFTWARE**  
Fitas Cassete com Programas.
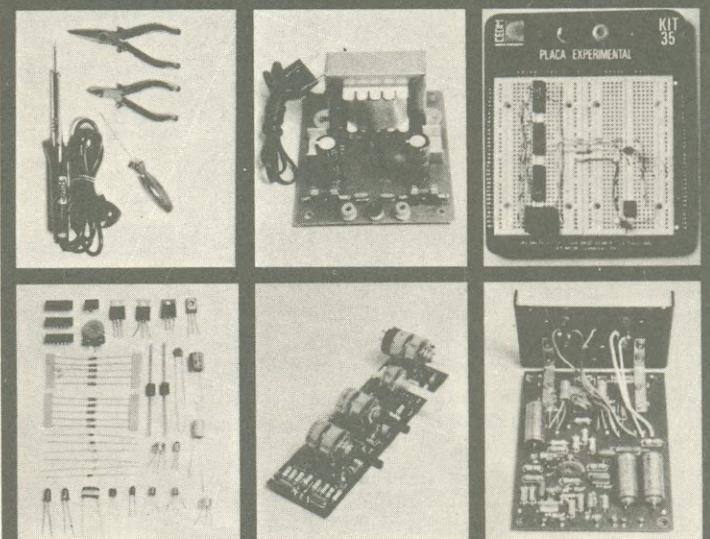
## CURSO DE ELETROÔNICA E ÁUDIO

Métodos novos e inéditos de ensino garantem um aprendizado prático muito melhor. Em cada nova lição, apostilas ilustradas ensinam tudo sobre Amplificadores, Caixas Acústicas, Equalizadores, Toca-discos, Sintonizadores AM/FM, Gravadores e Toca-Fitas, Cápsulas e Fonocaptadores, Microfones, Sonorização, Instrumentação de Medidas em Áudio, Técnicas de Gravação e também de Reparação em Áudio.



**CEDM-1 - KIT** de Ferramentas. **CEDM-2 - KIT** Fonte de Alimentação + 15-15/1A. **CEDM-3 - KIT** Placa Experimental  
**CEDM-4 - KIT** de Componentes. **CEDM-5 - KIT** Pré-amplificador Estéreo. **CEDM-6 - KIT** Amplificador Estéreo 40w.

Você mesmo pode desenvolver um ritmo próprio de estudo. A linguagem simplificada dos CURSOS CEDM permite aprendizado fácil. E para esclarecer qualquer dúvida, o CEDM coloca à sua disposição uma equipe de professores sempre muito bem aconselhada. Além disso, você recebe KITS preparados para os seus exercícios práticos.

Ágil, moderno e perfeitamente adequado à nossa realidade, os CURSOS CEDM por correspondência garantem condições ideais para o seu aperfeiçoamento profissional.

## GRÁTIS

Você também pode ganhar um MICROCOMPUTADOR.

Telefone (0432) 23-9674 ou coloque hoje  
mesmo no Correio o cupom CEDM.

Em poucos dias você recebe nossos catálogos de apresentação.

**CEDM**

Avenida São Paulo, 718 - Fone (0432) 23-9674.  
CAIXA POSTAL 1642 - CEP 86100 - Londrina - PR

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO POR CORRESPONDÊNCIA

Solicito o mais rápido possível informações sem compromisso sobre o CURSO de . . . . .

Nome. . . . .

Rua. . . . .

Cidade. . . . .

Bairro. . . . . CEP . . . . .

NE

# No limiar da 5.ª geração de computadores

A inteligência artificial e as gerações da computação são temas polêmicos, hoje em dia. Veja o que é realmente a IA e como será a próxima safra de computadores, nesta série de três artigos que começa este mês

**E**stá ocorrendo, atualmente, nos meios internacionais de informática, uma grande agitação, em virtude do governo japonês ter lançado um programa a longo prazo para o desenvolvimento dos chamados computadores de 5.ª geração. Até o fim da década, as fronteiras da engenharia e da ciência da computação deverão ser estendidas a ponto de tornar os computadores "inteligentes", servindo como consultores especializados nos mais variados campos. Pois é exatamente o grande desenvolvimento de técnicas de sistemas programacionais e uso extensivo de inteligência artificial que deverão caracterizar a próxima geração de computadores.

Nos últimos três anos, os Estados Unidos, o Japão e a Europa têm se envolvido em importantes programas de desenvolvimento das tecnologias de informática, pois, de acordo com muitos especialistas de renome internacional, "a nação que dominar os campos de processamento da informática possuirá as chaves da liderança mundial no século XXI". O Brasil não pode ficar alheio a esse esforço, pois terá sua independência e soberania extremamente ameaçadas se não dominar aquelas tecnologias. As ameaças e humilhações que o país sofre atualmente, em face de sua situação financeira, são em grande parte consequências das omissões, ignorâncias e mesmo traições e sabotagens ao desenvolvimento tecnológico autóctone.

Voltemos, porém, à tecnologia propriamente dita. O campo de processamento da informação e de dados tem



sido incomodado por duas dificuldades perenes: o quanto um processador pode ser rápido e o quanto pode ser inteligente. Todos compreendem (e apreciam) que um processador possa executar milhões de instruções básicas por segundo, mas pouquíssimas pessoas podem entender como poderia uma máquina apresentar um comportamento que seja caracterizado como "inteligente", tendo sido feita por seres humanos.

Observe-se que, nesse caso, não estamos considerando meras rotas de repetição de passos, como seria o caso de somas numéricas, inversão de matrizes ou mesmo a resolução de certas equações algébricas, que são operações mais mecânicas do que intelectuais. Estamos pensando em máquinas capazes de tomar decisões autônomas e inteligentes, como reação a circunstâncias ambientais em função de seu conhecimento anterior e de características estabelecidas por seus projetistas.

A microeletrônica, com o enorme aumento de complexidade e velocidade dos Cls, associado à redução de custos, tem sido o suporte a proporcionar o desenvolvimento de sistemas de microcomputadores de alta velocidade. Em torno disso, desenvolveu-se uma indústria internacional de semicondutores de grande importância econômica e estratégica, que tem servido como termômetro do grau de desenvolvimento das nações em alta tecnologia.

O desenvolvimento do campo de Inteligência Artificial (IA) tem sido menos aparente, embora tenha progredido muito nos últimos quinze a vinte anos. Este campo restringiu-se principalmente às universidades e centros de pesquisa e tem propiciado a demonstração de algumas técnicas de aplicação da inteligência de máquinas. A iniciativa japonesa parece finalmente ter desencadeado, em larga escala, a convergência das tecnologias de microeletrônica e inteligência artificial, de modo a produzir uma nova geração de computadores, muito mais rápida e inteligente do que a conhecida até hoje.

Repetimos que existe um quase consenso internacional de que a nação que dominar o campo de processamento da informática terá as chaves da liderança no próximo século. Existem campos limitados de aplicação dessas tecnologias, sendo talvez

mais fácil enumerar as áreas em que as tecnologias de informática talvez não sejam aplicadas.

**A evolução da informática** - Decorreu cerca de meio século desde que a primeira máquina de arquitetura seqüencial foi colocada em operação. Nessa primeira máquina, uma Unidade Central de Processamento (UCP) busca instruções individualmente de uma memória local e as executa, mantendo temporariamente os resultados parciais ou, então, retornando-os à memória. O processo continua até que a última instrução seja executada ou até que a máquina receba ordem de parar por qualquer motivo. Embora tenham sido introduzidos muitos aperfeiçoamentos, em todos esses anos, a estrutura seqüencial básica foi mantida. A enorme evolução das tecnologias de microeletrônica possibilitará que máquinas desse tipo atinjam 100 milhões de instruções por segundo, até o final da década, com acesso a gigabytes de memória.

## A estrutura seqüencial

### ainda perdura

Dois pontos devem, todavia, ser destacados: a) a existência de circuitos rápidos não garante *per si* que um problema específico possa ser resolvido rapidamente, nem que o processo de programação seja simplificado. Mais ainda, a simples otimização de circuitos pode ser insuficiente para garantir o crescimento indefinido da velocidade de processamento, caso seja mantida a mesma arquitetura; b) máquinas rápidas não significam, obrigatoriamente, máquinas "inteligentes". Sistemas programacionais baseados em IA poderão, algum dia, em futuro próximo, assumir a responsabilidade de classificação, configuração de controle e estruturas internas, tarefas hoje normalmente executadas por programadores.

Todavia, a área programacional parece muito distante do objetivo da geração automática de programas ou da criação de especificações executáveis a partir de condições iniciais.

Hoje podem ser construídas máqui-

nas que aceitam o inglês e outros idiomas como entrada, processando em tempo real — o que facilita sobremaneira a entrada de expressões complexas no computador. Máquinas que podem "ver" e "entender" seu ambiente terão grande aplicação em robótica. No entanto, técnicas avançadas para planejamento e raciocínio devem ainda ser desenvolvidas e melhoradas, para aplicação efetiva em problemas reais. Embora as tentativas iniciais de realizar fusão de informações e raciocínio por analogia estejam ainda em fase experimental, os progressos realizados têm sido constantes e os avanços nas técnicas de aprendizagem de máquinas deverão estimular maiores progressos na área de IA, ainda nesta década.

Durante as cinco décadas de existência da informática como disciplina integrada, podemos caracterizar uma série de gerações de computadores, caracterizadas principalmente pela tecnologia dos componentes utilizados na sua fabricação. Na Tabela 1, ilustramos estas gerações e os principais elementos que as caracterizaram. No caso da 5.<sup>a</sup> geração, podemos notar que o salto tecnológico será maior do que o ocorrido nas demais. Esse salto seria "revolucionário", comparativamente aos anteriores, que foram mais "evolucionários".

**O básico da 5.<sup>a</sup> geração** - Quatro áreas básicas servirão como células estruturais dos processadores de 5.<sup>a</sup> geração:

- a) a microeletrônica, que deverá produzir Cls ultra-rápidos, integrados em altíssima escala. Esse processo poderá envolver integração a nível de lâminas e Cls tridimensionais;
- b) processamento e recuperação de sinais de informação em tempo real. Nessa área, temos a interpretação de imagens, além do seu reconhecimento;
- c) inteligência artificial, que fornecerá as bases da construção de sofisticados sistemas especialistas, além da exploração de técnicas de inferência e associatividades;
- d) organização de sistemas digitais, que deverá guiar os desenvolvimentos circuitais e programacionais, além das ferramentas de desenvolvimento associadas, para o projeto e realização de sistemas de processamento confiáveis.

## As sucessivas gerações de processadores

Tabela 1

Geração	Tecnologia de construção	Computadores típicos	Tecnologia circuitual	Tecnologia programacional	Desempenho típico	Tecnologia de telecomunicação	Anos
Primeira	Válvulas eletrônicas	Eniac Edvac Univac IBM-650	Válvulas; Tambor magnético; Tubo de raios catódicos	Programas armazenados; Código de máquina; Auto-código	Memórias 2 quilobytes; 10 quilo-instruções p/ segundo	Telefone, Teletipo	1946 1956
Segunda	Transistores bipolares	NCR-501 IBM-7094 CDC-6600	Transistores bipolares; Memórias de núcleo magnético	Linguagens de alto nível: Cobol, Algol, Fortran	Memórias de 32 kilobytes 200 kips	Transmissão Digital; Modulação por códigos de pulso	1957 1936
Terceira	Circuitos integrados em pequena escala	IBM-360 IBM-370 PDP-11 Spectra 70 Honeywell 200 Cray 1 Illiac IV Cyber 205	Integrados; e memórias a semicondutor; Discos magnéticos; Minicomputadores; Microprocessadores	Linguagens de altíssimo nível; sistemas operacionais; Pascal; programação estruturada; tempo partilhado Lisp; Gráficos por computador	Memória de 2 Megabytes; 5 Mega-instruções por segundo	Comunicações por satélite; Malhas de microondas; Fibras óticas; Chaveamento de pacotes	1964 1981
Quarta	Circuitos integrados em larga escala e escala muito ampla	Gray-XMP IBM-308 AMDAHL-580	Sistemas de computação distribuídos; Memórias de bolhas; Diodos óticos; Microcomputadores	Programas empacotados em larga escala; Sistemas especialistas; Linguagens orientadas ao objeto	Memórias de 8 Megabytes 30 MIPS	Malhas digitais; Sistemas integrados	1982 1989
Quinta	Integração em escala muito ampla, dedicada	-	Técnicas de empacotamento e conexão; Avançadas arquiteturas paralelas; Cls 3D; Tecnologia GaAs; Tecnologia Josephson; Componentes ópticos	Linguagens concorrentes; Programação funcional; Processamento simbólico; Linguagens naturais; Visão, reconhecimento de voz, planejamento	1 giga-instrução a uma terainstrução por segundo	Desenvolvimento intensivo de processamento distribuído; Fusão de tecnologias de computação e telecomunicações; Modalidade extensiva	1990

Essas organizações e arquiteturas poderão se afastar consideravelmente das máquinas convencionais de Von Neumann, que dominaram amplamente as quatro primeiras gerações de computadores. Desde o início da década de 80, projetistas das indústrias e universidades começaram a utilizar potentes metodologias que os habilitaram ao projeto de Cls e às linhas de fabricação. Este acesso pode ser obtido por negociação direta com os produtores de Cls ou, então, indiretamente, através das fundições de silício, que realizam apenas o processamen-

to de integrados projetados pelo usuário. O relacionamento do usuário com as fundições de silício assemelha-se à relação autor-editora, onde o autor fica encarregado do consumo e vendas do livro.

Por todo o mundo, inclusive no Brasil, existem circuitos integrados dedicados sendo implementados dessa forma. O tempo decorrido entre o envio do projeto à fundição de silício e o retorno do Cl ao usuário é de um a dois meses.

O processamento e recuperação de sinais de informação têm tido grande

desenvolvimento. Técnicas de utilização de máquinas seqüenciais lineares permitem a restauração automática da informação e aplicadas a sistemas digitais, permitem a correção automática de erros, através do uso de bits de redundância. Essas mesmas técnicas, aplicadas à testabilidade de sistemas, permitem a deteção de falhas que, de outra forma, poderiam aparecer muito tempo após o início da operação do sistema. Na mesma linha tecnológica são colocados os processos de recuperação de sinais, reconhecimento de fonemas e reconheci-

mento de configurações e imagens.

O campo da Inteligência Artificial tem se desenvolvido lentamente e alcançado algum destaque com os sistemas especializados capazes de dar assessoria de alto nível, realizando funções complexas normalmente ligadas a especialistas humanos. Sistemas desse tipo são encontrados nas áreas médicas de configuração de equipamentos e interpretações de sinais. Os sistemas especializados em IA incorporam numerosos fatos e conceitos heurísticos ("heurísticos" significa saber que está correto mas sem saber provar como; é o equivalente teórico de uma lei empírica da física); tais conceitos são empregados como regras de manuseio a cerca do domínio da especialidade, chegando a conclusões através de aplicações sistemáticas desses fatos e do próprio domínio das leis heurísticas, de modo a restringir as possibilidades a serem exploradas. Com isso, é freqüentemente possível chegar heuristicamente à conclusão de especialistas, através do manuseio de um pequeno conjunto de regras.

Nota-se também grande progresso da IA nos campos do entendimento da linguagem natural e interpretação da visão. Os sistemas IA especializados estão hoje restritos, porém, a problemas simples, pois não podem utilizar um número suficiente de regras heurísticas na unidade de tempo, não podendo, por isso, explorar os problemas com eficiência suficiente — sendo também limitados no conjunto de regras heurísticas disponíveis.

O maior problema no planejamento desses sistemas é identificar um conjunto de medição efetivo de seu desempenho, com o qual seja possível estabelecer uma série de objetivos mensuráveis e comparar diferentes sistemas IA mediante um critério palpável. Infelizmente, o estabelecimento de tal sistema de medição é extremamente difícil, pois se deixarmos de lado o problema da medida de inteligência, ainda assim persistirá o problema de quantificar a qualidade do conhecimento especializado ou a visão técnico-científica do problema.

É muito difícil medir as características de um sistema especializado simplesmente pela heurística; um sistema IA com 5 mil regras de manuseio pode eventualmente ser superado por um sistema com apenas mil delas. Os testes de comparação para determi-

nar qual dos sistemas é melhor e mais eficiente podem ser não uniformes. Pode ocorrer, então, que um ou outro sistema IA se sobressaia, dependendo evidentemente do problema particular em questão.

Não obstante a dificuldade da realização de medidas quantitativas nos sistemas de Inteligência Artificial, o progresso da área pode ser aferido pelas sucessivas gerações de sistemas que não deixam nenhuma dúvida quanto ao desempenho, bem superior ao de gerações anteriores. Nesse sentido, estão desenvolvidos programas de teste para tais sistemas, que no fundo são equivalentes à medida de Quociente de Inteligência — ou QI — aplicado agora às máquinas. Evidentemente, a qualidade dos testes realizados depende da natureza dos programas de teste.

Na pesquisa de IA, a linguagem predominante nos EUA é a LISP (*List Processing Language*), enquanto que os japoneses e os europeus estão prefe-

## Pode-se "medir" um sistema IA pela heurística?

rindo a PROLOG (*Programming in Logic*), desenvolvida pelos franceses.

**Processadores, urgente!** - De qualquer forma, os sistemas de IA, para realizarem inferências em tempo real, necessitam de uma capacidade de processamento muito maior do que a exibida pelos atuais computadores; daí a importância de novas arquiteturas para o desenvolvimento de processadores de 5.<sup>a</sup> geração. Na ampliação do desempenho dos processadores, o primeiro passo consiste na utilização de CIs IEMA (VLSI) dedicados e arquiteturas com multiprocessadores associados em paralelo e operando correntemente, de forma eficiente.

Desde o início da década de 40 até hoje, o pensamento na área de processamento de dados tem sido condicionado, de certa forma, pelo emprego exclusivo de máquinas seqüenciais. Se um dado algoritmo deve ser implementado num sistema de multiprocessamento, certamente terá muito pouca semelhança com seu correspondente implementado num único

processador. Como a utilização de multiprocessadores oferece uma solução a curto prazo de implementação circuito-programacional de sistemas inteligentes, é tempo de dar maior atenção a esse problema. A experiência tem mostrado que o aumento de velocidade em multiprocessamento é, no máximo, igual ao número de processadores acrescentados; a síndrome da associação eficiente de muitos processadores e seu emprego na execução de muitas tarefas concorrentes produz esta crescente redução de desempenho.

Existem arquiteturas que prevêem a utilização de um número extremamente elevado de microprocessadores em paralelo, onde um problema é partilhado em múltiplas tarefas, divididas entre os vários processadores. Todavia, o aspecto mais promissor das novas arquiteturas consiste em fugir totalmente da arquitetura clássica de Von Neumann, mas delineadas especialmente para o processamento paralelo, utilizando os recursos e possibilidades introduzidos pelos CIs IEMA.

Concluindo estas ponderações iniciais, consideremos a engenharia programacional necessária a tais desenvolvimentos. Enquanto que a potência circuital dos computadores foi ampliada em dezenas de milhares de vezes nos últimos 25 anos, a produtividade dos programadores, no melhor caso, apenas dobrou. Mais ainda, face ao aumento de tamanho e complexidade dos sistemas programacionais, o número absoluto de falhas aumentou proporcionalmente, provocando dessa forma maior freqüência nos erros de programa. Já houve casos em que sistemas programacionais foram abandonados após investimentos de dezenas de milhões de dólares. É muito provável que sistemas de processamento em sistemas programacionais sofisticados sejam largamente empregados na sociedade do futuro.

Aparentemente, a única forma de controlar a qualidade e a produtividade de sistemas programacionais é a automação, utilizando-se, para este fim, ferramentas análogas às que os pesquisadores programacionais desenvolveram e colocaram à disposição de outros setores, mas empregando-as agora no processo de criação de sistemas programacionais.

(Continua no próximo número)

# Pré-amplificador com operacional duplo

Este pré-amplificador, se intercalado entre as fontes de áudio e o amplificador de potência, proporcionará ao sinal de áudio a devida equalização e também a correção nas freqüências baixas, médias e altas. Além disso, também proporcionará ao sinal uma considerável amplificação.

O sinal de áudio aplicado a cada uma das quatro entradas ("fonocaptor magnético", "fonocaptor cerâmico", "sintonizador de FM", "tape-deck") é selecionado por CH1A e, então, enviado à entrada não-inversora do amplificador operacional CI1A, o qual constitui o elemento ativo do estágio pré-

amplificador equalizador. Quando CH1A seleciona uma das entradas, a outra seção dessa mesma chave, CH1B, simultaneamente seleciona a rede RC adequada para realizar a equalização do sinal proveniente daquela entrada. Essa chave deverá ter quatro seções, no caso do pré-amplificador montado na versão este-reofônica, uma vez que são utilizadas duas seções da mesma em cada canal. Por serem idênticos os dois canais, a fig. 1 mostra apenas um deles.

Uma vez amplificado e equalizado, o sinal de áudio é levado ao controle de volume; depois de ter seu nível de-

vidamente controlado pelo potenciômetro logarítmico duplo de 4,7 kΩ, o mesmo é levado ao estágio de controle de tonalidade, num ponto comum aos controles de graves, médios e agudos.

O segundo amplificador operacional, CI1B, recebe o sinal em sua entrada inversora, através dos cursores do potenciômetros de graves, médios e agudos. Em todos os três controles de tonalidade são utilizados potenciômetros lineares duplos de 47 kΩ. A saída desse estágio constitui a saída geral do circuito, uma vez que, a partir daí, o único controle que ainda resta é o de equilíbrio, que entrega o sinal de saída diretamente ao amplificador de potência ligado a este circuito.

O integrado RC4558, amplificador operacional duplo apresentado em encapsulamento *dual-in-line* de 8 pinos, tem como equivalente direto o μA4558. É aconselhável verificar pri-

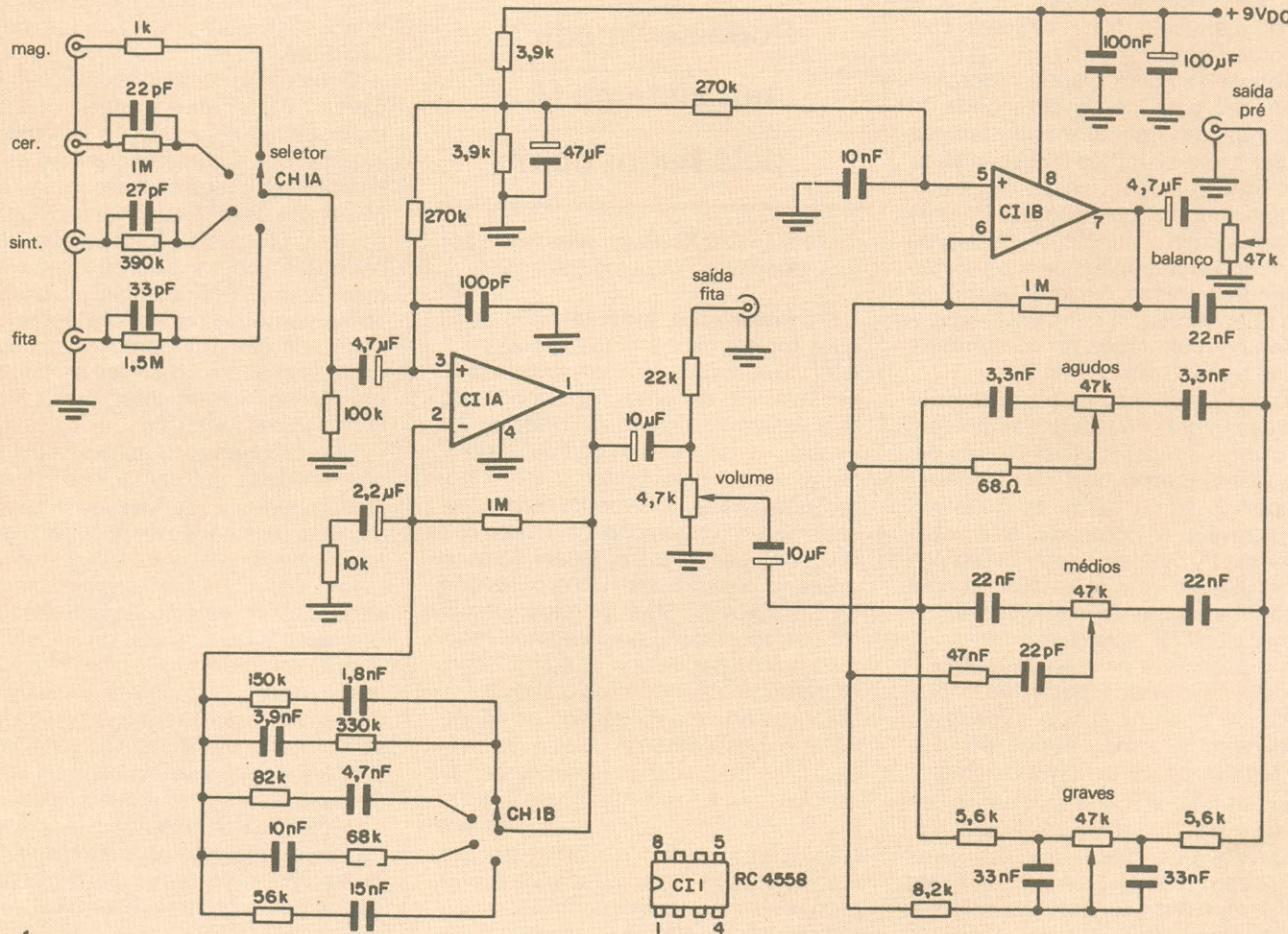


Fig. 1

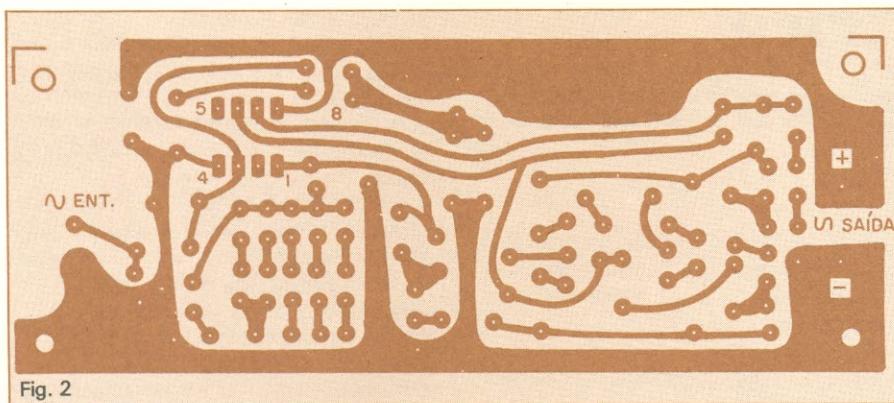


Fig. 2

meiramente se tais integrados são encontráveis na praça (pois aqui, na nossa "terceira capital", embora seja realmente belo o horizonte...); acontece, certas vezes, o problema de se fazer planos, providenciar o material, confeccionar a plaqueta de circuito impresso e, no final, não se encontrar o integrado.

O potenciômetro de equilíbrio é li-


near duplo de  $47\text{ k}\Omega$  e tem suas duas seções ligadas em oposição, isto é, girando-se o cursor para a direita aumenta-se o ganho do canal direito e simultaneamente (e também proporcionalmente) diminui-se o ganho do canal esquerdo e vice-versa.

Os conectores de entrada e saída, os potenciômetros, a chave seletora, os resistores e capacitores das entra-

das e o resistor da saída para gravador de fita são montados fora do circuito impresso; suas ligações a este são feitas através de fios finos, dispostos de maneira a evitar ao máximo a captação de zumbido ou oscilações espúrias. Os resistores e capacitores utilizados como malhas RC nas entradas de alta impedância do pré-amplificador podem ser montados diretamente em seu respectivo conector fêmea; o mesmo se aplica ao resistor utilizado na saída para gravador.

O desenho do circuito impresso, em tamanho natural de  $4,3 \times 11,2\text{ cm}$ , é mostrado na fig. 2, do lado cobreado. Esse desenho corresponde a um canal do pré-amplificador, sendo portanto necessárias duas plaquetas para a montagem estéreo do mesmo. ●

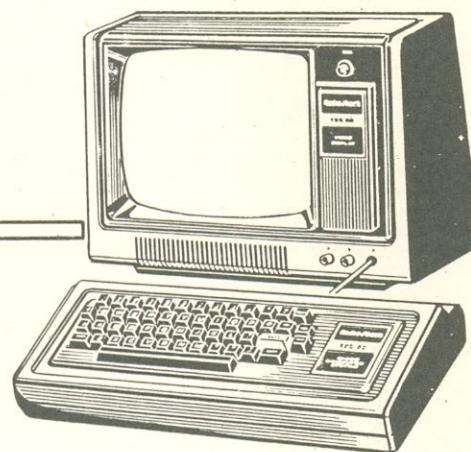**Atenção:** Toda idéia publicada nesta seção dá direito a uma assinatura, por um ano, da Nova Eletrônica. Se você já for assinante, a publicação vai lhe garantir a renovação por mais um ano. Envie seu circuito acompanhado por um texto de duas páginas, no máximo. Em cada edição divulgaremos uma entre as várias idéias que recebermos.



## COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA !

NO MAIS COMPLETO CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL E MICRO-PROCESSADORES VOCÊ VAI APRENDER A MONTAR, PROGRAMAR E OPERAR UM COMPUTADOR.

MAIS DE 160 APOSTILAS LHE ENSINARÃO COMO FUNCIONAM OS REVOLUCIONÁRIOS CHIPS 8080, 8085, Z80, AS COMPACTAS "MEMÓRIAS" E COMO SÃO PROGRAMADOS OS MODERNOS COMPUTADORES.

VOCÊ RECEBERÁ KITS QUE LHE PERMITIRÃO MONTAR DIVERSOS APARELHOS CULMINANDO COM UM MODERNO MICRO-COMPUTADOR.

### CURSO POR CORRESPONDÊNCIA

CEMI – CENTRO DE ESTUDOS DE MICROELETROÔNICA E INFORMÁTICA

Av. Paes de Barros, 411, cj. 26 – Fone (011) 93-0619  
Caixa Postal 13.219 – CEP 01000 – São Paulo – SP

Nome . . . . .

Endereço . . . . .

Bairro . . . . .

CEP . . . . . Cidade . . . . . Estado . . . . .

**NÃO PERCA TEMPO! SOLICITE INFORMAÇÕES AINDA HOJE!**

**GRÁTIS**

# “Olho” fotoelétrico reduz erros de contagem

Em baixas velocidades, os sistemas que empregam um único sensor fotoelétrico falham com grande frequência na contagem. Precisa de peças. Resíduos dos mais variados, vibrações, reflexões, peças danificadas, materiais estranhos à produção e uma extensa gama de outras causas desconhecidas chegam a produzir uma margem de erro de até 0,5%. O acréscimo de um segundo “olho” fotoelétrico, porém, juntamente com um circuito lógico, poderá evitar as contagens erradas.

O circuito (figura 1) funciona basicamente como uma memória seqüencial de três estágios, de modo que os sinais gerados pelos sensores sigam uma seqüência pré-determinada e produzam um pulso de saída. Sempre

que a seqüência estiver incorreta, o circuito irá rejeitá-la e monitorar os sinais de entrada, para encontrar a seqüência certa do começo ao fim.

Os inversores CI1<sub>a</sub>, CI1<sub>b</sub>, CI1<sub>c</sub> e CI1<sub>d</sub> acoplam os sinais vindos dos sensores às portas lógicas CI2<sub>a</sub>, CI2<sub>b</sub> e CI2<sub>c</sub>, com a polaridade adequada. Estando a peça na posição da figura 2a, a porta CI2<sub>a</sub> produz uma saída que vai armar o latch CI3<sub>a</sub>, que por sua vez — juntamente com os sinais de entrada resultantes da posição assumida pela peça na figura 2b — vai armar CI3<sub>b</sub>, por intermédio da porta CI2<sub>b</sub>. Caso ocorra uma condição de sinal indesejável nesse período, CI4<sub>b</sub> produzirá uma saída capaz de levar todo o circuito à condição inicial.

Na posição da figura 2c, a peça pro-

duz um sinal que é combinado com a saída de CI3<sub>b</sub>, a fim de habilitar a porta CI2<sub>c</sub> que, por sua vez, vai armar o latch CI3<sub>c</sub>. As saídas dos três latches vão, respectivamente, fazer com que a saída da porta NE CI4<sub>a</sub> vá para o nível baixo.

Essa saída é, então, invertida e, juntamente com o sinal produzido pelo sensor 2 (como resultado da situação vista na figura 2d), passa pela CI4<sub>c</sub>. A saída dessa porta vai disparar, em seguida, o monoestável CI6, cuja saída Q é usada para provocar um *reset* no circuito, enquanto a Q fornece o pulso de contagem. Esse *reset* dura menos de 3 µs, segundo ilustra a figura 2e.

Com os três latches armados, CI4<sub>b</sub> fica travada através de CI4<sub>a</sub> e somente o pulso de contagem poderá provocar um *reset*. Tal condição assegura que todas as seqüências corretas sejam convertidas em pulsos de contagem e que todas as indesejáveis sejam rejeitadas.

© - Copyright Electronics International

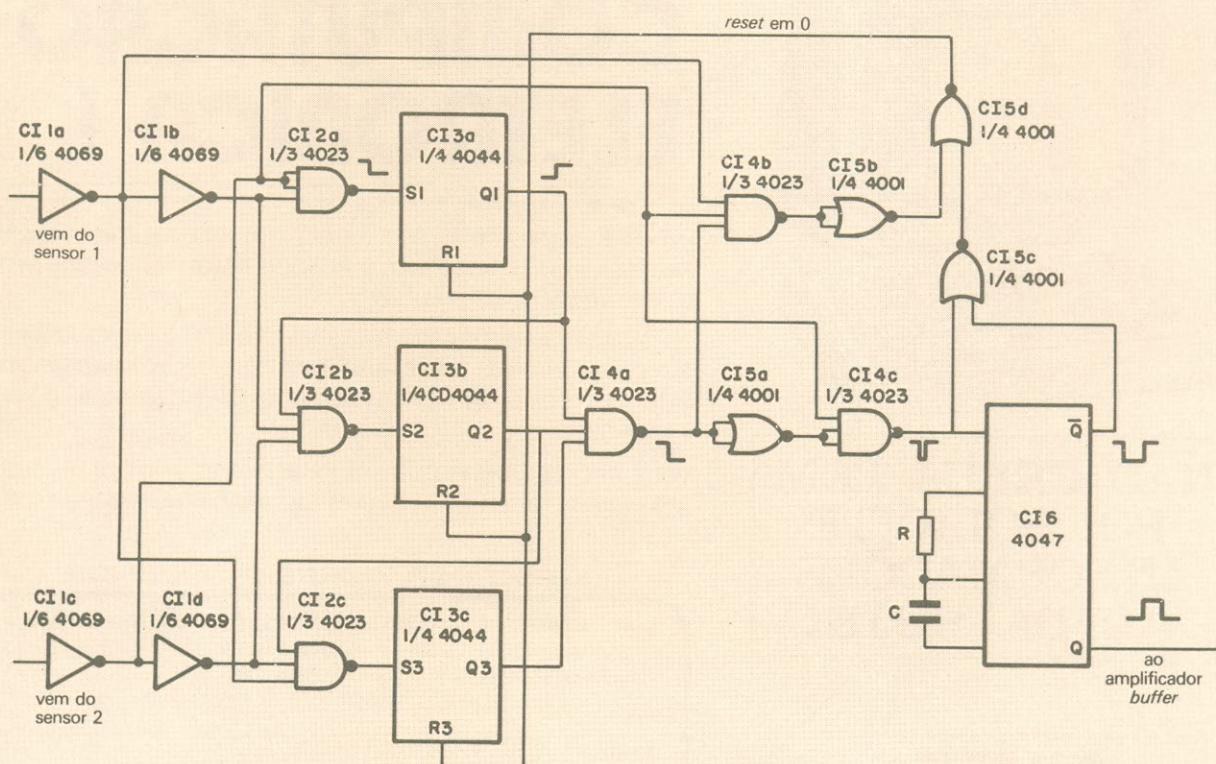


Fig. 1

**Contando melhor-** Com a presença de um segundo sensor fotoelétrico, esta lógica elimina os erros de contagem que ocorrem nas baixas velocidades. O circuito opera como uma memória seqüencial de três estágios e produz um pulso de contagem somente quando o sinal de entrada obedece corretamente à seqüência.

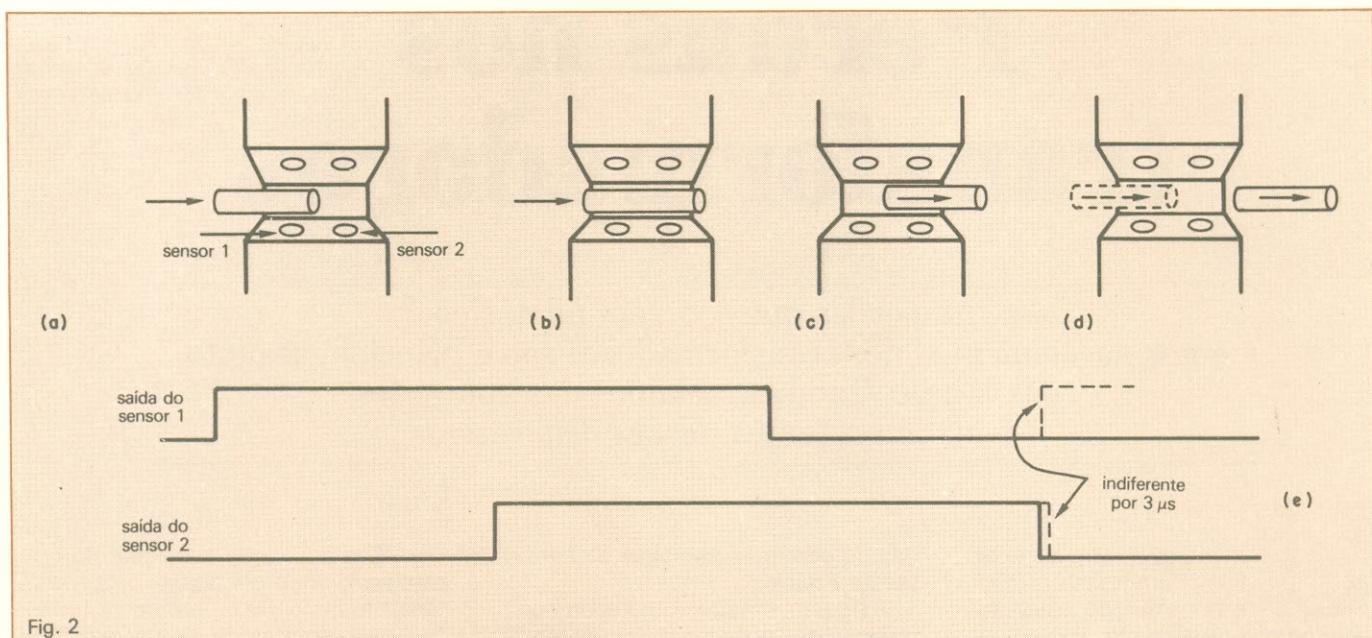


Fig. 2

**A seqüência certa-** O bloqueio de um "olho" gera um sinal que dispara o circuito lógico. Para as condições aqui ilustradas, os dois sensores produzem sinais numa seqüência que produz um pulso de contagem. Caso essa seqüência não seja respeitada, o circuito rejeita os sinais errôneos e procura pela seqüência correta.


Curso

# ALADIM

formação e aperfeiçoamento profissional  
cursos por correspondência:

- TÉCNICAS DE ELETRÔNICA DIGITAL
- TV A CORES
- ELETRÔNICA INDUSTRIAL

- TV PRETO E BRANCO
- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE ELETRO-DOMÉSTICOS

**OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS:**

- 1) – A segurança, a experiência e a idoneidade de uma Escola que em 23 anos já formou milhares de técnicos nos mais diversos campos de Eletrônica;
- 2) – Orientação técnica, ensino objetivo, cursos rápidos e acessíveis;
- 3) – Certificado de conclusão que, por ser expedido pelo Curso Aladim, é não só motivo de orgulho para você, como também é a maior prova de seu esforço, de seu merecimento e de sua capacidade.

**TUDO  
A SEU FAVOR!**

Seja qual for a sua idade  
seja qual for o seu nível cultural  
o Curso Aladim fará de você  
um técnico!



Remeta este cupom para: CURSO ALADIM  
R. Florêncio de Abreu, 145 – CEP 01029 – São Paulo – SP  
solicitando informações sobre o(s) curso(s) abaixo indicado(s):

<input type="checkbox"/> Eletrônica Industrial <input type="checkbox"/> Técnicas de Eletrônica Digital <input type="checkbox"/> T V C	<input type="checkbox"/> TV Preto e Branco <input type="checkbox"/> Técnico em Manutenção de Eletro-domésticos
---	---

Nome .....  
 Endereço .....  
 Cidade ..... CEP ..... Estado .....

NE-86

# Perdas nos transformadores

As perdas que ocorrem no núcleo e nos enrolamentos dos transformadores são o principal assunto desta lição. Também falamos das aplicações mais importantes desses dispositivos

**U**m índice de eficiência de 90% num transformador é considerado absolutamente normal. Realmente, eles costumam ser dispositivos de alta eficiência, em termos de potência aplicada na entrada versus potência retirada na saída. Mas também não deixam de impor alguma perda ao sinal. Essa porcentagem de perda, embora pequena, é importante e em muitos casos determinante ao se projetar um transformador. Os transformadores de maior potência, principalmente, são concebidos de maneira a diminuir ao máximo as perdas. A seguir, analisaremos as perdas que ocorrem num transformador, as quais são classificadas de acordo com a parte do dispositivo em que ocorrem.

**Perdas no núcleo** — Nos transformadores de potência, a maior parcela de perda ocorre no núcleo. Por isso, são chamadas de perdas no núcleo ou ainda de perdas no ferro, porque a maioria dos núcleos de transformadores são feitos de ferro doce ou aço. As perdas no núcleo também podem ser subdivididas em duas partes.

**Correntes parasitas** — Como o ferro doce e o aço, de que são feitos os núcleos, são bons condutores, o núcleo está sujeito a ter correntes induzidas quando submetido a um campo magnético. Vimos na lição anterior que um campo magnético variável é requisito básico para o funcionamento do transformador. Portanto, a menos que sejam tomadas certas providências, grandes correntes serão induzidas no núcleo. Tais são chama-


das de **correntes parasitas** ou **correntes de Foucault**.

A figura 1 mostra como acontece a indução de correntes parasitas no núcleo. Quando uma corrente alternada está fluindo pelo enrolamento, um campo magnético variável surge no núcleo. A variação desse campo, aumentando e diminuindo, induz uma tensão no núcleo e essa força eletromotriz causa a circulação de correntes parasitas, da maneira ilustrada na figura.

As correntes de Foucault podem ser minimizadas modificando-se o modo de construção do núcleo. O exemplo da figura 1 mostra o uso de um bloco de metal sólido como nú-

cleo. Devido à área seccional do núcleo ser grande, ele possui uma resistência muito baixa e permite a circulação de correntes parasitas maiores. Essas produzem uma perda em potência proporcional ao quadrado da corrente ( $P = I^2R$ ). E, se reduzirmos a circulação parasita, consequentemente o desperdício de potência também diminuirá.

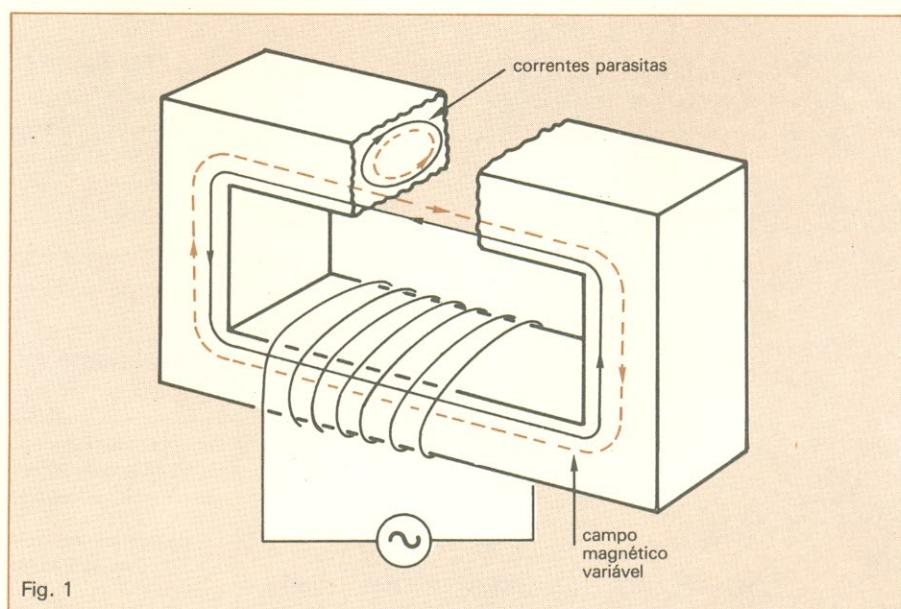A minimização das correntes de Foucault é conseguida substituindo o núcleo compacto por um conjunto de lâminas ou chapas metálicas, como ilustra a figura 2. Em 2A observa-se uma grande corrente parasita fluindo pelo núcleo sólido de resistência baixa. Contudo, as várias lâminas de me-



O campo magnético variável induz correntes parasitas no núcleo.

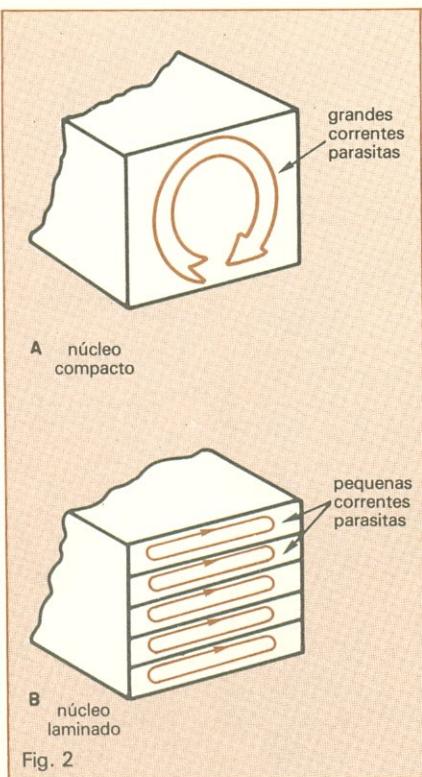


Fig. 2

As correntes parasitas podem ser minimizadas com núcleos laminados.

tal mostradas na figura 2B formam um núcleo com características magnéticas idênticas e correntes parasitas muito menores. As lâminas são revestidas com um verniz isolador, de modo que não haja passagem de corrente de uma para outra. Assim, qualquer corrente parasita produzida fica restrita a uma única lâmina de metal. Devido à área seccional de cada chapa ser muito pequena, as resistências individuais são relativamente elevadas. Isso mantém a amplitude das correntes de Foucault baixa e a perda em potência muito menor.

As lâminas são designadas conforme o seu formato físico. O núcleo laminado da figura 3 dá exemplo disso. Geralmente, os núcleos de ferro são constituídos intercalando-se chapas tipo "E" e "I", como se observa.

**Histerese** — Um outro tipo de perda que ocorre no núcleo do transformador é chamada de histerese. Quando o ferro não está magnetizado, seus domínios magnéticos estão dispostos de maneira aleatória. Porém, ao aplicarmos uma força magnetizante, os domínios se alinham com o campo aplicado. Se invertermos o sentido do campo, os domínios também invertêrão sua orientação. Num transformador, o campo magnético muda de sentido muitas vezes por segundo, de acordo com o sinal alternado aplicado. E o mesmo sucede com os domínios do material do núcleo. Ao inver-

ter sua orientação, os domínios precisam superar o atrito e a inércia. Ao fazer isso, dissipam uma certa quantidade de potência na forma de calor, que é chamada de perda por **histerese** (que em grego quer dizer "atraso").

Em determinados materiais, a perda por histerese é muito grande. O ferro doce é um exemplo. Já no aço, esse tipo de perda é geralmente menor. Por isso, alguns transformadores de grande potência utilizam um tipo de liga especial de aço-silício, que apresenta uma perda por histerese reduzida.

Esse tipo de problema, é bom saber, também aumenta junto com a frequência do sinal. Um transformador que, normalmente, apresenta baixa perda nas freqüências menores, pode ter uma grande perda por histerese ao ser usado com sinais de freqüências mais altas.

**Perdas no cobre** — Já falamos nas perdas que ocorrem no núcleo, também chamadas às vezes de perdas no ferro. Um outro tipo de dissipação indesejada de potência, nos transformadores, ocorre nos enrolamentos primário e secundário do dispositivo. Como esses são constituídos de fios de cobre, nos referimos ao problema como perdas no cobre.


Devido ao comprimento dos fios e sua diminuta área seccional, a resistência apresentada é muito alta. Quando a corrente circula por essa resistência, há uma dissipação de potência na forma de calor, por efeito Joule. Essa perda pode ser determinada pela fórmula  $P = I^2R$ .

A perda no cobre é proporcional ao quadrado da corrente. Assim, se a corrente dobrar, a perda será multiplicada por 4.

Um recurso, para diminuir a perda no cobre, é o aumento da bitola dos fios usados nos enrolamentos. Quanto mais grosso for o fio, menor resistência oferecerá, reduzindo a relação  $I^2R$ . Uma outra maneira é manter a corrente no transformador no valor mais baixo possível.

**Perdas por indução externa** — Como o campo magnético ao redor do transformador varia, contraindo-se e expandindo-se, pode acontecer dele cruzar com algum condutor externo. Se for induzida corrente nesse condutor, haverá uma certa perda de potência no circuito do transformador. Na maioria dos casos, a potência perdida pela indução externa é tão ínfima que pode ser desprezada. No entanto, a tensão induzida em circuitos externos pode causar problemas. Por exemplo, num circuito amplificador sensível, a tensão induzida indesejada de um transformador pode interferir com o sinal que se está querendo amplificar.

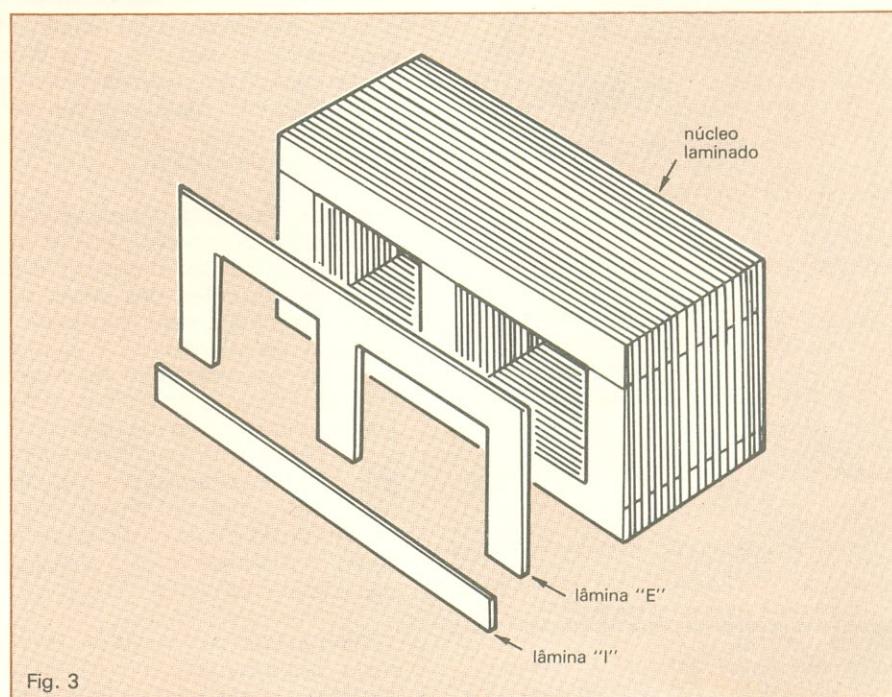Para reduzir a interferência causada por indução proveniente de um transformador providencia-se uma blindagem. É comum que os circuitos sensíveis sejam colocados dentro de uma proteção metálica que evite a ação de campos magnéticos indesejáveis. Ou os próprios transformadores são, às vezes, inseridos em caixas de metal fino para evitar a dispersão de seus campos magnéticos.



Construção do núcleo com chapas "E" e "I" intercaladas. O núcleo, que não aparece, é introduzido na coluna central.

# ARGOS- IPOTEL

## CURSOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA

ARGOS e IPOTEL unidas, levam até você os mais perfeitos cursos pelo sistema:

### TREINAMENTO À DISTÂNCIA

Elaborados por uma equipe de consagrados especialistas, nossos cursos são práticos, funcionais, ricos em exemplos, ilustrações e exercícios.

**E NO TÉRMINO DO CURSO, VOCÊ PODERÁ ESTAGIAR EM NOSSOS LABORATÓRIOS.**



Preencha e envie o cupom abaixo.

**ARGOS - IPOTEL**  
R. Clemente Álvares, 247 — São Paulo —  
CEP 05074 Tel.: 261-2305

Nome \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
Cidade \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_  
Curso \_\_\_\_\_

Ao nos escrever indique o código **NE**

**Eficiência do transformador** — Devido a essas perdas que acabamos de comentar, mais potência é aplicada ao primário do transformador do que dele obtemos para uso no secundário. Isto é, todo transformador tem uma certa perda de energia. Portanto, a eficiência de um transformador é sempre inferior a 100%, o que seria o ideal.

Conceituando melhor, a eficiência é a relação entre a potência obtida na saída (secundário) e a aplicada na entrada (primário) do dispositivo. Por exemplo, se aplicarmos 110 watts na entrada e medimos 105 watts na saída de um transformador, sua eficiência é de:

$$\text{eficiência} = \frac{\text{pot. saída}}{\text{pot. entrada}} = \frac{105 \text{ W}}{110 \text{ W}} = 0,9545$$

A eficiência, contudo, é normalmente expressa em porcentagem, bastando para isso multiplicar a fração decimal por 100. Assim, a fórmula para calcular a eficiência em porcentagem fica sendo:

$$\% \text{ eficiência} = \frac{P_s}{P_p} \times 100$$

onde  $P_p$  é a potência no primário ou potência de entrada e  $P_s$  é a potência no secundário ou potência de saída.

No exemplo dado, multiplicando por 100, a eficiência do transformador é, portanto, de 95,45%.

**Aplicações dos transformadores** — Os transformadores são dispositivos muito versáteis. São empregados para elevar ou reduzir tensões, elevar ou reduzir correntes e para casamento de impedâncias. Além disso, podem produzir um deslocamento de fase de 180°, fornecendo dois sinais defasados em 180° e isolando um circuito de outro. Finalmente, permitem a passagem de sinais alternados e bloqueiam níveis CC e podem fornecer diferentes sinais de vários níveis de tensão. Vejamos algumas dessas utilizações mais detalhadamente.

**Distribuição de energia** — Uma das mais importantes aplicações dos transformadores está na transmissão de energia elétrica a longas distâncias. Geralmente, as estações geradoras

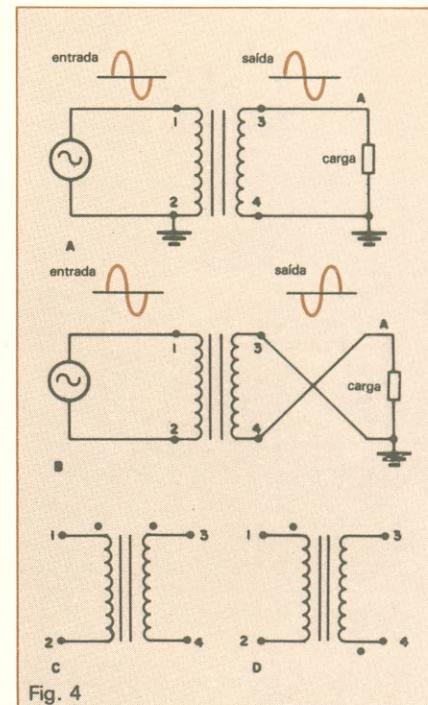


Fig. 4

Relacionamento de fase na entrada e saída dos transformadores.

ras de potência se localizam junto a barragens hidrelétricas e longe das cidades onde é mais necessária a energia. A energia elétrica deve, então, ser transportada por longas distâncias através de linhas de transmissão. E o transformador desempenha um papel fundamental no transporte dessa energia com eficiência.

As linhas de transmissão de energia, em geral, são feitas de alumínio. Os fios de cobre possuem características elétricas melhores, mas são muito caros, mais pesados e de menor resistência mecânica. Contudo, é bom lembrar que o alumínio tem uma resistividade maior que o cobre e, consequentemente, as perdas de potência em linhas desse material podem ser elevadas se não forem tomadas certas providências especiais.

A maior parte da perda em potência numa linha de transmissão é causada pela resistência da linha. Como  $P = I^2R$ , a quantidade de potência desperdiçada é proporcional à resistência da linha e ao quadrado da corrente. Obviamente, então, o meio mais fácil de reduzir a dissipação de energia é manter a corrente tão baixa quanto possível.

Exemplificando, suponha uma estação geradora que produza 38 mil volts a 20 ampères. Vamos imaginar

que esses 760 mil watts de potência são transmitidos por uma linha que tenha 100 ohms de resistência. Se a transmissão for a 38 mil V e 20 A, a perda em potência na linha será:

$$\begin{aligned}P &= I^2 R \\P &= (20 \text{ A})^2 \times 100 \Omega \\P &= 40.000 \text{ watts}\end{aligned}$$

Utilizando um transformador, podemos fazer a transmissão dos 760 mil W como 760 mil V a 2 A. Então, a perda na linha será:

$$\begin{aligned}P &= (2 \text{ A})^2 \times 100 \Omega \\P &= 400 \text{ watts}\end{aligned}$$

Você notou que dividindo a corrente por 10, a perda em potência na linha foi reduzida por um fator de 100 (400 W contra 40 mil W). Por esse motivo, a transmissão de energia a grandes distâncias é feita a níveis altos de tensão e níveis bem baixos de corrente. Ao chegar a seu destino, a potência elétrica é rebaixada em tensão até os valores exigidos para a aplicação industrial e doméstica.


**Aplicações eletrônicas** — Nos equipamentos eletrônicos, o transformador também é usado para elevar ou reduzir tensão. A maioria dos equipamentos de uso comum trabalha com alimentação de 110 VAC. Nos equipamentos transistorizados, essa linha de tensão alternada geralmente é introduzida num transformador que diminui o nível da tensão para que depois seja retificada e convertida em CC. Nos antigos aparelhos a válvula, a tensão da rede era primeiro elevada para depois ser transformada em corrente contínua. Isso demonstra como o transformador pode ser empregado para tornar a tensão da linha compatível com os vários tipos de equipamentos.

Como dissemos, os transformadores também podem ser casadores de impedâncias entre dois circuitos. Isso deve ser feito se for desejada a máxima transferência de potência de um circuito ao outro. Mas esse detalhe já foi estudado antes no nosso curso. Vejamos algumas outras aplicações.


**Deslocamento de fase** — Dependendo de como as bobinas do transformador estão enroladas, ele pode produzir ou não um deslocamento de

180° na fase do sinal. Isto é, a tensão no secundário pode sair em fase ou defasada de 180° em relação à tensão no primário.

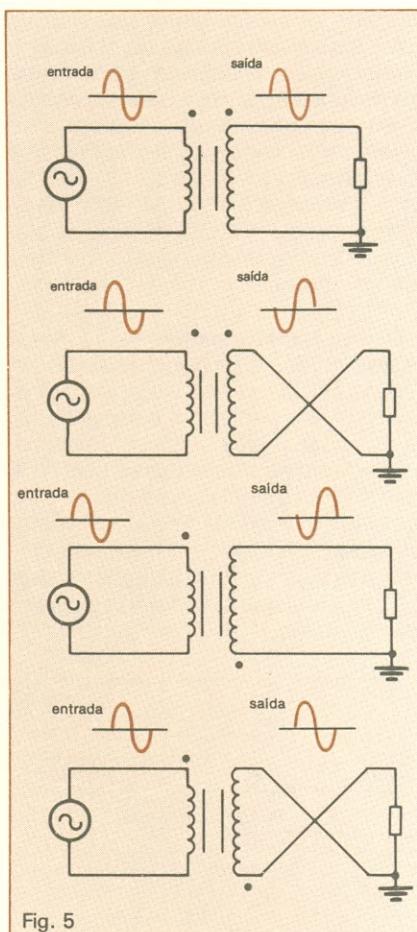Em algumas aplicações, o deslocamento de fase é irrelevante, em outras, porém, torna-se extremamente importante. A figura 4A mostra um



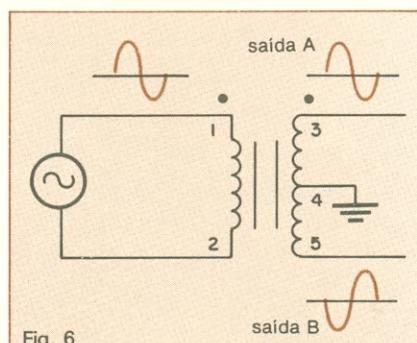A fase pode ser invertida revertendo-se os terminais da saída.



O secundário com derivação central produz dois sinais defasados.


transformador no qual o sinal de entrada está em fase com o de saída. A tensão no ponto A com relação à terra tem a mesma fase que a tensão no pino 1 com relação à terra. Se quisermos ter uma diferença de 180° na fase entre a entrada e a saída, devemos inverter os terminais com relação à terra. A figura 4B mostra os terminais invertidos: a tensão no ponto A, então, fica defasada em 180° relativamente à entrada.

O relacionamento de fase entre os enrolamentos do transformador é às vezes indicado no diagrama do circuito por pontos (.), como exemplifica a figura 4C. Os terminais dos enrolamentos que estão marcados com pontos estão na mesma fase. A figura 4D é exemplo de um transformador enrolado de modo diferente. Nesse caso, a tensão no pino 4 está em fase com a do pino 1 ou, expressando de outra maneira, a tensão no pino 3 está 180° deslocada da tensão no pino 1.

A figura 5 é um conjunto de exemplos de como a defasagem em 180° ou manutenção da fase é possível com qualquer tipo de transformador. Frisamos que para inverter a fase basta reverter os terminais da carga ou saída.

**Divisão de fase** — Alguns circuitos práticos necessitam de dois sinais de amplitude igual com 180° de diferença de fase, o que também pode ser providenciado por um transformador. Com uma ligação no centro do enrolamento secundário, como mostra a figura 6, isso se torna possível. Esses dispositivos, com o centro do secundário ligado à terra, são chamados de transformadores de derivação central ou *center-tapped*. Na figura 6, os pontos indicam que a tensão no pino 3 está em fase com a do pino 1. Ignorando a derivação central, o sinal no pino 5 deve estar 180° deslocado em relação ao dos pinos 1 e 3. Com a ligação do centro do enrolamento à terra, os terminais opostos do secundário apresentam dois sinais iguais em amplitude e com diferença de fase de 180°, como queremos demonstrar.

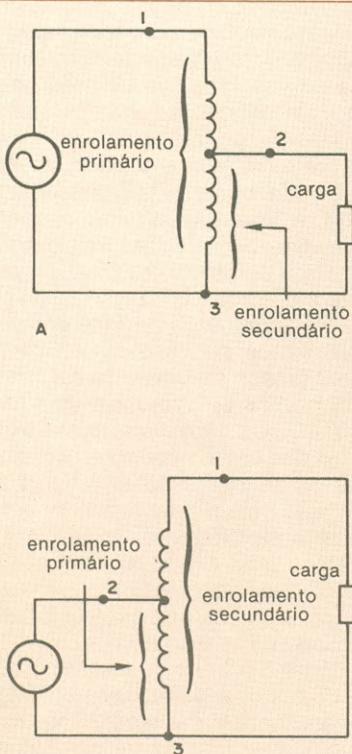**Isolação** — Uma outra função designada para os transformadores é o isolamento entre circuitos. Um aparelho que é alimentado pela rede elétrica e não possui transformador geralmente apresenta um chassi de metal ligado a um dos lados da linha. Qual-



No autotransformador, o primário e o secundário partilham da mesma bobina.

quer pessoa que toque esse chassi e a terra ao mesmo tempo receberá um choque elétrico. Porém, se for usado um transformador na entrada da alimentação, o chassi ficará isolado da linha e a possibilidade de choques será praticamente eliminada.

Às vezes, num trabalho de reparação, pode ser necessário abrir um aparelho que não tenha transformador. Para evitar o perigo de choque, o técnico pode colocar um transformador de isolamento entre a rede e o chassi do equipamento. Esse transformador deverá ter uma relação de espiras de 1 para 1. Assim, receberá os 110 VAC da linha e entregará 110 VAC ao chassi. Contudo, isolará o chassi da rede elétrica e protegerá o reparador de choques acidentais.

**O autotransformador** — O autotransformador é um tipo especial de transformador que não apresenta isolamento entre o primário e o secundário, porque possui uma única bobina enrolada no núcleo. Parte dessa bobina é usada como primário e a outra parcela constitui o secundário. O autotransformador funciona com base no fenômeno da auto-indução e também pode ser utilizado como redutor ou elevador de tensão.

A figura 7A mostra o autotransformador sendo empregado para reduzir a tensão aplicada. Nesse exemplo, o enrolamento todo serve como primário e o secundário é formado apenas por uma parte da bobina. Devido ao fato de utilizarmos um menor número de voltas do fio como secundário, a tensão é reduzida e a corrente é aumentada na saída.


Já a figura 7B é um caso oposto. A metade inferior da bobina é o primário do transformador e o secundário compreende toda a bobina. Como o secundário tem maior número de espiras, o dispositivo eleva a tensão e reduz a corrente.

Uma comparação entre o transformador convencional e o autotransformador é sugerida pela figura 8. O dispositivo convencional da figura 8A diminui a tensão aplicada de 120 VAC para 20 VAC. Isso exige uma relação de espiras de 6 para 1. Ignorando as perdas, a corrente é elevada de 1A para 6A.

A figura 8B ilustra a mesma função sendo desempenhada por um autotransformador. A derivação no pino 2 está à altura de 1.000 voltas do fio. Com isso, o primário (a bobina toda) tem 6.000 espiras e para o secundário usamos somente 1.000. Note que a corrente na carga é de 6A mas no enrolamento secundário há apenas 5A de corrente. Isso porque a corrente no enrolamento secundário circula ao contrário da corrente no primário. Assim, a corrente de 1A do primário é subtraída da corrente de 6A do secundário.

O exemplo dado ilustra as vantagens do autotransformador. Primeiro, economiza material, pois exige um menor número de voltas de fio. Além disso, como a corrente no secundário é menor, a perda de potência também diminui. Muitas vezes, o autotransformador também é mais fácil de construir e portanto mais barato. Como desvantagem principal permanece o fato de que não há isolamento entre o primário e o secundário.

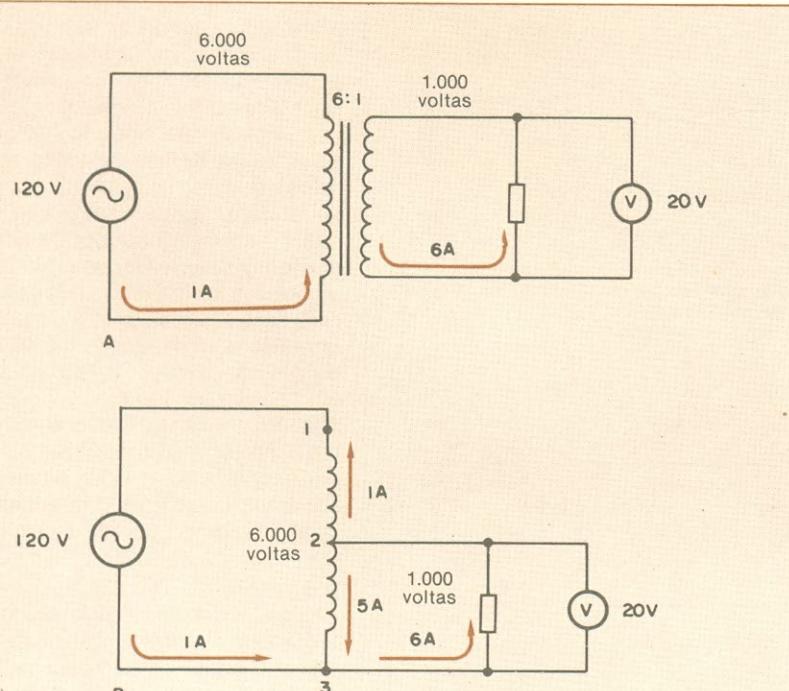Um tipo especial de autotransformador é o conhecido como variac. Ele possui o terminal do secundário móvel ao longo da bobina. Assim possibilita aumentar ou diminuir a relação de espiras, proporcionando uma variação correspondente na tensão de saída. Além de variac, esse dispositivo também é conhecido como transformador variável.



Comparação entre o autotransformador e o transformador convencional.

# Crominância/ separação de U e V

**Amplificador de crominância, linha de atraso de croma, matriz e amplificadores U e V são os blocos do receptor a cores enfocados nesta lição**

Neste artigo, começaremos a seguir o sinal de crominância, que, após ser separado do sinal Y pelo distribuidor de vídeo, deve passar por uma amplificação para ser processado pelos demodulares de diferença de cor (R-Y e B-Y). O terceiro sinal de diferença de cor (G-Y) é recuperado a seguir, a partir de R-Y e B-Y. Resumindo essa seqüência, o diagrama da figura 14-X nos ajuda a visualizar o caminho da informação de cor até o cinescópio.

**Amplificador de crominância** — A finalidade deste estágio, que recebe o sinal de crominância, é, além de amplificar o sinal, separar o sincronismo de cor (*burst*). Nos aparelhos receptores modernos, a amplificação é efetuada por um circuito integrado, em torno do qual existem controles relacionados à cor, como o potenciômetro que atua sobre a saturação e o iniciador de cor.

Na figura 15-X, temos reproduzido o estágio de croma do TV Philco 384, já tomado como exemplo desde a lição anterior. No caso, o IC 601 desempenha a função de amplificador de crominância e, em conjunto com uma série de componentes associados, separa os sinais U (B-Y) e V (R-Y).

O sinal começa a ser amplificado após ser introduzido no pino 2 do integrado. Depois, é retirado do pino 6 e, através de C618, novamente sintonizado pelas bobinas L602 a L605, sendo reaplicado ao pino 7 do CI por intermédio de C634.

O controle do nível de saturação de cor é provido pelo potenciômetro P604, acessível ao usuário no painel

do receptor. E a inibição de cor é determinada pelo ajuste de P603, com atuação automática quando a transmissão é em branco e preto. Aí, o amplificador de crominância fica bloqueado, caso contrário poderiam aparecer distúrbios coloridos na imagem monocromática, causados por componentes do sinal de vídeo situados no campo da portadora de cor.

Nos pinos 1 e 14 de IC 601 temos, ainda, a tensão de controle automático de cor (CAC), que regula o ganho do amplificador.

**Linha de atraso de croma** — O sinal, então, é remetido à linha de atraso de crominância. Esta tem a finalidade de permitir uma perfeita separação dos sinais U e V, que devem estar disponíveis simultaneamente no demodulador. Isso para que possa ser feita a reinversão linha a linha e a transformação dos erros de fase em ligeira redução na saturação (decodificação PAL).

A linha de retardo é mostrada na figura 16-X, juntamente com a matriz U e V. Formada pelo transdutor LA, ela memoriza o sinal por um período de aproximadamente 64 microsegundos, correspondente à duração de uma linha, de maneira que a matriz U e V possa processar à adição ou subtração na seqüência das linhas.

No circuito da figura 16-X, o transistor T1 fornece no coletor o sinal de croma defasado 180° em relação ao emissor, onde ele é tirado com a mesma fase original.

O transformador L1, na entrada da linha, casa as impedâncias entre o coletor do transistor e a própria linha e o ajuste de seu núcleo gira a fase do sinal. O transformador L2, na saída da linha, além de casar impedâncias e de seu núcleo também permitir ajuste da fase do sinal, faz parte do circuito somador, ou matriz.

**Matriz U e V** — A matriz é auxiliada ainda por P1 e R1. O potenciômetro

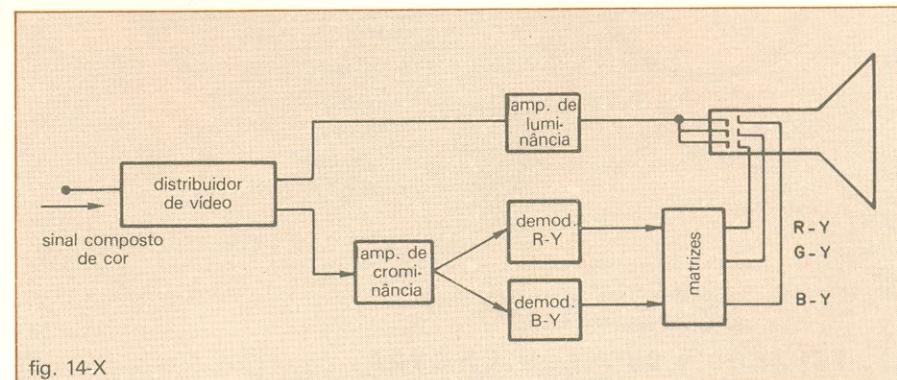


fig. 14-X  
Transformação do sinal composto de cor.

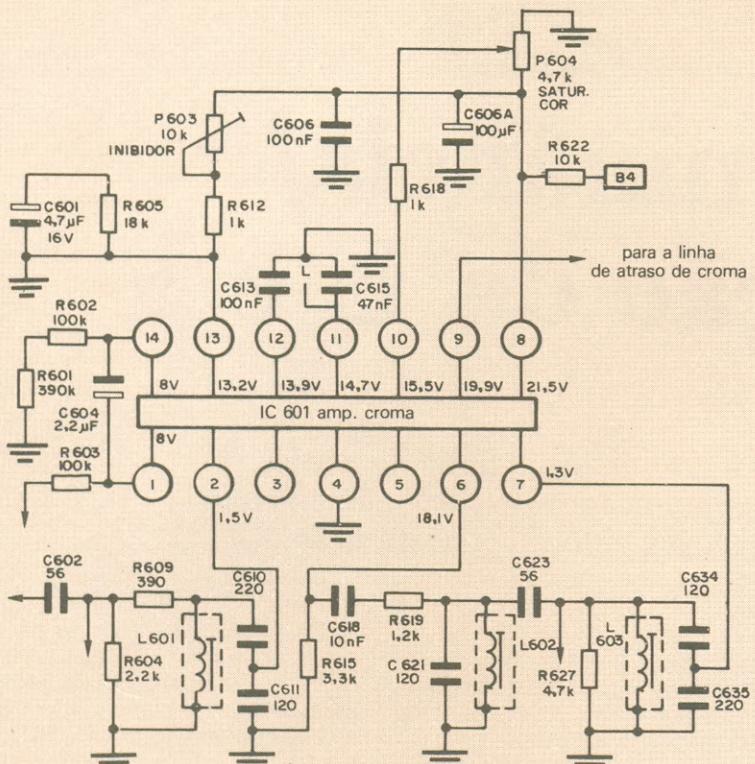


fig. 15-X

Amplificador de crominância do TV Philco 384, com circuito integrado.

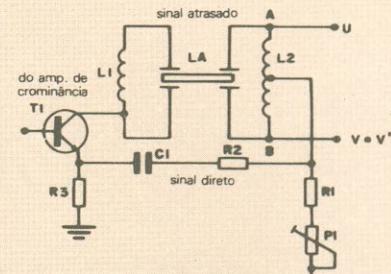


fig. 16-X

Linha de atraso de crominância e matriz U-E.

P1 ajusta a amplitude do sinal direto (sem atraso). Observe que o mesmo sinal é aplicado no centro do transformador de saída da linha, de maneira que nos extremos A e B se tem o sinal desfasado 180° em relação ao emissor de T1.

Em suma, no enrolamento superior da bobina L2 (A) retiramos o sinal correspondente ao U(B-Y) e do enrolamento inferior (B) retiramos o sinal V(B-Y). Esse último, no entanto, surge uma vez normal (V) e outra vez invertido (V'), a cada linha.

Como exemplo, vamos analisar duas linhas consecutivas, que chama-

## A RECEITA BEM DOSADA DA QUALIDADE



**Solid State**

TRANSISTORES, CIRCUITOS  
INTEGRADOS LINEARES  
E CMOS, SCR, TRIAC.



CONECTORES  
SOQUETES P/ C.I.  
TERMINAIS.



**MOTOROLA**

TRANSISTORES, DIODOS  
RETIFICADORES, ZENER,  
CIRCUITOS INTEGRADOS CMOS  
TRIAC, SCR, TRANSMISSÃO RF.



MINIVENTILADORES  
AXIAIS PARA  
REFRIGERAÇÃO  
DE CIRCUITOS  
ELETRÔNICOS.

**FAIRCHILD**

SEMICONDUTORES

TRANSISTORES DE BAIXO  
SINAL DIODOS ZENER,  
RETIFICADORES VARICAPS,  
DIODOS DE SINAL.

VENDAS POR ATACADO

**TELERADIO**  
TELERADIO ELETRÔNICA LTDA

Rua Sena Madureira, 42 — Cep 04021  
Vila Mariana — SP/SP  
Fone: 544-1722 — TELEX (011)30926


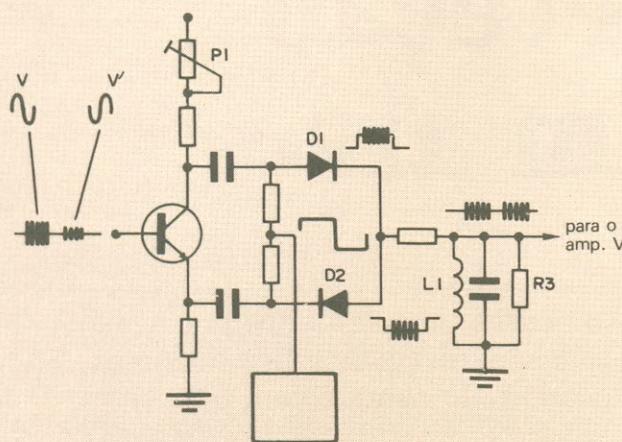


fig. 17-X

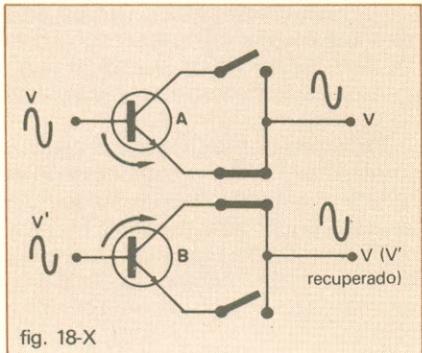O inversor  $VV'$ , a partir do comando do flip-flop, retorna as linhas à condição  $VV$ .



*Circuito equivalente do inversor VV'.*

remos de N1 e N2, sendo:

$$N_1 = (V \cdot U) e$$

$N_2 = (-V.U)$ , vistas no coletor de  $T_1$ .

No instante correspondente a N2, teremos em A:

(V.U), correspondente a N1 atrasado e  
 $(-V.U)$ , correspondente a N2 direto.

Os dois sinais som


No mesmo instante N2, teremos em B:  $-(V.U)$ , correspondente a N1 atrasado (negativo porque é outro ex-

tremo do transformador).

(- V.U), correspondente a N2, direto.

mam-se eletricamente resu-  
MHD - VHD - SV

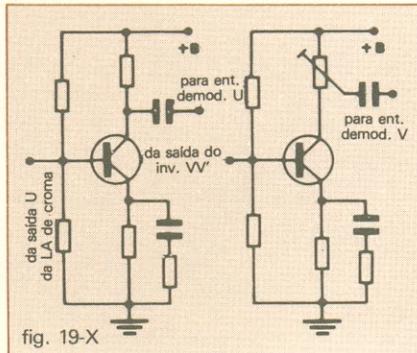Analisando-se linha a linha, temos em A sempre  $2U$  e em B, alternadamente,  $2V$  e  $-2V$ . Com os ajustes de fase (transformadores de entrada e saída da linha), giramos os vetores dos sinais; com o ajuste de P1, controlamos a amplitude do sinal direto e, deste modo, conseguimos com que



## *Amplificadores U e V.*

haja cancelamento total de V no ponto A e de U no ponto B.

**Inversor V V'** — O sinal U entra diretamente no amplificador U, para depois ser entregue ao respectivo demodulador. O sinal V, contudo, tem de passar antes, como já nos referimos, por um estágio de reinversão da componente para possibilitar a demodulação correta. Isso porque, na saída da linha de atraso, obtemos alternadamente V e V' (ou -V).

O circuito que realiza a inversão está ilustrado na figura 17-X. Os sinais V e V' são introduzidos na base do transistor T1 e aparecem no emissor com fase igual à da base e no coletor invertidos em  $180^\circ$ , com amplitude ajustável pelo potenciômetro P1, para que se possa conseguir informações de igual amplitude nos dois terminais.

Os dois sinais são aplicados aos diodos D1 e D2. Estes funcionam como chaves, controlados por uma tensão retangular fornecida pelo estágio

de comutação flip-flop, através de R1 e R2. A figura 18-X mostra como o circuito se comporta para os dois tipos de sinal na entrada.

Como o flip-flop é controlado pela fase do *burst* (sincronismo de cor) — o que analisaremos mais adiante — é aplicada tensão positiva aos diodos durante  $V'$ . Então, D1 fica polarizado diretamente e conduz, enquanto D2 é cortado, o que resulta na passagem de  $V'$  invertido, ou seja,  $V$ . Na linha seguinte, a tensão fornecida pelo flip-flop será negativa, fazendo D2 conduzir e D1 cortar, e teremos após os diodos diretamente o sinal de entrada.

Portanto, é pela fase do sinal *burst* que são identificadas as linhas  $V'$  e, a partir do inversor, recuperada a sequência de linhas como  $VV$ , em lugar de  $VV'$ .

No circuito da figura 17-X, note ainda que o sinal de saída  $V$  passa pelo conjunto  $L_1$ ,  $C_3$  e  $R_3$ , onde lhe é retirada a componente retangular introduzida pelo flip-flop.

**Amplificadores U e V** — Estes estágios são preparadores dos sinais U e V para a demodulação. A impedância de entrada dos demoduladores é variável de acordo com o nível do sinal que recebem e, sem um circuito casador intermediário, a saída da linha de atraso de crominância poderia ser afetada por essa variação de impedância. Isso causaria o aparecimento de barras na tela, o chamado efeito veneziana ou barras de Hannover.

Os dois amplificadores, apresentados na figura 19-X, possuem impedância de entrada alta e constante, proporcionando o acoplamento adequado entre a linha de atraso de crominância e os demoduladores.

Além disso, também compensam a atenuação da linha de atraso e restabelecem os níveis relativos corretos entre U e V. Com ganhos diferentes, as atenuações também diferenciadas sofridas na transmissão por  $U = 0,493(B-Y)$  e  $V = 0,877(R-Y)$  são compensadas. E, através do potenciômetro P1, o ganho do amplificador V é ajustado para a relação correta  $V = 80\% U$ .

As informações contidas neste curso foram gentilmente cedidas pela Philco Rádio e Televisão Ltda. — Departamento de Serviço Nacional — Setor de Literatura Técnica.

O RADAR CLÁSSICO:  
CONCEPÇÃO E PROJETO - 3.<sup>a</sup> PARTE

# A deteção de um alvo

**A descoberta de um objeto ocorre praticamente por acaso: o radar emite sinais em todas as direções e fica à espera de receber o eco provocado pelo choque com o alvo**

Nos artigos anteriores, abordamos a estrutura em blocos de uma estação radar, o desempenho de cada bloco, a equação do radar e o modo de interpretá-la corretamente, levando-se em consideração as falhas inerentes à mesma, o que dificulta a aplicação prática das fórmulas, não impedindo, entretanto, que as mesmas venham a auxiliar a compreensão dos fenômenos de emissão e recepção de sinais em radar.

Este mês, estudaremos um novo conceito, extremamente importante quando tratamos do rastreamento de um alvo: a "probabilidade de deteção".

A deteção de um alvo pode ser, a grosso modo, considerada como um "acaso". Em outras palavras, suponha que uma antena radar esteja girando, emitindo pulsos constantemente e aguardando a reflexão de um ou mais destes pulsos, o que caracteriza a reflexão do sinal emitido, provocado pelo choque deste com um alvo. Em teoria, tudo está correto. Porém, na prática, surgem alguns problemas que atuam de tal modo que um alvo, por exemplo, apesar de refletir o sinal radar nele incidente, não é detetado pelo receptor.

Por que e como isto ocorre? É o que analisaremos a seguir. As principais razões que fazem com que um eco refletido por um alvo não seja reconhecido pelo bloco receptor (figura 1) da estação radar são as seguintes: superposição de ruído ao sinal; variações da superfície equivalente dos alvos (por alterações no posicionamento dos mesmos); e reflexões devidas

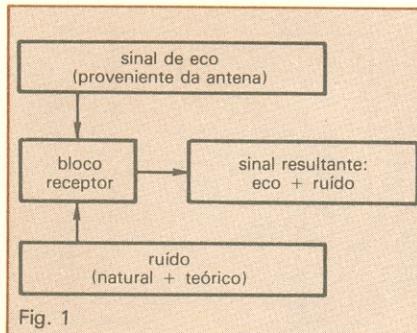


Diagrama representando a recepção do sinal no radar.

ao solo, superpondo-se ao sinal de eco etc.

Antes de estudarmos alguns destes fatores, convém mencionar uma observação importante — quando nos referimos ao "alcance de um radar", tal magnitude de nada representa, a menos que venhamos a explicitar as condições nas quais ele é válido. Isto implica forçosamente na referência de uma superfície equivalente do alvo e de uma probabilidade de deteção.

Poderíamos neste modo dizer, por exemplo, que um dado radar possui um alcance de 150 Km, para uma superfície equivalente de 8 m<sup>2</sup>, com uma probabilidade de deteção de 70%. Em outros termos, isto significa que a 150 Km da estação radar, um avião (com superfície equivalente de 8 m<sup>2</sup>) será visualizado 7 vezes a cada 10 rotações da antena. Portanto, a primeira conclusão que extraímos é a de que o alcance diminui quando a probabilidade de deteção com a qual desejamos trabalhar aumenta e vice-versa.


Paralelamente, observamos que, para um mesmo alvo, a probabilidade de deteção aumenta à medida que o mesmo se aproxima da estação radar.

**Superposição de ruído ao sinal —** Conforme já visto, a sensibilidade do receptor é limitada pelo ruído total (ruído teórico acrescentado ao natural) à entrada do receptor. Para que o sinal seja distinguido, este deverá possuir uma amplitude superior à do ruído.


Em termos práticos, o sinal detetado consiste na soma do sinal útil (o qual deve ser extraído), com o nível de ruído do instante correspondente. Porém, como o ruído possui uma natureza puramente estatística (as amplitudes instantâneas são independentes e aleatórias) ocorre que o sinal resultante está afetado por flutuações. Ora, tais flutuações serão mais elevadas à medida que a relação sinal/ruído é mais baixa, acarretando a redução na probabilidade de deteção (que nada mais é, neste caso, do que o aumento da dificuldade de reconhecimento do eco). Conseqüentemente, podemos afirmar que, se um sinal (eco) chega simultaneamente a um impulso de ruído de amplitude elevada, a sensibilidade útil instantânea diminui.

O gráfico 1 da figura 2 representa a soma dos ruídos de toda a natureza, presentes no bloco receptor, em um dado intervalo de tempo. Note o nível de ruído elevado representado por @.

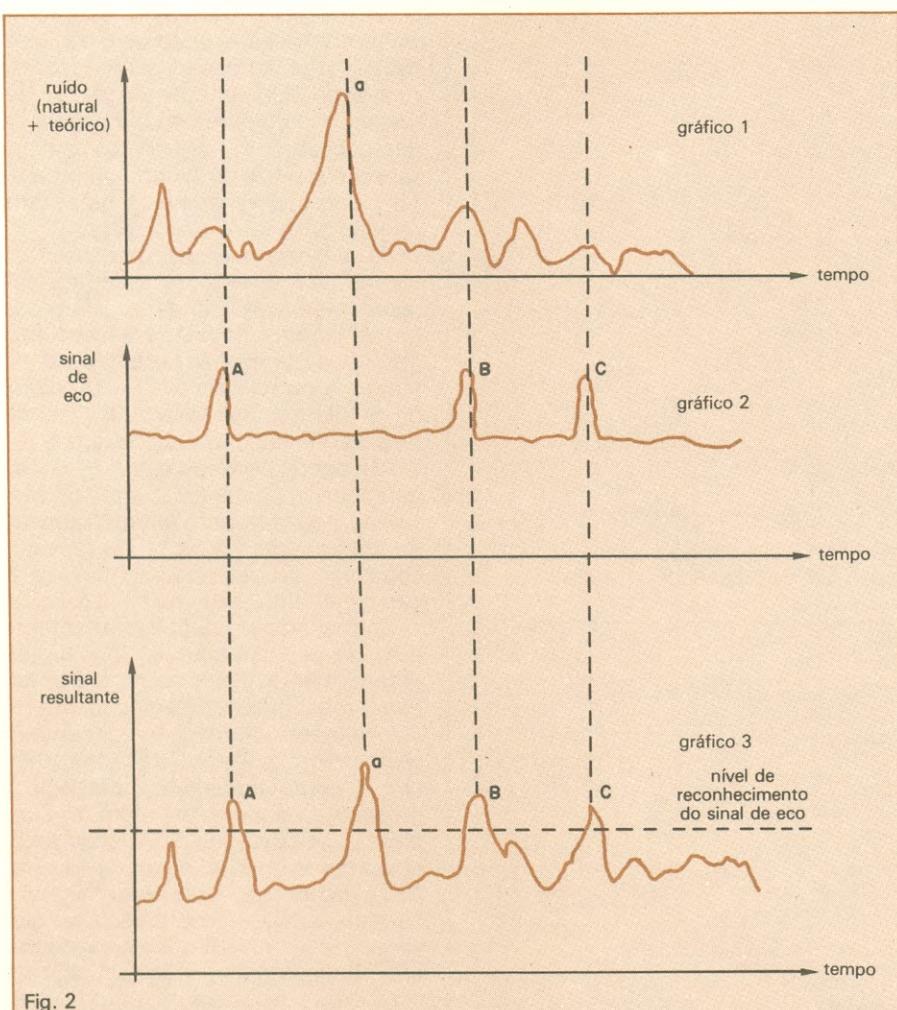\* Engenheiro formado pela Escola de Engenharia Mauá, SP.



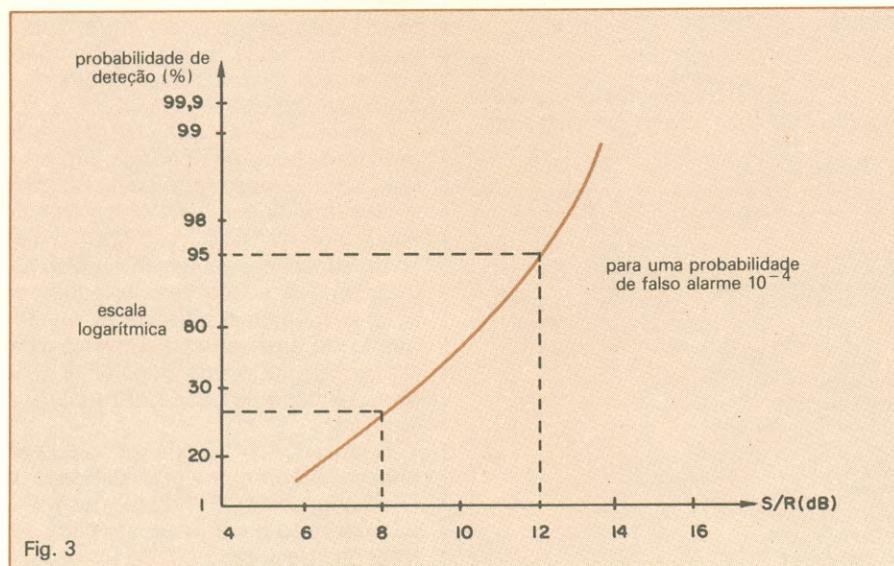Gráficos representativos dos sinais presentes na recepção.



Probabilidade de deteção em função da relação sinal/ruído.

No gráfico 2, podemos observar três sinais de eco sendo captados (indicados por A, B e C). O sinal resultante, à saída do bloco receptor, é o que mostramos no gráfico 3. Note que existe uma linha delimitadora, acima da qual qualquer sinal que ultrapasse tal valor será considerada como “alvo detectado”. A tal linha denominaremos de “nível de reconhecimento do sinal de eco”. Em consequência, todos os sinais presentes na área hachurada serão “mostrados” na tela de radar.

O que ocorrerá quando tivermos um nível de ruído tal que ultrapasse até mesmo os níveis de eco captados pela antena do radar (observe a região @ do gráfico 1)? Ocorrerá, neste caso, o que denominamos, em radar, de “falso alarme”. A tela do radar indicará a presença de um alvo (região @, gráfico 3) que inexiste na realidade.

De fato, observe que, de acordo com o gráfico 2, temos apenas três detecções de eco (A, B, C,) ao passo que o sinal resultante contém quatro “picos” de sinal.

Paralelamente à probabilidade de deteção, podemos agora criar um outro parâmetro ao qual denominaremos de “probabilidade de falso alarme”. Intuitivamente, podemos já concluir que a probabilidade de falso alarme nada mais é do que o número de vezes, numa certa unidade de tempo, na qual poderíamos observar, através da tela do radar, um alvo irreal, ou seja, um ponto que não corresponde a um objeto verídico, no campo de varredura da antena de nossa estação radar.

Existem algumas relações entre probabilidade de deteção, probabilidade de falso alarme e a relação sinal/ruído, as quais discorreremos a seguir:

- para uma dada probabilidade de falso alarme, a probabilidade de deteção se eleva com o aumento da relação sinal/ruído.
- para uma dada probabilidade de deteção, devemos aumentar a relação sinal/ruído para que possamos reduzir a probabilidade de falso alarme.

Os próximos gráficos ilustram a interdependência entre os três parâmetros.

O gráfico da figura 3 relaciona a probabilidade de deteção com a relação sinal/ruído. Observamos que tal curva é válida para uma probabilidade de falso alarme  $10^{-4}$ . Isto significa que em  $10^4$  (10.000) impulsos de ruído, admitimos um impulso de falso alarme.

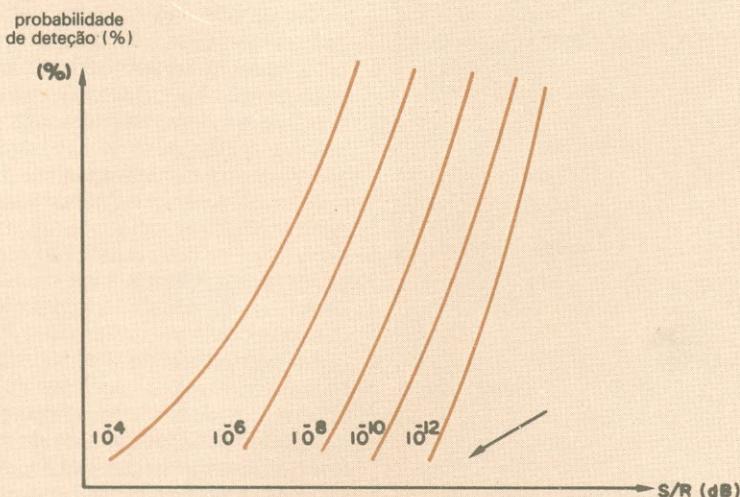


Fig. 4

Diferentes probabilidades de falso alarme originam curvas distintas.

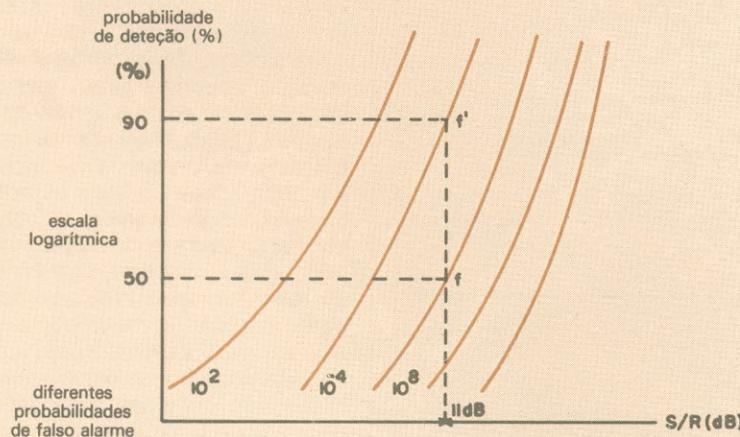


Fig. 5

Para uma relação S/R fixa, reduzindo-se a probabilidade de falso alarme, aumenta a probabilidade de deteção.

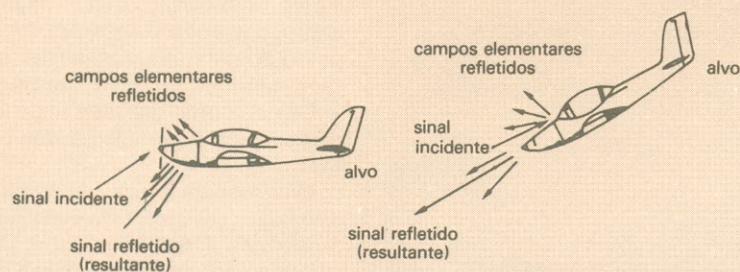


Fig. 6

A variação na posição angular do alvo altera o sinal refletido.

Nesta curva notamos que, com uma relação sinal/ruído de 8 dB, temos uma probabilidade de deteção da ordem de 25%, enquanto que, se necessitarmos de uma probabilidade de deteção de 95%, deveremos aprimorar os circuitos do bloco receptor de tal modo que venhamos a obter uma relação sinal/ruído de 12 dB.

Já a figura 4 expõe uma série de curvas (semelhantes àquela já analisada) a serem aplicadas em diferentes probabilidades de falso alarme. Neste gráfico, notamos a necessidade da melhoria da relação sinal/ruído quando desejarmos reduzir a probabilidade de ocorrência de um falso alarme.

Até agora, fixamos algumas considerações importantes. Sabemos que a relação sinal/ruído é alterada através do aprimoramento do bloco receptor (logo, um bom receptor, com alta relação sinal/ruído, será mais oneroso).

Conhecemos a definição da probabilidade de falso alarme. Concluímos anteriormente que podemos aumentar a probabilidade de deteção através da melhoria da relação sinal/ruído. Neste ponto, poderia surgir uma questão: e como poderíamos diminuir a probabilidade de falso alarme? Simplesmente alterando o "nível de reconhecimento de sinal de eco" (vide gráfico 3 da figura 2). Uma outra pergunta surgiria, então — neste caso, se elevarmos este nível substancialmente, não eliminaremos a possibilidade de ocorrência de falsos alarmes? Atenção a este ponto: quanto mais elevarmos este nível, mais os ecos reais estarão sendo absorvidos. Portanto, existe um compromisso entre a aceitação dos "ecos reais" e a filtragem dos sinais de ruído que originam os "falsos alarmes".

Para concluir esta análise, do ponto de vista de superposição do ruído ao sinal, examinemos o gráfico da figura 5.

Nas condições expostas (relação sinal/ruído fixa e igual a 11 dB), um alvo de superfície equivalente  $\tau$  é observado uma em cada duas rotações de antena, quando o nível de reconhecimento do sinal de eco estiver ajustado de tal modo que possibilite uma probabilidade de falso alarme de  $10^{-8}$  (ponto f').

Reduzindo o nível, de modo que venhamos a obter uma probabilidade de falso alarme de  $10^{-4}$ , este mesmo alvo será visto nove vezes em cada dez rotações da antena (ponto f').

Porém, nestas condições, a probabi-

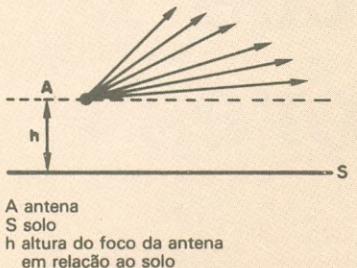


Fig. 7

Diagrama de irradiação ideal da antena.

lidade de falso alarme passou de  $10^{-8}$  para  $10^{-4}$ , o que significa que os sinais de ruído confundidos com sinais de ecos reais serão mais numerosos.

Em suma, quando falamos de "probabilidade de deteção", devemos mencionar para qual probabilidade de falso alarme ela está sendo obtida e especificar a superfície equivalente e a distância do alvo considerado.

**Variações da superfície equivalente dos alvos** — O campo eletromagnético refletido por um alvo é de natureza extremamente complexa. O campo total resultante pode ser considerado como originário da combinação de um grande número de campos elementares, refletidos aleatoriamente. Um ligeiro deslocamento angular do alvo em relação à antena é suficiente para que haja uma alteração no campo total resultante, como ilustra a figura 6.

Tudo se passa, portanto, como se a superfície equivalente variasse. Logo, devemos na prática considerar um alvo como tendo uma superfície que flutua estatisticamente com o tempo.

Analisemos matematicamente as relações entre a variação da probabilidade de deteção com as flutuações

da superfície equivalente dos alvos. Examinemos o exemplo exposto na figura 5, desta vez sob um outro prisma — um alvo sendo detetado por um receptor fixado para uma probabilidade de falso alarme de  $10^{-8}$  acarreta uma probabilidade de deteção de 50%. Ora, suponha que desejamos melhorar a probabilidade de deteção para 90% (mas, desta vez, sem alterar a probabilidade de falso alarme). A solução consiste na melhoria da relação sinal/ruído, digamos, de 1,3 dB. Logo, se para uma probabilidade de deteção de 50% (com uma probabilidade de falso alarme fixada em  $10^{-8}$ ) temos uma relação sinal/ruído de 11 dB, para passarmos a uma probabilidade de deteção de 90% (na mesma probabilidade de falso alarme) deveremos acrescentar 1,3 dB à relação anterior.

Assim, necessitamos obter, no bloco receptor, uma relação equivalente a:

$$11 \text{ dB} + 1,3 \text{ dB} = 12,3 \text{ dB}$$

Mas suponha, agora, que não podemos alterar o bloco receptor. Como obter os 90% desejados? Conforme expusemos no capítulo referente à equação do radar, para uma mesma distância, um aumento da relação sinal/ruído pode ser obtido indiretamente através do aumento da superfície equivalente do alvo.

Observe os cálculo a seguir:

$$1,3 \text{ dB} = 10 \log \tau/\tau_0$$

$$\text{então, } \log \tau/\tau_0 = 0,13$$

$$\text{e, portanto, } \tau/\tau_0 = 1,35 \Rightarrow \tau = 1,35 \tau_0$$

Logo, se desejamos obter uma "melhoria" de 1,3 dB na relação sinal/ruído, podemos chegar indiretamente a este valor sem alterar o re-

ceptor, mas aumentando a superfície equivalente do alvo de 1,35 vezes.

Claro que isto não é realizado na prática. Se desejamos melhorar a relação sinal/ruído, devemos modificar realmente o bloco receptor. Mas esta exposição torna-se válida quando percebemos que a probabilidade de deteção é alterada com variações da relação sinal/ruído e que esta última, mesmo sendo mantida fixa através do bloco receptor, é indiretamente afetada pelas variações da superfície equivalente dos alvos.

As fontes de flutuações que dificultam a deteção dos alvos, estudadas até agora, e que afetam a totalidade das estações radar, são devidas: a) à estrutura do ruído; b) às variações da superfície dos alvos.

Existem ainda outras fontes de flutuações, as quais dependem de características particulares a cada estação radar e que variam de um equipamento a outro. A principal delas é devida às reflexões do sinal emitido pelo radar no próprio solo, reflexões estas que se superpõem ao sinal de eco, gerando interferências.

Uma maneira de eliminar esta problemática fonte de flutuação consiste na minimização dos sinais emitidos em direção ao solo. Para tanto, alterase o projeto da antena.

O diagrama de irradiação ideal da antena, o qual elimina completamente as reflexões com o solo, é o esboçado na figura 7.

Infelizmente, tal diagrama ideal não é realizável na prática. Uma solução real consiste na inserção da antena (supondo-a parabólica, abaixo do nível do solo, conforme a representação da figura 8).

Neste caso, conseguimos indiretamente eliminar a irradiação em direção ao solo, surpreendendo esta fonte de flutuação.

Até o momento, estudamos o diagrama em blocos do radar clássico, a equação do radar (com sua interpretação) e a probabilidade de deteção.

No próximo artigo, apresentaremos outras técnicas de emissão e reconhecimento de sinais em radar. Até lá.

## Bibliografia

- DELACOUDRE e SONDT - *Conception et Performances du Radar Classique*, Editions Radio, Paris, França.
- SKOLNIK - *Introduction to Radar Systems*, 2<sup>a</sup> ed., Ed. McGraw-Hill, EUA.

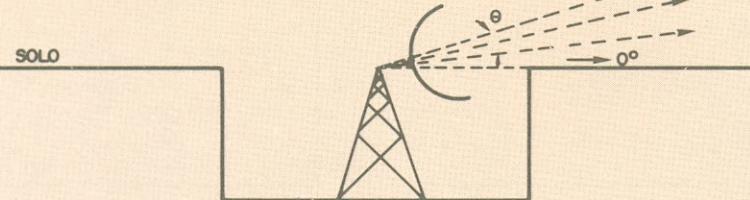


Fig. 8

Uma solução prática para eliminar a irradiação em direção ao solo.

# Conceitos básicos sobre os receptores

Algumas dúvidas comuns de muitos leitores, sobre os receptores de TV, são elucidadas neste artigo na forma de pergunta e resposta

**V**amos examinar, nesta edição, alguns conceitos básicos sobre os receptores de televisão em cores, atendendo de uma forma geral às principais solicitações que temos recebido de nossos leitores. No sentido de proporcionar uma apresentação bastante prática deste assunto, optamos por uma exposição no formato de perguntas e respostas.

Aproveitamos a oportunidade também para lembrar que não estamos mais atendendo a consultas individuais, mas procuraremos mostrar em cada artigo um assunto relacionado às dúvidas mais freqüentes que recebemos. Portanto, ao escrever-nos, indique preferencialmente qual o tema ou assunto que gostaria de ver tratado e teremos, dentro das nossas limitações, o máximo prazer em explicá-lo detalhadamente.

**O que é espectro de freqüências?** - Espectro de freqüência é a representação da distribuição da energia contida em cada freqüência que compõe um sinal. Vamos analisar esta afirmação através de um exemplo simples: consideremos um sinal de 1.000 kHz (portadora) sendo irradiado sem modulação alguma; neste caso, toda a energia está concentrada nessa freqüência, como mostra a figura 1. Adicionamos agora a esta portadora um sinal modulante de 1 kHz e com isto "geramos" automaticamente outras duas freqüências — a soma ( $1.000 + 1$ ) kHz e a diferença ( $1.000 - 1$ ) kHz. Como

elas surgiram em torno da portadora principal, são denominadas de bandas laterais e o espectro de freqüência desse novo sinal vai representar a energia contida em cada uma dessas componentes: na portadora, na banda lateral inferior e na banda lateral superior (figura 2). Neste caso, o sinal modulante foi constituído por uma única

freqüência (pura) e, por conseguinte, foram geradas duas "raias" simples no espectro. Entretanto, se o sinal modulante fosse do tipo complexo, isto é, que contivesse freqüências distintas ao longo de uma faixa, o espectro resultante será todo preenchido, ao invés de apresentar raias simples. O sinal de áudio, transmitido por uma es-

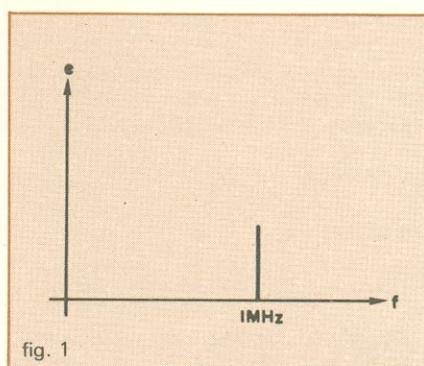


fig. 1  
Espectro de freqüências de uma portadora sem modulação.

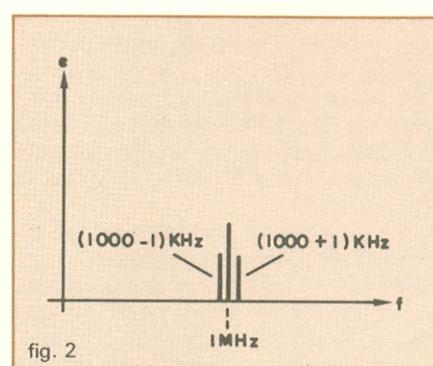


fig. 2  
Espectro de freqüências de uma portadora modulada por um sinal simples.

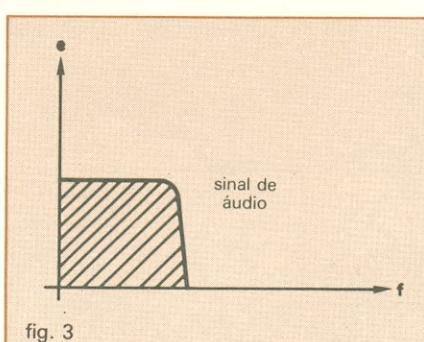


fig. 3  
Espectro de freqüências de uma portadora modulada por um sinal complexo.


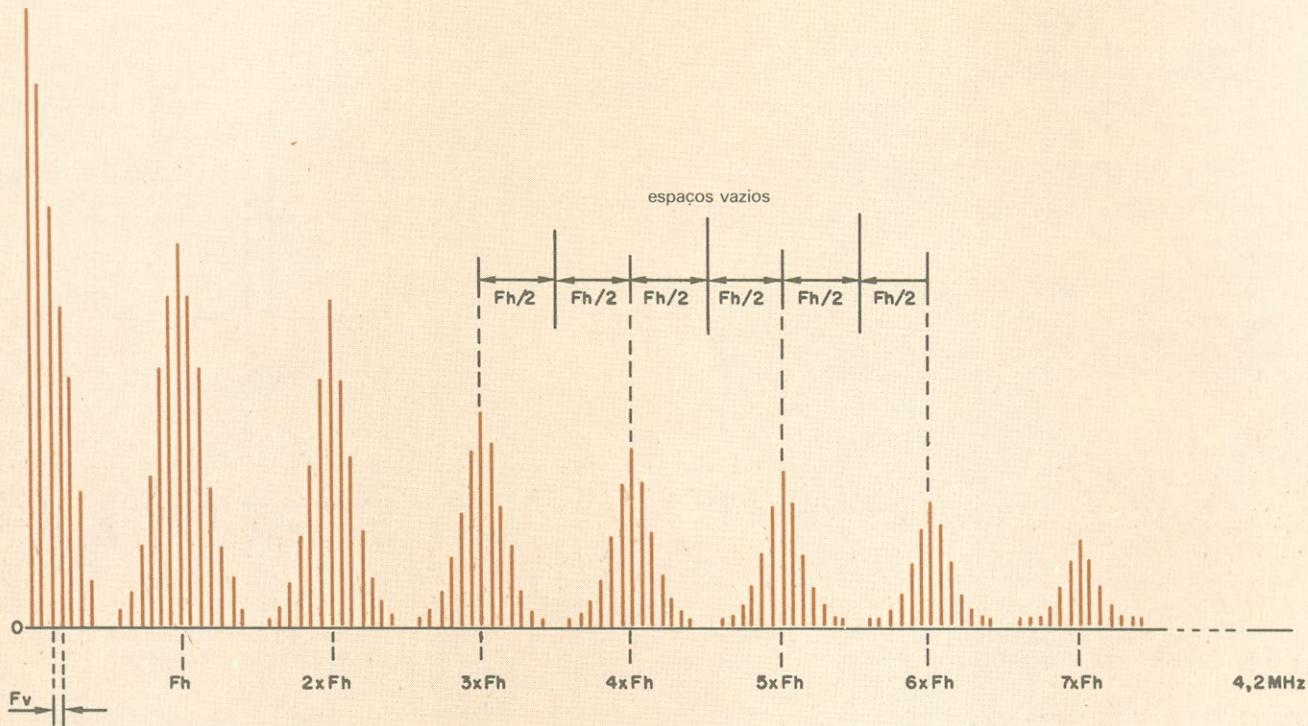


fig. 4


*Espectro de freqüências do sinal de vídeo.*

tação de rádio, é deste tipo, ou seja: contém freqüências que preenchem toda a faixa de áudio. Portanto, resulta num espectro repleto como ilustra a figura 3. Se analisarmos agora um sinal de vídeo, à primeira vista diremos que também ele contém freqüências que cobrem indistintamente toda a faixa de vídeo. Entretanto, existe uma particularidade neste tipo de sinal: ele não se apresenta de forma "contínua" como um sinal de áudio. Sofre interrupções de transmissão de forma periódica, isto é, guardando sempre a mesma relação de tempo. Tais interrupções não são nada mais, nada menos, do que os intervalos de tempo em que o sinal de vídeo dá lugar aos pulsos de sincronismo: para o horizontal a cada 63,5  $\mu$ seg e para o vertical a cada 16,6 msec. Esta particularidade torna o sinal de vídeo de certa forma periódico, ou seja, ele vai guardar relação com a freqüência horizontal e com a freqüência vertical. Dessa forma, o espectro do sinal, ao invés de ser totalmente preenchido (como no caso da transmissão de áudio) apresenta, nitidamente, concentrações de energia ao longo das freqüências múltiplas do horizontal ( $n \times f_h$ ) e do vertical ( $n \times f_v$ ) e fora delas uma significante redução, formando regiões de baixo conteúdo de sinal, como se vê na figura 4. Este tipo de distribuição mostra que, apesar do sinal de vídeo (luminância) conter freqüências que vão desde alguns Hz até aproximadamente 4 MHz, ele não preenche totalmente seu espaço. Portanto, é possível adicionarmos um outro tipo de informação dentro da mesma faixa de freqüências, sem que haja perturbação significativa entre ambas, desde que a nova informação se concentre exatamente sobre as regiões de baixa densidade do espectro de vídeo (intercalamento espectral). A nova informação adicionada ao sinal de vídeo é exatamente o sinal de croma, cuja sub-portadora foi rigorosamente calculada para cair dentro de uma região de baixa energia do sinal de luminância.

**Por que as sub-portadoras de croma do sistema NTSC e PAL-M diferem ligeiramente?** - O padrão de transmissão norte-americano é idêntico ao nosso, isto é: freqüência horizontal/freqüência vertical/largura de faixa portadora de som. Entretanto, a freqüência da sub-portadora de croma é ligeiramente diferente, ou, mais precisamente, está a 1/4 da freqüência horizontal acima da nossa. O motivo desse desencontro é facilmente justificado: como o sistema PAL aplica inversão linha-a-linha à componente  $V = [0,87 \times (R-Y)]$  do sinal de croma, isto provoca o aparecimento de uma outra freqüência periódica que é exatamente a metade da freqüência horizontal (inversão linha sim/linha não =  $f_h/2 \cong 7,8$  kHz), o que faz com que a distribuição de energia do sinal  $V$  (espectro de freqüência) seja distinta do sinal  $U$  (que não sofreu inversões). Portanto, a localização do sinal de croma no sistema PAL, levando em conta esta condição, desloca a freqüência de croma de "1/4 de  $f_h$ ", garantindo um intercalamento adequado tanto ao sinal  $U$  como ao sinal  $V$  em relação ao sinal  $Y$ , o que é demonstrado na figura 5.

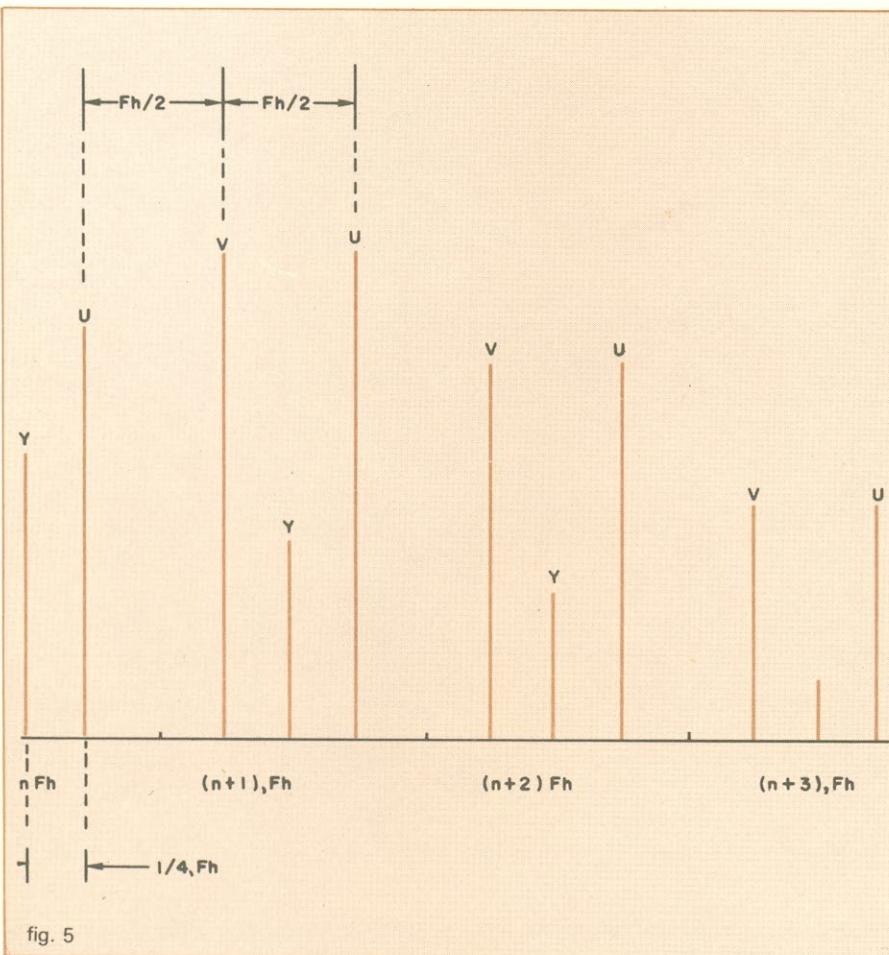

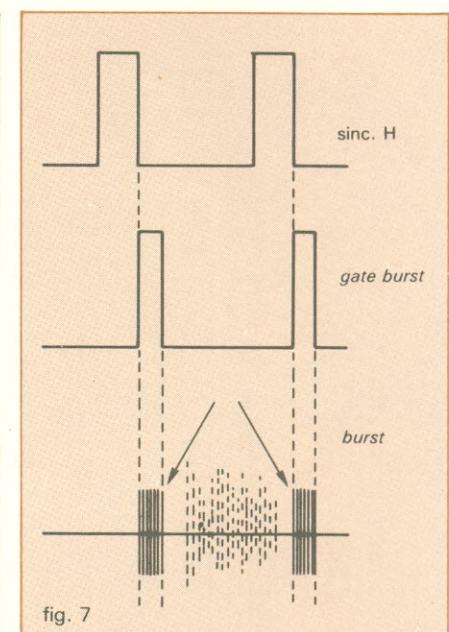Intervalo perfeito entre o sinal de croma (U e V) e o sinal de luminância no sistema PAL-M.




Relação do sinal de gatilho de burst com o pulso de sincronismo H.

$$\begin{aligned} p/ \text{NTSC} &= \text{croma} = 455 \times f_l/2 = \\ &= 3,579545 \text{ MHz} \\ p/ \text{PAL-M} &= \text{croma} = (455 \times f_l/2 - f_l/4) \\ &= 3,575611 \text{ MHz} \end{aligned}$$
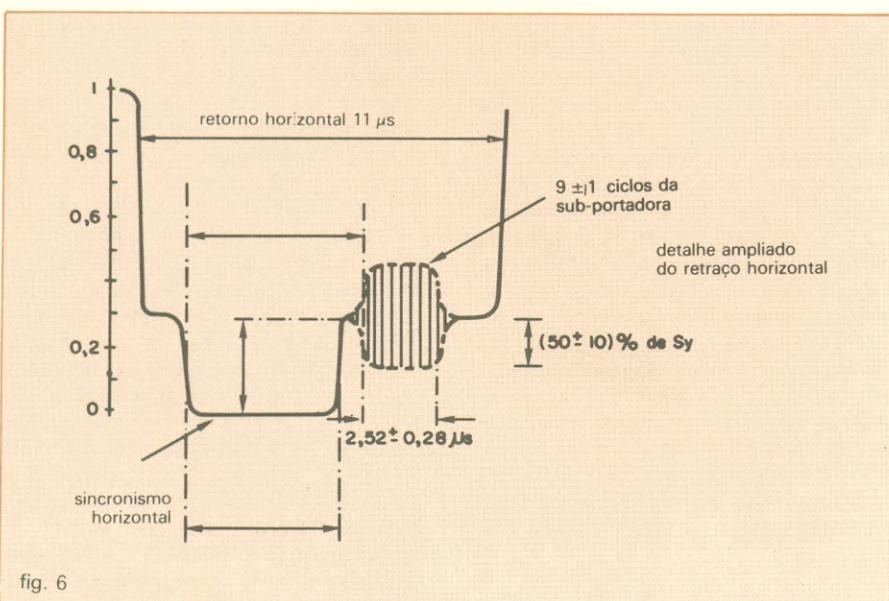
#### O que é o sinal burst — para que serve?

O sinal de croma, para poder ser transmitido em conjunto com o sinal de vídeo (luminância), teve de ser criteriosamente localizado dentro do espectro no sentido de minimizar a interação entre ambos, como já vimos. Contribuindo para este fato, o sinal de croma é transmitido somente através das suas bandas laterais, enquanto que a portadora (sub-portadora 3,58 MHz) que deu origem a essa bandas laterais é suprimida, o que significa que não é transmitida. Com esta providência, o confronto entre o sinal de luminância e o sinal de croma é minimizado ao máximo. Por outro lado, a recuperação do sinal de croma nestas condições torna-se impraticável, uma vez que a presença da portadora (sub-portadora) é essencial para a demodulação do sinal. Solucionando o impasse, transmite-se no início de cada linha de varredura uma pequena amostra (*burst*) da sub-portadora e, com isso, o receptor tem condições de recuperá-la por completo, utilizando um oscilador controlado a cristal. O sinal *burst* é constituído por aproximadamente nove ciclos da sub-




Localização do sinal burst.

portadora e é transmitido durante o retorno do feixe na tela (pedestal de apagamento), sendo, portanto, invisível no receptor. Esse sinal, ilustrado na figura 6, é vital para a reprodução das cores, assegurando o sincronismo do oscilador a cristal (recuperação da sub-portadora) e o sincronismo do chaveamento PAL — indispensável para a recuperação do sinal (R-Y).

**Para que serve o sinal “gate de croma” no receptor?** - O sinal *burst*, que está localizado imediatamente após o pulso do sincronismo horizontal, ainda sobre o pedestal de apagamento (retorno do feixe apagado), deve ser isolado do sinal composto de vídeo, para ser então encaminhado ao circuito de sincronismo do oscilador a cristal. O isolamento do sinal *burst* é obtido utilizando-se uma “chave eletrônica” (circuito porta), que dá passagem livre somente quando da ocorrência do sinal *burst*. Esta situação é controlada por um sinal de comando, o “gate de croma”. Como o sinal *burst* está localizado imediatamente após o pulso de sincronismo horizontal, o sinal “gate de croma” é obtido simplesmente deslocando-se o pulso horizontal de forma que coincida com o *burst* e fazendo-se com que apresente a mesma duração (figura 7). Com isso, conseguimos retirar a informação (*burst*) independente do restante do sinal. O deslocamento (atraso) do pulso horizontal é obtido por meio de capacitores e/ou indutores, não requerendo nenhum ajuste posterior.

**Qual o significado dos sinais U e V?** - Esses sinais constituem a informação de croma que é transmitida pela emissora e representam, respectivamente, frações dos sinais (B-Y) e (R-Y). Como o sinal de croma é sobreposto ao sinal de luminância, resulta que para determinadas cores saturadas a amplitude final do sinal composto (luminância + croma) ultrapassa os limites permitidos, o que provocaria sérios problemas de modulação. Nesse sentido, o sinal de croma sofre uma redução de amplitude em suas componentes, de forma a tornar a transmissão praticável. Assim, a componente modulada pelo sinal R-Y sofre uma redução de 12,2% em sua amplitude, sendo denominada então “sinal V”, e a componente modulada pelo si-

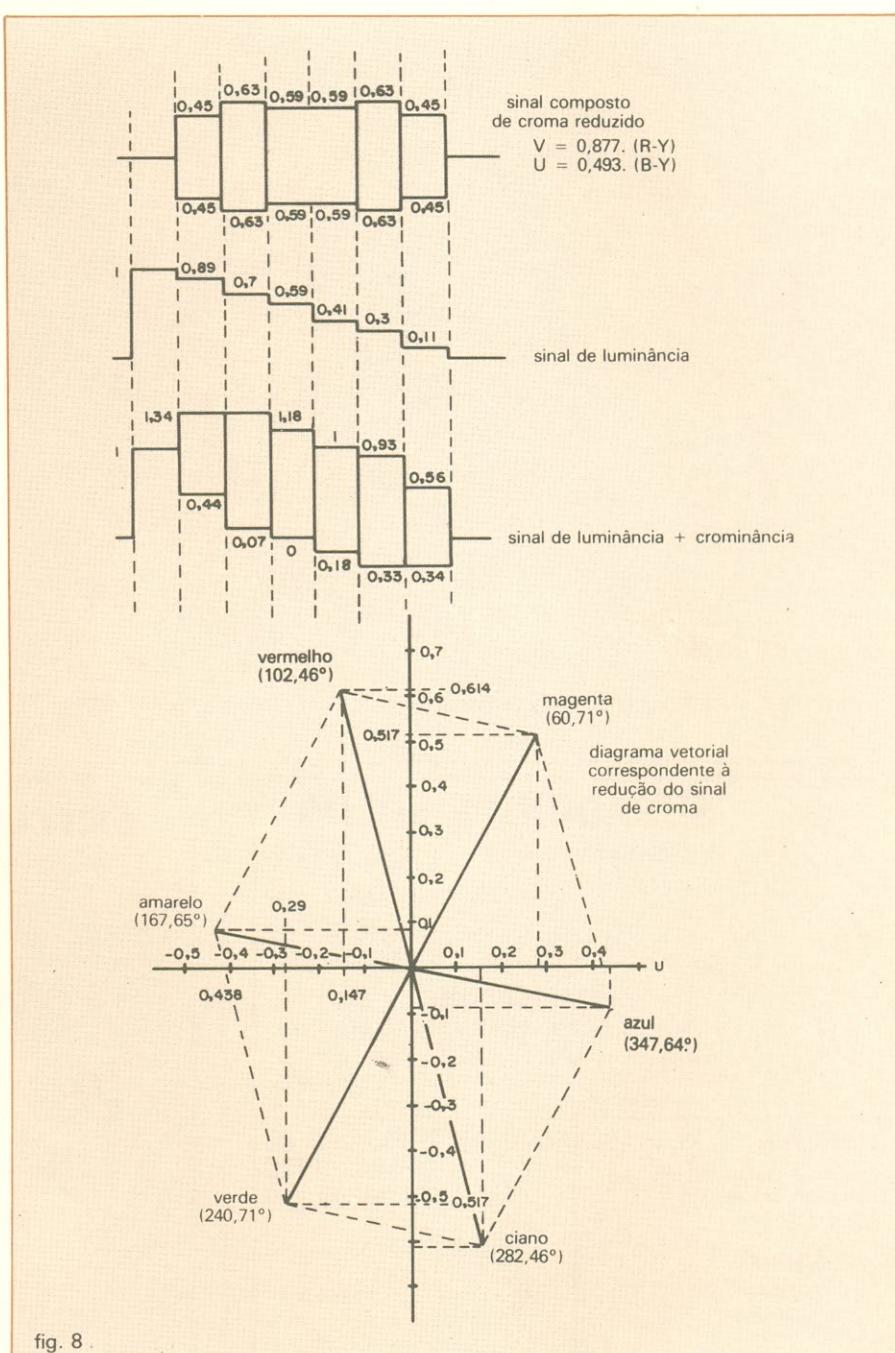

Formação do sinal de vídeo utilizado em televisão.

nal B-Y sofre uma redução de 50,7% de sua amplitude, sendo denominada então “sinal U”. A formação do sinal de vídeo está ilustrada na figura 8.

**O que são cores complementares?** - O sinal resultante do processo de modulação em quadratura dá origem a dife-

rentes desvios de fase que guardam relação com a cor (matiz) a ser apresentada. Assim, cada uma das cores que a televisão é capaz de reproduzir possui uma “fase” própria do sinal de croma. Quando duas cores se apresentam exatamente em oposição de fase, ou seja, uma a 180° da outra, elas são ditas “complementares”. Por

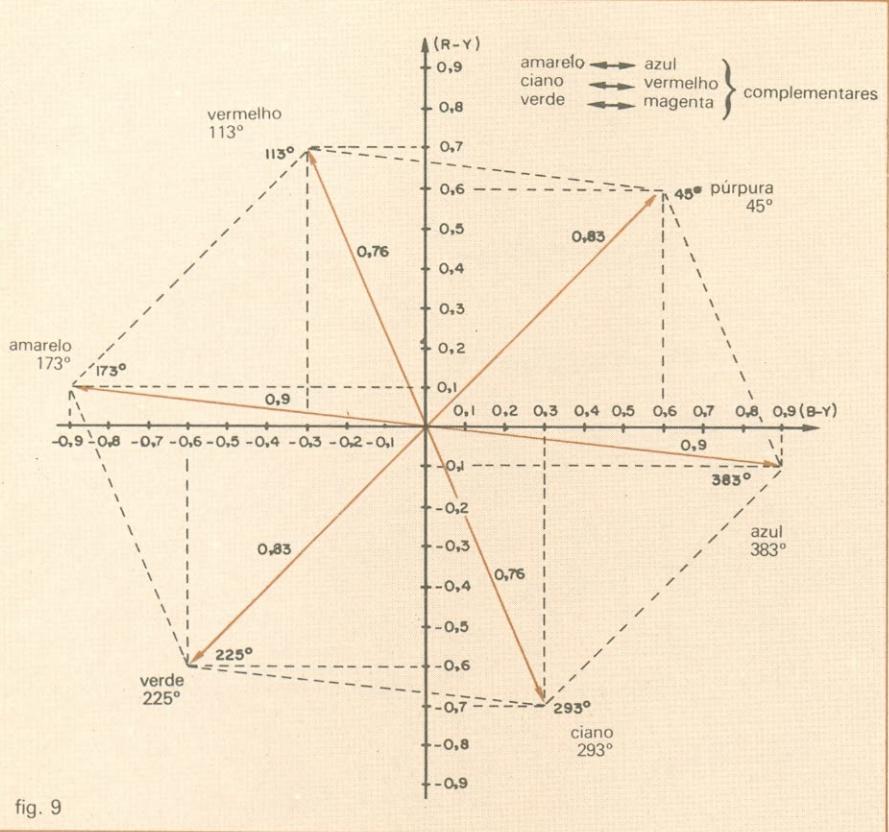


fig. 9

Representação vetorial das cores do padrão de barras com 100% de saturação.

exemplo, como mostra a figura 9, o vermelho com o ciano, o amarelo com o azul, o verde com o magenta. Cores complementares, quando mostradas lado a lado no vídeo, apresentam uma transição bastante pobre, isto é, a passagem de uma cor a outra não é perfeitamente identificada. Isso pode ser percebido observando-se na imagem padrão de barras coloridas a transição entre as barras centrais magenta e verde.

**Qual a diferença entre a linha de retardo de luminância e a linha de atraso (delay) de croma?** - Ambas possuem a mesma função de introduzir atrasos nos sinais que atravessam, entretanto com finalidades distintas. A linha de retardo de luminância introduz um pequeno atraso (1 a 3  $\mu$ seg) no sinal Y, a fim de tornar simultânea a sua chegada ao cinescópio com o sinal de croma. Este atraso artificial no sinal de luminância (figura 10) é necessário para se igualar ao atraso natural pelo qual o sinal de croma é sujeito ao atravessar os circuitos sintonizados de seu percurso. Já o delay de croma possui a finalidade de corrigir eletronicamente os eventuais erros de fase que surgem linha-a-linha devido às ca-

## SUGADOR DE SOLDA Patenteado SS-15



- BEM MAIS LEVE só 45 gramas
- MAIOR SEGURANÇA
- MAIOR VOLUME DE SUCÇÃO ARMÁVEL COM UMA MÃO SÓ

Imprescindível na remoção de qualquer componente da placa de circuito impresso. Deixa furos e terminais limpos para novas montagens.

### FURADOR DE PLACAS

Fura com maior simplicidade e perfeição, placas de circuito impresso.



Manual  
Mais fácil  
do que grampear papel

### SUporte P/ placas de CIRCUITO IMPRESSO

#### REGULÁVEL



A 3<sup>a</sup> MÃO  
Mantém a placa firme, facilitando montagens, soldagens, consertos, testes, experiências, etc.

### CETEKIT - LABORATÓRIO P/ CIRCUITO IMPRESSO


Composto de: cortador de placa - perfurador de placa - caneta com tinta - placa virgem - percloro de ferro - vasilhame p/ corrosão - instruções p/ uso.

**GRÁTIS** curso - Como Fazer uma Placa de Circuito Impresso.  
Aos sábados - Centro de S. Paulo  
Informações Tel.: 221-1728

**CETEISA** — Centro Técnico Indl. Sto Amaro Ltda  
Rua Barão de Duprat, 312 - Sto Amaro - S. Paulo  
Tels.: 548-4262 e 522-1384 - Cep. 04743

## Extruded Heat Sinks

Meet Varied Thermal Packaging Needs

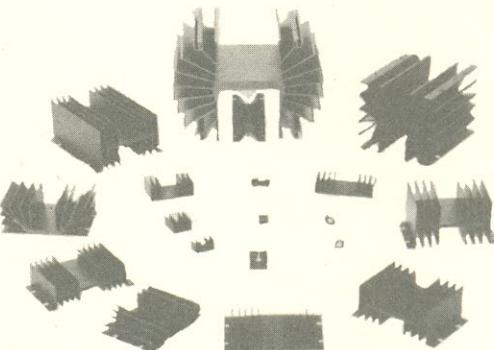


Brasele offers an expanding line of extruded heat sinks

— more than 42 shapes now, more on the way.  
We manufacture extrusions to your drawing  
and/or part number — at competitive prices.


Write for catalog:

**Brasele** Eletrônica Ltda.

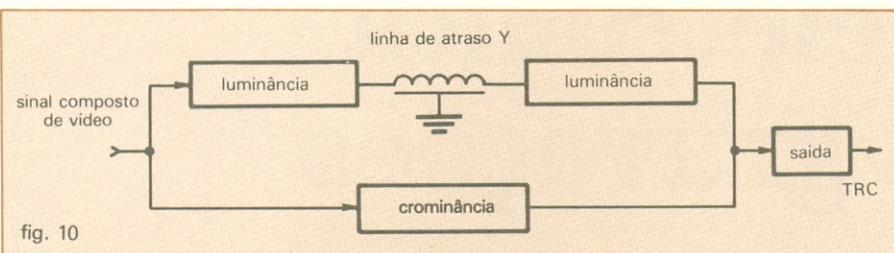Rua Major Rubens Florentino Vaz, 51/61  
CP 11.173 (01000) - São Paulo - SP - Brasil  
Telefones: (011) 814-3422 e (011) 212-6202  
TELEX:(011) 37276 BRSE BR



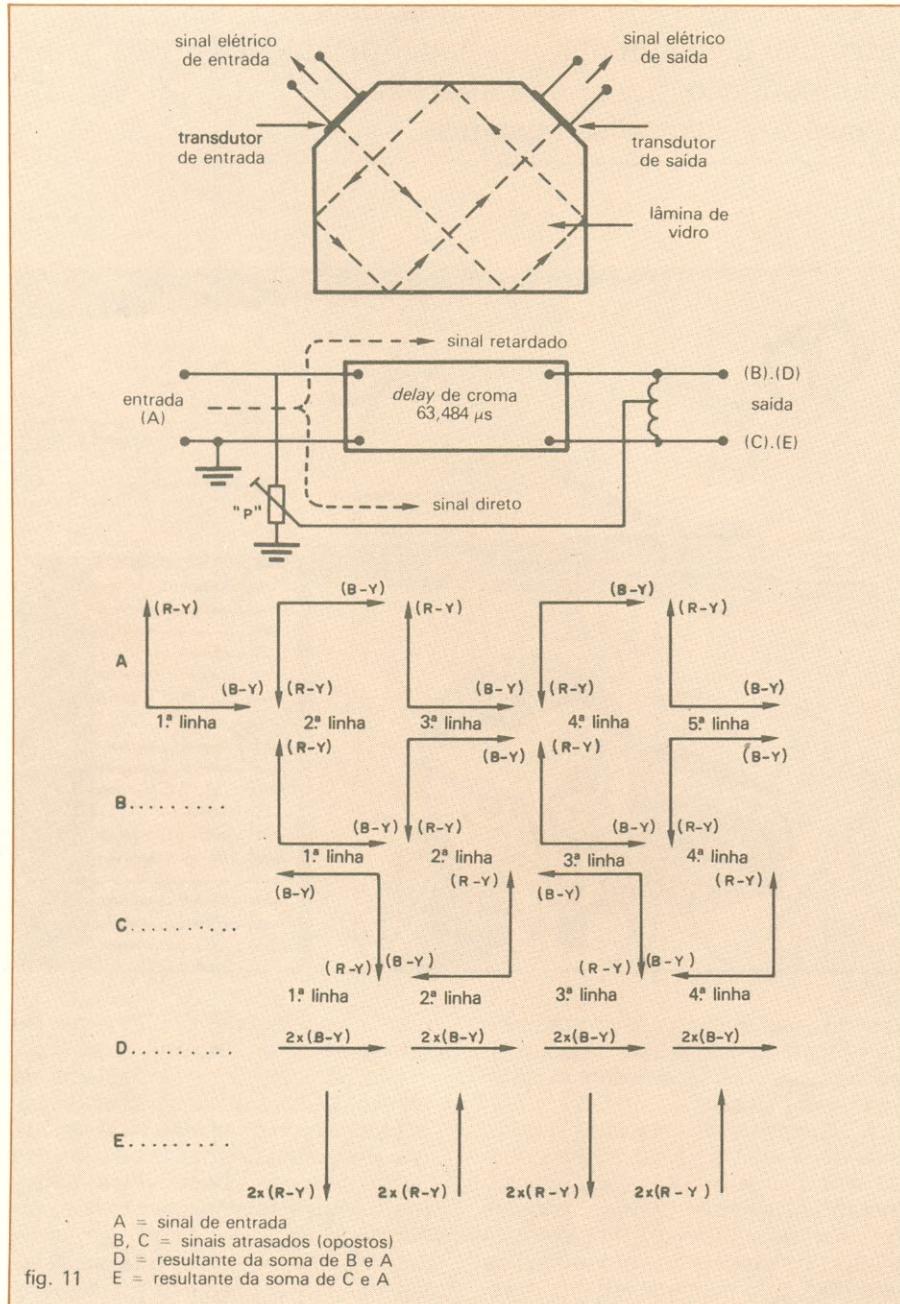Localização da linha de atraso de luminância.



Processo de separação das componentes (R-Y) e (B-Y) em um receptor PAL.

racterísticas do sistema PAL. Para tanto, introduz um atraso ao sinal de croma exatamente de uma linha de varredura ( $1H = 63,4 \mu\text{seg}$ ), fazendo com que as informações de croma se sobreponham, produzindo um cancelamento eletrônico dos erros de fase, como demonstra a figura 11. Quanto à construção física, esses dois componentes típicos de um TV em cores também diferem entre si: a linha de atraso de luminância é constituída basicamente por um enrolamento, adequado de forma a produzir capacitações distribuídas em torno de seu comprimento. Esse conjunto se comporta com uma linha de transmissão simulada, introduzindo o atraso necessário, sem provocar deformações no sinal. O delay de croma, por envolver períodos bem maiores de atraso, converte o sinal elétrico (de croma) em vibrações ultrassônicas que, ao atravessarem uma estrutura de vidro, sofram o atraso necessário, quando são, então, reconversidas para a forma de sinal elétrico.

**Quais as diferenças existentes no circuito de saída horizontal de um TV P&B e de um TV em cores?** - O princípio e a finalidade do circuito de deflexão horizontal é o mesmo, seja para o TV preto e branco ou para o TV em cores. Simplesmente, existe uma maior solicitação de energia no caso dos TVC e o motivo essencial é o maior consumo da corrente de MAT (corrente de feixe). O receptor de TV em cores utiliza, para gerar a alta tensão do cinescópio, cascatas de diodos/capacitores que duplicam (duplicador) ou triplicam (triplicador) o pulso fornecido pelo TSH, tornando a sua construção mais simples e segura. Outra particularidade dos TVC está na inclusão de um circuito para correção da distorção almofada (*pin-cushion*), constituído essencialmente por um tipo de transformador especial, que realiza uma interação entre as correntes de deflexão vertical e horizontal. Dada a maior capacidade de fornecimento de energia do circuito de MAT de um TVC (melhor impedância de saída), torna-se necessário um circuito de proteção visando não só o TSH como também o cinescópio tricromático, circuito este que limita a um valor máximo especificado (aproximadamente 1,2 mA) a corrente fornecida pelo MAT (limitador da corrente de feixe).

ANATOMIA DE UM  
ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO — 2<sup>a</sup> PARTE

# A eletrônica nas gravações

---

A estrutura e a acústica são importantes, mas o equipamento eletrônico desempenha um papel primordial num estúdio moderno. Saiba que aparelhos é preciso ter e como são usados


---

**N**a edição passada, vimos de maneira rápida as relações entre a arquitetura e a engenharia civil e mecânica envolvidas no projeto e construção de um estúdio de gravação. Agora, passaremos àquilo que se poderia chamar de "petiscos eletrônicos", que são, obviamente, os equipamentos contidos dentro do estúdio.

Para se ter um idéia do valor do investimento feito pela Transamérica, a sua mesa de mixagem, uma *Harrison 48/32C*, tem um custo aproximado de 150 mil dólares e coloca seu estúdio no mesmo nível de similares estrangeiros, com a vantagem de oferecer um custo operacional razoavelmente mais baixo. Aliás, uma das suas idéias ao construir este estúdio, era exatamente atrair a atenção dos artistas que costumam gravar lá fora e também trazer artistas estrangeiros para cá.

**Onde entra a eletrônica** - Em um estúdio de gravação, a totalidade dos equipamentos em gravação e/ou processamento de sinais está concentrada na sala de controle e na sala de cópias — nesta em menor escala. Nas salas morta e isolada, encontramos apenas os monitores, saídas e entradas de sinal, que compreendem sinal para os fones de ouvido, entradas para microfones e instrumentos e para os monitores propriamente ditos.

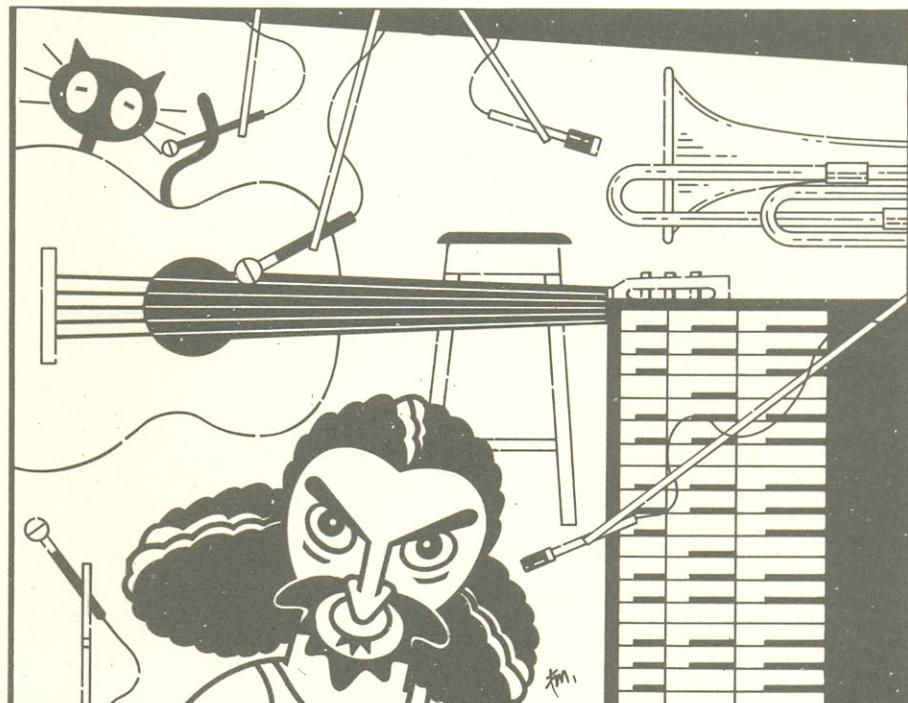Antes de continuar, é conveniente esclarecer o que seja "monitor". Monitoração de um sinal de áudio (ou de vídeo) é o acompanhamento simultâ-




neo do sinal que está sendo gravado ou executado pelo artista, sozinho ou por aqueles que o acompanham, ao vivo ou em *playback*.

A operação de *playback* ocorre quando o artista se faz acompanhar de uma banda ou outro acompanhamento previamente gravado, enquanto executa sua parte. Um exemplo prático: na maioria dos programas de televisão, é comum que artistas de renome ou não dublem a si mesmos. Para isso, é entregue à técnica do pro-

grama uma fita com a música que ele deseja executar, usualmente seu "sucesso" do momento. No instante da apresentação, a técnica põe o *tape* para tocar e todo o trabalho que o artista tem é executar uns passos de dança e gesticular com a boca ou instrumentos. Como resultado, que não deve ser surpresa, na maior parte das vezes seu desempenho ao vivo fica a desejar; os que conseguem, muito raramente aparecem na TV e quando o fazem é em programas classificados



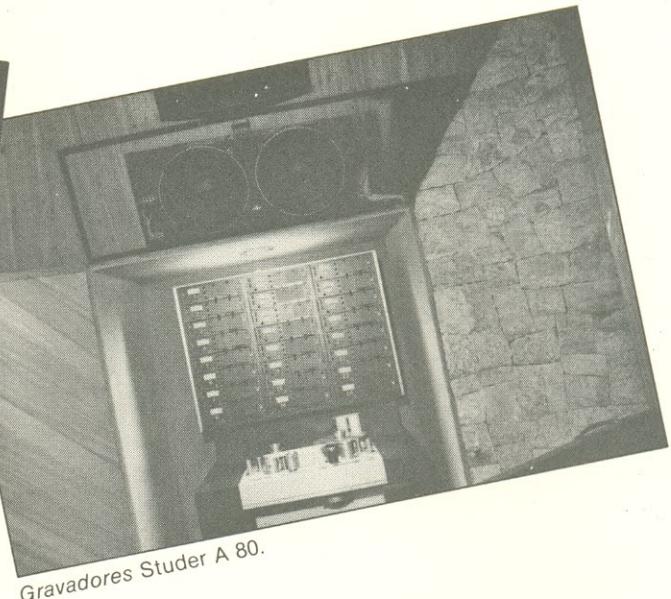Mesa de som Harrison 48/32 C — o sistema nervoso do estúdio.



Gravadores Studer A 80.

como *underground* (ou “udigrudi”, em tupiniquim).

Voltando aos equipamentos, vamos inicialmente dar a lista completa e depois então descrevê-los individualmente:

- Console de mixagem/gravação *Harrison 48/32C*, com automação *Harrison-Autoset 864*;
- Máquinas *Studer A-80* de 24 canais, sincronizadas por uma unidade *Studer TLS 2000*;
- Máquina *Studer A-80* de 2 canais, gravação do master;
- Monitores *Westlake* e *Auratone* (técnica) e *JBL* (salas isolada e morta);
- Amplificador *Studer A-68* (100 Wrms/canal) em número de 5;
- Equalizadores *White* (técnica);
- *Digital Reverberation System EMT 251*;
- *Reverb foil EMT 240*;
- *Harmonizer H 949 Eventide*;
- *Digital Delay M 92 Lexicon*;
- *Gain Brain 700 Allison Research (16)*;
- *Kepex 500 Allison Research (16)*;
- *Urei 1176 LN Peak Limiter (2)*;
- Equalizador paramétrico *Orban*;
- *Noise Filter EMT 258 (6)*;
- *Limiter Compressor EMT 261 (6)*;
- *Filter Limiter EMT 260 (4)*;
- *PDM Compressor EMT 156*.

O rack Scamp marca *Audio & Design* contém:

- *Expander Gate F-300 (6)*;
- *Compressor/Limiter S-01 (3)*;
- *Led Display S-14*;
- *ADT time shape module S-24*;
- *Dynamic Noise Filters S-05 e S-06*;
- *Octave Equalizer S-04*;

#### — Sweep Equalizer S-03;

— Sistemas de redução de ruído *Dolby A* (48 canais) e *Dolby 361* (2 canais).

**Nota:** O rack Scamp nada mais é que um bastidor, abrigando equipamentos que podem ser repentinamente solicitados durante a operação do estúdio, sem fazer-se grandes alterações em ligações.

**A hierarquia no equipamento** - Os equipamentos citados podem ser divididos em três categorias: **básicos**, **auxiliares** e **acessórios**. Mas é melhor definir primeiro cada uma dessas categorias. Como equipamento básico enquadraremos aqueles aparelhos imprescindíveis para a operação do estúdio, sem os quais ele não poderia funcionar; inclui o console de mixagem, microfones, monitores, amplificadores e, naturalmente, gravadores. Auxiliares são os que vêm a facilitar ou melhorar a atuação dos equipamentos básicos; aí estão enquadados limitadores de pico, divisores de frequência e processadores de sinal, tal como equalizadores, redutores de ruído, compressores, câmaras de eco ou reverberadores — sejam eletrônicos ou mecânicos.

Finalmente, os acessórios. São instrumentos através dos quais podemos induzir grandes alterações nos sinais a serem gravados, mudando características como forma da onda, tempo de duração, timbre e por aí a fora.

Para que o leitor tenha uma idéia, embora superficial, do que é possível

fazer com esses acessórios, um dos técnicos revelou que uma certa cantora, famosa por sua voz rasgada e interpretações dramáticas (além do número de seu sapato), não dá a mínima importância à afinação da voz ou ao acompanhamento musical, algo que se aproxima daquilo que se chama de **paralelismo da música** - ou seja, cantor e acompanhamento nunca se entram.

Então, o que se faz em suas gravações? A famosa cantora registra sua voz com um acompanhamento simples — violão, por exemplo; registro feito, os técnicos passam a tratar eletronicamente o material gravado, afinando e sincronizando-o com o acompanhamento completo, orquestra ou banda, de maneira a obter um resultado satisfatório aos ouvidos.

Se o leitor está curioso, é dessa maneira que acabam surgindo “artistas” que, sem estas pequenas mágicas, sequer fariam sombra àquela personagem do filme *Fantasma do Paraíso*, que assombra o teatro; lembram-se? Quem sabe, eis aí outro motivo para o forte uso do *playback* em televisão. Depois de toda esta conversa, é bom voltarmos ao que move nosso artigo.

**Uso dos aparelhos** - A mesa *Harrison 48/32C* (com automação *Harrison Autoset 864*) é um console de gravação/mixagem formado por um conjunto de pré-amplificadores de linha para os sinais de entrada, que comandam individualmente, e um segundo grupo que controla o nível de saída geral dos

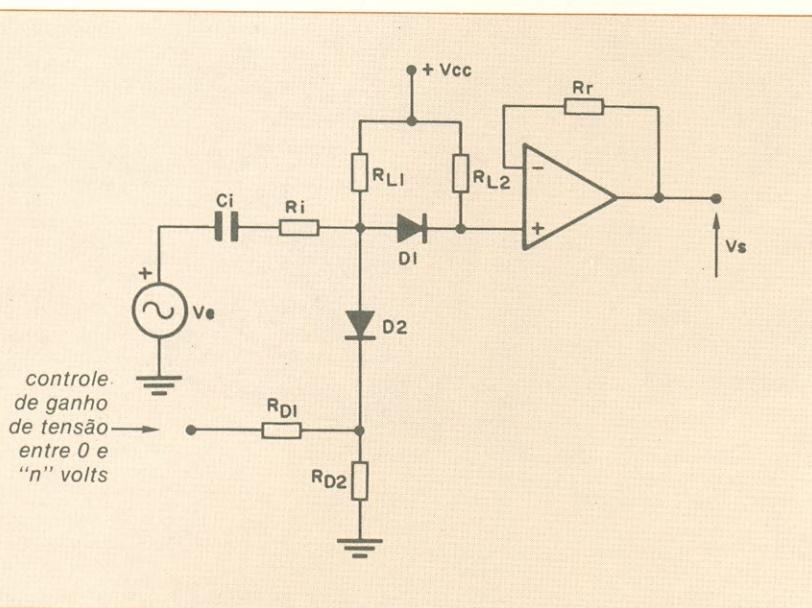


Fig. 1

Esquema simplificado do VCA adotado no fader da mesa de mixagem/gravação.

demais, enviando os sinais para os gravadores e/ou monitores da técnica ou estúdios.

Os primeiros consoles tinham de dois a três canais de entrada e um de saída, o que correspondia à configuração clássica de colocar o artista principal num dos canais, outro o acompanhamento e no terceiro os "temperos", como arranjos de cordas, metais etc. De este ponto, evoluíram para oito canais, nas décadas de 50 e 60, para 16 canais um pouco mais tarde, chegando atualmente até 64 canais. Essa multiplicação tem como vantagem aumentar a versatilidade das gravações, uma vez que é possível dedicar um maior número de canais para um determinado instrumento, melhorando com isso a naturalidade de seu som.

Imagine, por exemplo, uma bateria composta de dois pratos, um bumbo e uma caixa; anteriormente, numa gravação em três canais, todo o conjunto era captado por um único microfone, havendo certas distorções no som original, pois um determinado elemento sempre irá sobressair dos demais por ter, digamos, uma maior eficiência. Com mais canais de entrada, podemos dedicar um microfone para cada elemento integrante dessa bateria e depois ajustar o nível entre eles a nosso gosto, deixando todos com a mesma intensidade ou um elemento propositadamente destacado.

O aumento do número de canais, embora melhorando a qualidade de

som, trouxe alguns problemas para o técnico. Nas fotos, pode-se avaliar o tamanho físico da mesa *Harrison* de 32 canais; seria quase impossível para uma única pessoa controlar simultaneamente todos os botões e displays. Para isso tornar-se possível, foram acrescentados recursos que no fim facilitam a operação da mesa. Um desses recursos faz com que se agrupe um determinado número de entradas (canais) sob o controle de um único comando. Nessa situação, o nível de entrada de todos os canais controlados será idêntico e feito de uma só vez, por um só comando.

Ao gravar-se um naipe de metais, pode-se colocar cada instrumento em um canal independente, controlando-os todos através de um só *fader* (atenuador), pois o que interessa aqui é que todos tenham o mesmo nível relativo. Um segundo tipo de agrupamento pode ser feito através daquilo que se chama de *sub-master*, que representa, a grosso modo, uma mesa de menor capacidade.

Em um determinado grupo de instrumentos, deve-se dar um certo destaque a um ou dois deles, mantendo os outros um pouco mais baixos; ao mesmo tempo, todo o agrupamento deve diminuir ou aumentar seu nível relativo, simultaneamente, em relação aos demais canais. Assim, através do *sub-master* é feita essa operação. O ajuste de cada instrumento ou voz é feito antes dos demais e, uma vez ob-

tido, é "amarrado" ao controle *master* e podem ser iniciados outros agrupamentos de canais ou não.

A *Harrison* existente no estúdio da Transamérica está montada na configuração de 32 canais, sendo possível sua ampliação até 48, mediante a instalação de mais 16 módulos de entrada/saída. Essas réguas (outro nome para os módulos) servem simultaneamente para controlar o nível do sinal de entrada e amplificá-lo para o gravador multipistas. Sua configuração básica compreende 5 blocos distintos: entrada; saída; processamento ou controle do sinal; *summing bus driver*; e excitador pré de linha.

Os estágios de entrada recebem os sinais de suas fontes e os enviam para um seletor de entrada, que pode ser o pré-amplificador de microfone, retorno de linha ou retorno do *patch* — que é o meio de acesso aos vários processadores de sinais, filtros ou simplesmente retornos. Já os sinais de saída são enviados diretamente aos monitores ou gravadores e alimentam o *patch*.

Os *summing bus drivers* recebem seu sinal dos seletores e têm a função de executar algum tipo de controle sobre estes, como *panning*, que é o posicionamento de um sinal mono dentro de um campo de sensação estéreo — algo assim, por exemplo, como aquela torneira pingando à sua direita enquanto você ouve todo o ruído de uma cozinha a seu redor. E, finalmente, o



Sincronizador TLS 2000 (na frente) e rack scamp (ao fundo).

endereçamento do sinal para mixagem ou *panning*. Os comandos envolvidos nesse bloco são o endereçamento de pista nos gravadores, *panning*, *eco* e *cueing* (monitoração do sinal).

Por fim, o bloco dos excitadores de linha engloba as funções de combinação ativa entre os vários módulos de entrada/saída e origem para o sinal de monitoração. Através desse bloco, o sinal é recebido na forma de corrente elétrica e entregue na saída normalizada em tensão e corrente.

Existem para cada módulo de entrada saída dois pontos associados, um à entrada da seção equalizadora e outro à saída do equalizador, entrada do *fader*. O sinal nesses pontos também é normalizado e entre os mesmos são conectados os diferentes processadores de sinal.

Organizando-se os diferentes blocos existentes em cada régua, temos a seguinte lista:

- **Multitrack Assignment** - responsável pela distribuição do sinal de saída para *panning* ou blocos de endereçamento de sinal.

- **Amplificador de microfone e linha** - o primeiro é do tipo sem transformador e fornece também alimentação para os microfones. O amplificador de linha fornece o sinal para o retorno da máquina e monitor.

- **Equalizadores e filtros** - um equalizador paramétrico de quatro bandas - agudos, médios-agudos, médios-graves e graves - permite a variação de frequência e alcance de atenuação. Os filtros são tipo passa-altas e baixas, paramétricos. Por escolha do técnico, esses filtros e equalizadores podem atuar ou não sobre o sinal.

- **Atenuador VCA (fader)** - ao contrário da maioria dos atenuadores, que emprega ou não um potenciômetro de precisão à saída ou entrada de um circuito de ganho, o atenuador usado pela *Harrison* trata-se de um dispositivo controlado por tensão (VCA). Na figura 1, vemos um esquema aproximado e simplificado daquele empregado no *fader*. O amplificador controlado por tensão, conhecido também como "multiplicador variável de transcondutância", tem sua saída proporcional ao produto de dois sinais de entrada.

A multiplicação ocorre devido à dependência da condução de corrente nos diodos em relação à corrente de polarização do circuito, que acaba sendo obtida através do controle de ganho CC. Como passa a existir uma



independência do atenuador do canal (pois o sinal que controla o dispositivo pode vir de qualquer outra fonte CC), passam a ser possíveis inúmeras combinações entre os vários canais da mesa e todo o sistema torna-se compatível com a operação por meio de automações — ou seja, microprocessadores.

- **Bloco de monitoração** - este bloco atua como responsável pela audição dos gravadores multipistas ou das saídas da mesa. Por meio de chaveamento pode-se ter os seguintes recursos:

*Solo* - faz com que qualquer sinal associado ao módulo seja sobreposto aos demais;

*Fix* - desativa o potenciômetro do

monitor, deixando-o com seu nível nominal do *fader*;

*Mute* - silencia o monitor ou o módulo.

- **Envios de eco** - são dois blocos por módulo, que se encarregam de desviar o sinal aos processadores, permitindo controlar seu nível relativo individualmente. O sinal pode ser retirado antes ou depois do estágio de *cueing*.

- **Quad Panning** - localiza um determinado sinal, em torno do ouvinte, em um ponto determinado à frente, atrás, direita ou esquerda e determina também o centro da gravação para estéreo ou quadrifônico, além da compatibilidade entre estas ou para o modo monoaural.

- **Module Status** - uma vez que os vários estágios dos módulos operam tanto para entrada como saída do sinal e não possuem interconexão direta entre si, mas sim através de um bloco de chaveamento, torna-se possível uma grande flexibilidade dos controles. O bloco de chaveamento está sujeito a dois status operacionais, A e B, que por sua vez são controlados por dois grupamentos de quatro seletores mestres — *Master Module Status Command*. Dessa maneira, existem quatro caminhos independentes para o sinal por status operacional.

No status A pode-se obter as seguintes rotas para o sinal: fonte retorno, retorno e novamente fonte. No sta-

## As “transas” da Transamérica

*Não são poucas: o ponto de partida, uma emissora de rádio em São Paulo, abriu caminho para novas investidas; a Transamérica partiu Brasil afora, criando as emissoras de Recife, Salvador, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, transformando-se assim em rede com mais 25 afiliadas que compram sua programação.*

*Em 1967, outra transa: os estúdios de gravação no Rio de Janeiro, que vinham suprir a necessidade do mercado nacional por estúdios de melhor qualidade. Com um olho no futuro nasceu a transa mais requintada e sofisticada da Transamérica: os estúdios de gravação em São Paulo, a grande ambição da empresa.*

*A proposta arrojada de chegar antes, pois o mercado vai exigir*

*um estúdio deste porte, é também a tentativa de inverter a tendência atual do músico brasileiro em gravar no exterior. Ao invés disto, ele permanece no Brasil e quem vem são os estrangeiros, que encontram qualidade tão boa ou superior aos estúdios internacionais, além de custos mais baixos.*

*Outra transa da rede são as copiagens de fitas para gravadoras, igrejas e cursos de línguas, além do lançamento de sua marca em fitas cassette virgens. Pelo equipamento que possue — sempre atualizado — a rede tem tudo para incorporar uma gravadora. Possivelmente, a próxima transa da Transamérica.*

Silvia Moock



Processador Harrison Autoset 864.

tus B tem-se dois comandos de monitor e dois de mixagem. Ambos os status operam pareados, permitindo que um módulo se encarregue de monitorar o sinal da fonte no estado A enquanto no B o mesmo módulo se encarrega de encaminhar o sinal para a mixagem. Com esse tipo de recurso, é possível manter acoplados à mesa dois tipos de programas, que podem ser utilizados sem que haja alteração nas ligações externas ao console.

As quatro configurações básicas desses status são *source monitor*, que monitora a fonte do sinal; *return monitor*, que monitora o sinal na saída do módulo para os gravadores e simultaneamente envia o sinal para os medidores de nível (VUs do tipo *bar-graph*); *return mix* que, ao invés de captar o sinal da fonte original, retira-o do gravador e o envia para o processo de mixagem; e *source mix*, que numa gravação ao vivo possibilita que se estabeleçam os níveis para a mixagem e, se houver uma automação acoplada ao console, ela possibilitará que se faça a gravação do sinal mixado e simultaneamente o mesmo sinal seja registrado nos multipistas, com os níveis determinados anteriormente.


**Outros módulos** - Além dos módulos de entrada/saída de sinal, o console compreende ainda os de comunicação, módulo de *master* de grupo, módulo de monitor da sala de controle e monitor do estúdio, blocos de medidores de nível e o chamado *patch bay*.

O módulo de comunicação compreende as seguintes seções: controle de pico dos medidores, que seleciona qualquer nível de pico entre +4 e +19 dB ou desativa o mesmo, fazen-

do-o detetar níveis de pico a 0 dB (ref. 0,775 V); chaveamento liga/desliga da alimentação fantasma dos microfones acoplados aos módulos; chaveamento dos medidores para VU ou PPM — comando mestre, pois a escolha pode ser feita individualmente nos módulos; oscilador de teste, que gera freqüências entre 20 e 20 mil hertz, em níveis de saída de -70 dB a +10 dB, empregado também para o alinhamento dos gravadores; gerador de ruído rosa, para verificação da equalização dos monitores; microfone para intercomunicação entre técnica e estúdios; e, finalmente, o *Slate System*, que gera um tom de 30 Hz para ser registrado na fita e facilitará a identificação de um inicio de tomada, durante a bobinagem da fita.

O módulo de mestre de grupo passa a controlar as seções de retorno de eco; os blocos de chaveamento, para a escolha de status dos módulos *master*; os controles, à programação da automação; o seletor de entrada de linha B, que permite o acoplamento de uma segunda máquina de gravação, sem alteração das ligações externas; o atenuador mestre do grupo, que controla o nível geral do bloco; o chaveamento de status da programação, que permite escolher o modo pelo qual irá atuar a automação, segundo controle do operador ou do automático, via programação da automação e indicadores de anulação (*null lights*) da posição dos faders.

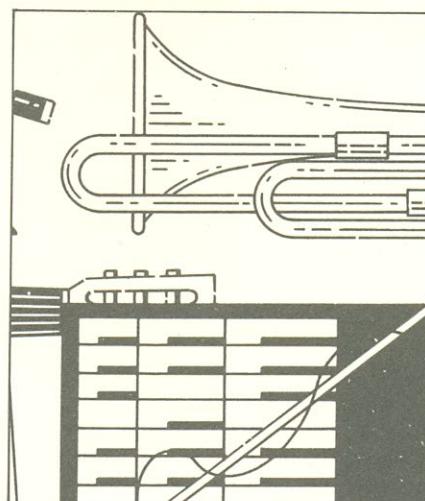Toda a operação de monitoração do sinal, dentro da técnica ou no estúdio, é controlada através de dois módulos distintos, que compreendem um estágio de detecção de fase do sinal, que



Visão do gravador master.

analisa as relações entre as fases nas saídas estéreo ou quadrifônicas; um seletor de medidores, que permite monitorar, via medidores, os sinais nas saídas de mixagem, retorno de áudio para os estúdios, *cue* ou envios de eco; uma seleção de fontes de monitoração, que permite escolher, como fonte do sinal: quatro gravadores monoaurais ou estéreo; dois gravadores quadrifônicos; trilhas de um multipista escolhido; blocos de *cueing* estéreo; blocos de envio de eco nº 1A, 1B, 2A e 2B; mixagem estéreo ou quadrifônica; um seletor de modo do monitor, com três posições (mono, estéreo ou quad) e, como último estágio, o controle de volume do monitor para o estúdio e para a técnica.

O *patch-bay* é um bloco de terminais num dos extremos da mesa que, por meio de cabos, permite fazer alterações entre as ligações originais dos vários recursos da mesa e outros processadores externos. Assemelha-se em muito àquelas mesas telefônicas operadas manualmente, onde as várias ligações eram completadas entre si, conectando-se cabos aqui e ali.

**Máquinas Studer A-80** - Estes gravadores não diferem em muito dos modelos de rolo existentes no mercado. As diferenças básicas são o tamanho das cabeças de apagamento, gravação e reprodução, que nas máquinas de 24 canais tem 2 polegadas de largura e as velocidades de operação, 15 e 30 polegadas por segundo. A exemplo dos gravadores mais "comuns", são dotadas de três motores, dois acionando o bobinamento e o rebobinamento lento ou rápido da fita e um dedicado somente à tração da fita, du-

rante as operações de gravação e reprodução.

Essas máquinas também podem ser vistas nas fotos. Repare nos conjuntos de VUs, logo acima da mesa onde está situada a fita. Existem, para cada máquina, 24 circuitos responsáveis pelo ajuste individual de cada pista, das tensões e correntes de polarização e equalização. Esses gravadores operam no sistema patrão-escravo; por meio da unidade de sincronismo TLS2000, uma das máquinas registra alguns sinais padrão e os envia para a outra. A partir disso, durante a operação, são constantemente comparados, corrigindo velocidade e outros parâmetros.

Essas unidades de sincronismo permitem que se opere ambas as máquinas em várias funções, como ligar/desligar as pistas desejadas para gravação, a partir de um só controle. A máquina de dois canais está ligada diretamente à saída da mixagem do console, enquanto as outras são aco-

pladas diretamente aos módulos de entrada/saída da mesa. No geral, esta máquina estéreo é idêntica às outras e funciona de modo análogo aos gravadores estéreo comuns, a despeito de seu tamanho e características técnicas.

**Caixas e amplificadores** - Na sala de controle existem dois pares de monitores, um localizado distante da mesa e responsável pelo nível normal de audição dentro da sala, que é por volta de 80 dB SPL. Esses monitores são Westlake de três canais, híbridos no que diz respeito à rede de separação de freqüências — a divisão entre a faixa de graves e o resto do espectro, médios e agudos, é feita eletronicamente, sendo destinado a cada canal um amplificador Studer A-68, com 100 WRMS de potência. A separação entre médios e agudos é feita de modo passivo, alimentando um tweeter e um falante de médios.

Na foto vê-se os falantes de graves de 12 polegadas, entre eles a unidade de agudos e, logo acima, percebe-se a corneta de médios. Os outros monitores, da marca Auratone e localizados sobre o console, têm função mais humilde: servem para dar ao técnico uma referência, durante a equalização dos controles, de como a mixagem final irá soar em um sistema doméstico, que não goza das facilidades obtidas pelos Westlake dentro da sala de controle.

**Os equipamentos auxiliares** - A separação entre equipamentos auxiliares e acessórios é bastante sutil, mas iremos considerar como "auxiliares" aqueles que são necessários para corrigir os sinais, tornando-os aceitáveis para os equipamentos, a gravação e a audição. Como "acessórios" enquadraremos os equipamentos responsáveis pelas "mágicas" que ocorrem dentro da técnica.



**IGEATEL**  
Industrial Ltda.




AGORA VOCÊ  
TEM OPÇÃO DE ESCOLHA

NO SUB-BASTIDOR IGP-X/O AS DIMENSÕES A, B, C, D, E, F, G, H, I e J SÃO DEFINIDAS PELO CLIENTE. O IGP-X/O, FOGE DOS PADRÕES E SE ADAPTA EXCLUSIVAMENTE A SEU PRODUTO, PERSONIFICANDO-O.

OS SUB-BASTIDORES IGP-19, SÃO FABRICADOS EM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 OU MAIS "U", COM PROFUNDIDADE STANDARD, DUPLA OU VARIÁVEL. PASSO "F", 17,2 mm PODENDO VARIAR, COM TRILHOS INDIVIDUAIS, E SÃO FABRICADOS EM POLIPROPILENO EXTRA-SÓLIDO. ESTRUTURA DE PERFIL ESPECIAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM RANHURAS PARA COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. LATERAIS E ALÇAS, TAMBÉM DE ALUMÍNIO ANODIZADO, PARAFUSOS DE LATÃO CROMADO E RÉGUA DOS CONECTORES DE AÇO INOX.

LINHA COMPLETA DE ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE REDES, HOMOLOGADOS PELA TELEBRÁS, E ARMÁRIOS ESPECIAIS EM ALUMÍNIO OU AÇO, ALÉM DE BASTIDORES (RACK).

SUB-BASTIDORES  
IGP - 19  
IGP - X/O

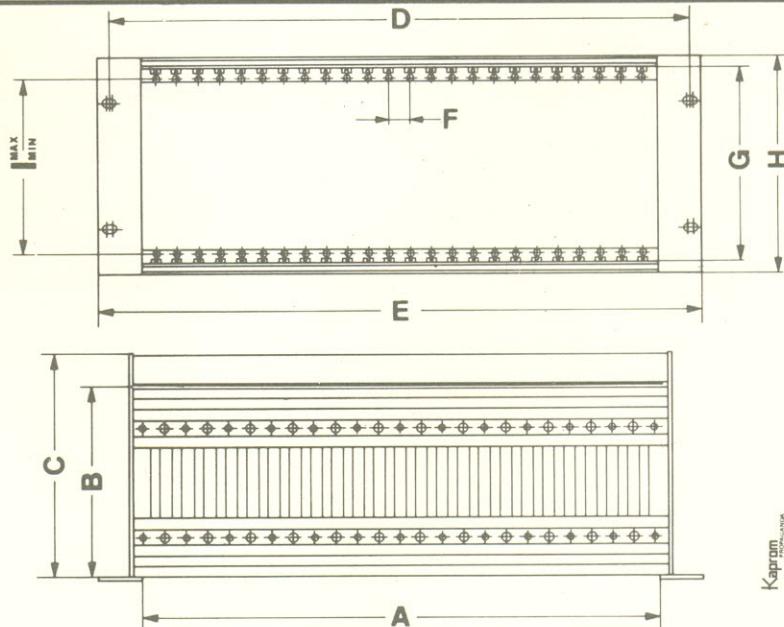

CONSULTE-NOS, FORNECEREMOS CATÁLOGOS E TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS A SEU CASO. BOA QUALIDADE E A BAIXO CUSTO.

**IGEATEL Industrial Ltda.**  
Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 1080-2  
Fone (0194) 41-4309 — Telex 019-2123 — Cx. P. 364  
LIMEIRA — SÃO PAULO — BRASIL

Começando pelos equalizadores, são utilizados dois tipos: paramétricos e "gráficos". Estes são empregados na correção de certas deficiências que por ventura possam surgir durante a gravação ou mixagem, como o material que está sendo registrado ou trabalhado. Já os paramétricos são utilizados para corrigir problemas em faixas específicas do espectro do sinal, pois permitem variar a frequência central da banda — o seu fator de mérito, isto é, a largura da faixa do filtro, além do ganho ou atenuação dessas faixas. São dois os equalizadores paramétricos: *Orban* e o *S-04*; o gráfico é o *S-07*.

Em seguida, temos os limitadores do sinal. Existem vários deles, os quais têm uso específico para vozes ou instrumentos ou, ainda, para criar efeitos especiais na gravação. Conforme as características tonais dos ins-

trumentos, os meios de tratar seus picos são distintos; dessa forma, para limitar os sinais enviados por um baixo, emprega-se um certo limitador; para bateria, outro; e voz, outro ainda. A utilidade básica desses limitadores de sinal é evitar saturação dos circuitos ou das fitas:

— *Urei 1176* - de uso geral, é utilizado na gravação do *master*. Mantendo dentro dos níveis aceitáveis os *fortíssimos* do material que está sendo registrado;

— *EMT 261* - basicamente, trata-se de um compressor que, além de limitar os picos, controla também a modulação. Destina-se a instrumentos cujos picos tenham duração relativamente longa, como baixo ou vozes. Em suma, para situações onde os picos tenham muita energia e esta demore a dissipar-se;

— *EMT 260* - funciona analogamente a um compressor, mas destina-se a

eliminar sibilâncias. Atua em picos de energia alta mas com curta duração e somente numa faixa muito estreita de frequências.

Os filtros de ruído, por sua vez, são destinados tanto para suprimir o ruído das fitas como dos instrumentos (ruídos de fundo):

— *Dolby A* - É um bloco composto por 48 módulos Dolby, um para cada canal das máquinas de gravação (que são 48, no total). O *Dolby A* funciona dividindo o espectro de áudio em quatro bandas: graves, médios-graves, médios-agudos e agudos. Comprimindo durante a gravação os sinais de nível muito baixo, expande-os depois na reprodução, a uma taxa maior que a compressão; isto faz que, no final, o ruído seja bastante atenuado.

— *Dolby 361* - Está acoplado no gravador responsável pela elaboração do *master*, ou seja, a gravação/mixagem

mentos se destinava um microfone e como não existisse separação física entre eles, era inevitável que um microfone captasse o som do outro instrumento que não o seu. Com o *Kepex-500*, somente ao acionar-se o instrumento específico de um microfone é que este irá funcionar, captando um máximo de sinais de seu instrumento e um mínimo dos outros, reduzindo em grande parte os chamados "vazamentos".


**Os acessórios** - São incluídos dentro desta categoria câmaras de eco, *harmonizers* e outros aparelhos. Em certas ocasiões, é necessário criar uma impressão de espacialidade um pouco mais forte para um certo instrumento ou voz. Nos velhos tempos, tal função era específica das chamadas câmaras de eco "natural", grandes compartimentos de superfície bastante refletora, dotados de um microfone e um falante; variando-se a posição do microfone dentro da sala, obtinha-se um tempo de reverberação ou eco maior ou menor. Com o desenvolvimento da eletrônica, tornou-se possível simular esses efeitos, sem recorrer à realimentação do sinal através do circuito de gravação ou mesmo a câmaras de eco.

Atualmente, pode-se obter reverberação através de câmaras mecânicas ou totalmente eletrônicas, muito embora um ouvido educado possa perceber diferenças entre reverberação natural, mecânica e eletrônica. Devido a problemas de espaço, poucos são os estúdios que ainda apresentam câmaras de eco natural, especificamente construídas para este fim.

Dentro do estúdio vamos encontrar um sistema de reverberação digital *EMT 251* e um mecânico, o *Reverb Foil EMT 240*, além de um atraso digital *M92 Lexicon*. Este último aparelho, além de induzir reverberação, possibilita vários outros efeitos sobre o sinal; assim, por exemplo, após atrasar uma determinada frase, permite que as últimas palavras ou sílabas sejam repetidas indefinidamente. Os aparelhos com uso específico para efeitos são:

— *Gain Brain 700 Allison Research* - é um compressor-expansor-modulador, que permite melhorar a linearidade de um determinado sinal, dentro de certas características pré-determinadas. Veja o gráfico A da figura 2;

— *Harmonizer H940* - o grande res-

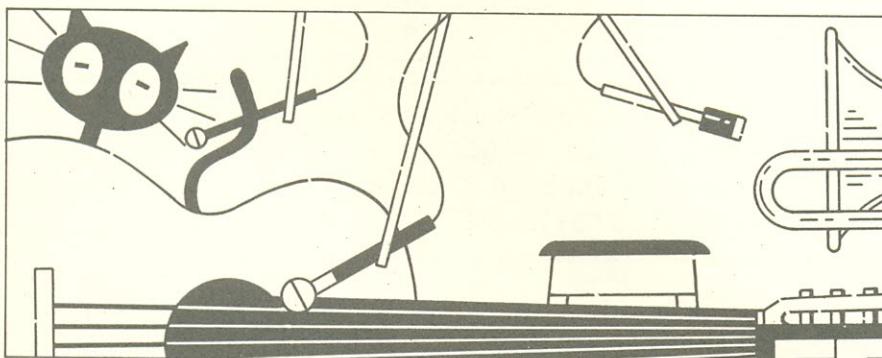


trumentos, os meios de tratar seus picos são distintos; dessa forma, para limitar os sinais enviados por um baixo, emprega-se um certo limitador; para bateria, outro; e voz, outro ainda. A utilidade básica desses limitadores de sinal é evitar saturação dos circuitos ou das fitas:

final, sendo compatível com o *Dolby B* "doméstico".

Certos instrumentos, como guitarras, baixos elétricos e órgãos eletrônicos, geralmente envolvem um uso muito grande de dispositivos destinados a dar efeitos em seu sinal — as chamadas pedaleiras, como *phasers*, *flangers* e outros. Tais dispositivos acabam por gerar um ruído de fundo bastante alto, para o qual é utilizado o *Noise Filter EMT 258*; por meio da variação do tempo de ataque e taxa de compressão, consegue-se uma redução considerável desse tipo de ruído.

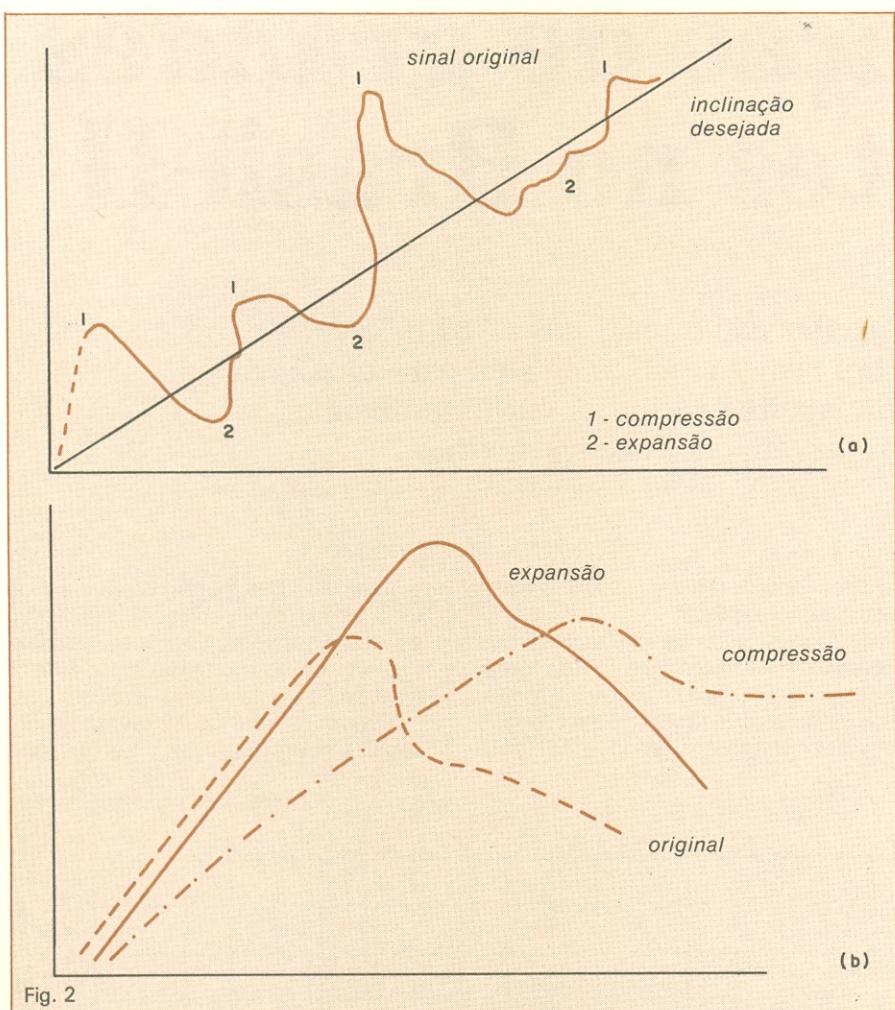O *Kepex 500-Noise Gate* destina-se ao chaveamento de microfones, tornando possível evitar a captação do som destinado a outros microfones. Basicamente, é empregado nos microfones de bateria. Lembra-se daquele nossa bateria descrita anteriormente? Era composta por dois pratos, caixa e bumbo; a cada um destes instru-



Gráficos característicos de dois compressores-expansores-moduladores empregados no estúdio. Em (a), a compressão/expansão simples; e em (b), com ajustes individuais para cada função.

ponsável pelas mágicas de estúdios. Por meio dele, pode-se variar o *pitch* (altura) do material a ser gravado, alterando, por exemplo, a afirmação de um instrumento ou voz ou criando a sensação de um coro a partir de uma única voz (esse mesmo coro pode apresentar várias classes de vozes, usando-se o recurso anterior); provocando destaque de um certo instrumento, criando uma aura a seu redor, sem alterar características originais; dando maior espacialidade ao material a ser registrado; e mudando timbres, fazendo até mesmo Maria Alcina cantar com a voz de Tetê Espíndola. Todos esses efeitos são puramente eletrônicos.

— *PDM EMT 156* - outro compressor expanson-limitador com a diferença de possuir ajustes individuais para cada uma dessas funções (veja o gráfico

da figura 2). O sinal é expandido com uma taxa de 2,5 vezes e um tempo de ataque "X"; logo após, é comprimido com uma taxa de 1,2 e tempo de ataque "X Y", causando uma certa elongação do sinal e mudando com isso certas características do mesmo.

Supondo que o sinal fosse a palavra "Alô", ao sofrer a primeira operação passaria a ser "aaaallôôôô" e, na segunda, "aaálôô".

O rack *Scamp* repete alguns dispositivos e controles existentes no console e periféricos:

— *Expander Gate F-300* - expanson que funciona em determinadas ocasiões, ampliando apenas uma parte específica do espectro;

— *ADT Time Shape S-24* - atua sobre a forma do sinal, modulando-o em função do tempo;

— *Dynamic Noise Filters S-05 e S-06* -

filtros de ruído, de funcionamento análogo ao DNL da Philips. A partir de uma determinada freqüência e nível de tensão, o circuito passa a atenuar os sinais de nível abaixo da referência e cujas freqüências sejam erráticas - o ruído.

Chegou a vez do único acessório que não atua diretamente no sinal, mas sim sobre os controles do console. É a automação *Harrison Autoset 864*. Consiste em um microprocessador que pode atuar diretamente nos vários estágios de console que utilizem VCAs em seus circuitos. Como os *faders*, são controlados por tensões OC; através de um conversor analógico-digital pode-se transformar o sinal de controle em um código binário, que pode ser armazenado pelo processador. Com isso, tecendo-se uma série de números, o processador irá realizar uma conversão para analógico e aplicará o sinal sobre os terminais dos *faders*, nos vários módulos do console, substituindo uma operação manual por outra totalmente automática. Esses códigos serão armazenados, possibilitando que a mesma mixagem seja obtida mais tarde, sem grandes preocupações ou trabalho.

Uma característica dessa programação é o fato de ser dinâmica; assim, se durante o processo de ajuste de níveis para mixagem, ou mesmo para o registro nos gravadores multipistas, o nível de um determinado canal for variado, essa informação será registrada, podendo ser repetida automaticamente sem a interferência do operador. Em suma, toda a operação de gravar e misturar poderá ser feita sem a presença do operador. Um outro recurso do *Autoset* é o armazenamento de várias condições de mixagem diferentes, a fim de realizar uma comparação simultânea de todas elas.

A automação controla ainda os vários *status* de funcionamento da mesa, podendo designar quais os módulos serão empregados como monitores de linha ou fonte de sinal, grupos de *master* e por aí para. Por enquanto, as únicas operações não passíveis de controle são aquelas de equalização e alteração das ligações através do *patch bay*. Como última vantagem, toda a operação de gravação e mixagem pode ser controlada remotamente, apenas por meio de um terminal de computador, colocado distante da sala de controle. Sobre este dispositivo veremos um artigo mais detalhado futuramente. ●

# Sonorização de grandes ambientes no Brasil-II

O autor já abordou o tema nos nº 34 e 35 e volta agora com um projeto inédito de som para uma igreja, empregando falantes nacionais. Inclui também novos projetos de caixas acústicas

- Igreja Batista?
  - Cláudio César Dias Baptista?
  - Será o autor um membro da Igreja Batista?


Todas estas são perguntas cabíveis, principalmente levando-se em consideração o conteúdo místico dos

artigos anteriores de CCDB. Faz-se necessário explicar


CCDB crê e confia no Deus de seu coração, mas não é membro da Igreja Batista ou de qualquer outra Igreja. Respeita profundamente as crenças dos seguidores dos grandes Avatares.

e suas religiões, porém prefere seguir uma senda particular, em direção ao ponto de convergência de todas as religiões, como humilde estudante e membro de uma Antiga Ordem.

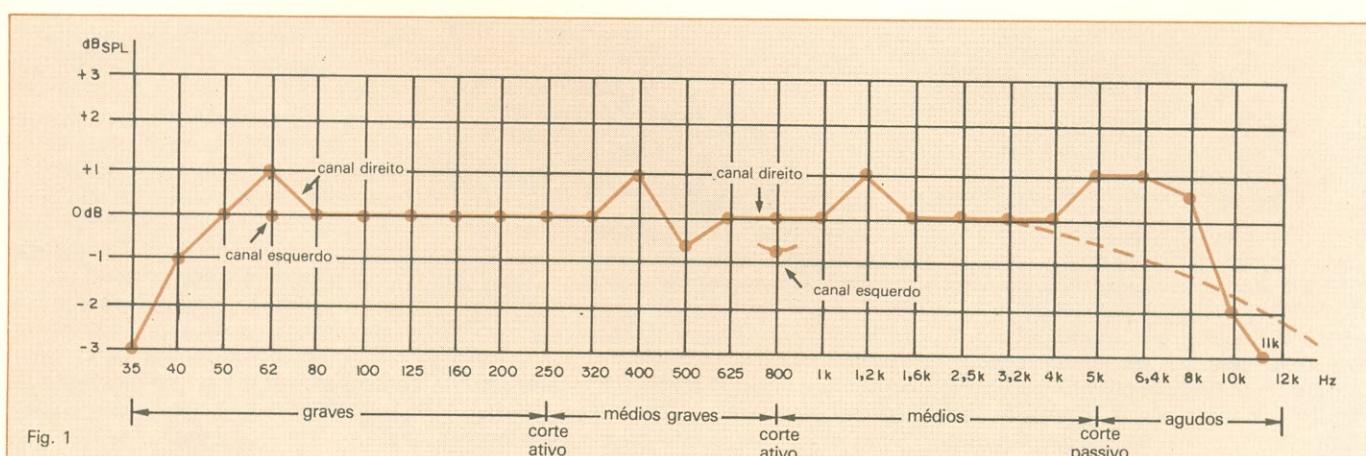
Sendo assim, CCDB sente-se em casa, em profunda paz, na pequena



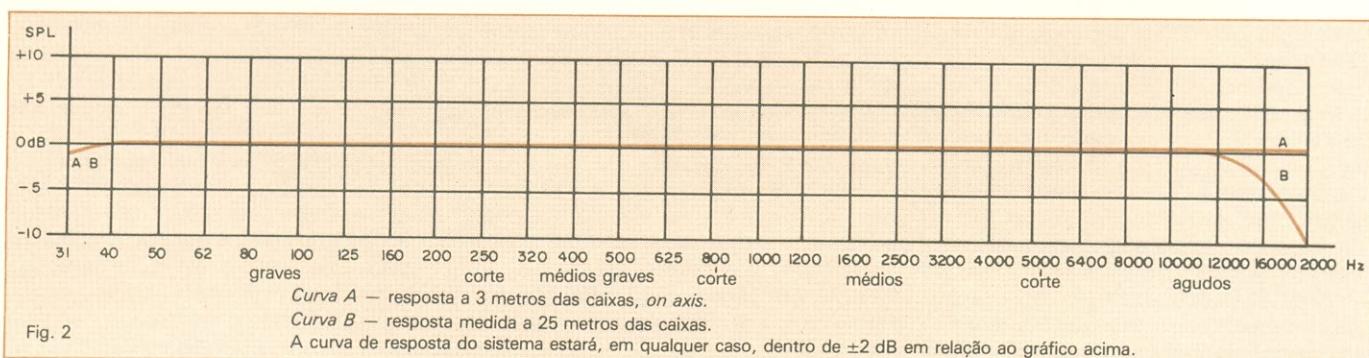*Resposta em frequência do sistema completo de sonorização. A queda de -3 dB em 11 kHz é proposital (veja texto).*



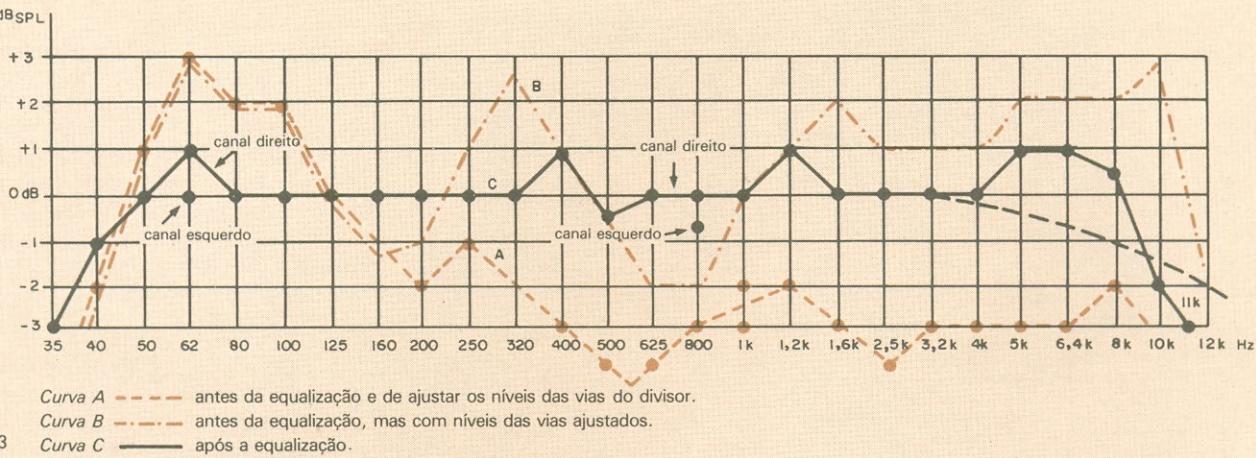*Como apareceria a mesma curva de resposta, se fosse montada segundo padrões comerciais aceitos internacionalmente*



Resposta em freqüência do sistema durante as várias fases de "sintonia". As curvas representadas são as do canal direito.

capela, ou no magnífico templo da primeira Igreja Batista de Niterói, ou ainda, no interior das secretas câmaras da Grande Pirâmide.

Para um ambiente assim, onde as pessoas se reúnem para tornarem-se mais conscientes de Deus; onde elas cantam, tocam seus instrumentos e fazem orações, CCDB convida você. Para comparecer pessoalmente ao Templo, onde será recebido com amabilidade pelos responsáveis e conhecer bem de perto as instalações de um grande Sistema de Som, em grande ambiente, todo projetado no Brasil e confeccionado com material nacional, com desempenho à altura dos grandes sistemas instalados nos auditórios e templos de todo o mundo!

**Resultados obtidos** - Serei objetivo neste ponto. Nada melhor, pois realmente os resultados falam mais alto neste caso!

**Níveis de intensidade sonora (NIS ou SPL)** - No mais distante assento, em toda a faixa a seguir especificada, a mais de 30 metros das caixas de som do sistema de PA, e sem levarem conta o som refletido, mas apenas o som recebido diretamente das caixas, o sistema pode produzir um nível de SPL em programa, com os dois canais reproduzindo em conjunto, de 107 dB SPL.

Nos assentos mais próximos das caixas, devido ao posicionamento elevado destas, a diferença de pressão sonora será apenas de mais 3 dB SPL de programa.

Isto, a níveis de distorção satisfatória para programas de música sacra. Para Shows de Rock, o sistema poderá produzir **mais** de 112 dB SPL, em todos os recantos do Templo! Sem contar as vozes de um coral com 120 membros, dois grupos instrumentais

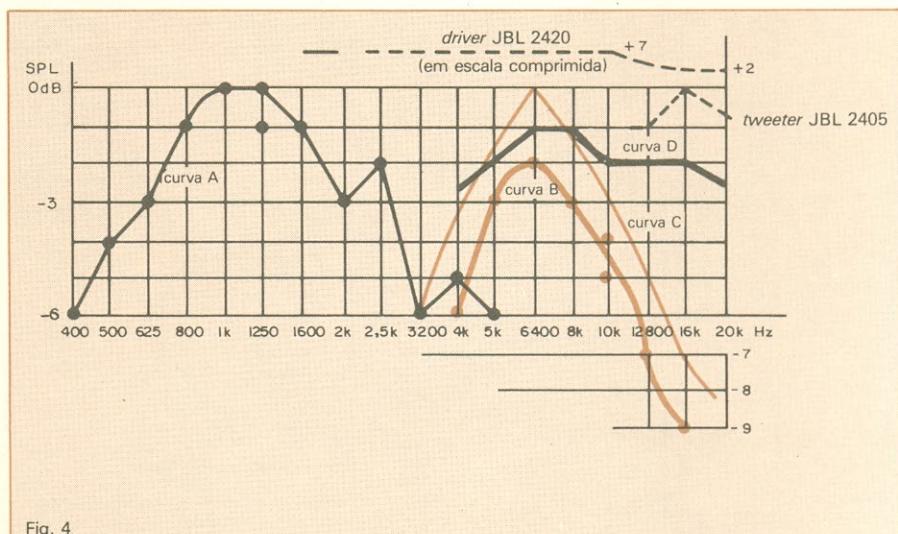


Fig. 4

Curvas que ilustram as irregularidades de resposta dos drivers e tweeters nacionais.

com Caixas Leslie no órgão, o som do sistema de retorno e as vozes dos fiéis.

Obviamente, os níveis de SPL acima são proibidos até pela legislação e provocariam danos aos ouvidos se fossem mantidos por longos períodos, mas indicam as possibilidades do sistema e dão idéia da qualidade, quando este é utilizado aos níveis moderados de 80 a 85 dB SPL (NIS), adequados para a oratória e a música mais suave.

**Resposta em freqüência** - Após a equalização, cujo processo será detalhado no correr deste artigo, o sistema reproduz freqüências desde 35 Hz até 11 kHz, a 25 metros das caixas, com um máximo desvio de -3 dB (apenas nos extremos da faixa) e ±1 dB no restante da faixa.

Importante: a queda atingindo -3 dB a 11 kHz e o corte daí em diante são propostais e estão de acordo

com os níveis estabelecidos como mais naturais para grandes auditórios, pois acompanham a queda natural da absorção de altas freqüências pelo ar. O estabelecimento desses níveis pode ser comprovado em artigo anterior de CCDB sobre o sistema Dolby Stéreo para cinemas e também em boletins da *Altec Lansing*, como *Improving Big Auditorium Sound*.

O artigo sobre Sonorização de Cinemas, também de CCDB, está na Nova Eletrônica nº 48 e o endereço da Altec já foi apresentado em artigos anteriores. Os leitores com dificuldades para obter artigos e revistas atrasadas poderão sugerir sua reedição pela NE; como ocorreu com diversos artigos meus, ela poderá ser realizada, caso haja bastante requisição.

A resposta a freqüências aparece na figura 1. Chegar plano a 20 kHz, com o sistema, não seria desejável, a tal distância das caixas — ou seja, 25 metros. O som pareceria áspero e pouco natural. Mais próximo às ca-

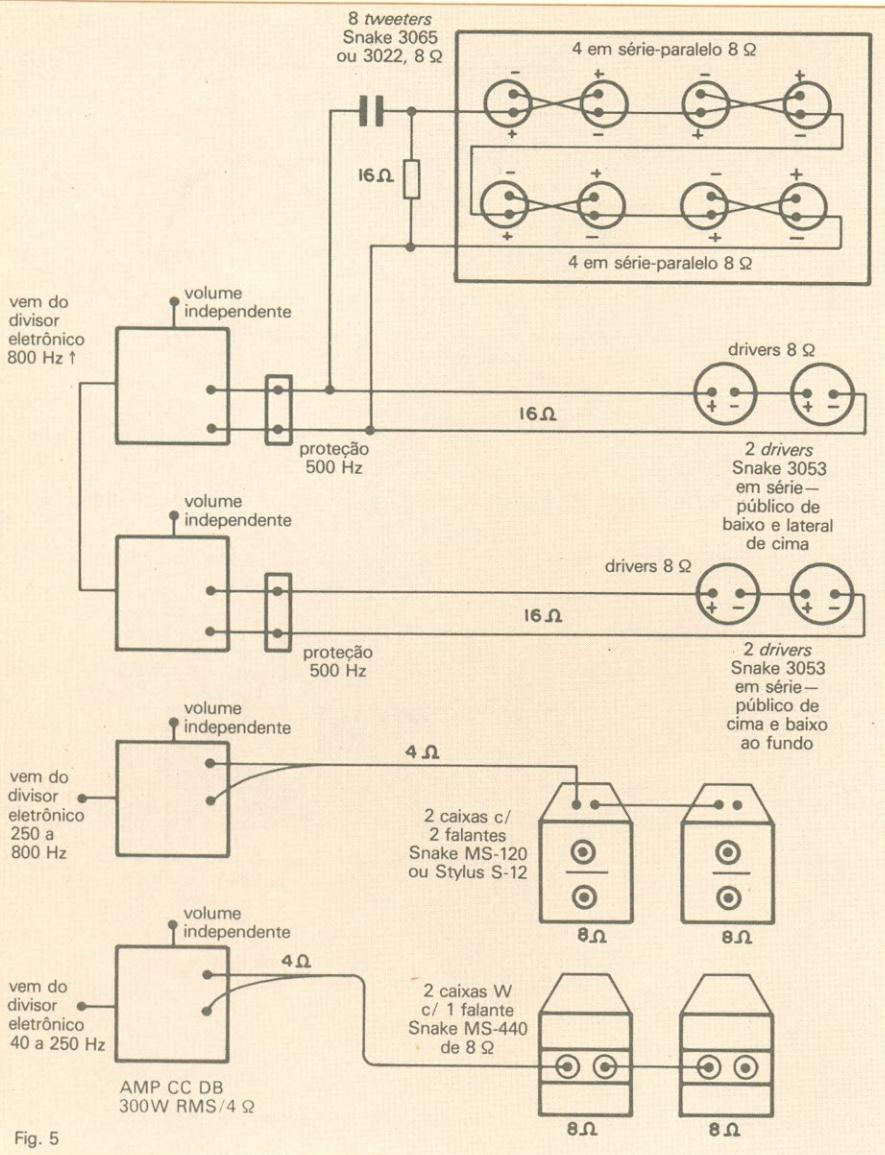


Fig. 5

Esquema de conexão das caixas do PA, mostrando apenas um dos canais do sistema estéreo.

xas, a resposta vai se aplaíando para além dos 10 kHz; os perfeccionistas fiquem sossegados: o sistema é capaz de reproduzir essas freqüências exatamente nos níveis adequados e nas distâncias adequadas, em relação às caixas de som. Seus 24 supertweeters — 16 para o PA em caixas parabólicas e 8 para retorno — garantem!...

As medições apresentadas na figura 1 foram realizadas com o trio de aparelhos de análise espectral CCDB, ou seja, o Analisador de Espectro de 1/3 de Oitava, de tempo real, o Gerador Digital de Ruído Pseudo-Aleatório Rosa e Branco e o Microfone de Laboratório, todos CCDB.

A mesma curva de resposta, cujos **defeitos** foram propositalmente destacados por mim, apareceria como na figura 2, quando o gráfico fizesse parte de um prospecto comercial da mais

ídônea empresa de sonorização estrangeira, e dentro dos padrões internacionais aceitos.

**Se os alto-falantes nacionais fossem iguais aos JBL...** - Se pudéssemos dispor, no Brasil, de alto-falantes como os da "Série E", da JBL; de drivers, como os 2445 ou 2441, também da JBL; e de tweeters, como os 2445 ou 2402, teríamos de usar apenas metade das caixas. Ou, se conservássemos a mesma quantidade de caixas, obteríamos 6 dB a mais de pressão ou intensidade sonora (NIS ou SPL) para a mesma potência aplicada, devido à alta eficiência e admissão de potência desses alto-falantes.

A resposta não teria o pico entre 4 e 8 kHz, mas seria plana, cobrindo a linha pontilhada de "queda recomendada"; ou, se desejássemos, a própria li-

nha de 0 dB, até 20 kHz, mesmo a 25 metros das caixas. O ideal seria acompanhar a "queda recomendada", mas isto é impossível com os tweeters nacionais. O pico de 1.200 Hz não existiria.

Os picos aqui apresentados, no entanto, não chegam a perturbar a audição e podem ser considerados reduzidíssimos e a qualidade, excelente, mesmo em comparação a sistemas com alto-falantes JBL.

— Por que?!


— Como foi possível?!

— Com um projeto da parte **eletônica** do sistema, super-elaborado, para poder suprir as falhas dos alto-falantes e, devo também ser justo, com o aperfeiçoamento já realizado nos alto-falantes nacionais entre a época da edição do meu primeiro artigo sobre Sonorização de Grandes Ambientes e hoje. Mais especificamente, nos alto-falantes *Snake*. E também com um projeto de posicionamento e escolha das caixas acústicas e cornetas ideais para o Templo, sua quantidade, além da previsão dos resultados acústicos no ambiente.

**O sistema multivias** - Para o templo da primeira Igreja Batista de Niterói, foi recomendado em projeto por CCDB e aceito pelos responsáveis, após uma visita e um ante-projeto, um sistema multivias, ou seja, além da configuração estereofônica, cada canal seria subdividido em quatro vias: uma para graves, até 250 Hz; outra para médios-graves, de 250 até 800 Hz; outra para médios, de 800 até 5.000 Hz, e outra para agudos, de 5 kHz para cima.

As três primeiras vias — graves, médios e agudos — seriam obtidas com divisão eletrônica. A última, com divisão passiva, para os tweeters.

A seção de médios seria duplicada,

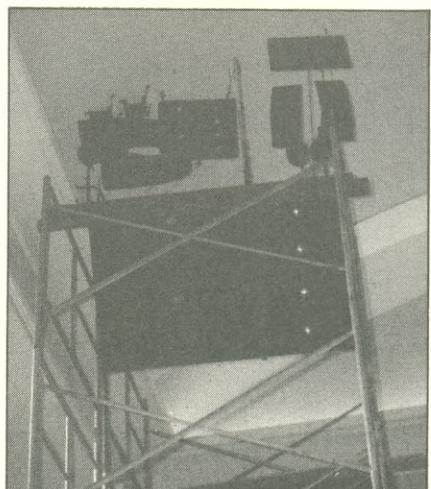

Caixas do PA já suspensas no lugar.

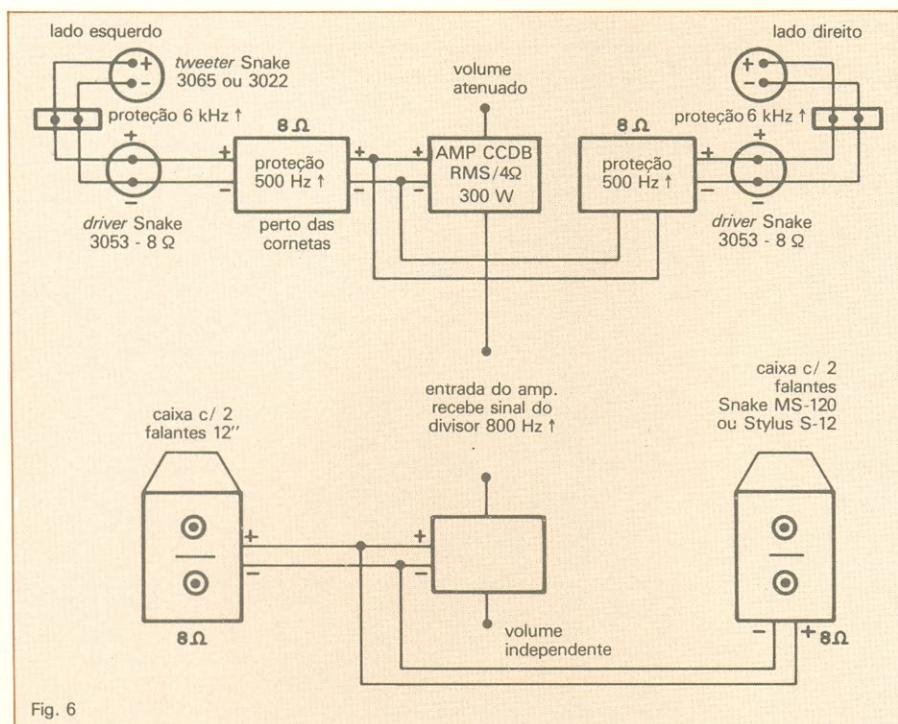


Fig. 6

Conexão das caixas e amplificadores do sistema de retorno.

Isto é, em cada canal do sistema estereofônico, a seção de 800 a 5.000 Hz seria dividida em duas seções, na mesma faixa, cada uma com o seu amplificador de potência, para poder separar as cornetas apontadas para a parte superior (segundo andar do Templo) e dar a elas a potência adequada.

Um sistema de dois divisores eletrônicos (estéreo) foi construído por mim, cada um com três vias, para o equipamento de som do Templo, e mais um monofônico de duas vias para o sistema de retorno destinado aos músicos.

Esses divisores foram precedidos, nos dois canais do PA estereofônico e no canal do retorno, por um equalizador gráfico de dez faixas, acrescido de um equalizador paramétrico verdadeiro, de duas faixas, ambos CCDB, cada uma com todos os três parâmetros de equalização controlados independentemente, ou seja, "Q", frequência e incremento/atenção, além de chave de faixa de trabalho.

As vantagens de um sistema multi-vias já foram detalhadamente apresentadas nos artigos anteriores de CCDB. Mesmo sem qualquer equalização, já teríamos uma resposta bastante plana, apenas operando os con-

trolos de nível dos divisores eletrônicos. Essa resposta superaria, em qualidade, a maioria dos sistemas de duas vias, mesmo equalizados, sem falarmos na eficiência muito maior e na direvidade mais controlada ou na mais nítida resposta a transientes e menor distorção harmônica e em, praticamente, nenhuma intermodulação.

A figura 3 apresenta a resposta do sistema para o canal direito, nas diversas fases de sintonia, ou seja, após estarem corretamente apontadas as caixas e cornetas para cobrirem áreas exatas do Templo e ser iniciado o trabalho de equilíbrio e equalização.

A figura 4 ilustra o motivo de aparecerem os picos pronunciados em 1.200 Hz, na curva da figura 3 e nos agudos, isto é, a resposta irregular dos drivers de diagramas fenólicos e tweeters nacionais.

A curva A mostra o driver e a B, o tweeter, com separação protetora de  $2\ \mu F$  e resistores amortecedores. Com  $4\ \mu F$ , conseguiríamos nível igual ao do driver, mas o pico seria mais estreito em largura de banda e o tweeter não suportaria toda a potência (curva C). Daí ser necessário usar dois tweeters para igualar o nível de cada corneta.

A resposta do tweeter não nos interessa *on axis*, ou seja, no eixo direta-

mente à sua frente, pois com apenas uns 3 graus fora do eixo ela se reduz e aparece como nas curvas B e C. Só para ilustração, a resposta *on axis* é a curva D, dentro de um ângulo de  $\pm 3$  graus.

A resposta das curvas B e C valem para  $\pm 30$  graus fora do eixo; essas são importantes. Um tweeter JBL 2405 daria esta resposta até mais de 20 kHz, em ângulo ao redor de 90 graus!

**Exposição do sistema** - Confeccionado com uma garantia de cinco anos contra qualquer tipo de defeito (salvo má utilização), o sistema incluiu, além dos divisores, equalizadores paramétricos e gráficos, dez amplificadores de potência CCDB de 300 watts RMS, dez cornetas CCDB de alta freqüência, fundidas em alumínio, oito de  $90 \times 40$  graus e quatro de  $60 \times 40$  graus, com drivers Snake, mod. 3053 (ainda não existiam os 3082), sendo duas de retorno; 24 supertweeters Snake mod. 3022, 16 deles colocados em caixas parabólicas, no PA; quatro caixas tipo W-horn, cada uma com uma alto-falante Snake MS-440; oito caixas tipo Nova Caixa CCDB, sendo quatro no PA e duas no retorno, cada uma com dois alto-falantes Snake MS-120; e oito proteções CCDB para cornetas e tweeters.

As caixas foram suspensas para o teto ou abóbada do Templo, obedecendo ao projeto de CCDB e às leis de acústica apresentadas no artigo "Sonorização de Grandes Ambientes no Brasil", pelo pessoal dirigido pelo pró-



Seção do sistema de retorno.


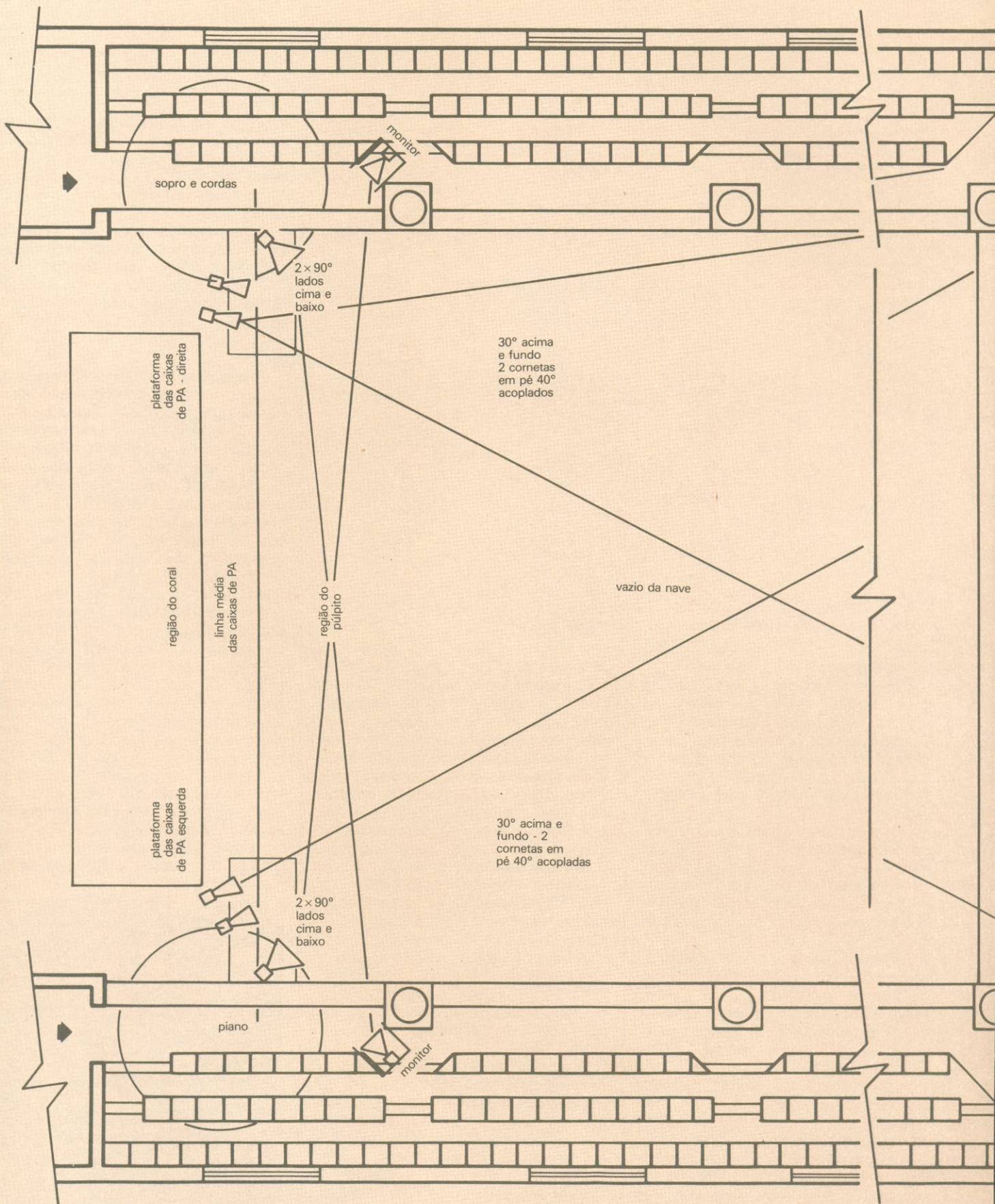
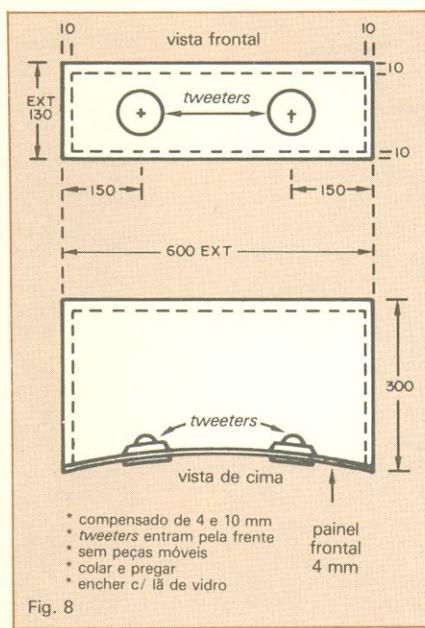


Fig. 7

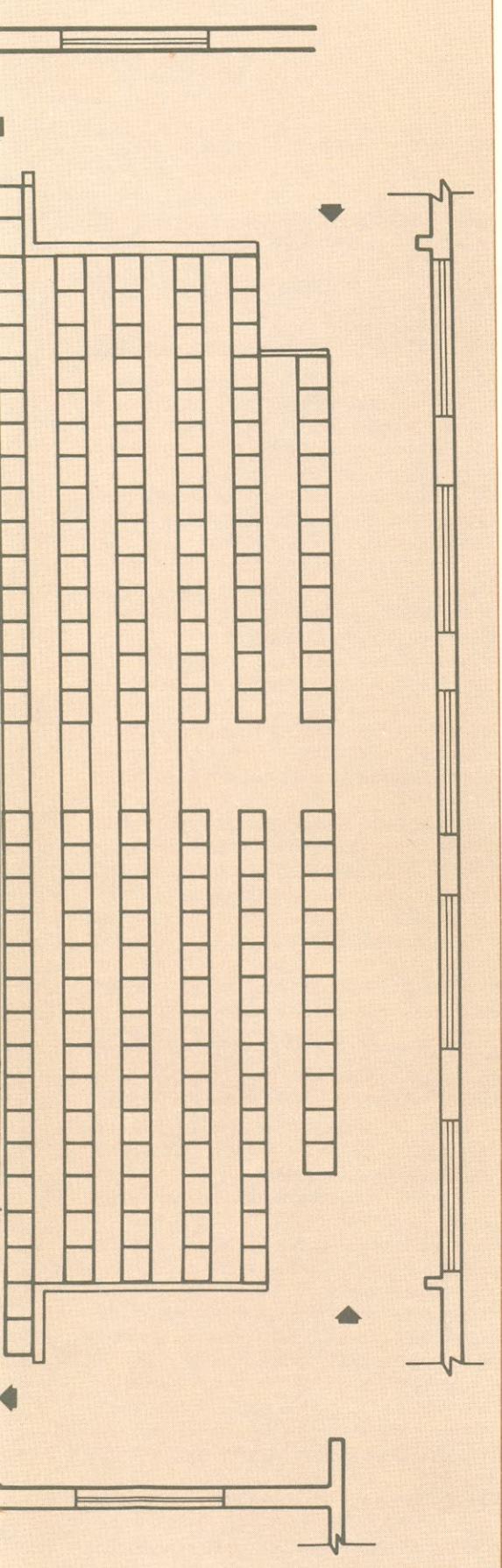Planta geral do templo, permitindo uma boa visão das dimensões do edifício e das instalações de sonorização. Os cortes efetuados visam ...



Caixa parabólica para os tweeters.

prio engenheiro civil pertencente à congregação da Igreja Batista, Alberto de Mattos Jr. Ele também foi o responsável pela confecção de um belo rack com ventilação para suporte dos dez amplificadores CCDB e pela instalação dos cabos de conexão de áudio e alimentação.

A posição dos dois grupos de caixas do PA foi projetada para máxima eficiência e relação de fase correta. Obviamente, levei em consideração a questão de colocar todos os alto-falantes em um só plano vertical, mas existem casos onde se consegue menor dissociação de freqüências com a configuração o mais agrupada possível das caixas e este era um deles.

A figura 5 apresenta o diagrama de conexão entre as diversas caixas e amplificadores do sistema do PA, para apenas um dos dois canais, enquanto a figura 6 exibe o esquema de conexão das caixas e amplificadores do sistema de retorno.

O projeto da *W-horn* foi apresentado na Nova Eletrônica nº 59, páginas 45 e 49. E a já famosa Nova Caixa CCDB, apresentada na NE nº 45, pág. 70, tem as seguintes erratas na legenda:  
**⑤** peça superior e inferior: 764 x 600 x 15 mm  
**⑥** cornetas: 640 x 460 x 4 mm

A figura 7 é a planta baixa do Templo. Um exame detalhado das dimensões e da localização das caixas e cornetas, em combinação com os dados

técnicos sobre Sonorização de Grandes Ambientes, fornecidos na NE nº 34, pág. 48 e NE nº 35, pág. 36, dará possibilidade de verificar a aplicação prática dos princípios acústicos lá expostos! Você tem material, então, para realizar um sistema igual ou mesmo superior ao da Igreja Batista.

A foto 1 mostra as caixas e cornetas do sistema de PA, só do canal esquerdo, já suspensas ao nível da abóbada, mas ainda com estrutura metálica de suporte, mais tarde retirada.

A foto 2 focaliza uma das duas seções laterais do sistema de retorno, com uma Nova Caixa CCDB no lugar onde nasceu naquele saudoso artigo cheio de luz! Ela aparece acompanhada de quatro tweeters Snake, e uma corneta CCDB fundida em alumínio, de 90 x 40 graus, bastante superior às cornetas confeccionadas em fibra de vidro existentes no mercado. Uma corneta como estas faz o driver Snake valer por dois!

A caixa parabólica para os tweeters também aparece na foto 1 e tem seu projeto detalhado na figura 8. O projeto dessa figura não é o mesmo aplicado no Templo, pois este foi realizado pelo próprio pessoal da Igreja, sob orientação de CCDB. O projeto da figura 8 é uma simplificação, porém bastante aproximada.

A caixa do sistema da Igreja, a cada lado do PA, é apenas o empilhamento de quatro caixas semelhantes à da figura 8. É importante **não** fazer prolongamentos nas paredes das caixas, em direção à frente. A parábola deve ficar **livre**. Quem desejar precisão, como aconteceu com os técnicos da Igreja, poderá transformar a curvatura circular apresentada na figura em verdadeira parábola.

A disposição em parábola é concepção de Bob Heil, conhecido técnico norte-americano, e faz melhorar a dispersão dos tweeters, sem criar *lobes* ou raios de maior pressão sonora, como acontece nas caixas comuns, onde tweeters são dispostos em leque convexo.

Para o cálculo de uma parábola, os dados são encontráveis em diversos livros de matemática, como, por exemplo, à página 473 do livro "Curso de Matemática", de Manoel Jairo Bezerra, para o antigo curso científico, 14<sup>a</sup> edição, da Companhia Editora Nacional.

## AMAZONA VINGADORA

### Tarancón Produção Independente

Aos onze anos de carreira, quase três anos sem gravar e muitas formações depois (mas seguindo sempre com Emílio e Jica), o Tarancón volta com força total nesse 6º LP (4º independente) e já começando o tradicional circuito de shows. O público continua fiel e no lançamento do disco, em março de 84, no Circo Mágico (Anhembi, SP), recebeu o conjunto de forma emocionada.

O entendimento público/conjunto continua em clima de amizade e é ótimo ver em forma e alegres os velhos amigos.

O Tarancón passou por muitas fases, sempre ligadas ao momento político da época. Foi da exaltação latino-americana total a Marlui Miranda e Milton Nascimento. Agora entrou em equilíbrio: um pouco de *latinidad*, Caribe, modas sertanejas, pantanal etc. E a fórmula é ótima.

Miriam realmente cresceu demais como intérprete, para ficar num grupo; a centralização em sua figura era prejudicial a ela e ao grupo. Na nova estrutura, sem estrelas principais, destacando o bom de cada um (como o lado violeiro de Turcão, o timbre grave e gostoso de Emílio, o bom ritmo de Jica e o lado meio *crooner* de Yvette), instaura-se uma equilibrada harmonia.

Há ainda a participação do violão maravilhoso do argentino Juan Falú (em clima de despedida, regressando à Argentina desses novos tempos). Siga o conselho clássico: veja o show, ouça o disco.

## FAGNER

### História da MPB

### Abril Cultural

É uma oportunidade de se rever o Fagner compositor, já que sempre se destaca mais o seu lado cantor (que se apropria de qualquer música que cante, dada a peculiaridade das interpretações). O defeito é não ser estéreo.

A seleção mostra um painel cronológico evolutivo de Fagner e seu mágico lirismo, entre 71 e 82: *Cavalo Ferro*,



*Mucuripe, Manera Frufu, Ave Noturna, Esquecimento, Ciganos, Asas, Depende, Laranja da China, Traduzir-se, Meio-Dia, Flor do Algodão.*

## LA VOGLIA, LA PAZZIA

### L'INCOSCIEZA, L'ALLEGRIA

### Ornella Vanoni, Vinícius de Moraes, Toquinho

### RGE

Um disco sem dúvida antológico, apesar de pouco conhecido no Brasil. Foi lançado pela primeira vez em 1976, pela RCA Victor, numa edição de luxo, com encarte de letras e tudo — coisa incomum para a época, mesmo com lançamentos nacionais.

Mas o trabalho realmente mereceu toda essa atenção. São treze faixas, das quais doze brasileiras (a 13ª, *Anema e Cuore*, Ornella dedica a Vinícius como um "samba napolitano"), quase todas da dupla Toquinho/Vinícius. As letras foram todas vertidas para o italiano, com rara felicidade, pelo também poeta Sergio Bardotti, num de seus primeiros trabalhos com artistas brasileiros.

O repertório foi bem escolhido: de Toquinho e Vinícius aparecem *Sem Medo, A Rosa Desfolhada, Samba da Rosa, Se Ela Quisesse, Mais Um Adeus, Acende Uma Lua No Céu*. Há também *Sinal Fechado*, de Paulinho da Viola, *Eu Sei Que Vou Te Amar*, de Vinícius e Tom Jobim, *Samba Pra Vinícius*, de Chico e Toquinho e *Samba em Prelúdio*, de Vinícius e Baden Powell.

O disco foi gravado com muita emoção e dá até pra desculpar a relativa falta de balanço de Ornella nas faixas mais agitadas e também os escorregões no italiano pela dupla brasileira. Faz jus ao título, extraído da faixa *Se Ela Quisesse*: (...) Sinto renascer em mim a fantasia/A ventura a alegria/De morrer de amor e nada mais...

Apenas uma crítica: péssimo o costume da RGE de não incluir as letras em seus discos que, neste caso, privou os leitores da bela poesia de Vinícius em italiano.

## BUBUSKA

### RGE

Nordestino de carreira tardia, em relação a seus contemporâneos mais badalados, Bubuska aparece, depois de longa ausência, de duas incursões desastradas em festivais de TV. E parece ter voltado revigorado, mais maduro como compositor e cantor.

Seu estilo de compor e cantar parece agora uma mistura — e digo apenas a título ilustrativo — de Zé Geraldo, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. É assim que nesse LP podemos encontrar desde faixas meio panfletárias, tratando de temas sociais, até outras falando de amor e temas existenciais, com balanço e calor muito nordestinos.

Os arranjos — adivinhem — são do onipresente Lincoln Olivetti, agora em sua fase mais contida, segurando os metais e dando uma chance aos outros instrumentos. Diria até que, em um ou dois casos, os arranjos estão geniais.

Os destaques do trabalho vão para *Baque do Coração*, já muito bem gravada por Fafá de Belém, o sarrista *As aventuras de Zé Galinha, Hem! Hem!* e o gostoso dobrado nordestino *Pé de Saudade*. Ouça e prestigie esse pernambucano que enveredou pelo caminho certo.

## ÍNDICE DE TÍTULOS

### EVA Umberto Tozzi RGE

Eva; Notte Rosa; Barbara; Per Angela; Marea; Ti Amo; Tu; Qualcosa Qualcuno; Dimentica Dimentica; Gloria.

### SUMMER HITS Antena 1 RGE

Eva; Have you ever seen me dancin'; You don't have to say you love me; Love Taker; Sorry; Somewhere in the world there's a cowboy smiling; Dolce Vita; Words; The words to say I love you; Los Angeles; She's a woman; I'll light the way for you.

### OLHOS DO CORAÇÃO Tunai Polygram

Tudo em cima; Voltando pra casa; Coração embriagado; Trapézio; Certas canções; Cafuné; Olhos do coração; Doce mistério; Ouro Preto; Amigos de infância.

### VAMOS A LA PLAYA CON 40 GRADOS RGE

Que calor de loco; We're gonna groove tonight; Dancing in madness; I like Chopin; Turn to me; Vamos a la playa; In the summertime; That'll do nicely; Los Angeles; Io ho in mente te.

### NÓS PAGODES DA VIDA Fundo de Quintal RGE

Caciqueando; Te Gosto; Canto de rainha; Encrespou o mar; Clementina; Momento infeliz; Saber Viver; Enredo do meu samba; Boca sem dente; Primeira semente; Fases do amor; Nossas raízes; Guadalupe e Sulacap.

### ITÁLIA DE HOJE RGE

Eva; Attimi; Dolce Fiore; Meglio di no; Io voglio vivere; Incontrarsi e dirsi addio; Amico é; Per noi innamorati; Per amarti; Una nuova buggia; Nell'aria c'é; Io ho te.

### THE BLURRED CRUSADE The Church RGE

Almost with you; When you were mine; Fields of Mars; An interlude; Secret Corners; Just for you; A fire burns; To be in your eyes; You look; Don't look back.

# Instituto Técnico Universal



O Estudo por correspondência é a solução prática e objetiva para aqueles que não podem perder tempo e o Instituto Técnico Universal, se orgulha de poder oferecer o que há de mais moderno nessa modalidade de ensino.

### MONTE SUA PRÓPRIA OFICINA. Eletrônica Rádio e Televisão Preto e Branco e a Cores

Este curso prepara técnicos em consertos e ajustagens de receptores de rádios e televisão, em preto e branco e a cores. Além dos elementos básicos de Rádio e TV, proporciona também uma completa instrução teórica e prática, introduzindo o aluno aos demais setores da eletrônica. Você aprenderá inicialmente a utilizar as leis, grandezas e unidades que se aplicam a todos os fenômenos da radiotécnica. São conceitos fundamentais para a compreensão em todas as etapas posteriores do curso. Estudará a seguir tudo o que se relaciona com o funcionamento, ajustes e valores, defeitos, testes e aplicações de cada elemento nos diversos tipos de aparelhos eletrônicos existentes no mercado. Durante o curso, você receberá gratuitamente: ferro de soldar, chave de fenda, chave de calibrar, alicate de corte e ponta e todo o material para montar o seu rádio.

Outros cursos mantidos pelo Instituto Técnico Universal, Supletivo do 1.º e 2.º grau, Oficial de Farmácia, Auxiliar de Enfermagem, Eletrotécnica, Mágicas, Preparatório a Aeronáutica, Contabilidade Prática, Ingles e Portugues, Detetive Particular e Agente de Segurança, Relojoeiro, Técnico em Instalações Elétricas, Mecânica de Automóveis, Mecânica de Motos, Desenho Publicitário e Parteira.

#### ITU.

#### Instituto Técnico Universal.

A mais nova escola por correspondência do Brasil, e por esta razão tem os seus cursos mais atualizados do Brasil. Escreva hoje mesmo para o Instituto Técnico Universal, Caixa Postal N.º 3 - CEP 37.650 - Camanducaia - MG.

ANTENAS: CONCEITOS  
TIPOS E APLICAÇÕES — 2<sup>a</sup> PARTE

# Antenas de vários elementos

---

Nesta segunda parte, o autor completa a descrição sobre os vários tipos de antenas, explica a função dos elementos parasitas e fornece dados sobre alguns dispositivos práticos

---

**P**or razões tecnológicas, em lugar de aumentar desmedidamente o diâmetro dos tubos que constituem a antena, pode-se utilizar uma série de tubos de menor diâmetro (figura 8). Os seis tubos equivalem ao cilindro de metal. Porém, mais vantajosa que a antena de cilindro de área igual é a de configuração cônica (figura 9).

**Antena cônica** - Na figura 9, temos uma antena constituída de dois cones. Elas são conhecidas por vários nomes — conical, V simétrico, antena com derivação etc.

Porém, a antena cônica dupla é de difícil manipulação e algumas pessoas preferem substituí-la por dois grupos de tubos formando uma disposição cônica. A quantidade de tubos dependerá da periferia de cada tubo e do ângulo total do cone. As antenas cônicas apresentam certas vantagens inerentes à sua configuração, principalmente no que diz respeito à resistência de radiação.

**Antena circular** - As antenas até agora discutidas são do tipo em que os extremos opostos à alimentação central são deixados livres (ou em circuito aberto). Um tipo totalmente diferente de antena é constituído pelo que se denomina comumente de antenas circulares (figura 10).

Uma diferença fundamental ocorre nas antenas circulares em compara-

ção com as de alimentação central. As ondas eletromagnéticas atuando sobre a bobina circular terão uma reflexão em situação de "circuito em curto" para a terra, no extremo mais distante do condutor em relação à alimentação. Na antena de alimentação central, a reflexão ocorre em circuito

aberto. Essa diferença é muito importante.

Em uma antena simples de alimentação central, a corrente vai a zero no extremo aberto e atinge o máximo no centro onde a linha de transmissão está ligada. A resistência da antena é da ordem de 40 a 72 ohms.

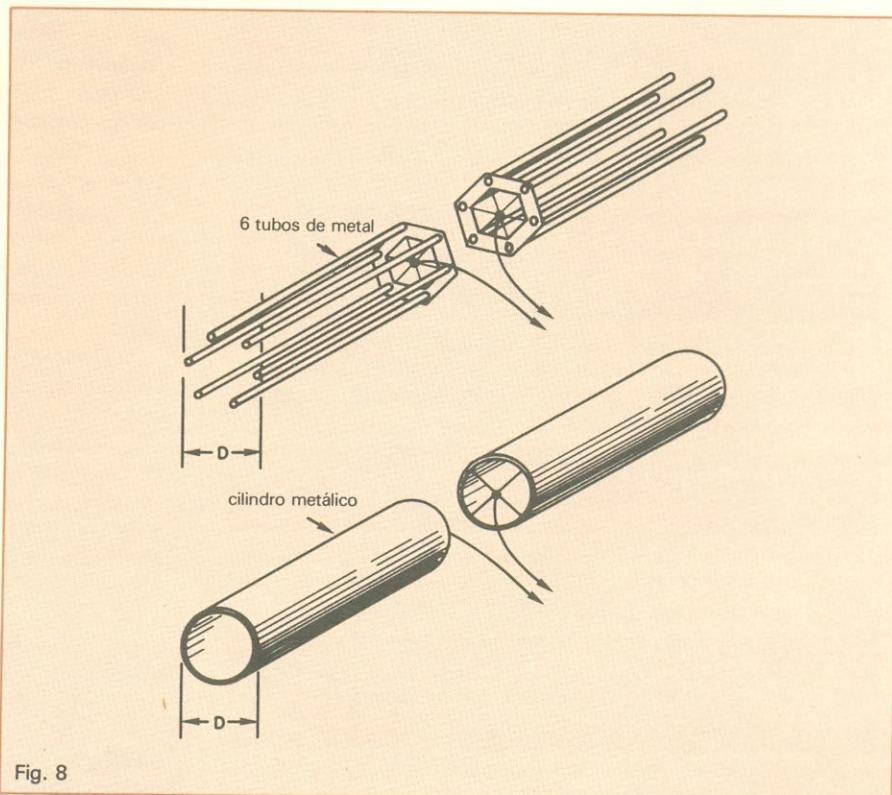


Fig. 8

Ao invés de se aumentar o diâmetro do tubo da antena, pode-se usar vários tubos finos.

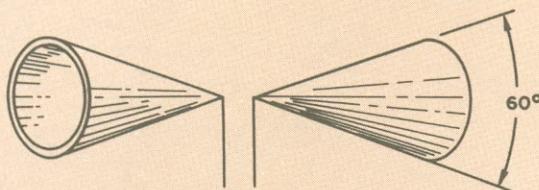


Fig. 9

As antenas cônicas apresentam certas vantagens, em particular quanto à resistência de radiação.

Na antena circular, o ponto de reflexão do ponto distante é um curto-circuito e, deste modo, a corrente é elevada no ponto distante. Se a antena circular tiver um comprimento total de  $1/2$  onda, cada metade terá um comprimento de  $1/4$  de onda. Ocorrerá, então, uma onda estacionária na antena circular que terá o máximo no extre-

mo mais afastado (ponto de curto-circuito) e um mínimo no ponto de alimentação, justamente o contrário da antena de alimentação central. A resistência no ponto de alimentação será elevada e a corrente será mínima.

O diâmetro da antena circular poderá ser obtido pela relação  $d = \text{circunferência}/\pi$  e, com a circunferência de

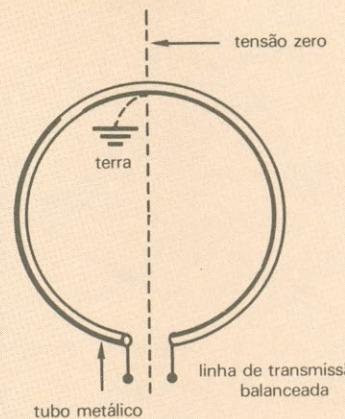


Fig. 10

Na antena circular, o ponto mais distante está em curto com a terra.

$1/2$  onda, o diâmetro será apenas de  $0,16$  do comprimento de onda. Isso pode ser comparado com a extensão de  $1/2$  onda (aproximadamente) para o comprimento de uma antena de extremo livre.

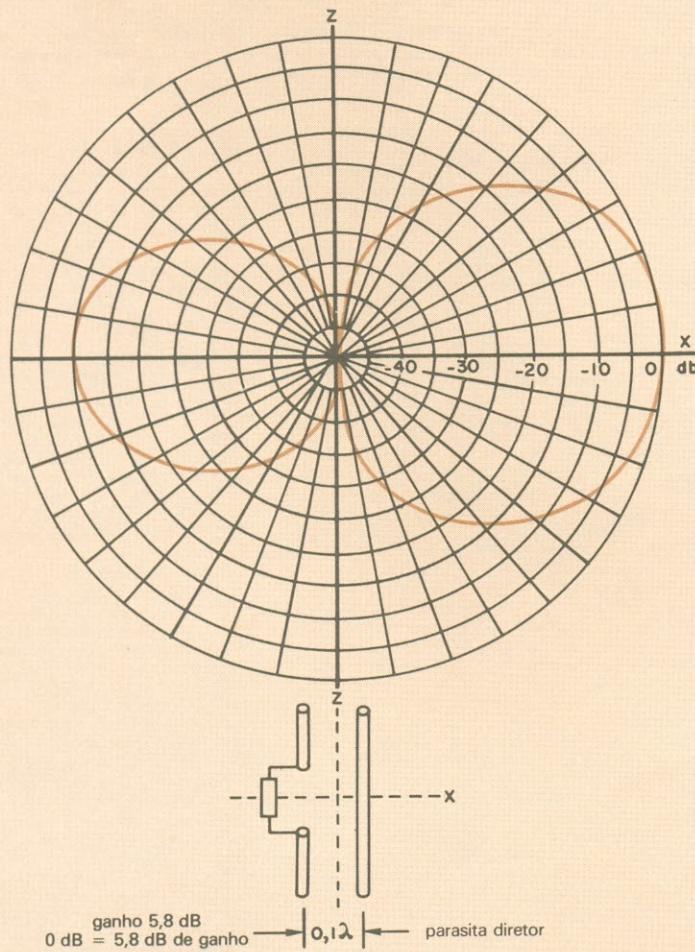


Fig. 11

A colocação do elemento parasita pode aumentar o campo em uma direção.

**Elementos parasitas** - A antena de ganho 0 dB quase nunca fornece energia suficiente para o receptor, seja ele TV, FM ou AM. Isso obriga o uso de antenas mais elaboradas. Um dos processos mais simples para obter ganho maior que 0 dB é utilizar uma antena padrão de  $1/2$  onda, suplementada por um ou mais tubos de determinadas dimensões, em paralelo com aquela. Esses tubos, devido à sua proximidade com a antena, podem aumentar de maneira substancial a capacidade de interceptação e assim fornecer mais energia para o receptor. Os tubos, denominados parasitas

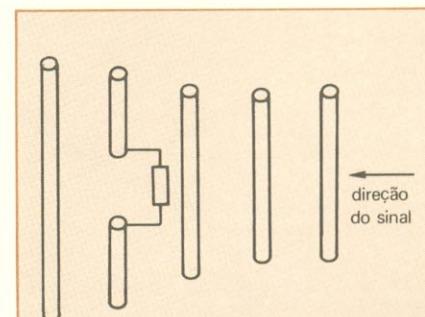


Fig. 12

Parasitas diretores e refletores.

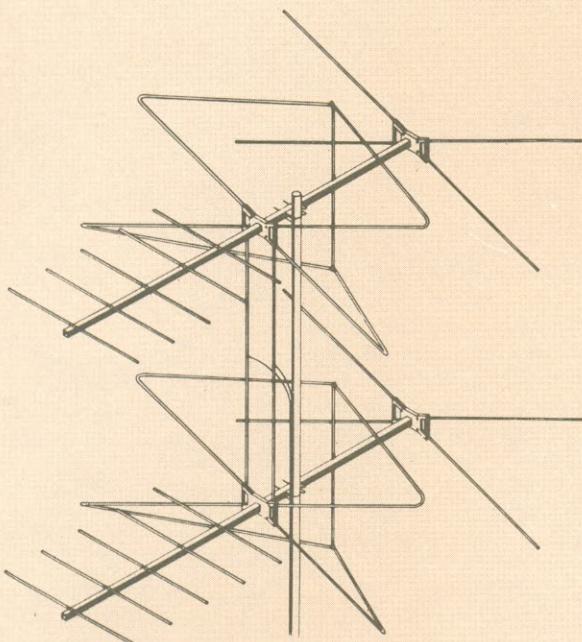


Fig. 13

*Antena Biasia estakeada parabólica.*

(porque se ajudam em lugar de sugar energia), não estão ligados metalicamente à antena, mas sua proximidade é suficiente para aumentar o campo de rádio ao redor. Além de aumentar a energia, uma decorrência óbvia dos elementos parasitas é também fazer com que o diagrama polar se torne pronunciado em uma ou mais direções (figura 11).

Os elementos parasitas, quando colocados em relação ao sinal que chega na parte posterior da antena, são chamados de refletores. Quando colocados à frente são chamados de diretores. Uma das antenas clássicas de alimentação central, com parasitas refletores e diretores, pode ser apresentada na figura 12.

O próximo passo em nossa discussão de antena será a junção em grupos de antenas simples que, quando juntas e ligadas por uma linha de transmissão comum, permitem obter as vantagens de polivalências tão necessárias para a recepção de estações de TV e FM, em uma faixa de frequência bem ampla. Tais antenas,

características técnicas		G VHF/UHF
freqüência	54 a 216 MHz	470 a 890 MHz
impedância	300	300
R.O.E.	1,30	1,30
ganho médio	9,5 dB	14,2 dB
rel. frente-costa	13,4 dB	19,0 dB
ângulo de direvidade	28°	32°
peso da antena		2,000 kg
comp. físico		3,18 m


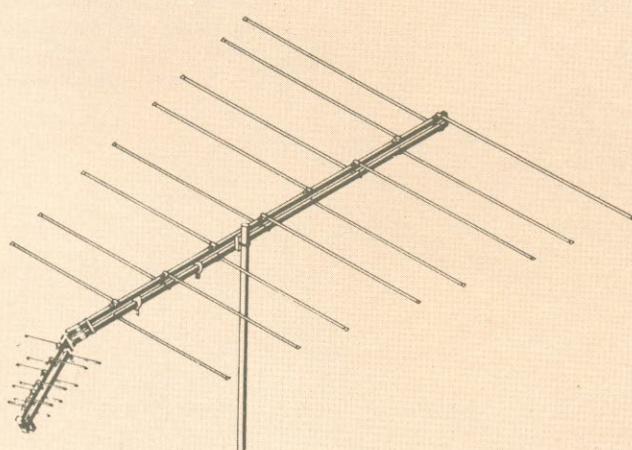


Fig. 14

*Antena Biasia para VHF e UHF.*

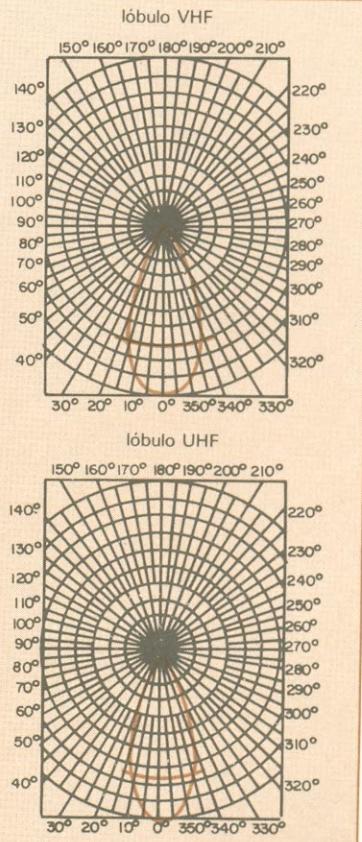

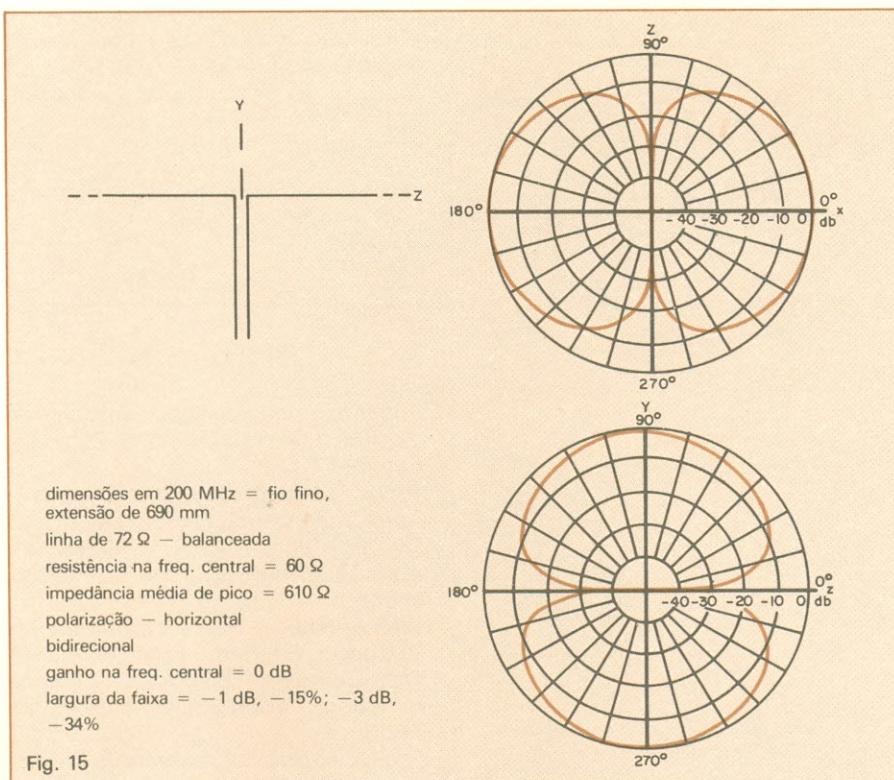


Fig. 15

Diagrama polar de uma antena 1/2 onda, alimentação central, de fio.

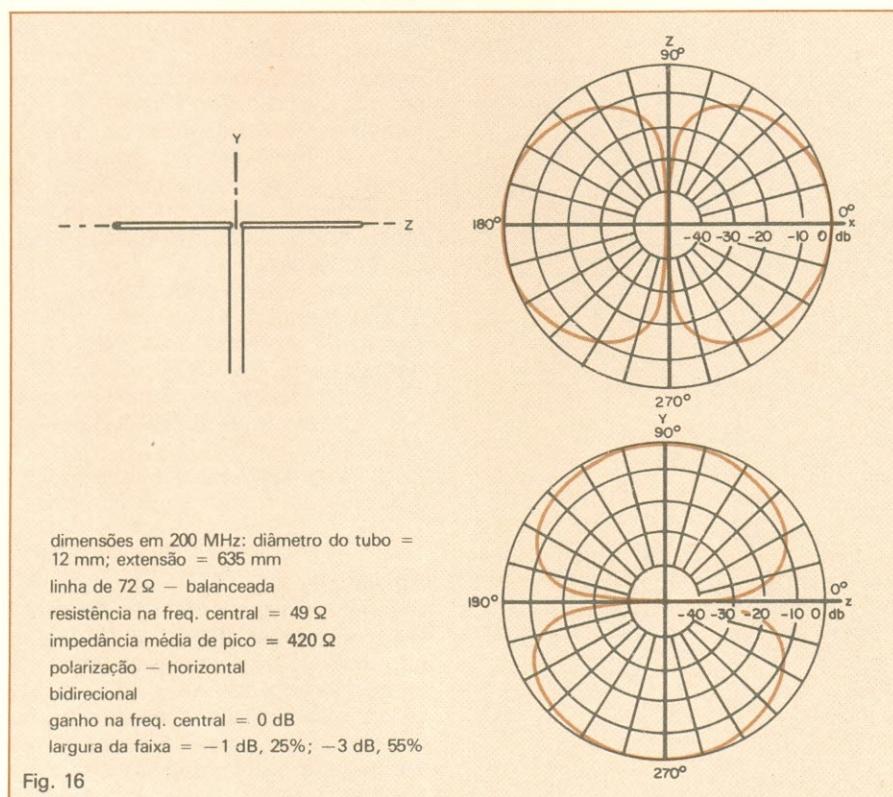


Fig. 16


Diagrama polar de uma antena 1/2 onda, alimentação central, tubular.

bastante complexas, podem ser construídas pelo amador dedicado e que tenha acesso a certas facilidades de medição e cálculos. Porém, é tarefa estafante. A colocação de duas antenas simples, uma próxima à outra, traz modificações muito grandes em relação à direção e ao ganho. O espaçamento e a maneira que estejam interconectadas são fatores decisivos com respeito a ganho e direção. Daremos a seguir uma série de dados sobre antenas, com as características de direção, dimensões para determinadas freqüências, valor em ohms da linha de transmissão, resistência na freqüência central etc., para que o leitor dedicado à construção tenha os elementos necessários para construir e experimentar neste campo.

Porém, para aqueles que desejam realmente dedicar-se à questão de antenas como campo de trabalho profissional, sem desejar, todavia, entrar no campo da produção industrial propriamente dita — algo bem complexo e que a leitura deste artigo deve ter permitido entrever — a nossa recomendação é que procurem no comércio especializado um produto nacional, estável, que assegure satisfação e garanta sua reputação como instalador de antenas. E não pensem que instalar antenas é apenas subir em um poste. Com o advento cada vez maior de estações de TV e FM em várias cidades — com a ida para a periferia e cidades menores, de modo permanente ou temporário, de uma população que pode ter seu TV e FM, seja para o fim de semana ou para a casa de campo e fazenda — a questão da instalação de antenas deixou de ser algo que o encanador ou o eletricista curioso podia fazer. Tornou-se necessária a experiência de um técnico, com boa capacidade de trabalho, boas ferramentas e uma aptidão profissional que faça com que cada instalação terminada se transforme no formidável propagandista de "pé de ouvido" que consolide uma reputação.

Na figura 13 temos, por exemplo, uma antena "estaqueada", parabólica, reforçada, própria para recepção em zonas distantes e áreas sujeitas a fortes ventos. O fabricante das mesmas é a firma nacional Metalúrgica Biasia.

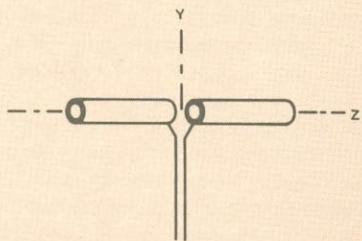Para a recepção dos canais de UHF do nº 13 a 83 (470 a 890 MHz), a mesma fábrica tem uma sofisticada antena (figura 14) que assegura ganho de 4,5 dB.



antena 1/2 onda, alimentação central  
dimensões em 200 MHz: diâmetro do tubo = 12,5 mm; extensão = 635 mm  
linha conectada a 150 mm dos extremos internos  
linha de 72 Ω, paralela, balanceada  
resistência na freq. central = 37 Ω  
impedância média de pico = 240 Ω  
polarização horizontal  
bidirecional  
ganho na freq. central = 0 dB  
largura da faixa = -1 dB, 50%; -3 dB, 100%

Fig. 17


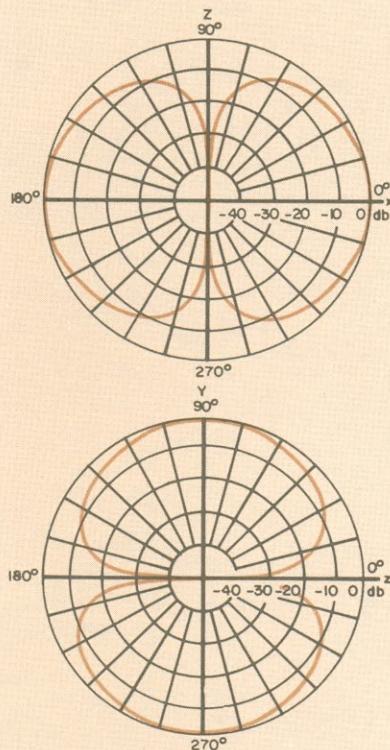


Diagrama polar de uma antena 1/2 onda, alimentação central, tubular.

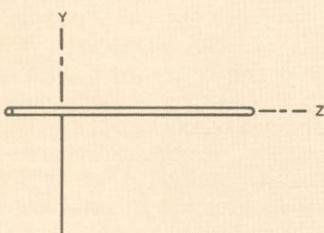

antena 1/2 onda, alimentação monofilar  
dimensões em 200 MHz: tubo 12,5 mm; extensão 635 mm; ligação a 150 mm de um dos extremos  
linha não-balanceada, 300 Ω, fio 10  
resistência na freq. central = 300 Ω  
impedância média de pico = 110 Ω  
bidirecional  
ganho na freq. central = 0 dB  
largura da faixa: -1 dB, 50%; -3 dB, 100%

Fig. 18

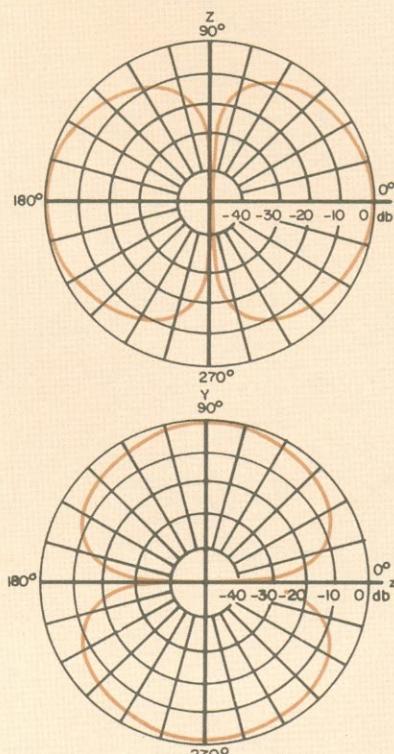


Diagrama polar de uma antena 1/2 onda, alimentação monofilar, tubular.

Nas figuras 15 até 18, apresentamos vários diagramas polares e dados sobre diversas configurações de antenas.

Por uma questão de espaço, deixamos de apresentar cerca de trinta diagramas polares, dimensões a 200 MHz, impedâncias etc. de diversos tipos de antenas. A profissionais interessados, poderemos enviar cópias. Favor escrever para A. Fanzeres, Caixa Postal 2483, CEP 20.001, RJ.

## Bibliografia

*Engenharia de Antenas* - Luiz Gonçaga Rios e Eduardo Barbosa Perri, Ed. Edgard Blucher.

*Todos os Segredos do Televisor* - Apollon Fanzeres, Ed. Tecnoprint.

*TV and Other Receiving Antennas* - Arnold B. Bailey, Ed. John F. Rider Publisher.

*Wire Antennas* - William I. Orr e Stuart D. Cowan, Ed. Radio Publications.

*The Complete Broadcast Antenna Handbook* - John E. Cunningham, Ed. Tab Books.

*The Giant Book of Amateur Radio Antennas* - Ed. Tab Books.

*Home-Brew HF/VHF Antenna Handbook* - William Hood, Ed. Tab Books.

*SWL Antenna* - Edward M. Noll, Ed. Howard W. Sams.

*Antenna Data Reference Manual* - Joseph J. Carr, Ed. Tab Books.

*Antennas and Transmission Lines* - John A. Kuecken, Ed. Howard W. Sams.

*The Antenna Construction Handbook for Ham, CB & SWL* - Rufus P. Turner, Ed. Tab Books.

*The ARRL Antenna Anthology* - Marian S. Anderson, Ed. ARRL.

*The ARRL Antenna Book* - Gerald L. Hall e outros, Ed. ARRL.

*73 Vertical, Beam, and Triangle Antennas* - Edward M. Noll, Ed. Editors and Engineers.

*Ham Antenna Construction Projects* - J. A. Stanley, Ed. Howard W. Sams.

## Agradecimento

Desejamos agradecer aos fabricantes das antenas Biasia, que nos proporcionaram facilidades materiais, inclusive fornecendo vários tipos de antenas para nossas experiências no campo, contribuindo com dados concretos para o presente trabalho e outro já em fase de conclusão sobre TV, FM e recepção DX.

# COMPONENTES É NA FILCRIL

LINHA 74X	
7400	74123
7402	74141
7408	74150
7410	74151
7411	74153
7413	74154
7414	74157
7417	74161
7420	74163
7425	74165
7432	74166
7433	74173
7437	74176
7447	74179
7474	74180
7480	74185
7485	74191
7485	74193
7486	74195
7490	74246
7492	74283
7495	74365
7496	74367
74107	74368
74121	74393

LINHA 74LS	
74LS00	74LS136
74LS02	74LS138
74LS03	74LS139
74LS04	74LS145
74LS08	74LS151
74LS09	74LS157
74LS12	74LS161
74LS13	74LS162
74LS14	74LS163
74LS15	74LS164
74LS20	74LS173
74LS27	74LS174
74LS30	74LS175
74LS32	74LS190
74LS37	74LS191
74LS38	74LS192
74LS40	74LS194
74LS42	74LS196
74LS47	74LS197
74LS54	74LS241
74LS55	74LS243
74LS73	74LS247
74LS74	74LS248
74LS75	74LS253
74LS78	74LS257
74LS85	74LS259
74LS86	74LS266
74LS90	74LS283
74LS91	74LS293
74LS92	74LS353
74LS93	74LS365
74LS109	74LS367
74LS112	74LS368
74LS113	74LS373
74LS122	74LS393
74LS123	74LS447
74LS126	74LS783

DIVERSOS TTL	
74S00	74S182
74S08	74S188
74S10	74S189
74S11	74S197
74S15	74S257
74S20	74S283
74S22	74S472
74S30	74C02
74S32	74C08
74S40	74C10
74S51	74C20
74S64	74C74
74S86	74H74
74S112	74LC05



74S138      75121  
74S139      75124  
74S174

## C-MOS

HEF4000BPN  
HEF4001BPN  
HEF4002BPN  
HEF4007BPN  
HEF4009BPN  
HEF4010BPN  
REF4011BPN  
HEF4012BPN  
HEF4013BPN  
HEF4014BPN  
HEF4015BPN  
HEF4016BPN  
HEF4018BPN  
HEF4020BPN  
HEF4023BPN  
HEF4024BPN  
HEF4025BPN  
HEF4027BPN  
HEF4028BPN  
HEF4035BPN  
HEF4040BPN  
HEF4041BPN  
HEF4042BPN  
HEF4043BPN  
HEF4044BPN  
HEF4045BPN  
HEF4046BPN  
HEF4047BPN  
HEF4049BPN  
HEF4051BPN  
HEF4060BPN  
HEF4063BPN  
HEF4068BPN  
HEF4069BPN  
HEF4071BPN  
HEF4075BPN  
HEF4082BPN  
HEF4093BPN  
HEF4098BPN  
HEF4502BPN  
HEF4508BPN  
HEF4510BPN  
HEF4511BPN  
HEF4516BPN  
HEF4520BPN  
HEF4529BPN  
HEF4536BPN  
HEF4572BPN

11C90

MC1310  
HA1339  
HA1342  
MC1374  
MC1458  
MC1488P  
MC1488L  
MC1489P  
MC1489L  
2101A  
2102  
2114  
2114-4  
2114-5  
TBA2560  
TMS2708JL  
TMS2716  
MM2716  
MM2732  
M5L2732K  
MCM2758  
MBM2764  
LM3014  
CA3028A  
CA3030  
CA3046  
CA3059  
LM308H  
CA3086  
LM309K  
LM311H  
LM311N  
CA3130S  
CA3161E

LM387

MC1310  
LM3909  
4N25  
HYB4118  
MC1416  
D416-C2  
RC4136  
TL440  
RC4558  
NE555  
2101A  
TL560  
LM665  
NE567  
MM5101  
MM5290  
TBA2560  
MC668P  
MC672P  
MM6821  
LM709  
ICL7107  
TA7204  
TA7210  
UA723  
LM741CN  
UA741CP  
UA741CH  
LM748HC  
UA748CP  
78L05  
78L12  
78L15  
7805  
7812  
7815

BA182

BC107  
BC149  
BC160  
BC161  
BC178  
BC237A  
BC237B  
BC237C  
BC238  
BC238B  
BC238C  
BC307  
BC307C  
BC308A  
BC308C  
BC309  
BC547B  
BC556B  
BC558  
BC558C  
BD136-18  
BD137  
BD137-16  
BD138  
BD138-10  
BD141  
BD263  
BD329  
BD330  
BD344  
BD345  
BF180  
BF200  
BF457  
BF458  
BF459  
BF495  
BF495  
BO18  
BO20  
BO62  
BO63  
BO81  
2N6385  
2N6398  
2SD405  
2SD621L  
2SD621M  
MJ423  
MJE340  
MJE702  
MPS222A  
MPS2907A  
MPS5172  
MPSA10  
MPSA12  
MPSA20  
MPSA42  
MPH81  
MPLS01  
PA6014

## DIODOS

IN750A  
IN752A  
IN756A  
IN757A  
IN759A  
IN970B  
IN4734A  
IN4735A  
IN4739A  
IN4742A  
IN5231B  
IN5242B  
IN5252B  
IN5336B

IN5352B  
IN5369B  
IN4002  
IN4004  
IN4007  
IN4148  
IN4448  
IN5402  
IN5404  
IN5407  
MR751  
MR752  
MR754  
SK4-F1-08

## TRANSISTORES

2N708  
2N718  
2N725  
2N189

PA6015  
PC108B  
PD1001  
PE107

## DIVERSOS

CAP TANTALO 0,1x25  
CAP TANTALO 1,0x25  
CAP TANTALO 6,8x10  
CAP TANTALO 6,8x35  
CAP TANTALO 68x35  
CAP TANTALO 100x20  
CAP DISCO 1 Kx250  
CAP DISCO 1 Kx500  
CAP DISCO 33 Kx250  
CAP DISCO 100 Kx250  
CAP ELETROLÍTICOS 10x63  
CAP ELETROLÍTICOS 22x16  
CAP ELETROLÍTICOS 47x63  
CAP ELETROLÍTICOS 47x100  
CAP ELETROLÍTICOS 100x50  
CAP POLIESTER 10 Kx400  
CAP POLIESTER 47 Kx630  
CHAVE MST 205  
CHAVE MTG 206  
CHAVE MTA 406

CHAVE 7207  
DISPLAY FND 357  
DISPLAY FND 507  
LED VERMELHO 3 mm  
LED VERMELHO 5 mm  
LED AMARELO 3 mm  
LED AMARELO 5 mm  
LED VERDE 3 mm  
LED VERDE 5 mm  
RELÉ MM941C  
RELÉ REED MLC2  
MULTIMETRO F70  
MULTIMETRO 460  
SOQUETE SMK 8 pinos  
SOQUETE SMK 14 pinos  
SOQUETE SMK 16 pinos  
SOQUETE SMK 24 pinos  
SOQUETE SMK 28 pinos  
SOQUETE SMK 40 pinos  
TRIMPOT 15 VOLTAS 1 K  
TRIMPOT 15 VOLTAS 20 K

FILCRIL COMERCIAL DE ELETRÔNICA,  
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.  
Rua Santa Ifigênia, 480  
CEP 01207 – São Paulo – SP


220-3833  
FONES: 220-3246  
220-3437

# Instrumentos de medição na eletrônica

---

Apoiado em sua larga experiência na área, o autor aborda um tema bastante vasto, que é o das medidas em eletrônica. Depois de um excelente embasamento teórico, ele começa pelos multímetros

---

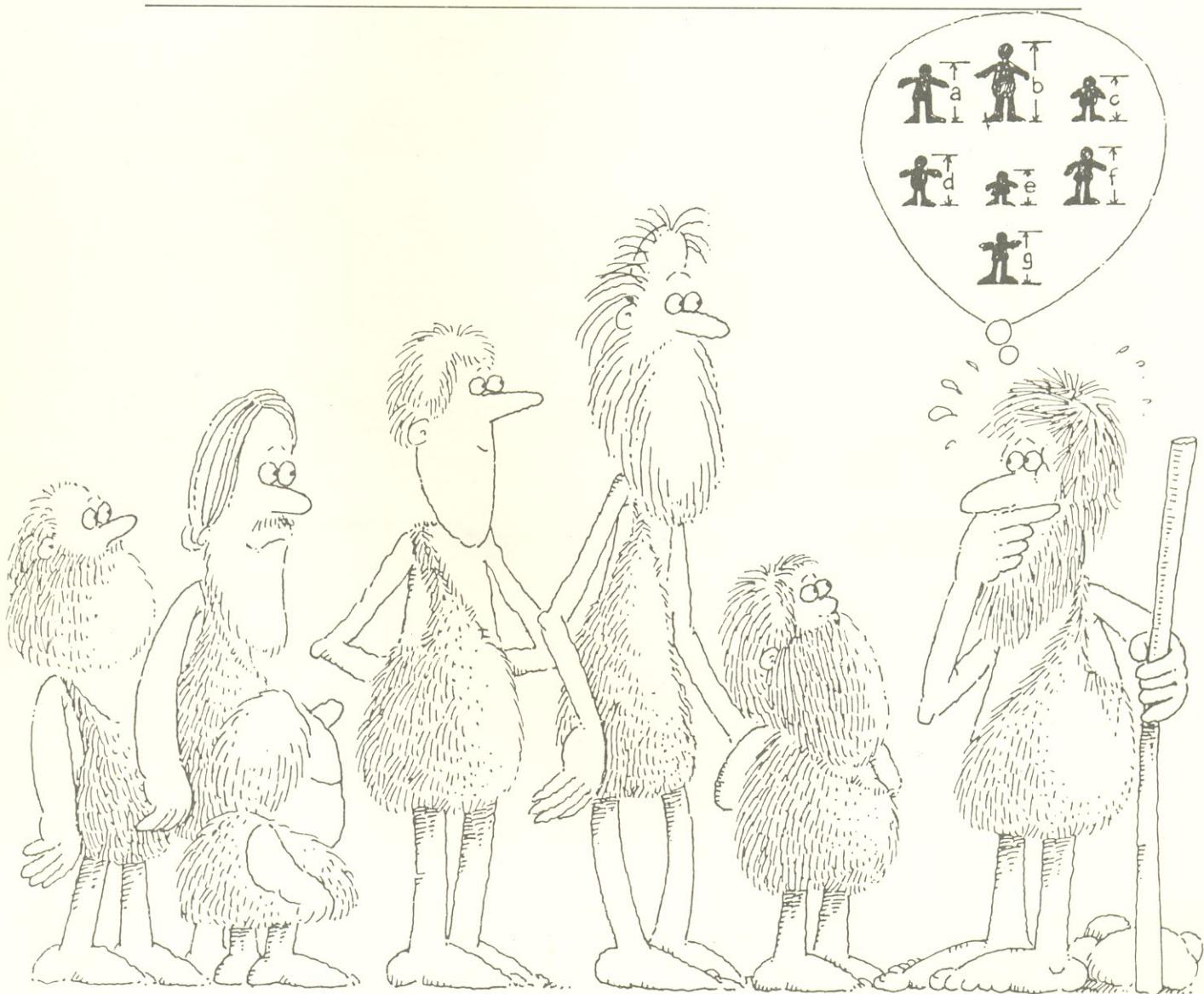

**A**o assumir a tarefa de escrever um artigo sobre instrumentação eletrônica, muito longe de mim estava a idéia de esgotar o assunto. Naturalmente, não é possível discutir aqui todos os tipos e modelos, as finalidades, as técnicas e detalhes de aplicação de todo o instrumental eletrônico disponível atualmente. Isto seria tarefa gigantesca, que ocuparia uma equipe durante muitos meses e preencheria centenas, talvez milhares, de volumes. O que me proponho a tentar é dar uma visão dos conceitos básicos, aqueles sobre os quais se fundamenta o assunto, juntamente com um resumo do que existe em disponibilidade, além de uma breve retrospectiva do fascinante campo da eletrônica.

Para os detalhes específicos de cada aparelho, terei de remeter o leitor à literatura especializada e, principalmente, aos manuais de instrução (os bons) de cada instrumento, em particular.

**Histórico - Instrumentação eletrônica** é um termo muito genérico nos dias atuais. Ao longo dos anos, a eletrônica expandiu-se, saindo do isolamento dos laboratórios e ramificando-se por todos os campos da atividade tecnológica, científica e industrial, de tal forma que hoje não se poderia imaginar as atividades da vida chamada civilizada sem o seu concurso.

Naturalmente, nem sempre foi assim. Houve época em que homens dotados de espíritos inconformados, mentes geniais e adiante de suas próprias épocas (e geralmente chamados de loucos) já percebiam que havia algo mais do que aquilo que era julgado pela maioria como todo o conhecimento possível e toda a verdade existente. Estes homens, que desvendaram novos "segredos" da natureza e abriram caminhos para outros "visionários" que os seguiram, tiveram a felicidade de descobrir leis naturais até então desconhecidas e, em muitos casos, inventar meios de aplicação prática dessas leis, quase sempre trabalhando de forma empírica, sem conhecimentos anteriores que os guiassem e sem recursos que pudessem facilitar o seu trabalho. Baseando-se muito mais na sua intuição e na inspiração do que em qualquer outra coisa, seguiam por caminhos tortuosos, cheios de preconceitos, credices e

superstições, que tinham de superar com sua audácia e visão abrangente da natureza.

Em vários aspectos, nos dias de hoje, a situação é muito diferente. Mas ainda prevalece entre muitas pessoas, talvez a maioria, o falso conceito de que o que se conhece até agora é tudo o que existe para se saber, mesmo diante do histórico de crescentes conquistas do conhecimento e das aplicações práticas dessas conquistas, que vêm acompanhando a humanidade desde os seus primórdios.

Desde que o homem começou a ter necessidade de conhecer e compreender o que se passa ao seu redor para sobreviver e melhorar seu conforto, vem se deparando com vários problemas, entre eles o de conhecer os objetos e fenômenos em profundidade. E, para isto, tem tido sempre que determinar suas características e propriedades. Isto tem de ser feito sob dois aspectos principais: é necessário saber **como** é o objeto da investiga-

surgirem medições feitas com o pé, a mão, o dedo, o comprimento do passo, e sabe-se lá o que mais. Ironicamente, ainda hoje são usados a jarda, o pé e a polegada como unidades de medida em alguns países. Talvez não da mesma forma como o foram naquelas longínquas eras, pois então o problema de precisão ou exatidão das medições deveria ser muito embaraçoso, considerando-se que nem todos têm membros do mesmo tamanho e, consequentemente, os erros atingiam porcentagens que atualmente seriam assustadoras.

É de se supor que a segunda necessidade mais importante de medição tenha sido o tempo, pois todas as nossas atividades são regidas por essa entidade temível e incompreensível, mas sempre presente.

Até mesmo o famoso homem das cavernas, ao sair para sua caçada, preocupava-se em retornar ao seu abrigo antes do anoitecer e mais uma vez a natureza lhe fornecia os meios de fazer uma medição, muito precária, mas suficiente para suas necessidades, através do movimento aparente do sol pelo céu. Até aí o homem já conhecia duas quantidades fundamentais da natureza: o comprimento e o tempo. E na hora de transportar a caça abatida para sua caverna, ele se dava conta de outra quantidade fundamental: a massa, ou peso; e passou a encará-la também como algo a ser levado em grande consideração.

E assim, procurando satisfazer suas necessidades básicas de sobrevivência, o homem foi aprendendo a conhecer e medir as quantidades fundamentais do universo — comprimento, tempo e massa — e a usar essas medições em seu proveito próprio, ignorando completamente que sua raça tinha um longo caminho a percorrer nesse campo, até chegar aos dias de hoje, quando se pode penetrar em um laboratório de eletrônica e deparar com pessoas rodeadas de instrumentos de alta precisão, preocupadas em efetuar medições nas quais o erro é expresso em frações de um por cento e até mesmo em partes por milhão. E isto nos traz à mente uma pergunta: e o futuro, o que nos reserva?

Referi-me a laboratórios especificamente de eletrônica porque me propus a enfocar a instrumentação de teste e medição usada em eletrônica. E aqui não devemos confundir **instrumentação eletrônica** com **instrumentos**

## Uma das primeiras necessidades do homem foi medir tudo que o rodeava

ção, ou seja, quais suas propriedades e, em segundo lugar, qual a grandeza e dimensão dessas propriedades. A isto se chama **fazer medições**. No primeiro caso, a medição é **qualitativa** e tem por objetivo determinar as qualidades ou propriedades do objeto. No segundo caso, a medição é **quantitativa**, ou seja, destina-se a conhecer o tamanho, por assim dizer, dessas propriedades e atribuir-lhes uma dimensão, isto é, uma unidade de medida.

E quase certo que o primeiro objeto de medição com que o homem se deu conta foi o comprimento ou distância, pois mesmo os mais antigos seres humanos tinham necessidade de medir as distâncias e o tamanho físico das coisas. Mas, medir com o que?

Naturalmente eles não sabiam que necessitavam de padrões, mas descobriram que tinham de ter uma referência qualquer para suas medições. E nada mais natural do que usar seus próprios corpos como referência; dai

## Quantidades elétricas e magnéticas

Tabela 1

Quantidade	Símbolo	Unidade legal SI	Nome unidade	Relação
Corrente elétrica	I	A	ampère	
Tensão	U	V	volt	$1V = 1W/A$
Condutância	G	S	siemens	$IS = 1A/V = 1/\text{ohm}$
Resistência	R	$\Omega$	ohm	$1\Omega = 1/S = 1V/A$
Quantidade de eletricidade	Q	C Ah	coulomb ampère-hora	$1C = 1As$ $1Ah = 3600 C$
Capacitância	C	F	farad	$1F = 1C/V$
Densidade de fluxo elétrico	D	$C/cm^2$		
Força de campo elétrico	E	V/m		
Fluxo magnético-densidade	O	Wb	weber	$1Wb = 1Vs$
Fluxo magnético-indução	B	T	tesla	
Indutância	L	H	henry	$1H = 1Wb/A$
Força de campo magnético	H	A/m		

**tação usada em eletrônica.** O primeiro termo refere-se ao conjunto de equipamentos existentes funcionando por meios eletrônicos, e que é usado em todos os campos do conhecimento com a finalidade de testes, medições, monitoração, calibração, aferição e mais alguns outros fins. São equipamentos usados em física, química, geologia, oceanografia, aviação, automobilismo, medicina, pesquisa espacial, esportes etc. Destinam-se a medir todas as quantidades conhecidas, como batimento cardíaco, aceleração, velocidade, unidade, velocidade de reações químicas, rotação por minuto, e assim por diante.

A segunda expressão refere-se a dispositivos eletrônicos utilizados para testes e medições efetuados especificamente em outros dispositivos eletrônicos ou elétricos. É claro que não existe uma linha divisória rígida e inflexível separando os tipos de instrumentos usados exclusivamente em eletrônica e eletricidade daqueles usados em outros campos de trabalho. Há uma espécie de "território comum" e, mesmo neste, a separação é gradual e até interativa. O assunto é vastíssimo mas preso às limitações óbvias de um artigo de revista; procurarei, porém, dar uma visão o mais abrangente possível, com sacrifício da análise detalhada, da instrumentação usada normalmente em laboratórios de eletrônica, com alguma ênfase para os instrumentos mais básicos. Farei o possível também para evitar a

incursão nos outros campos onde se usam instrumentos eletrônicos.

**As quantidades medidas** - Quando nos propomos a estudar instrumentos usados em eletrônica, devemos primeiramente esclarecer o que esses instrumentos farão por nós. Podemos inicialmente dividir em duas grandes categorias, ou seja, os do tipo geradores e os medidores ou indicadores (por falta de nome melhor). Há também os tipos que poderíamos chamar de mistos, que incorporam funções de geradores e medidores.

Outro fato que devemos estabelecer como básico é que os aparelhos vão medir certas quantidades; portanto, vamos definir quais as quantidades com que vamos lidar e, já que os aparelhos dos quais estamos tratando destinam-se a medições eletrônicas, as quantidades que nos interessam mais de perto são aquelas encontradas nesse campo. E já que falamos tanto em "quantidade" devemos definir esse termo e também um outro, "unidade", com os quais teremos de estar familiarizados, pois são muito usados em medição. É claro que no nosso caso específico, estes termos assumem significado um tanto diferente daquele que têm na linguagem cotidiana, como acontece com tantas outras palavras, que adquirem conotação especial quando usadas em determinado campo de conhecimento. Assim, no caso particular da medição:

**Quantidade** é uma expressão que está ligada a **valor** e não a relações, e define a coisa da qual se quer conhecer a grandeza, como tempo, corrente elétrica, comprimento, volume.

**Unidade** é o nome que se dá à quantidade adotada como padrão de medição. É o que expressa numericamente a quantidade medida. Por exemplo, para a quantidade "comprimento", a unidade é o metro; para a quantidade "corrente elétrica", a unidade é o ampère etc.


Atualmente, um sistema de unidades aceito internacionalmente está sendo posto em uso. É chamado Sistema Internacional de Unidades, abreviado **SI** em todas as línguas. É um sistema fundamentalmente métrico e tem suas unidades básicas derivadas de fórmulas científicas ou de constantes naturais. Nesse sistema, existem sete unidades básicas, sendo todas as outras derivadas. As sete unidades básicas são: comprimento em metros; massa em quilogramas; tempo em segundos; corrente elétrica em ampères; temperaturas em kelvin; intensidade luminosa em candelas; e quantidade de substância em molas.

Ainda segundo o SI, as quantidades físicas estão reunidas em dez grupos, mas somente mencionaremos aqui o grupo das unidades que nos interessam no momento, para definir o que é medido em eletricidade e eletrônica, e que apresentamos na Tabela 1.

Além das quantidades dessa tabela, utilizamos ainda algumas unidades retiradas dos grupos das quantidades de tempo, de potência e temperatura, que são apresentadas na Tabela 2.

Além dessas, poderemos eventualmente ter de usar alguma outra quantidade, como de intensidade luminosa, por exemplo, mas não seria cabível aqui, sem fugir ao nosso escopo, relacionar todas as unidades do SI. Assim, de modo conciso e direto, analisamos o que é medido ou gerado em eletrônica.

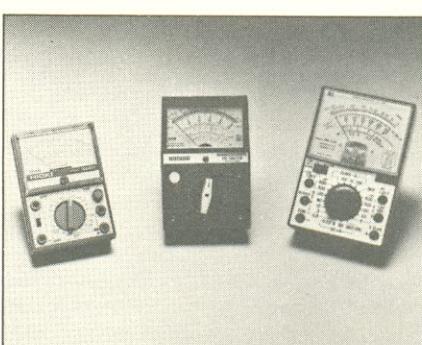Mas algo me diz que algum leitor contestará esta última afirmativa. Su-



Alguns multímetros analógicos.

giro, então, que leia novamente este capítulo, dedicando especial atenção às tabelas. Foram apresentadas praticamente todas as unidades que são medidas ou geradas por instrumentos usados em eletrônica e eletricidade. E, isto posto, vamos ao passo seguinte.

**Finalidades e aplicações dos instrumentos** - Sintetizando o assunto, podemos dizer que a finalidade dos instrumentos eletrônicos é detetar, medir, comunicar e gerar as quantidades mencionadas no capítulo anterior. Quanto às aplicações, são inúmeras, mas todas inseridas em cinco campos de atividade: pesquisa, desenvolvimento, manutenção, recreação e produção industrial.

Se as respostas acima parecem muito simplistas, é porque realmente o são. Por outro lado, também se constituem no resumo de toda a verdade sobre o assunto. Naturalmente, o tema pode ser discutido até onde se desejar, mas, com espaço limitado, tentarei analisar as finalidades e aplicações, explicando o mais claramente possível, sem me aprofundar (tarefa das mais difíceis, convenhamos).

**Finalidades** - A natureza dotou o corpo humano de vários meios de perceber o mundo que o rodeia, mas, mesmo com os clássicos cinco sentidos e mais todos os outros que esqueceram ou não puderam catalogar, nosso corpo é um péssimo instrumento de medição, pois além de ter baixíssima precisão, é incapaz de perceber a grande maioria dos fenômenos que ocorrem na natureza.

Temos a noção de tempo, por exemplo, mas não podemos medi-lo com precisão sem o auxílio de um mecanismo ou um aparelho apropriado. Também somos capazes de perceber tensões sob certas condições (às vezes, dolorosamente), mas não temos possibilidades de medi-las apenas com nossos sentidos. E assim ocorre com todas as outras quantidades físicas.

Como geradores, então, somos ainda piores, pois o único sinal que alguns de nós são capazes de gerar, precariamente, é um tom razoavelmente senoidal, através de assobio (experimentem assobiar em um microfone conectado a um osciloscópio e saberão o que quero dizer).

É evidente, portanto, que se necessitamos detetar e medir as quantidades físicas, necessitamos de algo que

seja uma espécie de interface entre nós e o mundo dos fenômenos naturais. Algo que possa captar o que acontece e apresentá-lo de forma acessível aos nossos sentidos e compreensível às nossas mentes qualitativamente. Além disso, é também necessário que essas quantidades nos sejam apresentadas de forma que tenhamos noção de seu "tamanho", ou seja, medidas quantitativamente.

É justamente essa a finalidade primordial dos instrumentos de teste e medição. Eles têm que nos fornecer informações qualitativas e quantitativas a respeito dos fenômenos e quantidades físicas. No caso dos geradores, a finalidade é, de uma certa forma, oposta, isto é, eles devem "criar" e fornecer quantidades que não poderíamos obter sem o seu auxílio e que não estão à nossa disposição, de forma

mesma, ou seja, detetar, analisar e medir quantidades desconhecidas. No caso dos geradores, é gerar quantidades conhecidas, com características determinadas pelo usuário.

Pode parecer, nesta altura, que tudo isto está muito vago e um tanto confuso, mas vejamos o seguinte: finalidade e aplicação estão bastante interrelacionadas e é realmente difícil estabelecer uma distinção clara entre as duas. Por **finalidade** entende-se objetivo, algo a ser concretizado, e **aplicação** refere-se ao emprego de meios para concretizar um objetivo; portanto, a aplicação de instrumentos eletrônicos é simplesmente fazer com que elas cumpram suas finalidades.

Se agora ficou mais confuso ainda, talvez um exemplo ajude a esclarecer: temos em mãos um voltímetro. A finalidade deste instrumento é medir ten-

### Quantidades de tempo, potência e temperatura

Tabela 2

Quantidade	Símbolo	Unidade legal SI	Nome da unidade	Relação
Duração tempo	t	s	segundo	
Freqüência	f	Hz	hertz	1Hz = 1/s
Potência	P	W	watt	1W = 1J/s = 1 N m / s
Temperatura	T t	K °C	kelvin graus Celsius	t = T - 273,15

natural, quando delas necessitamos.

**Aplicações** - Dizer que as aplicações dos instrumentos são inúmeras seria a pura verdade, mas também seria repassar um lugar comum desgastado e falho de imaginação. Fazer uma enorme lista de aplicações específicas seria árido e inútil, pois ninguém iria decorá-la e, além do mais, todos os dias surgem novas aplicações para equipamento eletrônico. Seria também tedioso para o leitor, além de contribuir muito pouco (ou talvez em nada) para a melhor compreensão da idéia básica, que é o mais importante.

Creio, portanto, que a melhor maneira de explicar as aplicações seria relacioná-las com as finalidades. No início do capítulo, referi-me a cinco campos de aplicação, mas não disse que todos eles têm algo em comum: em todos, a finalidade de uso de instrumentos de teste e medição é a


sóis; isto é uma característica própria do instrumento. Pensemos agora no que este aparelho poderá fazer por nós, no que poderemos aplicá-lo. Obviamente vamos usá-lo quando tivermos de medir uma tensão qualquer. Portanto, finalidade é uma característica própria do aparelho, é aquilo que determina "para que serve" o instrumento, enquanto aplicação é o uso que podemos fazer dele, aproveitando suas características.

Mas para compreendermos bem as aplicações dos instrumentos, há ainda um conceito que devemos ter em mente: todos os instrumentos de teste e medição são basicamente (eu disse **basicamente**) constituídos de três partes: uma sensora, outra condicionadora ou manipuladora de sinais, e outra de apresentação de dados ao usuário ou a um outro aparelho ou processador.

A parte sensora pode assumir as mais diversas formas e funções, desde um simples par de pontas de prova, a um sensor de temperatura, uma ponta para alta tensão ou até mesmo um telescópio como o de Monte Palomar. O importante é que esta parte da instrumentação tem a finalidade de captar o fenômeno a ser medido ou observado e de o entregar de forma apropriada à segunda parte do equipamento.

A parte condicionadora de sinal nem sempre leva esse nome. Ela pode ser constituída de várias formas, desde um mero divisor resistivo até um sistema computadorizado. O importante a ser compreendido é que ela tem por objetivo manipular o sinal obtido através da primeira parte e entregá-lo à terceira parte de forma compatível.

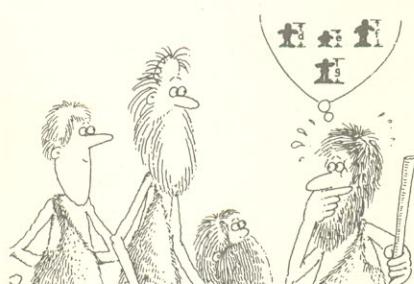A última parte funciona como elemento de comunicação entre o instrumento e seu usuário. Ela pode ser um



galvanômetro, um display digital, a tela de um osciloscópio, uma luz que se acende, uma impressora, uma interface, um terminal de computador etc. Convém notar que o usuário não é necessariamente um ser humano; pode ser uma máquina, por exemplo.

Em resumo, os instrumentos são sempre constituídos de sensor, manipulador ou condicionador de sinal e indicador ou comunicador. Vale ressaltar que o sensor nem sempre é único. Existem instrumentos com dezenas ou até mesmo centenas de sensores, funcionando em grupos, em altíssima velocidade. Naturalmente, tais instrumentos possuem uma parte manipuladora de sinais altamente complexa.

No caso dos geradores, a configuração é mais ou menos inversa, no que se refere ao caminho percorrido pelo sinal. Eles possuem uma seção geradora propriamente dita, uma condicionadora de sinal e uma terceira

que seria a excitadora, ou seja, a que entrega o sinal devidamente condicionado e conformado às necessidades. Por este motivo, eles serão tratados de forma muito resumida adiante.

Para terminar esta parte, gostaria de lembrar que muito papel e tinta já foi gasto ensinando as aplicações de instrumentos eletrônicos. Aqueles mais complexos vêm acompanhados de grossos manuais explicativos e a maioria das indústrias emprega engenheiros de aplicação, cujo trabalho é descobrir todas as formas possíveis de se usar os aparelhos, além de orientar os usuários na sua aplicação (e também, muitas vezes, escrever os tais manuais). Mas, por mais complexos que sejam os aparelhos e por mais intrincadas que sejam suas finalidades e aplicações, serão sempre fundamentados nos conceitos básicos expostos até aqui.

**Tipos e características dos instrumentos** - Até agora falei sobre instrumentação de maneira geral, sem citar especificamente nenhum aparelho. Desejava dar primeiramente uma idéia global a respeito de instrumentação, que pudesse ao mesmo tempo formar uma base de conceitos fundamentais, válidos para toda a instrumentação, de forma a poder criar uma visão mais abrangente do assunto, antes de entrar em pormenores. Agora vamos examinar mais de perto alguns instrumentos usados em trabalho de eletrônica e eletricidade.

Por motivos óbvios, não tenho condições de examinar detalhadamente todo e cada instrumento existente no mundo, nem mesmo em nossa cidade. Por motivos também óbvios, não poderei citar os fabricantes de cada aparelho existente, mas todos eles merecem o nosso mais alto apreço. E por motivos mais óbvios ainda, não poderemos mencionar preços.

**Multímetros** - A lei de Ohm é a mais fundamental da eletrodinâmica; portanto, o instrumento básico, também fundamental para trabalhos em eletrônica e eletricidade, é aquele com o qual se pode medir as quantidades expressas naquela lei. Esse instrumento é normalmente chamado por nomes diferentes, dependendo de quem o usa e onde. Pode ser denominado **multímetro**, que se não é o nome mais correto, pelo menos é o mais fácil de pronunciar. Outros o chamam de mul-



Multímetros digitais típicos, ambos com visor de cristal líquido.

teste que, se devidamente traduzido, deveria ser "multitestador", que já dá margem a interpretação menos séria. Também é denominado VOM, abreviação de volt-ohm-miliamperímetro, tradução literal de *volt-ohm-milliammeter*. E há ainda quem o chame simplesmente de *tester*, o que achamos por demais genérico. Acreditamos que deve haver ainda outros nomes, principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros.

Mas, como quer que seja chamado, estamos nos referindo a um instrumento analógico (e não "análogo", como querem alguns), provido de um galvanômetro em várias escalas, uma ou mais chaves para comutação dessas escalas e um par de pontas de prova. Na figura 1, temos um exemplar desse tão famoso instrumento. Naturalmente, existe uma infinidade de modelos, de todos os tamanhos, com diferentes características, variedade de escalas e... confiabilidade.

Evidentemente, sua função é medir tensão, resistência e corrente, sendo que a maioria possui ainda uma escala em dB (que nunca é usada) e alguns, mais sofisticados, possuem escalas que indicam tensão e corrente nas pontas de prova, para medição de semicondutores, e até mesmo uma para medição de capacidade e indutância, com o auxílio de uma fonte CA externa de 60 Hz.

A faixa de preço desses aparelhos é tão extensa quanto a faixa de modelos existentes no comércio. Evidentemente, o preço está em proporção direta com a qualidade e os recursos disponíveis, como número de faixas de medição, sensibilidade, precisão etc. De qualquer forma, o tipo e sofisticação do instrumento a ser escolhido deve estar mais de acordo com a aplicação que ele terá do que com seu

preço. Um instrumento barato, que não preencha os requisitos necessários, é caro.

Atualmente há uma certa tendência a se desprezar os multímetros analógicos em favor dos digitais, devido ao barateamento destes últimos e da facilidade de encontrá-los à venda no comércio. A maior vantagem dos multímetros digitais (também chamados DMM, do inglês *Digital Multimeter*) sobre os analógicos é sua grande precisão de medida. Deveríamos dizer "exatidão", que seria mais correto, mas o termo "precisão" já se tornou de uso corrente.

**Exatidão** - Seria a capacidade de efetuar medições o mais próximo possível do real, ou seja, do padrão. **Precisão** refere-se à maior ou menor aproximação da medição, em termos de casas decimais. Por exemplo, um aparelho mede uma determinada tensão e obtém 9,81 V, enquanto um outro mede 9,935 V; o valor real é de 9,77 V. Neste caso, o segundo mediu com

maior precisão, mas a medição do primeiro foi mais exata, pois seu erro é quatro vezes menor do que o do outro.

Voltando aos digitais, atualmente é possível adquirir-se um multímetro desse tipo pelo mesmo preço de um analógico de boa qualidade, mas este último ainda continua sendo imprescindível em um laboratório, pelo simples motivo que os digitais não são bons para acompanhar variações, principalmente aquelas relativamente rápidas. Também não são bons para dar idéias da ordem de grandeza dentro de uma faixa, de forma quase que instantânea. Os DMM têm uma característica, chamada "tempo de conversão", isto é, eles demoram certo tempo para converter um sinal analógico colocado em sua entrada para digital. Durante esse período, ele estará mostrando o valor obtido no período de conversão anterior e, se houver uma variação rápida, ele não será capaz de acompanhá-la e registrá-la, ou a registrará incompleta, se ela durar menos


do que dois períodos de conversão.

Por outro lado, os multímetros digitais apresentam três outras características que são vantajosas em relação aos analógicos. A primeira é que a maioria deles apresenta impedância de entrada constante em todas as escalas, mesmo nas mais baixas (geralmente de  $10 \text{ M}\Omega$ ) e alguns mais sofisticados chegam a ter impedâncias superiores a  $1000 \text{ M}\Omega$  nas escalas menores. Isto não acontece nos analógicos, com exceção de uns poucos modelos muito caros, providos de circuitos de entrada com FET (transistor de efeito de campo). A segunda vantagem é que os DMM podem ler valores muito pequenos de tensão, corrente e resistência. E a terceira é sua robustez, pois não possuem partes móveis.


Quanto à precisão, inegavelmente os digitais ganham de longe. A precisão dos analógicos fica geralmente ao redor dos 3 a 5%, podendo ser até de 2% nos de custo mais elevado, ao passo que até os digitais de baixo



## MULTÍMETROS DIGITAIS DE ALTA PRECISÃO

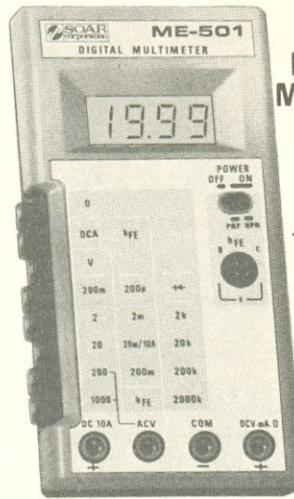

NOVOS  
MODELOS

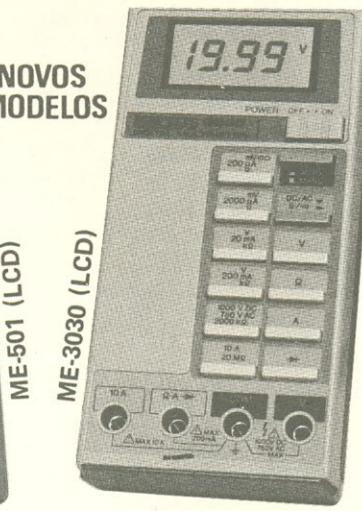

ME-501 (LCD)  
ME-3030 (LCD)

• BAIXO CUSTO

• EXCELENTE DESEMPENHO

(Temos Também Multímetros de Bancada Modelo MC536A)

Representada com Exclusividade no Brasil por



**SCORPIO**

Rua Antonio de Godoi, 122 – 12º andar – cjs. 126/129  
Tel.: 223-5415 – 223-1597 – 222-1183 e 222-3614  
CEP 01034 – SÃO PAULO – SP  
Telex 1136425 – SEON

### "MULTÍMETRO ME-501"

- Display LCD – 3 1/2 dígitos
- V-DC – 200mV a 1.000V. precisão 0,8%
- V-AC – 200V a 1.000V. precisão 1,2%
- A-DC – 200 $\mu$ A a 10A precisão 1,2%
- OHM – 2K a 2M precisão 1,0%
- Proteção contra sobre-cargas em todas as escalas
- Teste de diodos
- Teste direto de hFE de transistores
- Tempo de vida da bateria 300 horas (típica).

### "MULTÍMETRO ME-3030" (similar ao FLUKE 8020A)

- Display LCD – 3 1/2 dígitos
- V-DC – 200mV a 1.000V. precisão 0,25%
- V-AC – 2000mV a 750V precisão 0,5%
- A-DC – 200 $\mu$ A a 10A precisão 0,75%
- A-AC – 200 $\mu$ A a 10A precisão 1,0%
- OHM – 200 a 20M precisão 0,25%
- Proteção contra sobre-cargas em todas as escalas
- Teste de diodo
- Teste de condutividade com som audível
- Mudança de escala automática ou manual

Desejo receber pelo reembolso, o multímetro SOAR.

NOME: .....  
EMPRESA: ..... N° .....

RUA: ..... CIDADE: ..... ESTADO: .....

CEP: ..... CIC: ..... RG: .....

TEL: ..... MODELO:  ME-501 (LCD) Cr\$ 450.769,00

MODELO:  ME-3030 (LCD) Cr\$ 619.228,00

REEMBOLSO:  VARIG  VALE POSTAL  CHEQUE VISADO

custo podem ter precisão de 0,5 ou mesmo 0,25%. À medida que os modelos vão se sofisticando (e encarecendo), a precisão também aumenta, para 0,1, 0,05% e melhor.

Cabe aqui esclarecer um ponto bastante importante: existem multímetros digitais de 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 e 6 1/2 dígitos, e isto também tem muito a ver com a exatidão da medida. Vamos elucidar com um exemplo: um DMM de 3 1/2 dígitos ao medir 100,0 V, digamos, poderá indicar apenas uma casa depois da vírgula (ou seja, 100,0), o que torna impossível uma precisão melhor do que 0,1%, pois 0,1% de 100 V é 0,1 V, o que é o máximo possível de resolução da escala. Além disto, a precisão é normalmente expressa por uma certa porcentagem da leitura, mais ou menos um certo número de dígitos - digamos, 0,1% da leitura,  $\pm 1$  dígito.

Isto significa que, no exemplo anterior, a leitura de 100,0 V poderia ser de uma tensão real entre 99,8 e 100,2 V, o que equivale a uma precisão efetiva de 0,2%.

Estou fazendo estas considerações sobre precisão porque muitas vezes o comprador "distraído" pode não ter uma idéia clara das características reais do instrumento que está adquirindo e levar algo que não preencha realmente as suas necessidades, ou então efetuar medições acreditando que o está fazendo com uma certa exatidão, quando na realidade não está.

Por isso quero enfatizar a necessidade de uma atenção especial às especificações dos instrumentos, não somente por ocasião da sua compra, mas também durante seu uso, para não incorrermos em erros do tipo exemplificado atrás e outros, como no caso dos instrumentos analógicos, cuja precisão é expressa em uma porcentagem de fundo de **escala** e não de **leitura**. Isto que dizer que, em uma escala de 100 V, por exemplo, com uma precisão de  $\pm 3\%$ , a precisão será de 3 V para **toda** a escala; ou seja, se for efetuada uma medição de 30 V, a leitura será de  $30 \pm 3$  V ou, em outras palavras, um precisão **real** de 10%! Essa é outra vantagem dos digitais, pois sua precisão é a da leitura, e não do fundo de escala.

Mas não podemos, com tudo isto, esquecer que os analógicos ainda possuem grandes vantagens e uma prova disso é que os aviões mais mo-

dernos usam instrumentos analógicos; uma das razões é que eles dão uma idéia da grandeza da medição através de um simples olhar, pela posição do ponteiro na escala, sem necessidade de se ler um número e interpretá-lo. Quando não se tem necessidade de alta precisão, mas sim de rapidez de leitura, isto é decididamente uma vantagem. Outro exemplo é o dos conta-giros de automóveis. Alguém que já tenha tentado dirigir um carro com conta-giros digital e realmente usá-lo, sabe bem a que me refiro. E se não o fez, lembre-se que os Fórmula 1 usam conta-giros analógicos. Por que será?

Voltando aos multímetros digitais, vejam na figura 2 uma foto de alguns deles. Note que possuem várias faixas de medição, em escalas de tensão CC e CA, corrente idem e resistência. E aí está algo mais em que o

dem corrente alternada.

Quanto aos DMM existentes à venda, há um grande número de marcas e modelos, desde os mais simples, vendidos em forma de kit e destinados principalmente a amadores, até os altamente sofisticados, com escalas de condutância, memória para retenção de leitura, cancelamento de desvio do zero e outros "luxos". Ultimamente têm surgido multímetros digitais (adivinhem!) "microprocessadorizados", contendo a personagem mais badalada do momento nos meios eletrônicos: o microprocessador. Estes aparelhos sofisticadíssimos são naturalmente programáveis e capazes de proezas incríveis, como a de calcular e mostrar a porcentagem de desvio de uma medição em relação a um valor previamente estabelecido ou efetuar várias leituras a intervalos de tempo pré-programados, armazenando-as em uma memória, para depois apresentá-las, mediante chamada, em ordem crescente ou decrescente.

Quanto ao tamanho e peso dos DMM, existem atualmente modelos muito pequenos, que cabem perfeitamente no bolso e são levíssimos, com cerca de 400 g; mas mesmo os modelos de bancada, devido à crescente miniaturização dos componentes e a integração em larga escala, não são muito grandes nem pesados, sendo que dimensões em torno de 20 x 8 x 25 cm são mais ou menos padronizados para vários modelos. Quanto aos preços, estão situados em faixa muito ampla, dependendo da marca e modelo.

Até agora apresentamos os multímetros analógicos e digitais de uma maneira um tanto comparativa e não separadamente, o que foi feito com a finalidade não de confundir, mas de ressaltar as diferenças fundamentais entre os dois tipos. Se me fosse perguntado qual dos dois tipos é o melhor, eu perguntaria: melhor para quê? Tudo depende da aplicação. Creio que o ideal seria ter os dois tipos, mas para quem puder adquirir apenas um e for o seu primeiro, inegavelmente o melhor é o digital. Porém, mais cedo ou mais tarde, ele irá sentir a falta de um analógico. Mesmo que seja apenas para tentar descobrir o defeito do digital quando este pifar...

Depois do multímetro, o instrumento mais útil em um laboratório de eletrônica é o osciloscópio. Este será, portanto, o objetivo de discussão no próximo número, entre outros. ●

## Os multímetros analógicos e digitais coexistem na indústria

digital sobrepuja o analógico, pois estes geralmente medem resistências com pouca exatidão e não podem medi-las de valores muito baixos, ao passo que os digitais, mesmo os mais simples, possuem resolução de medida de 100 miliohms; e, se for de 4 1/2 dígitos, a resolução será de 10 miliohms. A escala mais alta de resistência é, geralmente, de 20 MΩ, mas existem aparelhos com escalas mais elevadas, como 300 MΩ, por exemplo.

Ainda na faixa de resistência, alguns DMM possuem uma escala especial para medição de junções de semicondutores, que é extremamente útil e precisa, pois funciona pelo princípio de injetar corrente e medir a queda de tensão. Sabendo que em uma junção de silício a queda deve estar entre 0,6 e 0,8 V, obtém-se indicação precisa das condições do semicondutor com uma única medição de cada junção.

Em medição de corrente, os digitais também são melhores do que os analógicos, não somente pela maior precisão, mas também porque me-



# OCCIDENTAL SCHOOLS®

cursos técnicos especializados

Al. Ribeiro da Silva, 700 - C.E.P. 01217 - São Paulo - SP


*O futuro da eletrônica e eletrotécnica está aqui!*

## 1 - Curso de eletrônica - rádio - televisão

\*eletrônica geral \*rádio \*televisão preto & branco \*televisão a cores \*áudio \*eletrônica digital \*vídeo cassete

com  
todos esses  
materiais para  
tornar o seu  
aprendizado  
fácil e agradável

KIT - 1 :  
CONJUNTO DE EXPERIÊNCIAS

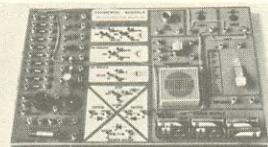

pequeno laboratório para montagem de 65 circuitos abrangendo: eletrônica básica, rádio-comunicação, etc.


KIT - 2 :  
CONJUNTO DE FERRAMENTAS



jogo de ferramentas para montagem de kits, reparo e manutenção de aparelhos eletrônicos em geral

A Occidental Schools é a única escola por correspondência, com mais de 35 anos de experiência internacional, dedicada exclusivamente ao ensino técnico especializado em eletrônica eletrotécnica e suas ramificações

KIT - 3 :  
INJETOR DE SINAIS

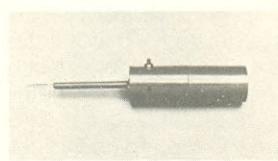


injetor de sinais, com circuito integrado, para pesquisas de defeitos nos circuitos eletrônicos em geral

KIT - 4 :  
RÁDIO TRANSISTORIZADO



para melhor assimilação da teoria, você irá montar este rádio de 4 faixas (AM) de ótima sensibilidade e seletividade

KIT - 5 :  
TV TRANSISTORIZADO

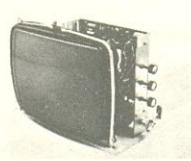

além de analisar cada seção do receptor, ao concluir o curso você terá em mãos um televisor montado por você!

KIT - 6 :  
COMPROVADOR DE TRANSISTORES



de grande valia nos serviços de reparo de equipamentos. Em poucos segundos acusa se o componente está defeituoso

## 2 - Curso de eletrotécnica e refrigeração

\*eletrotécnica geral \*elétronos eletrodomésticos \*instalação elétrica \*refrigeração \*ar condicionado

KIT - 1 :  
COMPROVADOR DE TENSÃO




você terá a oportunidade de montar este comprovador, para testes rápidos de níveis de tensão e fase da rede elétrica

KIT - 2 :  
CONJUNTO DE EXPERIÊNCIAS



mini-laboratório para você montar dispositivos básicos de circuitos elétricos, pilha voltaica, motor e galvanoplastia

KIT - 3 :  
CONJUNTO DE FERRAMENTAS

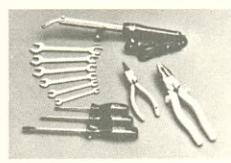

ferramentas de alta qualidade, essenciais na execução, manutenção e reparo de instalações elétricas


KIT - 4 :  
CONJUNTO DE REFRIGERAÇÃO



equipamento básico para reparo de aparelhos residenciais e comerciais de refrigeração e ar condicionado

além dos kits,  
juntamente com as  
lições você recebe  
plantas e projetos de  
**instalações elétricas,**  
**refrigeração e ar condicionado**  
residencial, comercial e industrial

KIT - 5 :  
CLAMP TESTER

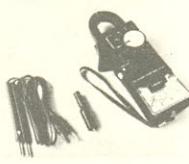

você ainda recebe este valioso clamp tester, para medir com precisão a tensão e corrente da rede elétrica

### EM PORTUGAL

Aos interessados residentes na Europa e África, Solicitem nossos catálogos no seguinte endereço:  
Beco dos Apóstolos, 11 - 3º DTO  
Caixa Postal 21.149  
1200 LISBOA - PORTUGAL

Solicite  
nossos  
Catálogos

**GRÁTIS**



À  
Occidental Schools  
Caixa Postal 30.663  
01000 São Paulo SP  
Solicito enviar-me grátis, o catálogo ilustrado do curso de:

indicar o curso desejado \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_

C.E.P. \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

# Menos instruções, VLSI mais rápida

É a tese por trás do RISC, o computador que emprega um conjunto reduzido de instruções, baseado num microprocessador de 32 bits

As vantagens da simplicidade já foram cantadas em prosa e verso, desde os epigramas de Henry D. Thoreau ("simplifique, simplifique" era seu redundante conselho) até o corrosivo KISS (*Keep It Simple, Stupid*) de nosso século. Esse mesmo conselho está sendo oferecido desde 82 aos projetistas da integração em altíssima escala, apoiado por um forte argumento: um microprocessador de 32 bits projetado por estudantes, que funcionou na primeira tentativa e ultrapassou o desempenho de vários processadores comerciais, como o 432 da *Intel*, o 68000 da *Motorola* e o VAX 11/780 da *Digital*.

David Patterson, principal arquiteto desse circuito VLSI e professor da Universidade da Califórnia (UCLA), atribui esse desempenho ao pequeno e simplificado conjunto de instruções. De fato, o integrado ficou conhecido como RISC (*Reduced-Instruction-Set Computer*), em contraste com o que Patterson chama de CISCs, ou computadores com um conjunto bastante complexo de instruções e que prevalecem atualmente na indústria.

O circuito RISC dispõe de apenas 31 instruções que, por projeto, são executadas em um único ciclo de *clock* e são todas do mesmo tamanho. Dentre elas, somente os comandos de carregamento e armazenamento têm acesso à memória; o restante opera entre registradores do integrado.

Quando testado em vários programas de *benchmark*, o componente RISC superou todos os outros. Comprovando essa tese, outros processadores semelhantes ao RISC demonstraram sua superioridade sobre os CIs de instruções complexas; há, por exemplo, o MIPS, desenvolvido pela

Universidade de Stanford, também da Califórnia, e o microcomputador IBM-801.

Outros projetistas de computadores, porém, questionam a afirmação de que o grupo reduzido de instruções seja responsável pelo bom desempenho; há um consenso geral, por outro lado, de que o CI não pode ser ignorado e que a indústria tem muito o que aprender com ele.

Como regra geral, o desempenho da UCP é determinado não só pela frequência de *clock*, mas também pelo número de instruções executadas e a eficiência de execução. Engenheiros encarregados de escrever compiladores, que se defrontam com o problema de "casar" a semântica de linguagens de alto nível com a da linguagem de máquina, consideram em geral as instruções mais complexas difíceis de implementar, pelo fato de exigirem muitas instruções de máquina.

O problema deriva do fato que, quanto mais elevado o nível da linguagem, maior tende a ser o "descasamento" semântico. Além disso, um programa que tem de ser compilado em um grande número de instruções de máquina, poderá tomar um tempo excessivo para rodar, particularmente quando a UCP deve permanecer inativa durante a transferência de dados da e para a memória. A abordagem RISC contorna as instruções complexas e tem como objetivo a máxima eficiência da UCP, baseando-se no compilador para produzir seqüências otimizadas de instruções.

**Projeto engavetado** - A IBM americana deu início ao seu projeto 801 em 1975, a fim de investigar o valor da ar-

quitetura dos computadores. O hardware do 801, construído com integrados da lógica ECL, utilizando a integração em média escala, registrou a fantástica cifra de 10 milhões de instruções por segundo.

Essa máquina, no entanto, não foi construída com o objetivo de torná-la um produto comercial; o projeto está agora sendo simulado em um IBM 370, enquanto o verdadeiro 801 goza de uma honrosa aposentadoria, em um museu do estado de Nova Iorque.

Mark Auslander, gerente de software de 801, salienta que o usuário da arquitetura de um computador é o compilador e não o programador humano. A principal preocupação do projetista de compiladores deve ser a de determinar se os comandos serão executados por uma única instrução ou por uma seqüência delas. "A maioria das instruções complexas pode ser executada por uma seqüência de instruções simples, controlada por memória RAM", afirma. O projeto do 801 serviu simplesmente para expor esse microcódigo ao software. "A idéia por trás dos conjuntos reduzidos de instruções", continua Auslander, "é a de fazer, no tempo de compilação, aquilo que se pode computar uma só vez e de realizar em hardware, durante a rolagem do programa, aquilo que se faz sempre".

Por ser inteiramente formada por principiantes, a equipe de estudantes de Patterson nem tentou produzir um integrado excepcionalmente rápido e compacto; de fato, foram utilizados traçados de 4 µm do projeto. O programa de traçado, chamado César e também desenvolvido na UCLA, foi deliberadamente restrito a um desenho tipo "Manhattan" — ou seja, formado apenas por horizontais e verticais — resultando numa pastilha relativamente grande, de 10,3 por 9 mm.

Patterson atribui o rápido sucesso do projeto à simplicidade do RISC, que deu grande regularidade ao circuito. Define-se "regularidade" do traçado de um CI como a razão entre o número de transistores que devem ser usados e aquele que foi realmente utilizado.

No caso do RISC, apenas um transistor em 25 (ou seja, 1.800 dos 45 mil utilizados) teve que ser projetado separadamente; o restante pôde ser copiado diretamente, sem problemas. Quanto ao desempenho, pelo fato de não exigir uma grande seção de con-

trole, o integrado reservou uma boa área para 78 registradores de 32 bits, que vieram aliviar a UCP do trabalho de transferir dados para fora e para dentro da memória. Esses registradores tornaram-se ainda mais eficientes pela sobreposição de registradores lógicos — o que minimizou o movimento de dados em chamadas de procedimento.

**Disputa** - Alguns projetistas insistem que não foi a abordagem RISC em si a contribuir para o elevado desempenho do integrado, mas sim a técnica dos registradores sobrepostos. Patterson retruca que, se tivessem sido mantidos o conjunto complexo de instruções e a memória ROM de controle associada, simplesmente não haveria lugar para tais registradores. Esse argumento, apesar de plau-

sível, é considerado pouco científico em alguns meios.

O sistema RISC, porém, não é novo e nem só na UCLA ele é considerado uma coisa útil. Outro grupo de estudantes, desta vez em Stanford, em suas aulas de projeto, surgiram com o MIPS, que promete superar o próprio 68000. A exemplo do RISC, o integrado MIPS emprega registradores para evitar carregamentos e armazenamentos de memória e todas as suas instruções são executadas num único ciclo de *clock*.

Esse "primo" do RISC ainda não havia sido testado, em fins de 82, mas o projetista John Henessey podia provar, através de simulações, que o MIPS era quase quatro vezes mais rápido que o 68000 — isto, rodando um *benchmark* destinado a computadores denominado *Puzzle*. Henessey estimava, na época, que o integrado

MIPS poderia executar dois MIPS.

Há notícia, também, de que alguns dos principais fabricantes de integrados, como IBM, TRW, Fairchild, HP e Digital, estão investigando suas próprias arquiteturas RISC. O conjunto de CIs NCR/32, por exemplo, assemelha-se ao hardware RISC em sua estrutura de comando.

O fenômeno RISC gerou muita controvérsia na comunidade VLSI, onde os relatórios de Patterson foram chamados de "descrições de um trabalho incompleto". Mas seu objetivo básico, segundo o próprio Patterson, era generalizar o projeto de computadores, tornando-o acessível a pessoas com uma gama mais ampla de experiências. E, para apoiar esse esforço, basou-se no RISC.

© - Copyright Electronics International

## RISC: projeto mais rápido e simples?

O microprocessador 432, da Intel, é freqüentemente citado como exemplo flagrante do modelo que utiliza um conjunto de instruções complexas, aplicado à integração em altíssima escala. Justin Rattner, porém, um dos principais projetistas do 432, não crê que o rótulo seja adequado. Como o RISC, o processador da Intel é uma máquina verticalmente microcodificada, com apenas alguns campos em cada instrução e com a maioria das instruções executadas num único ciclo da UCP. A diferença reside, segundo Rattner, na interface com a linguagem de alto nível, que no 432 é embutida no CI e no caso do RISC, fica aberta ao programador.

Além disso, Rattner hesita em admitir que o sistema RISC seja inherentemente mais rápido e fácil de projetar. Ele se justifica dizendo que, "pela simplificação do conjunto de instruções, essa abordagem não permite que sua arquitetura tire proveito de estruturas lógicas mais poderosas". Como exemplo, ele cita a operação de multiplicação, que no RISC deve ser feita por uma iteração de deslocamento e soma, enquanto um CI dotado de instruções complexas pode dispor

de uma instrução específica de multiplicação, muito útil em processamento de imagens. Ademais, continua Rattner, o modelo de memória do RISC é bastante simples — lendo ou escrevendo apenas uma palavra por vez. Em contrapartida, as memórias RAM dinâmicas são capazes de ler 8, 12 ou 16 bytes por vez e canalizar os dados por um barramento.

Grande parte do desempenho do RISC deriva de seu sistema exclusivo de sobreposição de registradores, afirma Rattner. O projetista do 432 mostra-se cético, também, sobre a alegação de que o método RISC simplifica o projeto e, portanto, reduz o tempo de desenvolvimento. "Dizem que o integrado foi desenvolvido em 6% do tempo tomado pelo 432", observa. "Concordo, mas realizaram apenas 6% do trabalho". Isto porque, segundo Rattner, o projeto RISC não inclui unidades de ponto flutuante e de gerenciamento de memória.

Por outro lado, ele aprova sem reservas alguns aspectos da abordagem, como a importância da rápida decodificação e execução das instruções. O predomínio é das instruções simples, diz ele, e não

há dúvida que devem ser decodificadas e executadas num só ciclo de clock. Em sua opinião, entretanto, uma arquitetura que se apegue radicalmente ao RISC pode limitar demais o projetista. Ao dispor de uma interface de alto nível, continua ele, as seqüências de microcódigos — como deslocamento de blocos ou chamadas de procedimento — podem ser implementadas em hardware, mas apenas se a máquina aceitar tais instruções. Ele finaliza sentenciando que, "do ponto de vista da evolução técnica, o sistema RISC pode amarrar demais o projetista".

Uma solução, sugere Rattner, seria introduzir subconjuntos RISC de formato fixo e ciclo único em arquiteturas convencionais; nesse caso, as instruções complexas poderiam continuar a ser codificadas em memória ROM. A ramificação com retardo e a sobreposição de registradores, desenvolvidas para o RISC, podem ser perfeitamente aplicadas a arquiteturas diferentes e é provável que sejam seriamente consideradas. "Na próxima geração de CIs, poderemos incorporar as idéias lançadas pelo RISC, sem afetar a arquitetura vigente".

## BRASIL

# ABC-Xtal vai produzir fibras óticas

Quando, em maio próximo, forem inauguradas em Campinas as instalações da ABC-Xtal terá sido dado, sem dúvida nenhuma, um grande passo no desenvolvimento de tecnologia de ponta no Brasil. A principal atividade da fábrica será a produção de fibras óticas — fios de quartzo fundido, extremamente finos, por onde passam sinais luminosos — destinadas ao setor de telecomunicações. Seu principal cliente será justamente quem lhe forneceu a tecnologia: a Telebrás.

Esse fato é de fundamental importância para o país, pois assegurou que uma empresa nacional passasse a atuar num mercado bastante promissor e, principalmente, tornou possível o aproveitamento das pesquisas desenvolvidas nos laboratórios da Universidade de Campinas e no CPqD — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento — da própria Telebrás.

Isso certamente não ocorreria se as fibras fossem desenvolvidas no Brasil por uma empresa estrangeira. Afinal, mesmo que inicialmente as empresas estrangeiras desenvolvessem a tecnologia necessária para a fabricação da fibra, haveria o risco de que elas não continuassem investindo em pesquisa, após o início da produção.

**A compra da X-tal** — Grande parte dos equipamentos da ABC-Xtal vieram da X-tal, empresa sediada no Rio

de Janeiro e que teve seu controle acionário transferido para a ABC-Sistemas Eletrônicos, subsidiária do grupo mineiro ABC-Empreendimentos e Participações. A X-tal já possuía uma certa experiência na produção das fibras, mas apenas em aplicações industriais, como telemetria, além de produzir cristais osciladores.

Num investimento de US\$ 1,5 milhão, a ABC-Xtal produzirá 1.500 km de fibras por ano; entretanto, segundo a própria empresa, dentro de seus 1.300 m<sup>2</sup> de área será possível produzir anualmente 3.000 km de fibra. De acordo com José Mauro Leal Costa, diretor técnico da ABC-Xtal, a empresa atuará também em outros segmentos, além de telecomunicações, com o objetivo de fornecer os sistemas completos de transmissão.

Este propósito também é compartilhado pela Pirelli, apesar da empresa ter sido impedida de fornecer fibras óticas para a Telebrás, devido ao estabelecimento da reserva de mercado por cinco anos. Porém, segundo o seu gerente de engenharia de cabos, Carmine Taralli, a Pirelli atuará na área militar e, recentemente, recebeu pedido de uma concessionária de energia elétrica, a Eletronorte, para o fornecimento dessas fibras. Além disso, está incluída entre as nove fabricantes que fornecerão cabos para revestimento das fibras à Telebrás.

O futuro das fibras no mercado mundial, diga-se de passagem, apresenta excelentes perspectivas, devido às suas características, que proporcionam vantagens em relação ao sistema atual. Por ser um dielétrico, a fibra é imune a interferências, particularmente de natureza eletromagnética, ou qualquer outro ruído. Além disso, apresenta altíssima resistência a radiações nucleares; pequenas dimensões; baixo peso; e ausência de diafonia.

**Modelo de desenvolvimento** — O projeto de fibras óticas nasceu em 1975, na Unicamp, financiado pela Te-

lebrás, com pouquíssimos recursos humanos e quase sem laboratório especializado. Por isso, de acordo com Leal Costa, “ele acabou servindo como modelo de desenvolvimento de uma tecnologia de ponta no Brasil; pois foi aqui que desenvolvemos técnicas de processo, a estrutura para o atual estágio de industrialização e formamos o pessoal especializado”.


Em 1978, o grupo se dividiu em dois subgrupos; um deles atua no Instituto de Física da Unicamp, desenvolvendo um trabalho mais acadêmico, voltado para a área de recursos humanos, através de teses de mestrado e doutorado. Esse pessoal e, sua maioria, forma hoje a equipe da ABC-Xtal como gerentes e técnicos.

O segundo grupo ficou no próprio CPqD da Telebrás, para o aperfeiçoamento da tecnologia em si. Em 1983, o projeto finalmente atinge um nível considerado satisfatório, permitindo sua transferência para a indústria.

**As fibras no mundo** — “A qualidade de uma fibra ótica é determinada por sua banda passante e sua atenuação”, explica Chaim Tencer, gerente de engenharia de telecomunicações da Pirelli. Segundo ele, desde o início do desenvolvimento das fibras óticas, na década de 60, até os dias de hoje, a atenuação foi reduzida para um milésimo, a capacidade de transmissão aumentada dezenas de vezes e as aplicações se diversificaram.

Para se ter uma idéia geral do nível do desenvolvimento, em 1966 as fibras apresentavam uma atenuação variável de 2000 a 3000 dB/km e eram utilizadas principalmente na medicina e instrumentação. Conforme o índice de atenuação foi baixando, suas aplicações ampliaram-se, sendo que para uso específico em telecomunicações a fibra somente viabilizou-se no início da década de 70.

O estágio tecnológico da época permitiu uma redução da atenuação para 20 dB/km — com uma fibra desenvolvida nos laboratórios da Corning Glass Works, dos Estados Unidos. Hoje, a atenuação está em torno de 3,0 dB/km a 800 nm e 1,5 dB/km a 1.300 nm; e a largura de banda, de 600 e 800 MHz.km, respectivamente. No entanto, acrescenta Tencer, o marco que possibilitou o uso da fibra como meio transmissor aconteceu em 1962, quando experiências utilizando laser semicondutor obtiveram êxito.

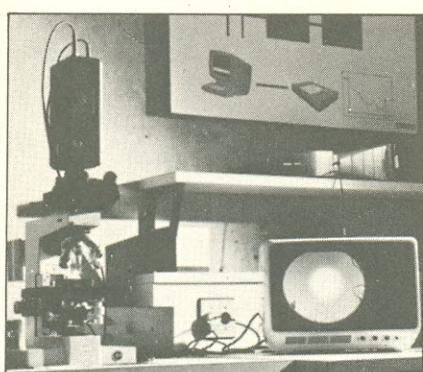


Ampliação da fibra onde se vê o núcleo e as várias camadas de vidro.

# Desfrute de toda potência do seu micro!

**LANÇAMENTO**

PLINIO BORGES

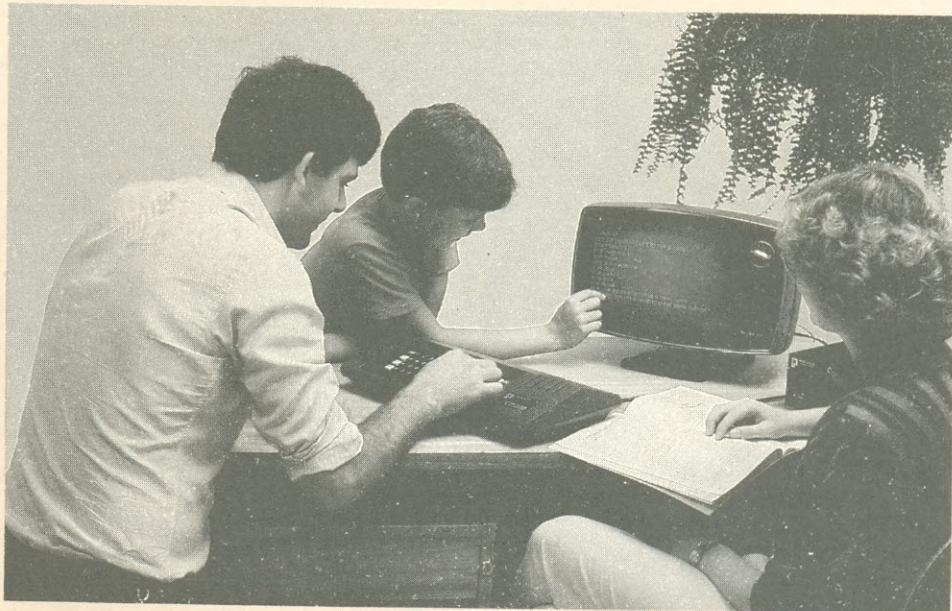

## APLICAÇÕES PARA O SEU TRS-80\*


**Howard Berenbon**

Finalmente em português, um livro só de programas.

Pelo preço de uma fita cassete você adquire 29 aplicações diferentes para seu computador, desde os programas

profissionais como um guia para compra de imóveis, até os jogos educativos. Todos muito bem explicados, incluindo amostras de sua operação, para que você possa entendê-los e até mesmo alterá-los de acordo com suas necessidades e

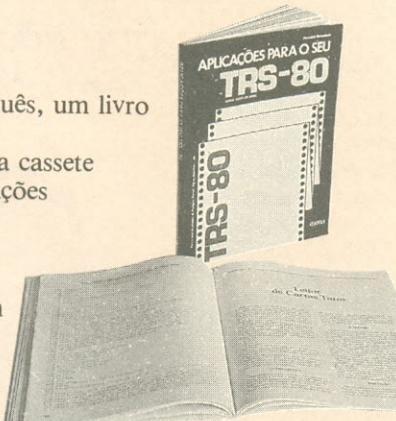preferências, tornando-os personalizados. Os programas estão escritos em BASIC Níveis I e II, podendo rodar em qualquer equipamento compatível com os TRS-80 Modelos I e III (Prológica, Dismac, Digitus, Sysdata, etc.)



Apenas  
Cr\$ 7.500,

## Veja alguma das aplicações:

- Discagem Telefônica
- Cronômetro Digital
- Labirinto de Htan — Um jogo para prática de aritmética
- Teste de Percepção Visual
- Guia para Compra de Imóveis
- A Dieta Básica
- Mensageiro
- Conversões Decimais para Hexadecimais
- Leitor de Cartas Tarot
- E muitos outros!

ADQUIRA-O NA SUA LIVRARIA DE CONFIANÇA OU PREENCHENDO O CUPOM ABAIXO

Em anexo estou remetendo a importância de Cr\$ \_\_\_\_\_ em Cheque N° \_\_\_\_\_ c/Banco \_\_\_\_\_ ou Vale Postal N° \_\_\_\_\_ (enviar à Agência Central SP) para pagamento de \_\_\_\_\_ livro/s "APLICAÇÕES PARA O SEU TRS-80" que me sera/ão remetido/s pelo correio.

Cheque ou Vale Postal, pagável em São Paulo, a favor de:  
EDITELE Editora Técnica Eletrônica Ltda.  
Caixa Postal 30.141 — 01000 — São Paulo — SP

Nome Principal \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_


Bairro \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_  
Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

(Se não quiser destacar esta folha pode enviar xerox ou carta com os dados completos)

Apenas Cr\$ 7.500,  
Preço válido  
por tempo limitado

\*Título da "Howard W. Sams"

O uso da fibra não implica em grandes modificações nos sistemas onde eventualmente seja implantada. Ela exige apenas o uso de um conversor eletróótico que utiliza diodos laser. Dessa forma, em telecomunicações, por exemplo, cada central telefônica terá um destes conversores que transformará os sinais elétricos em luminosos. Quando as distâncias forem longas, haverá necessidade de se instalar repetidores de sinais. Como a produção de fibras óticas da ABC-Xtal inicialmente será pequena, os diodos la-

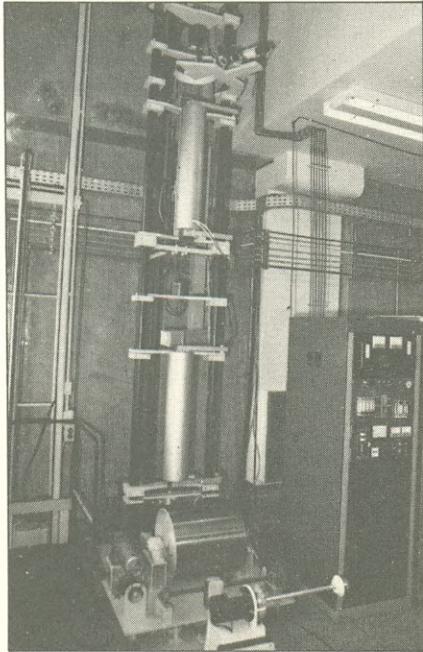

Torre de estiramento da fibra, do centro de pesquisa da Pirelli.

serão produzidos em escala piloto pelo CPqD da Telebrás.

Segundo informações da Telebrás, a Telesp receberá os primeiros cabos para implantá-los em novos entroncamentos de centrais telefônicas ou substituindo cabos instalados há alguns anos e que apresentam defeitos.

**Composição e família das fibras óticas** — A fibra ótica é formada por um núcleo, casca e revestimento de náilon. Quando o núcleo e a casca são de sílica pura, ela é utilizada para interligações a longas distâncias — telecomunicações especificamente — por apresentar melhor qualidade. Mas ainda existem fibras em que núcleo e casca são de vidros compostos, núcleo de sílica e casca de plástico, e núcleo e casca de plástico, esta última com aplicações em curtas distâncias. Portanto, o uso da fibra é fator determinante para escolha do material que deverá ser empregado.

De acordo com o atual estágio da tecnologia, existem três famílias de fi-

bras: Índice por degraus (*Step Index*), Índice Gradual (*Graded Index*) e Monomodo (*Single mode*), sendo as duas primeiras classificadas de multimodo. *Índice por degraus* — possui dois índices de refração constantes, um para o núcleo outro para casca — esta possui um índice de refração menor do que o núcleo, para permitir a “reflexão total”, princípio de propagação da luz numa fibra ótica. Este tipo de fibra tem aplicações na telemetria e telecomando, em regiões de alta interferência eletromagnética, pois não transmite grandes quantidades de informações. É facilmente confeccionada.

*Índice Gradual* — neste caso, o índice de refração do núcleo é variável: a fabricação já é bem mais complexa, exigindo equipamentos mais sofisticados e maior especialização dos recursos humanos. E a fibra ideal para telecomunicações. Atualmente vem sendo utilizada em sistemas com capacidade de transmitir até 2 mil canais telefônicos.

*Monomodo* — Ainda em fase de desenvolvimento, inclusive no Brasil. Futuramente substituirá as fibras Índice Gradual, pela sua capacidade de transmissão bem maior. O perfil do índice de refração desta fibra pode ser tanto constante como variável e sua principal vantagem é a de propagar a luz de um único modo.

A confecção da fibra ótica parte do cristal de quartzo natural, do qual o Brasil possui uma das maiores reservas de jazidas no mundo. A partir de um processo de difusão, é obtida a matriz para a fabricação das fibras, de sílica pura — esta matriz, insumo básico para a produção da fibra, é importada da Alemanha.

O processo de fabricação difundido em vários países, conhecido por Deposição por Oxidação de Vapor (*Chemical Vapour Deposition*) consiste na fabricação de "pré-formas" e no seu estiramento. Este processo se divide em várias tecnologias que se diferenciam pelo método de obtenção da "pré-forma". A técnica desenvolvida no CPqD da Telebrás é a da Modificação da Deposição por Oxidação de Vapor (*Modified Chemical Vapour Deposition*). Esta técnica consiste na deposição de camadas de vidros de composições variadas, por oxidação de vapor, no interior de um tubo de silica. Estes materiais depositados formam o núcleo.

Após a confecção da pré-forma, ela é estirada; simultaneamente a esse processo de puxamento da fibra, é aplicada sobre a mesma um revestimento de plástico.

Este processo serve para todos os tipos de fibras, seja índice gradual, por degraus ou monomodo.

**Rite  
Rite  
Rite  
Rite  
Rite  
Rite  
Rite  
Bits**

*Assine a  
revista de  
microcomputadores  
que não é escrita  
em computês.*



E.U.A.

# NASA quer processar cristais no espaço

Apesar dos poucos resultados práticos, os experimentos destinados a desenvolver, no espaço, materiais semicondutores com baixo índice de defeitos já despertaram grandes esperanças para uma produção comercial em órbita a partir de 1990. Os responsáveis pela agência espacial americana estão bastante interessados no processamento de cristais e ligas de difícil produção na Terra. Entre esses materiais estão o telureto de mercúrio-cádmio (empregado em dispositivos de infravermelho) e o iodeto mercúrico (para detetores de radiação X e gama de alta resolução).

A NASA já assinou, inclusive, um contrato com uma empresa da Flórida, visando a produção e comercialização do arseneto de gálio. No entanto, os próprios líderes desses projetos admitem que grande parte do trabalho de desenvolvimento dos equipamentos e processos — a fim de tirar o máximo proveito das vantagens da ausência de gravidade — ainda está para ser feito.

**Laboratório** - Vários proponentes de experimentos no espaço acham que ainda é muito cedo para considerar a produção em órbita. Eles preferem ver o espaço como um laboratório de baixa gravidade, por enquanto.

"A coisa mais importante a ser extraída desse trabalho é uma melhor compreensão dos parâmetros físicos para nossos modelos teóricos, o que temos agora oportunidade de verificar através desses experimentos", observa Robert M. Sandfort, gerente de tecnologia de cristalização da Monsanto, um dos grandes fornecedores de materiais semicondutores. Sandfort está aguardando a liberação de uma verba do governo federal para a construção de uma grande estação ou plataforma orbital, antes de pensar em investir na produção espacial.

De fato, segundo ele, os mesmos aperfeiçoamentos no processamento de cristais poderiam ser obtidos na Terra, utilizando-se campos magnéticos para conter o fluxo ou reduzir a

profundidade do material fundido — o que proporciona maior uniformidade na produção. "É mais provável que os fabricantes começem por essas soluções a curto prazo, antes de investir grandes somas naquilo que poderá ser a solução final: processamento no espaço", conclui.

Cientistas da NASA e de outros órgãos mantêm intensas pesquisas sobre as relações existentes entre a gravidade e as forças que afetam os cristais fundidos durante o processamento. As chamadas **correntes de convecção** — provocadas principalmente pela ação da gravidade terrestre — causam deslocamentos internos nos materiais fundidos, resultando numa distribuição desuniforme de dopantes. Isso dá origem a cristais imperfeitos, com defeitos capazes de reter cargas ou espalhar portadores. Com a integração crescente dos componentes, que está levando a geometria dos dispositivos para dimensões submicro-métricas, esse fenômeno poderá tornar-se um grande problema no futuro.

A questão básica, porém, permanece: qual o grau de perfeição dos cristais e de uniformidade dos dopantes que pode ser obtido no espaço? Lá, os efeitos da gravidade são reduzidos em cerca de 1 milhão de vezes; essa força, conhecida pelos cientistas como microgravidade, é chamada normalmente de "gravidade zero".

**Novo efeito** - Dois pesquisadores em especial esperam por respostas àquela questão: Achim Eyer e Reinhard Schönholz, da Alemanha Ocidental, principais responsáveis pelos experimentos que produziram cristais de silício e telureto de cádmio em órbita, durante a missão *Spacelab*, realizada em dezembro último (veja o quadro "Astronautas produzem cristais no espaço"). Eyer e seus colegas do Instituto de Cristalografia, da Universidade de Friburgo, acreditam que o cristal de silício dopado com fósforo poderá demonstrar se as correntes de convecção estiverem presentes no processo — não provocadas pela gra-

vidade, mas pelo efeito Marangoni ou gradientes de tensão superficial.

Pouca coisa se sabe a respeito dessa força. Os gradientes, por exemplo, são causados por diferenças na temperatura e composição do líquido. Se o efeito demonstrar grande atuação sob microgravidade, as promessas do processamento no espaço não serão brilhantes como se esperava.

Gerado através de uma técnica de zona flutuante, que utiliza um aquecedor a espelho para focalizar a energia liberada por duas lâmpadas halógenas, o cristal do *Spacelab* — com 10 mm de diâmetro e 120 mm de comprimento — será comparado a outros produzidos na Terra segundo o mesmo processo. "Se for comprovada uma distribuição uniforme de fósforo no cristal feito em órbita, o efeito Marangoni não será, então, um empecilho", afirma Eyer; "mas tivemos que ir ao espaço para separar os dois efeitos de convecção".

**Projetos** - O experimento a bordo do ônibus espacial foi apenas o mais recente de uma série que procura estabelecer as leis da física da microgravidade. Os primeiros estudos foram realizados a bordo das últimas missões *Apollo* e *Skylab*, durante a década de 70. Antes disso, as experiências eram conduzidas em grandes torres, onde os cristais eram fundidos, levados a uma gravidade quase nula e então analisados.

"Há tempos estamos empenhados na compreensão teórica desses fenômenos e hoje estamos plenamente convencidos de que é praticamente impossível evitar os fluxos de convecção na Terra, ocasionados pela gravidade", conclui Robert J. Naumann, cientista especializado em processamento de materiais do Centro Espacial Marshall, pertencente à NASA.

Os resultados dessa pesquisa básica — paralelamente à procura, pela NASA, de fundos e parceiros industriais — originaram muitos sonhos de instalações orbitais produzindo semicondutores de alta qualidade. Um dos que acreditam é a *Microgravity Research Associates*, que ano passado assinou um empreendimento conjunto com a NASA, para a produção de GaAs no espaço.

A empresa espera que seus primeiros fornos sejam embarcados num ônibus espacial em meados de 1986, segundo afirma seu presidente Richard L. Randolph. Sete experimen-

tos, ao todo, estão sendo planejados, com expectativa de produção comercial de materiais em 1989.

**Um novo processo** - O objetivo é a produção de cristais com diâmetro aproximado de 5 cm, por meio de um novo processo em desenvolvimento no MIT — o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Nesse processo, o crescimento eletroepitaxial de cristais utiliza uma semente mergulhada

numa solução de arseneto de gálio. A passagem de uma corrente elétrica pela solução conduz átomos de gálio e arsênico para as proximidades da semente. Randolph acredita que essa técnica possa produzir cristais a temperaturas e pressão de vapor inferiores às dos outros processos.

Quanto à NASA, sua preocupação básica consiste em estabelecer um compromisso para o limitado tempo

de vôo do ônibus, entre pesquisa científica e cargas comerciais, segundo explica Harvey W. Herring, gerente do projeto de cargas do Centro Marshall. "Do ponto de vista do crescimento de cristais, nosso principal impulso produtor reside na área dos detectores, especialmente aqueles à base de telureto de mercúrio-cádmio", diz ele.

"Não temos planos definidos para um vôo, mas estamos desenvolvendo

## Astronautas fabricam cristais no espaço

*Em dezembro último, dois tipos de cristais semicondutores foram experimentalmente fabricados a bordo do Spacelab, sob condições de microgravidade, ou seja, de quase total imponderabilidade. Um deles, que visava o crescimento de silício dopado com fósforo, foi concebido por Achim Eyer, do Instituto de Cristalografia, pertencente à Universidade de Friburgo, Alemanha Ocidental. O outro, cujo responsável era Reinhard Schönholz, do mesmo instituto, fabricou telureto de cádmio, um semicondutor muito empregado em detectores de raios gama, janelas óticas de infravermelho e moduladores eletroóticos.*

*Os materiais foram feitos com o auxílio do sistema de aquecimento por espelhos (MHF — Mirror Heating Facility), inventado por Eyer. O projeto todo foi financiado pelo Ministério da Pesquisa e Tecnologia da Alemanha Ocidental, que já gastou cerca de 1 milhão de dólares em pesquisas de crescimento de cristais.*

*Em janeiro, enquanto Schönholz ainda aguardava sua amostra de cristal, Eyer já havia recebido a sua mas, cautelosamente, preferiu não especular nada sobre o experimento, até que o cristal não fosse serrado em "bolachas" e estudado por meio de técnicas de raios X e metallurgia. Esperava, na época, uma resposta concreta em abril ou maio deste ano.*

*Entretanto, segundo adiantou Eyer, se o cristal fosse julgado pela sua aparência externa, ele parecia "limpo" e bem fabricado; o que levava a crer num bom desempenho do sistema MHF. "Até o momento, estamos satisfeitos", declarou.*

*Como o experimento não previa uma automação total, a primeira tarefa do astronauta Byron Lichtenberg foi a de manter a energia for-*

*necida ao MHF num nível bastante preciso e de observar o crescimento do cristal através de um pequeno orifício. Durante os 20 minutos em que durou o experimento, o astronauta foi orientado por Eyer, que observou tudo através de um monitor instalado na sala de controle, em Houston.*

**O método adequado** - O sistema MHF foi adotado nessa missão porque os métodos convencionais de produção de silício cristalino são impróprios à fabricação no espaço. O método de "puxamento" de Czochralski não pôde ser adotado, já que o silício fundido iria transbordar do cadiño sob condições de microgravidade. Aquecimento por radiofrequência também foi descartado, pois as frequências de RF iriam interferir no equipamento eletrônico da nave.

O método MHF de Eyer aquece o silício numa atmosfera de argônio, através de luz focalizada por dois espelhos elípticos — basicamente, dois elipsóides unidos, a fim de ter um ponto focal comum. O maior diâmetro do corpo desse duplo elipsóide (que foi montado horizontalmente) tem cerca de 25 cm, enquanto o menor é de 16 cm. Duas lâmpadas halógenas, uma em cada um dos outros dois focos, fornecem a energia luminosa necessária ao sistema. O conjunto consome cerca de 400 W por lâmpada, o suficiente para aquecer a barra matriz de silício até seu ponto de fusão — 1.420°C.

Essa barra matriz, de silício polycristalino, foi fornecida pela Siemens alemã e media 10 mm de diâmetro e 120 mm de comprimento. Foi dopada com  $2 \times 10^{18}$  átomos de fósforo por centímetro cúbico, correspondendo a uma resistividade de 0,03 ohm-cm. O silício líquido,

*que se manteve íntegro graças à tensão superficial, resfriou formando uma barra de silício monocristalino. Como na Terra, o crescimento ocorreu ao ritmo de 5 mm/m.*

*Normalmente, fenômenos de convecção afetam a distribuição do dopante. A convecção por gravidade faz com que as partículas mais leves (as aquecidas) desloquem-se para o topo do líquido e as mais pesadas (as mais frias), para o fundo. Há também o efeito Marangoni, que se refere a diferenças de tensão superficial e leva a variações de temperatura — e, portanto, à convecção — num corpo aquecido. No espaço, esse efeito pode ser isolado, já que o efeito da gravidade é praticamente nulo. Assim, o objetivo último de Eyer é o de descobrir se a distribuição de dopantes no silício é influenciada pela convecção da gravidade, pela de Marangoni ou por ambas.*

*O experimento de Schönholz também utilizou o método MHF e, como o outro, surtiu bom resultado. Ele foi apenas mais automatizado que o primeiro; após o início do crescimento do cristal — ajustado por Ulf Merbold, o físico e astronauta alemão a bordo do Spacelab — o processo desenvolveu-se automaticamente.*

*Schönholz pretende estudar os deslocamentos na estrutura do cristal. Com a ausência da convecção por gravidade, ele espera que o número de deslocamentos seja inferior ao verificado no telureto de cádmio terrestre. Nesse caso, o efeito Marangoni não conta, pois o material foi fabricado numa ampola de quartzo a 800°C, com suas paredes internas revestidas de grafite, a fim de distribuir uniformemente a temperatura. A ampola permaneceu estacionária, enquanto o forno MHF estava em movimento.*



DESDE 1891

# ELETROÔNICA, RÁDIO e TELEVISÃO

equipamentos para um primeiro e rudimentar experimento no *Spacelab 3*, previsto para setembro de 1985", informa Herring. A terceira missão *Spacelab* deverá explorar também a confecção de cristais a partir de uma solução aquosa, um processo semelhante "à confecção de doces, usando açúcar e água quente", segundo ele. Esses cristais serão de sulfato de triglicina — um aminoácido empregado em detetores de infravermelho. Serão feitas algumas tentativas, também, no crescimento de cristais de iodeto mercúrico por deposição de vapor.

**MPS** - A agência espacial americana tem um programa específico para incentivar o uso industrial do espaço, que é o MPS — *Materials Processing in Space*, implantado em 1978. A NASA tem programado seus experimentos por intermédio desse projeto que, além de concentrar-se no crescimento de cristais, estuda também métodos de solidificação de ligas e metais, produção de compostos biológicos (em grande parte para a indústria farmacêutica) e processamento de vívidos especiais sem recipientes.

Um grupo de cientistas independentes foi encarregado de avaliar cada um dos experimentos propostos. No momento, 64 avaliações estão em andamento, das quais 13 já estão prontas para voar e 25 encontram-se no estágio de desenvolvimento de voo. O restante talvez nem venha a ser embarcado, mas poderá servir de apoio aos demais.

Com o sucesso das naves reutilizáveis, a NASA viu surgir um grande interesse do setor privado em projetos espaciais, observa William K. Vardaman, um dos diretores do programa MPS no Centro Marshall e contato entre a agência e as empresas interessadas no processamento sob microgravidade. A NASA tem firmado uma série de empreendimentos conjuntos, cobrindo uma grande faixa de processamento de materiais; cerca de dez deles já estão confirmados, incluindo o da *Microgravity*. Em outro, a *Fairchild* está desenvolvendo uma plataforma de produção e pesquisa chamada *Leasecraft*. Dentro de três anos, ela deverá ser colocada em órbita por um ônibus espacial e, mais tarde, recuperada.

## O curso que lhe interessa precisa de uma boa garantia!

As ESCOLAS INTERNACIONAIS, pioneiras em cursos por correspondência em todo o mundo desde 1891, investem permanentemente em novos métodos e técnicas, mantendo cursos 100% atualizados e vinculados ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia modernas. Por isso garantem a formação de profissionais competentes e altamente remunerados.


## Não espere o amanhã!

Venha beneficiar-se já destas e outras vantagens exclusivas que estão à sua disposição. Junte-se aos milhares de técnicos bem sucedidos que estudaram nas ESCOLAS INTERNACIONAIS.

**Adquira a confiança e a certeza de um futuro promissor**, solicitando GRÁTIS o catálogo completo ilustrado. Preencha o cupom anexo e remeta-o ainda hoje às ESCOLAS INTERNACIONAIS.



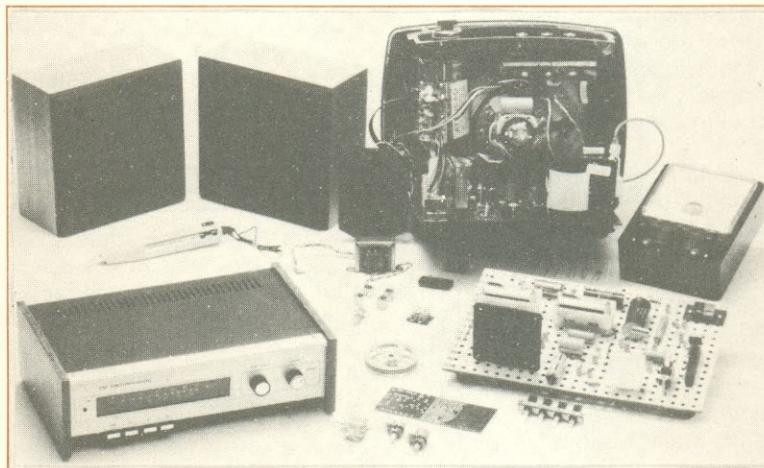Curso preparado pelos mais conceituados engenheiros de indústrias internacionais de grande porte, especialmente para o ensino à distância.



# GRÁTIS

Envie hoje mesmo, o seu cupom e receba, inteiramente grátils, uma valiosa publicação EI : "Como Triunfar na Vida".



A teoria é acompanhada de 6 kits completos, para desenvolver a parte prática:  
 • kit 1 — Conjunto básico de eletrônica • kit 2 — Jogo completo de ferramentas • kit 3 — Multímetro de mesa, de categoria profissional • kit 4 — Sintonizador AM/FM, Estéreo, transistorizado, de 4 faixas • kit 5 — Gerdor de sinal de Rádio Freqüência (RF) • kit 6 — Receptor de televisão

**EI - ESCOLAS INTERNACIONAIS**  
 Caixa Postal 6997 - CEP 01051 - São Paulo - SP  
 Telefone: (011) 803-4499



Enviem-me, grátils e sem compromisso, o magnífico catálogo completo e ilustrado do curso de **Eletroônica, Rádio e Televisão**, com o livreto **Como Triunfar na Vida**.

Nome.....

Rua..... n°.....

CEP..... Cidade..... Est.....

**NOSSOS CURSOS SÃO CONTROLADOS PELO NATIONAL HOME STUDY COUNCIL.** (Entidade norte-americana para controle do ensino por correspondência).

## Escolas Internacionais

Cx. Postal 6997 - CEP 01051 - São Paulo - SP  
 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

## Séries dúvidas

Este ano, a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão — LABRE — comemora o seu quinquagésimo aniversário. Uma data propícia a reflexões, principalmente no que diz respeito ao fraco desempenho desta entidade frente aos radioamadores de todo o Brasil.

A falta de mobilização da classe, quase frequente, pôde ser constatada durante os dois congressos de radioamadorismo realizados recentemente, um no final de 83, outro no início deste ano. Um espaço de tempo realmente curto, desperdiçado pela falta de um plano de trabalho e de uma boa coordenação. Isto acontece numa época de plena abertura política. E para completar, o radioamador é obrigado a aderir à filiação compulsória, algo repudiado por toda a categoria.

Perguntamos à LABRE, há cerca de um ano, quais os equipamentos que seus associados poderiam utilizar, nas diversas modalidades existentes, como RTTY, operações satélites que poderiam estar em cada Diretoria Regional. Gostaríamos de obter tal resposta para passá-la aos vários radioamadores que nos escrevem, bem como alinharmos na divulgação das realizações (?) da LABRE em prol do radioamadorismo.

O que, na verdade, nos preocupa é que a LABRE não fornece explicações e não contesta nenhuma das críticas que lhe são feitas através da imprensa e dificilmente dá ouvidos a uma interpelação mais "curiosa".

## Transequatoriais em dois metros

Estávamos aguardando as confirmações, com a vinda dos cartões QSL, comprovantes da realização dos contatos. Pelas dificuldades dos Correios atingirem a Ilha de Santa Lúcia, na América Central, consideraremos estes informes como extra-oficiais, mas comprovados pela gravação e pela participação do radioamadorismo gaúcho.

PY3GO-Sadi, da cidade de Gravataí-RS, depois de um ano ou mais de pesquisa, torna-se o segundo radioamador brasileiro a realizar contato na faixa dos 2 metros, ultrapassando o Equador. No dia 03.11.83 e 04.11.83 choveu muito em Gravataí e

não foi possível ouvir claramente. No dia 05 desse mesmo mês, Sadi já ouviu J6LJK e J6LYH, mas não conseguiu realizar o contato. Somente no dia seguinte, com um sofrimento danado, de acordo com Sadi, o contato foi realizado, pois o sinal era fraco e pipoca, porém audível. A freqüência: 146:520 MHz em FM, às 20:40 hs.

Segundo Sadi, no dia 02.11.83, ele conseguiu gravar, nada mais nada menos, que J6LKR, J6LKM, J6LJK, J6LYH, conversando bem. Infelizmente, Sadi não pôde contatá-los neste dia. Os equipamentos foram duas antenas de onze elementos, um rádio Yaesu 227 RB e uma linear EMA-100 com potência de 40 watts.

PY3BZM-Lauro, da cidade de São Sebastião do Caí-RS, que foi o desbravador e que comprovou as possibilidades do sul do Brasil contatar a América Central, novamente realizou os contatos transequatoriais com os mesmos radioamadores que o Sadi contatou (J6LJK e J6LYH).

Perguntamos aos radioamadores gaúchos: Só dois, tchê? E o restante dos gaúchos do isometristas?

## O Alfabeto Fonético

"Nas últimas semanas, muitos debates têm surgido pelas faixas de radioamador com respeito à utilização do alfabeto fonético na deletração dos indicativos de chamada. Como todos sabemos, muitos colegas utilizam as mais diversas formas para codificar seu indicativo. De acordo com o item 11.5 da Norma de Execução do Serviço Radioamador, a deletração e os códigos devem ser os utilizados internacionalmente. Nesse caso, para deletração, só existe um reconhecido pela UIT-União Internacional de Telecomunicações: o OACI-Organização de Aviação Civil Internacional.

Mundialmente, os radioamadores, em particular aqui no Brasil, usam também nomes de países e peças de rádio. Segundo informações da LABRE-RJ, em QTC falado, é válido somente o código OACI. Todavia, a LABRE Central nos informou, posteriormente, que era válida a codificação por nomes de países e peças de rádio, e justificou dizendo que o primeiro caso é de uso internacional e os "nomes de peças de rádio" se justificam por ser um costume brasileiro. Em relação aos nomes de países, ain-

da podemos aceitar, pois de certa forma se enquadra no item 11.5 da Norma. Mas, no segundo caso, é inadmissível. A telecomunicação não admite vícios regionais... No próprio anteprojeto do novo regulamento do Serviço de Radioamador, em seu artigo 26, item II, já há menção de que só podemos utilizar deletração utilizada internacionalmente, aprovada pela UIT ou por legislação brasileira. Como por legislação brasileira não temos nenhum alfabeto fonético, é imprescindível que a LABRE habitue os radioamadores no procedimento correto que, por sinal, é de uso comum em todos os países. O fonético da OACI é utilizado desde a Sibéria até na nossa polícia local".

Esta carta, enviada pelo radioamador Heitor Vianna Posada Filho, enfatiza a questão do alfabeto fonético que parece afligir a muitos ultimamente. O QTC Minuano — jornal do RS — deu fim a essa polêmica em sua edição de janeiro deste ano, publicando uma resposta do próprio Dentel: "Os códigos conhecidos como de "peças de rádio" e "termos regionais", em virtude de legislação nacional e internacional de telecomunicações, são impróprios para a deletração de indicativos de chamada de estações de radioamadores".


## Novos Beacons

Somente a iniciativa de alguns radioamadores pioneiros vieram preencher a lacuna que o nosso clube deixa.

Recebemos de Corumbá-MS a informação do amigo PT9FH-Moreira Neto (Caixa Postal 197 - CEP 79.300 - Corumbá) de que dois beacons (Emissões Piloto), um em 6 metros na freqüência de 50,012,5 MHz, inclusive já recebeu QSL da América Central, América do Sul, EUA e de diversos pontos do Brasil. O segundo beacon está em 144:070 MHz, com 40 watts e uma antena J pole altitude 1860m snm.

Reportamos ainda que, em Rondonópolis, PY2PWJ-Branquinha está bastante ativo. Parabéns ao pioneiro Moreira Neto que, com seu esforço, está trabalhando em dotar a RBR (Rede Brasileira de Radioamadores) de importantes pontos de referência de propagação. Aos amigos radioamadores é solicitado o envio do QSL-SWL para os beacons no endereço acima citado.

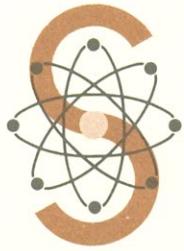VOCÊ JÁ VISITOU A MELHOR LOJA  
DE ELETRÔNICA DO RIO DE JANEIRO?




# Sele-Tronix

tem:
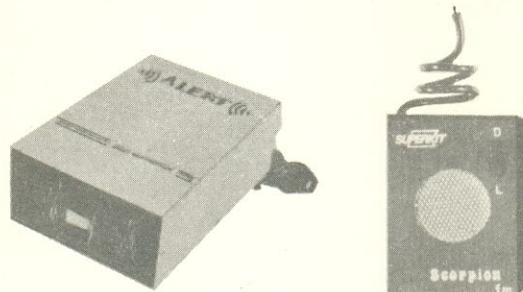
## Kits

---


N. Eletrônica - Superkit  
Dialkit - Laser


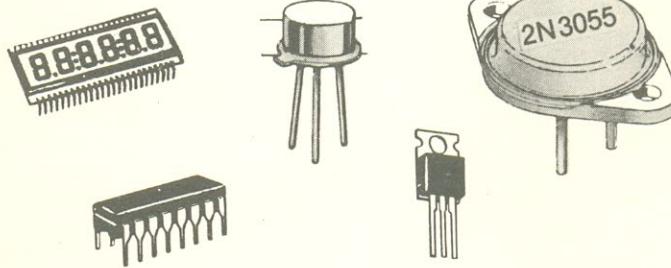
## Componentes

---


Transistores - Cl's  
Tiristores - Diodos  
Zener's - Optos, etc.


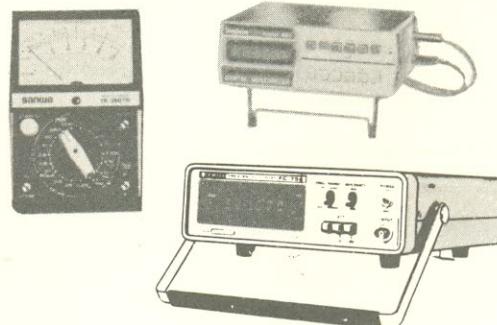
## Equipamentos

---

Trio-Kenwood  
Sanwa - Labo - Kaise  
Dynatech - Fluke - Simpson  
Proto-Boards  
Hioki, etc.



E materiais em geral

O menor preço mesmo

---

Sele-Tronix Ltda.

Rua República do Líbano, 25-A — Centro  
Fones: 252-2640 e 252-5334 — Rio de Janeiro

**VENDO**

Multímetro Electronic Sanwa mod. N501 com 36 escalas e 500 kΩ/VDC e 1MΩ/VCA na caixa c/ N.F. e sensibilidade: 2 microampères F.S. meter. Trat. c/ Valdemar — tel. 483.4972.

Coleção da Nova Eletrônica, do nº 01 ao 83, em parte ou toda. Trat. pela Cx. Postal, 18 — Marília — SP — a/c Paulo Santos.

Esquemas do TK-82 c/ exp. e slow por Cr\$5 mil; Apple II todas as versões por Cr\$15 mil; TRS-80 mod. I e II por Cr\$10 mil. Tratar pela Cx. Postal 84 — CEP 12.200 — SP.

Vários n.ºs da NE; Saber Eletrônica. Monto sob encomenda micro transmissor AM/FM, fonte de alimentação ESTAB, conversor, esquemas p/ os mesmos e peças em geral. Trat. c/ Valdirio J. Lopes — Cx. Postal 13.034 — CEP 80.000 — Curitiba — PR.

Editor de telas. Faça uma tela no editor de textos e transfira-a p/ outro programa. Possui vários recursos, p/ micros tipo Sinclair. Trat. c/ Ayrton Luis S. Brisighello — R. Hussain Youssef Saab, 96 — 04673 — tel. 521.6345 — SP.

NE do nº 01 ao 72 completo. Trat. c/ Alcindo do Prado Jr. — R. Ataliba Borges, 38 — Sorocaba — SP — tel. (0152) 32.0167.

Microcomputador TK-85 com 16 k de memória, cabos de ligação, fontes de alimentação e manual de instruções por Cr\$215 mil — Trat. c/ Carlos Sciarretti — tel. 522.8586 — SP.

Sist. alarme p/ casa, lojas, fábricas etc. s/ similar. Trat. c/ A. C. Leal — R. Rui Barbosa, 519 — Cx. Postal 113 — Sete Lagoas — MG — CEP 35.700.

Vários n.ºs das revistas NE; Saber Eletrônica; peças p/ rádio, TV, toca-discos, pelo reembolso postal; monto sob encomenda microtransmissor AM/FM; cx. de som; jogo de luz; divisor de freqüência — Trat. c/ Valdirio J. Lopes — Cx. Postal 13.034 — CEP 80.000 — Curitiba — PR.

Válvula 833 (1 kW), nova, na embalagem original. Trat. c/ Finelli pelo tel. 333.8007 ou escrever p/ R. 7 nº 12 —

Belo Horizonte — MG — CEP 30.000.

Amplificador Gradiente model. 366 — 240 W c/ pré-amplificador (saída) e mixer de toca-discos (2 canais) por Cr\$200 mil, 1 ano de uso, ótimo estado. Trat. c/ Hélio — tel. 246.9348 — R. Fátima Bark, 44 — Curitiba — PR — CEP. 80.000.

Fitas c/ programas p/ TK-85/CP-200 etc., agenda, datas, fugitivos, BNH, Poseidon, Casa do Terror, Aventuras na Selva, Forca. Enviar cheque nominal ou vale postal no valor de Cr\$22 mil. Trat. c/ Vicenti Quartieri — R. Ipê, 110 — São Vicente — SP — CEP 11.100 — tel. (0132) 67.4805.

Fita c/ 10 jogos p/ TK/NE/CP por Cr\$... 6.500,00. Aceito cheque, vale ou reembolso postal. Disponho de outros originais. Solicite listas. Trat. c/ João T. de A. F. — R. Dep. José Tavares, 236 — Campina Grande — PB — 58.100.

Jogos p/ microcomputadores similares ao TK (jogos, aplicativos específicos em Basic ou Assembler) c/ preços abaixo da tabela. Trat. c/ Michel ou Emi pelo tel. 288.8878 — SP.

Tubos de imagem P&B 21" p/ TV Telefunken modelo TV-593, 595, 597 e 598; seletor de canais, gabinete e sucata de modelo 595. Trat. c/ Marco Aurélio — R. 17-E, nº 183 — aptº 12 — Volta Redonda — RJ — CEP 27.180 — tel. (0243) 42.9709.

Aparelho de telégrafo à válvula código MORSE, diversos livros de literatura. Preço a/c c/ Antonio E. Rodrigues Sousa — Al. Anita Garibaldi, 619 — Castanhal — Pará — CEP 68.745.

*Teoria e Proj. de filtros* de Celso Pentead Serra — vol. I e II, por Cr\$10 mil. Trat. na Av. Belizário Pena, 1046 — SP — CEP 02.133 — c/ Wilson.

Fonte de alimentação simétrica O-15V/2A c/ voltímetro digital (00.0 — 15.0) por Cr\$90 mil — tel. 913.5843 — c/ Josué — SP.

NE de nº 01 a 48, 51 a 62 e 64, 66 a 70 e 2 capas duras. Trat. c/ Geraldo — R. José Cláudio Sales 201/203 — Belo Horizonte — MG — CEP 30.000.

ou troco programas p/ TK-82C e compatíveis. Jogos e aplicativos. Cartas p/

Edison B. Silva — Av. Manoel Pontes Jr. 295 — Jundiaí — SP — CEP 13.200.

Fita original c/ dez jogos p/ TK/NE/CP-200 por apenas Cr\$6.500,00. Aten- do por reembolso postal ou Varig — c/ Tomé — Rua Dep. José Tavares, 236 — Campina Grande — PB — CEP 58.100 — tel. (083) 321.2555.

NE do nº 01 ao 69 pelo valor da última edição em bancas. Tratar c/ Reinaldo no tel. 520.3159 — SP.

Protoboard PB-103 na embalagem ori- ginal, por Cr\$100 mil. Tratar c/ Paulo Luciano — R. Itapecirica, 447 — casa 82 — Belo Horizonte — MG — CEP 30.000 — tel. 444.2081.

**COMPRO**

Multímetro e manual da Texas Instruments em bom estado. Trat. c/ Cássio — tel. 271.7962 — R. Mafalda, 836 — SP — CEP 03.377.

e vendo equipamentos de laboratório usados tais como: osciloscópios, multímetros etc. Maiores informações em Campinas c/ Jean Bareel no tel. (0192) 51.2066.

N.ºs atrasados da NE 1, 4 e 12. Pago bem. Contatar c/ Geraldo Teixeira — SQS 112 J 402 — Brasília — DF — tel. 243.9796.

**TROÇO**

Máquina Texas TI-58, com 25 cartões magnéticos, programas e 8 cartões virgens e um NE-Z8000 2k memória, por um micro CP-200 ou CP-300. Trat. c/ Ribamar Ramos — R. Felipe Sam- paio, 220 — Itapagé — CE — CEP 62.600 — tel. 346.0060.

Terreno em V. Carol, Sorocaba, escrito- rado, por um micro CP-500 ou CP-300 c/ volta, podendo ser um sax-barí- tono. Entrar em contato c/ Mario — R. Maestro Francisco Manoel, 60 — So- racaba — SP — CEP 18.100.

**SERVIÇOS**

Confecciono PCI dupla face-furos met- alizados; lay-out; arte final; projetos;

programas linguagem de máquina p/ família 65XX, 68XX, 8080, 8085, Z-80. Trat. c/ Egídio — tel. 260.6722 — SP.

Instalamos qualquer modificação em TKs, manutenção e software disponível — Cx. Postal 84 — CEP 12.200 — S. José dos Campos — SP.

Projeto *lay-out* e confecciono PCI p/ qualquer parte do Brasil e desejo entrar em contato com os demais leitores p/ troca de idéias. C/ Silvio José Sandes de Sá — Cj. St.º Cecília — Qd. 03 n.º 63 — Maceió — AL — CEP 57.000 — tel. (082) 231.4409.

Faço inversão de vídeo em seu TK-82 ou TK-85 (caracteres brancos em fundo de preto) por 1 ORTN. Trat. c/ Erwin — R. Mal. Deodoro, 1925 — apt.º 54A — S.B. do Campo — SP — CEP 09.700 — tel. (011) 458.9645 aos sábados; durante a semana deixar recados.

Confecciono programas de qualquer espécie para micros de nível educa-

cional ou técnico, nas linguagens Basic e Fortran, podendo entrar em contato pelo telefone 570.0562 ou à R. Pedro Correia, 242 — Jd. da Glória — SP — c/ Márcio.

### CONTATO ENTRE LEITORES

O CIPAE — Clube de Intercâmbio de Profissionais e Aficionados da Eletrônica gostaria de receber sugestões dos leitores da NE para melhor dirigir o clube, que tem por objetivo trocar correspondências entre os associados, sobretudo relacionado à área de eletrônica. Escrevam p/ a Cx. Postal 20.021 — RJ — 21.022.

Desejo entrar em contato com pessoas que possuam algo teórico-prático sobre recepção de TV via satélite p/ troca de conhecimentos. Escreva p/ João Scherer — R. Arminda Portella, 256 — 98.300 — Palm. Missões — RS.

Pretendo montar um clube c/ pessoas que possuam micros Sinclair. Possuo um CP-200 e troco programas. Escrevam p/ Elcio Eder Bondarchuk — Av. Brasil, 1400 — Colorado — PR — CEP 86.690.

Desejo contatar com pessoas interessadas ou que trabalhem c/ informática, eletromedicina e controle de processos para troca de idéias e pesquisas sobre o assunto. C/ João I. Arnaut — Cx. Postal 13.237 — SP — 03.193.

Siclub abre inscrições p/ associar-se e trocar soft em Assembler p/ TK. Cartas p/ Estrada de Itaquera, 174 — SP — CEP 08.200. C/ Edson N. Yamada.

Desejo contatar pessoas que possam me esclarecer e ensinar tudo sobre controladores ou interfaces digitais, braços mecânicos (robô industrial), motores, sensores e sobre projetos com AI etc. — Escrevam p/ DSS — AI. Projetada, 69 — Jd. do Sol — St.º André — SP — CEP 09.000.

### ÍNDICE DOS ANUNCIANTES

Brasele	52
CEDM	27
Celis	21
CEMI	33
Ceteisa	52
Curso Aladim	35
Escolas Internacionais	91
Fera Eletrônica	95
IPDTEL	38
Igeatel	59
Inst. Técnico Universal	69
Litec	21
M.B.	9
Microcraft	5
Novik	2ª capa
Occidental Schools	83
Priority	75
Pró-Eletrônica	3ª capa
Rifran	21
Romimpex	7
Sele-Tronix	93
Serion	81
Telerádio	42
Vitrine Eletrônica	96

**Jumper:**

- Substitui o DIP-SWITCH a um custo menor e com qualidade técnica equivalente;
- Com puxador flexível incorporado, sem necessidade de ferramentas ou espaço lateral;
- Abertura para ponto de teste;
- Combináveis com as Barras de Pinos\* CELIS.

**Barra de Pinos:**

- Modulares lateralmente sem perder o passo (2,54 mm)
- Quebrável a mão, em tamanhos conforme necessidade do cliente;
- Várias alturas de pinos;
- Versão 90° em níveis superpostos;
- Utilizável como terminal para placas de expansão;
- Robustez e facilidade de aplicação.

**CELIS**  
ELEMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

Sua conexão com a melhor técnica.

Vendas: SÃO PAULO - Av. Eduardo R. Daher, 723 - Itapec. da Serra - Tel.: (011) 495-2944  
RIO DE JANEIRO - Rua Uruguai, 393 Sobreloja 102 - Tijuca - Tel.: (021) 268-2586  
Fábrica: Rua Mirangaba, 131 - ITAPECERICA DA SERRA - SP  
Correspondência: Cx. Postal 02 - CEP 06850 - Itap. da Serra - Telex (011) 33226 SCHR BR

Dirija sua  
mensagem para  
o Leitor certo

## ANUNCIE NA VITRINE ELETRÔNICA

532.1655

## LASER oferece em KIT:

- Ignição Eletrônica . . . . . 10.200,00
  - Amplificador 30 watts . . . . . 6.800,00
  - Amplificador 90 watts . . . . . 14.700,00
  - Provador de transistor . . . . . 3.400,00
  - Dimmer 1000 watts . . . . . 5.700,00
  - Luz rítmica 1 canal . . . . . 5.700,00
  - Luz rítmica 3 canais . . . . . 20.000,00
- Pedidos pelo reembolso postal para caixa postal 12852 - 04009 - São Paulo

Laser Marketing Direto Ltda.

## Eletro Componentes JB LTDA. S



### ORÇAMENTO GRÁTIS

intel, constanta, rohm, fairchild, intersil, joto, mc, sgs, hp, mostek, ge, rca, gi, icotron, zilog, devices, monsanto, mitsubishi, toshiba, smk, weston, ros Vlad, molex, analog, ck, amphenol, nec, ibrave, motorola, amp, texas, national, telecomponentes, fusibras, bourns, signetics.

### REEMBOLSO POSTAL

Telex (011) 36204 - JBEC  
220-1051 \* 223-3364  
Rua Aurora, 291 - 2º andar s/21

rm participações & comércio ltda

o bom senso em eletrônica



Distribuidor de Semicondutores em geral, Diodos, Transistores, Tiristores, Circuitos Integrados, Linear, TTL, CMOS, Memórias, Conectores, etc.



Al. Lorena, 1304 - 9º, cj. 910 - CEP 01424  
Tels.: 883-4038 - 881-5613  
Telex (011) 38711 RMPC - BR - São Paulo

**JPA**

Com. Componentes Eletrônicos Ltda.

- Resistores — Diodos — Transistores — Circuitos Integrados — Led — Fusíveis — Capacitores — Etc.
- Atendemos pelo Reembolso Postal Varig ou Cheque Visado

Fone: 272-5481

Rua do Orfanato, 411  
CEP: 03131 — São Paulo — SP



COMERCIAL ELETR.  
E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA.

### DISTRIBUIDOR DE COMPONENTES ORIGINAIS

- MOTORADIO • SHARP
- SONATA • GRUNDIG
- MAXISON • IRMÃOS VITALE

Rua Aurora, nº 153

Tels.: (011) 220-8856 - 221-1598  
São Paulo — SP

**ERPRO**

ERPRO COMERCIAL  
ELETROÔNICA LTDA.

"Nós  
somos  
profissionais"

Material eletrônico em geral

Consulte-nos

Rua dos Timbiras, 295 4º andar  
CEP 01208 - São Paulo - SP.

TELEFONE (PABX) 222-4554 TELEX (011) 38711

## ESQUEMAS AVULSOS ÁUDIO E VÍDEO

completa linha de manuais e esquemários que você pode obter sem sair de sua oficina.

GUARDE O FONE DO ESQUEMA  
(011-SP) 222-6748

\* \* \* \*

### ESQUEMATÉCA AURORA

RUA AURORA, 178 LOJAS 2 E 3  
SÃO PAULO - CEP 01209

solicite nosso catálogo

## ESCOLA OFICINA

O Curso Paulistec oferece um curso de eletrônica totalmente inovador: aulas práticas diretas em uma oficina de consertos, com aparelhos verdadeiros (rádios, ap. de som, TVs), de diferentes marcas, Philco, Philips, GE, Telefunken, etc.

- Possibilidade dos próprios alunos levarem aparelhos para consertos, com toda explicação.
- Duração: 8 meses, semanal ou fins de semana.



CURSO PAULISTEC — Parque D. Pedro II, 788 - Sé - tel: 36-3208 — traga este anúncio e ganhe 50% de desconto na taxa.



## Intermatic Eletrônica Ltda

### INTERMATIC ELETRÔNICA DISTRIBUIDOR

- THORNTON • CETEISA • JOTO • TORPLÁS • BEST • MÓLDAÇO • ENER • FAME • MOTORADIO • ROHM • MOLEX • SMK • CELIS • SCHARACK • FE-AD • CIRCUITOS INTEGRADOS • RESISTORES • CAPACITORES • DIODOS • INSTRUMENTOS •

### PREÇOS ESPECIAIS

RUA DOS GUSMÕES, Nº 351

FONES: 222-6105/222-5645

# O Universo dos Computadores

MICRODIGITAL

Polymax

apple

PROLOGICA  
microcomputadores

ZIROK

ACECO

DACTARI

Trata-se de uma perfeita e balanceada estrutura para representar à altura, as principais Empresas de Computadores tais como: Sysdata, Zirok, Flexidisk, Microdigital, Dactari, Solymax, Unitron, Elebra, Aceco, Prologica, Apple II, Savage, Microcraft, CMA, Naja...

PRO  
ELETRONICA

**EXATO**  
O MICROCOMPUTADOR DA CCE.

Sysdata

ELEBRA

unitron

KAPTON  
FLEXIDISK

N A J A

CMA

MICROCRAFT

PRO ELETRONICA COMERCIAL LTDA.  
RUA SANTA IFIGENIA, 568 · SP      TEL. 221.9055 - VENDAS - 220.7888      COBRANÇAS

Venham conhecer nosso show room e participar ativamente das mais recentes e revolucionárias tecnologias a respeito dos microcomputadores.

Além de fazer amigos, eventualmente, poderão descobrir o que um Microcomputador poderá fazer por vocês ou pela sua Empresa.

Ativamente das

mais recentes e

revolucionárias

tecnologias a respeito

dos microcomputadores.

Além de fazer amigos,

eventualmente, poderão

descobrir o que um

Microcomputador

poderá fazer por vocês

ou pela sua Empresa.

## NOVO CP 300 PROLÓGICA.

# O pequeno grande micro.

Agora, na hora de escolher entre um microcomputador pessoal simples, de fácil manejo e um sofisticado microcomputador profissional, você pode ficar com os dois.

Porque chegou o novo CP 300 Prológica.

O novo CP 300 tem preço de microcomputador pequeno. Mas memória de microcomputador grande.

Ele já nasceu com 64 kbytes de memória interna com possibilidade de expansão de memória externa para até quase 1 megabyte.

E tem um teclado profissional, que dá ao CP 300 uma versatilidade incrível. Ele pode ser utilizado com programas de fita cassete, da mesma maneira que com programas em disco.

 64K

Pode ser acoplado a uma impressora.



Permite conexão telefônica.

Pode ser ligado ao seu aparelho de TV, da mesma forma que no terminal de vídeo de uma grande empresa.

Com o CP 300 você pode fazer conexões telefônicas para coleta de dados, se utilizar de uma impressora e ainda dispor de todos os programas existentes para o CP 500 ou o TRS-80 americano. E o que é melhor: você estará apto a operar qualquer outro sistema de microcomputador.

Nenhum outro microcomputador pessoal na sua faixa tem tantas possibilidades de expansão ou desempenho igual.

CP 300 Prológica.

Os outros não fazem o que ele faz, pelo preço que ele cobra.



**PROLOGICA**  
microcomputadores

Av. Engº Luis Carlos Berrini, 1168 - SP

Compatível com programas em fita cassete ou em disco.



Pode ser ligado a um televisor comum ou a um sofisticado terminal de vídeo.



Solicite demonstração nos principais magazines.

AM

Manaus - 234-1045

BA-Salvador - 247-8951

CE-Fortaleza - 226-1523 - 225-4534 • ES-Vila Velha

229-1387 - Vitória - 222-5811 • GO-Goiânia - 224-7098 • MT

Cuiabá - 321-2307 • MS-Campo Grande - 383-1270 - Dourados - 421-1052

• MG-Belo Horizonte - 227-0881 - Belém - 531-3806 - Cel. Fabriciano - 841-3400 - Juiz

de Fora - 212-9075 - Uberlândia - 235-1099 • PA-Belém - 228-0011 • PR-Cascavel - 23-1538 - Curitiba - 224-5616 - 224-3422 - Foz do Iguaçu - 73-3734 - Londrina - 23-0065 • PE-Recife - 221-0142 • PI-Teresina

222-0186 • RJ-Campos - 22-3714 - Rio de Janeiro - 264-5797 - 253-3395 - 252-2050 • RN-Natal - 222-3212 • RS-Caxias do

Sul - 221-3516 - Pelotas - 22-9918 - Porto Alegre - 22-4800 - 24-0311 - Santa Rosa - 512-1399 • RO-Porto Velho - 221-2656 • SP

Barretos - 22-6411 - Campinas - 2-4483 - Jundiaí - 434-0222 - Marília - 33-5099 - Mogi das Cruzes - 469-6640 - Piracicaba - 33-1470 - Ribeirão

Preto - 625-5926 - 635-1195 - São Joaquim da Barra - 728-2472 - São José dos Campos - 22-7311 - 22-4740 - São José do Rio Preto - 32-2842 - Santos - 33-2230

Sorocaba - 33-7794 • SC-Blumenau - 22-6277 - Chapecó - 22-0001 - Criciúma - 33-2604 - Florianópolis - 22-9622 - Joinville - 33-7520 • SE-Aracaju - 224-1310